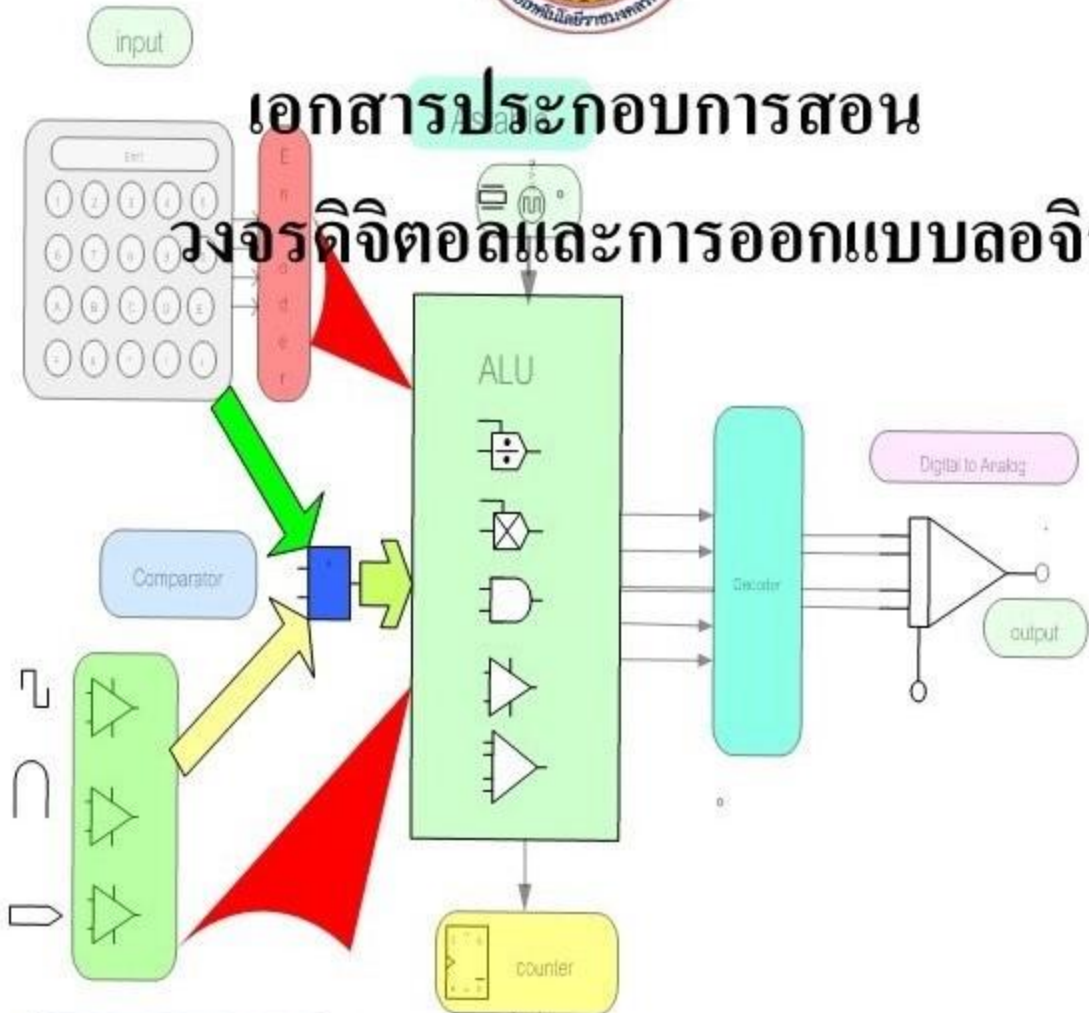





เอกสารประกอบการสอน

วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก



เรียบเรียง โดย นายชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

คำนำ

เอกสารประกอบการสอน ในวิชาวงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรถลอจิก (Digital Circuits and Logic Design) สำหรับสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐานเลข การแทนเลขฐานสิบ ด้วยเลขฐานสองแบบไม่มีเครื่องหมาย แบบมีเครื่องหมาย การบวก ลบ คูณ หาร พีชคณิตบูลีน ฟังก์ชัน โนห์ การออกแบบวงจรถลอจิกคอมไบเนชันอน วงจรแปลงรหัส วงจรถอดรหัส

ผู้เขียนได้รวบรวมจัดทำโครงการสอน โดยแบ่งรายละเอียด 3 ตอน คือ

ตอนที่1 หลักสูตรรายวิชา และกำหนดการสอน ประกอบด้วย ความมุ่งหมาย หลักสูตร ลักษณะรายวิชา การแบ่งหน่วยหน่วยเรียน/บทเรียน/หัวข้อ/จุดประสงค์การสอน/การประเมินผล รายวิชา ตาราง กำหนดน้ำหนักคะแนน กำหนดการสอน/หนังสืออ้างอิง

ตอนที่2 การเตรียมการสอนรายสัปดาห์ ประกอบด้วย ใบเตรียมการสอน 1-16 สัปดาห์ โดยจัดสอบกลางภาค และปลายภาคใน สัปดาห์ที่9, 16

ตอนที่3 บันทึกการสอนใช้สำหรับบันทึกการสอนทุกสัปดาห์ โดยบันทึกเกี่ยวกับปัญหาจากการสอน แนวทางป้องกัน/แก้ไข และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ผู้เขียนคาดหวังว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นเอกสารคู่มือผู้สอน ประกอบการสอนที่ได้มีการเตรียม และการวางแผนการสอนไว้อย่างรอบคอบ ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชานี้ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น อันเป็นผลให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ พร้อมกับได้ ข้อคิด แนวคิด คุณธรรมจริยธรรม จากผู้สอนพอสมควรกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่พึงมี

(นายชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย)

สารบัญ

ตอนที่	หน้า
ตอนที่1	
ความมุ่งหมายของหลักสูตร	1
ลักษณะรายวิชา	2
การแบ่งหน่วยเรียน /บทเรียน/หัวข้อ	3-14
กำหนดการสอน	15-17
จุดประสงค์การสอน	18-29
การประเมินผลรายวิชา	30
ตารางกำหนดน้ำหนักคะแนน	31
ตอนที่2	
ใบเตรียมการสอน	32-46
สัปดาห์ที่ 1 ระบบแอนะล็อก/ระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขฐานต่างๆ	47-87
สัปดาห์ที่ 2 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล	88-122
สัปดาห์ที่ 3 การลดรูปสมการลอจิก โดยใช้วิธีพีชคณิตบูลีน และแผนผังคาร์นอร์	123-167
สัปดาห์ที่ 4 การออกแบบวงจร Combination Logic Gates	168-211
สัปดาห์ที่ 5 การแปลงรหัส (Encoder)	212-239
สัปดาห์ที่ 6 การถอดรหัส (Decoder)	240-269
สัปดาห์ที่ 7 การมัลติเพล็กซ์(Multiplex) และดีมัลติเพล็กซ์(Demultiplex)	270-299
สัปดาห์ที่ 8 วงจรเปรียบเทียบ และวงจร ALU	300-331
สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค	
สัปดาห์ที่ 10 การออกแบบวงจรบวก ลบ คูณ หาร	332-369
สัปดาห์ที่ 11 การออกแบบวงจรถอดรหัสไควนเซียล	370-416
สัปดาห์ที่ 12 การเลื่อนข้อมูล (Shift Register)	417-452
สัปดาห์ที่ 13 วงจรนับเลข (Counter)	453-499
สัปดาห์ที่ 14 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล	500-527
สัปดาห์ที่ 15 การประยุกต์ใช้วงจรถอดลอจิกในงานอุตสาหกรรม	528-543
สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค	
ตอนที่3	
ภาคผนวก วิธีการสอนและกิจกรรม , แบบฟอร์มบันทึกการสอน,	544-546

ตอนที่ 1

ความมุ่งหมายของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ และสร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนแนวความคิดสู่การประกอบวิชาชีพในด้านวิศวกร
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และทางเมคคาทรอนิกส์ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงาน ตลอดจนการประสานงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. เพื่อฝึกฝนให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าวางแผน เตรียมการรวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

ลักษณะรายวิชา

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. รหัสและชื่อวิชา | วงจรถิจริตอลและการออกแบบวงจรถลอจิก
(Digital Logic Circuits and Design) |
| 2. สภาพรายวิชา | วิชาชีพบังคับ |
| 3. ระดับรายวิชา | - |
| 4. พื้นฐาน | - |
| 5. เวลาศึกษา | 54 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห์ ทฤษฎี 3 คาบต่อสัปดาห์ และนักศึกษาต้องใช้
เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ |
| 6. จำนวนหน่วยกิต | 3 หน่วยกิต |
| 7. จุดมุ่งหมายรายวิชา | 7.1 เข้าใจระบบตัวเลขฐานต่างๆ
7.2 เข้าใจเรื่องตรรกศาสตร์โดยใช้วงจรถลอจิกอิเล็คทรอนิกส์ได้ดี
7.3 สามารถวิเคราะห์ค่าเวลาของช่วงการทำงานวงจรถลอจิกเกตได้
7.4 สามารถออกแบบวงจรถลอจิกเกตได้
7.5 สามารถออกแบบวงจรถลอจิกพื้นฐาน ALU ได้
7.6 สามารถนำความรู้ไปใช้งานด้านการออกแบบทางอุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิกส์
7.7 นำไปปฏิบัติการซ่อมเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิกส์ที่มีการนำวงจรถลอจิกเกต
เป็นส่วนควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องได้เป็นอย่างดี |
| 8. คำอธิบายรายวิชา | ศึกษาเกี่ยวกับระบบแอนะล็อก ระบบดิจิตอล , ระบบตัวเลขฐานต่างๆ การ
คำนวณด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิตอล, การลดรูปสมการลอจิก โดยวิธีพีชคณิต
บูลีน และแผนผังคาร์นอร์, การออกแบบวงจรถลอจิกคอมไบเนชัน, วงจร
เปรียบเทียบ และการออกแบบวงจรถลอจิกเบื้องต้น, การออกแบบวงจรถลอจิกซีควีน
เชียล, การประยุกต์ใช้วงจรถิจริตอลในงานอุตสาหกรรม, การแปลงสัญญาณ
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิตอล |

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการ	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	ระบบแอนะล็อกระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขฐานต่างๆ 11 ระบบแอนะล็อก/ระบบดิจิทัล 12 ระบบตัวเลขฐานต่างๆ เปรียบเทียบกัน 13 การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานต่างๆ 131 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ 132 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานแปด 133 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก 14 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่างๆ 141 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง 142 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด 143 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก 15 การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานต่างๆ 151 หลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสอง 152 หลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบ 153 หลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบหก 16 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานต่างๆ 161 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสอง 162 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานแปด 163 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสิบ 17 สรุปการแปลงเลขฐานต่าง ๆ	3	

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
2	การคำนวณด้านคณิตศาสตร์ 21 หลักการคอมพลีเมนต์ของเลขฐาน 211 การคอมพลีเมนต์ของเลขฐาน2 212 การคอมพลีเมนต์ของเลขฐาน 8 213 การคอมพลีเมนต์ของเลขฐาน10 214 การคอมพลีเมนต์ของเลขฐาน16 22 หลักการบวกเลข 221 การบวกเลขฐาน2 222 การบวกเลขฐาน8 223 การบวกเลขฐาน16 23 หลักการลบเลข 231 การลบเลขฐาน2 232 การลบเลขฐาน8 233 การลบเลขฐาน16 24 หลักการคูณเลข 241 การคูณเลขฐาน 2 242 การคูณเลขฐาน 8 243 การคูณเลขฐาน 16 25 หลักการหารเลข 251 หลักการหารเลขฐาน 2 252 หลักการหารเลขฐาน 8 253 หลักการหารเลขฐาน 16	3	

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
3	<p>การลดรูปสมการลอจิก โดยวิธีพีชคณิตบูลีนและแผนผังคาร์นอ</p> <p>31 ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน</p> <p>311 คำจำกัดความ Postulate</p> <p>312 Venn Diagrams for Postulates</p> <p>313 Duality</p> <p>314 ทฤษฎีพื้นฐานหลักของพีชคณิตพร้อมถึงการพิสูจน์</p> <p>315 การนำทฤษฎีพีชคณิตบูลีนไปใช้ประโยชน์ในการลดทอม</p> <p>32 การพิสูจน์ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน</p> <p>321 พิสูจน์โดยการแทนค่าตัวคงที่</p> <p>322 พิสูจน์โดยใช้ตารางความจริง</p> <p>323 พิสูจน์โดยใช้พีชคณิต</p> <p>33 การลดรูปฟังก์ชัน</p> <p>331 การลดรูปโดยใช้พีชคณิตบูลีน</p> <p>332 การลดรูปโดยใช้ K-Maps</p> <p>34 พิสูจน์การลดรูปโดยใช้พีชคณิตเทียบกับ K-Maps</p>	3	
4	<p>การออกแบบวงจร Combination Logic Gates</p> <p>41 วงจรเกิดเบื้องต้นกับสัญลักษณ์มาตรฐาน IEEE</p> <p>411 Truth Table of Logic Gates</p> <p>412 การนำทฤษฎีของคิมอร์แกน มาใช้งานในรูปแบบ NAND กับ NOR</p> <p>413 การออกแบบวงจรลอจิกเกิดในทอมของ minterm , Maxterm</p> <p>414 Don't care terms</p> <p>42 การเขียนลอจิกเกิดจากฟังก์ชันพีชคณิต</p> <p>421 การเขียนTiming Diagram จากวงจรลอจิกเกิด</p> <p>422 การเขียนลอจิกฟังก์ชันจากสวิตช์ คอนแทกรีเลย์</p>	12	3

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
4 (ต่อ)	43 รหัสข้อมูล 431 ชนิดและลักษณะของรหัสแบบต่างๆ 432 รูปแบบรหัสด้านข้อมูล 433 ตารางเลขฐาน, รหัส 434 การออกแบบวงจรเข้ารหัส 435 การออกแบบวงจรเข้ารหัสBCD-8421 436 การออกแบบวงจรสร้างบิตตรวจสอบ 437 รหัสที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์	3	
	44 การถอดรหัสดิจิตอลของเลขฐานสอง 441 การออกแบบวงจรถอดรหัสด้านสองขนาด 2บิต 442 การออกแบบวงจรถอดรหัสด้านสองขนาด 3บิต 443 การออกแบบวงจรถอดรหัสด้านสองขนาด 4บิต แบบ Tree 444 การออกแบบวงจรถอดรหัสด้านสองขนาด 14 บิตแบบ Tree 445 การออกแบบวงจรถอดรหัสด้านสองขนาด n บิต	3	
	45 การออกแบบวงจรถอดรหัส 451 การออกแบบวงจรถอดรหัสBCD -8421 แสดงผลแบบแอลอีดี Seven Segment มีคาโอดต่อร่วมกัน (Common Cathode) 452 การออกแบบวงจรถอดรหัสBCD -8421 แสดงผล แบบแอลอีดี Seven Segment มีแอนโอดต่อร่วมกัน (Common Anode)		

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
4 (ต่อ)	<p>453 การออกแบบวงจรถอดรหัส แบบแสดงผลเอาต์พุตเดี่ยว</p> <p>454 การออกแบบวงจรถอดรหัสBCD เป็นรหัสเกรย์</p> <p>46 การประยุกต์ใช้วงจรถอดรหัสในการออกแบบวงจรลอจิกเกต</p> <p>461 การนำวงจรถอดรหัสไปออกแบบลอจิกเกตในรูปแบบ Minterm</p> <p>462 การนำวงจรถอดรหัสไปออกแบบลอจิกเกตในรูปแบบ Maxterm</p> <p>47 หลักการพื้นฐานของมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์</p> <p>471 หลักการเบื้องต้นของการมัลติเพล็กซ์ขนาด 2 ช่องข้อมูลเป็น 1 ช่องข้อมูล</p> <p>472 หลักการมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 ช่องข้อมูลเป็น 1 ช่องข้อมูล</p> <p>473 การออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 16 ช่องข้อมูล โดยใช้วงจรมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต 2ภาค</p> <p>474 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์ไปใช้งาน</p> <p>48 หลักการทำงานของดีมัลติเพล็กซ์(Demultiplex)</p> <p>481 หลักการวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 1ช่องข้อมูลทางอินพุตเป็น 2 ช่องข้อมูลทางเอาต์พุต</p> <p>482 หลักการออกแบบวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 1 ช่องทางอินพุตเป็น 4 ช่องข้อมูลทางเอาต์พุต</p> <p>483 การออกแบบวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 เอาต์พุต</p> <p>484 การออกแบบวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาดn Bit</p>	3	

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
4 (ต่อ)	49 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์/วงจรมัลติเพล็กซ์มาใช้ งาน 491 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์มา ต่อใช้งาน 492 การส่งข้อมูลและกระจายข้อมูลขนาด n บิต		
5	วงจรเปรียบเทียบ และการออกแบบวงจรALU	6	
	51 การเปรียบเทียบทางแอนะล็อก	3	
	511 การนำวงจรเปรียบเทียบทางแอนะล็อกไปใช้ งานร่วมกับวงจรดิจิตอลในการควบคุมสัญญาณ		
	52 การเปรียบเทียบทางดิจิตอล		
	521 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 1 บิต ทาง ดิจิตอล		
	522 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 2 บิต ทาง ดิจิตอล		
	523 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 4 บิต ทาง ดิจิตอล		
	524 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ n บิต ทาง ดิจิตอล		
	53 หลักการของ ALU		
	531 การทำงานของหน่วยลอจิก (LU)		
	532 การทำงานของหน่วยคำนวณทาง คณิตศาสตร์ (AU)		

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
5 (ต่อ)	54 หลักการออกแบบวงจร ALU 541 การออกแบบการทำงานของวงจร ALU ขนาด 1 บิต 542 การออกแบบการทำงานของวงจร ALU ขนาด n บิต 55 หลักการวงจรวก 551 การออกแบบวงจรวกแบบไม่คิดตัวทดเข้า (Half Adder) 552 การออกแบบวงจรวกแบบคิดตัวทดเข้า (Full Adder) 553 วงจรวกโดยวิธีการมองตัวทดล่วงหน้า (Carry Look Ahead) 554 หลักการบวก4 จำนวนแบบ Carry Save 56 หลักการวงจรถลบ 561 การออกแบบวงจรถลบแบบไม่คิดตัวทดเข้า (Half Subtractor) 562 การออกแบบวงจรถลบแบบคิดตัวทดเข้า (Full Subtractor) 563 การออกแบบวงจรวก/ลบเลขขนาด 2 บิต แบบใช้ 2' Complement 57 หลักการวงจรรคูณ 571 การออกแบบวงจรรคูณ 572 การออกแบบวงจรรคูณขนาด 2 บิต แบบใช้ โมดูล	3	

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
5 (ต่อ)	58 หลักการวงจรหาร 581 การออกแบบวงจรหาร 582 การออกแบบหารเลขแบบ Algorithm ขนาด 2 บิต		
6	การออกแบบวงจรลอจิกซีแควนเซียล	9	
	61 การทำงานของวงจรโมนอสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์	3	
	611 การนำวงจรโมนอสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรขยายความกว้างของพัลส์		
	612 การนำวงจรโมนอสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรลดความกว้างของพัลส์		
	613 การนำวงจรโมนอสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรกำจัดพัลส์ที่ไม่ต้องการ		
	614 การทำงานของวงจรโมนอสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์ในรูปแบบไอซีสำเร็จรูป		
	62 การทำงานของวงจรอะสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์		
	621 วงจรอะสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์แบบใช้ทรานซิสเตอร์		
	622 วงจรอะสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซีทีทีแอล		
	623 วงจรอะสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์แบบใช้คริสตอลควบคุมความถี่		
	624 วงจรอะสเตเบิลมีลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซีซีมอส		

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
6 (ต่อ)	<p>63 การนำไอซี 555 ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ</p> <p>631 วงจรโมโนสเตเบิลใช้ไอซี 555</p> <p>632 วงจรอะสเตเบิลใช้ไอซี 555</p> <p>64 การทำงานของวงจรไบสแตเบิล</p> <p>641 R-S Latch</p> <p>642 R-S ฟลิปฟลอป</p> <p>643 T ฟลิปฟลอป</p> <p>644 D ฟลิปฟลอป</p> <p>645 J-K ฟลิปฟลอป</p> <p>646 J-K Master-Slave ฟลิปฟลอป</p> <p>647 การแปลงฟลิปฟลอปแบบต่างๆ</p> <p>65 ลักษณะทั่วไปของการเลื่อนข้อมูล</p> <p>651 การเลื่อนข้อมูลแบบ(Serial In , Serial Out)</p> <p>652 การเลื่อนข้อมูลไปทางขวา (Shift- Right Register)</p> <p>653 การเลื่อนข้อมูลไปทางซ้าย (Shift -Left Register)</p> <p>654 การเลื่อนข้อมูลแบบวนรอบกลับ (Shift Around Register)</p> <p>655 การเลื่อนข้อมูลแบบขนาน (Parallel In , Parallel Out)</p> <p>656 การเลื่อนข้อมูลเข้าแบบขนานและเลื่อนข้อมูลออกแบบอนุกรม(Parallel In , Serial Out)</p> <p>657 การเลื่อนข้อมูลเข้าแบบอนุกรมและข้อมูลออกแบบขนาน (Serial In , Parallel Out)</p> <p>658 วงจรเลื่อนข้อมูลแบบ Universal ขนาด 4 บิต</p>	3	

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
6 (ต่อ)	<p>66 หลักการทั่วไปของการนับ</p> <p>67 การนับแบบรีปเปิล (Asynchronous Counter)</p> <p>671 วงจรนับขึ้นแบบรีปเปิล</p> <p>672 วงจรนับลงแบบรีปเปิล</p> <p>673 วงจรนับขึ้น/ลงแบบรีปเปิล</p> <p>68 การนับตามโหมด</p> <p>681 วงจรนับขึ้นโหมด 6</p> <p>682 วงจรนับขึ้นโหมด 11</p> <p>683 วงจรนับลงโหมด 5</p> <p>684 วงจรนับลงโหมด 8</p> <p>69 การนับแบบซิงโครนัส (Synchronous Counter)</p> <p>691 การออกแบบวงจรถับซิงโครนัส</p> <p>692 การออกแบบวงจรถับซิงโครนัสรหัสเกรย์</p> <p>693 การออกแบบวงจรถับแบบซิงโครนัส</p> <p>โหมด 5</p> <p>694 การออกแบบวงจรถับขึ้นสิบ</p> <p>695 การออกแบบวงจรถับลงแบบซิงโครนัส</p> <p>ขนาด 4 บิต</p> <p>696 การออกแบบวงจรถับกระโดดแบบ</p> <p>ซิงโครนัสชนิดกระโดดขนาด 4 บิต</p> <p>697 การนำวงจรถับไปใช้ในการหารความถี่</p> <p>698 การนำวงจรถับไปประยุกต์ใช้งาน</p>	3	

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
7	<p>การแปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล</p> <p>71 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และดิจิทัลเป็นแอนะล็อก</p> <p> 711 พื้นฐานการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล</p> <p> 712 การชักตัวอย่าง (Sampling)</p> <p> 713 การควอนไทซ์</p> <p>72 หลักการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก</p> <p> 721 Resolution</p> <p> 722 Percentage Resolution</p> <p> 723 การหาค่าแรงดันเอาต์พุต</p> <p> 724 วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกโดยใช้วงจรแบบ R-2R Ladder</p> <p>73 หลักการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล</p> <p> 731 การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล</p> <p> 732 การทำงานของA/Dแบบเคิร์ฟเตอร์รีแมพ</p> <p> 733 Successive- Approximation ADC</p> <p> 734 การออกแบบวงจรแบบ Flash ADCs</p> <p>74 การประยุกต์ใช้งานจากวงจรADC กับ DAC</p> <p> 741 การนำไอซี เบอร์ DAC 0808 ไปใช้งานแปลงค่าดิจิทัลเป็นแอนะล็อก</p> <p> 742 การนำระบบดิจิทัลไปใช้งานในเครื่องมือวัดแบบตัวเลข</p>	3	

การแบ่งหน่วย / บทเรียน / และหัวข้อ

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
8	การประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม 81 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 811 ลักษณะเด่นของ PLC 812 ส่วนประกอบของระบบใน PLC 813 การจำแนกขนาด PLC 814 PLC แบบ Compact 815 PLC แบบ Modular 82 มาตรฐานสำหรับ PLC 83 มาตรฐานใหม่ IEC 1131 สำหรับ PLC 84 พื้นฐานการออกแบบระบบ PLC 841 หน่วยอินพุต 842 บล็อกไดอะแกรมของหน่วยอินพุต 843 หน่วยเอาต์พุต 844 บล็อกไดอะแกรมของหน่วยเอาต์พุต 85 การเขียนโปรแกรมของ PLC 851 ภาษาโปรแกรม 852 แลadderไดอะแกรม (Ladder diagram : LD) 853 ฟังก์ชันบล็อกไดอะแกรม (Function block diagram : FBD) 854 อินสตรัคชันลิสต์ (Instruction list : IL) 855 สตรัคเจอร์เท็กซ์ (Structure text : ST) 856 ซีควนเชียลฟังก์ชันชาร์ท (Sequential function chart : SFC) 857 ซีควนเชียลฟังก์ชันชาร์ท (Sequential function chart : SFC) 86 อุปกรณ์ถ่ายกำลังงาน	3	

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน	คาบที่	รายการสอน	หมายเหตุ
1		1 – 3	11 ระบบแอนะล็อก/ระบบดิจิทัล 12 ระบบตัวเลขฐานต่างๆ เปรียบเทียบกัน 13 การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานต่างๆ 14 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่างๆ 15 การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานต่างๆ 15 การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานต่างๆ 16 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานต่างๆ 17 สรุปการแปลงเลขฐานต่าง ๆ	
2		1 – 3	21 หลักการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 22 หลักการบวกเลข 23 หลักการลบเลข 24 หลักการคูณเลข 25 หลักการหารเลข	
3		1 – 3	31 ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน 32 การพิสูจน์ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน 33 การลดรูปฟังก์ชัน 34 พิสูจน์การลดรูปโดยใช้พีชคณิตเทียบกับ K-Maps	
4		1 – 3	41 วงจรเกตเบื้องต้นกับสัญลักษณ์มาตรฐาน IEEE 42 การเขียนลอจิกเกตจากฟังก์ชันพีชคณิต	
5		1 – 3	43 รหัสข้อมูล	
6		1 – 3	44 การถอดรหัสทางดิจิทัลของเลขฐานสอง 45 การออกแบบวงจรถอดรหัส	

กำหนดการสอน (ต่อ)

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน	คาบที่	รายการสอน	หมายเหตุ
6 (ต่อ)			46 การประยุกต์ใช้วงจรถิโคคเคอร์ในการ ออกแบบวงจรลอจิกเกต	
7		1 – 3	47 หลักการพื้นฐานของมัลติเพล็กซ์และดี มัลติเพล็กซ์ 48 หลักการดีมัลติเพล็กซ์ 49 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์ มาใช้งาน	
8		1 – 3	51 การเปรียบเทียบทางแอนะล็อก 52 วงจรเปรียบเทียบทางดิจิทัล 53 หลักการของ ALU 54 หลักการออกแบบวงจร ALU ขนาด 1 บิต	
9			สอบกลางภาคหัวข้อที่ 11 - 54	
10		1 – 3	55 หลักการวงจรบวก 56 หลักการวงจรลบ 57 หลักการคูณ 58 หลักการวงจรรหาร	
11		1 – 3	61 การทำงานของวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไว เบรเตอร์ 62 การทำงานของวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบร เตอร์ 63 การนำไอซี 555 ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ 64 การทำงานของวงจรไบสเตเบิล	
12		1 – 3	65 ลักษณะทั่วไปของการเลื่อนข้อมูล	

กำหนดการสอน (ต่อ)

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน	คาบที่	รายการสอน	หมายเหตุ
13		1 – 3	66 หลักการทั่วไปของการนับ 67 การนับแบบรีปเปิล (Asynchronous Counter) 68 การนับตามโมเมนต์ 69 การนับแบบซิงโครนัส (Synchronous Counter)	
14		1 – 3	71 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และดิจิทัลเป็นแอนะล็อก 72 หลักการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก 73 หลักการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล 74 การประยุกต์ใช้งานจากวงจร ADC กับ DAC	
15			81 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 82 มาตรฐานสำหรับ PLC 83 มาตรฐานใหม่ IEC 1131 สำหรับ PLC 84 พื้นฐานการออกแบบระบบ PLC 85 การเขียนโปรแกรมของ PLC 86 อุปกรณ์ถ่ายกำลังงาน	
16			สอบปลายภาคหัวข้อที่ 55 -86	

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	<p>ระบบแอนะล็อกระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขฐานต่างๆ</p> <p>11 เข้าใจระบบแอนะล็อก/ระบบดิจิทัล</p> <p>12 เข้าใจระบบตัวเลขฐานต่างๆ เปรียบเทียบกัน</p> <p>13 เข้าใจการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานต่างๆ</p> <p>131 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบได้</p> <p>132 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานแปดได้</p> <p>133 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบหกได้</p> <p>14 เข้าใจการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่างๆ</p> <p>141 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสองได้</p> <p>142 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปดได้</p> <p>143 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหกได้</p> <p>15 เข้าใจการแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานต่างๆ</p> <p>151 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสองได้</p> <p>152 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบได้</p> <p>153 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบหกได้</p> <p>16 เข้าใจการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานต่างๆ</p> <p>161 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสองได้</p> <p>162 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานแปดได้</p> <p>163 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสิบได้</p> <p>17 สรุปการแปลงเลขฐานต่าง ๆ ได้</p>	3	

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
2	<p>การคำนวณด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล</p> <p>21 เข้าใจหลักการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน</p> <p>211 อธิบายการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 2 ได้</p> <p>212 อธิบายการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 8 ได้</p> <p>213 อธิบายการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 10 ได้</p> <p>214 อธิบายการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 16 ได้</p> <p>22 เข้าใจหลักการบวกเลข</p> <p>221 อธิบายการบวกเลขฐาน 2 ได้</p> <p>222 อธิบายการบวกเลขฐาน 8 ได้</p> <p>223 อธิบายการบวกเลขฐาน 16 ได้</p> <p>23 เข้าใจหลักการลบเลข</p> <p>231 อธิบายการลบเลขฐาน 2 ได้</p> <p>232 อธิบายการลบเลขฐาน 8 ได้</p> <p>233 อธิบายการลบเลขฐาน 16 ได้</p> <p>24 เข้าใจหลักการคูณเลข</p> <p>241 อธิบายการคูณเลขฐาน 2 ได้</p> <p>242 อธิบายการคูณเลขฐาน 8 ได้</p> <p>243 อธิบายการคูณเลขฐาน 16 ได้</p> <p>25 เข้าใจหลักการหารเลข</p> <p>251 อธิบายหลักการหารเลขฐาน 2 ได้</p> <p>252 อธิบายหลักการหารเลขฐาน 8 ได้</p> <p>253 อธิบายหลักการหารเลขฐาน 16 ได้</p>	3	

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
3	<p>การลดรูปสมการลอจิก</p> <p>31 เข้าใจทฤษฎีพีชคณิตบูลีน</p> <p>311 คำจำกัดความ Postulate</p> <p>312 Venn Diagrams for Postulates</p> <p>313 Duality</p> <p>314 ทฤษฎีพื้นฐานหลักของพีชคณิตพร้อมการพิสูจน์</p> <p>315 การนำพีชคณิตบูลีนไปใช้ประโยชน์ในการลดเทอม</p> <p>32 เข้าใจการพิสูจน์ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน</p> <p>321 คำนวณพิสูจน์โดยการแทนค่าตัวคงที่ได้</p> <p>322 คำนวณพิสูจน์โดยใช้ตารางความจริงได้</p> <p>323 คำนวณพิสูจน์โดยใช้พีชคณิตได้</p> <p>33 เข้าใจการลดรูปฟังก์ชัน</p> <p>331 อธิบายการลดรูปโดยใช้พีชคณิตบูลีนๆได้</p> <p>332 อธิบายการลดรูปโดยใช้ K-Maps ได้</p> <p>34 เข้าใจพิสูจน์การลดรูปโดยใช้พีชคณิตเทียบกับ K-Maps</p>	3	

จุดประสงค์การสอน

หน่วย ที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
4	การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน	12	
	41 เข้าใจวงจรเกตเบื้องต้นกับสัญลักษณ์มาตรฐาน IEEE	3	
	411 อธิบาย Truth Table of Logic Gates ได้		
	412 อธิบายการนำทฤษฎีของดีมอร์แกน มาใช้งานในรูปแบบ NAND กับ NOR ได้		
	413 อธิบายการออกแบบวงจร ลอจิกเกตในเทอมของ minterm , Maxterm ได้		
	414 อธิบายการใช้ Don't care terms		
	42 เข้าใจการเขียนลอจิกเกตจากฟังก์ชันพีชคณิต		
	421 อธิบายการเขียนTiming Diagram จากวงจรลอจิกเกตได้		
	422 อธิบายการเขียนลอจิกฟังก์ชันจากสวิตช์ คอนแทกรีเลย์ ได้		
	43 เข้าใจรหัสข้อมูล	3	
	431 อธิบายการออกแบบวงจรเข้ารหัสBCD-8421 ได้		
	432 อธิบายชนิดและลักษณะของรหัสแบบต่างๆ ได้		
	433 อธิบายรูปแบบรหัสแทนข้อมูลได้		
	434 เขียนตารางเลขฐาน, รหัสได้		
	435 อธิบายการออกแบบวงจรเข้ารหัสได้		
	436 อธิบายการออกแบบวงจรสร้างบิตตรวจสอบได้		
	437 อธิบายรหัสที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
	44 เข้าใจการถอดรหัสทางดิจิทัลของเลขฐานสอง	3	
	441 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 2บิต ได้		
	442 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 3บิต ได้		
	443 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 4บิต แบบ Tree ได้		

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
4 (ต่อ)	<p>444 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 14 บิตแบบ Tree ได้</p> <p>445 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด n บิตได้</p> <p>45 เข้าใจการออกแบบวงจรถอดรหัส</p> <p>451 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสBCD -8421 แสดงผล แบบแอลอีดี Seven Segment มีแคโทดต่อร่วมกัน (Common Cathode) ได้</p> <p>452 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสBCD -8421 แสดงผล แบบแอลอีดี Seven Segment มีแอนโนดต่อร่วมกัน (Common Anode) ได้</p> <p>453 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสอง แบบแสดงผลเอาต์พุตเดียวได้</p> <p>454 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองเป็นรหัสเกรย์ได้</p> <p>46 เข้าใจการประยุกต์ใช้วงจรถอดรหัสในการออกแบบวงจรถอดจิกเกิด</p> <p>461 อธิบายการนำวงจรถอดรหัสไปออกแบบลจิกเกิดในรูป Minterm ได้</p> <p>462 อธิบายการนำวงจรถอดรหัสไปออกแบบลจิกเกิดในรูป Maxterm ได้</p> <p>47 เข้าใจหลักการพื้นฐานของมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์</p> <p>471 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการมัลติเพล็กซ์เซอร์ขนาด 2 ช่องข้อมูล เป็น 1 ช่องข้อมูลได้</p> <p>472 อธิบายหลักการมัลติเพล็กซ์เซอร์ขนาด 4 ช่องข้อมูล เป็น 1 ช่องข้อมูลได้</p>	3	

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
4 (ต่อ)	<p>473 อธิบายการออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 16 ช่องข้อมูล โดยใช้วงจรมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต 2 ภาคได้</p> <p>474 อธิบายการนำวงจรมัลติเพล็กซ์เซอร์ไปใช้งานได้</p> <p>48 เข้าใจหลักการดีมัลติเพล็กซ์เซอร์(Demultiplex)</p> <p>481 อธิบายหลักการดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ขนาด 1 ช่องข้อมูล เป็น 2 ช่องข้อมูลได้</p> <p>482 อธิบายหลักการออกแบบดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ขนาด 1 ช่องเป็น 4 ช่องข้อมูลได้</p> <p>483 อธิบายการออกแบบดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ขนาด 4 เอาต์พุตได้</p> <p>484 อธิบายการออกแบบวงจรดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ n เอาต์พุตได้</p> <p>49 เข้าใจการนำวงจรมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์มาใช้งาน</p> <p>491 อธิบายการนำวงจรมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์มาต่อใช้งานได้</p> <p>492 อธิบายการส่งข้อมูลและกระจายข้อมูลขนาด n บิตได้ วงจรเปรียบเทียบ และการออกแบบวงจรเบื้องต้น</p>		
5	<p>51 เข้าใจการเปรียบเทียบทางแอนะล็อก</p> <p>511 อธิบายการนำวงจรเปรียบเทียบทางแอนะล็อกไปใช้งานร่วมกับวงจรดิจิทัลไปใช้ในการควบคุมได้</p> <p>52 เข้าใจวงจรเปรียบเทียบทางดิจิทัล</p> <p>521 อธิบายการออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 1 บิต ทางดิจิทัลได้</p> <p>522 อธิบายการออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 2 บิต ทางดิจิทัลได้</p> <p>523 อธิบายการออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 4 บิต ทางดิจิทัลได้</p>	6	3

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
5 (ต่อ)	<p>524 อธิบายการออกแบบวงจรเปรียบเทียบ n บิต ทางดิจิทัลได้</p> <p>53 หลักการALU</p> <p>531 การทำงานของหน่วยลอจิก(LU)</p> <p>532 การทำงานของหน่วยทางคณิตศาสตร์(AU)</p> <p>54 เข้าใจหลักการออกแบบวงจร ALU ขนาด 1 บิต</p> <p>541 อธิบายการทำงานของวงจร ALU ขนาด 1 บิตได้</p> <p>542 ออกแบบวงจร ALU ขนาด 1 บิตได้</p> <p>55 เข้าใจหลักการวงจรวก</p> <p>551 อธิบายการออกแบบวงจรวกแบบไม่คิดตัวทดเข้า (Half Adder) ได้</p> <p>552 อธิบายการออกแบบวงจรวกแบบคิดตัวทดเข้า (Full Adder) ได้</p> <p>553 อธิบายวงจรวกโดยวิธีการมองตัวทดล่วงหน้า (Carry Look Ahead) ได้</p> <p>554 อธิบายหลักการบวก4 จำนวนแบบ Carry Save ได้</p> <p>56 เข้าใจหลักการวงจรถบ</p> <p>561 อธิบายการออกแบบวงจรถบแบบไม่คิดตัวทดเข้า (Half Subtractor) ได้</p> <p>562 อธิบายการออกแบบวงจรถบแบบคิดตัวทดเข้า (Full Subtractor) ได้</p> <p>563 อธิบายการออกแบบวงจรวก/ลบเลขขนาด 2 บิตแบบใช้ 2'Complement ได้</p> <p>57 เข้าใจหลักการคูณ</p> <p>571 อธิบายการออกแบบวงจรมคูณได้</p>	3	3

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
5 (ต่อ)	572 อธิบายการออกแบบวงจรคูณขนาด 2 บิต แบบใช้โมดูลได้ 58 เข้าใจหลักการวงจรรหาร 581 อธิบายการออกแบบวงจรรหารได้ 582 อธิบายการออกแบบหารเลขแบบ Algorithm ขนาด 2 บิตได้		
6	การออกแบบวงจรลอจิกซีแควนเชียล	9	
	61 เข้าใจการทำงานของวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ 611 อธิบายการนำวงจร โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรรขยายความกว้างของพัลส์ได้ 612 อธิบายการนำวงจร โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรถัดความกว้างของพัลส์ได้ 613 อธิบายการนำวงจร โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรถัดพัลส์ที่ไม่ต้องการได้ 614 อธิบายการทำงานของวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ในรูปแบบไอซี สำเร็จรูปได้	3	
	62 เข้าใจการทำงานของวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ 621 อธิบายวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ทรานซิสเตอร์ได้ 622 อธิบายวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซี TTL ได้ 623 อธิบายวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้คริสตอลควบคุมความถี่ได้ 624 อธิบายวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซี ซีมอส ได้		

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
6 (ต่อ)	<p>63 เข้าใจการนำไอซี 555 ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ</p> <p>631 อธิบายวงจรโมโนสเตเบิลใช้ไอซี 555 ได้</p> <p>632 อธิบายวงจรอะสเตเบิลได้</p> <p>64 เข้าใจการทำงานของวงจรไบสแตเบิล</p> <p>641 อธิบาย R-S Latch ได้</p> <p>642 อธิบาย R-S ฟลิปฟลอป ได้</p> <p>643 อธิบาย T ฟลิปฟลอปได้</p> <p>644 อธิบาย D ฟลิปฟลอปได้</p> <p>645 อธิบาย J-K ฟลิปฟลอปได้</p> <p>646 อธิบาย J-K Master-Slave ฟลิปฟลอปได้</p> <p>647 สามารถแปลงฟลิปฟลอปแบบต่างๆได้</p> <p>65 เข้าใจลักษณะทั่วไปของการเลื่อนข้อมูล</p> <p>651 อธิบายการเลื่อนข้อมูลแบบ Serial In , Serial Out ได้</p> <p>652 อธิบายการเลื่อนข้อมูลไปทางขวา (Shift- Right Register) ได้</p> <p>653 อธิบายการเลื่อนข้อมูลไปทางซ้าย (Shift -Left Register) ได้</p> <p>654 อธิบายการเลื่อนข้อมูลแบบวนรอบกลับ Shift Around Register ได้</p> <p>655 อธิบายการเลื่อนข้อมูลแบบขนาน Parallel In , Parallel Out ได้</p> <p>656 อธิบายการเลื่อนข้อมูลเข้าแบบขนานและเลื่อนข้อมูลออกแบบอนุกรม Parallel In , Serial Out ได้</p> <p>657 อธิบายการเลื่อนข้อมูลเข้าแบบอนุกรมและข้อมูลออกแบบขนาน Serial In , Parallel Out ได้</p> <p>658 อธิบายวงจรเลื่อนข้อมูลแบบ Universal ขนาด 4 บิตได้</p>	3	

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
	<p>66 เข้าใจหลักการทั่วไปของการนับ</p> <p>67 เข้าใจการนับแบบ รีปเปิล (Asynchronous Counter)</p> <p>671 อธิบายวงจรนับขึ้นแบบรีปเปิลได้</p> <p>672 อธิบายวงจรนับลงแบบรีปเปิลได้</p> <p>673 อธิบายวงจรนับขึ้น/ลงแบบรีปเปิลได้</p> <p>68 เข้าใจการนับตามโหมด</p> <p>681 อธิบายวงจรนับขึ้น โหมด 6 ได้</p> <p>682 อธิบายวงจรนับขึ้น โหมด 11 ได้</p> <p>683 อธิบายการนับลงโหมด 5 ได้</p> <p>684 อธิบายการนับลงโหมด 8 ได้</p> <p>69 เข้าใจการนับแบบซิงโครนัส (Synchronous Counter)</p> <p>691 อธิบายการออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัสได้</p> <p>692 อธิบายการออกแบบวงจรนับแบบรหัสเกรย์ได้</p> <p>693 อธิบายการออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัสโหมด 5 ได้</p> <p>694 อธิบายการออกแบบวงจรนับขึ้นสิบได้</p> <p>695 อธิบายการออกแบบวงจรนับลงแบบซิงโครนัสขนาด 4 บิตได้</p> <p>696 อธิบายการออกแบบวงจรนับกระโดดแบบซิงโครนัสขนาด 4 บิตได้</p> <p>697 เข้าใจการนำวงจรนับไปใช้ในการหารความถี่</p> <p>698 เข้าใจการนำวงจรนับไปประยุกต์ใช้งาน</p>	3	

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
7	<p>การแปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล</p> <p>71 เข้าใจการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และดิจิทัลเป็นแอนะล็อก</p> <p> 711 อธิบายพื้นฐานการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลได้</p> <p> 712 อธิบายการ Sampling ได้</p> <p> 713 อธิบายการควอนไทซ์ได้</p> <p>72 เข้าใจหลักการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก</p> <p> 721 อธิบายResolution ได้</p> <p> 722 อธิบายPercentage Resolution ได้</p> <p> 723 อธิบายAnalog Output ได้</p> <p> 724 อธิบายวงจรแปลงรหัสดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกได้</p> <p>73 เข้าใจหลักการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล</p> <p> 731 อธิบายAnalog-To-Digital Conversion ได้</p> <p> 732 อธิบายDigital –Ramp ADCได้</p> <p> 733 อธิบายSuccessive- Approximation ADCได้</p> <p> 734 อธิบายการออกแบบวงจรแบบ Flash ADCs ได้</p> <p>74 เข้าใจการประยุกต์ใช้งานจากวงจรADC กับ DAC</p> <p> 741 อธิบายการนำไอซี เมอร์ DAC 0808 ไปใช้งานแปลงค่าดิจิทัลเป็นแอนะล็อกได้</p> <p> 742 อธิบายการนำระบบดิจิทัลไปใช้งานในเครื่องมือวัดแบบตัวเลขได้</p>	3	

จุดประสงค์การสอน

หน่วยที่	รายการสอน	เวลาเรียน (คาบ)	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
8	<p>การประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม</p> <p>81 เข้าใจโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์</p> <p>811 อธิบายลักษณะเด่นของ PLC</p> <p>812 อธิบายส่วนประกอบของระบบใน PLC</p> <p>813 อธิบายการจำแนกขนาด PLC</p> <p>814 อธิบาย PLC แบบ Compact</p> <p>815 อธิบาย PLC แบบ Modular</p> <p>82 เข้าใจมาตรฐานสำหรับ PLC</p> <p>83 เข้าใจมาตรฐานใหม่ IEC 1131 สำหรับ PLC</p> <p>84 เข้าใจพื้นฐานการออกแบบระบบ PLC</p> <p>841 อธิบายหน่วยอินพุต</p> <p>842 อธิบายบล็อกไดอะแกรมของหน่วยอินพุต</p> <p>843 อธิบายหน่วยเอาต์พุต</p> <p>844 อธิบายบล็อกไดอะแกรมของหน่วยเอาต์พุต</p> <p>85 เข้าใจการเขียนโปรแกรมของ PLC</p> <p>851 อธิบายภาษาโปรแกรม PLC ได้</p> <p>852 อธิบายแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder diagram : LD)</p> <p>853 อธิบายฟังก์ชันบล็อกไดอะแกรม (Function block diagram : FBD)</p> <p>854 อธิบายอินสตรัคชันลิสต์ (Instruction list : IL)</p> <p>855 อธิบายสตรัคเจอร์เท็กซ์ (Structure text : ST)</p> <p>856 อธิบายซีควนเชียลฟังก์ชันชาร์ต (Sequential function chart : SFC)</p> <p>857 อธิบายซีควนเชียลฟังก์ชันชาร์ต (Sequential function chart : SFC)</p> <p>86 เข้าใจอุปกรณ์ถ่ายกำลังงาน</p>	3	

การประเมินผลรายวิชา

รายวิชานี้แบ่งเป็น 8 หน่วย แยกได้ 14 บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาจะ ดำเนินการ ดังนี้

1. วิธีการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกออกเป็น 3 ส่วน โดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 - 1.1 ผลงานที่มอบหมาย ใบมอบงาน 20 คะแนน หรือ 20%
 - 1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 10 คะแนน หรือ 10%
 - 1.3 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน 70 คะแนน หรือ 70% โดยจัดแบ่งน้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางกำหนดน้ำหนักคะแนน
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง
 - 2.1 มีเวลาเข้าห้องเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
 - 2.2 ผลรวมของคะแนนทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
3. เกณฑ์ค่าระดับคะแนน
 - 3.1 พิจารณาตามเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2. จะได้รับค่าระดับคะแนน F.
 - 3.2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์การวัดผล
 - 3.2.1 ค่าระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้

คะแนนร้อยละ 80	ขึ้นไป	ได้ A
คะแนนร้อยละ 75 - 79		ได้ B+
คะแนนร้อยละ 70 - 74		ได้ B
คะแนนร้อยละ 65 - 69		ได้ C+
คะแนนร้อยละ 60 - 64		ได้ C
คะแนนร้อยละ 55 - 59		ได้ D+
คะแนนร้อยละ 50 - 54		ได้ D
คะแนนร้อยละ 0 - 49		ได้ F

ตารางกำหนดน้ำหนักคะแนน

เลขที่หน่วย	คะแนนรายหน่วยและ ชื่อหน่วย	น้ำหนักคะแนน						
		น้ำหนักคะแนนงานย่อย	พุทธิพิสัย				ทักษะพิสัย	จิตพิสัย
			ความรู้-ความจำ	ความเข้าใจ	การนำไปใช้	สูงกว่านำไปใช้		
1	ระบบแอนะล็อกระบบดิจิทัล ระบบตัวเลข ฐานต่างๆ	10	1	1	4	4		
2	การคำนวณด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล	4	1	1	1	1		
3	การลดรูปสมการลอจิก โดยวิธีพีชคณิตบูลีน และแผนผังคาร์นอร์	4	1	1	1	1		
4	การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน	10	1	1	2	6		
5	วงจรเปรียบเทียบ และการออกแบบวงจร เบื้องต้น	12	1	2	4	5		
6	การออกแบบวงจรลอจิกซีแควนเชียล	10	1	1	2	6		
7	การแปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณ ดิจิทัล	10	1	2	2	5		
8	การประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัลในงาน อุตสาหกรรม	10	1	2	2	5		
ก	คะแนนภาควิชาการ	70	8	11	18	33	-	-
ข	คะแนนภาคผลงาน	20	หมายเหตุ					
ค	คะแนนภาคจิตพิสัย	10						
รวมทั้งสิ้น		100						

สัปดาห์ที่ 1	ตอนที่ 2 ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและ การออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 1 ระบบแอนะล็อกระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขฐานต่างๆ	
<p>ชื่อบทเรียน</p> <p style="text-align: center;">ระบบแอนะล็อกระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขฐานต่างๆ</p> <p>จุดประสงค์การสอน</p> <ol style="list-style-type: none"> 11 เข้าใจระบบแอนะล็อก/ระบบดิจิทัล 12 เข้าใจระบบตัวเลขฐานต่างๆ เปรียบเทียบกัน 13 เข้าใจการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานต่างๆ <ol style="list-style-type: none"> 131 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบได้ 132 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานแปดได้ 133 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบหกได้ 14 เข้าใจการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่างๆ <ol style="list-style-type: none"> 141 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสองได้ 142 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปดได้ 143 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหกได้ 15 เข้าใจการแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานต่างๆ <ol style="list-style-type: none"> 151 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสองได้ 152 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบได้ 153 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบหกได้ 16 เข้าใจการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานต่างๆ <ol style="list-style-type: none"> 161 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสองได้ 162 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานแปดได้ 163 อธิบายหลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสิบได้ 17 สรุปการแปลงเลขฐานต่าง ๆ ได้ 		

สัปดาห์ที่ 2	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและ การออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 2 การคำนวณด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล	
ชื่อบทเรียน <p style="text-align: center;">การคำนวณด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล</p> จุดประสงค์การสอน <ol style="list-style-type: none"> 21 เข้าใจหลักการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน <ol style="list-style-type: none"> 211 อธิบายการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 2 ได้ 212 อธิบายการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 8 ได้ 213 อธิบายการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 10 ได้ 214 อธิบายการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 16 ได้ 22 เข้าใจหลักการบวกเลข <ol style="list-style-type: none"> 221 อธิบายการบวกเลขฐาน 2 ได้ 222 อธิบายการบวกเลขฐาน 8 ได้ 223 อธิบายการบวกเลขฐาน 16 ได้ 23 เข้าใจหลักการลบเลข <ol style="list-style-type: none"> 231 อธิบายการลบเลขฐาน 2 ได้ 232 อธิบายการลบเลขฐาน 8 ได้ 233 อธิบายการลบเลขฐาน 16 ได้ 24 เข้าใจหลักการคูณเลข <ol style="list-style-type: none"> 241 อธิบายการคูณเลขฐาน 2 ได้ 242 อธิบายการคูณเลขฐาน 8 ได้ 243 อธิบายการคูณเลขฐาน 16 ได้ 25 เข้าใจหลักการหารเลข <ol style="list-style-type: none"> 251 อธิบายหลักการหารเลขฐาน 2 ได้ 252 อธิบายหลักการหารเลขฐาน 8 ได้ 253 อธิบายหลักการหารเลขฐาน 16 ได้ 		

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรถิบัติและ การออกแบบวงจรถิบัติ
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 3 การลดรูปสมการลอจิก โดยวิธีพีชคณิตบูลีน และแผนผัง คาร์นอร์	
<p>ชื่อบทเรียน</p> <p>การลดรูปสมการลอจิก โดยวิธีพีชคณิตบูลีน และแผนผัง คาร์นอร์</p> <p>จุดประสงค์การสอน</p> <p>31 เข้าใจทฤษฎีพีชคณิตบูลีน</p> <p>311 คำจำกัดความ Postulate</p> <p>312 Venn Diagrams for Postulates</p> <p>313 Duality</p> <p>314 ทฤษฎีพื้นฐานหลักของพีชคณิตพร้อมการพิสูจน์</p> <p>315 การนำพีชคณิตบูลีนไปใช้ประโยชน์ในการลดทอม</p> <p>32 เข้าใจการพิสูจน์ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน</p> <p>321 กำหนดพิสูจน์โดยการแทนค่าตัวคงที่ได้</p> <p>322 กำหนดพิสูจน์โดยใช้ตารางความจริงได้</p> <p>323 กำหนดพิสูจน์โดยใช้พีชคณิตได้</p> <p>33 เข้าใจการลดรูปฟังก์ชัน</p> <p>331 อธิบายการลดรูปโดยใช้พีชคณิตบูลีนๆได้</p> <p>332 อธิบายการลดรูปโดยใช้ K-Maps ได้</p> <p>34 เข้าใจพิสูจน์การลดรูปโดยใช้พีชคณิตเทียบกับ K-Maps</p>		

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและ การออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน	
ชื่อบทเรียน <p style="text-align: center;">การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน</p> จุดประสงค์การสอน <ul style="list-style-type: none"> 41 เข้าใจวงจรเกิดเบื้องต้นกับสัญลักษณ์มาตรฐาน IEEE <ul style="list-style-type: none"> 411 อธิบาย Truth Table of Logic Gates ได้ 412 อธิบายการนำทฤษฎีของดีมอร์แกน มาใช้งานในรูปแบบ NAND กับ NOR ได้ 413 อธิบายการออกแบบวงจร ลอจิกเกิดในเทอมของ minterm , Maxterm ได้ 414 อธิบายการใช้งาน Don't care terms 42 เข้าใจการเขียนลอจิกเกิดจากฟังก์ชันพีชคณิต <ul style="list-style-type: none"> 421 อธิบายการเขียนTiming Diagram จากวงจร โลจิกเกิดได้ 422 อธิบายการเขียนลอจิกฟังก์ชันจากสวิตซ์ คอนแทกรีเลย์ได้ 		

สัปดาห์ที่ 5	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและ การออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรลอจิกคอมพิวเตอร์ (ต่อ)	
ชื่อบทเรียน <p style="text-align: center;">รหัสข้อมูล</p> จุดประสงค์การสอน 43 เข้าใจรหัสข้อมูล 431 อธิบายการออกแบบวงจรเข้ารหัสBCD-8421 ได้ 432 อธิบายชนิดและลักษณะของรหัสแบบต่างๆ ได้ 433 อธิบายรูปแบบรหัสแทนข้อมูลได้ 434 เขียนตารางเลขฐาน, รหัสได้ 435 อธิบายการออกแบบวงจรเข้ารหัสได้ 436 อธิบายการออกแบบวงจรสร้างบิตตรวจสอบได้ 437 อธิบายรหัสที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		

สัปดาห์ที่ 6	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและ การออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน (ต่อ)	
ชื่อบทเรียน <p style="text-align: center;">การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน</p> จุดประสงค์การสอน		
<p>44 เข้าใจการถอดรหัสทางดิจิทัลของเลขฐานสอง</p> <p>441 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 2บิตได้</p> <p>442 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 3บิตได้</p> <p>443 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 4บิตแบบ Tree ได้</p> <p>444 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 14บิตแบบ Tree ได้</p> <p>445 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด n บิตได้</p> <p>45 เข้าใจการออกแบบวงจรถอดรหัส</p> <p>451 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสBCD -8421 แสดงผลแบบแอลอีดี Seven Segment มีแคโทดต่อร่วมกัน(Common Cathoad) ได้</p> <p>452 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสBCD -8421 แสดงผล แบบแอลอีดี Seven Segment มีแอนโนดต่อร่วมกัน(Common Anode) ได้</p> <p>453 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสอง แบบแสดงผลเอาต์พุตเดี่ยวได้</p> <p>454 อธิบายการออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองเป็นรหัสเกรย์ได้</p> <p>46 เข้าใจการประยุกต์ใช้วงจรถิ์โค้ดเดอร์ในการออกแบบวงจรลอจิกเกต</p> <p>461 อธิบายการนำวงจรถอดรหัสไปออกแบบลอจิกเกตในรูป Minterm ได้</p> <p>462 อธิบายการนำวงจรถอดรหัสไปออกแบบลอจิกเกตในรูป Maxterm ได้</p>		

ลำดับที่ 7	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรถิศจิตอลและ การออกแบบวงจรถอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรถอจิกคอมไบนันซ์ (ต่อ)	
<p>ชื่อบทเรียน</p> <p style="text-align: center;">การออกแบบวงจรถอจิกคอมไบนันซ์</p> <p>จุดประสงค์การสอน</p> <p>47 เข้าใจหลักการพื้นฐานของมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์</p> <p style="padding-left: 40px;">471 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการมัลติเพล็กซ์ขนาด 2 ช่องข้อมูล เป็น 1 ช่องข้อมูลได้</p> <p style="padding-left: 40px;">472 อธิบายหลักการมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 ช่องข้อมูลเป็น 1 ช่องข้อมูลได้</p> <p style="padding-left: 40px;">473 อธิบายการออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 16 ช่องข้อมูล โดยใช้ วงจรมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต 2 ภาคได้</p> <p style="padding-left: 40px;">474 อธิบายการนำวงจรมัลติเพล็กซ์ไปใช้งานได้</p> <p>48 เข้าใจหลักการดีมัลติเพล็กซ์</p> <p style="padding-left: 40px;">481 อธิบายหลักการดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 1 ช่องข้อมูลเป็น 2 ช่องข้อมูลได้</p> <p style="padding-left: 40px;">482 อธิบายหลักการออกแบบดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 1 ช่องเป็น 4 ช่องข้อมูลได้</p> <p style="padding-left: 40px;">483 อธิบายการออกแบบดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 เอาต์พุตได้</p> <p style="padding-left: 40px;">484 อธิบายการออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์ n เอาต์พุตได้</p> <p>49 เข้าใจการนำวงจรมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์มาใช้งาน</p> <p style="padding-left: 40px;">491 อธิบายการนำวงจรมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์มาต่อใช้งานได้</p> <p style="padding-left: 40px;">492 อธิบายการส่งข้อมูลและกระจายข้อมูลขนาด n บิตได้</p>		

สัปดาห์ที่ 8	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 5 วงจรเปรียบเทียบ และการออกแบบวงจรเบื้องต้น	
<p>ชื่อบทเรียน</p> <p>วงจรเปรียบเทียบ และการออกแบบวงจรเบื้องต้น</p> <p>จุดประสงค์การสอน</p> <p>51 เข้าใจการเปรียบเทียบทางแอนะล็อก</p> <p>511 อธิบายการนำวงจรเปรียบเทียบทางแอนะล็อกไปใช้งานร่วมกับวงจรถิจริตอลไปใช้ในการควบคุมได้</p> <p>52 เข้าใจวงจรเปรียบเทียบทางดิจิทัล</p> <p>521 อธิบายการออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 1 บิต ทางดิจิทัลได้</p> <p>522 อธิบายการออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 2 บิต ทางดิจิทัลได้</p> <p>523 อธิบายการออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 4 บิต ทางดิจิทัลได้</p> <p>524 อธิบายการออกแบบวงจรเปรียบเทียบ n บิต ทางดิจิทัลได้</p> <p>53 เข้าใจหลักการของ ALU</p> <p>531 อธิบายการทำงานของหน่วยลอจิก (LU) ได้</p> <p>532 อธิบายการทำงานของหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ (AU) ได้</p> <p>54 เข้าใจหลักการออกแบบวงจร ALU ขนาด 1 บิต</p> <p>541 อธิบายการทำงานของวงจร ALU ขนาด 1 บิตได้</p> <p>542 อธิบายการทำงานของวงจร ALU ขนาด n บิตได้</p>		

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 5 วงจรเปรียบเทียบ และการออกแบบวงจรเบื้องต้น (ต่อ)	
ชื่อบทเรียน <p style="text-align: center;">วงจรเปรียบเทียบ และการออกแบบวงจรเบื้องต้น</p> จุดประสงค์การสอน 55 เข้าใจหลักการวงจรวก 551 อธิบายการออกแบบวงจรวกแบบไม่คิดตัวทดเข้า (Half Adder) ได้ 552 อธิบายการออกแบบวงจรวกแบบคิดตัวทดเข้า (Full Adder) ได้ 553 อธิบายวงจรวกโดยวิธีการมองตัวท่วงหน้า(Carry Look Ahead) ได้ 554 อธิบายหลักการบวก 4 จำนวนแบบ Carry Save ได้ 56 เข้าใจหลักการวงจรถบ 561 อธิบายการออกแบบวงจรถบแบบไม่คิดตัวทดเข้า(Half Subtractor) ได้ 562 อธิบายการออกแบบวงจรถบแบบคิดตัวทดเข้า (Full Subtractor) ได้ 563 อธิบายการออกแบบวงจรวก/ลบเลขขนาด 2 บิตแบบใช้ 2^{\prime} Complement ได้ 57 เข้าใจหลักการคูณ 571 อธิบายการออกแบบวงจรคูณได้ 572 อธิบายการออกแบบวงจรคูณขนาด 2 บิต แบบใช้โมดูลได้ 58 เข้าใจหลักการวงจรรหาร 581 อธิบายการออกแบบวงจรรหารได้ 582 อธิบายการออกแบบหารเลขแบบ Algorithm ขนาด 2 บิตได้		

สัปดาห์ที่ 11	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและ การออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 6 การออกแบบวงจรลอจิกซีแควนเซียล	
ชื่อบทเรียน <p style="text-align: center;">การออกแบบวงจรลอจิกซีแควนเซียล</p> จุดประสงค์การสอน <ol style="list-style-type: none"> 61 เข้าใจการทำงานของวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ <ol style="list-style-type: none"> 611 อธิบายการนำวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรขยายความกว้างของพัลส์ได้ 612 อธิบายการนำวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรลดความกว้างของพัลส์ได้ 613 อธิบายการนำวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรถัดพัลส์ที่ไม่ต้องการได้ 614 อธิบายการทำงานของวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ในรูปแบบไอซีสำเร็จรูปได้ 62 เข้าใจการทำงานของวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ <ol style="list-style-type: none"> 621 อธิบายวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ทรานซิสเตอร์ได้ 622 อธิบายวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซี TTL ได้ 623 อธิบายวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้คริสตอลควบคุมความถี่ได้ 624 อธิบายวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซี ซีมอส ได้ 		

<p>สัปดาห์ที่ 11 (ต่อ)</p>	<p>ใบเตรียมการสอน</p>	<p>วิชา ท.วงจรดิจิทัลและ การออกแบบวงจรลอจิก</p>
<p>เวลา 3 คาบ</p>	<p>หน่วยที่ 6 การออกแบบวงจรลอจิกซีเควนเซียล (ต่อ)</p>	
<p>ชื่อบทเรียน</p> <p style="text-align: center;">การออกแบบวงจรลอจิกซีเควนเซียล</p> <p>จุดประสงค์การสอน</p> <p>63 เข้าใจการนำไอซี 555 ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ</p> <p style="padding-left: 40px;">631 อธิบายวงจรโมนอสเตเบิลใช้ไอซี 555 ได้</p> <p style="padding-left: 40px;">632 อธิบายวงจรอะสเตเบิลได้</p> <p>64 เข้าใจการทำงานของวงจรไบสเตเบิล</p> <p style="padding-left: 40px;">641 อธิบาย R-S Latch ได้</p> <p style="padding-left: 40px;">642 อธิบาย R-S ฟลิปฟลอปได้</p> <p style="padding-left: 40px;">643 อธิบาย T ฟลิปฟลอปได้</p> <p style="padding-left: 40px;">644 อธิบาย D ฟลิปฟลอปได้</p> <p style="padding-left: 40px;">645 อธิบาย J-K ฟลิปฟลอปได้</p> <p style="padding-left: 40px;">646 อธิบาย J-K Master-Slave ฟลิปฟลอปได้</p> <p style="padding-left: 40px;">647 กำหนดการแปลงฟลิปฟลอปแบบต่างๆได้</p>		

สัปดาห์ที่ 12	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 6 การออกแบบวงจรลอจิกซีแควนเชียล	
<p>ชื่อบทเรียน</p> <p>ลักษณะทั่วไปของการเลื่อนข้อมูล</p> <p>จุดประสงค์การสอน</p> <p>65 เข้าใจลักษณะทั่วไปของการเลื่อนข้อมูล</p> <p>651 อธิบายการเลื่อนข้อมูลแบบ (Serial In , Serial Out) ได้</p> <p>652 อธิบายการเลื่อนข้อมูลไปทางขวา (Shift- Right Register) ได้</p> <p>653 อธิบายการเลื่อนข้อมูลไปทางซ้าย (Shift -Left Register) ได้</p> <p>654 อธิบายการเลื่อนข้อมูลแบบวนรอบกลับ (Shift Around Register) ได้</p> <p>655 อธิบายการเลื่อนข้อมูลแบบขนาน (Parallel In , Parallel Out) ได้</p> <p>656 อธิบายการเลื่อนข้อมูลเข้าแบบขนานและเลื่อนข้อมูลออกแบบอนุกรม (Parallel In , Serial Out) ได้</p> <p>657 อธิบายการเลื่อนข้อมูลเข้าแบบอนุกรมและข้อมูลออกแบบขนาน (Serial In , Parallel Out) ได้</p> <p>658 อธิบายวงจรเลื่อนข้อมูลแบบ Universal ขนาด 4 บิต ได้</p>		

สัปดาห์ที่ 13	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและ การออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 6 การออกแบบวงจรลอจิกซีควเอนเชียล (ต่อ)	
ชื่อบทเรียน <p style="text-align: center;">การออกแบบวงจรลอจิกซีควเอนเชียล</p> จุดประสงค์การสอน <ul style="list-style-type: none"> 66 เข้าใจหลักการทั่วไปของการนับ 67 เข้าใจการนับแบบรีปเปิล (Asynchronous Counter) <ul style="list-style-type: none"> 671 อธิบายวงจรนับขึ้นแบบรีปเปิลได้ 672 อธิบายวงจรนับลงแบบรีปเปิลได้ 673 อธิบายวงจรนับขึ้น/ลงแบบรีปเปิลได้ 68 เข้าใจการนับตามโมเมนต์ <ul style="list-style-type: none"> 681 อธิบายวงจรนับขึ้นโมเมนต์ 6 ได้ 682 อธิบายวงจรนับขึ้นโมเมนต์ 11 ได้ 683 อธิบายการนับลงโมเมนต์ 5 ได้ 684 อธิบายการนับลงโมเมนต์ 8 ได้ 69 เข้าใจการนับแบบซิงโครนัส (Synchronous Counter) <ul style="list-style-type: none"> 691 อธิบายการออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัสได้ 692 อธิบายการออกแบบวงจรนับแบบรหัสเกรย์ได้ 693 อธิบายการออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัสโมเมนต์ 5 ได้ 694 อธิบายการออกแบบวงจรนับขึ้นสิบได้ 695 อธิบายการออกแบบวงจรนับลงแบบซิงโครนัสขนาด 4 บิตได้ 696 อธิบายการออกแบบวงจรนับกระโดดแบบซิงโครนัสขนาด 4 บิตได้ 697 เข้าใจการนำวงจรนับไปใช้ในการหารความถี่ 698 เข้าใจการนำวงจรนับไปประยุกต์ใช้งาน 		

สัปดาห์ที่ 14	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรดิจิทัลและ การออกแบบวงจรลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 7 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล	
ชื่อบทเรียน <p style="text-align: center;">การแปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล</p> จุดประสงค์การสอน		
71 เข้าใจการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และดิจิทัลเป็นแอนะล็อก <ul style="list-style-type: none"> 711 อธิบายพื้นฐานการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลได้ 712 อธิบายการ Sampling ได้ 713 อธิบายการควอนไทซ์ได้ 72 เข้าใจหลักการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก <ul style="list-style-type: none"> 721 อธิบายResolution ได้ 722 อธิบายPercentage Resolution ได้ 723 อธิบายAnalog Output ได้ 724 อธิบายวงจรแปลงรหัสดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกได้ 73 เข้าใจหลักการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล <ul style="list-style-type: none"> 731 อธิบายAnalog-To-Digital Conversion ได้ 732 อธิบายDigital –Ramp ADC ได้ 733 อธิบายSuccessive- Approximation ADC ได้ 734 อธิบายการออกแบบวงจรแบบ Flash ADCs ได้ 74 เข้าใจการประยุกต์ใช้งานจากวงจรADC กับ DAC <ul style="list-style-type: none"> 741 อธิบายการนำไอซี เบอร์ DAC 0808 ไปใช้งานแปลงค่าดิจิทัลเป็นแอนะล็อกได้ 742 อธิบายการนำระบบดิจิทัลไปใช้งานในเครื่องมือวัดแบบตัวเลขได้ 		

สัปดาห์ที่ 15	ใบเตรียมการสอน	วิชา ท.วงจรถิจริตอลและ การออกแบบวงจรถลอจิก
เวลา 3 คาบ	หน่วยที่ 8 การประยุกต์ใช้วงจรถิจริตอลในงานอุตสาหกรรม	
ชื่อบทเรียน <p style="text-align: center;">การประยุกต์ใช้วงจรถิจริตอลในงานอุตสาหกรรม</p> จุดประสงค์การสอน <ul style="list-style-type: none"> 81 เข้าใจโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ <ul style="list-style-type: none"> 811 อธิบายลักษณะเด่นของ PLC 812 อธิบายส่วนประกอบของระบบใน PLC 813 อธิบายการจำแนกขนาด PLC 814 อธิบาย PLC แบบ Compact 815 อธิบาย PLC แบบ Modular 82 เข้าใจมาตรฐานสำหรับ PLC 83 เข้าใจมาตรฐานใหม่ IEC 1131 สำหรับ PLC 84 เข้าใจพื้นฐานการออกแบบระบบ PLC <ul style="list-style-type: none"> 841 อธิบายหน่วยอินพุต 842 อธิบายบล็อกไดอะแกรมของหน่วยอินพุต 843 อธิบายหน่วยเอาต์พุต 844 อธิบายบล็อกไดอะแกรมของหน่วยเอาต์พุต 85 เข้าใจการเขียนโปรแกรมของ PLC <ul style="list-style-type: none"> 851 อธิบายภาษาโปรแกรม 852 อธิบายแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder diagram : LD) 853 อธิบายฟังก์ชันบล็อกไดอะแกรม (Function block diagram : FBD) 854 อธิบายอินสตรัคชันลิสต์ (Instruction list : IL) 855 อธิบายสตรัคเจอร์เท็กซ์ (Structure text : ST) 856 อธิบายซีควนเชียลฟังก์ชันชาร์ท (Sequential function chart : SFC) 857 อธิบายซีควนเชียลฟังก์ชันชาร์ท (Sequential function chart : SFC) 86 เข้าใจอุปกรณ์ถ่ายกำลังงาน 		



DIGITAL CIRCUITS AND LOGIC DESIGN

Rajamangala University of Technology Rattanakosin

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



เนื้อหาคำอธิบาย




- วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก
 - หลักสูตรปริยญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 - สื่อการสอนประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 - เครื่องฉายโปรเจกเตอร์
 - จำนวน 5 คาบ ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 3 คาบ

Chaiwatt.j@gmail.com

Wat8765

Line ID อ.เต๋า: tao_+thaelasutt

 เนื้อหาคำบรรยายในสัปดาห์ที่ 1 ระบบแอนะล็อก/ระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขฐานต่างๆ



- 11 ระบบแอนะล็อก/ระบบดิจิทัล
- 12 ระบบตัวเลขฐานต่างๆ เปรียบเทียบกัน
- 13 การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานต่างๆ
 - 131 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ
 - 132 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานแปด
 - 133 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก
- 14 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่างๆ
 - 141 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
 - 142 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด
 - 143 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก
- 15 การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานต่างๆ
 - 151 หลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสอง
 - 152 หลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบ
 - 153 หลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบหก
- 16 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานต่างๆ
 - 161 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสอง
 - 162 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานแปด
 - 163 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสิบ
- 17 `สรุปการแปลงเลขฐานต่างๆ



สัปดาห์ที่ 1-4

สัปดาห์ที่ 10-13

สอบสัปดาห์ที่ 9 กับ 16

input

Astable

Digital to Analog

Comparator

Analog to Digital

Decoder

counter

MUX

DeMUX

Decoder


024358769

สัปดาห์ที่ 5-8


สัปดาห์ที่ 14-15

display

output

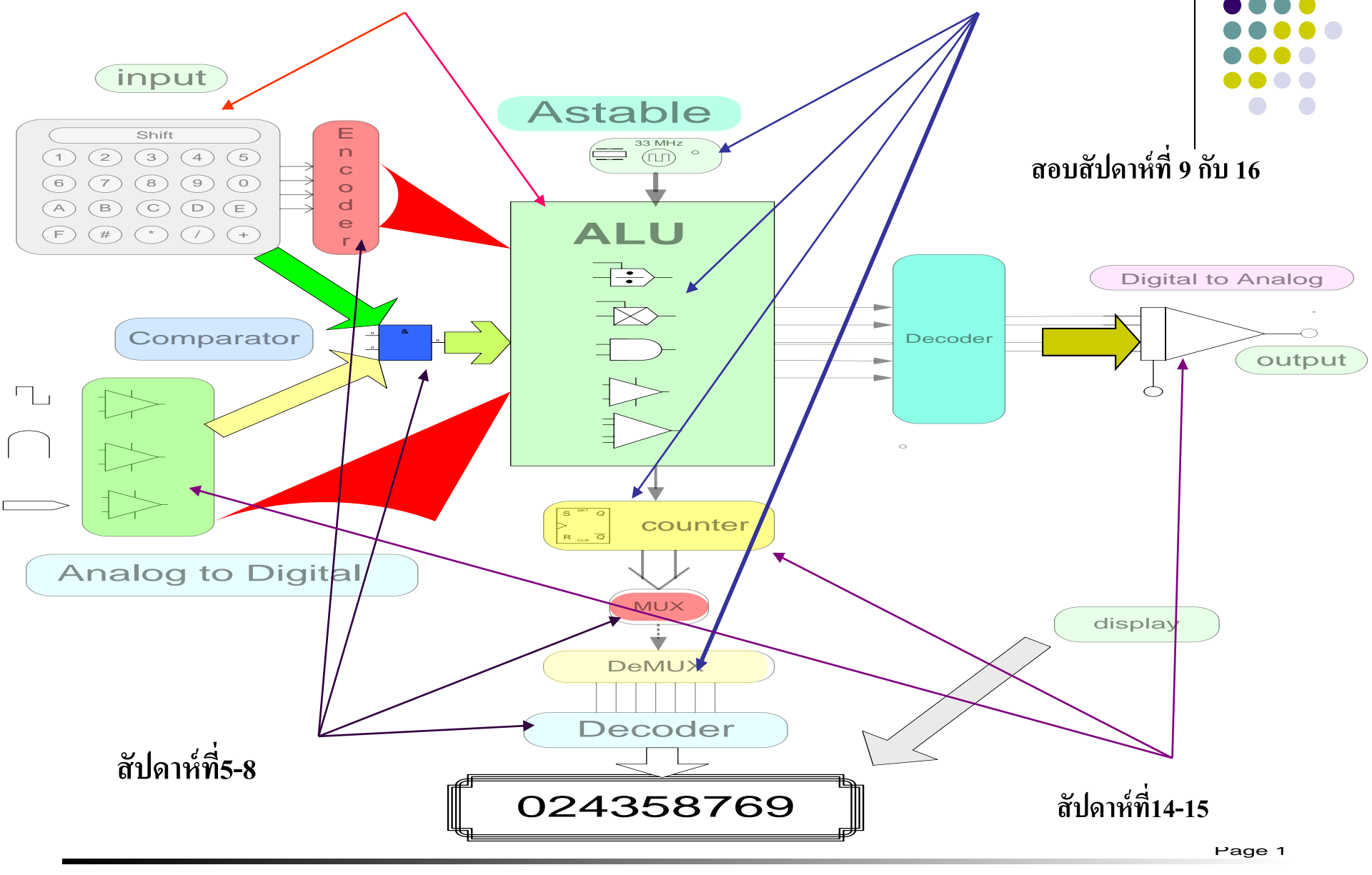

อธิบาย

 


- **สไลด์ที่ 1-4** อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบแอนะล็อกกับระบบดิจิทัล เลขฐานต่างๆ จนถึงระบบแปลงเลขฐาน 2 ,3, 8 , 10 , 16 ซึ่งจะนำไปใช้ในวงจรเข้ารหัส เอ็นโค้ดเดอร์(Encoder) ในสไลด์ที่ 3 อธิบายการทำงานของวงจรถิดิจิทัล ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎพีชคณิตบูลีน , ดีมอร์แกน สมการบูลีน และการลดรูปสมการบูลีน ด้วยตาราง K-Map เพื่อนำไปออกแบบวงจรคอมไบเนอ์ต่อไป
- **สไลด์ที่ 5-8** อธิบายถึงหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วงจรเกต การทำงานของ วงจรเข้ารหัสแบบต่างๆ และวงจรถอดรหัสชนิดต่างๆ จนถึงการออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์ รวมไปถึงการออกแบบตัวแสดงผลทางเอาต์พุตในรูปแบบ ของเลขฐาน10 โดยใช้ Seven Segment

อธิบาย(ต่อ)



- สัปดาห์ที่ 10-13 จะกล่าวถึงการออกแบบวงจรซีควีนเชียลชนิดของฟลิปฟลอป (Flip-flop) ต่างๆ ตลอดจนการนำไปใช้งานในรูปแบบรีจิสเตอร์ (Register) และวงจรมับเลข (Counter) ที่ใช้ในระบบดิจิทัล
- สัปดาห์ที่ 14-15 การประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัลในทางอุตสาหกรรมในรูปแบบ PLC หลักการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล และการแปลง สัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก
- จากเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดในวิชาวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก จะครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานของระบบดิจิทัลทั้งหมดซึ่งความรู้พื้นฐานที่จะนำไปศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ทางฮาร์ดแวร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบวงจรลอจิกเกต รวมถึงการนำไปวิเคราะห์วงจรที่ถูกใช้งานทางอุตสาหกรรมเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา
- สัปดาห์ที่ 9,16 สอบกลางภาคและปลายภาค
- เอกสารอ้างอิง ที่นำมาใช้เป็นตัวอย่างขึ้นมา 12 รายการ ให้นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมในห้องสมุดที่ยังมีอีกจำนวนมาก เนื้อหาก็คงแตกต่างกันบ้าง แต่ก็ยังคงสาระหลักๆ ที่จะศึกษาในภาคการศึกษานี้

เอกสารอ้างอิง

 


1. Douglas V.Hall Digital circuit and System, MC Graw-Hill Publishing Company, 1989
2. Milos D.Ercegovac, Tomas Lang and Jame H.Morino, Introduction to Digital System, John wiley & sons, Inc 1999.
3. Victor P.Nelson, H.Troy Nagle, Bill D.carrall J.David Trwin, Digital logic circuit analysis and design, Prentice Hall, International edition,1995.
4. M.Morris Mano, Digital design, Third edition, Prentice Mall, International edition , 2002.
5. Ronald J.Tocci , Digital System Principles and Applications, Prentice Hall , Fifth Edition, 1991
6. วัฒนา แก้วดุก การออกแบบดิจิทัลลอจิกวงจร, ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน, สำนักพิมพ์ สสท.(ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
7. ธานี ชัยยุทธ, กल्प แก้วพิชัย ดิจิตอลพื้นฐาน, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 2521
8. ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดิจิตอลเทคนิค, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 2546
9. ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์, อิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัล ฉบับปรับปรุง, สวทช. 2542
10. รัชชัย เลื่อนฉวี, อนุรักษ์ เลื่อนศิริ, ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 1-2 , 2532, 2543
11. มงคล อาวัชนาการ , โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
12. ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, กันยายน, 2541




11 ระบบแอนะล็อก/ระบบดิจิทัล

ระบบการทำงานแอนะล็อกกับดิจิทัล

Recording

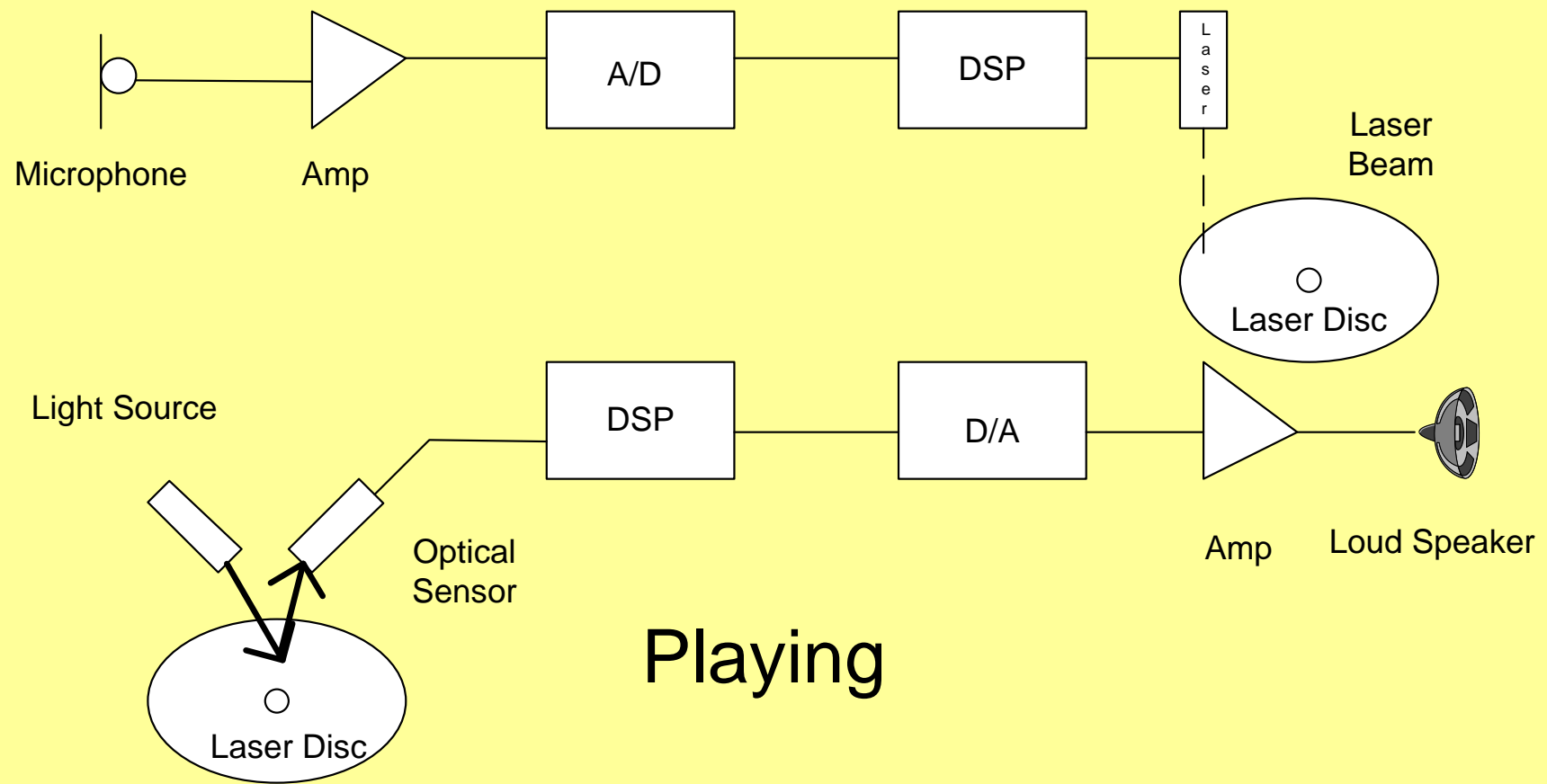


อธิบาย

 


- ความสัมพันธ์การทำงานของสัญญาณแอนะลอกกับสัญญาณดิจิทัล (Recording) ระบบการบันทึกสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล
- ไมค์โครโฟน (Microphone) ทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าในรูปแบบสัญญาณแอนะลอก
- วงจรขยายสัญญาณเสียง (Amplifier) ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงทางแอนะลอกให้มีขนาดเพียงพอต่อการทำงานในภาคถัดไป ในวงจรนี้มักจะรวมวงจรปรับแต่งคุณภาพสัญญาณเสียงไว้ด้วย
- วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิทัล A/D ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงแบบสัญญาณทางแอนะลอกเป็นสัญญาณทางเสียงในรูปแบบสัญญาณทางดิจิทัล
- วงจร DSP (Digital Signal Processing) ทำหน้าที่จัดรูปแบบสัญญาณทางดิจิทัลในการบันทึกลงบนแผ่น CD
- วงจร Laser ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นแสง เพื่อบันทึกลงในแผ่นเลเซอร์ดิสก์

อธิบาย(ต่อ)

 

- ความสัมพันธ์การทำงานของสัญญาณดิจิทัล กับสัญญาณ แอนะลอกขณะ Playing
- รูปแบบสัญญาณเสียงที่ถูกบันทึกในรูปแบบแผ่นเลเซอร์ดิสก์ ถูกนำกลับมาเป็นสัญญาณทางเสียงมีหลักการดังนี้
- Light Source เป็นแหล่งจ่ายแสงเลเซอร์
- Optical Sensor รับสัญญาณแสงสะท้อนจากแผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกเสียงไว้ แปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าในรูปแบบสัญญาณทางดิจิทัล
- วงจรDSP ทำหน้าที่จัดรูปแบบสัญญาณทางดิจิทัลให้เป็นไปตามการจัดเรียงสัญญาณข้อมูลทางเสียงให้เหมือนกับตอนบันทึกครั้งแรก
- วงจร D/A ทำหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นเสียงในรูปแบบแอนะลอก
- วงจร Amplifier ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงรวมถึงการปรับแต่งคุณภาพทางเสียง ที่อยู่ในรูปแบบสัญญาณทางไฟฟ้า ให้มีค่าความแรงเพียงพอที่จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางเสียง
- Loud –Speaker ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าในรูปแบบแอนะลอกเป็นสัญญาณทางเสียง

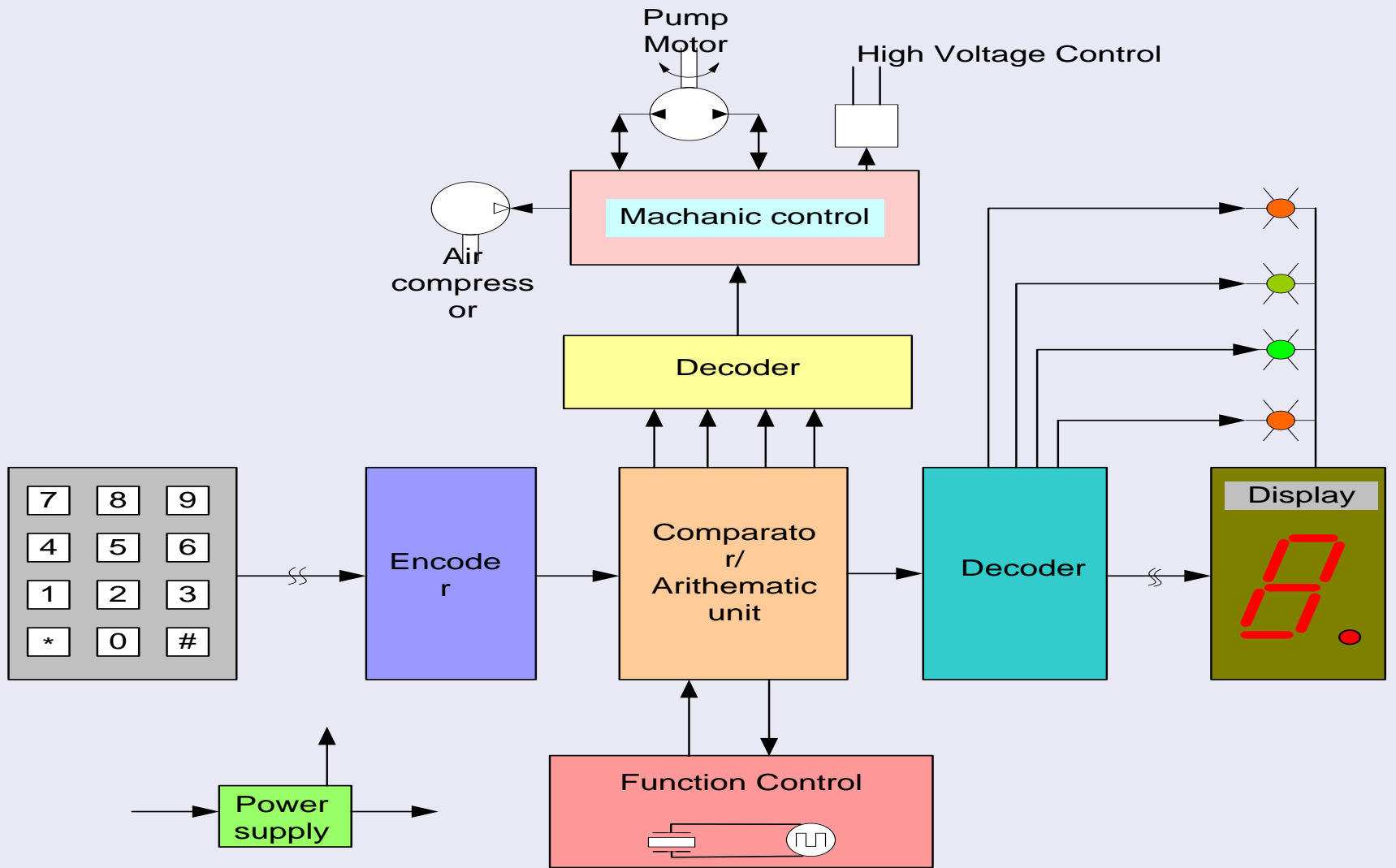


การทำงานของวงจรดิจิทัลในการควบคุมหน้าที่ต่างๆ

อธิบาย



- หลักการทำงานของวงจรถิจิตอลในระบบควบคุม
 - เป็นรับสัญญาณทางอินพุตทำหน้าที่รับอินพุตเพื่อควบคุมการทำงานในรูปแบบดิจิตอล ในเลขฐาน10 ฐาน8 ฐาน16 หรืออักขระในรูปแบบทางภาษาคอมพิวเตอร์
 - วงจรเข้ารหัส (Encoder) ทำหน้าที่แปลงรหัสที่ส่งมาจากเป็นตัวเลขเป็นรหัสฐาน 2ในรูปแบบที่เรียกว่ารหัสทางดิจิตอล ซึ่งมีคุณสมบัติในการนำไปคำนวณและเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์ได้ ผลจากการคำนวณสามารถนำไปเป็นสัญญาณควบคุมทางเอาต์พุต
 - วงจรเปรียบเทียบและคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Comparator /Arithmetic Logic Unit) เป็นวงจรถือคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ฟังก์ชันลอจิกเกตทำหน้าที่เปรียบเทียบค่าทางดิจิตอล แล้วส่งผลไปควบคุมทางอุปกรณ์ทางกล

อธิบาย(ต่อ)

 

วงจรควบคุมมีหน้าที่การทำงาน (Function Control) เป็นส่วนที่ถูกกำหนดมา

- เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องตามหน้าที่ที่มีการกำหนดไว้ ส่วนประกอบหลักของวงจรจะทำงานตามลำดับเวลา (Sequential Times) และตั้งค่าเวลาการทำงาน (Timer) สัญญาณควบคุมจะถูกส่งไปเปรียบเทียบกับค่าที่ป้อนทางอินพุตโดยวงจร ALU
- วงจรถอดรหัส (Decoder) ทำหน้าที่แปลงรหัสฐานต่าง ๆ เช่น ฐาน 2 ให้อยู่ในรูปแบบของเลขฐาน 10 มี LED ต่อรวมกันในรูปแบบ (Seven Segment) แสดงค่าได้ตั้งแต่ 0 , 1 , 2 9 หากวงจรจะแสดงค่าเป็นรหัส BCD ก็สามารถแสดงผลด้วย LED 4 ตัว คำนบน ส่วนบนเป็นวงจรถอดรหัสจาก BCD เป็นรหัสฐาน 2 ส่งไปยังส่วนควบคุมระบบทางกล กับทางไฟฟ้า ระดับแรงดันสูง (220 VAC)
- วงจรควบคุมทางกล (Mechanic Control) ทำหน้าที่รับสัญญาณควบคุมในรูปแบบดิจิทัล แปลงเป็นสัญญาณทางแอนะล็อกเพื่อควบคุมแรงดันนำไปปรับความเร็วของเครื่องกลในรูปแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ในส่วนนี้มอเตอร์ไฟฟ้าจะควบคุมการไหลของปั๊มอากาศในรูปแบบนิวส์เมติกส์ และปั๊มน้ำมันในรูปแบบไฮดรอลิกส์



12 ระบบตัวเลขฐานต่างๆ เปรียบเทียบกัน

ฐาน10	ฐาน2	ฐาน3	ฐาน8	ฐาน16
0	0000	00	00	0
1	0001	01	01	1
2	0010	02	02	2
3	0011	10	03	3
4	0100	11	04	4
5	0101	12	05	5
6	0110	20	06	6
7	0111	21	07	7
8	1000	22	10	8
9	1001	100	11	9
10	1010	101	12	A
11	1011	102	13	B
12	1100	110	14	C
13	1101	111	15	D
14	1110	112	16	E
15	1111	120	17	F

Number System


อธิบาย



- ระบบเลขฐานต่างๆ



- ระบบเลขฐานสิบ เป็นเลขที่ที่มีการนำไปใช้แทนจำนวนคน สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ ในโลกโดยที่มีค่าแทนสิ่งเหล่านี้ ด้วยจำนวนเลขที่ใช้แทนค่าที่ไม่เหมือนกัน 10 ค่า คือ ค่า 0,1,2...9 หากจะแทนค่าเพิ่มขึ้นอีกนอกเหนือจากนี้ ก็ใช้วิธีการทดเป็นหลัก 10 มาทางซ้ายมือ จากนั้นก็แทนค่าในหลักสิบจนครบ 00-99 ก็เพิ่มมาเป็นหลักร้อยทางด้านซ้ายมือแทนค่า 100-999 การทดเป็นแบบนี้ไปจนถึงค่าที่ต้องการ
- ระบบเลขฐานสอง เป็นเลขที่นำมาใช้แทนค่าในระบบดิจิทัลที่จะนำมาทดแทนการทำงานจากระบบแอนะล็อกในปัจจุบัน สามารถแทนค่าได้ตามจำนวนฐาน 2 ค่า คือ ค่า 0,1 หากต้องการทดแทนมากกว่า 2 ค่าก็ใช้หลักการทดไปทางด้านซ้ายมือเป็น 10, 11,100,101, 110 ,111,1000.....1111และก็ทดยังหลักต่อไป
- ระบบเลขฐานสามมีค่าเลขหลักคือ 0,1,2 3ค่าเป็นเลขฐาน เมื่อมีค่ามากกว่า 3 ก็จะทดมาหลักทางซ้ายมือเป็น 10,11,12 จากนั้นเป็น 20,21,22 , 100,101,102, 110, 111,112, 120, 121,122, 200,201,202.....

อธิบาย(ต่อ)

 


- ในทำนองเดียวกัน
- ระบบเลขฐานแปด มีค่าประจำหลัก 8 ค่า คือ ค่า 0,1,2,3,4,5,6,7 หากต้องการแทนค่ามากกว่านี้จะทำการทดไปทางซ้ายมือ คือ 10,11,12,13,14,15,16, 17,20,21,22,23,24.....27.....77,100...777,1000 อย่างนี้ไปจนถึงค่าที่ต้องการ
- ระบบเลขฐานสิบหกมีค่าประจำหลักที่ไม่ซ้ำกันอยู่จำนวน 16 ค่า ระบบฐานสิบหกนี้มีค่าเกินจากเลขฐาน 10 อยู่จำนวน 6 ค่าๆที่เกิดขึ้นเกินจากค่าของเลขฐาน 10 จะกำหนดให้เป็นตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกับเลขฐาน 10 คือ A , B, C, D, E, F
- หากต้องการแสดงค่ามากกว่านี้ก็ใช้หลักการทดไปทางซ้ายเช่น 10,11,12.....1F, 20.....2F,30....3F ดังตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ เลข 10 ของฐาน 10 มีค่าเท่ากับ 10₁₀ ฐาน 2 , 12 ของฐาน 8, A ของฐาน 16

  ค่าความสัมพันธ์ของเลขฐานต่างๆที่นำมาใช้ในวงจรดิจิทัล



อธิบาย

 

หลักการแปลงเลขฐานต่างๆ

- จากรูปแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของฐานเลขต่างๆ ที่สามารถหาค่าจากฐานสองไปยังฐานสิบ , ฐานแปด , ฐานสิบหกโดยตรงได้
- หากมีเลขฐานสิบ ก็สามารถแปลงเป็นฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหกโดยตรง
- ฐานแปดก็สามารถแปลงเป็นฐานสอง ฐานสิบ ฐานสิบหก
- ในทำนองเดียวกันหากมีเลขฐานสิบหก ก็แปลงเป็นฐานสอง ฐานสิบ ฐานแปดได้เช่นกัน ในบทนี้จะทำการแปลงความสัมพันธ์ของเลขฐานต่างๆ ไว้อย่างละเอียด



13 การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานต่างๆ

131 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ

132 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานแปด

133 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก



การแปลงเลขฐานใดๆ เป็นเลขฐานสิบ

ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้คือ

$$N = d_n R^n + \dots + d_3 R^3 + d_2 R^2 + d_1 R^1 + d_0 R^0$$


ในที่นี้ $R =$ ค่าของฐานใดๆ เช่น 2,3,8,16

\therefore

$d =$ จำนวนค่าของเลขฐานนั้น

$N =$ จำนวนเลขฐาน10



 

อธิบาย

- การแปลงเลขฐานใดๆ ให้เป็นฐานสิบมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้นำค่าที่จะหาคูณด้วยค่าประจำหลักของฐานที่จะหาค่านำผลคูณทั้งหมดมาบวกกันก็จะเป็นค่าของเลขฐานสิบสามารถเขียนเป็นสมการในรูป

- ใช้สูตรคำนวณค่าดังรูปสไลด์

ค่า $N =$ เลขฐานสิบ

$R =$ ค่านำหนักของเลขฐานนั้น มีค่าเท่ากับเลขสูงสุดของฐานยกกำลังตามหลัก

$d =$ ค่าเลขที่ใดๆ ที่ต้องการหาค่า

131 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ

R = ค่าของฐานใดๆ เช่นในที่นี้มีค่าเท่ากับ 2

N = ค่าที่บอกถึงตำแหน่งน้ำหนักประจำซึ่งจะเป็นเลขที่ฐานยกกำลัง (R) ^{n}

d = จำนวนค่าที่อยู่ตำแหน่งของเลขฐาน 2, มีค่า 1 กับ 0 N = จำนวนเลขฐาน 10

$$N = d_n R^n + \dots + d_3 R^3 + d_2 R^2 + d_1 R^1 + d_0 R^0$$

สมการที่ 1

ในที่นี้ $R^3 = 8$, $R^2 = 4$, $R^1 = 2$, $R^0 = 1$; $R = 2$

\therefore จะได้ $N = \dots + 8d_3 + 4d_2 + 2d_1 + d_0$

ตัวอย่างการนำไปใช้กับฐานใดๆ เช่น หลักการแปลงเลขฐานสามเป็นฐานสิบ


ใช้หลักเกณฑ์คือ

R = มีค่าเท่ากับ 3

d = จำนวนค่าที่อยู่ในตำแหน่งของเลขฐาน 3



อธิบาย

 

- การแปลงเลขฐานสามเป็นฐานสิบ

-ใช้สมการที่ 1 แทนค่าดังนี้ ค่า R มีค่าเท่ากับ 3 ค่าน้ำหนักประจำตำแหน่งหาโดย

-ในตำแหน่งต่างๆ สามารถแทนค่า R ดังนี้

$$2^N = X$$

$3^4 = 81$ ตำแหน่งที่ 4 ของเลขฐาน 3 มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 81


$3^3 = 27$ ตำแหน่งที่ 3 ของเลขฐาน 3 มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 27

$3^2 = 9$ ตำแหน่งที่ 2 ของเลขฐาน 3 มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 9


$3^1 = 3$ ตำแหน่งที่ 1 ของเลขฐาน 3 มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3

$3^0 = 1$ ตำแหน่งที่เริ่มต้นของเลขฐาน 3 มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1

ตารางแสดงค่าของจำนวนบิตในแต่ละฐาน

 

บิตที่	8	7	6	5	4	3	2	1	0
น้ำหนัก	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
ค่าน้ำหนัก	256	128	64	32	16	8	4	2	1

 


บิตที่	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
น้ำหนัก	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}
ค่าน้ำหนัก	1	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.03125	0.015625

อธิบาย



- จากการแทนค่า R ที่ผ่านมา ในตำแหน่งต่างๆ สามารถสรุปออกเป็นค่าน้ำหนักของเลขตั้งตารางซึ่งแสดงจากค่า $-n$ ถึงค่า $+n$ (-6 ถึง $+8$) ก็จะได้ค่าน้ำหนักทั้งหมด หากพิจารณาจากตารางสังเกตตัวเลขค่าน้ำหนักที่ ตำแหน่ง 0 ค่าที่เกิดขึ้นสามารถหาได้อย่างง่าย โดยดูจากตำแหน่งที่ n มีค่าเป็นบวกค่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแต่ละตำแหน่งเป็น 2 เท่า (คูณ 2) ส่วนในตำแหน่งที่ n มีค่าเป็นลบค่าน้ำหนักแต่ละตำแหน่งจะลดลง 2 เท่า (หาร 2) ในส่วนนี้ให้นักศึกษาจำไว้เพื่อนำไปแปลงค่าตัวเลขในเฟรมถัดไป

การแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ

 

ตัวอย่างที่ 1.1

วิธีทำ


$$(1110101.110101)_2 \text{ เป็น } (\dots\dots)_{10}$$

$$= (1 \times 64) + (1 \times 32) + (1 \times 16) + (0 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1) + (1 \times 0.5) + (1 \times 0.25) + (0 \times 0.125) + (1 \times 0.0625) + (0 \times 0.03125) + (1 \times 0.015625)$$

$$= 64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 + 0 + 0.015625$$


$$\text{จะได้} = 117.828125$$



 

อธิบาย

- ตัวอย่างที่ 1.1 วิธีแปลงเลขฐานสอง เป็นฐานสิบ
 - ใช้สูตรในการคำนวณ
 - ค่า n มีค่าเท่ากับ -6 ถึง $+6$
 - ค่า R มีค่าเท่ากับ 2
 - ค่า d แทนค่าในตำแหน่ง $-1=1$, ตำแหน่งที่ $-2=1$, ตำแหน่งที่ $-3=0$, ตำแหน่งที่ $-4=1$, ตำแหน่งที่ $-5=0$, ตำแหน่งที่ $-6=1$, ตำแหน่งที่ $0=1$, ตำแหน่งที่ $1=0$, ตำแหน่งที่ $2=1$ ตำแหน่งที่ $3=0$, ตำแหน่งที่ $4=1$, ตำแหน่งที่ $5=1$, ตำแหน่งที่ $6=1$
- แทนค่าทั้งหมดจะได้ $(117.828125)_{10}$

 

ตัวอย่างการใช้สูตร


- การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

โจทย์ $(1011)_2 = (\dots\dots\dots)_{10}$

วิธีทำ
$$N = (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$
$$= 8 + 0 + 2 + 1$$


$$(1011)_2 = (11)_{10}$$

อธิบาย

 

- ตัวอย่างการใช้สูตร ในการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบที่มีเลขเป็นจำนวนเต็ม
 - ค่า n เป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 3
 - ค่า R เป็นเลขฐานสองมีค่าเท่ากับ 2
 - ค่า d ตำแหน่งที่ 0=1, ตำแหน่งที่ 1=1, ตำแหน่งที่ 2=0, ตำแหน่งที่ 3=1
ค่าที่ได้เกิดจากตำแหน่งที่ 3 มีค่าเท่ากับ 8 บวกกับค่าตำแหน่งที่ 2 , มีค่าเท่ากับ 0
บวกกับค่าตำแหน่งที่ 1 มีค่าเท่ากับ 2 บวกกับค่าตำแหน่งที่ 0 มีค่าเท่ากับ 1
 - รวมค่าทั้งหมดเป็นเลข 11 ฐานสิบ

Binary \longrightarrow Decimal

 

ตัวอย่างที่ 1.2

$$(111.11)_2 = (\dots\dots)__{10}$$

$$\begin{array}{cccccc} 1 * 2^2 + & 1 * 2^1 + & 1 * 2^0 + & 1 * 2^{-1} + & 1 * 2^{-2} \\ | & | & | & | & | \\ \hline & & & & \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 + & 2 + & 1 + & 0.5 + & 0.25 \end{array}$$

$$= 7.75$$

$$(111.11)_2 = (7.75)_{10}$$






อธิบาย

- จากตัวอย่างที่ 1.2 แปลงค่าเลขฐานสองเป็นฐานสิบแบบมีหลักทศนิยม
 - n มีค่าเท่ากับ -2 ถึง +2
 - R มีค่าเท่ากับ 2
 - ค่า d แทนค่าในตำแหน่ง $-1 = 1$, ตำแหน่งที่ $-2 = 1$, ตำแหน่งที่ $0 = 1$, ตำแหน่งที่ $1 = 1$, ตำแหน่งที่ $2 = 1$
 - ค่าที่ได้เกิดจากตำแหน่ง d_2 เท่ากับ 4บวกกับ ตำแหน่ง d_1 เท่ากับ 2 บวกกับตำแหน่ง d_0 เท่ากับ 1บวกกับตำแหน่ง d_{-1} เท่ากับ 0.5บวกกับตำแหน่ง d_{-2} เท่ากับ 0.25 ค่า N มีค่าเท่ากับ 7.75 ฐานสิบ

การแปลงเลขฐาน3 เป็นฐาน 10

 
เพื่อเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์เลขฐานอื่นได้




ตัวอย่างที่1.3

- กำหนดค่า $(1202)_3, (112)_3 = (\dots N \dots)_{10}$
- $$N = (1 \times 3^3 + 2 \times 3^2 + 0 \times 3^1 + 2 \times 3^0)$$
- $$N = (47)_{10}$$
- $$(112)_3 = (\dots N \dots)_{10}$$
- $$N = (1 \times 3^2 + 1 \times 3^1 + 2 \times 3^0)$$
- $$N = (14)_{10}$$
- พิจารณาจากตารางจะเห็นว่ามามีค่าเท่ากับ $(112)_3 = 14$

อธิบาย

 

 - จากตัวอย่างที่ 1.3
- นำสมการที่1 สามารถนำไปประยุกต์ได้หลายฐาน ให้นักศึกษาลองทำความเข้าใจดูดังตัวอย่างที่1.3
- ในที่นี้ขอยกตัวอย่างของเลขฐาน3
- - ค่าR เป็นเลขฐาน 3 มีค่าเป็น 3
- - ค่าd บอกถึงตำแหน่งที่ 0 มีค่าเป็น2 ,
- ตำแหน่งที่ 1 มีค่าเป็น0 ,
- ตำแหน่งที่ 2 มีค่าเป็น2 ,
- ตำแหน่งที่ 3 มีค่าเป็น1
- ค่า n บอกถึงตำแหน่งนำหน้าประจำซึ่งจะเป็นเลขที่ฐานยกกำลัง $(R)^n$




132 หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานแปด

$$(1110101.110101)_2 \text{ เป็น } (\dots)_8$$

วิธีทำ แบ่งบิตออกให้เป็นฐาน 8 คือบิตจะมี 3 หลัก
จะได้

$$(001,110,101.110,101)_2 = (165.65)_8$$

อธิบาย

 

- หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด
 - พิจารณาที่จุดทศนิยมเป็นหลัก
 - แบ่งตัวเลขด้านหน้าจุดทศนิยมไปทางซ้ายมือทีละ 3 บิต
 - แบ่งตัวเลขหลังจุดทศนิยมทีละ 3 บิต นำไปหาค่าก็จะได้เป็นค่าเลขฐานแปดหลังจุดทศนิยมจำนวน 2 บิต
 - ค่าที่เกิดขึ้นเป็นเลขฐานแปดคือ $(165.65)_8$

Binary \longrightarrow Octal

ตัวอย่างที่ 1.4

$$\blacksquare (110111010.010110)_2 = (\dots\dots)_8$$

110 111 010 . 010 110

$$110 = 6$$


$$111 = 7$$

$$010 = 2$$

$$010 = 2$$

$$110 = 6$$


$$(110111010.010110)_2 = (672.26)_8$$

 

อธิบาย



 - ตัวอย่างที่ 1.4 เป็นการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานแปด
 - จำนวนบิตที่หน้าจุดทศนิยมเป็นจำนวน 9 บิต และหลังจุดทศนิยมจำนวน 6 บิต
 - หาค่าเป็นเลขฐาน 8 หน้าจุดทศนิยมเป็นจำนวน 3 บิต
 - ส่วนค่าที่เกิดหลังจุดทศนิยม 6 บิต สามารถแปลงเป็นเลขฐานแปดได้จำนวน 2 บิต
 - ค่าที่เกิดขึ้นคือ $(672.26)_8$ แสดงในสไลด์



133 การแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก

$$(\underline{0011} \underline{1111} \underline{0000} \underline{1101} . \underline{1000} \underline{1100})_2 = (\dots)_{16}$$

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

0011 1111 0000 1101 . 1000 1100

$$0011 = 3$$

$$1101 = D$$

$$1111 = F$$


$$1000 = 8$$

$$0000 = 0$$

$$1100 = C$$
 
$$(0011111100001101.10001100)_2 = (3F0D.8C)_{16}$$






อธิบาย

- วิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก จำนวน 24 บิต
 - พิจารณาจำนวนเต็มมี 16 หลัก จำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมมีจำนวน 8 หลัก
 - จัดกลุ่มตัวเลขหน้าจุดทศนิยมไปทางซ้ายทีละ 4 บิต
 - จัดกลุ่มตัวเลขหลังจุดทศนิยมไปทางขวามือทีละ 4 บิต
 - เลขฐานสิบหกที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม 4 บิต และจำนวนทศนิยมจำนวน 2 บิต
 - หาค่าเลขที่ถูกแบ่งขนาด 4 บิต เป็นเลขฐานสิบหก
 - คำตอบที่ได้เป็นเลขฐานสิบหกจำนวน 6 บิตคือ $(3F0D.8C)_{16}$

การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบและฐานสิบหก

 

ตัวอย่างที่ 1.5 แปลงเลขฐานสองให้อยู่ในฐานที่กำหนด

$$(1101)_2 \longrightarrow (\dots? \dots)_{16}$$

วิธีทำ $(1101)_2 \longrightarrow (\dots\dots)_{10} \longrightarrow (\dots\dots)_{16}$

$$(1101)_2 = (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$

$$= 8 + 4 + 0 + 1$$


$$= (13)_{10}$$

$$\therefore (13)_{10} = (\dots\dots)_{16}$$

$$16 \overline{)13} \text{ เศษ } D$$

$$0$$

$$\therefore (13)_{10} = (D)_{16}$$

 


อธิบาย

- ตัวอย่างที่ 1.5 แสดงวิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบและสิบหก

- กำหนดให้ $(1101)_2$ แปลงเป็นเลขฐานสิบ โดยการใช้อนุกรมที่ 1 ค่าที่เกิดขึ้นเท่ากับ $(13)_{10}$

- นำค่าเลข (13) ของเลขฐานสิบมาแปลงเป็นเลขฐานสิบหก โดยเอาค่า 16 ไปหาร (13) ได้ 0 เศษ 13 ตรงกับอักษร D ในเลขฐานสิบหก

 - คำตอบของเลข $(1101)_2$ คือ $(13)_{10}$, $(D)_{16}$



ตารางแสดงค่านำหนักของตำแหน่งบิตต่างๆในแต่ละฐาน

บิตที่	n	2	1	0	-1	-2	-3
ฐาน 8	8^n	8^2	8^1	8^0	8^{-1}	8^{-2}	8^{-3}
ค่าฐาน 8	8^n	64	8	1	0.125	0.015625	0.00195
ฐาน 10	10^n	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
ค่าฐาน 10	10^n	100	10	1	0.1	0.01	0.001
ฐาน 16	16^n	16^2	16^1	16^0	16^{-1}	16^{-2}	16^{-3}
ค่าฐาน 16	16^n	256	16	1	0.0625	0.003906	0.0002441



อธิบาย

- ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานแปด, เลขฐานสิบ, เลขฐานสิบหก
 - แสดงค่าตำแหน่งของเลขฐานแปด ฐานสิบ ฐานสิบหกต่างๆ
 - แสดงถึงค่าน้ำหนักของตัวเลขในบิตต่างของเลขฐานแปด ฐานสิบ ฐานสิบหก
 - ทั้งเลขจำนวนเต็มและ เลขทศนิยม
 - จากตารางสามารถนำค่าน้ำหนักของฐานไปใช้แทนค่าในสมการที่ 1 ในการแปลงฐานได้




14 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่างๆ

141 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง

142 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด

143 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก

141 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง

 


ตัวอย่างที่ 1.6 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

$$(26)_{10} = (\dots ? \dots)_2$$

วิธีทำ

$2 \overline{)26}$	เศษ 0					
$2 \overline{)13}$	เศษ 1					
$2 \overline{)6}$	เศษ 0					
$2 \overline{)3}$	เศษ 1					
$2 \overline{)1}$	เศษ 1					
0		1	1	0	1	0


$$\therefore (26)_{10} = (11010)_2$$

 


อธิบาย

- หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองในกรณีเลขจำนวนเต็ม
 - นำค่าเลขฐานสิบมาหารด้วยเลข 2 ค่าที่ได้คือผลลัพธ์กับเศษที่เหลือ
 - ผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปหารต่อไปส่วนเศษที่เหลือ นำไปเป็นคำตอบไว้ในส่วนขวามือดังรูปตัวอย่างที่ 9
 - ผลลัพธ์จะถูกนำไปหารในระดับต่อไปจนไม่สามารถหารต่อไปได้อีก
 - เศษที่เหลือในระดับต่างๆ จะมีค่าเท่ากับ 0 กับ 1
 - คำตอบของเลขฐานจะนำเอาจากส่วนล่างไปหาส่วนบน
 - ค่าคำตอบของเลข $(26)_{10}$ เท่ากับ $(11010)_2$

Decimal \longrightarrow Binary

 


 ตัวอย่างที่ 1.7 $(35)_{10} = (\dots ? \dots)_2$




$$(35)_{10} = (100011)_2$$

อธิบาย

 


● จากตัวอย่างที่ 1.7

 - กำหนดเลข 35 ของฐานสิบแปลงเป็นเลขฐานสอง
- นำเลข 35 หาร 2 ได้ผลลัพธ์ 17 เหลือเศษ 1
- นำเลข 17 หาร 2 ได้ผลลัพธ์ 8 เหลือเศษ 1
- นำเลข 8 หาร 2 ได้ผลลัพธ์ 4 เหลือเศษ 0
- นำเลข 4 หาร 2 ได้ผลลัพธ์ 2 เหลือเศษ 0
- นำเลข 2 หาร 2 ได้ผลลัพธ์ 1 เหลือเศษ 0
- นำเลข 1 หาร 2 ได้ผลลัพธ์ 0 เหลือเศษ 1
- ค่าผลลัพธ์สุดท้ายคือเลข 0 ไม่สามารถนำไปหารได้อีก
- ค่าคำตอบจะไล่เศษจากระดับล่างไปบนคือ $(100011)_2$



การแปลงเลขทศนิยมจากฐานสิบเป็นฐานสอง

 
ตัวอย่างที่ 1.8 $(0.6875)_{10} = (\dots? \dots)_2$



$$(0.6875)_{10} = (0.1011)_2$$




อธิบาย

 

การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสองในส่วนทศนิยม

- นำค่าหลังจุดทศนิยมมาคูณด้วยเลข 2
- ค่าที่เกิดขึ้นจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนของเลขจำนวนเต็มนำไปเป็นคำตอบหลังจุดทศนิยมหลักที่ 1
- ส่วนค่าหลังจุดทศนิยมก็นำไปคูณด้วย 2 จะเป็นคำตอบในหลักทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ค่าที่เกิดขึ้นก็จะมีอีกสองส่วน คือ จำนวนเต็มเป็นคำตอบหลักที่ 2
- ส่วนค่าหลังจุดทศนิยมก็นำไปคูณด้วย 2 จะเป็นคำตอบในหลักทศนิยมตำแหน่งที่ 3
- ทำอย่างนี้ไปจนถึงจำนวนค่าตำแหน่งของทศนิยมที่ต้องการ

อธิบาย(ต่อ)

 


- ส่วนของเลขจุดทศนิยมฐานสิบแปลงเป็นฐานสองพิจารณาดังนี้
 - นำค่า 0.6875 คูณด้วย 2 ได้ 1.375
 - ผลลัพธ์ที่ได้ค่าน้ำจุดทศนิยมคือคำตอบหลังจุดทศนิยมหลักที่ 1
 - นำค่า 0.375 คูณด้วย 2 ได้ 0.75
 - ผลลัพธ์ที่ได้ค่าน้ำจุดทศนิยมคือคำตอบหลังจุดทศนิยมหลักที่ 2
 - นำค่า 0.75 คูณด้วย 2 ได้ 1.5
 - ผลลัพธ์ที่ได้ค่าน้ำจุดทศนิยมคือคำตอบหลังจุดทศนิยมหลักที่ 3
 - นำค่า 0.5 คูณด้วย 2 ได้ 1.00
 - ผลลัพธ์ที่ได้ค่าน้ำจุดทศนิยมคือคำตอบหลังจุดทศนิยมหลักที่ 4
 - ผลลัพธ์ที่ได้ดังนี้ $(1011)_2$

142 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด



 - หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด
 - มีสองส่วนที่เป็นจำนวนเต็มกับทศนิยม
 - หลักการเหมือนกับการแปลงฐานสิบเป็นฐานสอง โดยเปลี่ยนค่าเลขที่หารมาเป็นเลข 8
 - ค่าที่ได้เป็นผลลัพธ์กับเศษที่เหลือ
 - ผลลัพธ์นำไปหารต่อ ส่วนเศษที่เหลือจะเป็นคำตอบในหลักถัดไปในส่วนที่เป็นทศนิยมให้นำไปคูณกับเลข 8
 - จำนวนเต็มหน้าทศนิยมเป็นคำตอบ
 - หลังจุดทศนิยมนำไปคูณเพื่อหาผลลัพธ์หลักที่สองหลังจุดทศนิยมของฐานแปด



ตัวอย่างที่ 1.9

$$(13)_{10} = (\dots ? \dots)_8$$

$8 \overline{)13}$	เศษ 5	
$8 \overline{)1}$	เศษ 1	
0		1 5

$$(13)_{10} = (15)_8$$

อธิบาย




- ตัวอย่างที่ 1.9 กำหนดเลข 13 ของเลขฐานสิบ แปลงเป็นเลขฐานแปด
 - นำเลข 13 หารด้วย 8 ผลลัพธ์เป็น 1 เหลือเศษ 5
 - นำผลลัพธ์ 1 หารด้วย 8 ผลลัพธ์เป็น 0 เหลือเศษ 1
 - คำตอบให้นำค่าเศษจากผลที่ได้สุดท้ายเรียงไปยังเศษต่อไปในทีนี้ก็จะได้ $(15)_8$ จะมีค่าเท่ากับ 13 ของเลขฐาน 10

การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปดในส่วนของทศนิยม



 
ตัวอย่างที่ 1.10 $(0.9375)_{10} = (\dots? \dots)_8$



$$(0.9375)_{10} = (0.74)_8$$




อธิบาย

 


- การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปดในหลักทศนิยม
 - นำค่าเลข 0.9375 คูณด้วย 8 ค่าที่ได้จำนวนเต็มเป็นค่าตำแหน่งแรกของเลขฐานสิบ หลักนี้คือเลขฐาน 7
 - จากนั้นนำเลขที่เป็นจุดทศนิยมค่า 0.500 คูณด้วย 8 ได้ค่าจำนวนเต็มคือ 4 ซึ่งเราจะนำมาเป็นหลักที่สองของเลขฐานสิบ
 - คำตอบของค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากับ $(0.74)_8$

143 หลักการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก

 

ตัวอย่างที่ 1.11

$$(87)_{10} = (\dots ? \dots)_{16}$$

 

$$(87)_{10} = (57)_{16}$$




อธิบาย



- ตัวอย่างที่ 1.11 แสดงการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก
 - วิธีคิดเหมือนเลขฐานสิบ
 - นำค่า 87 มาหารด้วย 16 ค่าที่เกิดขึ้นเท่ากับ 5 เหลือเศษ 7
 - นำค่า 7 เป็นคำตอบของหลัก
 - เศษ 5 นำไปหารด้วย 16 ค่าที่เกิดขึ้นเท่ากับ 0 เหลือเศษ 5

Decimal \longrightarrow Hexadecimal

 

$(259.6875)_{10}$ เป็น $(...?...)_{16}$

วิธีทำ นำเลขจำนวนเต็มหารด้วย 16 แล้วเลขจุดทศนิยมนำ 16 มาคูณจะได้

$$259 \div 16 = 16 \text{ เศษ } 3 (L_{SB})$$

$$16 \div 16 = 1 \text{ เศษ } 0$$


$$1 \div 16 = 0 \text{ เศษ } 1 (M_{SB})$$

$$0.6875 \times 16 = 11 \text{ หรือ } B$$

จะได้ $(259.6875)_{10} = (103.B)_{16}$



อธิบาย

 

- การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก ในส่วนจำนวนเต็ม และทศนิยม
 - นำเลขจำนวนเต็มหารด้วยเลขฐานที่จะหาในที่นี้คือเลขฐานสิบหก
 - ขั้นที่ 1 นำค่า 259 มาหารด้วย 16 ได้ผลลัพธ์ 16 เหลือเศษ 3
 - ขั้นที่ 2 นำผลลัพธ์ 16 มาหารด้วย 16 ได้ค่า 1 เหลือเศษ 0
 - ขั้นที่ 3 นำผลลัพธ์ 1 มาหารด้วย 16 ได้ค่า 0 เหลือเศษ 1
 - คำตอบที่ได้ในการหาค่าของเลขจำนวนเต็ม จะนำเศษที่เหลือจากการหารไล่จากการหารครั้งสุดท้ายไปหาเศษที่ได้ครั้งแรก
 - ในส่วนของทศนิยมของเลขฐานสิบให้นำค่าทศนิยมไปคูณด้วยเลขฐาน 16 ค่าที่เกิดคือเลข 11 หรือเท่ากับ B
 - คำตอบครั้งสุดท้ายทั้งหมดทั้งจำนวนเต็มและทศนิยมมารวมกันคือ $(103.B)_{16}$




15 การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานต่างๆ

151 หลักการแปลงเลขฐานแปดเป็น ฐานสอง

152 หลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบ

153 หลักการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบหก

 

151 หลักการการแปลงเลขฐาน 8 เป็นฐาน 2

$$(346.375)_8 \text{ เป็น } (...?...)_2$$


วิธีทำ ทำการแปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 โดยแบ่งเป็น 3 บิตจะได้คค

$$= 011/100/110/.011/111/101$$

$$\text{จะได้ } (346.375)_8 = (011100110.011111101)_2$$



อธิบาย

 

- การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง ในหลักจำนวนเต็มและทศนิยม
 - พิจารณาส່วนของจำนวนเต็มให้แบ่งแต่ละบิตของเลขฐานแปด สามารถแบ่งได้เป็น 3 บิต คือเลข 3, 4, 6
 - ในที่นี้เลข 3 ของฐานแปดมีค่าเท่ากับ 011 ค่าของเลข 4 มีค่าเท่ากับ 100 และค่าสุดท้ายของจำนวนเต็มคือเลข 6 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 110
 - พิจารณาในส่วนที่เป็นเลขทศนิยม คือเลข จุด 3, 7, 5 แปลงเป็นเลขฐานสอง คือ 011, 111, 101
 - คำตอบที่ได้คือค่าเลขฐานสองนำมาจัดเรียงรวมกัน $(011100110.011111101)_2$

152 หลักการการแปลงเลขฐาน 8 เป็นฐาน 10

Octal \longrightarrow Decimal

ตัวอย่างที่ 1.12 $(374.24)_8 = (\dots ? \dots)_{10}$


$$\begin{array}{ccccccccc} 3 \times 8^2 & + & 7 \times 8^1 & + & 4 \times 8^0 & + & 2 \times 8^{-1} & + & 4 \times 8^{-2} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 192 & + & 56 & + & 4 & + & 0.25 & + & 0.0625 \end{array}$$

$$= 252.3125$$


$$(374.24)_8 = (252.3125)_{10}$$



อธิบาย

 

- ตัวอย่างที่ 1.12 การแปลงเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบ
 - ใช้สูตรดั่งสมการที่ 1 คำนวณหาค่าโดยมีค่า $R=8$, n มีค่าตั้ง -2 ถึง 2
 - ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวอย่างนี้คือ 3, 7, 4, จุด 2, 4 เป็นตัวคูณในตำแหน่งที่แสดงในสไลด์
 - การหาค่านี้กำหนดง่ายๆ โดยนำค่าสัมประสิทธิ์คูณกับค่าน้ำหนักของตำแหน่งในตารางที่กล่าวมา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนำค่าที่คูณได้มาบวกกันก็จะเป็นคำตอบ
 - ค่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ $(252.3125)_{10}$ แสดงในสไลด์

 

การแปลงเลขฐาน 8 เป็นฐาน 10

ตัวอย่างที่ 1.13 $(346.375)_8$ เป็น $(...?...)_10$

วิธีทำ นำเลขนำหน้าของบิตมาคูณกับโจทย์จะได้


$$= (3 \times 64) + (4 \times 8) + (6 \times 1) + (3 \times 0.125) + (7 \times 0.0156205) + (3 \times 0.001953)$$

$$= 192 + 32 + 6 + 0.375 + 0.109375 + 0.005859$$

$$= 230.490234$$

$$\text{จะได้ } (346.375)_8 = (230.490234)_{10}$$

อธิบาย

 

- การแปลงเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบ
 - มีเพียงหลักการเดียวที่เปลี่ยนจากเลขฐานใดๆ เป็นเลขฐานสิบ โดยวิธีการใช้สมการที่เปลี่ยนเลขฐาน
 - วิธีการจากหลักการนี้ โดยพิจารณาจากตารางแสดงค่าน้ำหนักของบิตในเลขฐานแปด
 - ในตารางน้ำหนักของบิตแต่ละฐานพิจารณาที่ฐานแปดคือค่าตำแหน่งที่ $n - 2$ ถึง 2
 - ค่าที่เกิดขึ้นเป็นดั่งสไลด์



153 หลักการแปลงเลขฐาน 8 เป็นฐาน 16

$$(346.375)_8 \text{ เป็น } (...?...)_{16}$$

วิธีทำ แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 16 โดยการแบ่งเป็นฐาน 2 ก่อน
แล้วทำการแบ่งบิตให้ได้ 4 บิต จะได้

$$= (0/1110/0110.0111/1110/1000)_2$$
$$= \mathbf{E6.7E8}$$

จะได้ $(346.375)_8 = (\mathbf{E6.7E8})_{16}$

อธิบาย




- การแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบหก

- วิธีการแปลงทำโดยเปลี่ยนค่าเลขฐานแปดเป็นฐานสองจำนวนเต็ม 9 บิตและทศนิยมจำนวน 9 บิตเช่นกันดังสไลด์
- ทำการแปลงเป็นเลขฐานสิบหก โดยจัดแบ่งเป็นสี่บิตทางซ้ายหน้าจุดทศนิยมกับการจัดแบ่งหลังจุดทศนิยมไปทางขวามือสี่บิตดังรูปสไลด์
- ค่าที่เกิดขึ้นได้ค่า $(E6.7E8)_{16}$

Octal \longrightarrow Hexadecimal



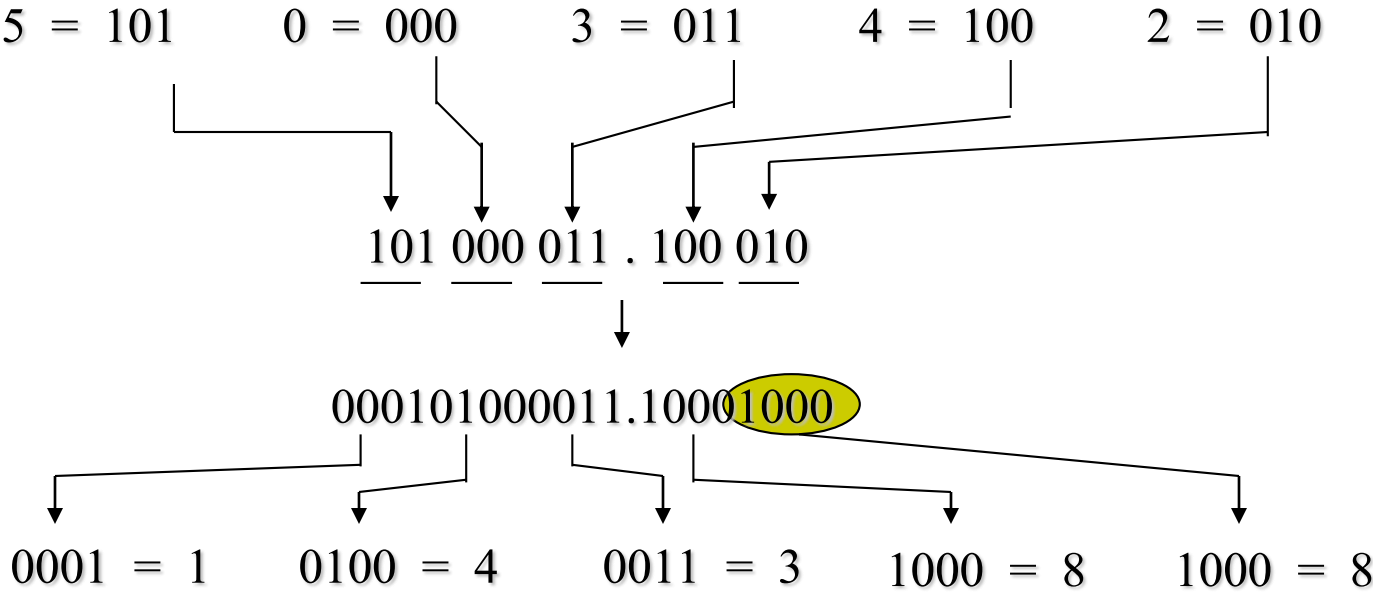ตัวอย่างที่ 1.14 $(503.42)_8 = (\dots? \dots)_{16}$



$(504.32)_8 = (143.88)_{16}$



อธิบาย



- การแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบหก

- แปลงเลข 5 ให้เป็นเลขฐานสองคือ 101

- แปลงเลข 0 ให้เป็นเลขฐานสองคือ 000


- แปลงเลข 3 ให้เป็นเลขฐานสองคือ 011

- แปลงเลข 4 ให้เป็นเลขฐานสองคือ 100

- แปลงเลข 2 ให้เป็นเลขฐานสองคือ 010


- นำเลขฐานสองมาจัดเรียงกันตามเลขฐานแปดจัดกลุ่ม 4 บิตเพื่อนำไปแปลงเป็นเลขฐานสิบหกด้านหน้าจุดทศนิยมเพิ่มจำนวนศูนย์อีก 3 บิตซ้ายสุดค่าก็ยังคงเดิม

 ส่วนทางหลังจุดทศนิยมเพิ่มจำนวนศูนย์อีก 2 บิตทางขวาสุด ค่าหลังจุดก็ยังคงเดิมการเพิ่มศูนย์เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่าฐานสิบหกได้สะดวกขึ้น



16 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานต่างๆ

 - 161 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสอง
- 162 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานแปด
- 163 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสิบ



161 หลักการแปลงเลขฐาน 16 เป็นฐาน 2

ตัวอย่างที่ 1.15 $(D3C.2F)_{16}$ เป็น $(.....)_2$

วิธีทำ ทำการแปลงเลขฐาน 16 เป็นฐาน 2 โดยการแบ่งบิตเป็น 4 บิต

$$= 1101/0011/1100.0010/1111$$

จะได้ $(D\ 3\ C\ .\ 2\ F)_{16} =$

คำตอบ $(110100111100.00101111)_2$




อธิบาย




- ตัวอย่างที่ 1.15 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง
 - ในวิธีเดียวกันที่ผ่านมาในการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก
 - วิธีนี้เลขฐานสิบหก 1 บิต ก็สามารถแปลงเป็นเลขฐานสองได้ 4 บิตเช่นกัน
 - เลขฐานฐานสิบหก $D = 1101$, $3 = 0011$, $C = 1100$, $2 = 0010$, $F = 1111$
 - จัดเรียงค่าเลขฐานสองตามตำแหน่งเลขฐานสิบหกได้ดังนี้
 $(110100111100.00101111)_2$

Hexadecimal \longrightarrow Binary

 

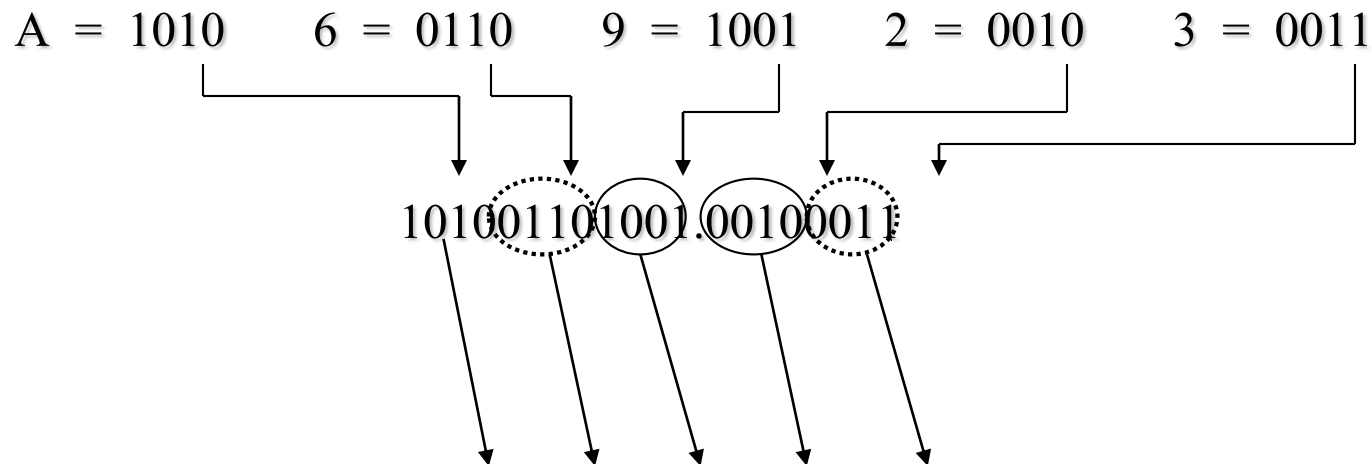
ตัวอย่างที่ 1.16 $(A69.23)_{16} = (\dots? \dots)_2$



$$(A69.23)_{16} = (101001101001.00100011)_2$$




อธิบาย

 

- ตัวอย่างที่ 1.16 แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง
 - พิจารณาจากตารางระบบตัวเลขที่ผ่านมาในช่องเลขฐานสิบหกเทียบกับฐานสอง
 - ค่าตำแหน่งอักษร A ฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 1010 ของฐานสอง
 - ค่าตำแหน่งอักษร 6 ฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 0110 ของฐานสอง
 - ค่าตำแหน่งอักษร 9 ฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 1001 ของฐานสอง
 - ค่าตำแหน่งอักษร 2 ฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 0010 ของฐานสอง
 - ค่าตำแหน่งอักษร 3 ฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 0011 ของฐานสอง
 - จัดเรียงเลขฐานสองตามตำแหน่งของเลขฐานสิบหกได้ค่าดังนี้

$$(10100110100100100011)_2$$

162 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นฐาน 8

 

$$(D3C.2F)_{16} \text{ เป็น } (...?...)_8$$

วิธีทำ ทำการแปลงเป็นฐานสองก่อนแล้วแบ่งบิตเป็น 3 บิตจะได้


$$= \textcircled{1101} / 0011 / \boxed{1100}.0010 / 1111 / 0$$

$$= 110/100/111/\textcircled{100}.001/011/\boxed{110}$$

$$= 6474.136$$

จะได้ $(D3C.2F)_{16} = (6474.136)_8 \#$

อธิบาย

 

- การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด

- ขั้นตอนแรก เพื่อให้หาได้ง่ายโดยการแปลงเป็นเลขฐานสองก่อน 1 บิตของเลขฐานสิบหกจะมีค่าเท่ากับ 4 บิตของเลขฐานสอง
- ขั้นตอนที่สอง ทำการรวมบิตของเลขฐานสองทั้งหมดเข้าด้วยกัน
- ขั้นตอนที่สาม ทำการจัดกลุ่มโดยพิจารณาจากจุดทศนิยมเป็นหลักคือแบ่งไปทางซ้ายมือ หน้าจุดทศนิยมทีละ 3 บิต ส่วนหลังจุดทศนิยมให้แบ่งไปทางขวาทีละ 3 บิตจนครบ
- ขั้นตอนที่สี่ พิจารณาเลขฐานสองที่จัดแบ่งไว้เทียบกับเลขฐานแปดในตารางระบบตัวเลข
- คำคำตอบที่ได้คือ $(6474.136)_8$

163 หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็น

ฐานสิบ

Hexadecimal \longrightarrow Decimal



ตัวอย่างที่ 1.17 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10

$(D3C.2F)_{16}$ เป็น $(\dots)_{10}$

วิธีทำ นำค่านำหน้าของแต่ละบิตมาคูณกับโจทย์จะได้


$$= (D \times 256) + (3 \times 16) + (C \times 1) + (2 \times 0.0625) + (F \times 0.00390)$$

$$= 3328 + 48 + 12 + 0.125 + 0.0585$$

$$= 3388.1835$$


$$\text{จะได้ } (D3C.2F)_{16} = (3388.1835)_{10}$$

อธิบาย

 

- ตัวอย่างที่ 1.17 เป็นการแปลงค่าเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสิบ
 - ใช้สมการแปลงค่ามีค่าฐานเท่ากับ 16
 - ค่า n มีค่าเท่ากับ -2 ถึง 2
 - ค่าสัมประสิทธิ์คือ D, 3, C, 2, F
 - แทนค่าสมการด้วยค่าต่างๆในสมการ แล้วนำค่าที่ได้นำมา
รวมกัน
 - คำตอบที่ได้รับ คือ $(3388.18359)_{10}$

สรุปการแปลงเลขฐานต่างมีหลักเกณฑ์

 

- เลขฐานใดๆแปลงเป็นฐาน 10 ให้ใช้สูตรแทนค่า
- เลขฐาน 10 แปลงเป็นเลขฐานใดๆให้เอาฐานนั้นหารเลขฐาน 10 หากเป็นทศนิยมให้นำไปคูณ
- เลขฐาน 2 แปลงเป็นเลขฐาน 8 ให้จัดกลุ่ม 3 บิต
- เลขฐาน 8 แปลงเป็นเลขฐาน 2 ให้แยกออกเป็น 3 บิต
- เลขฐาน 2 แปลงเป็นเลขฐาน 16 ให้จัดกลุ่ม 4 บิต
- เลขฐาน 16 แปลงเป็นเลขฐาน 2 ให้แยกออกเป็น 4 บิต

ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 1



- 1. จงแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 , ฐาน 8, ฐาน 16
- (a) 27 (b) 915 (c) 0.375 (d) 0.65 (e) 174.25
- (f) 250.8
- 2. จงแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 8, ฐาน 10, ฐาน 16
- (a) 1100 (b) 101110 (c) 0.101 (d) 0.01101
- (e) 10101.11 (f) 10110110.001
- 3. จงแปลงเลขฐาน 8 เป็นฐาน 2 , ฐาน 10, ฐาน 16
- (a) 65 (b) 371 (c) 240.51 (d) 2000
- (e) 111111 (f) 177777
- 4. จงแปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 2, 8, 10, 16
- (a) 012 (b) 222 (c) 101 (d) 2222 (e) 11111

เนื้อหาคำบรรยายในสัปดาห์ที่2 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล

21 หลักการคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน

- 211 การคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน2
- 212 การคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 8
- 213 การคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน10
- 214 การคอมพลิเมนต์ของเลขฐาน16

22 หลักการบวกเลข

- 221 การบวกเลขฐาน2
- 222 การบวกเลขฐาน8
- 223 การบวกเลขฐาน16

23 หลักการลบเลข

- 231 การลบเลขฐาน2
- 232 การลบเลขฐาน8
- 233 การลบเลขฐาน16

24 หลักการคูณเลข

- 241 การคูณเลขฐาน 2
- 242 การคูณเลขฐาน 8
- 243 การคูณเลขฐาน 16

25 หลักการหารเลข


- 251 หลักการหารเลขฐาน 2
- 252 หลักการหารเลขฐาน 8
- 253 หลักการหารเลขฐาน 16

21 หลักการคอมพลิเมนต์ ของเลขฐาน

211 หลักการคอมพลิเมนต์ ของเลขฐาน 2

ตัวอย่าง 2.1 คอมพลิเมนต์ 1 ของ 1010101

วิธีทำ $(1111111-1010101)$ คอมพลิเมนต์ 1 = 0101010



ตัวอย่าง 2.2 คอมพลิเมนต์ 1 ของ 101101110 1'S

$$(111111111-101101110) = 010010001$$

วิธีทำ คอมพลิเมนต์ 1 ของเลข 101101110 คือ 010010001



อธิบาย

ตัวอย่างที่ 2.1 การหาค่าคอมพลิเมนต์ 1 ของเลข 1010101

นำค่าสูงสุดที่จะหามาลบด้วยค่าที่ต้องการหา ได้ค่า 0101010
เป็นค่าของคอมพลิเมนต์ 1

ตัวอย่างที่ 2.2 นำค่าสูงสุดจะมีจำนวน 9 บิต(11111111) เอาไปลบกับค่าที่ต้องการหาคือค่า 101101110 ก็จะได้ เป็นคอมพลิเมนต์ 1 คือ 010010001

ข้อสังเกต ค่าคอมพลิเมนต์จะมีค่ากลับจากค่าจริงของฐานสองคือ จาก 0 เป็น 1 และ 1 เป็น 0 ค่าจริง 1010101 ค่าคอมพลิเมนต์ 1 คือค่า 0101010



2'S หาจากค่า 1'S

ตัวอย่าง 2.3 คอมพลิเมนต์ 2 ของ 101101110

$$(11111111-101101110) = 010010001$$

วิธีทำ คอมพลิเมนต์ 2 = คอมพลิเมนต์ 1 (+1)

$$\begin{array}{r}
 101101110 \text{ คอมพลิเมนต์ } 1 (+1) = 010010001 \\
 \phantom{101101110 \text{ คอมพลิเมนต์ } 1 (+1) = 010010001} + \\
 \phantom{101101110 \text{ คอมพลิเมนต์ } 1 (+1) = 010010001} 1 \\
 \hline
 010010010
 \end{array}$$

\therefore คอมพลิเมนต์ 2 ของ $101101110 = \underline{010010010}$

อธิบาย

● **ตัวอย่างที่ 2.3** การหาค่าคอมพลิเมนต์ 2 นี้ทำได้โดยนำค่าคอมพลิเมนต์ 1 ไปบวกด้วยค่า 1 ค่าคอมพลิเมนต์ของเลข

101101110

- ขั้นตอนแรกนำค่าสูงสุดจำนวน 9 บิตคือ 111111111 ลบออก จากเลขที่ต้องการหาค่าคือ 101101110 ได้ค่าเป็นคอมพลิเมนต์ 1 คือ 010010001
- ขั้นตอนต่อไปนำค่าคอมพลิเมนต์ 1 ไปบวกด้วยค่า 1 ได้เป็นค่าคอมพลิเมนต์ 2ตามต้องการ คือ 010010010 ดังแสดงในสไลด์



วิธีทำ 1'S ,2'S อย่างง่ายจากค่าเลขปรกติ

1'S

0001101010011000100111



ทุกบิตกลับหมด ↑

เลขปรกติ

1110010101100111011000



บิตทางซ้ายกลับทุกบิต

ค่า1 บิตขวามือสุดดึงลงมา

2'S

0001101010011000101000



อธิบาย

ตัวอย่าง การแปลงเลขฐานสองเป็น คอมพลิเมนต์ 1 และ

คอมพลิเมนต์ 2 อย่างง่ายๆ

- จากค่าเลขปรกติจากค่า 1110010101100111011000
- วิธีทำเป็นเลขคอมพลิเมนต์ 1 โดยนำค่าเลขปรกติมาเปลี่ยนเป็นค่าตรงข้ามกันทุกบิตก็จะได้ 0001101010011000100111 แสดงดังค่าบน
- ส่วนวิธีทำเป็นเลขคอมพลิเมนต์ 2 โดยพิจารณาเลขปรกติจากขวาไปซ้ายทีละบิต เลข 1 ที่บิตใดเกิดขึ้นก่อนให้คงค่าตั้งแต่บิตนี้ไปทางขวามือทั้งหมด ส่วนบิตที่เหลือทางซ้ายมือทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าเลขตรงข้าม ดังแสดงในสไลด์



212 การคอมพลิเมนต์เลขฐานแปด

ตัวอย่าง 2.4 คอมพลิเมนต์ 7 ของ $(7653)_8$

วิธีทำ $(7777-7653)$

$$\text{คอมพลิเมนต์ 7} = 0124$$

ตัวอย่าง 2.5 คอมพลิเมนต์ 8 ของ $(7653)_8$

วิธีทำ $(7777-7653)_8 + 1$ คอมพลิเมนต์ 7 (+ 1) = 0124

$$\begin{array}{r} \therefore \text{คอมพลิเมนต์ 8 ของ} \\ \text{หรือหาจาก} \quad (10000-7653) \end{array} = \begin{array}{r} 0125 \\ \hline 0125 \end{array} \begin{array}{l} + \\ \curvearrowright \end{array}$$

อธิบาย

● เลขฐานแปดจะมีส่วนประกอบของเลขคอมพลิเมนต์ 7 กับคอมพลิเมนต์ 8

- ตัวอย่างที่ 2.4 หาค่าคอมพลิเมนต์ 7 ของเลข 7653 ฐาน 8

- ขั้นตอนแรกนำค่าสูงสุดของเลขฐานแปดจำนวนเท่ากับบิตที่ต้องการหาค่าคือ 7777 ลบออกจากค่า 7653

- ได้คำตอบเป็นค่าคอมพลิเมนต์ของ 7 คือ 0124

- ตัวอย่างที่ 2.5 หาค่าคอมพลิเมนต์ 8 ของเลข 7653 ฐาน 8

- ขั้นตอนแรกนำค่าสูงสุดของเลขฐานแปดจำนวนเท่ากับบิตที่ต้องการหาค่าคือ 7777 ลบออกจากค่า 7653

- ได้คำตอบเป็นค่าคอมพลิเมนต์ของ 7 คือ 0124

- -ขั้นตอนที่สองนำค่าคอมพลิเมนต์ 7 ไปบวกด้วยค่า 1 จะได้ค่า 0125 เป็นคอมพลิเมนต์ 8 ของเลข 7653 ฐาน 8



213 การคอมพลิเมนต์เลขฐานสิบ

ใช้คอมพลิเมนต์ 9 กับคอมพลิเมนต์ 10

ตัวอย่าง 2.5 คอมพลิเมนต์ 9 ของ $(789524)_{10}$ คือ $(999999 - 789524)$

คอมพลิเมนต์ 9 ของเลข $(789524)_{10}$ มีค่าเท่ากับ **210475**

วิธีทำ

$$9 - 7 = 2$$

$$9 - 8 = 1$$

$$9 - 9 = 0$$

$$9 - 5 = 4$$

$$9 - 2 = 7$$




$$9 - 4 = 5$$

อธิบาย

- เลขฐาน 10 จะมีการใช้คอมพลิเมนต์ และ คอมพลิเมนต์ 10
- ตัวอย่างที่ 2.5 แสดงวิธีการหาค่าคอมพลิเมนต์ 9 ของเลข 789524 ฐาน 10
- นำ ค่าสูงสุดคือ 999999 ลบออกจาก 789524 ค่าคอมพลิเมนต์ 9 ที่เกิดขึ้นคือ 210475 ของเลขฐาน 10



ตัวอย่างที่ 2.6

   

- คอมพลิเมนต์ 10 ของเลข $(789524)_{10}$
- คอมพลิเมนต์ 10 มีค่าเท่ากับคอมพลิเมนต์ 9 (+1)
- **วิธีทำ** $(999999-789524)_{10}$

$$\text{หาค่าจากคอมพลิเมนต์ } 9+(1) = 210475 + 1 = 210476$$

$$\text{หรือคอมพลิเมนต์ } 10 = (1000000-789524) = 210476$$

อธิบาย

ตัวอย่างที่ 2.6 แสดงวิธีการหาค่าคอมพลิเมนต์ 10 ของเลข 789524 ฐาน 10

นำค่าสูงสุดคือ 999999 ลบออกจาก 789524

ค่าคอมพลิเมนต์ 9 ที่เกิดขึ้นคือ 210475 ของเลขฐาน 10

นำค่าที่เกิดขึ้นของคอมพลิเมนต์ 9 ไปบวก 1

ก็จะได้เป็นค่าคอมพลิเมนต์ 10 คือค่า 210475 บวกด้วย 1

เป็นค่า 210476 ของเลขฐาน 10



214 การคอมพลิเมนต์เลขฐานสิบหก

ส่วนประกอบของเลขฐาน 16 เป็นคอมพลิเมนต์ 15 กับคอมพลิเมนต์ 16

ตัวอย่างที่ 2.7 คอมพลิเมนต์ 15 ของ $(9AE)_{16}$

วิธีทำ $(FFF-9AE)_{16}$ $9AE$ คอมพลิเมนต์ 15 = 651

ตัวอย่างที่ 2.8 คอมพลิเมนต์ 16 ของ $9AE$

วิธีทำ $9AE$ คอมพลิเมนต์ 15 (+1) = 651

+

1





คอมพลิเมนต์ 16 ของ $9AE = 652$

652

หรือ $(1000-9AE)=652$



อธิบาย

    

ตัวอย่างที่ 2.7 การหาค่าคอมพลิเมนต์ 15 ของเลข 9AE ฐาน 16

- นำค่าสูงสุดของบิตที่จะหา คือ FFF ลบออกจากค่า 9AE ค่าที่ได้จากการลบคือ 651 เป็นค่าคอมพลิเมนต์ 15 ของเลข 9AE ฐาน 16

ตัวอย่างที่ 2.8 เป็นตัวอย่างของการหาค่าคอมพลิเมนต์ 16 ของเลข 9AE ฐาน 16 วิธีการเป็นดังตัวอย่างที่ 2.7 ได้ค่าคอมพลิเมนต์ 15 ของเลข 9AE ฐาน 16 แล้วทำการบวกด้วย 1 จะได้ค่า 652



หลักการนำคอมพลิเมนต์ไปใช้งาน

ตัวอย่างที่ 2.9 123-456 เลขฐาน 10

$$123-456 = -333$$

$$\begin{array}{r} 123 \\ + \\ 9'S (999-456) \quad 543 \\ \hline \end{array}$$

666

คำตอบคือ $(999-666) = (-) 333$

อยู่ในรูปคอมพลิเมนต์เพราะว่าค่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ

อธิบาย

● การนำคอมพลิเมนต์มาใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายจะยกตัวอย่าง
ในเลขฐานสิบก่อน

- จากตัวอย่างที่ 2.9 ในตัวอย่างกำหนดให้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ

- หลักการต้องนำค่าที่เป็นเลขลบไปทำคอมพลิเมนต์ 9

- ในส่วนนี้ค่าที่เกิดขึ้นของคอมพลิเมนต์ 9 คือเลข 543

- นำค่าที่เป็นตัวตั้งไปบวกกับค่าคอมพลิเมนต์ได้ 666

- ค่าที่ผลลัพธ์จะอยู่ในรูปคอมพลิเมนต์ 9 เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ

- คำตอบเปลี่ยนผลลัพธ์กลับเป็นเลขปกติโดยใส่เครื่องหมายลบบอกค่า

- คำตอบของค่า $123-456 = -333$

อธิบาย

- หลักการนำคอมพลิเมนต์ 9 มาใช้ในรูปแบบตัวตั้งมากกว่าตัวลบ
 - ตัวอย่างที่ 2.10 ค่าตัวเลขที่จะนำไปหักออกมีค่าติดลบนำไปทำเป็นคอมพลิเมนต์ 9 ได้ค่าเป็น 899
 - นำค่าตัวตั้ง 123 ไปบวกกับค่าคอมพลิเมนต์ 9 ของเลข 100 คือค่า 899 ได้ค่าผลลัพธ์เป็น 22 พร้อมกับมีโอเวอร์โฟลล์เกิดขึ้น
 - ค่าคำตอบของการทำแบบคอมพลิเมนต์ 9 นำโอเวอร์โฟลล์ไปบวกกับค่าผลลัพธ์คำตอบก็คือ +23

หลักการนำคอมพลิเมนต์ 10 มาใช้งาน

ตัวอย่างที่ 2.11 $123 - 100 = (+23)$

การใช้คอมพลิเมนต์ของเลขฐาน 10

$$\begin{array}{r} 123 \\ + \\ 10'S (1000-100=900) \\ \hline 1 \quad 023 \\ \hline \hline \end{array}$$

อธิบาย

- ตัวอย่างที่ 2.11 เป็นการนำค่าตัวตั้งมากกว่าตัวลบมาหาค่าโดยใช้หลักการของคอมพลิเมนต์ 10
 - วิธีการเหมือนกับตัวอย่างที่ 2.10 แตกต่างกันอยู่ที่ค่าที่นำไปลบอยู่ในรูปของคอมพลิเมนต์ 10
 - นำค่าตัวตั้งไปบวกกับค่าคอมพลิเมนต์ 10 ของตัวเลข 100 คือค่า 900 จะเกิดผลลัพธ์กับโอเวอร์โฟลล์
 - หลักการของคอมพลิเมนต์ 10 โอเวอร์โฟลล์ที่ขึ้นให้ตัดทิ้ง
 - คำตอบที่ได้คือ +23

การทำงานของ 1'S, 2'S Complement

กำหนด $x = 12$, $y = 18$ ใช้ 1'S Complement ในการหาค่า

กำหนด $x = 12$, $y = 18$ ใช้ 2'S Complement ในการหาค่า

อธิบาย

หลักการของการทำคอมพลิเมนต์ 1 กับการทำ
คอมพลิเมนต์ 2

- กำหนดค่าเลขปกติฐาน 10
- โดยกำหนดค่า $x=12$ กับ $Y=18$
- คอมพลิเมนต์ 1 กับ 2 มีค่าต่างกันอยู่ที่ 1
- ให้นำค่าคอมพลิเมนต์ 1 กับคอมพลิเมนต์ 2
- เปรียบเทียบค่าที่เกิดขึ้นลงในตาราง

กำหนดให้ $x = 12$, $y = 18$

ค่าฐาน10	ค่าฐาน2	ค่า 1'S complement	ค่า 2'S complement
X=12	01100	10011	10100
Y=18	10010	01101	01110
บิต เครื่องหมาย	- +	- = 1 + = 0	- = 1 + = 0

ตารางที่ 2.1

อธิบาย

จากตารางที่ทำการหาค่าคอมพลิเมนต์ 1 กับ 2

- กำหนดค่า x มีค่าเท่ากับ 12 ของฐาน 10 เปลี่ยนเป็นเลขฐานสองเท่ากับ 01100
- แปลงเป็นคอมพลิเมนต์ 1 เป็นค่า 10011
- แปลงเป็นคอมพลิเมนต์ 2 เป็นค่า 10100
- x มีค่าเท่ากับ 18 ของฐาน 10 เปลี่ยนเป็นเลขฐานสองเท่ากับ 10010
- แปลงเป็นคอมพลิเมนต์ 1 เป็นค่า 01101
- แปลงเป็นคอมพลิเมนต์ 2 เป็นค่า 01110
- บิตเครื่องหมายใช้ ค่า 1 = เครื่องหมายลบ 0 = เครื่องหมายบวก



ตัวอย่างที่ 2.12 $x + y$

ใช้ 1'S Complement ในการหาค่าของ $x = 12$, $y = 18$

เนื่องจากการบวกกันระหว่าง x และ y จึงสามารถบวกกันได้เลย


0	$0\ 1\ 1\ 0\ 0 = (12)_{10}$
0	+
0	$1\ 0\ 0\ 1\ 0 = (18)_{10}$
0	<u>$1\ 1\ 1\ 1\ 0$</u> = + <u>$(30)_{10}$</u>

ตอบ

บิตเครื่องหมาย



อธิบาย

 

ตัวอย่างที่ 2.12 หาค่า $x+y$

- โดยใช้คอมพลิเมนต์ 1
- จากตัวอย่างบิตเครื่องหมายเป็นบวกทั้งตัวตั้งและตัวที่จะนำไปบวก ค่าในบิตเครื่องหมายคือ 0
- ค่าทั้งสองเป็นบวกจึงแทนเป็นค่าเลขฐานสอง และบวกได้โดยตรง
- ค่าที่เกิดขึ้นในบิตเครื่องหมายคือ 0 นั่นแสดงว่าคำตอบที่ได้เป็นค่าบวก



ตัวอย่างที่ 2.13 X - Y

ทำ 1' S Complement Y จาก 10010 เป็น **01101**

บิตเครื่องหมาย

0	0	1	1	0	0	= (12) ₁₀
						+
1	0	1	1	0	1	= (-18) ₁₀
	↓	↓	↓	↓	↓	
1	1	1	0	0	1	บิตเครื่องหมาย=1 คำตอบติดลบ

ทำการเปลี่ยนสถานะ 0 0 1 1 0 = (-6)₁₀

ตอบ (-00110)₂ = (-6)₁₀

อธิบาย

ตัวอย่างที่ 2.13 X-Y โดยใช้คอมพลิเมนต์ 1

- จากตัวอย่างบิตเครื่องหมายเป็นบวกตัวตั้ง และส่วนตัวลบเป็นเครื่องหมายลบแสดงในบิตซ้ายสุดในกรอบสี่เหลี่ยม
- แทนค่าเลขฐานสองทั้งตัวตั้ง และตัวลบหลังเส้นทแยงมุม
- ทำการบวกค่าทั้งสองเข้าด้วยกันพร้อมบิตเครื่องหมาย
- ค่าทั้งสองที่บวกกันได้เป็นเลขฐานสองมีค่าเท่ากับ 11001 และมีบิตเครื่องหมายเป็น 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำตอบอยู่ในรูปของคอมพลิเมนต์
- ทำการเปลี่ยนสถานะจากคอมพลิเมนต์ 1 ให้เป็นเลขปกติโดยการกลับเลขทุกหลักเป็นตรงกันข้าม และบิตเครื่องหมายให้แสดงค่าเป็นค่าลบ



ตัวอย่างที่ 2.14 $-X + Y$

ทำ 1's Complement X จาก 01100 เป็น **10011**

บิตเครื่องหมาย

$$\begin{array}{r}
 \mathbf{1} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{1} = (-12)_{10} \\
 + \qquad \qquad \qquad +
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} = (18)_{10} \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow
 \end{array}$$

เกิน 1

$$\begin{array}{r}
 \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \\
 +
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \mathbf{1} \\
 \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} = (6)_{10}
 \end{array}$$

ตอบ $(00110)_2 = (6)_{10}$

อธิบาย

- ตัวอย่างที่ 2.14 – $X+Y$ ตัวอย่างนี้แสดงตัวตั้งมีเครื่องหมายเป็นลบมีค่าน้อยกว่าบวกด้วยค่าที่มากกว่ามีเครื่องหมายเป็นบวก
- ขั้นตอนแรกทำการแปลงค่าตัวตั้งที่เป็นลบให้อยู่ในรูปคอมพลีเมนต์ 1 ได้ค่าเป็นเลข 10011 โดยมีบิตเครื่องหมายเป็นลบคือค่า 1
- นำตัวบวกแทนค่าของเลข 18ฐาน 10 คือ 10010
- ทำการบวกกันทุกบิตรวมบิตเครื่องหมายด้วย ค่าที่เกิดขึ้นจะมี 3 ส่วนคือ ผลลัพธ์บิตเครื่องหมาย และ โอเวอร์โฟลล์
- นำค่าโอเวอร์โฟลล์ไปบวกกับผลลัพธ์จะได้คำตอบโดยแทนค่าบิตเครื่องหมายเป็นบวกเท่ากับ $(-12+18=+6)$



ตัวอย่างที่ 2.15 -X-Y

ทำ 1'S X จาก 01100 เป็น 10011 และ Y จาก 10010 เป็น 01101

1	1 0 0 1 1	= (-12) ₁₀
		+
1	0 1 1 0 1	= (-18) ₁₀
		+
1	0 0 0 0 0	
		+

เกิน 1

↓

→ 1

คำตอบติดลบ 1 0 0 0 0 1

ทำการเปลี่ยนสถานะ ↓

- 1 1 1 1 0 = (-30)₁₀

ตอบ $(-11110)_2 = (-30)_{10}$

อธิบาย

ตัวอย่างที่ 2.15 เมื่อทั้งตัวตั้งและตัวบวกมีค่าเป็นลบ $-X-Y$ ค่าทั้งสองอยู่ในรูปคอมพลิเมนต์


- ขั้นตอนแรกแปลงค่าทั้งสองเป็นคอมพลิเมนต์ 1 โดยแสดงบิตเครื่องหมายเป็น 1 ทั้งตัวตั้งและตัวบวก
- ทำการบวกเลขสองจำนวนเข้าด้วยกันรวมทั้งบิตเครื่องหมายด้วย
- ค่าที่เกิดขึ้นจะมีสามส่วนด้วยกันคือ ผลลัพธ์ บิตเครื่องหมาย และ โอเวอร์โฟลล์
- นำโอเวอร์โฟลล์ไปบวกกับผลลัพธ์จะได้เป็นค่าคำตอบแต่บิตเครื่องหมายแสดงค่าเป็น 1 ซึ่งหมายถึงค่าติดลบ ก็คือค่าเลขคอมพลิเมนต์
- คำตอบสุดท้ายต้องแปลงเลขผลลัพธ์ให้เป็นเลขปกติโดยการกลับค่าผลลัพธ์ให้ตรงกันข้ามยกเว้นบิตเครื่องหมายให้แสดงค่าลบ ($-12-18=-30$)



ตัวอย่างที่ 2.16 $X + Y$

ใช้ 2'S Complement ในการหาค่าของ $x = 12$, $y = 18$

 เนื่องจากเป็นการบวกกันระหว่าง x และ y จึงสามารถบวกกันได้เลย



อธิบาย

ตัวอย่างที่ 2.16 แสดงการใช้คอมพลิเมนต์ 2 ในการหาค่า $X+Y$

- ค่าที่กำหนดให้เป็นค่าที่มีบิตเครื่องหมายเป็นบวกทั้งตัวตั้งและตัวบวก
- สามารถแทนค่าเลขฐานสองทั้งสองจำนวน โดยมีบิตเครื่องหมายเป็น 0
- นำค่าทุกบิตไปบวกกันพร้อมบิตเครื่องหมาย
- ค่าที่เกิดขึ้นมีสองส่วนคือ ผลลัพธ์กับบิตเครื่องหมาย
- ค่าบิตเครื่องหมายเป็นบวกผลลัพธ์เป็นค่าที่สามารถแปลงเป็นฐานสิบโดยตรง เท่ากับ +30



ตัวอย่างที่ 2.17 X - Y

0	0 1 1 0 0	=	(12) ₁₀	+	+
1	0 1 1 1 0	=	(-18) ₁₀		
1	1 1 0 1 0				

2'S

ทำการลบด้วย "1"

ทำการเปลี่ยนสถานะ 2'S เป็นค่าปกติ

ทำ Y เป็น 2'S Complement โดยเปลี่ยนสถานะแล้วบวกด้วย 1

1'S	→	1 1 0 0 1	=	10010 = 01101						
ค่าปกติ	→	- 0 0 1 1 0	=	(-6) ₁₀						
<table style="margin-left: auto;"> <tr><td style="padding: 0 10px;">+</td><td></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;"><u>01110</u></td></tr> </table>					+			1		<u>01110</u>
+										
	1									
	<u>01110</u>									

ตอบ (-00110)₂ = (-6)₁₀

อธิบาย

- ตัวอย่างที่ 2.17 การนำคอมพลิเมนต์ 2 มาใช้หาค่า $X-Y$ ตัวตั้งเป็นค่าบวก ตัวบวกเป็นติดค่าลบ
 - ขั้นตอนแรกแทนค่าเลข 12ฐานสิบมีค่าเท่า 01100 มีบิตเครื่องหมายเป็น 0
 - แทนค่าเลข -18 เป็นแบบคอมพลิเมนต์ 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 01110 จากตารางที่ผ่านมาเครื่องหมายเป็น 1
 - แทนค่า 0 และ 1 ในบิตเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยม
 - ทำการบวกสองจำนวนเข้าด้วยกันรวมทั้งบิตเครื่องหมายด้วย
 - ค่าที่เกิดขึ้นจะมีสองส่วนคือส่วนของผลลัพธ์ กับ ค่าบิตเครื่องหมาย
 - จากตัวอย่างนี้ค่าเครื่องหมายเป็นลบบอกถึงผลลัพธ์ว่าอยู่ในรูปคอมพลิเมนต์

อธิบาย(ต่อ)

● การแปลงค่าคอมพลิเมนต์ 2 ให้กลับเป็นค่าปกติใช้หลักย้อนทาง
เดิม

- โดยการลบค่าคอมพลิเมนต์ 2 ออก 1 เหลือค่าเป็นคอมพลิเมนต์ 1 แล้วทำการกลับเลขทุกบิตของคอมพลิเมนต์ 1 ก็จะได้เป็นค่าปกติ
- จากตัวอย่างค่าที่ได้ 11010 เป็นคอมพลิเมนต์ 2 ลบด้วย 1 จะได้ เป็น 11001 เป็นคอมพลิเมนต์ 1
- ทำการแปลงค่าจากคอมพลิเมนต์ 1 เป็นค่าปกติคือ 00110
- คำตอบที่ได้จากตัวอย่างนี้คือ -6

ตัวอย่างที่ 2.18 -X+Y

1
0
0

1 0 1 0 0

+

1 0 0 1 0

0 0 1 1 0

= (-12)₁₀

= (18)₁₀

= (6)₁₀

2'S มีตัวทศตัดทิ้ง

คำตอบเป็นบวก

ทำ X เป็น 2'S Complement โดยเปลี่ยนสถานะจาก 1's แล้วบวกด้วย 1

01100 = 10011 + 1 = 10100

ตอบ (00110)₂ = (6)₁₀

อธิบาย

ตัวอย่างที่ 2.18 ค่าที่กำหนด X เป็นตัวตั้งมีค่าเป็นลบบวกด้วยค่า Y มีค่าเป็นบวก

- ค่า X ทำการแทนด้วยคอมพลิเมนต์ 2 คือค่าที่ได้จากตารางที่ 2.1 เป็น 10100 และ บิตเครื่องหมายเป็น 1

- ค่า Y ทำการแทนด้วยเลขฐาน 2 คือค่า 10010 และมีบิตเครื่องหมายเป็น 0 ทำการบวกกันทุกบิต

- ได้ค่าเป็นสามส่วนคือผลลัพธ์ บิตเครื่องหมาย และบิต โอเวอร์ โฟลต์ ในการทำคอมพลิเมนต์ 2 ค่าโอเวอร์ โฟลต์ตัดทิ้ง

- คำตอบบิตเครื่องหมายเป็นบวก คำตอบไม่มีการเปลี่ยนค่า 00110 ผลลัพธ์มีค่าดังนี้ $(-12+18=+6)$



ตัวอย่างที่ 2.19 $-X - Y$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 = (-12)_{10} \\
 + \\
 1 \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 = (-18)_{10} \\
 \hline
 1 \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \quad \text{อยู่ในรูป 2's}
 \end{array}$$

ทำ X และ Y เป็น 2's Complement

มีตัวทดตัดทิ้ง $\cancel{1}$

เปลี่ยนสถานะ

$$\underline{1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1}$$

บวกด้วย "1"

$$+ 1$$

ตอบ ติดลบ - 1 1 1 1 0 = $(-30)_{10}$

$$(11110)_2 = (-30)_{10}$$

อธิบาย

ตัวอย่างที่ 2.19 กำหนดให้ค่าตัวตั้ง X เป็นลบบค่าที่นำมาบวก Y ก็เป็นค่าลบ ใช้วิธีการของคอมพลิเมนต์ 2 จากตารางที่ 2.1

- การนำ X แทนค่าคอมพลิเมนต์ 2 ได้ค่าเป็น 10100 บิตเครื่องหมายเป็นค่า 1
- นำค่า Y แทนค่าคอมพลิเมนต์ 2 ได้ค่าเป็น 01110 บิตเครื่องหมายเป็นค่า 1
- ทำการบวกทั้งค่า X กับ Y เข้าด้วยกันพร้อมบิตเครื่องหมาย
- ผลที่เกิดขึ้นมีสามส่วน บิตผลลัพธ์ บิตเครื่องหมาย บิตโอเวอร์โฟลล์
- การทำแบบคอมพลิเมนต์ 2 เมื่อเกิด โอเวอร์โฟลล์ให้ตัดทิ้ง
- พิจารณาบิตเครื่องหมายเป็นลบบค่าผลลัพธ์ต้องทำการแปลงเป็นค่าปกติ

22 หลักการบวกเลข

221 การบวกเลขฐานสอง

ตัวอย่างที่ 2.20 การบวกเลขฐานสอง $(110)_2 + (011)_2 = (\dots\dots)_2$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 110 \\ + 011 \\ \hline 1001 \end{array}$$

\therefore

$$\therefore (110)_2 + (011)_2 = (1001)_2$$

อธิบาย

● หลักการบวกเลขฐานสอง

- กฎเกณฑ์การบวกเลขฐานสองง่ายกว่าฐานจะใช้กฎดังนี้

$$0+0 = 0$$

$$0+1 = 1$$

$$1+0 = 1$$

$$1+1 = 0 \text{ ทดไปหลักทางซ้าย}$$

- ตัวอย่างที่ 2.20 การบวกเลขฐานสอง 3บิต สองจำนวนเข้าด้วยกันจำนวน
เลข $110 + 011 = 1001$ ดังแสดงในรูปแบบสไลด์

222 การบวกเลขฐานแปด

ตัวอย่างที่ 2.21 การบวกเลขฐานแปด

$$(76534)_8 + (35726)_8 = (\dots)_8$$

วิธีทำ

76534

+

35726

134462

อธิบาย

หลักการบวกเลขฐานแปด โดยใช้หลักการเหมือนกับฐานสิบทุกประการ มีข้อแตกต่างอยู่ที่ผลบวกของเลขฐานแปดจะไม่เกินค่าเลข 0-7 ถ้ามีค่าตั้งแต่ 8 ขึ้นไปก็ให้เอา 8 ไปลบออกเหลือเท่าไรก็ให้ใส่ค่าลงไปแล้วทอดไปหลักหน้าหรือหลักทางซ้ายมือ 1

ตัวอย่างที่ 2.21 การบวกเลขฐานแปดจากขวาไปซ้ายค่าหลักซ้าย

$4+6 = 10$ เกินค่า 8 นำไปลบด้วย 8 มีค่าเท่า 2 ทอดไปหลักต่อไป 1

$3+2 = 5$ บวกกับตัวทอดอีก 1 ได้ 6

$5+7 = 12$ ลบออก 8 ได้ค่า 4 ทอดไปหลักถัดไป 1

$6+5 +1 = 12 -8 = 4$ ทอดไปหลักถัดไป 1

$7+3+1 = 11 -8$ ได้ผลลัพธ์ 3 ทอดไปหลักหน้าสุด 1

ได้คำตอบ คือ $(134462)_8$

223 การบวกเลขฐานสิบหก

ตัวอย่างที่ 2.22 $(99A)_{16} + (825)_{16} = (\dots\dots)_{16}$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad A \\ + \quad \quad \quad \\ \hline 8 \quad 2 \quad 5 \\ \hline 1 \quad 1 \quad B \quad F \end{array}$$

$$(99A)_{16} + (825)_{16} = (11BF)_{16}$$

อธิบาย

- ตัวอย่างที่ 2.22 กำหนดให้ $(99A)_{16}$ บวกด้วย $(825)_{16}$

ดูจากตารางการบวกเลข

$$A+5 = F$$

$$9+2 = B$$

$$9+8 = 1 \text{ ทด } 1$$

คำตอบมีค่าเท่ากับ $(11BF)_{16}$

ตารางการบวกเลขฐาน 16

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A
C	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B
D	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C
E	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D
F	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E

อธิบาย

- ตารางการบวกเลขในคอลัมน์บนแสดงเลขฐาน 16 มีค่าเท่ากับ 0 ถึง F และในส่วนของแถวก็จะแสดงเลขฐาน 16 มีค่าเท่ากับ 0 ถึง F
 - ค่าตัวตั้งถูกกำหนดเป็นแถว
 - ค่าตัวบวกกำหนดให้เป็นคอลัมน์
 - นำค่าทางแถวบวกกับทางคอลัมน์ จุดตัดที่เกิดขึ้นในตารางคือค่าผลลัพธ์
 - ตัวอย่างเช่น $F+C$ จุดตัดแถว F กับคอลัมน์ C มีค่าเท่ากับ 1B



23 หลักการลบเลข

231 การลบเลขฐานสอง

ตัวอย่างที่ 2.23 การลบเลขฐานสอง $(10101)_2 - (01101)_2 = (\dots)_2$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 10101 \\ - 01101 \\ \hline 01000 \end{array}$$

$$(10101)_2 - (01101)_2 = (01000)_2$$

อธิบาย

หลักการลบเลขฐานสองแต่จะใช้หลักการตรงกันข้ามกับการบวก กรณีที่มีค่าในหลักไม่เพียงพอก็มีการยืมหลักที่สูงกว่ามาในที่นี้ก็คือหลักทางซ้ายมือมีกฎดังนี้

$$0-0=0$$

$$1-0=1$$

$$1-1=0$$

$$0-1=1 \quad \text{ต้องยืมจากหลักที่สูงมา 1}$$

จากตัวอย่างที่ 2.23 แสดงวิธีการลบเลขฐานสองจำนวน 5 บิต ใช้หลักการลบจากหลักขวาสุดไปทางซ้าย พิจารณาที่หลักที่ 4

กรณีมีการยืมจากหลักซ้ายจะมีค่าเท่ากับ 10 ลบด้วย 1 จะเหลือค่า 1



232 การลบเลขฐานแปด

ตัวอย่างที่ 2.24 การลบเลขฐานแปด

$$(76534)_8 - (35726)_8 = (\dots\dots)_8$$

วิธีทำ

76534 -

35726

40606

อธิบาย

● การลบฐานแปดหลักการเหมือนกับการลบเลขฐานสิบ

- ตัวอย่างที่ 2.24 การลบเลขฐานแปด

- จากหลักการพื้นฐานทางขวามือสุดเมื่อเกิน 8 จะทดเป็นค่า 1 ทางซ้าย
หลักถัดไป

- ในการลบให้พิจารณาหลักขวาสุดตัวตั้ง 4 - 6 ไม่ได้ยืมหลักที่มากกว่ามา
1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ $(8 + 4) - 6 = 6$

3 ตัวตั้งถูกยืม 1 เหลือ $2 - 2 = 0$

หลักถัดมา $5 + 8 - 7 = 6$

$(6 - 1) - 5 = 0$

$7 - 3 = 4$

คำตอบที่ได้จะมีค่าเท่ากับ $(40606)_8$



233 การลบเลขฐานสิบหก

ตัวอย่างที่ 2.25 $(92A)_{16} - (352)_{16} = (\dots?\dots)_{16}$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 92A \\ - \\ \underline{352} \end{array}$$

$$\therefore \underline{\underline{5D8}}$$

$$(92A)_{16} - (352)_{16} = (5D8)_{16}$$

อธิบาย

ตัวอย่างที่ 2.25 ใช้หลักการเกี่ยวกับการลบฐาน 10 หากตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบให้ทำการยืมตัวหลักที่มีค่ามากกว่า เพียงแต่การยืมของหลักที่มีค่ามากกว่าจะมีค่าเท่ากับ 16 นำไปบวกกับตัวตั้งและนำไปลบออก

$$A=10, \quad A-2 = 8$$


$$(2+16)-5 = D$$

$$(9-1)-3 = 5$$

คำตอบ $(5D8)_{16}$

24 หลักการคูณเลข

241 การคูณเลขฐานสอง

 

ตัวอย่างที่ 2.26 การคูณเลขฐานสอง $(11011)_2 \times (101)_2 = (\dots ? \dots)_2$

วิธีทำ

11011

×

101

11011

00000

+

11011

∴ 10000111

$$(11011)_2 \times (101)_2 = (10000111)_2$$

อธิบาย

● การคูณในเลขฐานสองทำได้ง่ายกว่าฐานอื่นเพราะค่าที่เกิดขึ้นมี 2 ค่า คือ 0 กับค่า 1

0 คูณ 1 มีค่าเท่ากับ 1 คูณ 0 ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 0

1 คูณ 1 มีค่าเท่ากับ 0 ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 1

หลักการในตัวอย่างที่ 2.26 ตัวตั้งฐานสองจำนวน 5 บิต ตัวคูณฐานสองจำนวน 3 บิต คูณจากขวามือไปซ้ายมือ ได้ค่าทั้งหมดนำมา รวมกัน

$$(11011 * 101 = 10000111)_2 \text{ ตรวจสอบคือ } (27 * 5 = 135)_{10}$$

242 การคูณเลขฐานแปด

ตัวอย่างที่ 2.27 $(3)_8 \times (2)_8 = (\dots)_8$

วิธีทำ
$$\begin{array}{r} 3 \\ \times \\ \hline \end{array}$$

$$2$$

$$\hline 6$$

ตัวอย่างที่ 2.28 $(7)_8 \times (2)_8 = (\dots)_8$

วิธีทำ
$$\begin{array}{r} 7 \\ \times \\ \hline \end{array}$$

$$2$$

เกินเลขฐานแปด 14

$$14 - 8 = 6 \text{ ทดไว้ } 1$$

$$\therefore (16)_8$$

ตารางการคูณฐาน8

คูณ	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	10	12	14	16
3	0	3	6	11	14	17	22	25
4	0	4	10	14	20	24	30	34
5	0	5	12	17	24	31	36	43
6	0	6	14	22	30	36	44	52
7	0	7	16	25	34	43	52	61

อธิบาย

- จากตารางการคูณของเลขฐาน 8 สามารถหาค่าเลขฐานแปด โดยนำค่าทางแฉวมาคูณกับทางคอลัมน์ ค่าตัดกันเป็นค่าของผลลัพธ์
- ตัวอย่างที่ 2.27 กำหนดให้ 3 เป็นเลขฐานแปดคูณกับค่า 2 ของเลขฐานแปดมีค่าเท่ากับ $(6)_8$
- ตัวอย่างที่ 2.28 กำหนดค่า 7 คูณกับ 2 ในเลขฐาน 8 ค่าที่เกิดเป็น $(16)_8$ หรือหาจากค่าจากการคูณ 7 กับ 2 เท่ากับ $14 - 8 = 6$ ทดค่า 1 ดังแสดงในตัวอย่างนี้

ตารางการคูณเลขฐาน 16

คูณ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	0	2	4	6	8	A	C	E	10	12	14	16	18	1A	1C	1E
3	0	3	6	9	C	F	12	15	18	1B	1E	21	24	27	2A	2D
4	0	4	8	C	10	14	18	1C	20	24	28	2C	30	34	38	3C
5	0	5	A	F	14	19	1E	23	28	2D	32	37	3C	41	46	4B
6	0	6	C	12	18	1E	24	2A	30	36	3C	42	48	4E	54	5A
7	0	7	E	15	1C	23	2A	31	38	3F	46	4D	54	5B	62	69
8	0	8	10	18	20	28	30	38	40	48	50	58	60	68	70	78
9	0	9	12	1B	24	2D	36	3F	48	51	5A	63	6C	75	7E	87
A	0	A	14	1E	28	32	3C	46	50	5A	64	6E	78	82	8C	96
B	0	B	16	21	2C	37	42	4D	58	63	6E	79	84	8F	9A	A5
C	0	C	18	24	30	3C	48	54	60	6C	78	84	90	9C	A8	B4
D	0	D	1A	27	34	41	4E	5B	68	75	82	8F	9C	A9	B6	C3
E	0	E	1C	2A	38	46	54	62	70	7E	8C	9A	A8	B6	C4	D2
F	0	F	1E	2D	3C	4B	5A	69	78	87	96	A5	B4	C3	D2	E1

243 การคูณเลขฐานสิบหก

ตัวอย่างที่ 2.29 $(95A)_{16} \times (3B)_{16} = (\dots? \dots)_{16}$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 95A \\ \times \\ \hline 3B \end{array}$$

6 6 D E

1 C 0 E

2 2 7 B E

$$\therefore (95A)_{16} \times (3B)_{16} = (227BE)_{16}$$

อธิบาย

ตารางการคูณเลขฐาน16 เพื่อให้ง่ายต่อการคูณค่าจำเป็นต้องใช้ตารางหาค่ามาช่วยในการคำนวณ โดยใช้ตัวตั้งที่จะไปคูณเป็นค่าแทนเลขแถว ส่วนตัวคูณเป็นค่าเลขที่แนวนอนทางคอลัมน์

- นำค่าเลขทางแถวมาคูณคูณคอลัมน์ก็จะได้เป็นผลลัพธ์

จากตัวอย่างที่2.29 การนำค่า $(95A)_{16}$ มาคูณกับ $(3B)_{16}$

หลักแรกคือค่าผลคูณของ $(95A)_{16}$ กับ B

$$- B \times A = E \text{ ทดค่าไว้ } 6$$

$$- (B \times 5) + 6 = 7 \text{ ทดไว้ } 3 \text{ นำ } 7 \text{ ไปบวก } 6 \text{ เท่ากับ } D$$

$$- (B \times 9) + 3 = 3 \text{ ทดไว้ } 6 \text{ นำ } 3 \text{ ไปบวก } 3 \text{ เท่ากับ } 6$$

- 6 ที่ถูกทดนำลงไปเป็นหลักแรก

ค่าที่ได้เมื่อนำเอาB มาคูณได้ $(66D3)_{16}$

อธิบาย(ต่อ)

นำค่าของ 3 ไปคูณกับ 95A

$3 \times A = E$ ทดค่าไว้ 1 วางให้ตรงกับตำแหน่งที่คูณ

$$(3 \times 5) + 1 = 0 \text{ ทดค่าไว้ } 1$$

$$(3 \times 9) + 1 = C \text{ ทดค่าไว้ } 1$$


1 ที่ถูกทดนำมาเป็นหลักแรกค่าที่ได้คือ $(1C0E)_{16}$

นำค่าทั้งสองมารวมกันได้เป็นผลคูณ คือ $(227BE)_{16}$



25หลักการหารเลข

251การหารเลขฐานสอง

 

ตัวอย่างที่ 2.30 การหารเลขฐานสอง $(11010)_2 \div (10)_2 = (\dots\dots)_2$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r}
 1101 \\
 10 \overline{) 11010} \\
 \underline{10} \\
 10 \\
 \underline{10} \\
 0010 \\
 \underline{10} \\
 00
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 13 \\
 2 \overline{) 26} \\
 \underline{2} \\
 06 \\
 \underline{06} \\
 00
 \end{array}$$

$\therefore (11010)_2 \div (10)_2 = (1101)_2$

252 การหารเลขฐานแปด

ตัวอย่างที่ 2.31 $(33314)_8 \div (765)_8 = (\dots\dots)_8$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 34 \\ 765 \overline{) 33314} \\ \underline{2737} \\ 3724 \\ \underline{3724} \\ \underline{0000} \end{array}$$

$$(33314)_8 \div (765)_8 = (34)_8$$

253 การหารเลขฐานสิบหก

ตัวอย่างที่ 2.32 $(227BE)_{16} (95A)_{16} = (\dots\dots)_{16}$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r}
 3B \\
 95A \overline{) 227BE} \\
 \underline{1C0E} \quad - \\
 66DE \\
 \dots \\
 \underline{66DE} \quad -
 \end{array}$$

$$(227BE)_{16} (95A)_{16} = (3B)_{16}$$

อธิบาย

- หลักการหารของฐานสองใช้วิธีการแบบฐานสิบผลของการหารแต่ละค่าจะเป็นไปได้คือค่า 1 กับค่า 0 เพียงเท่านั้นดังตัวอย่างที่ 2.30
- ตัวอย่างที่ 2.31 และ 2.32 เป็นการหารของเลขฐาน 8 กับเลขฐาน 16 มีหลักการหารเหมือนฐานสิบทุกประการ และสิ่งที่ต้องคำนึงจำเป็นต้องใช้การคูณเข้ามาช่วย และเพื่อความสะดวกจึงต้องมีตารางการคูณเลขฐาน 8 กับตารางการคูณของเลขฐาน 16 เข้าช่วย
- นักศึกษาควรทำความเข้าใจในหลักพื้นฐานของฐาน 10 ให้ดีก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทุกฐาน

ทดสอบความรู้ในสัปดาห์ที่ 2

- 1. คำนวณหาค่า $A+B$, $A-B$, $A*B$ และ A/B ของเลขฐานสองตามลำดับที่ให้มา
 - (a) 10101, 1011 (b) 1011010, 101111 (c) 101, 1011 (d) 10110110, 01011011
 - (e) 1101011, 1010 (f) 1010101, 101010 (g) 10000, 1001 (h) 1011.0101, 11011
- 2. คำนวณหาค่า $A+B$, $A-B$, $A*B$ และ A/B ของเลขฐานแปดตามลำดับที่ให้มา
 - (a) 372, 156 (b) 704, 230 (c) 1000, 777 (d) 423, 651
- 3. คำนวณหาค่า $A+B$, $A-B$, $A*B$ และ A/B ของเลขฐานสิบหกตามลำดับที่ให้มา
 - (a) 2CF3, 2B (b) FFFF, 1000 (c) 9A5, D17 (d) 372, 156
- 4. จงหาค่าของ Z ที่เกิดจากค่า $X = (24)_{10}$, $Y = (16)_{10}$ โดยวิธีของ 1'S, 2'S
 - (a) $Z = X + Y$ (b) $Z = X - Y$ (c) $Z = -X + Y$ (d) $Z = -X - Y$

เอกสารอ้างอิง

1. Douglas V.Hall Digital circuit and System, MC Graw-Hill Publishing Company, 1989
2. Milos D.Ercegovac, Tomas Lang and Jame H.Morino, Introduction to Digital System, John wiley & sons, Inc 1999.
3. Victor P.Nelson, H.Troy Nagle, Bill D.carrall J.David Trwin, Digital logic circuit analysis and design, Prentice Mall, International edition,1995.
4. M.Morris Mano, Digital design, Third edition, Prentice Mall, International edition , 2002.
5. Ronald J.Tocci , Digital System Principles and Applications, Prentice Hall , Fifth Edition, 1991
6. วัฒนา แก้วดุก การออกแบบดิจิทัลวิศวกรรม, ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน, สำนักพิมพ์ สสท.(ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
7. ชนัท ชัยยุทธ, กณพ แก้วพิชัย ดิจิตอลพื้นฐาน, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 2521
8. ชีรวัฒน์ ประกอบผล ดิจิตอลเทคนิค, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 2546
9. ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์, อิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัล ฉบับปรับปรุง, สวทช. 2542
10. รัชชัย เลื่อนฉวี, อนุรักษ์ เกื้อนศิริ, ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 1-2 , 2532, 2543
11. มงคล อาวัชนาการ , โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
12. ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, กันยายน, 2541

เนื้อหาคำบรรยายใน สัปดาห์ที่ 3 การลดรูปสมการลอจิก โดยวิธีพีชคณิตบูลีน และแผนผังคาร์นอร์



31 ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน

311 คำจำกัดความ Postulate

312 Venn Diagram For Postulate

313 Duality

314 ทฤษฎีพื้นฐานหลักของพีชคณิตพร้อมการพิสูจน์

315 การนำพีชคณิตบูลีนไปใช้ประโยชน์ในการลดเทอม

32 การพิสูจน์ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน

321 พิสูจน์โดยการแทนค่าตัวคงที่

322 พิสูจน์โดยใช้ตารางความจริง


323 พิสูจน์โดยใช้พีชคณิต

33 การลดรูปฟังก์ชัน

331 การลดรูปโดยใช้พีชคณิตบูลีน

332 การลดรูปโดยใช้ K-Maps

 34 พิสูจน์การลดรูปโดยใช้พีชคณิตเทียบกับ K-Maps




31 ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน

หลักการของพีชคณิตบูลีน




- ในหัวข้อนี้จะแสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ พีชคณิตบูลีน
- ทำการทดสอบตรวจสอบถึงการทำงานของพีชคณิตบูลีน
- ในปีค.ศ.1849 George Boole ได้แสดงวิธีการทำงานทางลอจิกด้วยหลักการทางพีชคณิตในรูปแบบสูตรทางคณิตศาสตร์หรือที่ทราบกันดีในรูปแบบของพีชคณิตบูลีน
- เบื้องต้นของรูปแบบทางพีชคณิตบูลีนเป็นการบอกคำจำกัดความและการกระจาย(Distributive)
- สามารถแสดงให้เห็นพีชคณิตจำนวน 6 ข้อ ซึ่งเกิดจากการรวมคำจำกัดความทาง Set และการตั้งสมมุติฐานความจริง สรุปรวมเป็นพีชคณิตบูลีน ที่จะนำไปช่วยในการลดทอนในวงจรลอจิก

 

311 คำจำกัดความ Postulate

Postulate 1 Definition

 - a-z เป็นตัวแปร (Variable) ในสมการพีชคณิตบูลีน
- การกระทำในสมการของพีชคณิตมี AND และ OR ซึ่งใช้คำจำกัดความว่า Operators
- ค่าคงที่เป็นค่า 0 และ 1
- สมการทางพีชคณิตคือ Expression ประกอบด้วยนิพจน์
- การดำเนินการให้พิจารณา Operator AND ก่อน OR ถ้ามีวงเล็บให้กระทำวงเล็บในมาวงเล็บนอกเรื่อยๆ




Postulate2 Existence of 1 and 0 Element

- ความเป็นค่าเดิมของตัวแปรที่กระทำต่อค่าคงที่0 ซึ่งเป็นค่าของเอกลักษณ์ OR และ ค่า1ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของAND จะมีค่าเท่ากับตัวแปรเดิม
- โดยตัวแปรใดๆ ที่กระทำโดยORกับค่าคงที่0 จะมีค่าเท่ากับตัวแปรเดิมเช่น
- P2 (a) $a+0 = a$
- ตัวแปรใดที่กระทำโดยAND ด้วยค่าคงที่1 จะมีค่าเท่ากับตัวแปรเดิมเช่น
- P2 (b) $a.1 = a$




Postulate3 Commutativity of the + and . Operations

 - การสลับที่ของการกระทำในรูปแบบการกระทำ OR และ AND ที่มีค่าเท่ากัน
- P3 (a) $a+b = b+a$
- P3 (b) $a.b = b.a$



Postulate4 Associativity of the + and .Operations

 - การเชื่อมโยงที่มีการทำงานร่วมกันของ OR และ AND สามารถนำมาจับเป็นกลุ่มใหม่และยังคงมีค่าเดิมของกลุ่มOR ใน P4 a และกลุ่ม AND ใน P4b
- P4 (a) $a+(b+c) = (a+b)+c$
- P4 (b) $a.(b.c) = (a.b).c$



Postulate 5 Distributivity of + over . and . over +

- การกระจายในรูปแบบ OR เป็น AND ทั้งหมดในรูปแบบ

P5a

- กระจาย AND เป็น OR ทั้งหมดในรูปแบบ P5b

$$P5 \quad (a) \quad a+(b.c) = (a+b).(a+c)$$


$$P5 \quad (b) \quad a.(b+c) = (a.b)+(a.c)$$

Postulate 6 Existence of the complement




- ตัวแปรใดๆ ที่ OR กับตัวแปรเดียวกันที่มีค่าเป็นคอมพลิเมนต์กัน จะมีค่าเท่ากับ 1 ดังแสดงใน P 6a
- P6 (a) $a + \bar{a} = 1$
- ตัวแปรใดๆ ที่ AND กับตัวแปรเดียวกันที่มีค่าเป็นคอมพลิเมนต์กัน จะมีค่าเป็น 0 ดังแสดงใน P 6b
- P6 (b) $a \cdot \bar{a} = 0$

312 Venn Diagrams For Postulates

 


- การยืนยันทฤษฎีพีชคณิตบูลีน สามารถแสดงทางกราฟในรูปแบบของ Venn Diagram
- ลักษณะของพีชคณิตทาง Set ตรงกันทั้ง Element และ Operand ที่สอดคล้องร่วมกันกับพีชคณิตบูลีน
- Venn Diagram แสดงในเส้นวงกลม เส้นวงรี, สี่เหลี่ยม
- ในลักษณะของ Set ตัวแปร a กับ b โดยมีตัวกระทำ $a.b$, $a+b$
- สัญลักษณ์ตัวกระทำ
- การกระทำทาง OR สามารถเขียนในรูปแบบคือ $a+b$, $a \cup b$, $a \vee b$
- การกระทำทาง AND สามารถเขียนในรูปแบบคือ $a.b$, $a \cap b$, $a \wedge b$


Venn Diagram

 


Set a is shaded.

 

Set b is shaded.

 


Set $a \cdot b$ is shaded.

 

Set $a + b$ is shaded.

รูปที่ 3.1 แสดงค่า a , b , $a \cdot b$, $a + b$

อธิบาย

 

- รูปที่ 3.1 เป็นการแสดงตัวอย่างในรูปกราฟของ Venn Diagram
- ตัวแปร a แสดงในวงกลมทางซ้ายมือมีค่าเท่ากับ 1 นอกวงกลม A มีค่าเท่ากับ 0 คือ Complement A
- ในทำนองเดียวกันตัวแปรทางขวามือ b ในวงกลมมีค่าเท่ากับ 1 นอกวงกลมมีค่าเท่ากับ 0
- พื้นที่ของ $a.b$ คือพื้นที่ของ a และ b ตัดกัน
- พื้นที่ของ $a+b$ คือพื้นที่ของ a และ b รวมกัน



313 Duality




- หลักการของ Duality เป็นส่วนสำคัญในหลักการของพีชคณิตบูลีน
- สามารถสรุปรูปแบบพีชคณิตของความเป็นคู่ของเครื่องหมายการทำงานของ OR กับการทำงานของ AND กับค่าคงที่ 1 และ 0 เช่นการแสดงความเป็นคู่ของเครื่องหมายดังตัวอย่าง นิพจน์

$$P5 \quad a+(bc) = (a+b)(a+c)$$

  Venn Diagram สามารถใช้แสดงยกตัวอย่างในส่วนของ Postulate 5




Set a is shaded.

 


Set $b.c$ is shaded.

Union

 


Set $a + b.c$ is shaded.

 รูปที่ 3.2 แสดง Venn Diagram ของ P5 ด้านซ้าย




Set $a + b$ is shaded.

 

Set $a + c$ is shaded.


Intersection

 

Set $(a + b)(a + c)$ is shaded.

รูปที่ 3.3 แสดง Venn Diagram ของ P5 ด้านขวา


อธิบาย

 





- สามารถนำหัวข้อP5a มาวิเคราะห์ $a+b \cdot c$ จะมีค่าเท่ากับ $(a+b)(a+c)$ ถูกแทนในรูปจะได้พื้นที่ารวมกับพื้นที่ของ b, c ตัดกันดังแสดงในรูปที่3.2 ซึ่งมีค่าเท่ากับทางด้านซ้ายสมการP5
- การรวมกันระหว่าง $a+b$ กับ $a+c$ ก็จะมีค่าเท่ากันของ $a+b \cdot c$ ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ซึ่งมีค่าเท่ากับทางด้านขวาของสมการP5
- จากรูปที่3.2, 3.3 สามารถพิสูจน์ถึง P5a จะมีค่าเท่ากัน
- ในทำนองเดียวกันก็สามารถหาค่า P5b จะมีค่าเท่ากัน



Universal set 1

 


Null set 0

    


รูปที่ 3.4 แสดง Venn diagram P6

อธิบาย

 

- การตรวจสอบค่าในP6 สามารถใช้ Venn Diagram รูปที่ 3.4
- พื้นที่ทั้งหมดเป็น1 ในกรอบสี่เหลี่ยมไม่ใช่พื้นที่ทั้งหมดเป็น 0
- พื้นที่ของSet a ดังวงกลมใน นอกวงกลมเป็นคอมพลีเมนต์ a
- พื้นที่ของa รวมกับคอมพลีเมนต์ a ($a+\bar{a}$) จะมีค่าเท่ากับ1
- พื้นที่ของa Dotกับคอมพลีเมนต์ a ($a.\bar{a}$) จะมีค่าเท่ากับ0 จะไม่มีส่วนใดที่ตัดกันเลยพื้นที่จึงเป็นศูนย์

 314 ทฤษฎีพื้นฐานหลักของพีชคณิตพร้อมถึงการพิสูจน์




● Theorem 1 Idempotency

● (a) $a+a = a$

● (b) $a.a = a$


● พิสูจน์
 
$$\begin{aligned} a+a &= (a+a)1 && P2(b) \\ &= (a+a)(\bar{a}+a) && P6(a) \\ &= (a+\bar{a}a) && P5(a) \\ &= a+0 && P6(b) \\ &= a && P2(a) \end{aligned}$$



Theorem2 Null elements for +and . operators

 - $(a) a+1 = 1$
- $(b) a.0 = 0$
- พิสูจน์ $a+1 = (a+1)1$ $P2(b)$
 $= 1.(a+1)$ $P3(b)$
 $= (a+\bar{a})(a+1)$ $P6(a)$
 $= a+\bar{a}.1$ $P5(a)$
 $= a+\bar{a}$ $P2(b)$
 $= 1$ $P6(a)$




Theorem3 Involution

$$\overline{\overline{a}} = a$$

จาก *Postulate 5* $a.\overline{a} = 0$, $a+\overline{a} = 1$ \overline{a} เป็นคอมพลิเมนต์ของ a
ดังนั้นคอมพลิเมนต์ของ a จะมีค่าเท่ากับ \overline{a} ดังตารางแสดงคอมพลิ
เมนต์ของ 1 มีค่าเท่ากับ 0 คอมพลิเมนต์ 0 จะมีค่าเท่ากับ 1

OR	AND	Complement
$a+0 = a$	$a.0 = 0$	$\overline{0} = 1$
$a+1 = 1$	$a.1 = a$	$\overline{1} = 0$

Theorem4 Absorption

 

- (a) $a+ab = a$

- (b) $a(a+b) = a$

- พิสูจน์

$$a+ab = a.1+ab \quad P2(b)$$


$$= a(1+b) \quad P5(b)$$

$$= a(b+1) \quad P3(b)$$

$$= a.1 \quad T2(a)$$

$$= a \quad P2(b)$$

Theorem 5

 

$$(a) \quad a + \overline{a}b = a + b.$$

$$(b) \quad a(\overline{a} + b) = ab.$$

พิสูจน์


$$a + \overline{a}b = (a + \overline{a})(a + b) \quad P5(a)$$

$$= 1.(a + b) \quad P6(a)$$

$$= (a + b).1 \quad P3(b)$$

$$= (a + b) \quad P2(b)$$

Theorem 6

 

$$(a) \quad ab + a\bar{b} = a.$$

$$(b) \quad (a + b)(a + \bar{b}) = a.$$

พิสูจน์

$$ab + a\bar{b} = a(b + \bar{b}) \quad \text{P5(b)}$$

$$= a \cdot 1 \quad \text{P6(a)}$$

$$= a \quad \text{P2(b)}$$

Theorem 7



$$(a) \quad ab + a\bar{b}c = ab + ac.$$

$$(b) \quad (a + b)(a + \bar{b} + c) = (a + b)(a + c).$$


พิสูจน์

$$ab + a\bar{b}c = a(b + \bar{b}c) \quad \text{P5(b)}$$

$$= a(b + c) \quad \text{T5(a)}$$

$$= ab + ac \quad \text{P5(b)}$$

Theorem 8 DeMorgan's theorem

 


$$(a) \quad \overline{a+b} = \bar{a}.\bar{b}.$$

$$(b) \quad \overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}.$$

พิสูจน์

$$\begin{aligned} X.Y &= (a+b)(\bar{a}\bar{b}) \\ &= (\bar{a}\bar{b})(a+b) && \text{P3(b)} \\ &= (\bar{a}\bar{b})a + (\bar{a}\bar{b})b && \text{P5(b)} \\ &= a(\bar{a}\bar{b}) + (\bar{a}\bar{b})b && \text{P3(b)} \\ &= (a\bar{a})\bar{b} + \bar{a}(b\bar{b}) && \text{P4(b)} \\ &= 0.\bar{b} + \bar{a}(b.\bar{b}) && \text{P6(b), P3(b)} \\ &= \bar{b}.0 + \bar{a}.0 && \text{P3(b), P6(b)} \\ &= 0 + 0 && \text{T2(b)} \\ &= 0 && \text{P2(a)} \end{aligned}$$

Theorem 8 DeMorgan's theorem(ต่อ)

 

พิสูจน์(ต่อ)


$$\begin{aligned} X + Y &= (a + b) + \overline{a}\overline{b} \\ &= (b + a) + \overline{a}\overline{b} && \text{P3(a)} \\ &= b + (a + \overline{a}\overline{b}) && \text{P4(a)} \\ &= b + (a + \overline{b}) && \text{T5(a)} \\ &= (a + \overline{b}) + b && \text{P3(a)} \\ &= a + (\overline{b} + b) && \text{P4(a)} \\ &= a + (b + \overline{b}) && \text{P3(a)} \\ &= a + 1 && \text{P6(a)} \\ &= 1 && \text{T2(a)} \end{aligned}$$

อธิบาย



- ให้ $x = a+b$, $\bar{x} = \overline{(a+b)}$
- ใช้ Postulate 6 $x \cdot \bar{x} = 0$, $x + \bar{x} = 1$
- ถ้า $x \cdot y = 0$, $x + y = 1$ ดังนั้น $y = \bar{x}$ เพราะว่า
คอมพลีเมนต์ของ x เท่ากับ 1
- ดังนั้น ได้ค่า $y = \bar{a} \bar{b}$
- ทดสอบค่า $x \cdot y$
- ทดสอบค่า $x + y$

Theorem 9 Consensus

 

$$(a) \quad ab + \bar{a}c + bc = ab + \bar{a}c.$$

$$(b) \quad (a + b)(\bar{a} + c)(b + c) = (a + b)(\bar{a} + c).$$

พิสูจน์

$$ab + \bar{a}c + bc = ab + \bar{a}c + 1.bc \quad \text{P2(b)}$$


$$= ab + \bar{a}c + (a + \bar{a})bc \quad \text{P6(a)}$$

$$= ab + \bar{a}c + abc + \bar{a}bc \quad \text{P5(b)}$$

$$= (ab + abc) + (\bar{a}c + \bar{a}cb)$$

$$= ab + \bar{a}c \quad \text{T4(a)}$$

 315 การนำทฤษฎีพีชคณิตบูลีนไปใช้ประโยชน์ใน การลดทอน



การนำTheorem4 ไปใช้ประโยชน์


- ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

$$(X+Y)+(X+Y)Z = X+Y \quad T4(a)$$

$$A\bar{B}(A\bar{B}+\bar{B}C) = A\bar{B} \quad T4(b)$$

$$A\bar{B}C+\bar{B} = \bar{B} \quad T4(a)$$

การนำTheorem5 ไปใช้ประโยชน์

 

● ตัวอย่างการนำไปใช้งาน


$$- \quad B + A\overline{B}\overline{C}D = B + A\overline{C}D \quad \text{T5(a)}$$

$$- \quad \overline{Y}(X + Y + Z) = \overline{Y}(X + Z) \quad \text{T5(b)}$$

$$- \quad (X + Y)\overline{((X + Y) + Z)} = (X + Y)Z \quad \text{T5(b)}$$

$$- \quad AB + \overline{(AB)C}\overline{D} = AB + C\overline{D} \quad \text{T5(a)}$$

การนำ Theorem 6 ไปใช้ประโยชน์

 

- ตัวอย่างการนำไปใช้งานได้โดยตรง

$$ABC + \overline{A}BC = AC \quad T6(a)$$

$$(AB + B + C)(AD + \overline{(B + C)}) = AD \quad T6(b)$$

การนำ Theorem 7 ไปใช้ประโยชน์



- การนำไปลดรูปสมการเพื่อใช้งานในการออกแบบ

- $xy + x\bar{y}(\bar{w} + \bar{z}) = xy + x(\bar{w} + \bar{z}) \quad \text{T7(a)}$


- $(\bar{x}\bar{y} + z)(w + \bar{x}\bar{y} + \bar{z}) = (\bar{x}\bar{y} + z)(w + \bar{x}\bar{y}) \quad \text{T7(b)}$

- $(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{B} + C)(A + \bar{B}) = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{B} + C)(A + \bar{B}) \quad \text{T7(b)}$

$$= \bar{B}(\bar{B} + C) \quad \text{T6(b)}$$

$$= \bar{B} \quad \text{T4(b)}$$

การนำTheorem7 ไปใช้ประโยชน์

 

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน(ต่อ)


$$\bullet \quad w\bar{y} + w\bar{x}y + wxyz + wx\bar{z} = w\bar{y} + w\bar{x}y + wxy + wx\bar{z} \quad \text{T7(a)}$$

$$= w\bar{y} + wy + wx\bar{z} \quad \text{T6(a)}$$

$$= w + wx\bar{z} \quad \text{T6(a)}$$

$$= w \quad \text{T4(a)}$$

ตัวอย่างการใช้ในการลดรูปสมการลอจิก

 

$$(\overline{W} + \overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z})(\overline{W} + \overline{X} + Z)$$

$$= (\overline{W} + \overline{X} + Y + \overline{Z})(\overline{W} + \overline{X} + Y + Z).$$

$$= (\overline{W} + \overline{X} + \overline{Y})(\overline{W} + \overline{X} + Y + \overline{Z})(\overline{W} + \overline{X} + Y + Z) \quad \text{T6(b)}$$

$$= (\overline{W} + \overline{X} + \overline{Y})(\overline{W} + \overline{X} + Y) \quad \text{T6(b)}$$

$$= (\overline{W} + \overline{X}) \quad \text{T6(b)}$$

การนำ Theorem 8 ไปใช้ประโยชน์


ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

Complement the expression $a + bc$.


$$\begin{aligned}\overline{a + bc} &= \overline{a + (bc)} \\ &= \overline{a} \cdot \overline{bc} \\ &= \overline{a} \cdot (\overline{b} + \overline{c}) \\ &= \overline{\overline{a}b} + \overline{\overline{a}c}\end{aligned}$$

Note that : $\overline{a + bc} \neq \overline{\overline{a}b} + \overline{c}$
 
$$\begin{aligned}\overline{\overline{X + Y}} &= \overline{\overline{X} \cdot \overline{Y}} && \text{T8(a)} \\ &= \overline{\overline{X}} \cdot \overline{\overline{Y}} && \text{T3}\end{aligned}$$



การนำ Theorem 8 ไปใช้ประโยชน์

 

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน(ต่อ)

$$\overline{a(b + z(x + \bar{a}))} = \bar{a} + \overline{(b + z(x + \bar{a}))} \quad \text{T8(b)}$$

$$= \bar{a} + \bar{b} \overline{(z(x + \bar{a}))} \quad \text{T8(a)}$$


$$= \bar{a} + \bar{b}(\bar{z} + \overline{(x + \bar{a})}) \quad \text{T8(b)}$$

$$= \bar{a} + \bar{b}(\bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{a}) \quad \text{T8(a)}$$

$$= \bar{a} + \bar{b}(\bar{z} + \bar{x} \bar{a}) \quad \text{T3}$$

$$= \bar{a} + \bar{b}(\bar{z} + \bar{x}) \quad \text{T5(a)}$$

การนำTheorem8 ไปใช้ประโยชน์

 

ตัวอย่างการหาค่าคอมพลิเมนต์ของ $a(b+c)+\bar{a}b$.


$$\overline{a(b+c)+\bar{a}b} = \overline{ab+ac+\bar{a}b} \quad \text{P5(b)}$$

$$= \overline{b+ac} \quad \text{T6(a)}$$

$$= \bar{b}(\bar{a}c) \quad \text{T8(a)}$$

$$= \bar{b}(\bar{a}+\bar{c}) \quad \text{T8(b)}$$

การนำ Theorem 9 ไปใช้ประโยชน์

 

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน


- $AB + \bar{A}CD + BCD = AB + \bar{A}CD$ T9(a)
- $(a + \bar{b})(\bar{a} + c)(\bar{b} + c) = (a + \bar{b})(\bar{a} + c)$ T9(b)
- $ABC + \bar{A}D + \bar{B}D + CD = ABC + (\bar{A} + \bar{B})D + CD$ P5(b)
 $= ABC + \overline{ABD} + CD$ T8(b)
 $= ABC + \overline{ABD}$ T9(a)
 $= ABC + (\bar{A} + \bar{B})D$ T8(b)
 $= ABC + \bar{A}D + \bar{B}D$ P5(b)

The principal identities of Boolean algebra



$a + b = b + a$	$ab = ba$	<i>Commutativity</i>
$a + (bc) = (a + b)(a + c)$	$a(b + c) = (ab) + (ac)$	<i>Distributivity</i>
$a + (b + c) = (a + b) + c$ $= a + b + c$	$a(bc) = (ab)c$ $= abc$	<i>Associativity</i>
$a + a = a$	$aa = a$	<i>Idempotency</i>
$a + \bar{a} = 1$	$a\bar{a} = 0$	<i>Complement</i>
$1 + a = 1$	$0a = 0$	
$0 + a = a$	$1a = a$	<i>Identity</i>
$\overline{(\bar{a})} = a$		<i>Involution</i>
$a + ab = a$	$a(a + b) = a$	<i>Absorption</i>
$a + \bar{a}b = a + b$	$a(\bar{a} + b) = ab$	<i>Simplification</i>
$\overline{(a + b)} = \bar{a}\bar{b}$	$\overline{(\bar{a}b)} = \bar{a} + \bar{b}$	<i>DeMorgan's Law</i>


32 การพิสูจน์ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน

 

สามารถทำได้หลายวิธี

- ใช้การแทนด้วยค่าคงที่
- ใช้ตารางความจริง
- ใช้วิธีทางพีชคณิต

อธิบาย

 

- ทฤษฎีของบูลีน เพื่อศึกษาและทำให้เกิดความเข้าใจทางพีชคณิตบูลีน ได้ดียิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องพิสูจน์เพื่อหาค่าที่ได้ว่ามีค่าตรงกับทฤษฎีที่กำหนดไว้
- การพิสูจน์สามารถหาได้หลายวิธี เช่น
 - 1. หาจากการแทนค่าคงที่ลงไปในการแล้วหาค่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 - 2. หาจากการใช้ตารางความจริงกำหนดค่าที่ต้องการหา
 - 3. หาจากการใช้พีชคณิตบูลีน

ในสัปดาห์นี้จะทำการพิสูจน์ให้เห็นทั้ง 3 วิธี เพื่อเป็นแนวทางที่นักศึกษาจะได้นำไปใช้ในการพิสูจน์ทุกทฤษฎี

นักศึกษาลองนำไปทดสอบใช้ทั้ง 3 วิธี สรุปได้ว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษานำไปใช้งานจริง

321 พิสูจน์โดยการแทนค่าตัวคงที่

ตัวอย่างการแทนค่าคงที่พิสูจน์ T 1(a)

$$a + a = a$$

การพิสูจน์ต้องแยกเป็นกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 $a = 0$

$$a + a = a$$

$$0 + 0 = 0$$


$$0 = 0 \leftarrow \text{เท่ากัน}$$

กรณีที่ 2 $a = 1$

$$a + a = a$$

$$1 + 1 = 1$$

$$1 = 1 \leftarrow \text{เท่ากัน}$$

 

$$a + \bar{a} = 1 \quad \text{จาก P 6(a)}$$

การพิสูจน์ต้องแยกเป็นกรณีดังนี้
กรณีที่ 1 $a = 0$

$$a + \bar{a} = 1$$

$$0 + \bar{0} = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 = 1 \quad \leftarrow \quad \text{เท่ากัน}$$


กรณีที่ 1 $a = 1$

$$a + \bar{a} = 1$$

$$1 + \bar{1} = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

 
$$1 = 1 \quad \leftarrow \quad \text{เท่ากัน}$$



322 พิสูจน์โดยใช้ตารางความจริง

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

a	b	c	(b + c)	a + (b + c)	(a + b)	(a + b) + c
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

 


พิสูจน์ทฤษฎีที่ 3(a) โดยการใช้ตารางความจริง

$$a + b . c = (a + b) . (a + c)$$

a	b	c	b . C	a + b . c	(a + b)	(a + c)	(a+b).(a+c)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

เท่ากัน

พิสูจน์ว่า De Morgan's Theorem

 

A	B	$A+B$	$\overline{A+B}$	\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A+B}$	$\overline{A}\overline{B}$
0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0

Diagram illustrating the proof of De Morgan's Theorem using a truth table. The table shows the relationship between variables A and B , their sum $A+B$, and their complements. The columns are labeled A , B , $A+B$, $\overline{A+B}$, \overline{A} , \overline{B} , $\overline{A}\overline{B}$, $\overline{A+B}$, and $\overline{A}\overline{B}$. The rows represent the four possible combinations of A and B (0,0), (0,1), (1,0), and (1,1). The values in the columns are: A (0,0,1,1), B (0,1,0,1), $A+B$ (0,1,1,1), $\overline{A+B}$ (1,0,0,0), \overline{A} (1,1,0,0), \overline{B} (1,0,1,0), $\overline{A}\overline{B}$ (1,0,0,0), $\overline{A+B}$ (1,1,1,0), and $\overline{A}\overline{B}$ (1,0,0,0). Arrows at the bottom point to the columns $\overline{A+B}$, $\overline{A}\overline{B}$, and $\overline{A+B}$, indicating the relationship between these expressions.

323 พิสูจน์โดยใช้พีชคณิต

- จากการพิสูจน์ค่าฟังก์ชันการทำงานของวงจรถัดในทฤษฎีที่ 1-9 ของพีชคณิต
บูลีนถึงการลดรูปวงจรลงได้ เป็นการพิสูจน์โดยทางพีชคณิต

- การนำพีชคณิตบูลีนมาใช้ในการตรวจสอบค่าสัญญาณทางเอาต์พุตของวงจรถัดที่มีความสลับซับซ้อนให้ง่ายต่อการวิเคราะห์วงจร

- การนำวงจรถัดที่มีรูปแบบต่างๆมาใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบตามที่ต้องการได้
เช่นในรูปแบบการทำงานของ NAND Gates หรือ NOR Gates โดยใช้ทฤษฎี


De Morgan 's ที่ 8



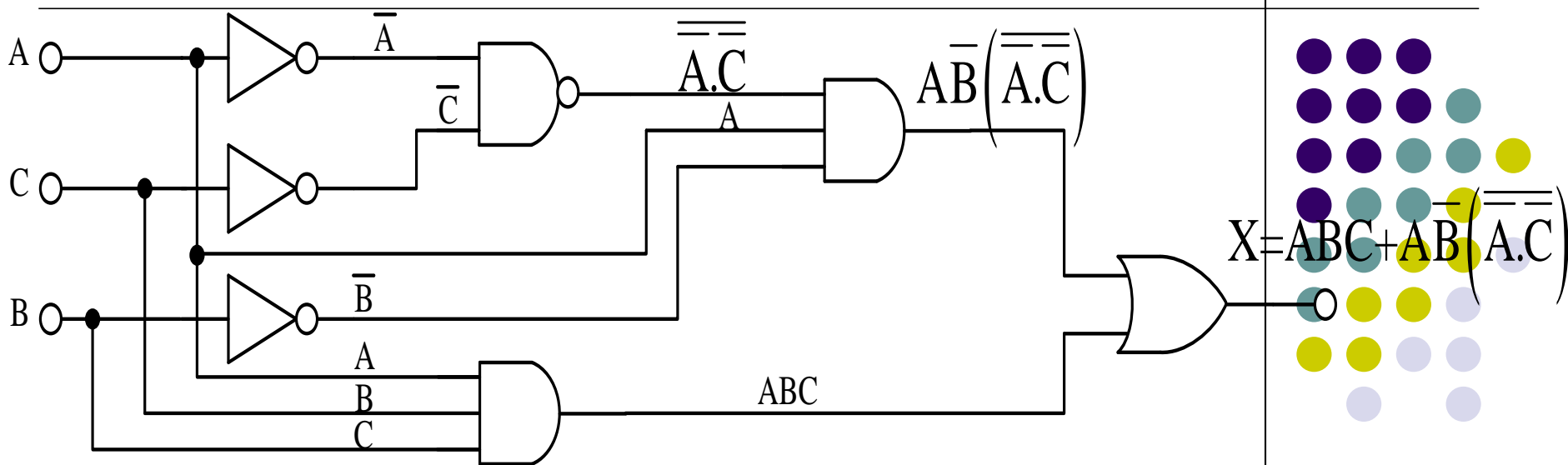3.3 การลดรูปฟังก์ชัน

ตัวอย่างที่ 3.1 การใช้พีชคณิตบูลีนลดรูปสมการลอจิก

จากรูปวงจรใช้พีชคณิตบูลีน แก้ปัญหาของวงจรลอจิกที่กำหนด ให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้น เทอมน้อยกว่าเดิม หรือมีตัวแปรน้อยลง โดยมีการทำงานของวงจรลอจิกเหมือนเดิม



(a)

ตัวอย่างที่ 3.2 การลดรูปโดยใช้ทฤษฎีพีชคณิต

$$X = ABC + AB(A.C)$$

$$= ABC + AB(A+C)$$

[ใช้ทฤษฎีของ De Morgan ลดรูปก่อน

$$= ABC + A\bar{B}(A+C) \quad T3$$

$$= ABC + A\bar{B}A + A\bar{B}C$$


$$= ABC + A\bar{B} + A\bar{B}C \quad T1$$

$$= AC(B + \bar{B}) + A\bar{B} \quad T4b$$


$$= A.C.1 + A\bar{B} \quad P6a$$

$$= AC + A\bar{B} \quad P2$$
 
$$X = A(C + \bar{B}) \quad \text{จะได้ลอจิกดังรูป (b)}$$





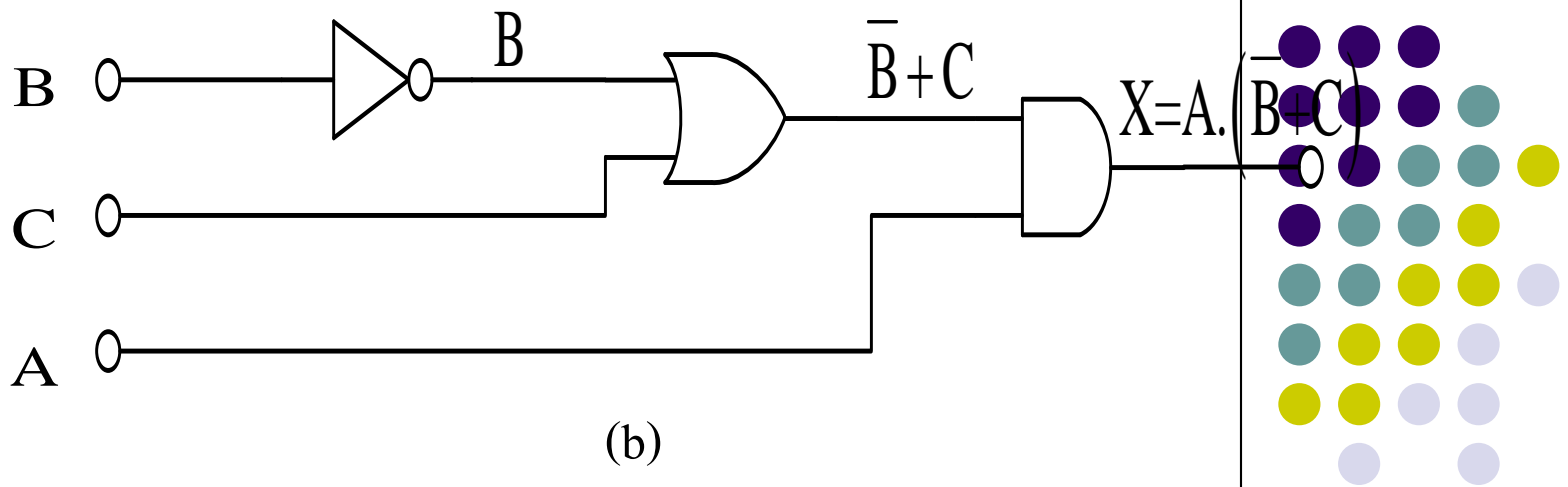จากสมการ $ABC + \overline{AC} + A\overline{B}(\overline{\overline{AC}})$ ลดรูปเหลือเพียงวงจร
ง่ายๆ เป็นดังสมการลอจิก $X = A(C + \overline{B})$ สามารถนำมา
เขียนเป็นวงจรที่ให้ค่าเอาต์พุตเหมือนกัน




331 การลดรูปโดยใช้พีชคณิตบูลีน

ตัวอย่างที่ 3.3

 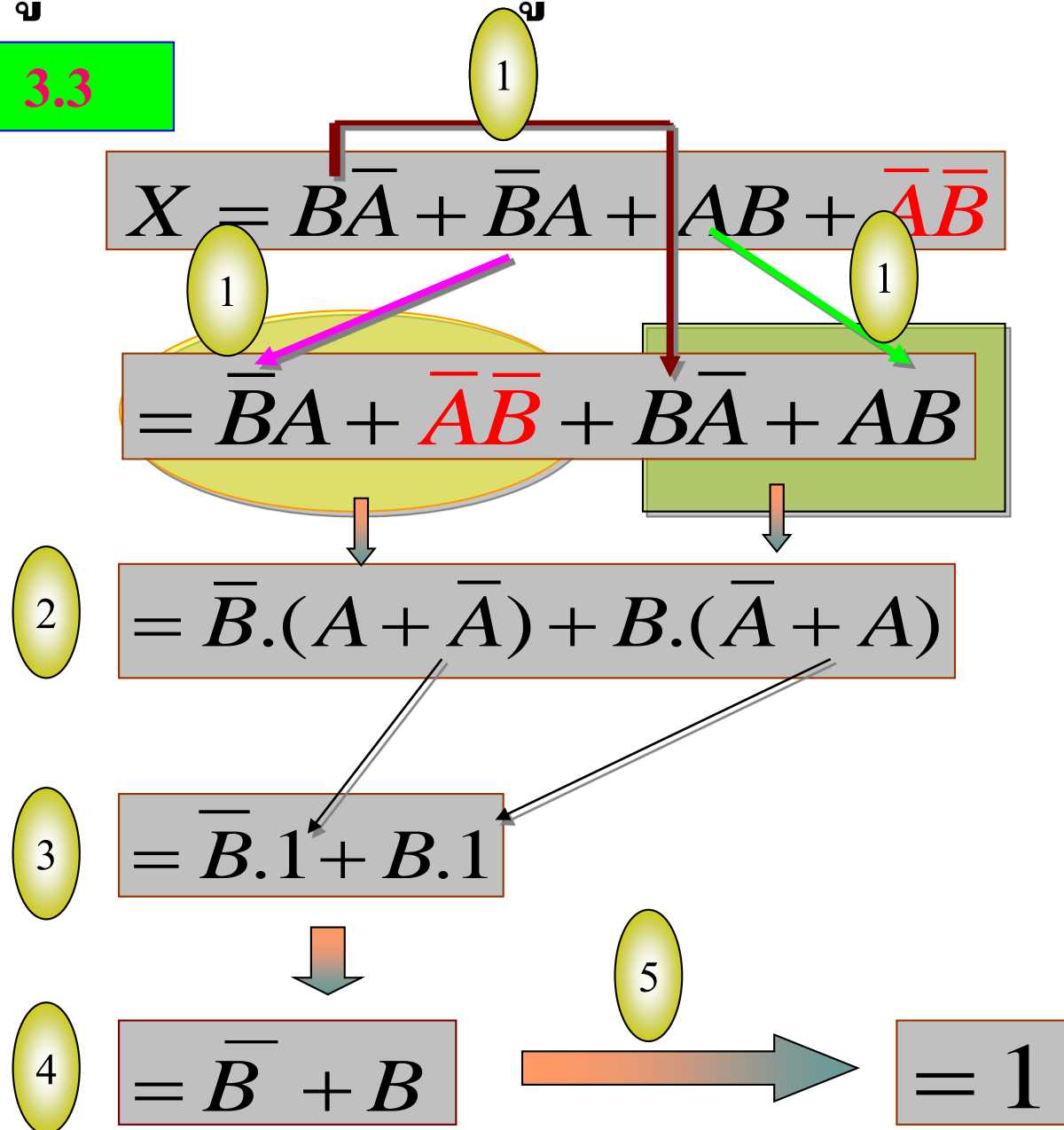


อธิบาย

 

- ตัวอย่างที่ 3.3 การลดรูปแบบใช้พืชคณิตบูลีน
 - ขั้นตอนที่ 1 สลับที่เทอมต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการลดรูปโดยใช้กฎสลับที่
 - ขั้นตอนที่สอง พิจารณาที่วงกลมทึบ กับสี่เหลี่ยมทึบ ได้สมการ ใช้กฎการกระจาย
 - ขั้นตอนที่ 3 กับขั้นตอนที่ 4 ใช้ P2(b)
 - ขั้นตอนที่ 5 คือคำตอบมีค่าเท่ากับ 1 ใช้ P6(a)

ตัวอย่างที่ 3.4

 

1

$$X = (ABC + \bar{A}) \cdot (A + \bar{C})$$

2


$$= AABC + ABC\bar{C} + \bar{A}A + \bar{A}\bar{C}$$

3

$$= ABC + 0 + 0 + \bar{A}\bar{C}$$

4

$$= ABC + \bar{A}\bar{C}$$

 

อธิบาย


- ตัวอย่างที่ 3.4 การลดรูปโดยใช้พีชคณิตบูลีน

- ขั้นตอนที่ 1 ใช้การกระจาย P5(b)
- ขั้นตอนที่ 2 ใช้ทฤษฎีที่ 1(a), T1(b)
- ขั้นตอนที่ 3 ใช้ทฤษฎีที่ P6 (b)
- ขั้นตอนที่ 4 สามารถลดรูปได้เป็น 2 เทอม คือ $(ABC + \bar{A}\bar{C})$

3.3.2 การลดรูปโดยใช้ **แผนผังคาร์โนห์** (K-Map)


- การลดรูปโดยใช้ k-map ในรูปแบบ minterm
- การลดรูปแบบใช้ k-map ในรูปแบบ Maxterm

332 การลดรูปโดยใช้ K-map

 

	B	A	
0	0	0	$\bar{A}\bar{B}$
1	0	1	$A\bar{B}$
2	1	0	$\bar{A}B$
3	1	1	AB

แผนผังคาร์โนห์แบบ minterm

 

อธิบาย



- แผนผังคาร์โนห์แบบ minterm ที่ใช้ลดรูปสมการลอจิก 2 ตัวแปร

- ค่า A กับค่า B เป็น 0,0 เขียนเป็น $\bar{A}\bar{B}$

- ค่า A กับค่า B เป็น 1,0 เขียนเป็น $A\bar{B}$

- ค่า A กับค่า B เป็น 0,1 เขียนเป็น $\bar{A}B$

- ค่า A กับค่า B เป็น 1,1 เขียนเป็น AB

ตาราง k-map เป็นดังรูป

การใช้แผนผังคาร์นอลรูปสมการลอจิก


รูปแบบของ K map

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1


K map ชนิด 2 ตัวแปร

Min term
$\bar{A} \bar{B} = m_0$
$\bar{A} B = m_1$
$A \bar{B} = m_2$
$A B = m_3$

	\bar{A}	A
\bar{B}	0 $\bar{A} \bar{B}$	2 $A \bar{B}$
B	1 $\bar{A} B$	3 $A B$

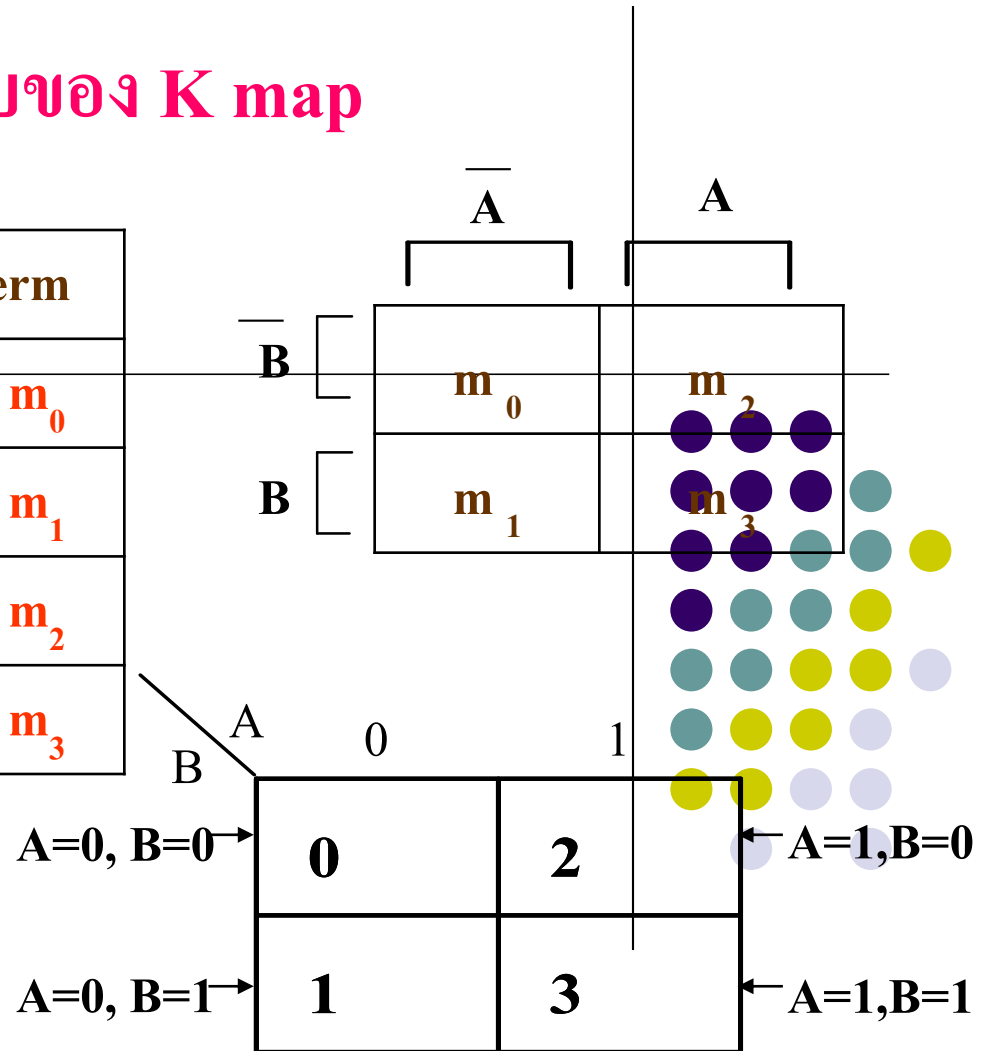

อธิบาย

 

- ผัง K-map ในรูปแบบ minterm 2 ตัวแปร ตารางมีค่าเท่ากับ 2^n n คือตัวแปร
- ค่าที่เกิดขึ้น 4 ค่าที่ไม่ซ้ำกันดังนี้

$$\overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}} = m_0$$

$$\overline{\overline{A}}\overline{B} = m_1$$

$$\overline{A}\overline{\overline{B}} = m_2$$

$$A\overline{\overline{B}} = m_3$$


พิจารณาทางแนวตั้งตารางmap เป็นค่า $\overline{\overline{A}}, A$

พิจารณาทางแนวนอนตารางmap เป็นค่า $\overline{\overline{B}}, B$

การลดรูป Switching function โดยใช้ K map ชนิด 2 ตัวแปร

รูปแบบMinterm

 
จงลดรูป $f(A, B) = \overline{A} \overline{B} + \overline{A} B$



$$f(A, B) = \overline{A} \overline{B} + \overline{A} B$$


$$= \overline{A}$$

 จงลดรูป $f(A, B) = \overline{A} \overline{B} + A B$




$$f(A, B) = \overline{A} \overline{B} + A B$$

$$= A$$

 


อธิบาย

 


● ตัวอย่าง


- ตาราง k-map ที่เขียนจากค่า minterm
- สามารถลดรูปจากการจับ 4 ได้ค่าเอาต์พุต 1
- จับคู่ 2 ได้ค่าเอาต์พุต 1 ตัวแปร
- จับคู่ 1 ได้ค่าเอาต์พุต 2 ตัวแปร
- ตัวแปรที่เลือกจับคู่แล้วสามารถนำใช้ร่วมในการจับคู่ใหม่ได้
- ตารางบนเป็นการเลือกจับคู่ของค่าเลข 0 กับค่าเลข 1 เข้าด้วยกัน ค่าเอาต์พุตได้ \bar{A}
- ส่วนตารางล่างเป็นการจับคู่ของค่าเลข 2 กับค่าเลข 3 เข้าด้วยกัน ค่าเอาต์พุตได้ A

 34 พิสูจน์การลดรูปโดยใช้พีชคณิตเทียบกับ K-Maps



แผนผังคาร์โนห์ 2 ตัวแปรรูปแบบMaxterm

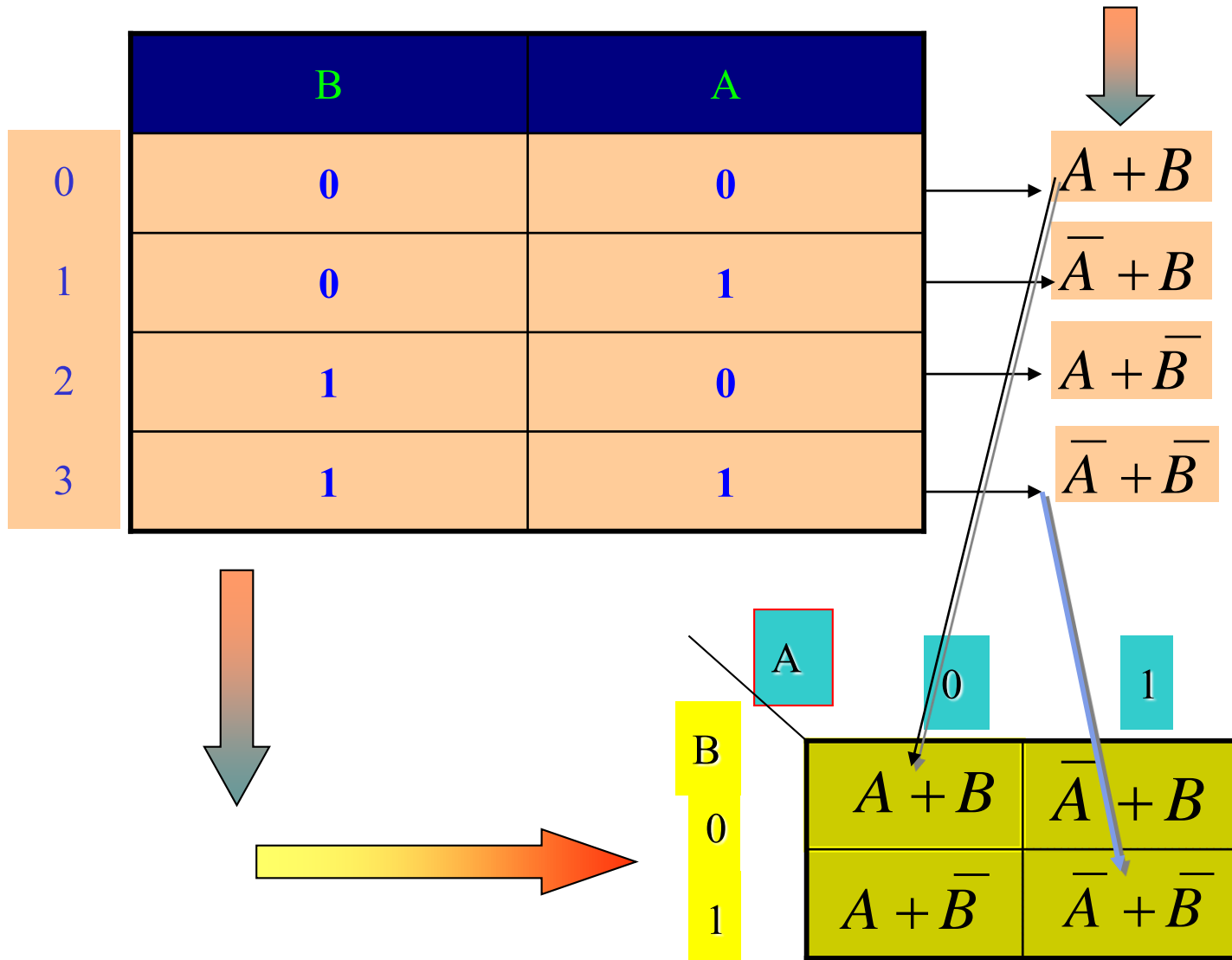

 

อธิบาย

3.4 พิสูจน์การลดรูปโดยใช้พีชคณิตเทียบกับ K-Maps

- แผนผังคาร์โนห์แบบ Maxterm

-ค่า A กับค่า B เป็น 0,0 เขียนเป็น $A + B$

-ค่า A กับค่า B เป็น 1,0 เขียนเป็น $\bar{A} + B$

-ค่า A กับค่า B เป็น 0,1 เขียนเป็น $A + \bar{B}$

-ค่า A กับค่า B เป็น 1,1 เขียนเป็น $\bar{A} + \bar{B}$

ตารางk-map เป็นดังรูป

การลดรูป Switching function โดยใช้ K map ชนิด 2 ตัวแปร

รูปแบบ Maxterm

จงลดรูป $f(A, B) = (A + B)(\bar{A} + B)$

		A	
		0	1
B	0	0	0
	1		

→ B

$$f(A, B) = (A + B)(\bar{A} + B)$$

$$= B$$


จงลดรูป $f(A, B) = (A + \bar{B})(\bar{A} + \bar{B})$


		A	
		0	1
B	0		
	1	0	0

→ \bar{B}

$$f(A, B) = (A + \bar{B})(\bar{A} + \bar{B})$$

$$= \bar{B}$$

 

 

อธิบาย


- ตัวอย่างนี้เป็นการลดรูป Maxterm 2 ตัวแปร ในรูปแบบ k-map
 - หลักการจับคู่เหมือนกับการจับแบบ minterm
 - ค่าเอาต์พุตนั้นเขียนในรูป Maxterm ซึ่งจะมีรูปแบบตรงข้ามกับ minterm
 - จากรูปบนแสดงการจับคู่ของค่าตัวเลข 0 กับ 2 ได้ค่า B
 - จากรูปล่างแสดงการจับคู่ของค่าตัวเลข 1 กับ 3 ได้ค่า \bar{B}

K map ชนิด 3 ตัวแปร


C	m0	m2	m6	m4
C	m1	m3	m7	m5

	\overline{A}	A
\overline{C}	0	2
C	1	3
	\overline{B}	B

	AB	00	01	11	10
C	0	0	2	6	4
	1	1	3	7	5

 

อธิบาย

 

- K-map 3ตัวแปร ตารางมีค่าเท่ากับ 2^3 8 ค่าตัวแปร
 - ค่า $\bar{A}\bar{B}\bar{C} = 0, \bar{A}\bar{B}C = 1, \bar{A}B\bar{C} = 2, \bar{A}BC = 3, A\bar{B}\bar{C} = 4, A\bar{B}C = 5, AB\bar{C} = 6, ABC = 7$
 - หลักการจับคู่ที่เป็นกลุ่ม สามารถเลือกจับคู่กลุ่มในตารางเป็น 1,2,4,8 โดยเลือกจับให้มากที่สุด เพื่อจะได้ลดรูปฟังก์ชันเหลือน้อยที่สุด
 - จับคู่ในตารางให้ครบ 8 จะได้ค่าเอาต์พุตเท่ากับ 1
 - จับคู่ในตารางกลุ่มครบ 4 จะได้ค่าเอาต์พุต 1 ตัวแปร
 - จับคู่ในตารางกลุ่มครบ 2 จะได้ค่าเอาต์พุต 2 ตัวแปร
 - จับคู่ในตารางกลุ่ม 1 จะได้ค่าเอาต์พุต 3 ตัวแปร

การลดรูป Switching function โดยใช้ K map ชนิด 3 ตัวแปร

โดยใช้ minterm

จงลดรูป $f(A, B, C) = \sum m(1, 3, 6, 7)$

		AB				
		00	01	11	10	
C	0			1		→ A B
	1	1	1	1		

$$f(A, B, C) = \sum m(1, 3, 6, 7)$$


$$= \overline{A} B + \overline{A} C$$


จงลดรูป $f(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 6)$

		AB				
		00	01	11	10	
C	0	1	1	1	1	→ A B
	1		1		1	

$$f(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 6)$$
 
$$= \overline{A} B + \overline{A} \overline{B} + \overline{C}$$



 


อธิบาย

- ตัวอย่างการใช้ k-map ลดรูปจากฟังก์ชัน minterm ค่าตัวแปรที่ให้ค่ามาดังนี้ (1,3,6,7) รูปบน
 - พิจารณาการจับคู่ได้เพียง 2 คู่ คือคู่ที่ 1 จับค่าเลข 1 กับ 3 ได้ อีกคู่จับค่าเลข 6 กับ 7 ได้ AB
 - อีกตัวอย่างรูปล่างให้ค่า minterm ดังนี้ (0,2,3,4,5,6)
 - สามารถจับคู่ (0,2,6,4) ได้ค่าที่ \bar{C}
 - สามารถจับคู่ (2,3) ได้ค่า $\bar{A}B$
 - สามารถจับคู่ (4,5) ได้ค่า $A\bar{B}$

การลดรูป Switching function โดยใช้ K map ชนิด 3 ตัวแปร โดยใช้ Maxterm

 
จงลดรูป $f(A, B, C) = \pi M(0, 2, 5, 6, 7)$



$$f(A, B, C) = \pi M(0, 2, 5, 6, 7)$$


$$= (\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + C)(A + \overline{C})$$

จงลดรูป $f(A, B, C) = \pi M(1, 2, 5, 6)$

 


$$f(A, B, C) = \pi M(1, 2, 5, 6)$$
 
$$= (\overline{B} + C)(B + \overline{C})$$



อธิบาย

 


การลดรูปswitching functionโดยใช้ K-map 3ตัวแปรในรูปแบบ Maxterm
ที่กำหนดค่าเป็น (0,2,5,6,7)

- ค่าจับคู่สามารถจับได้คือ 2ค่า เป็นจำนวน 3 เทอม ดังนี้คือ
- ค่า 0กับค่า2 ลดค่าในรูปแบบ maxterm คือ $A + C$
- ค่า 6กับค่า7 ได้ค่า $\bar{A} + \bar{B}$
- ค่า 7กับค่า 5 ได้ค่า $\bar{A} + \bar{C}$
- ได้ค่าเอาต์พุต $f = (A + C)(\bar{A} + \bar{B})(\bar{A} + \bar{C})$


อีกตัวอย่าง กำหนดค่าเป็น (1,2,5,6) รูปแบบMaxterm

- ค่าที่สามารถจับคู่ได้ 2 ค่า 2เทอม คือค่า 2กับ6 ได้เอาต์พุตเป็น $\bar{B} + C$
- ค่าที่จับ 1กับ 5 ได้เอาต์พุต เป็น $B + \bar{C}$
- ค่าเอาต์พุตที่เกิดขึ้นจากการลดรูปคือ $(\bar{B} + C)(B + \bar{C})$

K map ชนิด 4 ตัวแปร

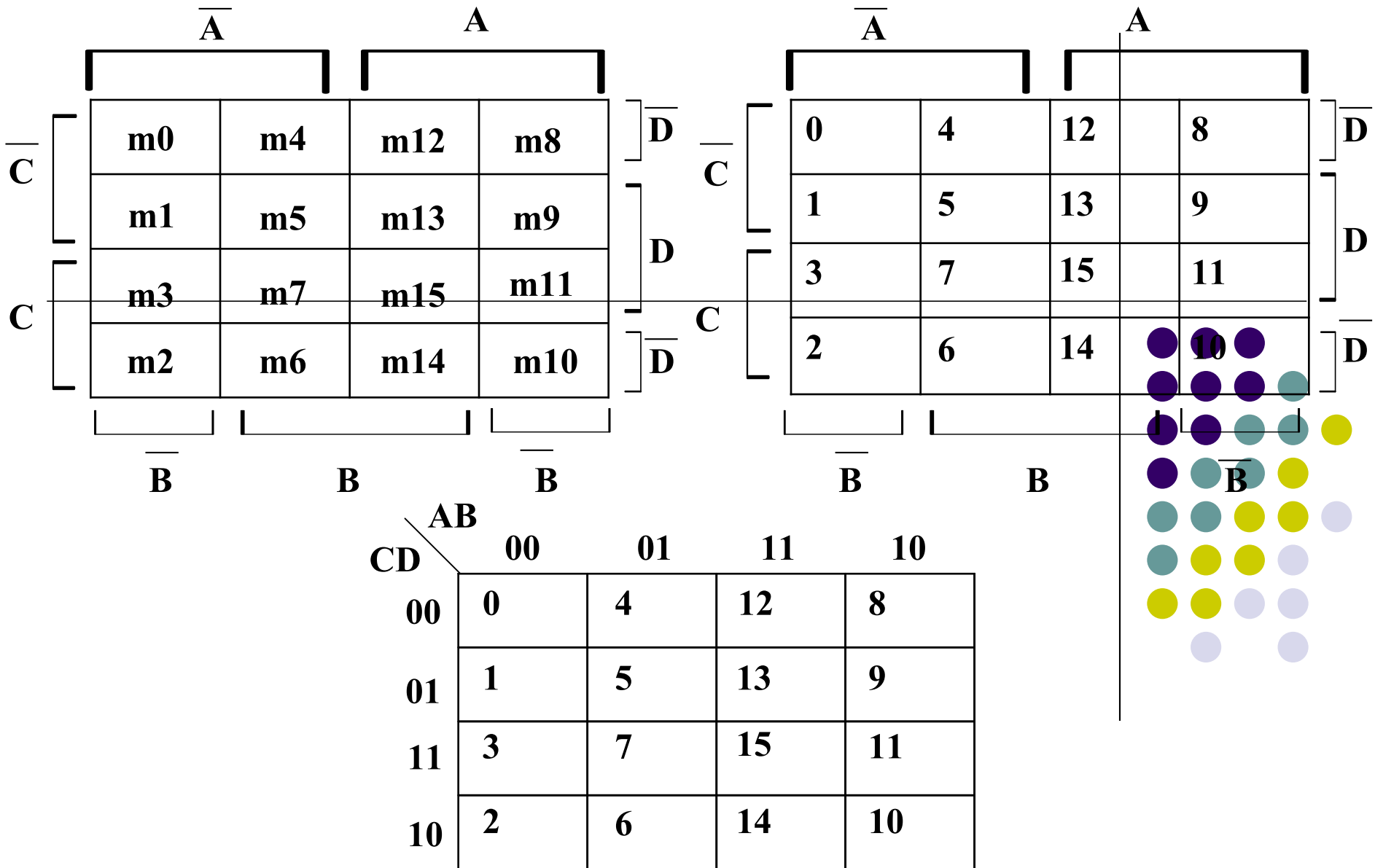

อธิบาย

 


- K-map ชนิด 4 ตัวแปร $2^4=16$ ค่าที่แตกต่างกันคือ m_0-m_{15} กำหนดไว้ในตารางพิจารณา
 - แนวตั้งจะเป็นตัวแปรค่าทางอินพุต 2 ค่า คือ A,B กำหนดความแตกต่างด้านบนเป็นค่า \bar{A} กับค่า A ด้านล่างเป็นค่า \bar{B} ที่กำหนดไว้เพื่อให้ map ต่อกันเพื่อให้ง่ายต่อการลดรูป และยังเป็นผลให้ค่าตารางจะไม่ซ้ำค่ากับ A
 - แนวนอนด้านซ้ายมือจะเป็นค่า \bar{C} 2 ช่องบน ส่วนอีก 2 ช่องล่างเป็นค่า C ไม่ซ้ำกัน
 - แนวนอนทางด้านขวามือจะกำหนดให้เป็นค่า D และ \bar{D} ที่มีตารางไม่ซ้ำกับค่า \bar{C}

การลดรูป Switching function โดยใช้ K map ชนิด 4 ตัวแปร

โดยใช้ minterm

จงลดรูป $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$


		AB				
		00	01	11	10	
CD	00	1	1	1	1	→ \overline{D}
	01	1				
	11	1				→ $\overline{A} \overline{B}$
	10	1	1	1	1	

 

$$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$$

$$= \overline{D} + \overline{A} \overline{B}$$

อธิบาย

 

- การลดรูปk-map แบบ 4 ตัวแปรในรูปแบบ minterm เป็นวิธีที่ง่ายต่อการลดรูปสมการ

- หลักการจับคู่ในmap 16 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 1

- จับคู่ในmap 8 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 1 ตัวแปร

- จับคู่ในmap 4 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 2 ตัวแปร

- จับคู่ในmap 2 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 3 ตัวแปร

- จับคู่ในmap 1 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 4 ตัวแปร

กำหนดค่าเป็น (0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14)

- จับคู่ในmap 8 ช่องคือค่า (0,4,12,8 กับ 2,6,14,10)ได้ค่าเอาต์พุต เป็น 1

ตัวแปรคือ \overline{D}


- จับคู่ในmap 4 ช่องคือค่า (0,1,3,2) ได้ค่าเอาต์พุต $\overline{A\overline{B}}$

- ค่าที่เกิดขึ้นทางเอาต์พุตคือ $\overline{D}(\overline{A\overline{B}})$

การลดรูป Switching function โดยใช้ K map ชนิด 4ตัวแปร

โดยใช้ Maxterm

 จงลดรูป $f(A, B, C) = \pi M(3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$



$$f(A, B, C) = \pi m(3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$


$$= \overline{A} (\overline{C} + \overline{D})$$

อธิบาย



- การลดรูป k-map แบบ 4 ตัวแปรในรูปแบบ Maxterm เป็นอีกวิธีที่สามารถลดรูปสมการ
- หลักการจับคู่ใน map 16 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 1
 - จับคู่ใน map 8 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 1 ตัวแปร
 - จับคู่ใน map 4 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 2 ตัวแปร
 - จับคู่ใน map 2 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 3 ตัวแปร
 - จับคู่ใน map 1 ช่องได้ค่าเอาต์พุต เป็น 4 ตัวแปร
- หลักการจะเหมือนกับ minterm จะต่างกันที่เลือกจับค่าที่เป็น 0
 - ตัวอย่าง กำหนดค่าเป็น $\Sigma m (3 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15)$
 - จับคู่ใน map 8 ช่องคือค่า (12,13,15,14 กับ 8,9,11,10) ได้ค่าเอาต์พุต เป็น 1 ตัวแปรคือ \bar{A}
 - จับคู่ใน map 4 ช่องคือค่า (3 , 7 , 15 , 11) ได้ค่าเอาต์พุต $\bar{C} + \bar{D}$
 - เมื่อได้ค่าเอาต์พุตให้นำมารวมกันคือ $\bar{A}(\bar{C} + \bar{D})$

 ตัวอย่างที่ 3.5 เปรียบเทียบการลดรูปแบบใช้พีชคณิตบูลีนเทียบกับ k-map



$$x = AB + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$$

1

2


3

$$= B(A + \bar{A}) + \bar{A}\bar{B}$$

$$= B + \bar{A}\bar{B}$$

$$= B + \bar{A}$$

พิจารณารูปแบบ maxterm

 


$$= B + \bar{A}$$

B

พิจารณารูปแบบ minterm

อธิบาย

 

- ตัวอย่างที่ 3.5 เป็นการเปรียบเทียบวิธีการลดรูป
 - แบบใช้พีชคณิตบูลีนเทียบกับ k-map 2 ตัวแปร
 - การใช้พีชคณิตบูลีนลดรูปได้ดังนี้
 - การใช้พีชคณิตทฤษฎีที่ 11 (a) คอนเซนซัส และทฤษฎีที่ 9(a) เหลือค่าคือ $B + \bar{A}$
 - การใช้ตาราง k-map โดย ให้ค่า $AB + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$
 - สามารถนำค่าลงตารางในช่อง 0,1,3
 - จับคู่ระหว่าง 1,3 ได้ค่า B จับคู่ 0,1 ได้ค่า \bar{A}
 - คำตอบก็คือ $B + \bar{A}$
 - การหาค่าอีกวิธีหนึ่งสามารถหาค่าได้จากตารางในรูป maxterm
 - คำตอบก็คือช่องที่ 2 ของตารางคาร์โนห์ มีค่าเท่ากับ 0 คือค่า $B + \bar{A}$

ตัวอย่างที่ 3.6 การลดรูปสมการ $X = (A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+\bar{B})$



วิธีทำ

$$X = (A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+\bar{B})$$

$$= (AA + A\bar{B} + BA + B\bar{B})(\bar{A} + \bar{B})$$

$$= A(1 + \bar{B} + B)(\bar{A} + \bar{B})$$

$$= A(1)(\bar{A} + \bar{B})$$

$$= \bar{B}A$$

$$= \bar{B}A$$

พิจารณารูปแบบ minterm


พิจารณารูปแบบ maxterm

$$= \bar{B}.A$$


$$\bar{B}$$

A


	B	A	0	1
0		0	0	1
1		0	0	0

 

อธิบาย

 

- ตัวอย่างที่ 3.6 เป็นอีกตัวอย่างในการลดรูปสมการ $X = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + \bar{B})$
 - ในรูปพีชคณิตเทียบกับตาราง K-map เพื่อให้เห็นค่าความสัมพันธ์กันทั้ง 2 รูปแบบ
 - การใช้พีชคณิตบูลีน โดยใช้ทฤษฎีที่ 13(a), ทฤษฎีที่ 7(b)
 - ขั้นตอนที่ 1 ใช้ทฤษฎีที่ 3(a) กระจาย 2 เทอมแรกออก
 - ขั้นตอนที่ 2 ใช้ทฤษฎีที่ 4(b) กับค่า $A\bar{A} = 0$
 - ขั้นตอนที่ 3 ใช้ทฤษฎีที่ 5(b) ลดทอนเหลือค่าผลลัพธ์ $\bar{B}A$

 


ตัวอย่างที่ 3.7 ลครูปสมการ MAX - Term


$$X = (A+B+C+D) \cdot (A+B+C+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+C+D) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D)$$

$$(\bar{A}+B+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D)$$
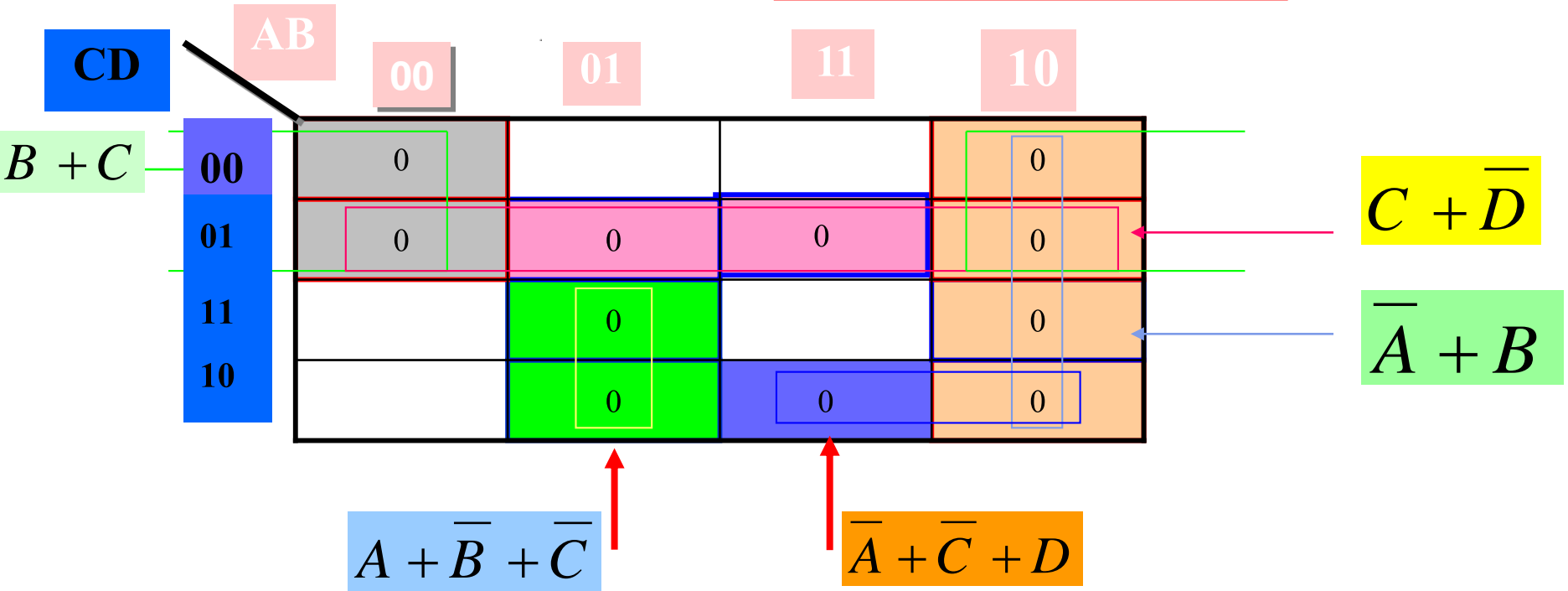
$$(A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+D)$$


 
$$X = (B+C) \cdot (\bar{A}+B) \cdot (C+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+\bar{C}+D)$$



อธิบาย

ตัวอย่างการนำMaxterm มาใช้ในการลดรูป สมการที่กำหนดให้ฟังก์ชัน
(0,1,5,6,7,8,9,10,11,13,14)



- พิจารณาจากค่าตารางในK-map สามารถจับคู่กลุ่ม 4 , 2 ได้ดังต่อไปนี้
- จับคู่กลุ่ม 4 ได้ 3 เทอม คือ (0,1,8,9) ได้ค่า $(B + C)$
- จับคู่กลุ่ม 4 ได้ (8,9,11,10) $(\bar{A} + B)$
- จับคู่กลุ่ม 4 ได้ 3 เทอม คือ (1,5,13,9) ได้ค่า $(C + \bar{D})$


ในส่วนที่เหลืออีก 4 เทอมที่ไม่ต่อกันสามารถจับคู่ 2 ได้ 2 เทอมคือ

- จับคู่ (6,7) ได้ค่า $(A + \bar{B} + \bar{C})$
- จับคู่ (14,10) ได้ค่า $(\bar{A} + \bar{C} + D)$

ตัวอย่างที่ 3.8 จงลดรูปจากตารางในสมการ


Min - Term

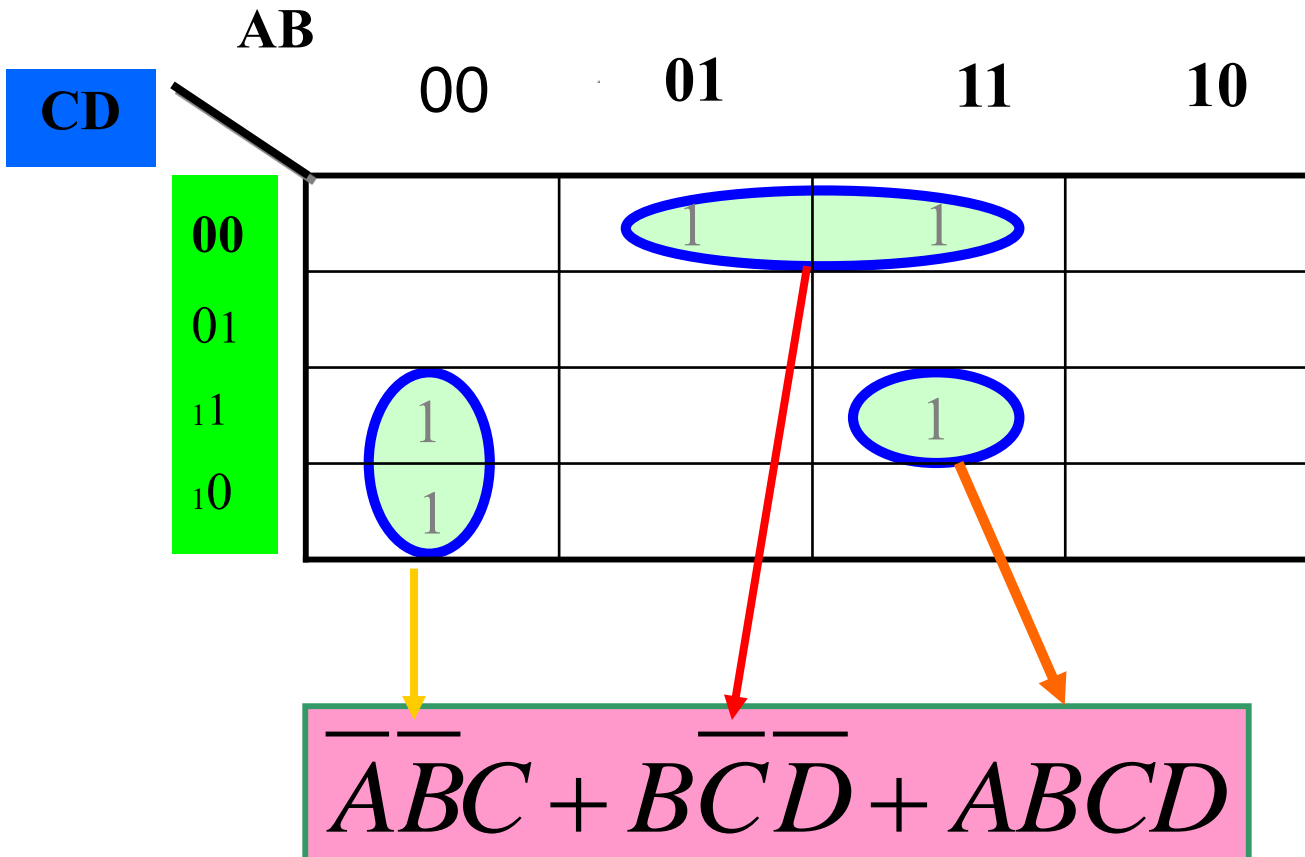 

 


อธิบาย

- ตัวอย่างที่ 3.8 แสดงการลดรูปแบบ minterm ค่าที่กำหนดให้ในตารางเป็น (2,3,4,12,15)
 - จากตัวอย่างนี้ค่าที่ลงในk-map จะกระจายไม่สามารถจับคู่กลุ่ม 4 ช่องได้
 - พิจารณาคู่กลุ่ม 2 ช่องติดต่อกัน เป็น 2 เทอม และแยกกลุ่ม 1 ช่อง 1 เทอม
 - ค่าตัวแปรที่เกิดจาก 2 ช่องรวมกันคือ ค่าในช่อง(3กับ 2)ได้ค่า $\bar{A} \bar{B} C$
 - และช่องเลข (4 กับ 12) ได้ค่า $B \bar{C} \bar{D}$
 - ค่าเอาต์พุตที่เกิดจาก 1 ช่องที่ไม่สามารถรวมกับกลุ่มอื่นได้คือช่องหมายเลข 15 มีค่าเท่ากับ $ABCD$

 


ตัวอย่างที่ 3.9 จงลดรูปสมการพีชคณิตในรูปแบบ K-map
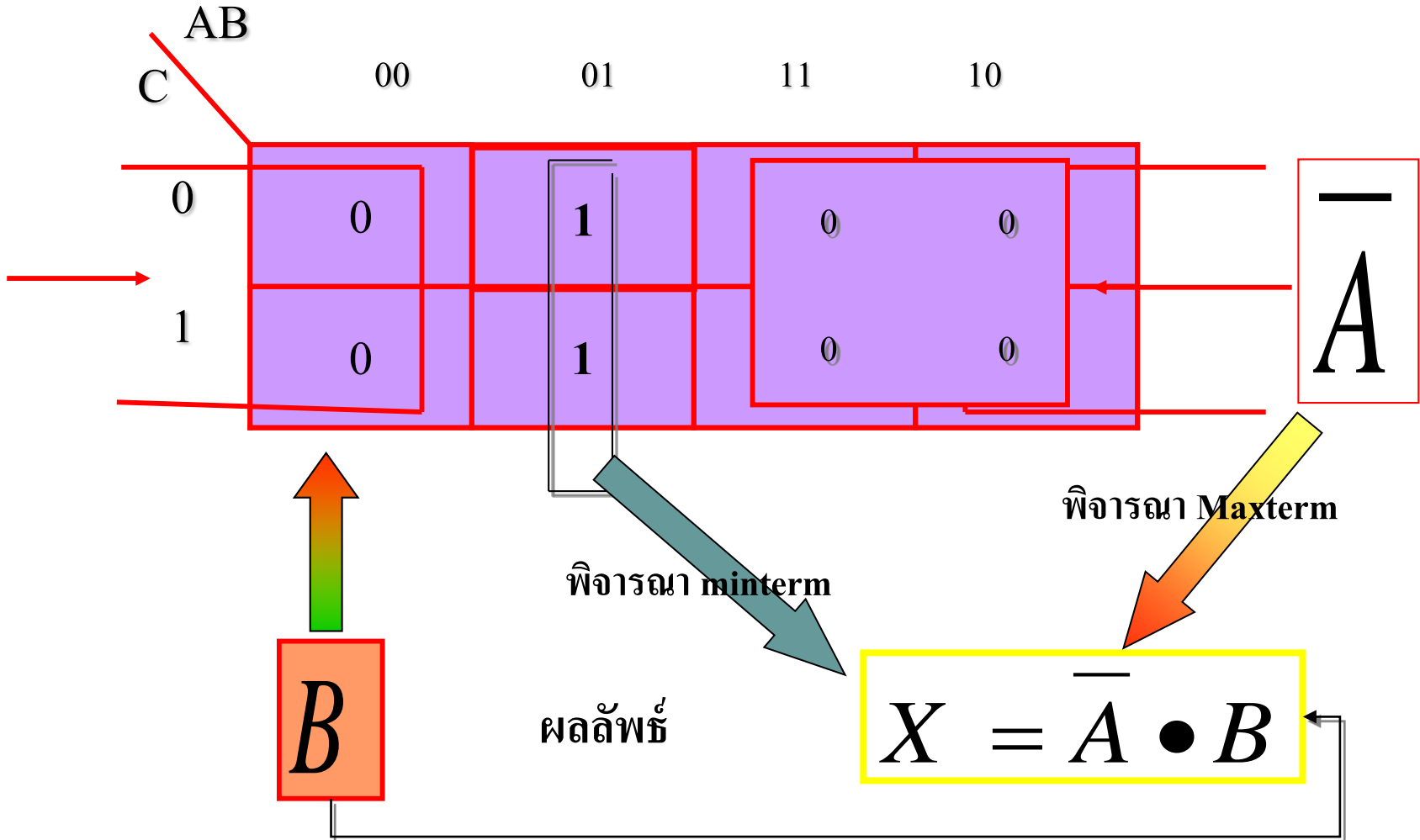
$$X = (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C})$$



อธิบาย

 

- ตัวอย่างที่ 3.9 การลดรูปจากฟังก์ชันทางพีชคณิตที่ให้มาในรูปแบบ Maxterm 6 ค่า
- ค่าที่ให้มา $\sum m (0,1,4,5,6,7)$
 - ค่าที่เหลือจะอยู่ในรูป minterm ก็คือค่า (2,3)
 - จับคู่ใน map 4 ของ maxterm ได้ 2 เทอม (0,1,4,5) กับ (6,7,4,5) ได้ค่าคือ B กับ \bar{A}
 - เอาต์พุตที่ได้ ค่าที่ควรนำมาพิจารณาจะเห็นว่าจะง่ายอยู่ในรูป minterm เพราะว่ามีเพียงเทอมเดียว $\bar{A}.B$
- ที่นำมาจับคู่ 2
 - ค่าที่ได้คือ $\bar{A}.B$



ตัวอย่างที่ 3.10 จงลดรูปสมการพีชคณิตเทียบกับตาราง K-map

วิธีทำ

$$X = ABC + \overline{A}BC + A\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C$$

1

$$X = ABC + \overline{A}BC + A\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C$$

3

2

$$= AC(\overline{B} + B) + \overline{A}\overline{B}(\overline{C} + C)$$



$$= AC + \overline{A}\overline{B}$$


		AB			
		00	01	11	10
C	0	1			
	1	1		1	1

AC

$\overline{A}\overline{B}$

$$X = AC + \overline{A}\overline{B}$$

อธิบาย

 

- ตัวอย่างที่ 3.10 ตัวอย่างนี้แสดงการเปรียบเทียบการลดรูปแบบพีชคณิตเทียบกับตารางK-map โดยมีฟังก์ชันการทำงานให้ดังนี้

$$X = ABC + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

- ขั้นตอนแรกจัดรูปฟังก์ชันให้เหมาะสมเพื่อทำการลดรูปในขั้นตอนสองใช้กฎการสลับที่


- ขั้นตอนที่สอง ใช้กฎการกระจายทั้งสองเทอม

- ขั้นตอนที่สาม ตัวแปรออร์กับค่า ตัวคงที่มีค่าเท่ากับ1

ผลลัพธ์เท่ากับ 1

- ค่าผลลัพธ์ที่ได้ $AC + \overline{A}\overline{B}$

ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 3

 

1. จงลดรูปสมการให้อยู่ในรูปง่ายๆ พร้อมเขียนวงจรเกต

(a) $f(A, B, C, D) = (A + \bar{C} + D)(\bar{B} + C)(A + \bar{B} + D)(\bar{B} + C)(\bar{B} + C + \bar{D})$

(b) $f(A, B, C, D) = AB + \bar{A}\bar{D} + B\bar{D} + \bar{A}B + C\bar{D} + A + \bar{A}D + CD + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$

(c) $f(A, B, C, D) = \overline{A\bar{B}C + AB + \overline{ABC} + A\bar{C} + ABC}$

(d) $f(A, B, C) = \overline{(B + \bar{A})(AB + C) + AB\bar{A} + \bar{A}\bar{B}C + (A + B)(\bar{A} + C)}$

(e) $f(A, B, C) = \overline{(\bar{A} + \bar{B})(A + \bar{A}B)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{A}\bar{B}C) + (A + B)(\bar{A} + C)}$


2. จงหาค่าฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้

(a) $f(A, B, C) = \sum m(1, 4, 5)$

(b) $f(A, B, C, D) = \prod M(0, 2, 4, 5, 8, 11, 15)$

(c) $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 8, 9, 10, 13)$

ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 3 (ต่อ)

 

3. ใช้ทฤษฎีของ De Morganes ในการลดรูป:

(a) $X(Y + \bar{Z}(Q + \bar{R}))$

(c) $XY + A\bar{C} + IQ$

(b) $X + Y(\bar{Z} + Q\bar{R})$

(d) $(A + B\bar{C})(\bar{A} + \bar{D}E)$

4. ใช้ทฤษฎี (consensus) ในการลดรูปตามฟังก์ชันที่ให้มา:

(a) $QR + \bar{X}Q + RX$

(b) $(X + Y)Z + \bar{X}\bar{Y}W + ZW$

(c) $(\bar{X} + Y)WZ + X\bar{Y}V + VWZ$

(d) $(X + Y + Z + \bar{W})(V + X)(\bar{V} + Y + Z + W)$

5. จงเขียนตารางความจริงจากฟังก์ชันที่ให้มา:

(a) $f(A, B) = A + B$

(c) $f(a, b, c) = abc + b\bar{c}$

(b) $f(A, B, C) = AB + A\bar{C}$

(d) $f(a, b, c) = a(b + \bar{c})(\bar{b} + c)$

เนื้อหาคำบรรยายในสัปดาห์ที่ 4

การออกแบบวงจร Combination Logic Gates

41 วงจรเกตเบื้องต้นกับสัญลักษณ์มาตรฐาน IEEE

411 Truth Table of Logic Gates

412 การนำทฤษฎีของดีมอร์แกน มาใช้งานในรูปแบบ NAND กับ NOR

413 การออกแบบวงจร ลอจิกเกตในเทอมของ minterm , Maxterm

414 Don't care


42 การเขียนลอจิกเกตจากฟังก์ชันพีชคณิต

421 การเขียน Timing Diagram จากวงจรลอจิกเกต

422 การเขียนลอจิกฟังก์ชันจากสวิตช์ คอนแทครีเลย์

อธิบายในสไลด์ที่ 4 บรรยาย

- การออกแบบวงจร Combination logic gates ที่ประกอบด้วยเกตประเภทต่างๆ จาก Switching Function ใดๆ วงจรออกแบบที่ดีจะใช้วงจรเกตน้อยที่สุด เพื่อลดความยุ่งยากและความประหยัด
- Switching Function ใดๆ สามารถสร้างจากตารางความจริงได้
- การออกแบบวงจร Combination logic gates ด้วยวงจร Universal gates โดยการใช้ ทฤษฎีดีมอร์แกน
- การเขียนฟังก์ชันจากการกำหนดค่าตัวแปรทางอินพุต 3 ตัวแปร
- วิธีการลดรูปฟังก์ชัน โดยใช้ K-map
- จากการออกแบบวงจร Combination logic gate นำไปสร้างวงจรเกตควบคุมเอาต์พุต โดยสัญญาณอินพุต 3 ตัวแปร

 













อธิบาย

- วงจรคอมไบเนชัน หรือวงจรรวมอุปกรณ์การทำงานทางลอจิกเข้าด้วยกัน
- วงจรคอมไบเนชันสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ
- กลุ่มวงจรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Circuit)
- กลุ่มวงจรเข้ารหัส/ถอดรหัส (Encoder/Decoder Circuit)
- กลุ่มวงจรรับส่ง/ข้อมูล (Multiplexer /Demultiplexer Circuit)

41 วงจรเกตเบื้องต้นพร้อมกับสัญลักษณ์มาตรฐานANSI กับมาตรฐาน

ของIEEE

          

ANSI

IEEE


Standard Logic Symbols

อธิบาย

- สัญลักษณ์มาตรฐาน ANSI เทียบกับ IEEE
- ด้านซ้ายมือเป็นมาตรฐานสัญลักษณ์ของเกตที่ใช้ในวงจรการทำงานทั่วไปหรือเป็นมาตรฐาน ANSI ซึ่งเป็นอักษรย่อมาจาก National Standard Institute
- ส่วนทางด้านขวามือจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้มาตรฐาน IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering) จะใช้รูปสี่เหลี่ยมแทนวงจรกเกต ส่วนที่แสดงเป็นหน้าที่การทำงานทางฟังก์ชันจะใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนค่า 1, &, ≥ 1
- การทำงานทางอินพุตกับ เอาต์พุต จะใช้สามเหลี่ยมแทนในสถานะที่เป็น โลว์ ดังในรูปแสดง(Active Low) หรือ ทำงานที่สถานะจากค่า 1 ไปเป็น 0




Inverter

 


$$F = \overline{A}$$

AND Gate

 


$$F = A.B$$

OR Gate

 


$$F = A+B$$

Exclusive OR Gate

 


$$F = A \oplus B$$

NAND Gate

 


$$F = \overline{A.B}$$

NOR Gate

 

$$F = \overline{A+B}$$

Exclusive NOR Gate

 

$$F = \overline{A \oplus B}$$

อธิบาย

การทำงานของเกตที่ใช้ในทางดิจิทัลเบื้องต้น

- ชนิดที่1 เป็นเกตชนิด INVERTER ค่าฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ \bar{A}
- ชนิดที่2 เป็นเกตชนิด AND ค่าฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ $A.B$
- ชนิดที่3 เป็นเกตชนิด NAND ค่าฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ $\overline{A.B}$
- ชนิดที่4 เป็นเกตชนิด OR ค่าฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ $A + B$
- ชนิดที่5 เป็นเกตชนิด NOR ค่าฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ $\overline{A + B}$
- ชนิดที่6 เป็นเกตชนิด EX-OR ค่าฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ $A \oplus B$
- ชนิดที่7 เป็นเกตชนิด EX-NOR ค่าฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ $\overline{A \oplus B}$



411 ตารางความจริงการทำงานของเกตต่างๆ

A	\bar{A}	B	\bar{B}	AND	NAND	OR	NOR	EX-OR	EX-NOR
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1

อินพุตต่างกันให้
เอาต์พุตเป็น 1

อินพุตเหมือนกันให้
เอาต์พุตเป็น 1

อธิบาย

■ ตารางความจริงของการทำงานของเกตชนิดต่างๆ

- INVERTER gate ค่าฟังก์ชันจะมีค่าตรงข้ามกับอินพุต
- AND gate จะให้ค่าเอาต์พุตก็ต่อเมื่อค่าอินพุตเป็น 1 ทั้งสองอินพุต
- NAND gate ประกอบด้วย AND กับ INVERTER gate ค่าที่เกิดขึ้นทางเอาต์พุตจะตรงข้ามกับ AND gate
- OR gate ค่าเอาต์พุตจะเป็น 1 ก็ต่อเมื่อทางอินพุตใดๆ เป็น 1 หรืออินพุตทั้งหมดเป็นค่า 1
- NOR gate ประกอบด้วย OR กับ INVERTER gate ค่าเอาต์พุตจะเป็น 1 เมื่ออินพุตเป็น 0 ทั้งหมด
- EXCLUSIVE-OR gate เขียนย่อ EX-OR gate เป็นเกตที่จะให้ค่าเอาต์พุตจะเป็น 1


โดยนำอินพุตมาบวกกันแบบไม่คิดตัวทด หรือเอาต์พุตจะเป็น 1 เมื่ออินพุตต่างกัน

- EXCLUSIVE-NOR gate เขียนย่อ EX-NOR gate ประกอบด้วย EX-OR กับ INVERTER gate ค่าเอาต์พุตจะตรงข้ามกับ EX-OR gate หรือพิจารณาง่ายๆ เอาต์พุตจะเป็น 1 ก็ต่อเมื่ออินพุตเข้ามามีค่าเท่ากัน ใช้ในวงจรเปรียบเทียบ

412 การนำทฤษฎีของดีมอร์แกนมาใช้งานในรูปแบบ NAND


Gate กับ NOR Gate

NAND Gate

 

$$F = \overline{A.B}$$

NOR Gate

 

$$F = \overline{A + B}$$

Universal Gates

อธิบาย

■ Universal Gates คือลอจิกเกตที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเกตสากลที่ได้รับความนิยมสูง




■ ในทางปฏิบัติ UNIVERSAL gate เป็นชื่อเรียก NAND กับ NOR gates ด้วยความสามารถของเกตทั้งสองชนิด นี้สามารถนำไปแทนการทำงานของเกตที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น OR ,AND , INVERTER, EX-OR ,EX-NOR gates

■ หลักการแทนฟังก์ชัน โดยการ ใช้ทฤษฎีของ De Morgan's เข้าช่วย ดังนี้คือ

$$A = \overline{\overline{A}}, \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}, \quad \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Universality of NAND gates

NAND Gate

   


อธิบาย

- การนำเอา NAND gate ไปใช้แทนค่า INVERTER gate โดยการนำอินพุตทั้งสองของ NAND gate ต่อเข้าด้วยกันดังสมการ $F = \overline{A.A} = \overline{A}$ T1(b)
- ฟังก์ชัน AND gate สามารถนำ NAND gate จำนวนสองตัวมาต่อเข้าด้วยกัน โดยการนำ INVERTER gate ของฟังก์ชันที่กล่าวมา ต่อไปยังเอาต์พุตจะของ NAND gates ตัวแรก เป็นดังสมการ $F = \overline{\overline{A.B}}$ ตัวที่สองเป็นอินเวอร์เตอร์ $F = \overline{\overline{A.B}} = AB$
- ฟังก์ชัน OR gate จะถูกแทนด้วย NAND gates จำนวน 3 ตัว โดยนำอินพุต A, B มาผ่าน INVERTER gates แยกกัน 2 อินพุต ดังรูปจากนั้นนำเอาต์พุต $\overline{A}.\overline{B}$ มาต่อ NAND gate 2 อินพุต ค่า $F = \overline{\overline{\overline{A}.\overline{B}}} = A + B$

Universality of NOR gates

NOR Gate

 

อธิบาย

■ การนำเอา NOR gate ไปแทน INVERTER gate โดยการนำอินพุตทั้งสองของ NOR มาต่อเข้าด้วยกันค่า $F = \overline{A + A} = A$ T1(a)

■ ฟังก์ชัน OR gate จะถูกแทนด้วยวงจร NOR gate จำนวนสองตัวมาต่อเข้าด้วยกันจาก $F = \overline{\overline{A + B}}$ เป็นเอาต์พุตจะของ NOR gate ถ้านำ INVERTER gate มาต่อเข้าด้วยกันกับเอาต์พุตจะ NOR Gate ก็จะได้

$$F = \overline{\overline{A + B}} = A + B \quad T3$$

■ ฟังก์ชัน NOR gate จะถูกแทนด้วย NOR gates จำนวน 3 ตัว โดยนำอินพุต A, B มาต่อแบบ INVERTER gates แบบแยกกันสองอินพุต ดังรูป จากนั้นนำเอาต์พุตจะของ $\overline{A} \cdot \overline{B}$ มาต่อเข้ากับอินพุตของ NAND gate 2 อินพุต $F = \overline{\overline{\overline{A + B}}} = A \cdot B$ T8(a), T3

หลักการออกแบบวงจรลอจิกเกต (Logic combination)

1. ทำการเขียนตารางตามการทำงานหน้าที่ของวงจร โดยมีตัวแปรค่าควบคุมทางอินพุต สัมพันธ์กับทางเอาต์พุต
2. การเขียน function จากตารางความจริงสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบคือ SOP, POS
3. การลดรูปลอจิกเกตจาก SOPหรือ POS โดยใช้พีชคณิตบูลีน หรือ ใช้ K-map
4. นำค่าที่ได้จากการลดรูปมาต่อวงจรเกตเพื่อนำไปใช้ควบคุมหน้าที่การทำงาน



อธิบาย

- หลักการออกแบบวงจรลอจิกเกต (Logic Combination)
- การเขียนตารางตามการทำงานที่เกิดขึ้นจริง ในรูปแบบ SOP กับ POS
- การลดรูปลอจิกเกตจาก SOP หรือ POS โดยใช้พีชคณิตบูลีน หรือใช้ K-map เปรียบเทียบผลการทำงาน
- นำผลที่ได้จากการลดรูปมาต่อเป็นวงจรเกตเพื่อนำไปใช้ควบคุมหน้าที่การทำงานที่ถูกระบุในตารางความจริง

SOP (sum of product) เขียนจากค่า Out put 1

POS (product of sum) เขียนจากค่า Out put 0

	A	B	C	Out Put	SOP	POS
0	0	0	0	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$A + B + C$
1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>$\bar{A}\bar{B}C$</u>	$A + B + \bar{C}$
2	0	1	0	0	$\bar{A}B\bar{C}$	$A + \bar{B} + C$
3	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>$\bar{A}BC$</u>	$A + \bar{B} + \bar{C}$
4	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>$A\bar{B}\bar{C}$</u>	$\bar{A} + B + C$
5	1	0	1	0	$A\bar{B}C$	$\bar{A} + B + \bar{C}$
6	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>ABC</u>	$\bar{A} + \bar{B} + C$
7	1	1	1	0	ABC	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

ตารางที่ 2

อธิบาย

- SOP เป็นคำย่อมาจาก(Canonical Sum of Product form)
- POS เป็นคำย่อมาจาก(Canonical Product of Sum form)
- พิจารณาจากรูปเทอมของ SOP จะมีค่าตัวแปรทางอินพุต A,B,C เขียนจากเอาต์พุตจะเป็น 1

-มีค่า 0,0,1 รูปแบบทางเอาต์พุตจะเป็น $\bar{A} \bar{B} C$

0,1,1 รูปแบบทางเอาต์พุตจะเป็น $\bar{A} B C$

1,0,0 รูปแบบทางเอาต์พุตจะเป็น $A \bar{B} \bar{C}$

1,1,0 รูปแบบทางเอาต์พุตจะเป็น $A B \bar{C}$

อธิบาย

■ พิจารณาจากรูปเทอมของ POS จะมีค่าตัวแปรทางอินพุต A,B,C เขียนจากเอาต์พุตจะเป็น 0

- มีค่า 0,0,0 รูปแบบทางเอาต์พุตจะเป็น $A+B+C$

0,1,0 รูปแบบทางเอาต์พุตจะเป็น $A+\bar{B}+C$

1,0,1 รูปแบบทางเอาต์พุตจะเป็น $A+\bar{B}+C$

1,1,1 รูปแบบทางเอาต์พุตจะเป็น $\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

■ จากตารางจะเห็นว่าเอาต์พุต SOP กับ POS จะมีค่าเป็น Complement ซึ่งกันและกัน

■ ข้อสังเกตค่าที่ได้จากการเขียน SOP กับ POS จะมีค่าเท่ากัน แต่ไม่เป็น Complement กัน

413 การออกแบบวงจรลอจิกเกตในเทอมของ minterm และ maxterm

เขียนจากตารางความจริงที่ค่าทางเอาต์พุตจะเป็น 1

ในรูปแบบที่ 1 SOP (SUM OF PRODUCT)

Example. การหาค่า $\sum m$

$$SOP = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$F(A, B, C) = \sum m(1, 3, 4, 6)$$

อธิบาย

การเขียนฟังก์ชันจากตารางความจริงสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบคือ เขียนในรูปแบบ Sum of Product และ Product of Sum

Sum of Product ค่าเอาต์พุตจะเกิดจากผลรวมแต่ละเทอมที่ถูกกระทำด้วย AND

ในสไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงการเขียนจาก Sum of Product ซึ่งจะพิจารณาค่าจากเอาต์พุตจะเป็น 1 $SOP = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$

จากสไลด์ที่ผ่านมานำค่าที่ได้มาเขียนในรูปแบบดังนี้

หรือเขียนในรูปแบบสมการ

$$f(A, B, C) = \sum m(1, 3, 4, 6)$$

รูปแบบที่ 2 POS (Product Of Sum)

เขียนจากตารางความจริงที่ค่าทางเอาต์พุตเป็น 0 πM

$$F(A, B, C) = \pi M(0, 2, 5, 7)$$

$$POS = (A+B+C) (A+\bar{B}+C) (\bar{A}+B+\bar{C}) (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

อธิบาย

- การเขียนฟังก์ชันจากตารางความจริง สามารถเขียนในรูปแบบที่สองคือเขียนในรูปแบบ (Product of sum)
- รูปแบบของ Product of sum จะเขียนจากเทอมที่มีค่าเอาต์พุตจะเป็น 0
- จากตารางค่าความจริงจะได้ค่าเอาต์พุตจะดังนี้

$$POS = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$


- สามารถเขียนในรูปแบบสมการได้ดังนี้

$$f(A, B, C) = \pi(0, 2, 5, 7)$$

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางความจริงค่าเอาต์พุตที่เป็น 1 กับK-Map ชนิด 3 ตัวแปร

	C	B	A	output
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

ตารางความจริงที่3

 


อธิบาย

- ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างตารางความจริงที่ 3 มีค่าเอาต์พุตจะเป็น 1
- การพิจารณาค่าเอาต์พุตที่มีค่าเป็น 1 เรียกว่าการพิจารณาในรูปแบบ minterm
- ค่าของ $f(A, B, C) = \sum m(1, 3, 5, 7)$
- เขียนฟังก์ชันทางเอาต์พุตที่มีค่าเป็น 1 คือ


$$\text{Switching Function} = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + ABC$$

การลดรูปโดยใช้ K-Map ชนิด 3 ตัวแปร

$\Sigma M(1,3,5,7)$

 

Min-term

 




อธิบาย

- นำค่าที่อยู่ในรูป minterm ลงในตาราง k-map 3 ตัวแปร
- นำค่าที่กำหนดคือ 1,3,5,7 ลงในตาราง k-map
- ค่าที่อยู่ในตารางสามารถจับคู่ 4 ได้ค่าเป็น A


ความล้มพันธ์ระหว่างตารางความจริงกับค่าเอาต์พุตที่เป็น 0 กับK-

Map ชนิด 3 ตัวแปร Σm


<i>C</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>output</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 


$$A + B + C$$

 

$$A + \bar{B} + C$$

 


$$A + B + \bar{C}$$

 

$$A + \bar{B} + \bar{C}$$

Max-term

 

ตารางความจริงที่ 4


ความสัมพันธ์ระหว่างตารางความจริงค่าเอาต์พุตที่เป็น 0 กับ K-Map

ชนิด 3 ตัวแปร

Max-term π_m



BA	00	01	11	10
0	$A + B + C$ 0	$\bar{A} + B + C$	$\bar{A} + \bar{B} + C$	$A + \bar{B} + C$ 0
1	$A + B + \bar{C}$ 0	$\bar{A} + B + \bar{C}$	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	$A + \bar{B} + \bar{C}$ 0

 



อธิบาย

- การเขียนฟังก์ชันจากตารางความจริงในรูปแบบ POS หรือเขียนจากค่า Maxterm
- รูปแบบของ Maxterm เป็นไปดังตารางโดยพิจารณาจากเอาต์พุตที่มีค่า 0
- จากรูปจับเทอม 0, 4, 2, 6 ในรูป Maxterm ค่าที่ได้จากการจับลดรูปได้เป็น A
- ค่าที่ได้จากตารางเดียวกันสามารถใช้ SOP หรือ POS จะได้ค่าผลลัพธ์เท่ากันคือ A
- การพิจารณาที่จะใช้ค่า SOP หรือ POS ให้พิจารณาว่าจำนวนเทอมของ SOP หรือ POS น้อยที่สุดให้เลือกเทอมนั้น จะได้ฟังก์ชันของค่าเอาต์พุตน้อยที่สุด

การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน

- กำหนดตารางความจริงที่ 4 ตามหน้าที่การทำงานที่ออกแบบไว้โดยมีอินพุตควบคุม 4 ตัวแปรคือ D,C,B,A และมีเอาต์พุต ที่ได้ดังตารางเป็นแสดงทั้งค่า SOP กับ POS คือทั้งค่าที่เป็น 1 กับ 0 ดังนี้คือ

$$\Sigma m \quad (0,1,2,3,4,6,8,10,12,14)$$

$$\pi M \quad (5,7,9,11,13,15)$$

	D	C	B	A	F	POS	SOP
0	0	0	0	0	1		$\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$
1	0	0	0	1	1		$\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$
2	0	0	1	0	1		$\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$
3	0	0	1	1	1		$\overline{A}\overline{B}CD$
4	0	1	0	0	1		$\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$
5	0	1	0	1	0	$\overline{A}+B+\overline{C}+D$	
6	0	1	1	0	1		$\overline{A}BC\overline{D}$
7	0	1	1	1	0	$\overline{A}+B+\overline{C}+D$	
8	1	0	0	0	1		$\overline{A}BCD$
9	1	0	0	1	0	$\overline{A}+B+C+\overline{D}$	
10	1	0	1	0	1		$\overline{A}B\overline{C}D$
11	1	0	1	1	0	$\overline{A}+\overline{B}+C+\overline{D}$	
12	1	1	0	0	1		$\overline{A}BCD$
13	1	1	0	1	0	$\overline{A}+B+\overline{C}+\overline{D}$	
14	1	1	1	0	1		$\overline{A}BCD$
15	1	1	1	1	0	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D}$	

ตารางความจริงที่ 5

ตัวอย่างที่ 4.1 จากตารางความจริงที่ 5 ได้

Function $\Sigma m (0,1,2,3,4,6,8,10,12,14)$

		A B			
		00	01	11	10
C D	00	1	1	1	1
	01	1	0	0	0
	11	1	0	0	0
	10	1	1	1	1

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $\Sigma m (0,1,2,3,4,6,8,10,12,14)$. The map is a 4x4 grid with rows labeled CD (00, 01, 11, 10) and columns labeled AB (00, 01, 11, 10). The values in the cells are: (00,00)=1, (01,00)=1, (11,00)=1, (10,00)=1; (00,01)=1, (01,01)=0, (11,01)=0, (10,01)=0; (00,11)=1, (01,11)=0, (11,11)=0, (10,11)=0; (00,10)=1, (01,10)=1, (11,10)=1, (10,10)=1. A red dashed box highlights the cells (00,00), (01,00), (00,01), and (00,10), which correspond to the term $\bar{A}\bar{B}$. A blue dashed box highlights the cells (00,00), (01,00), (11,00), (10,00), (00,10), (01,10), (11,10), and (10,10), which correspond to the term \bar{D} .

$$\Sigma m (0,1,2,3,4,6,8,10,12,14) = \bar{A}\bar{B} + \bar{D}$$

ตัวอย่างที่ 4.2 จากตารางความจริงที่ 5 ได้ค่าฟังก์ชัน


$\mathbb{M} (5,7,9,11,13,15)$

C D	00	01	11	10
	00	01	11	10
01	1	1	1	1
11	1	0	0	0
10	1	1	1	1

$$\begin{aligned} \mathbb{M}(5,7,9,11,13,15) &= (\overline{B} + \overline{D}).(\overline{A} + \overline{D}) \\ &= \overline{D} + \overline{A}\overline{B} \end{aligned}$$

วงจรลอจิกเกตที่ถูกลดรูปจากตารางK-map

จากตัวอย่างที่ 4.1, 4.2

 

อธิบาย

■ การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน จากตารางความจริงที่ 5 ในรูปแบบ SOP , POS

■ นำค่า SOP มาเขียนลงในตาราง K-map ทำการลดรูป

ได้ค่าฟังก์ชันเป็น $\overline{A}\overline{B} + \overline{D}$

■ นำค่า POS มาเขียนลงในตาราง K-map ทำการลดรูปได้ค่า

ฟังก์ชันเป็น $(\overline{B} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{D})$ ซึ่งมีค่าเท่ากับ SOP

■ ได้ค่าแล้วนำไปเขียนวงจรลอจิกเกต $\overline{A}\overline{B} + \overline{D}$

ตัวอย่างที่ 4.3 การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน ที่มี Function $\Sigma m (1,3,4,6,9,11,12,14)$

		A B				
		00	01	11	10	
C D	00	0	1	1	0	→ $B \bar{D}$
	01	1	0	0	1	
	11	1	0	0	1	
	10	0	1	1	0	

$$\Sigma m (1,3,4,6,9,11,12,14) = B \oplus D$$

อธิบาย

จากตัวอย่างที่ 4.3

- ในรูปแบบของ SOP ที่กำหนดค่าเอาต์พุตเป็น 1 ที่ตำแหน่ง 1 , 3 , 4 , 6 , 9 , 11 , 12 , 16

- สามารถเขียนลงในตาราง K-MAP 4 ตัวแปรกำหนดเป็น $\bar{A}BCD$

- นำค่าที่เป็น 1 ในตารางมาลดรูปโดยจับ 4 ได้เป็นค่า 2 เทอม เทอมบนจับคู่ 4 ได้ค่าเป็น

เป็น BD เทอมขวาและซ้ายได้ค่าเป็น BD

- วงจรลอจิกเกตที่ถูกลดรูปจากตาราง K-map เป็นค่าของวงจร EX-OR Gate

- ตัวแปรคือ B EX -OR D ดังรูปตาราง K-map

ตัวอย่างที่ 4.4 การออกแบบวงจรคอมไบเนชันที่มี

Function $\Sigma m (0,1,2,3,4,6,9,11)$

		A B			
		00	01	11	10
C D	00	1	1	0	0
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	1	1	0	0


Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $\Sigma m (0,1,2,3,4,6,9,11)$. The map is a 4x4 grid with rows labeled C D (00, 01, 11, 10) and columns labeled A B (00, 01, 11, 10). The function values are 1 for minterms 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, and 11, and 0 for minterms 5, 7, 8, and 10. Two prime implicants are shown: $\bar{A}\bar{D}$ (blue dashed box covering minterms 0, 1, 2, 3) and $\bar{B}D$ (red dashed box covering minterms 1, 3, 5, 7).

$$\Sigma m (0,1,2,3,4,6,9,11) = \bar{A}\bar{D} + \bar{B}D$$

วงจรถอจิกเกตที่ถูกลดรูปจากตาราง K-map

จากตัวอย่างที่ 4.4

A B D

 

ตัวอย่างที่ 4.5 การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน

ที่มี Function $\Sigma m (1,3,6,7,8,9,12,13)$

C/D \ A/B		AB			
		00	01	11	10
00	00	0	0	1	1
	01	1	0	1	1
11	11	1	1	0	0
	10	0	1	0	0


Groupings and resulting terms:

- Red dashed box: $\bar{A}\bar{C}$
- Blue dashed box: $\bar{A}\bar{B}D$
- Green dashed box: $\bar{A}BC$

$$\Sigma m (1,3,6,7,8,9,12,13) = A\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}BC$$

วงจรถลอจิกเกตที่ถูกลดรูปจากตาราง K-map จาก ตัวอย่างที่ 4.5

A B C D

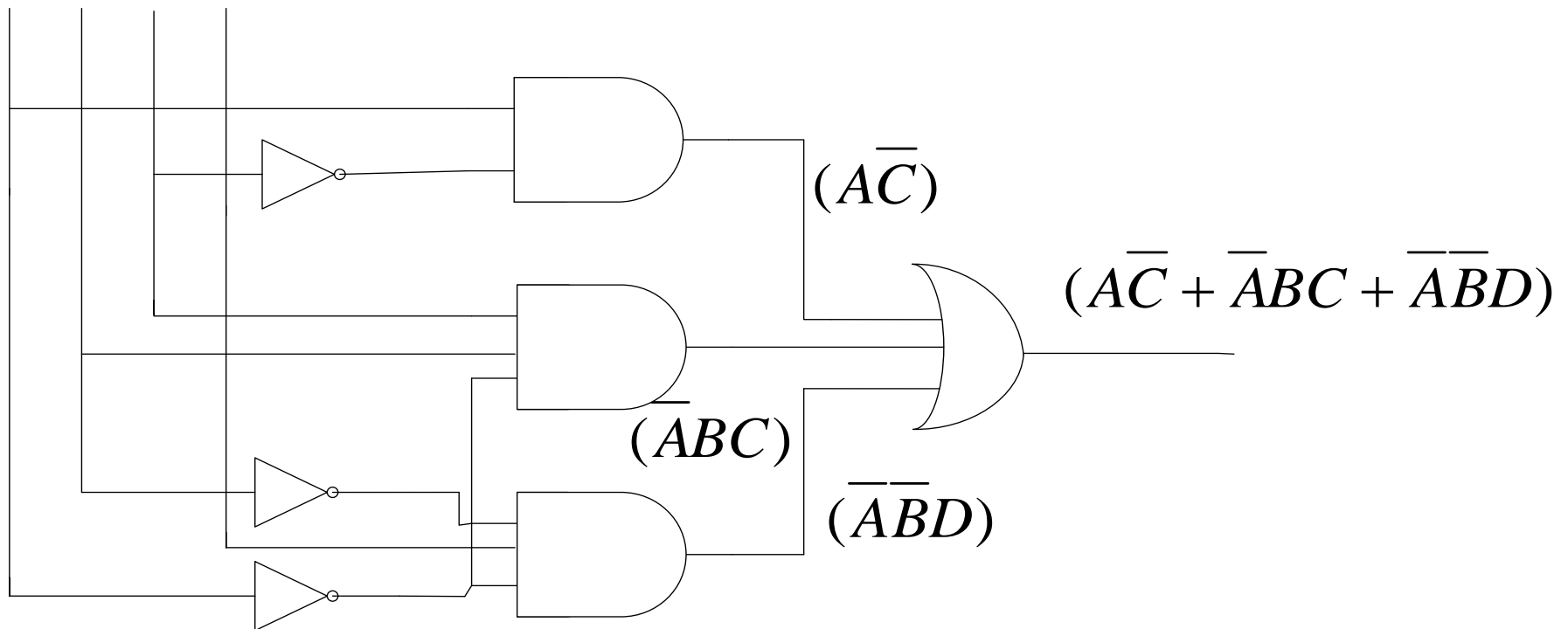

อธิบาย

■ จากตัวอย่างที่ 4.1 กับ 4.2 แสดงการออกแบบวงจรคอมไบเนชัน และนำไปลดรูปด้วย k-map ทั้งในรูปแบบ minterm และ

Maxterm

เปรียบเทียบให้เห็นถึงค่าเอาต์พุตที่ได้จะมีค่าเท่ากัน

■ ส่วนในตัวอย่างที่ 4.3 ถึง 4.5 เป็นตัวอย่างการออกแบบวงจรคอมไบเนชันในรูปแบบ minterm แล้วทำการลดรูปโดยใช้ k-map

■ จากนั้นนำไปเขียนวงจรลอจิกเกต

ตัวอย่างที่ 4.6 การออกแบบวงจรคอมโบเนชันที่มี

Function $\Sigma M (3,7,8,9,10,11,12,13,14,15)$


$C \backslash D \backslash AB$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

A Karnaugh map for a 4-variable function with variables A, B, C, and D. The map is a 4x4 grid. The columns are labeled AB (00, 01, 11, 10) and the rows are labeled CD (00, 01, 11, 10). The cells contain 1s for minterms 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15, and 0s for minterms 0, 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, and 15. A red dashed box highlights the cells (11, 00), (11, 01), (11, 11), and (11, 10), which correspond to the minterms 11, 13, 14, and 15. A red arrow points from this box to the label \bar{A} . A blue dashed box highlights the cells (11, 00), (11, 01), (11, 11), and (11, 10), which correspond to the minterms 11, 13, 14, and 15. A blue arrow points from this box to the label $\bar{C} + \bar{D}$.

$$\Sigma m (3,7,8,9,10,11,12,13,14,15) = \bar{A}(\bar{C} + \bar{D})$$

วงจรถอจิกเกตที่ถูกลดรูปจากตาราง K-map จาก ตัวอย่างที่ 4.6

A C D

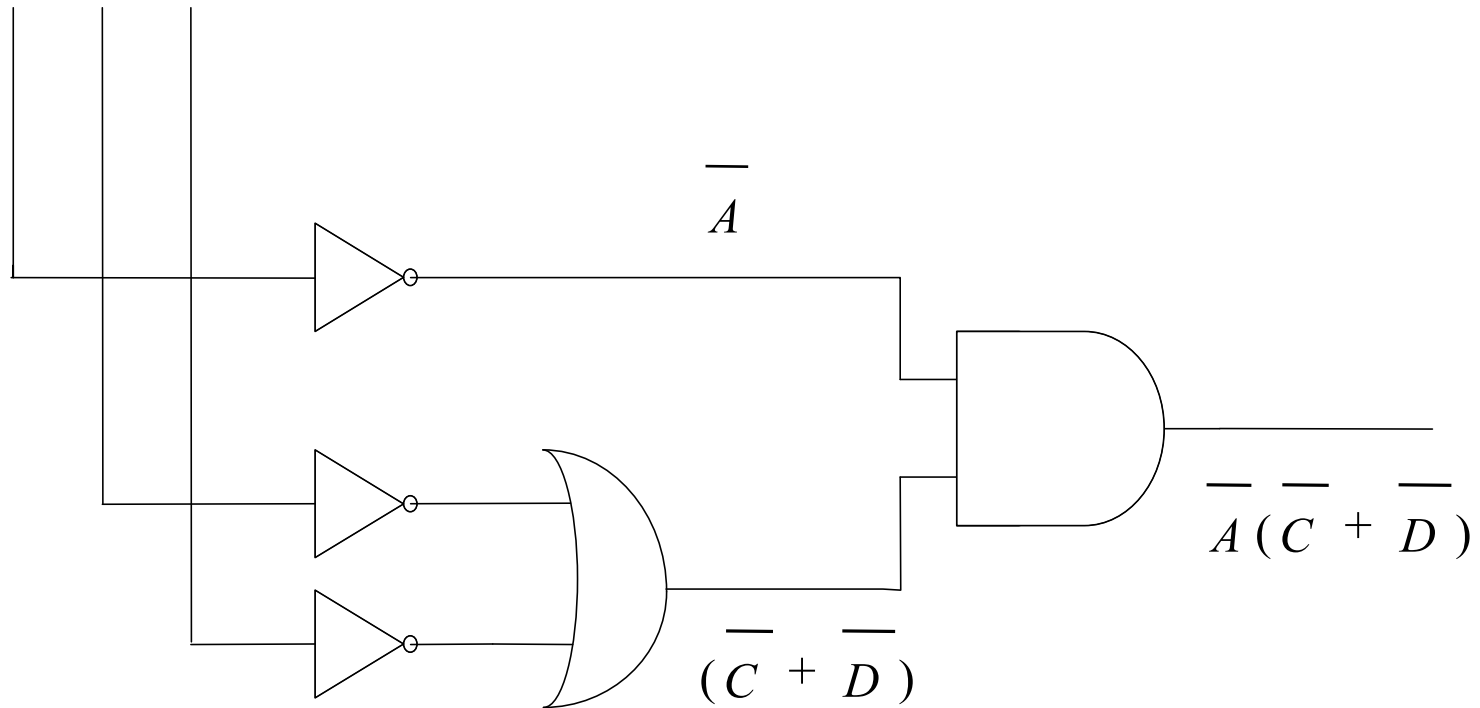

ตัวอย่างที่ 4.7 การออกแบบวงจรคอมไบเนชันที่มี Function


$\Sigma M(0,2,4,5,6,7,12,13,14,15)$

C D \ A B		A B			
		00	01	11	10
C D	00	0	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	0	0	0	1

$\Sigma m(0,2,4,5,6,7,12,13,14,15) = \bar{B}(A + D)$

วงจรถลอจิกเกตที่ถูกลดรูปจากตาราง K-map จาก

ตัวอย่างที่ 4.7

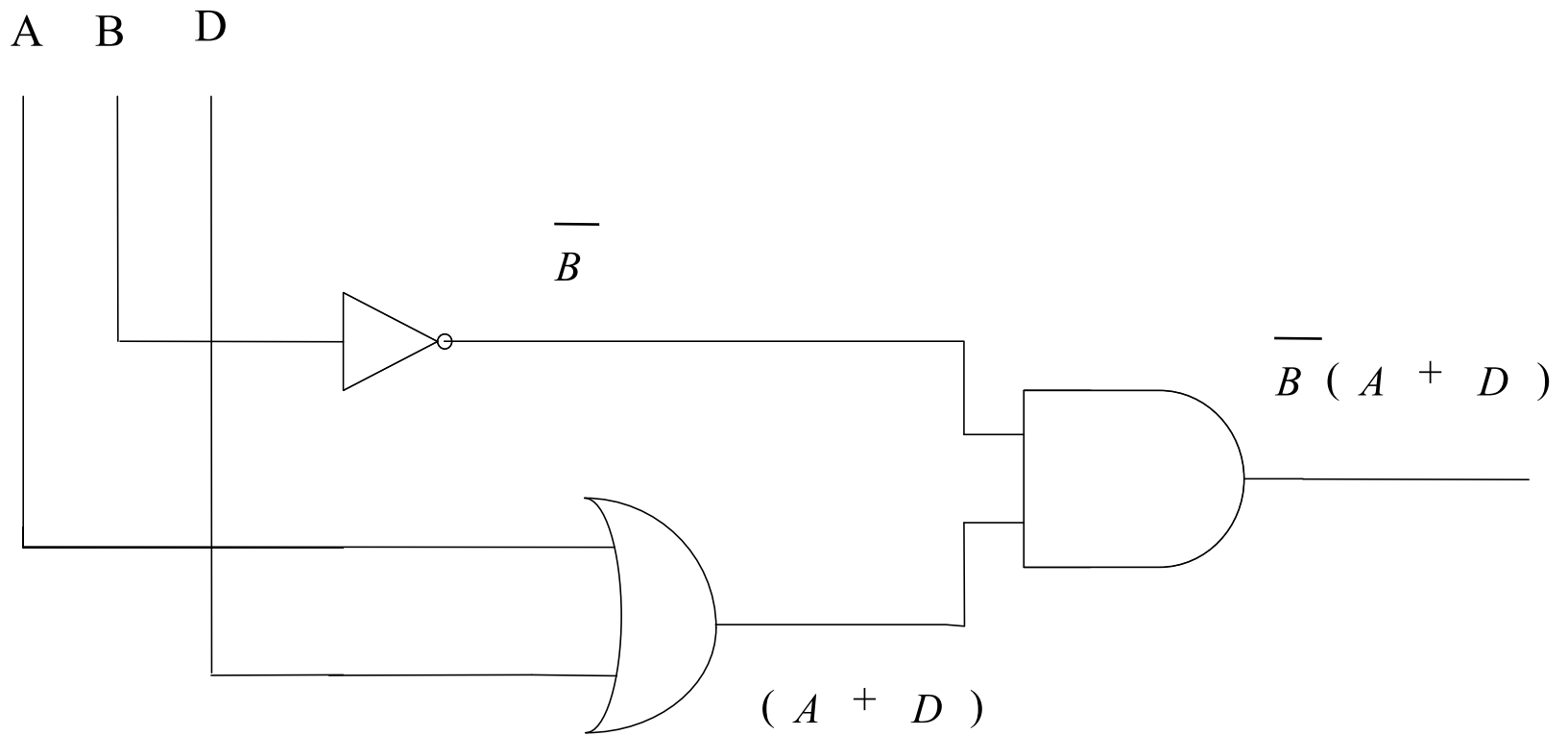

ตัวอย่างที่ 4.8 การออกแบบวงจรรคอมไบเนชันที่มี

Function $\Sigma M(1,3,5,7,9,10,11,13,14,15)$


C D \ A B		00		01		11		10	
		0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $\Sigma M(1,3,5,7,9,10,11,13,14,15)$. The map shows the output values for each combination of inputs A, B, C, and D. The output is 1 for minterms 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, and 15, and 0 for minterms 0, 2, 4, 6, 8, 12, and 15. The map is grouped into two prime implicants: \bar{D} (red dashed box) and $\bar{A} + \bar{C}$ (blue dashed box).

$$\Sigma m(1,3,5,7,9,10,11,13,14,15) = \bar{D}(\bar{A} + \bar{C})$$

วงจรลอจิกเกตที่ถูกลดรูปจากตาราง K-map จาก

ตัวอย่างที่ 4.8

 

ตัวอย่างที่ 4.9 การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน ที่มี

Function M (0,1,2,5,7,8,9,10)

C D \ A B		00		01		11		10	
		0	1	0	1	0	1	0	1
C D	00	0	1	1	1	0	1	0	1
	01	0	0	1	1	0	1	0	1
	11	1	0	1	1	0	1	0	1
	10	0	1	1	1	0	1	0	1


$B + C$
 $A + \bar{B} + \bar{D}$
 $B + D$

$$f_m(0,1,2,5,7,8,9,10) = (B + C)(B + D)(A + \bar{B} + \bar{D})$$

วงจรถอจิกเกตที่ถูกลดรูปจากตาราง K-map จาก

ตัวอย่างที่ 4.9

A B C D

 

อธิบาย

- จากตัวอย่างที่ 4.7-4.10 เป็นตัวอย่างการออกแบบวงจรถอมไบเนชัน จากตารางK-map ที่ให้มาในรูปแบบของ Maxterm
- กำหนดค่าลงในตารางK-map ทำการลดรูปสมการให้เหลือน้อยที่สุด
- นำไปเขียนวงจรถอม 3 เทอมที่กระทำด้วยแอนด์ ดังรูปตัวอย่างที่ 4.9

414 การใช้ Don't care terms

- รหัสฐานสองที่มีค่าเท่ากับฐานสิบในรูปแบบ Binary บิตที่เกิดจะขึ้นอยู่กับค่าฐานสิบ
- แต่มีรหัสที่มีขนาด 4 บิต เช่นรหัสแบบ BCD-8421, Excess-3 , 2421 ที่มีค่าไม่เกิน 4 บิต
- หากค่าเกินจากค่า 0-9 ในฐานสิบก็จะทอดไปด้านซ้ายอีก 4 บิต เช่นตัวอย่างของรหัส BCD- 8421
- $(9)_{10} = (1001)$
- $(10)_{10} = (0001 \ 0000)$
- $(12)_{10} = (0001 \ 0010)$ ซึ่งจะกล่าวละเอียดในสัปดาห์ที่ 5
- ในสัปดาห์นี้จะกล่าวถึงค่ารหัสที่เกินจากค่า 9 จำนวน 6 ค่า คือค่าที่ไม่ใช้งานแต่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการลดรูปวงจร โดยใช้ K-map
- ในการออกแบบวงจรลอจิกค่าที่เกินจาก 9 จำนวน 6 ค่า คือค่า 10 ถึง 15 ของฐานสิบ จึงสามารถกำหนดการใช้งานให้เป็น 0 หรือ 1 ก็ได้ ค่านี้เรียกว่าค่า (Don't Care) ใช้อักษร X แทนค่าดังนี้
 $10 = XXXX$, $11 = XXXX$, $12 = XXXX$, $13 = XXXX$, $14 = XXXX$, $15 = XXXX$
- ใช้ตัวย่อของ Don't Care คือ d ตาราง K-Map
- พิจารณาจากตารางความจริงในรูปแบบ SOP 3,4,5,7

ฐาน 10	Input BCD-8421				เอาต์พุต
0-15	A	B	C	D	X
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	d
11	1	0	1	1	d
12	1	1	0	0	d
13	1	1	0	1	d
14	1	1	1	0	d
15	1	1	1	1	d

การใช้งานของ Don't Care

(ก)

	AB				
	00	01	11	10	
CD	00	0	1	d	0
	01	0	1	d	0
	11	1	1	d	d
	10	0	0	d	d

$$X = \overline{A}CD + \overline{A}B\overline{C}$$

(ข)

	AB			
	00	01	11	10
CD	00	1	1	0
	01	1	1	0
	11	1	1	1
	10	0	0	0

(ข)

$$X = B\overline{C} + CD$$

CD

อธิบาย

-จากตารางความจริงกำหนดค่า SOP 3,4,5,7 ส่วนค่า 10,11,12,13,14,15 เป็นค่าที่ไม่มีการใช้งาน จึงกำหนดเป็น1ก็ได้หรือเป็น0 ก็ได้

-จากตาราง(ก) ค่าที่เกิดจากSOP 3,4,5,7 เมื่อนำลง k-Map ค่าที่ลดรูปได้เป็น

$$X = \overline{A}CD + \overline{A}B\overline{C}$$

-จากตาราง(ข) มีการนำค่าSOP 3,4,5,7 พร้อมกับค่า Don't 11,12,13,15 มาใช้ช่วยในการจับคู่ 4 สามารถลดรูปได้เป็น

$$X = B\overline{C} + CD$$

-การนำd มาใช้งานในK-map สามารถลดค่าคอมพลีเมนต์A ได้ พิจารณาจากเอาต์พุตทั้งสองจะมีค่าทางการฟังก์ชันเท่ากัน

-โดยกำหนดค่า d เทอมของ 14,10 กำหนดให้เป็น 0

42 การเขียนลอจิกเกตจากฟังก์ชันพีชคณิต

หลักการเขียนลอจิกเกต


- การเขียนลอจิกเบื้องต้น มีลำดับดังนี้
 - เทอมที่คูณกันใช้แอนด์เกต
 - เทอมที่บวกกันใช้ออร์เกต
- เทอมใดมีบาร์อยู่ให้กระทำก่อน ที่จะไปกระทำเทอมแอนด์ หรือออร์
 - ให้กระทำเทอมที่อยู่ในวงเล็บก่อนเป็นเทอมแรก
 - ลำดับต่อมาให้กระทำแอนด์เกตก่อน ออร์เกต

การเขียนลอจิกฟังก์ชันและตารางความจริงจากสมการพีชคณิต

พีชคณิต

$$X = AB + \overline{A}\overline{B}$$


ตารางความจริง

 

B	A	A.B	\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A}\overline{B}$	X
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1

ตัวอย่างที่ 4.10 การเขียนลอจิกเกตจากฟังก์ชันพีชคณิต
 
$$f_x (A, B, C) = \overline{\overline{A} B C} + AC + \overline{B C}$$



วงจรถอดจิกของ $f_x (A, B, C) = \overline{\overline{A} B C} + AC + \overline{B C}$

อธิบาย

- ตัวอย่างที่ 4.10 พิจารณาเทอม AND ก่อนแบ่งออกเป็น 3 เทอม ใช้ AND 3 อินพุต 1 ตัว และ 2 อินพุต 2 ตัว NOT เกต 2 ตัวและ NOR เกต 3 อินพุต 1 ตัว
- ขั้นตอนแรกกระทำ NOT เกตที่ A , C ก่อน จากนั้นดำเนินการต่อ
- ขั้นตอนที่สองให้กระทำ AND 3 อินพุตจะถูกต่อเข้ากับ NOT A ,B, NOTC
- ขั้นตอนที่สาม กระทำ AND 2 อินพุตตัวที่ 1 จะถูกต่อกับ A, C
- ขั้นตอนที่สี่ กระทำ AND 2 อินพุตตัวที่ 2 จะถูกต่อกับ B, NOT C
- จากนั้นนำเอาต์พุตทั้งสามของ AND มาต่อกับ NOR เกต 3 อินพุต ได้ค่าเอาต์พุตที่ ออกจากนอร์เกต 3อินพุต

421 การเขียนไทม์มิงไดอะแกรมจากฟังก์ชันพีชคณิต

จากตัวอย่างที่ 4.11 ให้ฟังก์ชันมา

- กำหนดให้ AB เป็นค่าตัวแปรที่มีค่าเท่ากับ X
- กำหนดให้ $B\bar{C}$ เป็นค่าตัวแปรที่มีค่าเท่ากับ Y
- กำหนดให้ $f_x = X \oplus Y = X\bar{Y} + \bar{X}Y$
- แทนค่า X และ Y ได้ดังนี้

$$f_x = AB \oplus B\bar{C}$$




อธิบายเพิ่ม

- จาก A Ex-or B
- $=\bar{A}B + A\bar{B}$
- ให้ $AB = X, \bar{B}\bar{C} = Y$ X Ex-or Y $=\bar{X}Y + X\bar{Y}$
- $\bar{A}\bar{B}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{B}\bar{C}$

ตัวอย่างที่ 4.11 การเขียนลอจิกเกตจากฟังก์ชัน

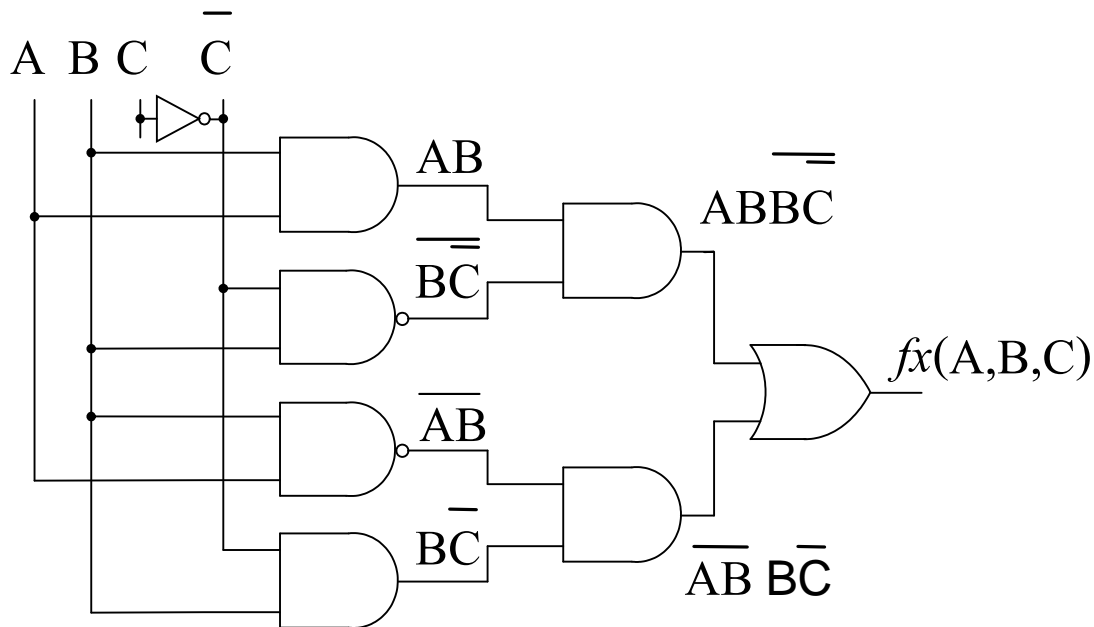
พีชคณิต $f_x(A, B, C) = AB \oplus BC = \overline{\overline{AB}BC} + \overline{A\overline{B}C}$




วงจรลอจิกของ $f_x(A, B, C) = AB \oplus BC$

วงจรลอจิกเกตที่ถูกลดรูปจากตาราง K-map

จากตัวอย่างที่ 4.11

 

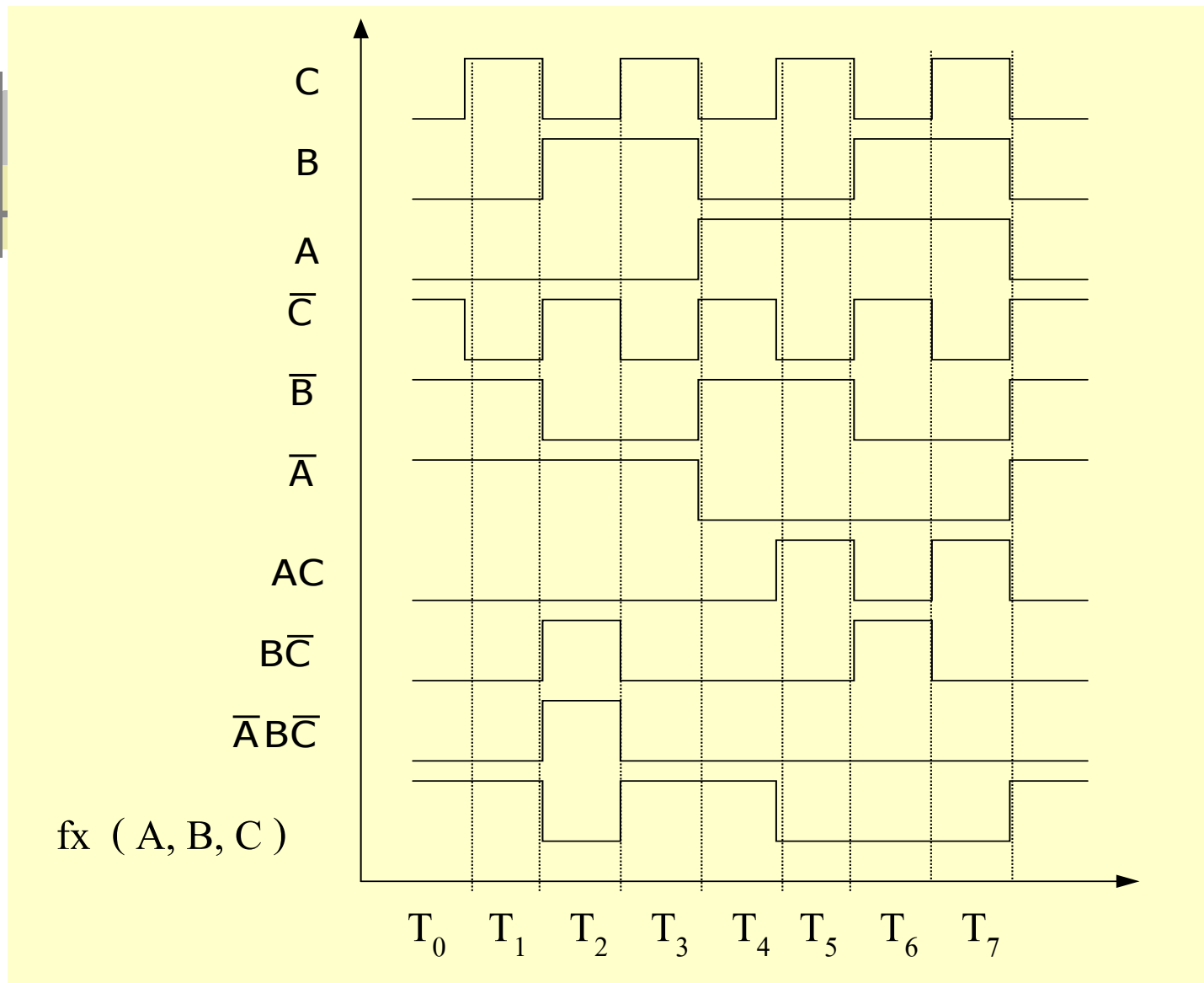ตัวอย่างที่ 4.12 การเขียนไทม์มิงไดอะแกรมจากฟังก์ชันพีชคณิต



Timing Diagram ของ $f(x) (A, B, C) = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} + AC + \overline{B}\overline{C}$


อธิบาย

การเขียนไทม์มิงโคอะแกรมจากฟังก์ชันพีชคณิต

- **ขั้นตอนที่ 1** เขียนค่าไทม์มิงของตัวแปร A , B , C เป็นดังตารางความจริงที่ผ่านมาเลขฐานสองโดยมีหลัก A เป็น M_{SB} โดยพิจารณาจากค่า เวลาวินาทีที่เริ่มต้นเป็น 0 จนถึงวินาทีที่ 7 (T_0-T_7)
- **ขั้นตอนที่ 2** นำค่าไทม์มิงโคอะแกรม A , B , C กระทำด้วย NOT Gates ได้ไทม์มิงของ NOT A , B , C
- **ขั้นตอนที่ 3** พิจารณาที่เทอม A.C นำค่าไทม์มิงของ A กับ C มากระทำด้วย AND โดยพิจารณาที่แต่ละช่วงเวลา (T_0-T_7) นำค่าไปเขียนเป็นไทม์มิงของ A AND กับ C
- **ขั้นตอนที่ 4** นำค่า $B \cdot \bar{C}$ โดยพิจารณาเหมือนขั้นตอนที่ 3 จะได้ค่าไทม์มิงของ B AND กับ \bar{C}
- **ขั้นตอนที่ 5** นำค่าไทม์มิงของ $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ มา AND กันได้เป็นดังรูป
- จากนั้นนำค่าของไทม์มิงจากขั้นตอน 3 ถึง 5 มากระทำแบบ NOT OR ก็จะได้ดังไทม์มิงสุดท้ายในรูปคือ
$$f_x (A, B, C) = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + AC + B\bar{C}$$


ตัวอย่างที่ 4.13 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน

พีชคณิตบูลีนลอจิกเกตและ ไทม์มิงไดอะแกรม

 

วงจรลอจิก
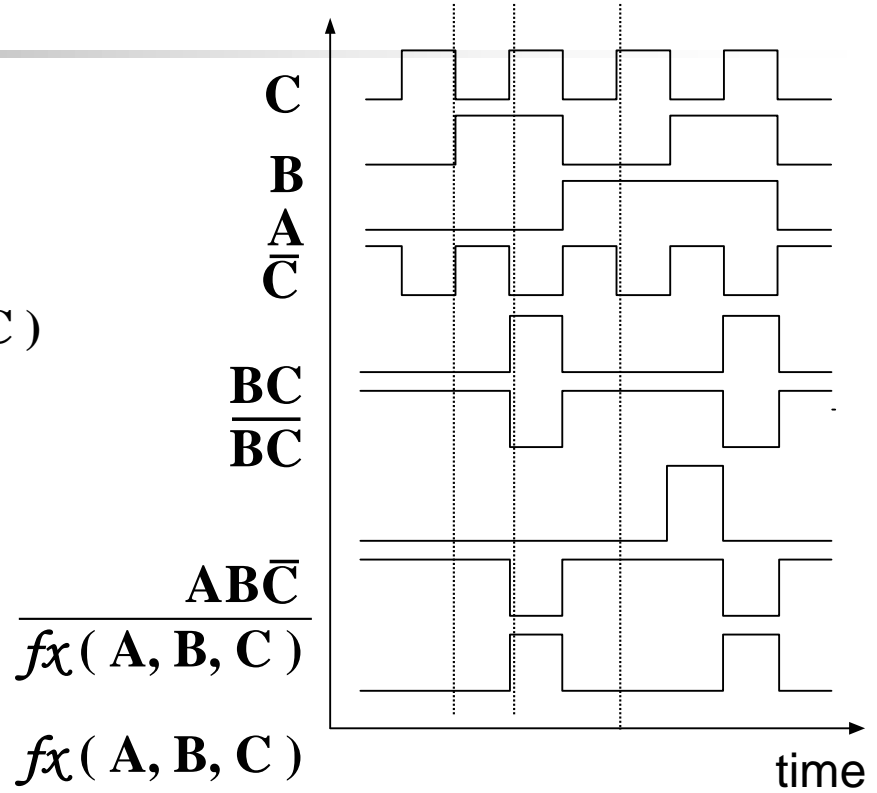
$$f(x) (A, B, C) = \overline{ABC} + \overline{BC}$$




Timing Diagram ของ

$$f(x) (A, B, C) = \overline{ABC} + \overline{BC}$$

อธิบาย

- จากตัวอย่างที่ 4.13 หากกำหนดวงจรเกตมาให้แล้วทำการเขียนไทม์มิงโคอะแกรม
- ขั้นตอนแรก จากวงจรเกตให้นำมาเขียนฟังก์ชันการทำงานโดยพิจารณาจากอินพุตไปทางเอาต์พุต ก็จะได้ $f_x (A, B, C) = \overline{ABC} + \overline{BC}$
- ขั้นตอนที่สองนำค่าที่ได้จากฟังก์ชันมาเขียนเป็นไทม์มิงโคอะแกรมโดยใช้หลักวิธีที่กล่าวมาในตัวอย่าง 4.12 ,4.13

 422 การเขียนลอจิกฟังก์ชันจากสวิตช์คอนแทกรีเลย์



อธิบาย

การเขียนลอจิกฟังก์ชันจากสวิตช์คอนแทกรีเลย์

จากตัวอย่างที่ 4.14 การเขียนฟังก์ชันจากรีเลย์คอนแทก เพื่อให้เข้าใจอธิบายจากวงจรที่ซับซ้อนที่ยังมีใช้ในเครื่องจักรรุ่นเก่า

ในงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมหนักแต่เดิมนั้น ส่วนใหญ่จะใช้รีเลย์คอนแทกเป็นตัวกระทำในการควบคุมการทำงานอัตโนมัติ แทนวงจรดิจิทัล

วงจรดิจิทัลรุ่นก่อน การใช้งานในทางอุตสาหกรรมมักจะประสบปัญหาในเรื่องสภาพแวดล้อมไม่อำนวยต่อการใช้งานเช่นความร้อน การเปลี่ยนแปลงของกระแสอย่างฉับพลัน สัญญาณรบกวนก็มีมาก ส่วนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำงานของเครื่องจักรมักจะใช้รีเลย์คอนแทกแทนวงจรเกต รีเลย์คอนแทก จึงมีส่วนสำคัญของระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมหนัก และเป็นพื้นฐานการทำงานจริงที่ใช้เริ่มแรก ต่อมาการพัฒนาในรูปแบบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล , วงจรPLC , วงจรไมโคร โปรเซสเซอร์, ไปจนถึงการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมาจากรากฐานทางตรรกะนี้ที่สำคัญ นักศึกษาควรเรียนรู้เมื่อประสบกับงานจริงภาคสนาม ทั้งรีเลย์คอนแทก และวงจรเกตในรูปแบบไอซี

อธิบาย(ต่อ)

การออกแบบหน้าคอนแทครีเลย์ดังที่แสดงในตัวอย่างที่ 4.14 มีหลักการพิจารณาดังนี้

- พิจารณาได้เหมือนกับการเขียนวงจรลอจิกเกต ได้ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาในเทอมวงเล็บนำ NOTB ไปแอนด์กับ C จากนั้นนำไปออร์ กับ B

- ขั้นตอนที่ 2 นำเทอมที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ไปแอนด์กับ NOTA พักค่าไว้เป็นเทอมที่ 1

- ขั้นตอนที่ 3 นำเทอม NOTA ไป แอนด์กับ NOTB พักค่าเอาไว้เป็นเทอมที่ 2

- ขั้นตอนที่ 4 นำเทอมที่ 1,2 ,NOTD และ C ไปออร์กัน ทั้งหมดจะได้เทอม 3

- ขั้นตอนที่ 5 นำเทอมที่ 3 ไป แอนด์กับ Dและ C จะได้ค่าทางเอาต์พุต

ตัวอย่างที่ 4.15 นำวงจรสวิตช์ขึ้นมา เขียนสมการพีชคณิต และลดรูปโดยทฤษฎีของบูลีน

$$X = [\bar{A} (B + C\bar{B}) + D + \bar{B}\bar{A} + C] DA$$

$$= [\bar{A}B + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B} + C + \bar{D}] DA$$

$$= [\bar{A}B + \overset{1}{(1 + C)} \bar{A}\bar{B} + C + \bar{D}] DA$$

$$= [\bar{A} (B + \overset{1}{\bar{B}}) + C + \bar{D}] DA$$


$$= [\bar{A} + C + \bar{D}] DA$$

$$= \overset{0}{\bar{A}}DA + CDA + \overset{0}{\bar{D}}DA$$


$$= CDA$$

อธิบาย

 - จากตัวอย่างที่ 4.14 หากทำได้เป็นตัวอย่างที่ 4.15 สามารถลดค่าสมการที่ยุ่งยากเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ สามารถลดค่าได้ดังรูปตัวอย่างที่ 4.15 จนเหลือค่าเพียงสมการง่ายๆ เพียงแค่รีเลย์คอนแทก A,D นำไปกระทำกับ C ในฟังก์ชันของ AND ดังรูปสไลด์ถัดไป





เขียนวงจรง่าย ๆ

 


$$X = CDA$$

ตัวอย่างการนำวงจรลอจิกที่อยู่ในรูปไอซีไปใช้งาน


OR Gate 2 อินพุต #74LS32

  


AND Gate 2 อินพุต # 74LS08

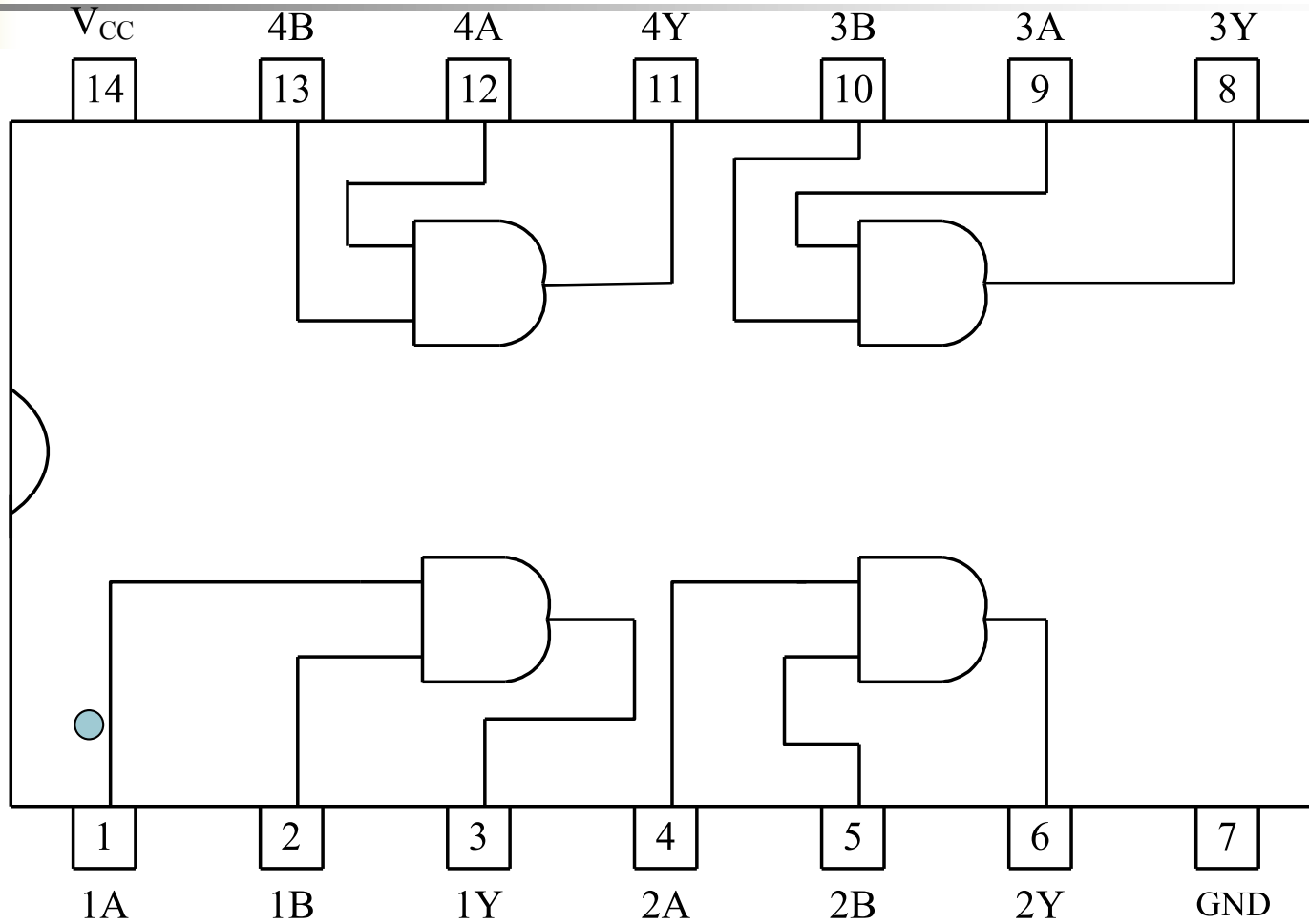


Inverter Gate # 74LS04

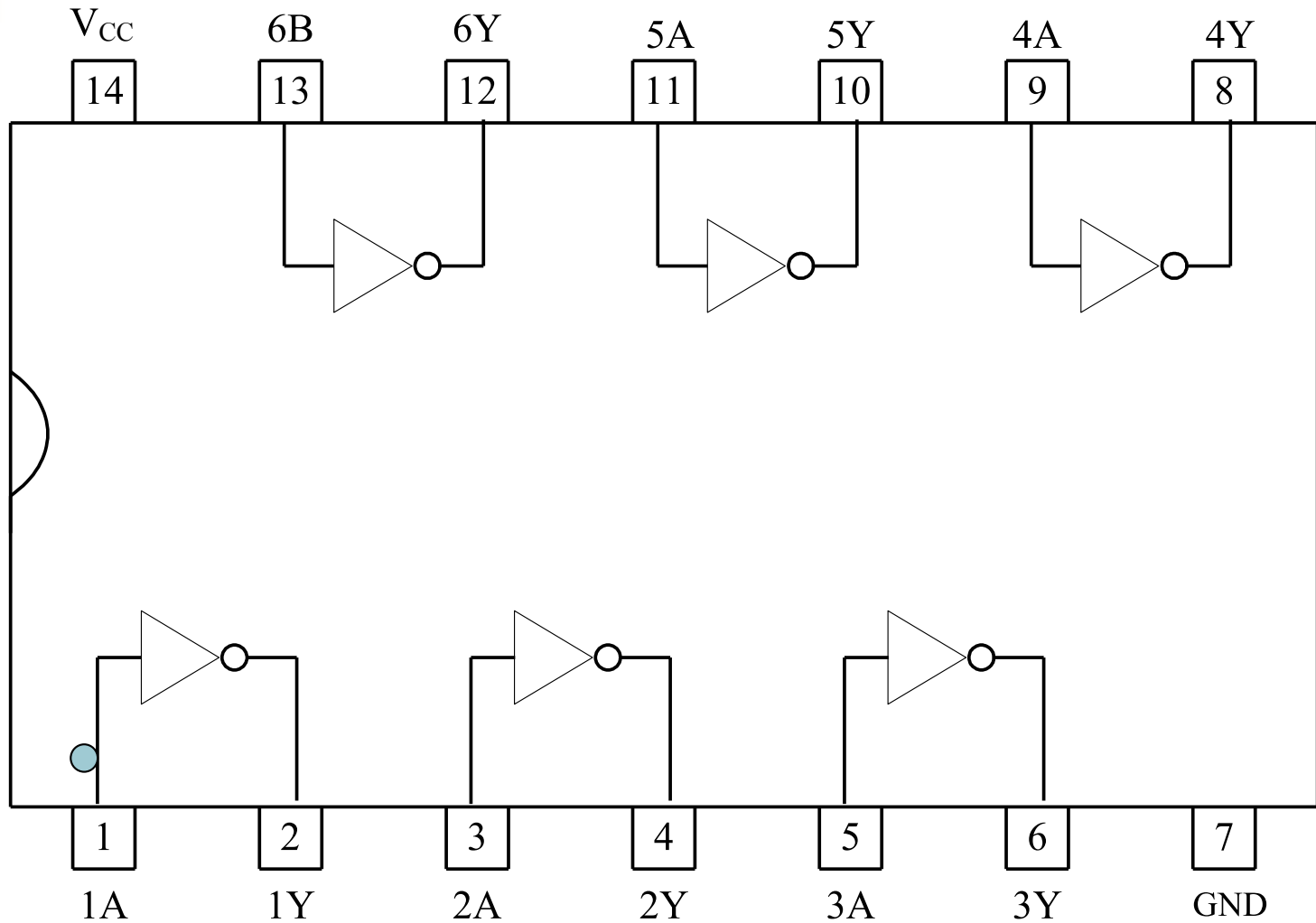


EX-OR Gate 2 อินพุต #74LS86

 

NAND Gate 2 อินพุต #74LS00

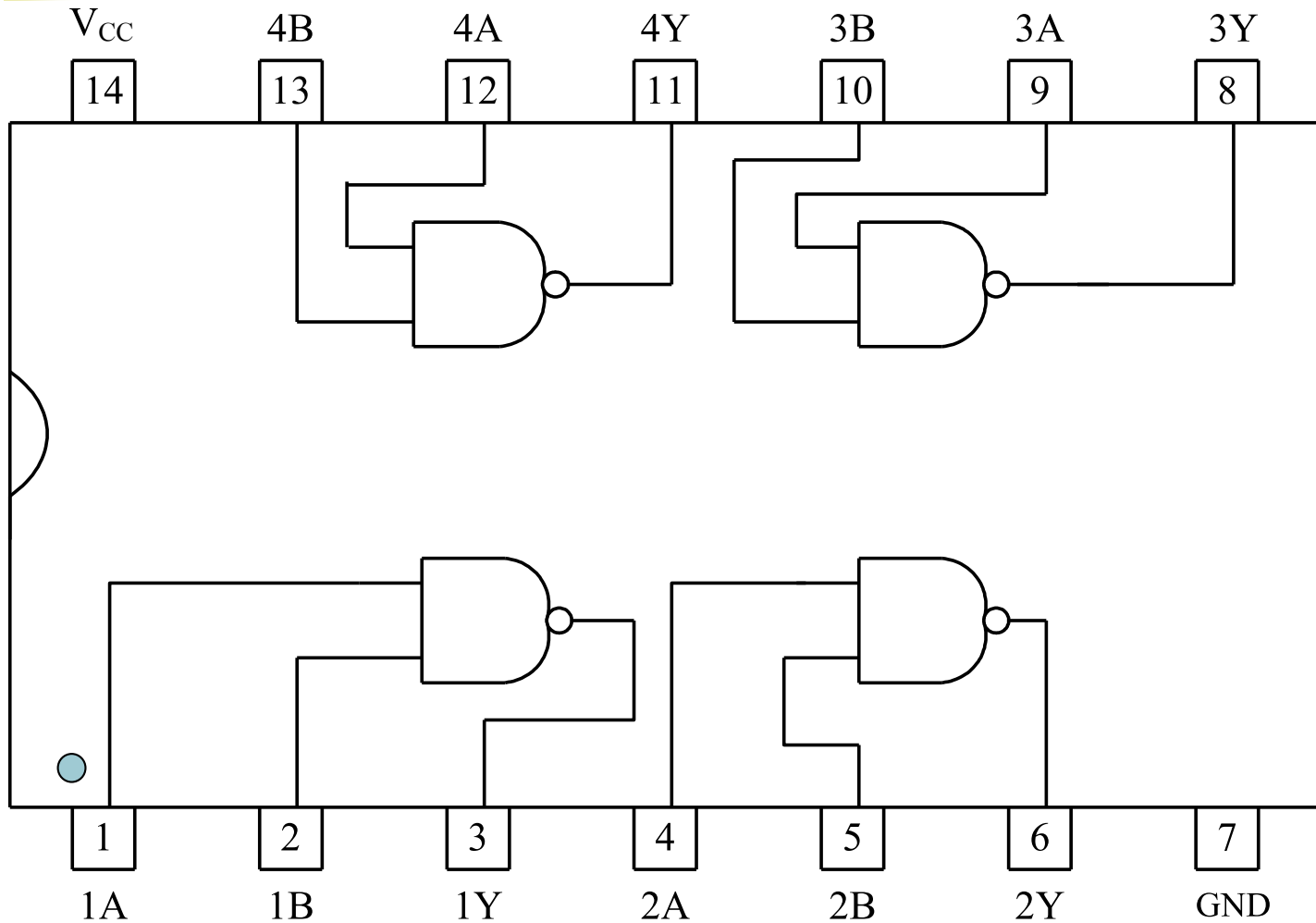

NOR Gate 2 อินพุต #74LS02

 


อธิบาย


พื้นฐานของไอซีเกตที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นไอซีเบอร์ 74และต่อท้ายด้วยตัวเลข ส่วนอักษรแสดงค่าเป็นความเร็ว

- การนับขาจากด้านบนดูที่จุดเป็นขา1,2..... แล้ววนทวนเข็มนาฬิกา
- มาตรฐานของไอซีตระกูล 74LS XX จะเป็น 14 ขา และ 16 ขาเป็นไอซีทำงานตามฟังก์ชัน เช่น Decoder /Demultiplexer เบอร์ 74LS139
 - ขา 7 , 8 ต่อดึงกราวนด์ หรือ ลอจิก0
 - ขา 14 ,16 ต่อกับแหล่งจ่ายไฟบวกขนาด 4.75 Volts ถึง 5.25 โวลต์
 - อินพุตระดับ1 ต่อที่ 2.7-5 Volts ระดับ0 ต่อกับ 0-0.8 Volt
- การหาลานละเอียดคนักศึกษาสามารถดูจากคู่มือ(Data sheet)ของบริษัทที่ผลิตมีอยู่ในห้องสมุด
- ข้อมูลทั่วไปนักศึกษามารถหาได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Search engine ที่ทราบกันดี

 
ตัวอย่างการนำวงจรดิจิทัลที่ออกแบบไปต่อใช้งานจริง



 
การนำAND Gate และ OR Gate มาต่อใช้งานจริง



 ตัวอย่างการนำไปใช้งานของ AND,OR, Inverter Gates มาต่อเข้าด้วยกัน



การนำวงจรเกตุที่กล่าวมาไปใช้งาน

 

บทสรุป



- สามารถเข้าใจการทำงานของวงจรเกตต่างๆ ได้
- เข้าใจถึงการออกแบบวงจรดิจิทัลได้
- สามารถวิเคราะห์ไทมมิ่งไดอะแกรมจากวงจรดิจิทัลได้
- สามารถเขียนวงจรเกตจากไทมมิ่งไดอะแกรมได้
- สามารถวิเคราะห์ไดอะแกรมการทำงานของรีเลย์ในรูปแบบการทำงานของวงจรดิจิทัล

ทดสอบความรู้ในสัปดาห์ที่ 4

1. กำหนด Function ให้ทำการเขียนตารางความจริง

a) $f_1(A, B, C, D) = AC + BD + A\bar{B}\bar{D}$

b) $f_2(A, B, C, D) = A\bar{B}\bar{D} + AB + \bar{A}BC$

c) $f_3(A, B, C, D) = BD + A\bar{B}\bar{D} + ACD + ABC$

d) $f_4(A, B, C, D) = AC + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BD + B\bar{C}D$

e) $f_5(A, B, C, D) = (B + \bar{D})(A + B)(A + \bar{C})$

2. ใช้ K-map เพื่อทำให้เป็น Function อย่างง่าย

a) $f(A, B, C) = \sum m(1, 5, 6, 7)$

b) $f(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5)$

3. ใช้ K-map เพื่อทำให้เป็น Function อย่างง่ายพร้อมเขียนไทม์มิงการทำงานของฟังก์ชัน

a) $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$

b) $f(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$

4. ใช้ K-map เพื่อหา Function อย่างง่ายพร้อมทั้งเขียนเป็นลอจิกเกต และลอจิกคอนแทค

a) $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15)$

b) $f(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15)$

5. จงหา Function โดยใช้ POS (Product of sum)

a) $f(A, B, C) = \pi M(0, 2, 3, 4)$

b) $f(A, B, C) = \pi M(0, 3, 4, 7)$

c) $f(A, B, C) = \pi M(0, 1, 4, 5, 6)$

d) $f(A, B, C) = \pi M(1, 2, 3, 6)$

e) $f(A, B, C) = \pi M(1, 2, 5, 7)$

f) $f(A, B, C) = \pi M(1, 2, 3, 4)$

ทดสอบความรู้ในสัปดาห์ที่ 4

1. กำหนด Function ให้ทำการเขียนตารางความจริง

$$a) f_1(A,B,C,D) = AC + BD + A\bar{B}\bar{D}$$

$$b) f_3(A,B,C,D) = BD + A\bar{B}\bar{D} + ACD + ABC$$

$$c) f_5(A,B,C,D) = (B + \bar{D})(A + B)(A + \bar{C})$$

2. ใช้ K-map เพื่อทำให้เป็น Function อย่างง่ายพร้อมเขียนไทม์มิ่งการทำงานของฟังก์ชัน ลอจิกเกต และลอจิกคอนแทค

$$a) f(A,B,C) = \sum m(1, 5, 6, 7)$$

$$b) f(A,B,C) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

3. จงหา Function โดยใช้ POS (Product of sum)

$$a) f(A,B,C) = \pi M(0, 2, 3, 4)$$

$$b) f(A,B,C) = \pi M(1, 2, 3, 6)$$

$$c) f(A,B,C) = \pi M(0, 1, 4, 5, 6)$$

เนื้อหาคำบรรยายในสัปดาห์ที่ 5 การแปลงรหัส (Encoder)

43 รหัสข้อมูล

- 431 ชนิดและลักษณะของรหัสแบบต่างๆ
- 432 รูปแบบรหัสแทนข้อมูล
- 433 ตารางเลขฐาน, รหัส
- 434 การออกแบบวงจรเข้ารหัส
- 435 การออกแบบวงจรเข้ารหัส BCD-8421
- 436 การออกแบบวงจรสร้างบิตตรวจสอบ
- 437 รหัสที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์



43 รหัสข้อมูล

รหัสแทนข้อมูล คือ รหัสที่ใช้แทนข้อมูล เพื่อส่งเข้าไปบันทึกไว้ในเครื่องที่มีการทำงานในระบบดิจิทัล และให้เครื่องประมวลผล CPU ในรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน และสามารถแยกแยะรายละเอียดของข้อมูลได้ รหัสถูกนำไปสร้างสัญญาณทางดิจิทัลที่หลากหลาย ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงการสร้างและการถอดรหัส และการนำไปใช้งาน

431 ชนิดและลักษณะของรหัสแทนข้อมูลแบบต่าง ๆ

รหัสที่ใช้แทนรหัสข้อมูลภายนอก

– รหัสแทนข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัวเลข, ตัวอักษร, อักขระพิเศษ สำหรับบันทึกลงบนสื่อกลางต่าง ๆ เช่น บัตรเจาะรู, เทป, แผ่นจานแม่เหล็ก

รหัสที่ใช้แทนรหัสข้อมูลภายใน

– รหัสแทนข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัวเลข, ตัวอักษร, อักขระพิเศษ สำหรับบันทึกลงบนหน่วยความจำต่าง ๆ

432 รูปแบบรหัสแทนข้อมูล

รหัสแทนข้อมูลมี 3 ประเภท

ประเภทที่ 1. BCD (BINARY CODED DECIMAL)

เป็นรหัสแบบ 6 บิต เป็น 1 ไบต์ แบ่งเป็น 2 ส่วน

-Zone Bit คือ 2 บิตแรก เป็นตัวชี้รหัส

-กลุ่ม, ตัวอักษร, ตัวเลข, อักขระพิเศษ

-Digit Bit คือ 4 บิตหลังเป็นเลขฐาน 2 จำนวน 4 ตัว

- ค่าเปลี่ยนตามตำแหน่งตัวอักษร



BCD แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (0-9) - Zone Bit เป็น 00 เช่น 6 ฐาน 10
เป็น BCD 000110

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (A-Z) - แบ่งเป็นกลุ่มละ 9 ตัว

- A-I Zone Bit เป็น 11

- J-R Zone Bit เป็น 10

- S-Z Zone Bit เป็น 01

กลุ่มที่ 3 ข้อมูลที่เป็นอักขระพิเศษ เช่น *,+,-,/, \$ เป็นต้น

ประเภทที่ 2 EBCDIC (EXTENDED BINARY CODED DECIMAL INTERCHANGE CODE)

เป็นรหัส 8 บิต เป็น 1 ไบต์ หรือเท่ากับ 2 กำลัง 8 = 256 ตัวอักษร
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 4 บิต เป็นเลขฐาน 2 หรือเลขฐาน 16

EBCDIC แบ่งข้อมูลเป็น 3 ลักษณะคือ

- ลักษณะที่ 1 ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (0-9) - Zone Bit เป็น 1111 หรือ F ในฐาน 16
- ลักษณะที่ 2 ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (A-Z) - แบ่งเป็นกลุ่มละ 9 ตัว
 - A-I Zone Bit เป็น 1100 = C
 - J-R Zone Bit เป็น 1101 = D
 - S-Z Zone Bit เป็น 1110 = E

กลุ่มที่ 3 ข้อมูลที่เป็นอักขระพิเศษ เช่น *,+,-,/, \$ เป็นต้น
เช่น COM23

เลขฐาน 2 11000011 11010110 11010100 11110010 11110011

เลขฐาน 16 C3 D6 D4 F2 F3

ประเภทที่ 3 ASCII (AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION)

เป็นรหัส 7 บิต แบ่งเป็นข้อมูลเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (0-9) - Zone Bit เป็น 011


กลุ่มที่ 2 ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (A-Z)

- A-O Zone Bit เป็น 100

- P- Z Zone Bit เป็น 101

กลุ่มที่ 3 ข้อมูลที่เป็นอักขระพิเศษ เช่น *, -, +, /, \$ เป็น 010 เป็นต้น

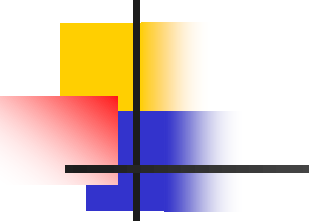ตารางการแปลงเลขฐานสิบให้อยู่ในรหัสBCD - 8421



Decimal	BCD – 8421
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001



อธิบาย

- ตารางการแปลงเลขฐานสิบให้อยู่ในรูป BCD-8421
 - ตัวเลขทางด้านซ้ายถูกกำหนดเป็นเลขฐานสิบ
 - ตัวเลขทางด้านขวามือถูกกำหนดให้เป็นรหัส BCD-8421
- ข้อสังเกต
 - รหัสBCD-8421 จะแสดงค่าเพียง 4 บิต เท่านั้น คือค่า 0000 -1001
 - ถ้าเกินจากเลข 9 ของฐานสิบให้ทำการทดไปอีก 4บิต ดังตัวอย่าง
ถัดไป

การแปลงเลขฐานสิบเป็นรหัส BCD-8421

ตัวอย่าง Code BCD-8421

Decimal	BCD - 8421			
5				0101
42			0100	0010
307		0011	0000	0111
1568	0001	0101	0110	1000
10249	0001	0000	0010	0100 1001



อธิบาย

- ตัวอย่างการแปลงเลขฐานสิบเป็น BCD
- หลักหน่วยของฐานสิบมีเพียงรหัส BCD 4 บิต เช่นเลข 5
- หลักสิบของเลขฐานสิบทำการทดไปทางซ้าย 4บิต เช่นเลข 42
- หลักร้อยทำการทดไปทางซ้ายอีก 4 บิต เช่นเลข 307 ใช้ 12 บิตของ BCD-8421
- หลักพันทำการทดไปทางซ้ายอีก 4 บิต เป็นค่าเลข 16 บิต
- หลักหมื่น, หลักแสนก็จะทำการทดไปอย่างนี้ แสดงได้ดังตัวอย่าง

433 ตารางเลขฐานและ รหัส

Decimal	Binary	Gray code
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Decimal / Binary / Gray




อธิบาย

- ตารางเปรียบเทียบฐานสิบเป็นรหัสฐานสอง และรหัสเกรย์ (Gray Code)
- ความเหมือนกันของรหัสเกรย์ กับรหัสฐานสอง คือจำนวนบิตไม่ถูกบงคับ จะเป็นจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับเลขฐานสิบซึ่งจะแตกต่างจากรหัส BCD-8421
- รหัสเกรย์จะถูกบงคับมาจากรหัสไบนารี ซึ่งจะกล่าวต่อไป
- การแปลงฐานใดๆ มาเป็นรหัสเกรย์จะต้องทำเป็นรหัสไบนารีก่อน

ตาราง Truth table ของ Gray code

สวิตช์	Gray code				
	D	C	B	A	ST
S_0	0	0	0	0	1
S_1	0	0	0	1	1
S_2	0	0	1	1	1
S_3	0	0	1	0	1
S_4	0	1	1	0	1
S_5	0	1	1	1	1
S_6	0	1	0	1	1
S_7	0	1	0	0	1
S_8	1	1	0	0	1
S_9	1	1	0	1	1



พิจารณาเอาต์พุตในตารางGray ที่มีค่าเป็น1
มาเขียนเป็นฟังก์ชัน

$$\text{Strobe} = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9$$

$$2^0(\text{A}) = 1 + 2 + 5 + 6 + 9$$

$$2^1(\text{B}) = 2 + 3 + 4 + 5$$

$$2^2(\text{C}) = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9$$


$$2^3(\text{D}) = 8 + 9$$



อธิบาย

- พิจารณาจากตาราง ค่า Strobe จะทำงานเมื่อมีการกดสวิตช์ทุกตัว ดังนั้นเอาต์พุตของ Strobe จะเป็น 1 เมื่อมีการกดสวิตช์ทางอินพุต
- พิจารณาที่หลักเอาต์พุต 2^0 หรือตำแหน่ง A จะมีเอาต์พุต ตามตารางรหัสเกรย์ ก็ต่อเมื่อมีการกด S_1, S_2, S_5, S_6, S_9
- พิจารณาที่หลักเอาต์พุต 2^1 หรือตำแหน่ง B จะมีเอาต์พุต ตามตารางรหัสเกรย์ ก็ต่อเมื่อมีการกด S_2, S_3, S_4, S_5
- พิจารณาที่หลักเอาต์พุต 2^2 หรือตำแหน่ง C จะมีเอาต์พุต ตามตารางรหัสเกรย์ ก็ต่อเมื่อมีการกด $S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9$
- พิจารณาที่หลักเอาต์พุต 2^3 หรือตำแหน่ง D จะมีเอาต์พุต ตามตารางรหัสเกรย์ ก็ต่อเมื่อมีการกด S_8, S_9

434 การออกแบบวงจรเข้ารหัส

 


Diode Matrix สำหรับเข้ารหัส

อธิบาย

- จากฟังก์ชันที่กล่าวมาสามารถนำมาออกแบบโดยใช้ไดโอดต่อแบบ Matrix ทำงานร่วมกับค่าความต้านทานดังในรูป
- S_0 - S_9 จะต่อร่วมกันทั้งหมดเพื่อไปรับค่าแรงดัน $+V_{CC}$
- S_0 - S_9 อีกปลายของสวิตช์จะนำไปต่อไดโอดเพื่อสร้างรหัสเกรย์ดังในตารางตามฟังก์ชัน A, B, C, D
- พิจารณาที่ S_0 เมื่อทำการกดสวิตช์นี้ แรงดัน $+V_{CC}$ นี้จะไปปรากฏที่ขั้วเอาโนดของไดโอดที่ต่อกับ ST เกิดแรงดันที่จุด ST ดังนี้ $ST = V_{CC} - V_D$, $5 - 0.7 = 4.3$ Volts ค่าแรงดันนี้จะตกคล่อมที่ค่าความต้านทานของจุดต่อ ST
- พิจารณาที่ S_6 ค่าแรงดันจะเกิดขึ้นที่ ST, A, B, C, D จะมีค่าเท่ากับ 0101 กับ $ST=1$

+V_{CC}

 

อธิบาย

จากรูปฟังก์ชันที่กล่าวมาเอาต์พุตของStrobe จะเกิดจากการทำงานของสวิตช์
ทุกตัว ดังนั้นสามารถใช้ ออร์เกต ในการสร้างสัญญาณ ST โดยอินพุตของออร์
เกต ขนาด 9 อินพุต ไปเชื่อมต่อสวิตช์ทุกตัวเพื่อรับแรงดัน $+V_{CC}$ โดยมีค่าความ
ต้านทานของแต่ละอินพุตเป็น โหลด ทำให้เกิดแรงดันที่ขั้วของอินพุตออร์เกต


- เอาต์พุตของออร์เกต (A) จะเกิดจากอินพุต S_1, S_2, S_5, S_6, S_9
- เอาต์พุตของออร์เกต (B) จะเกิดจากอินพุต S_2, S_3, S_4, S_5
- เอาต์พุตของออร์เกต (C) จะเกิดจากอินพุต $S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9$
- เอาต์พุตของออร์เกต (D) จะเกิดจากอินพุต S_8, S_9

Decimal number	รหัสเลข BCD			
	7421	5421	*2421	84 $\bar{2}\bar{1}$
0	0000	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001	0111
2	0010	0010	0010	0110
3	0011	0011	0011	0101
4	0100	0100	0100	0100
5	0101	1000	1011	1011
6	0110	1001	1100	1010
7	1000	1010	1101	1001
8	1001	1011	1110	1000
9	1010	1100	1111	1111

อธิบาย

- การแปลงเลขฐานสิบเป็นรหัส BCD
- หลักการของBCD เป็นรหัสที่มีค่าน้ำหนักประจำหลักจำนวน 4บิต
- ที่ผ่านมามีส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงรหัสที่เป็นBCD 8421
- BCD มีโค้ดประจำหลักเป็น 7421 , 5421 , $2^* 421$; 8421
- หลักการของ BCD นี้ จะWeight ค่าของแต่ละตำแหน่งอย่างคงที่ทุกรหัสของโค้ด ดูค่าน้ำหนักได้จากเลขกำกับเช่น BCD 5421,7421
- ค่าที่ควรสังเกตจะมีค่าเป็น 1 ที่หลักของเลข 5-9 ของรหัสBCD เหล่านี้ เพื่อที่จะไปรวมให้เกิดน้ำหนักรวมที่ 5-9 ดังกล่าวมา

สวิตช์	รหัสเลข BCD				
	D	C	B	A	ST
Sw ₀	0	0	0	0	1
Sw ₁	0	0	0	1	1
Sw ₂	0	0	1	0	1
Sw ₃	0	0	1	1	1
Sw ₄	0	1	0	0	1
Sw ₅	0	1	0	1	1
Sw ₆	0	1	1	0	1
Sw ₇	0	1	1	1	1
Sw ₈	1	0	0	0	1
Sw ₉	1	0	0	1	1
Sw _*	1	0	1	0	1
Sw _#	1	0	1	1	1

 


435 การออกแบบวงจรเข้ารหัส BCD-8421

■ การสร้างวงจรคอมไบเนชันเข้ารหัส สามารถสร้างได้จากใช้ไดโอดต่อแบบ Matrix หรือใช้วงจรเกตที่กล่าวมา จากตารางสามารถพิจารณาเอาต์พุตของ Strobe จะมีเอาต์พุตเมื่อทำการกดแป้นรับ

- ส่วนเอาต์พุต D จะเกิดจากอินพุต 1,3,5,7,9,#
- ส่วนเอาต์พุต C จะเกิดจากอินพุต 2,3,6,7,*,#
- ส่วนเอาต์พุต B จะเกิดจากอินพุต 4,5,6,7
- ส่วนเอาต์พุต A จะเกิดจากอินพุต 8,9,*,#

นำเอาต์พุตของตารางมาสร้างวงจร โดยใช้ไดโอดหรือใช้ ออร์เกต

 พิจารณาสถานะเอาต์พุต ของรหัส BCD ที่มีค่าเป็น 1
มาเขียนเป็นฟังก์ชัน



$$\text{Strobe} = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + * + \#$$

$$2^0 \text{ (D)} = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \#$$


$$2^1 \text{ (C)} = 2 + 3 + 6 + 7 + * + \#$$

$$2^2 \text{ (B)} = 4 + 5 + 6 + 7$$

$$2^3 \text{ (A)} = 8 + 9 + * + \#$$

อธิบาย

 - สถานะของฟังก์ชัน BCD ที่มีค่า 1 นำเขียนได้ดังนี้
- Strobe จะเกิดการ ทำงานของทุกสวิตช์ ได้ค่าเป็น 1
- D ค่าเอาต์พุตจะเกิดจาก $Sw_1, Sw_2, Sw_5, Sw_7, Sw_9, Sw_{\#}$
- C ค่าเอาต์พุตจะเกิดจาก $Sw_2, Sw_3, Sw_6, Sw_7, Sw_*, Sw_{\#}$
- B ค่าเอาต์พุตจะเกิดจาก Sw_4, Sw_5, Sw_6, Sw_7
- A ค่าเอาต์พุตจะเกิดจาก $Sw_8, Sw_9, Sw_*, Sw_{\#}$




รูปวงจรลอจิกสร้างโดย “ไคโอด” ST



อธิบาย

- จากฟังก์ชันเอาต์พุต A ,B ,C ,Dนำมาสร้างวงจร โดยใช้โคโอดmatrix
- โคโอดของสวิตช์แต่ละตัวจะสร้างแรงดันไฟบวกให้แก่เอาต์พุตที่เป็นไปตามรหัส BCD
- เช่น Sw_4 จะมีโคโอดต่อครบวงจรที่หลัก B ร่วมกับ Strobe ดังนั้นจะสร้างสัญญาณเมื่อกดสวิตช์ 4 เป็นรหัส BCD คือ 0100 กับ ST=1
- Sw_7 จะมีโคโอดต่อครบวงจรที่หลัก C, B, A ร่วมกับ Strobe ยกเว้นหลัก D ดังนั้นจะสร้าง สัญญาณเมื่อกดสวิตช์ 7 เป็นรหัส BCD คือ 0111 กับ ST=1 เป็นต้น

 


รูปวงจรลอจิกไดอะแกรม

อธิบาย

- ในอีกรูปแบบใช้วงจรคอมไบเนชันในการออกแบบวงจรดังรูป
- เอาต์พุต 2^3 หรือ D เกิดจากอินพุตคูตารางประกอบ คือ $Sw_8, Sw_9, Sw_*, Sw_{\#}$
- เอาต์พุต 2^2 หรือ C เกิดจากอินพุตคูตารางประกอบ คือ $Sw_4, Sw_9, Sw_*, Sw_{\#}$
- เอาต์พุต 2^1 หรือ B เกิดจากอินพุตคูตารางประกอบ คือ $Sw_2, Sw_3, Sw_6, Sw_7, Sw_*, Sw_{\#}$
- เอาต์พุต 2^0 หรือ A เกิดจากอินพุตคูตารางประกอบ คือ $Sw_1, Sw_3, Sw_5, Sw_7, Sw_9, Sw_{\#}$
- ส่วนเอาต์พุตของStrobe จะทำงานเมื่อมีการกดสวิตช์ทุกฟังก์ชันของสวิตช์

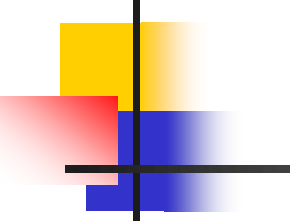การเปรียบเทียบตารางความจริงของ BCD-8421 กับรหัสเกิน 3 (Excess - 3 code)



Decimal	BCD – 8421	Excess - 3
0	0000	0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
7	0111	1010
8	1000	1011
9	1001	1100


ตารางเปรียบเทียบระหว่าง BCD – 8421 กับรหัสเกิน 3

อธิบาย

- การเปรียบเทียบตารางความจริงของ BCD-8421 กับ Excess-3
- ค่ารหัสของ Excess-3 จะมีค่ามากกว่ารหัส BCD-8421 อยู่ที่ค่า 3 คือ 0011
- จากตารางจะเห็น BCD-8421 กับ Excess-3 ทุกๆค่าจะต่างกันอยู่ 0011
- ตัวอย่างเลข 2,5,9
- 2 BCD มีค่าเท่ากับ 0010 Excess-3 จะมีค่าเท่ากับ 5 คือ 0101
- 5 BCD มีค่าเท่ากับ 0101 Excess-3 จะมีค่าเท่ากับ 8 คือ 1000
- 8 BCD มีค่าเท่ากับ 1001 Excess-3 จะมีค่าเท่ากับ 1100

การออกแบบวงจรการแปลงเลข Binary เป็น Gray Code


วิธีคิด การแปลงเลขฐานสองเป็นรหัสเกรย์

 

อธิบาย

- หลักการแปลงเลขไบนารีเป็นรหัสเกรย์
- ข้อสังเกตบิตที่เกิดจากการแปลงไบนารีเป็นเกรย์จะมีจำนวนเท่ากัน
- พิจารณาจากบิตสูงทางซ้ายมือบิตแรกของไบนารีแปลงเป็นรหัสเกรย์จะถูกแทนด้วยรหัสเดียวกัน จากนั้นให้นำบิตถัดมาบวกกับบิตแรกทางขวามือของเลขไบนารีโดยไม่คิดตัวทด ได้เป็นคำตอบของรหัสเกรย์
- จากนั้นก็ทำการบวกไปในทิศทางขวามือครั้งละ 2 บิตที่ติดต่อกันได้เป็นผลลัพธ์ของรหัสเกรย์ไปจนถึงบิตที่มีค่าน้อยที่สุด แสดงดังทิศทางในรูป
- การบวกให้คิดถึงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว ตัวทดให้ตัดทิ้ง เช่น $1+1$ เท่ากับ 0
- หลักการนี้สามารถนำไปออกแบบวงจร โดยใช้เกตที่เรียนผ่านมา

วงจรแปลงรหัส Binary เป็นรหัส Gray n-bit

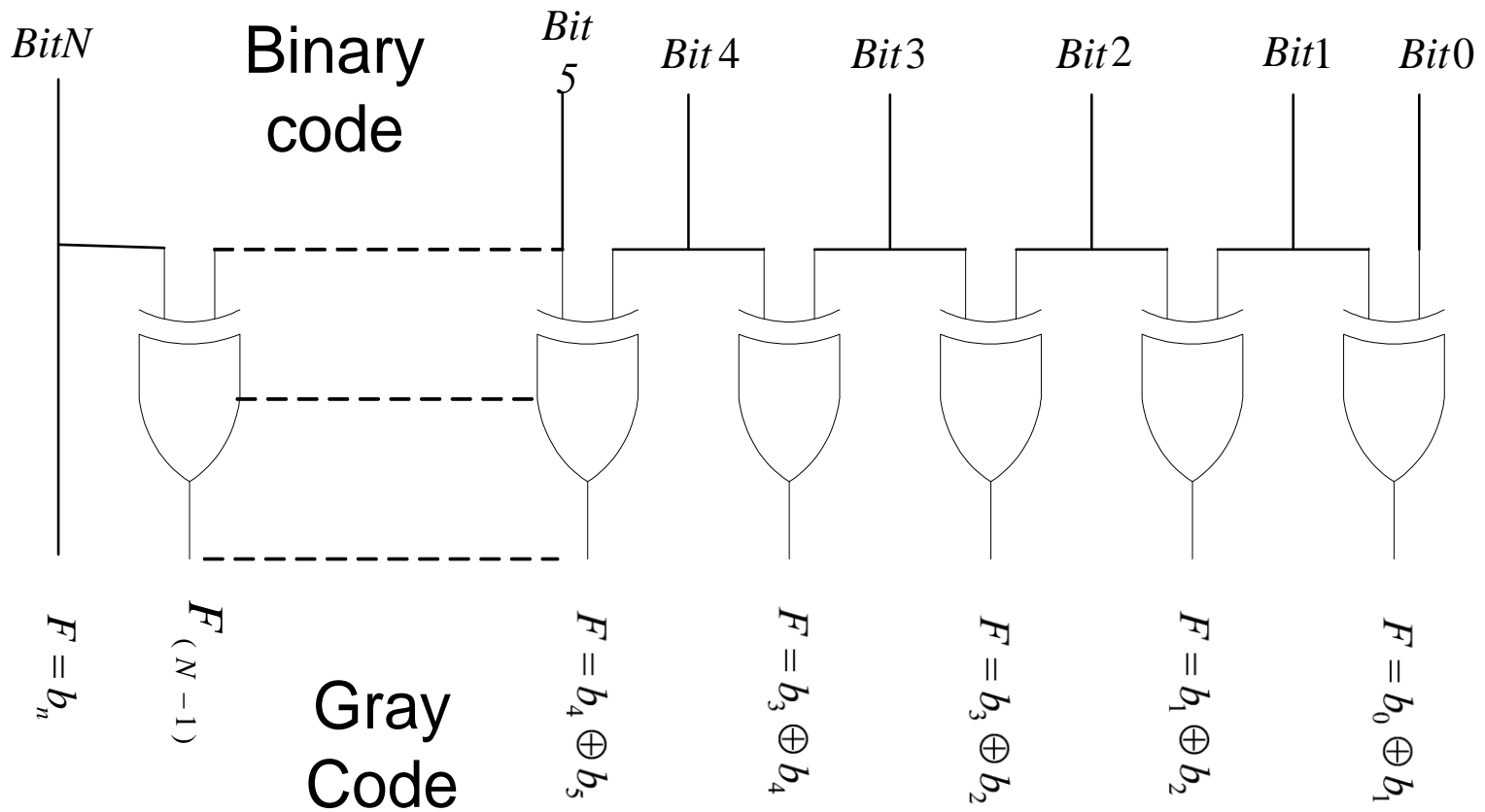

อธิบาย


- วงจรแปลงรหัสไบนารีเป็นรหัสเกรย์จำนวน n บิต
- จากหลักการที่กล่าวมาสามารถนำมาออกแบบเป็นวงจรแปลงรหัสเกรย์จากไบนารีแสดงดังรูป สามารถนำ EX-OR เกตมาออกแบบ
- บิตแรกทางซ้ายเหมือนกันถูกดึงลงมา จากนั้นนำบิต $n+(n-1)$ ได้ผลลัพธ์ F
- นำบิต $(n-1)+(n-2)$ ได้ผลลัพธ์ $F_{(n-1)}, F_{(n-2)}, F_{(n-3)}, \dots, F_0$ การบวกของต่อไปเรื่อยๆ จนถึงบิต 0
- ค่าที่ได้นำผลลัพธ์ของ F ทั้งหมดนำมาบวกกันได้เป็นรหัสเกรย์

การแปลงเลข Gray Code เป็น

Binary

หลักการแปลง Gray code เป็น Binary จำนวน 13 บิต

ตัวอย่าง

 


อธิบาย

- หลักการแปลงรหัสเกรย์เป็นไบนารีจำนวน 13 บิต
- หลักการโดยนำค่ารหัสเกรย์บิตที่ 12 แทนบิตที่ 12 ของรหัสไบนารีตำแหน่งเดียวกัน
- ลำดับสองนำรหัสไบนารีบิตที่ 12 ไปบวกกับบิตที่ 11 ของรหัสเกรย์ไม่คิดตัวทด ได้ผลลัพธ์เป็นบิตที่ 11 ของรหัสไบนารี
- ลำดับสามนำรหัสไบนารีบิตที่ 11 ไปบวกกับบิตที่ 10 ของรหัสเกรย์ไม่คิดตัวทด ได้ผลลัพธ์เป็นบิตที่ 10 ของรหัสไบนารี
- ลำดับสองนำรหัสไบนารีบิตที่ 10 ไปบวกกับบิตที่ 9 ของรหัสเกรย์ไม่คิดตัวทด ได้ผลลัพธ์เป็นบิตที่ 9 ของรหัสไบนารี
- ปฏิบัติการอย่างนี้ไปจนถึงบิต 0 ก็จะได้ค่าไบนารีครบจนถึง 13 บิตเป็นการแปลงรหัสไบนารีอย่างสมบูรณ์

การออกแบบวงจรแปลงรหัสเกรย์เป็นไบนารีจำนวน n บิต

วงจรแปลงรหัส Gray เป็นรหัส Binary n-bit

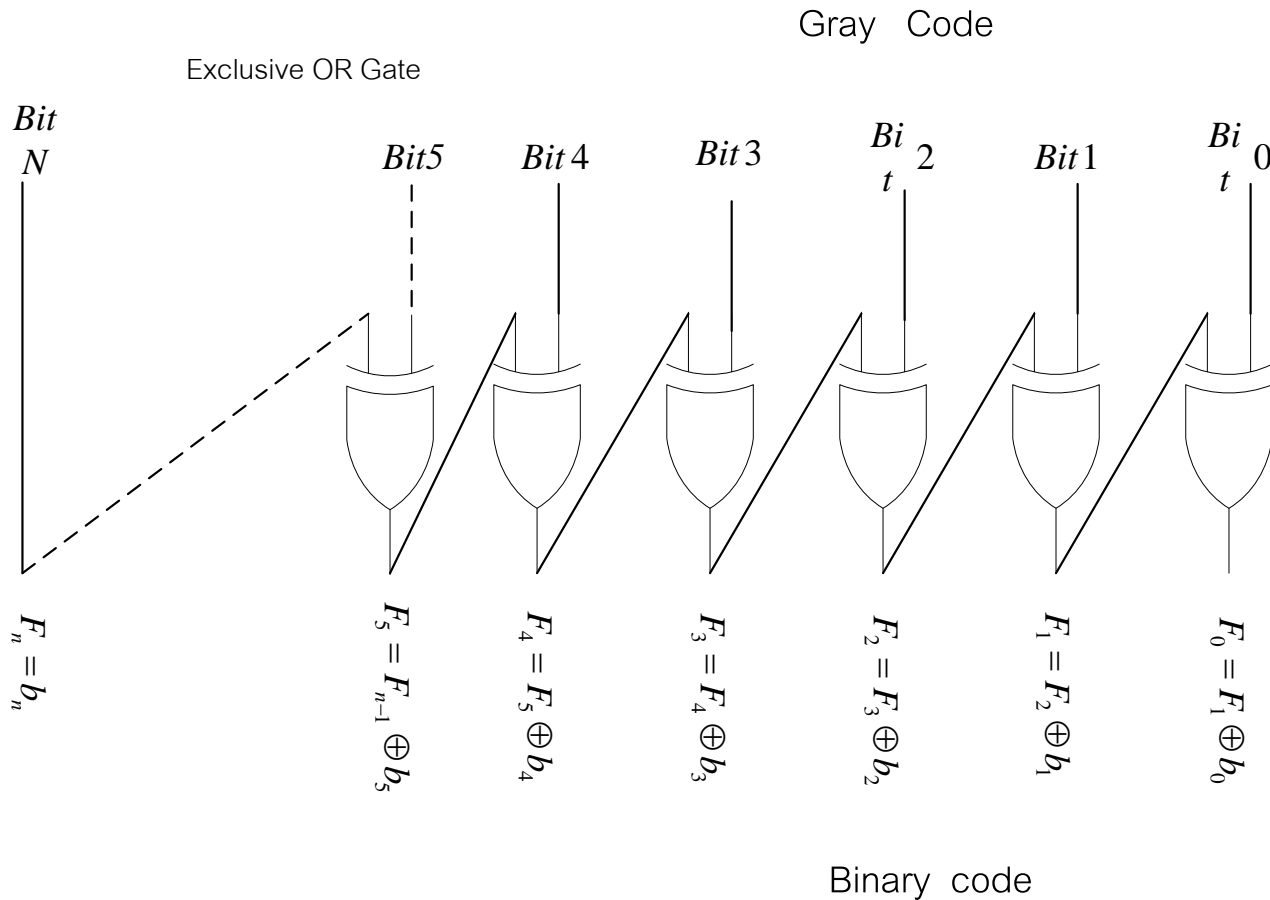

อธิบาย

การออกแบบวงจรรหัสเกรย์เป็นไบนารี จำนวน n บิต

- จากหลักการที่ผ่านมาโดยการนำบิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรหัสเกรย์มารวมกับบิตที่เกิดขึ้นในไบนารี ก็จะได้ดังแสดงในรูปโดยมี EX-OR เกตเป็นตัวแปลงรหัส
- บิตทางซ้ายมือบิตแรกจะเป็นค่าเดียวกันทั้งรหัสเกรย์และไบนารี
- นำบิตของไบนารีไปบวกกับบิตเกรย์ในรูปคือบิตที่ 5 ได้ผลลัพธ์บิตที่ 5 ของรหัสไบนารี นำบิตที่ 5 ไปบวกกับบิตที่ 4 ของรหัสเกรย์ได้ผลลัพธ์เป็นรหัสไบนารีที่ 4
- บิตถัดไปก็ใช้หลักการเดียวกันจนครบ จนถึงบิต 0 จะได้เป็นรหัสไบนารี


ตารางแสดงรหัส BCD กับ Excess-3 พร้อมด้วยบิตพาริตี

ตัวเลขฐาน 10	BCD	Odd-parity	Even-parity	Excess-3	Odd-parity	Even-parity
0	0000	1	0	0011	1	0
1	0001	0	1	0100	0	1
2	0010	0	1	0101	1	0
3	0011	1	0	0110	1	0
4	0100	0	1	0111	0	1
5	0101	1	0	1000	0	1
6	0110	1	0	1001	1	0
7	0111	0	1	1010	1	0
8	1000	0	1	1011	0	1
9	1001	1	0	1100	1	0

อธิบาย

- ตารางแสดงรหัส BCD กับ Excess-3 พร้อมบิตพาริตี
- พิจารณาที่ตารางจากเลขฐาน 10 จะมีรหัส BCD พร้อมกับบิตพาริตีที่เป็นคี่ หมายถึงว่าจำนวนใดๆ ที่แปลงเป็นรหัส BCD ในตำแหน่งใดๆ แล้วมีจำนวนเลข 1 เป็นเลขคี่ 1,3 บิตพาริตีคี่ (Odd Parity) จะเป็น 0 แต่ถ้ารหัส BCD ในตำแหน่งใดๆ มีจำนวน 1 เป็นจำนวนคู่ 2,4 บิตพาริตีคี่ (Odd Parity) จะเป็น 1
- ในทำนองเดียวกันบิตพาริตีคู่ (Even Parity) ถ้ารหัส BCD ในตำแหน่งใดๆ มีจำนวนเลข 1 เป็นเลขคี่ 1,3 บิตพาริตีคู่ก็จะมีค่าเท่ากับ 1 ถ้าแปลงรหัส BCD ในตำแหน่งใดๆ มีจำนวนเลข 1 เป็นเลขคู่ 2,4 บิตพาริตีคู่ก็จะมีค่าเท่ากับ 0
- รหัสอื่นๆ ในตารางก็ใช้เทคนิคเดียวกัน

436 การออกแบบวงจรสร้างบิตตรวจสอบ

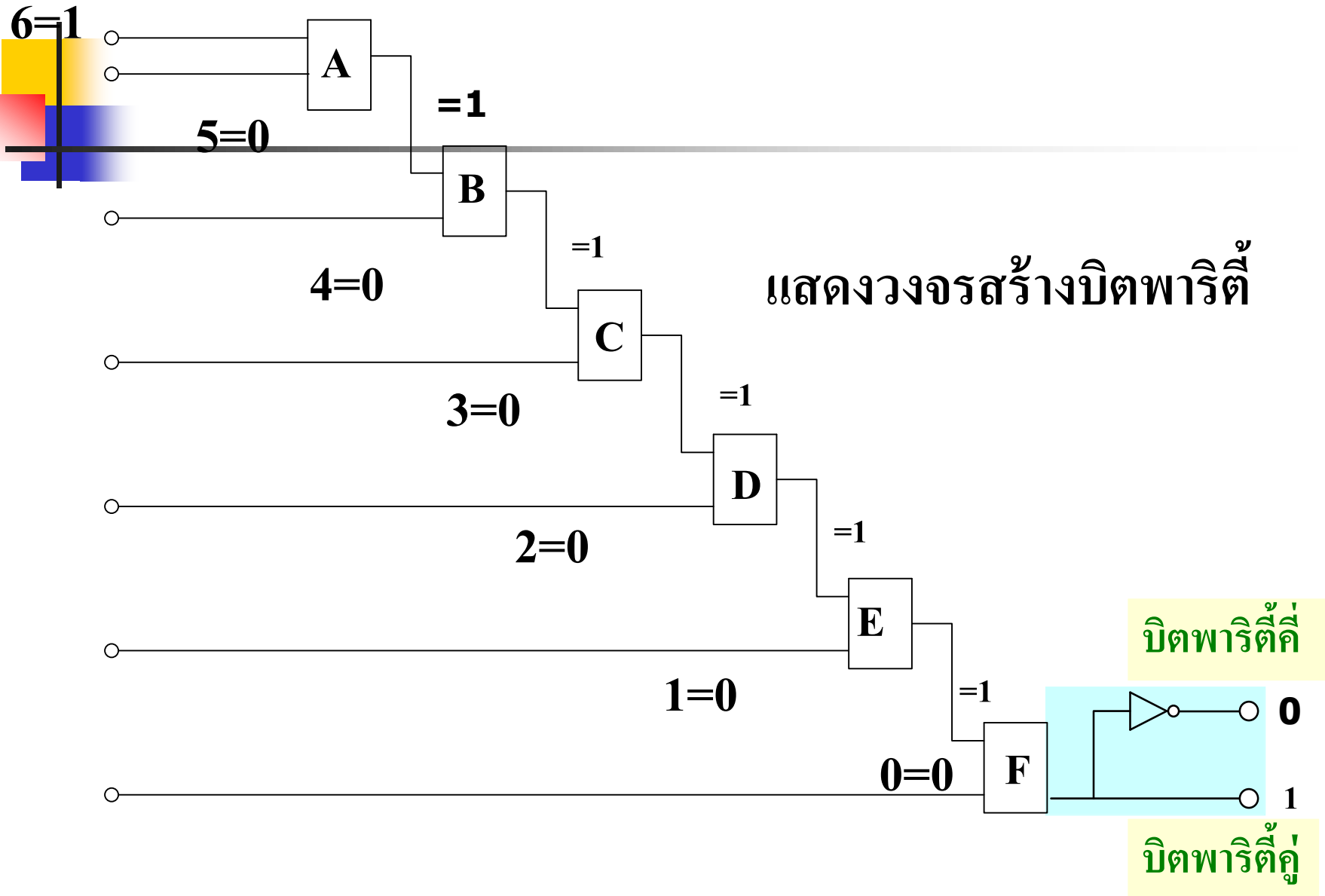




อธิบาย

- การออกแบบวงจรสร้างบิตตรวจสอบค่าความผิดพลาด
- ตามมาตรฐาน CCITT (V6) กำหนดให้บิตพาริตีวางไว้ที่ตำแหน่งบิตที่ 8
- วิธีการโดยใช้ หลักการบวกที่ไม่คิดตัวทด ข้อมูลมีจำนวน 7 บิต
- ใช้ตัวบวก (EX-OR) ไม่คิดตัวทดจำนวน 6 ตัว
- นำค่าแต่ละบิตของข้อมูลมาบวกกันจากบิต 0 บวกกับบิต 1 โดยใช้ Block A ได้ค่าเอาต์พุต แล้วนำค่าเอาต์พุตไปบวกกับอินพุตบิต 2 โดยใช้ Block B ได้ค่าเอาต์พุต แล้วนำค่าไปบวกกับบิตต่อไปจนถึงถึงบิตที่ 6 Block F เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 บิต
- ถ้าค่าที่ได้จากการบวกของบิตที่ 7 มีจำนวนเป็น 1 ก็แสดงว่าบิตพาริตีแบบคู่จะต้องมีค่า 1
- ถ้าค่าที่ได้จากการบวกของบิตที่ 7 มีจำนวนเป็น 0 ก็แสดงว่าบิตพาริตีแบบคู่จะต้องมีค่า 0
- ในทำนองกลับกันบิตพาริตีคี่จะตรงกันข้ามกับบิตพาริตีคู่

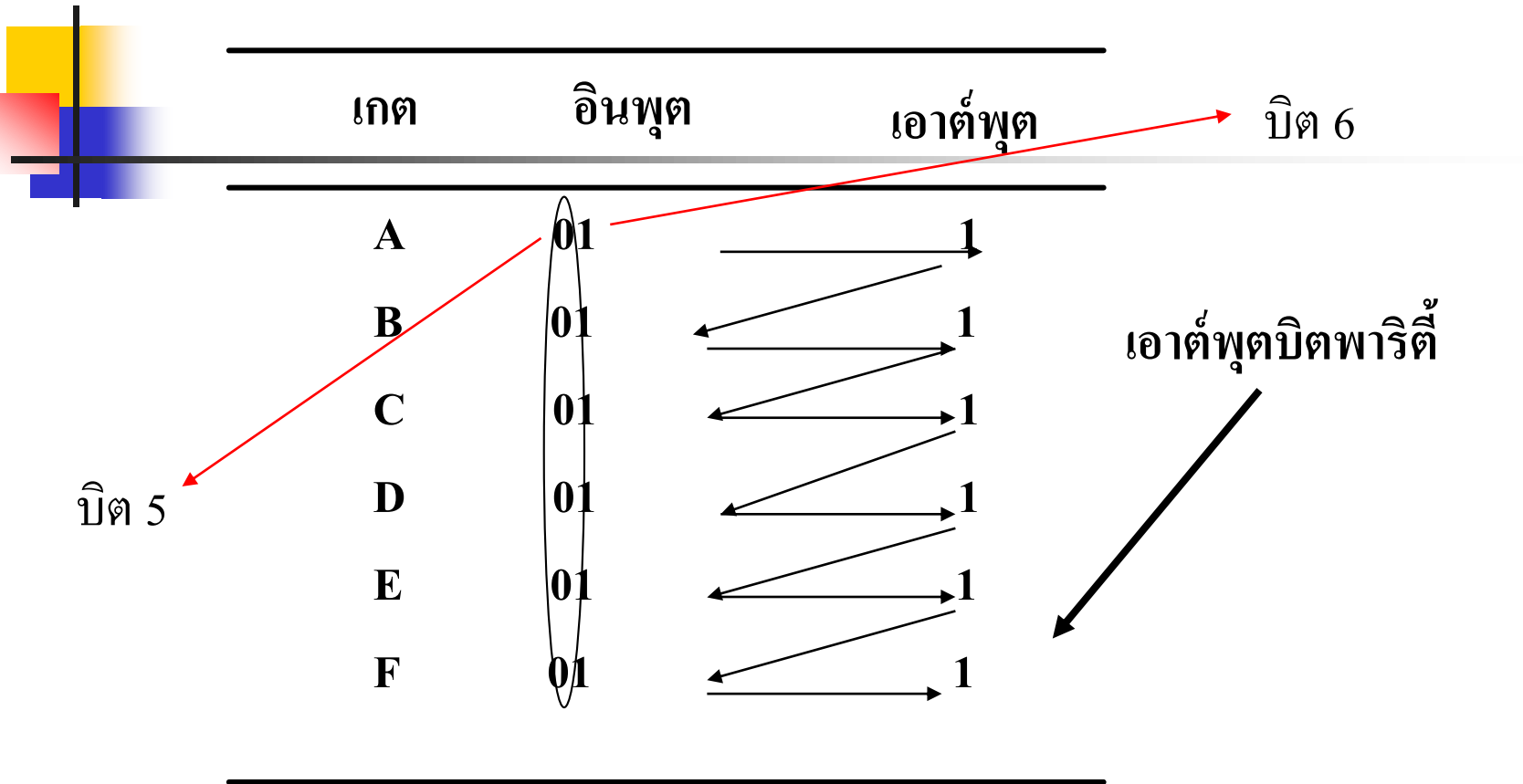ผลลัพธ์ของวงจรสร้างบิตพาริตีคู่ ได้ดังนี้



ค่าเอาต์พุตของเกต F มีค่า 1 แสดงถึงต้องการบิตพาริตีคู่


อธิบาย

- การออกแบบวงจรสร้างบิตตรวจสอบ(Parity Bit)
- รหัสที่ทำการสร้างขนาด 7 บิต รวมพาริตี้อีก 1 บิต เป็นรหัส 8 บิต
- หลักการ วิธีตรวจสอบนำบิตทั้งหมดมาเปรียบเทียบ
- โดยเทียบค่าถ้าแตกต่างกันให้ค่า 1 ถ้าเหมือนกันจะให้ค่า 0
- นำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับหลักต่อไปจนครบ 7 บิต
- ค่าที่เกิดจากการเปรียบเทียบบิตสุดท้ายจะเป็นค่า บิตพาริตีแบบคู่(Even Parity)
- ค่าที่กำหนด 1000000
- นำค่าบิต 7=1 เปรียบเทียบกับบิต 6=0 โดยวงจร A ได้ค่าเอาต์พุตเท่ากับ 1
- นำผลที่ได้จากเอาต์พุต A ไปเปรียบเทียบกับบิต 5=0 โดยวงจร B ได้ค่าเอาต์พุตเท่ากับ 1
- นำผลที่ได้จากเอาต์พุต B ไปเปรียบเทียบกับบิต 4=0 โดยวงจร C ได้ค่าเอาต์พุตเท่ากับ 1
- นำผลที่ได้จากเอาต์พุต C ไปเปรียบเทียบกับบิต 3=0 โดยวงจร D ได้ค่าเอาต์พุตเท่ากับ 1
- นำผลที่ได้จากเอาต์พุต D ไปเปรียบเทียบกับบิต 2=0 โดยวงจร E ได้ค่าเอาต์พุตเท่ากับ 1
- นำผลที่ได้จากเอาต์พุต E ไปเปรียบเทียบกับบิต 1=0 โดยวงจร F ได้ค่าเอาต์พุตเท่ากับ 1
- นำผลที่ได้จากเอาต์พุต F ไปเป็นบิตพาริตีในที่นี่จะเป็นพาริตีแบบคู่คือค่า 1
- ถ้าต้องการทำเป็นบิตพาริตีคี่ โดยผ่านวงจร NOT เกต ก็จะได้เป็นวงจรสร้างบิตพาริตีคี่ มีค่า 0

ตัวอย่างการใช้บิตพาริตีตรวจสอบ

กรณีที่มีบิตเพียง หนึ่งบิต ผิดพลาด ทำให้วงจร ด้านรับแสดงค่าลอจิก 1

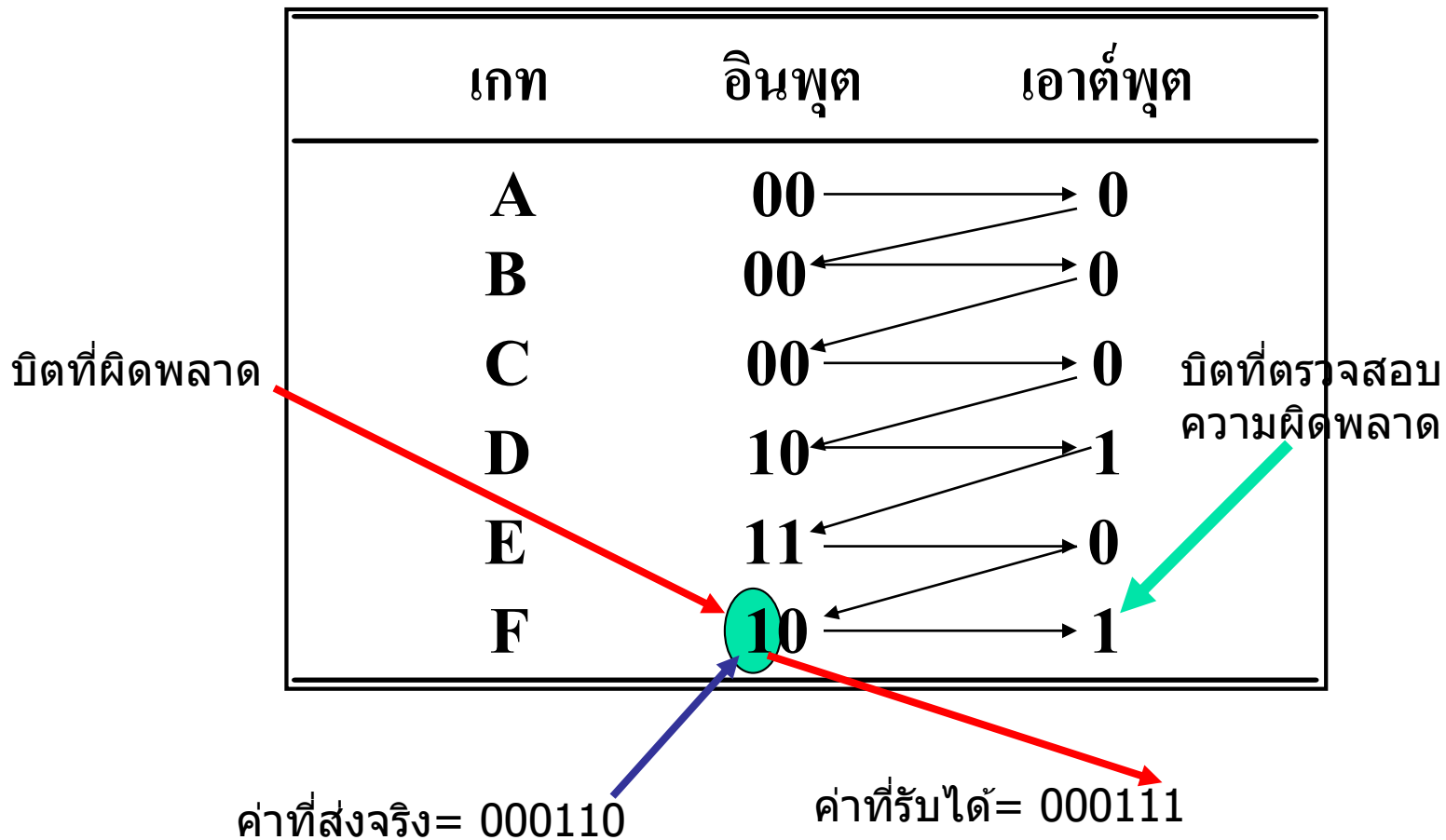เพื่อแจ้งความผิดพลาดของข้อมูลขึ้น เราแสดงสถานะบอกแต่ละเกต ดังนี้





อธิบาย

- อีกตัวอย่าง ค่าทางอินพุตเป็น 0000110 ค่าบิตตรวจสอบคู่ควรจะเป็น 0 เมื่อส่งผ่านไปในวงจรต่างๆแล้วหากเกิดความผิดพลาด เป็น 0000111 ค่าบิตพาริตีคู่ที่ได้เมื่อมีการผิดพลาดเพียง 1 บิต เป็นค่า 1 ดังนั้นวงจร

- ทำการตรวจสอบแล้วส่งผลว่ามีการผิดพลาด ก็บอกไปยังวงจรที่มีการส่งข้อมูลให้ทำการส่งข้อมูลให้ใหม่ เมื่อมีการรับผิดพลาดแสดงให้เห็น ดังตารางการเปรียบเทียบ การผิดพลาดที่บิต 0 ส่งค่า 0 แต่การรับเป็นค่า 1

กรณีที่มีบิตผิดสองบิตวิธีบิตพาริตี ไม่

สามารถตรวจพบได้ (นับเป็นข้อเสียอย่างหนึ่ง)


เกท	อินพุต	เอาต์พุต
A	00	0
B	10	1
C	01	1
D	11	0
E	10	1
F	11	0

กรณีที่เกิดความ
ผิดพลาด 2 บิตที่
B,F

อธิบาย

- กรณีมีการผิดพลาด 2 บิต ตัวอย่างเดิมถ้าส่งค่า 00001110 บิตตรวจสอบคู่เป็น 0 ในกรณีนี้ค่าบิตที่เกิดเป็น 0010111 มีการผิดพลาดถึง 2 บิต ที่บิต 0 , 4 ผลการตรวจสอบได้ค่าเป็น 0 การตรวจสอบถือว่าถูกต้องจึงไม่มีการแจ้งเตือนไปยังวงจรส่ง ค่าที่นำไปใช้มีการผิดพลาด 2 บิต นับได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่ง การแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างนี้มีการส่งรหัสแก้ไข โดยใช้หลักความน่าจะเป็น ในการแก้ไขเมื่อมีการผิดพลาดถึง 2 บิต รหัสนี้จะใช้ในการควบคุมระยะไกล ที่มีความแม่นยำและแน่นอนสูงจะทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ ถูกต้องเหมือนกับต้นฉบับเดิม ซึ่งจะนำไปใช้ในการควบคุมจรวด, ดาวเทียม, วิทยุนำทางไกล, ยานอวกาศ ซึ่งจะไม่กล่าวในที่นี้

การสร้างบิตตรวจสอบแบบคู่

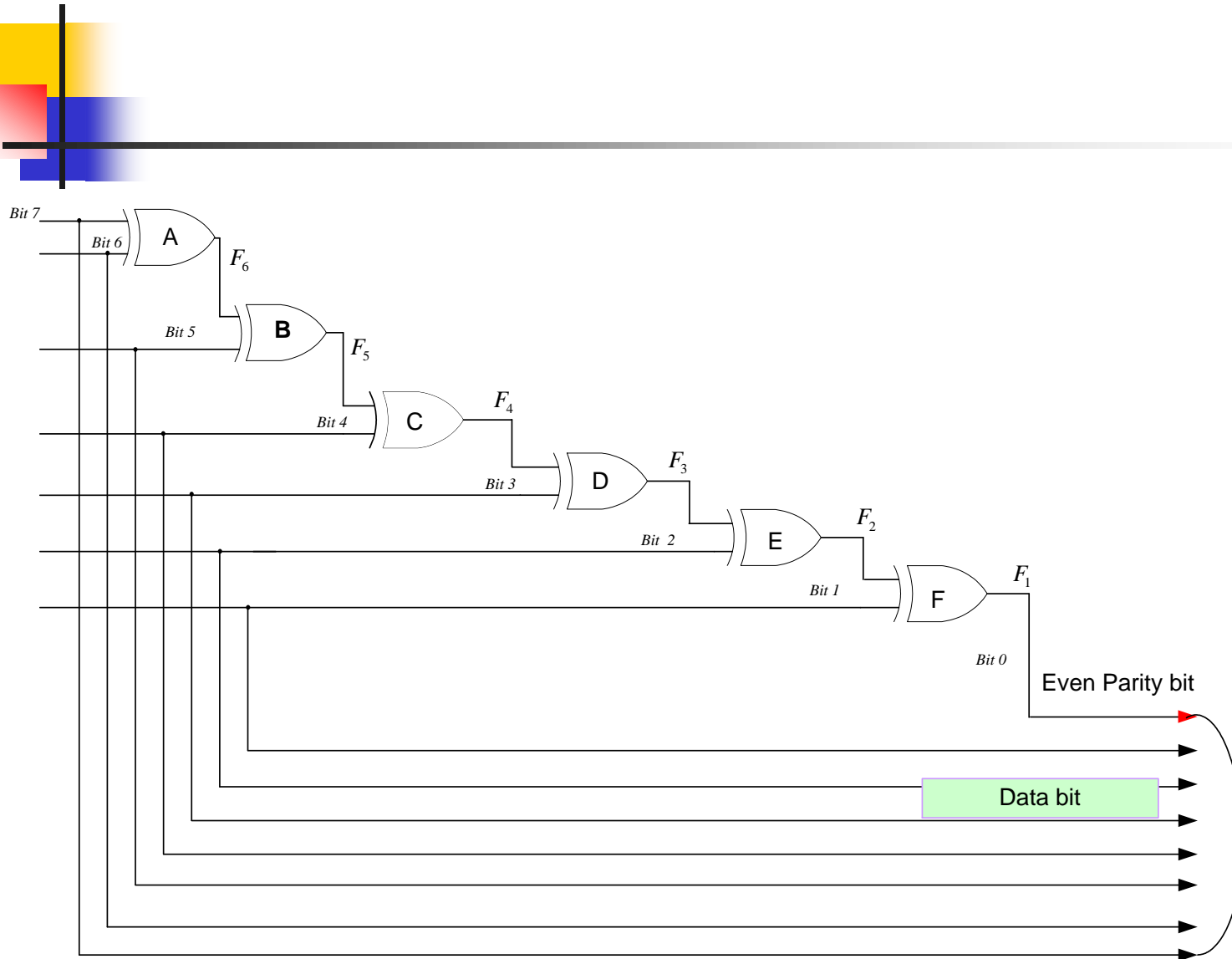

อธิบาย

- การสร้างวงจรบิตตรวจสอบจากหลักการที่กล่าวมาทั้งหมด
- สามารถสร้างค่าจากเอาต์พุตโดยใช้วงจร EX-OR เกต
- ค่าที่ได้จากเอาต์พุต EX-OR เกต นำไปเปรียบเทียบกับบิตถัดไป
- จำนวน 7 บิตสามารถใช้ EX-OR เกต 6 ตัว A-F
- เอาต์พุตของ EX-OR เกต บิตที่ 0 คือค่า บิตพาริตีคู่
- บิตข้อมูล (Data bit) สามารถนำมาต่อใช้งานได้โดยตรงเป็นจำนวน 7 บิต

437 รหัสที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ตาราง รหัสแอสกี

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1									
0	0	0	0	0	0	0	0	NUL	(TC7)DLE	SP	0	@	P	.	p
0	0	0	1	1	1	1	1	(TC1)SOH	DC1		1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	2	2	2	(TC2)STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	3	3	3	(TC3)ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	4	4	4	(TC4)EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	5	5	5	(TC5)ENQ	(TC8)NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	6	6	6	(TC6)ACK	(TC9)SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	7	7	7	BEL	(TC10)ETR	*	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	8	8	8	FE0(BS)	CAN	(8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	9	9	9	FE(LF)	EM)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	10	10	10	FE2(HT)	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	11	11	11	FE3(LF)	ESC	+	;	K	[k	:
1	1	0	0	12	12	12	12	FE4(FF)	IS4(FS)	*	<	L	\	l	;
1	1	0	1	13	13	13	13	FE5(CR)	IS3(GS)	-	=	M]	m	b1
1	1	1	0	14	14	14	14	SO	IS2(RS)	*	>	N	^	n	
1	1	1	1	15	15	15	15	SI	IS1(US)	/	?	0	-	o	_

อธิบาย

- รหัสที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์(ASCII Code) มีมาตรฐาน 7 บิต กับ 8 บิต แทนด้วย 1 อักษร สามารถแทนค่าได้ 128 ค่า
 - ASCII (American Standard Code for Information Interchange) เป็นรหัสที่รับจากคีย์บอร์ด แล้วทำการแปลงเป็นเลขฐาน 2 ในรูปแบบรหัสแอสกีซึ่งมีจำนวน 7 บิต แบ่งเป็นสองส่วน ดังตารางแสดงค่า ถ้าเป็นขนาด 8 บิต บิตซ้ายสุดคือค่าตรวจสอบความผิดพลาดตั้งค่า 0
 - ตัวอย่าง ข้อมูล A_CAB. แทนด้วย 8 บิต ASCII ได้ดังนี้
- | A | blank | C | A | B | . |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01000001 | 00100000 | 01000011 | 01000001 | 01000010 | 00101110 |
- ในตารางสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน Row แถวประกอบด้วย b_1 - b_4 แสดงค่าตำแหน่งได้ 16 ตำแหน่ง คือค่า 0-15
 - ส่วนของคอลัมน์มีค่า 3 บิต ประกอบด้วย b_5 - b_7 แสดงได้ 8 คอลัมน์ ไม่ซ้ำกัน
 - นำส่วน Row มาตัด Column จะได้ค่าเป็น ตัวอักษร ส่วนรหัส ASCII ได้จากค่า b_0 - b_7

ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 5

1. จงอธิบายรหัสที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ ถึงจำนวนบิต และการทำงานของรหัส
2. จงสร้างรหัสส่วนตัวที่สามารถนำไปสร้างวงจรเข้ารหัสและพร้อมกับบิต ที่ทำการตรวจสอบโดยกำหนดเงื่อนไขของเอาต์พุตตามความต้องการที่นักศึกษาต้องการ
3. บอกถึงแนวคิดของการออกแบบวงจรเข้ารหัส
4. เขียนตารางความจริงวงจรเข้ารหัส และแนวทางในการสร้างวงจรถอครหัส
5. เขียนวงจรที่ออกแบบเข้ารหัส

เนื้อหาคำบรรยายในสัปดาห์ที่ 6 การถอดรหัส (Decoder)

44 การถอดรหัสทางดิจิทัลของเลขฐานสอง

441 การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 2 บิต

442 การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 3 บิต

443 การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 4 บิตแบบ Tree

444 การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 14 บิตแบบ Tree

445 การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด n บิต

เนื้อหาบรรยายในสัปดาห์ที่ 6 การถอดรหัส (Decoder) (ต่อ)

45 การออกแบบวงจรถอดรหัส BCD -8421 แสดงผล แบบแอลอีดี seven segment

451 การออกแบบวงจรถอดรหัส BCD-8421 แสดงผล แบบแอลอีดี seven segment มีคาโอดต่อร่วมกัน (Common Cathode)

452 การออกแบบวงจรถอดรหัส BCD-8421 แสดงผล แบบแอลอีดี seven segment มีแอนโอดต่อร่วมกัน (Common Anode)

453 การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสอง แบบแสดงผลเอาต์พุตเดียว

454 การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองเป็นรหัสเกร็ย

46 การประยุกต์ใช้วงจรถอดรหัสในการออกแบบวงจรลอจิกเกต

461 การนำวงจรถอดรหัสไปออกแบบลอจิกเกตในรูป Minterm

462 การนำวงจรถอดรหัสไปออกแบบลอจิกเกตในรูป Maxterm

การเข้ารหัส และ ถอดรหัส (Encoder and Decoder)

- การเข้ารหัส (Encoder) ในสัปดาห์ที่ 5 กล่าวถึงเรื่องของวงจร Logic หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงระดับของ Logic จากสวิตช์มาเป็นสัญญาณ Logic ตามรหัสที่เราต้องการ เช่น ถ้ามีสวิตช์อยู่ 10 ตัว กดสวิตช์เลขหมายใดก็ให้ Output ของวงจรเป็นสัญญาณ Logic ของรหัส Binary เป็นต้น ซึ่งเราจะให้ Output ของวงจรเป็นรหัสอะไรก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ในทำนองเดียวกัน

- การถอดรหัส (Decoder) ก็หมายความว่า วงจรซึ่งเปลี่ยนรหัสทาง Input เพื่อเป็นรหัสอื่นตามต้องการ เช่น เปลี่ยนรหัส BCD เป็นแรงดันของ เลขฐานสิบ เป็นต้น วงจรเข้ารหัสและ ถอดรหัสนี้ สามารถสร้างขึ้นมาจาก Diode ซึ่งต่อกันแบบ Matrix หรือ จากวงจร Gate Combination ก็ได้ ซึ่งทั้งสองชนิดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้ในแง่ของขนาดความยุ่งยาก ราคา ฯลฯ

- วงจร **Gate combination** สำหรับวงจรถอดรหัส BCD -8421 เป็นเลขฐานสิบจาก
วงจรดังกล่าว ถ้าเราเอา LED มาต่อที่ Output LED จะสว่างเฉพาะ Output ใด
Output หนึ่งตามรหัส BCD - 8421 ของ Input

- **หากต้องการแสดงผลออกมาในรูปของ LED 7 ส่วน (segment)** ซึ่งจะทำให้อ่าน
การแสดงผลได้ง่ายขึ้น วงจรถอดรหัสก็ต้องเป็นวงจรถอดรหัสสำหรับจุด LED
7 ชิ้นส่วนที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด

- ตัวอย่างต่อไปเป็นตารางถอดรหัสจาก BCD เป็นรหัส **GRAY** ถ้าเอาต์พุต
จะนำไปออกแบบวงจรเกตโดยพิจารณาที่ละขั้นตอนดังตาราง k-map

44 การถอดรหัสทางดิจิทัลของเลขฐานสอง

ถอดรหัสในรูปแบบตำแหน่ง แสดงผลในเลขฐาน 10 โดยใช้ LED แสดงตำแหน่ง 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

- ถอดรหัสในรูปแบบแสดงผลเป็นเลขฐาน 10 แสดงผลในรูปแบบ Seven segment
- ถอดรหัสเลขฐานสองในรูปแบบรหัสเกร็ย

441 การออกแบบวงจรถอดรหัส

การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 2 บิตแบบแสดงโดย

ตำแหน่ง LED


B	A	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

ตารางแสดงค่าของวงจรถอดรหัส

อธิบาย

- การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสอง ขนาด 2 บิต
- พิจารณาจากตารางแสดงค่าของวงจรถอดรหัส (Decoder Circuit)
- ค่าที่ได้ทางเอาต์พุตจะได้ค่าที่แตกต่างกัน 4 ค่า โดยพิจารณาแต่ละเอาต์พุตในเทอมของ minterm ได้ดังต่อไปนี้
 - ค่า $F_0 = \bar{A}\bar{B}$
 - ค่า $F_1 = A\bar{B}$
 - ค่า $F_2 = \bar{A}B$
 - ค่า $F_3 = AB$
- สามารถเขียนเป็นวงจรถอดรหัสพร้อมด้วยสัญญาณควบคุม (Enable) ของวงจร ดังรูปแสดงถัดไป
- การนำไปใช้งานเช่นแสดงสถานะของลิฟท์ชั้นของที่ จำนวนไม่เกิน 7 ชั้นว่าขณะนี้ลิฟท์กำลังเคลื่อนอยู่ชั้นใด

2 to 4 Decoder with Enable

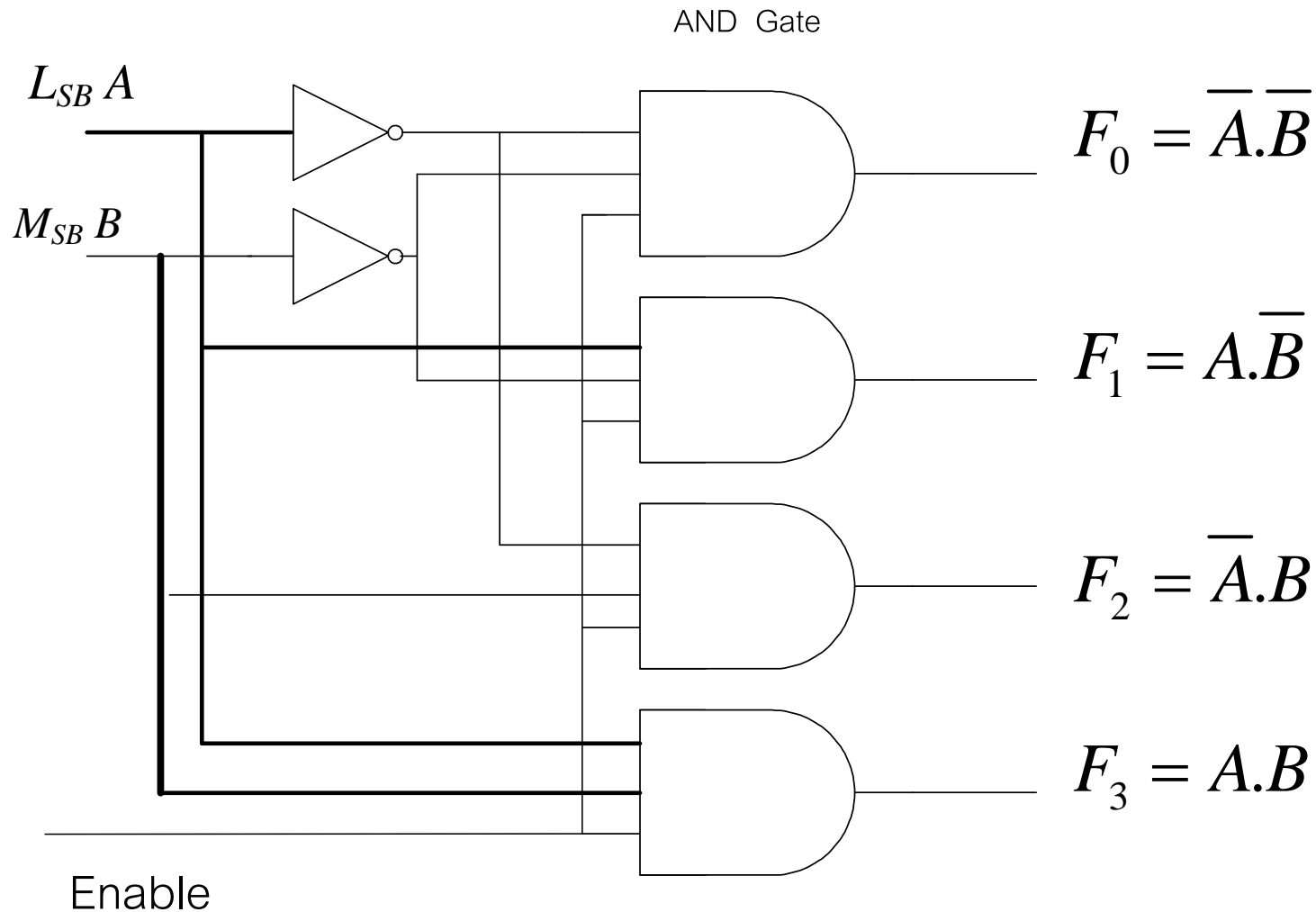

442 การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 3 บิต

C	B	A	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

ตารางแสดงค่าวงจรถอดรหัส 3 บิต

อธิบาย

- พิจารณาจากตารางความจริงของวงจรถอครหัสขนาด 3 บิต
- สัญญาณทางอินพุตที่จะนำไปถอครหัสคือ A,B,C
- สัญญาณทางเอาต์พุต ที่ได้ออกมาในรูปแบบ minterm มีดังต่อไปนี้

$$-F_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$-F_1 = A\bar{B}\bar{C}$$

$$-F_2 = \bar{A}B\bar{C}$$

$$-F_3 = \bar{A}BC$$



$$-F_4 = A\bar{B}C$$

$$-F_5 = A\bar{B}\bar{C}$$

$$-F_6 = ABC$$

$$-F_7 = ABC$$

วงจรถอดรหัส 3 บิต

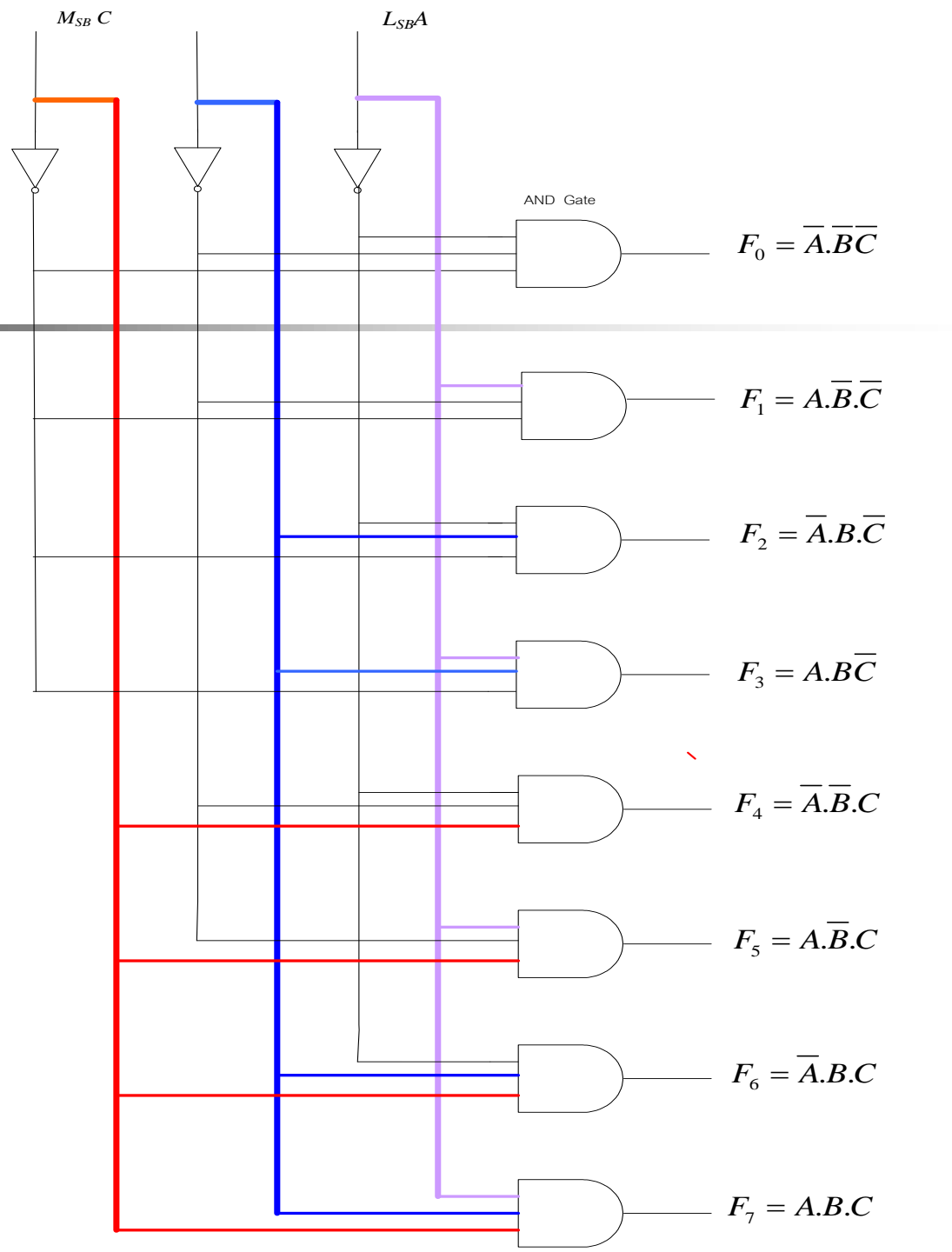 


อธิบาย

จากค่าที่ minterm ในตารางดังกล่าวสามารถนำค่าที่ได้จากเอาต์พุตมาเขียนเป็นวงจร

- ค่าเอาต์พุตของ F_0 จะเป็น 1 ก็ต่อเมื่ออินพุต $A=0, B=0, C=0$ วงจรจะทำการถอดรหัสในตำแหน่ง F_0 โดยนำ NOT A ไป AND กับ NOT B และ NOT C
- ค่าเอาต์พุตของ F_1 จะเป็น 1 ก็ต่อเมื่ออินพุต $A=1, B=0, C=0$ วงจรจะทำการถอดรหัสในตำแหน่ง F_1 โดยนำ A ไป AND กับ NOT B และ NOT C
- ค่าเอาต์พุตของ F_2 จะเป็น 1 ก็ต่อเมื่ออินพุต $A=0, B=1, C=0$ วงจรจะทำการถอดรหัสในตำแหน่ง F_1 โดยนำ NOT A ไป AND กับ B และ NOT C
- ในค่าตำแหน่งที่ F_3-F_7 ก็พิจารณาดังที่กล่าวมา
- ค่าเอาต์พุตที่แสดงขนาด 3 บิต จะไม่ซ้ำกัน 8 ตำแหน่ง

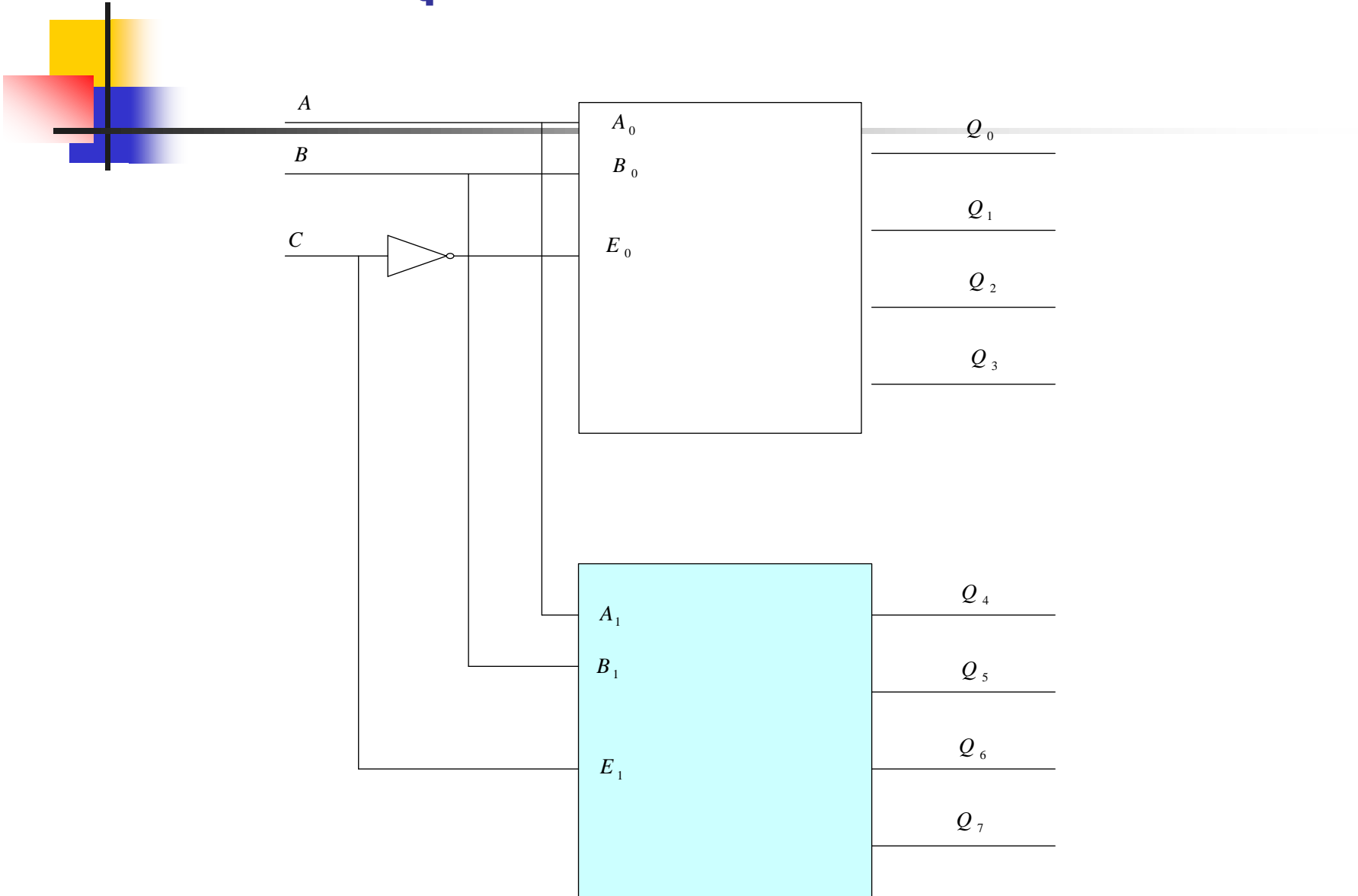การเพิ่มบิตควบคุมเพื่อเพิ่มขนาดของวงจรถอดรหัส



อธิบาย

- การสร้างวงจรถอดรหัสขนาด 3 บิต โดยการนำวงจรถอดรหัสขนาด 2 บิตมาใช้งาน
- บิต A_0, B_0 จะทำงานที่ตำแหน่ง 0-3 และซ้ำใหม่ 4-7 โดยมีบิต C เป็นบิตตัวแปร
- วงจรถอดรหัส ขนาด 3บิต พิจารณาบิต M_{SB} หรือบิต C จะมีค่าเท่ากับ 0 ในตำแหน่งของเลขฐานสอง ในตำแหน่งเลขฐานสิบเท่ากับ 0 - 3 และที่บิต C มีค่าเท่ากับ 1 ในตำแหน่งเลข 4-7 จึงนำมาเป็นบิตควบคุมการทำงานของวงจรถอดรหัส 2 บิตได้ดังรูป
- การทำงานของวงจรถอดรหัสแบบนี้ จะใช้วงจรถอดรหัส 2บิต ที่มีตัวควบคุม Enable ใช้บิต C ทำงานร่วมกับตัวอินเวอร์เตอร์ทางด้านอินพุต
- A_0, B_0 จะต่อขนานกับ A_1, B_1 เป็นตัวเลือกตำแหน่งเอาต์พุต จะมีค่าตั้งแต่ 00-11
- E_0 และ E_1 จะทำหน้าที่เลือกวงจรถอดรหัส Q_0-Q_3 เมื่อบิต C มีค่าเท่ากับ 0 ถ้าบิต C มีค่าเท่ากับ 1 วงจรถอดรหัสจะเลือกเอาต์พุต Q_4-Q_7


443 การถอดรหัสเลขฐานสองขนาด 4 บิตแบบ Tree ออกแบบวงจร

DC	BA	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅
00	00	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$															
00	01		$\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$														
00	10			$\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$													
00	11				$\overline{A}\overline{B}CD$												
01	00					$\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$											
01	01						$\overline{A}B\overline{C}D$										
01	10							$\overline{A}BC\overline{D}$									
01	11								$\overline{A}BCD$								
10	00									$\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$							
10	01										$\overline{A}B\overline{C}D$						
10	10											$\overline{A}BC\overline{D}$					
10	11												$\overline{A}BCD$				
11	00													$\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$			
11	01														$\overline{A}B\overline{C}D$		
11	10															$\overline{A}BC\overline{D}$	
11	11																$ABCD$

อธิบาย

- พิจารณาจากตารางแสดงถึงค่าเอาต์พุตของวงจรถอดรหัสขนาด 4 บิต
- ทางด้านอินพุต จะแบ่งเป็นสัญญาณขนาด 4 บิต คือ ABCD
- ทางด้านเอาต์พุต จะแบ่งเป็น F_0-F_{15} หรือ มีค่าเอาต์พุตจำนวน 16 ค่าที่ไม่ซ้ำกันดังตาราง
- พิจารณาทางด้านอินพุต หากแบ่งค่าเป็น 2 ส่วน คือบิตทาง L_{SB} , บิตทาง M_{SB}
- บิต M_{SB} ทางอินพุต D,C ที่มีค่าเป็น 00 จะแสดงค่าในเลขฐานสอง คือ 0-3
- บิต M_{SB} ทางอินพุต D,C ที่มีค่าเป็น 01 จะแสดงค่าในเลขฐานสอง คือ 4-7
- บิต M_{SB} ทางอินพุต D,C ที่มีค่าเป็น 10 จะแสดงค่าในเลขฐานสอง คือ 8-11
- บิต M_{SB} ทางอินพุต D,C ที่มีค่าเป็น 11 จะแสดงค่าในเลขฐานสอง คือ 12-15
- ส่วนบิตทาง L_{SB} ทางอินพุต B,A จะเปลี่ยนค่าจาก 00 -11 ซ้ำดังค่าที่แสดงในตาราง
- ในส่วนของบิต M_{SB} จะใช้ถอดรหัสขนาด 2 บิต
- ในส่วนของบิต L_{SB} จะใช้ถอดรหัสขนาด 2 บิต
- ลักษณะการต่อแบบทรี มีการเชื่อม M_{SB} , L_{SB} ด้วยแอนด์เกต

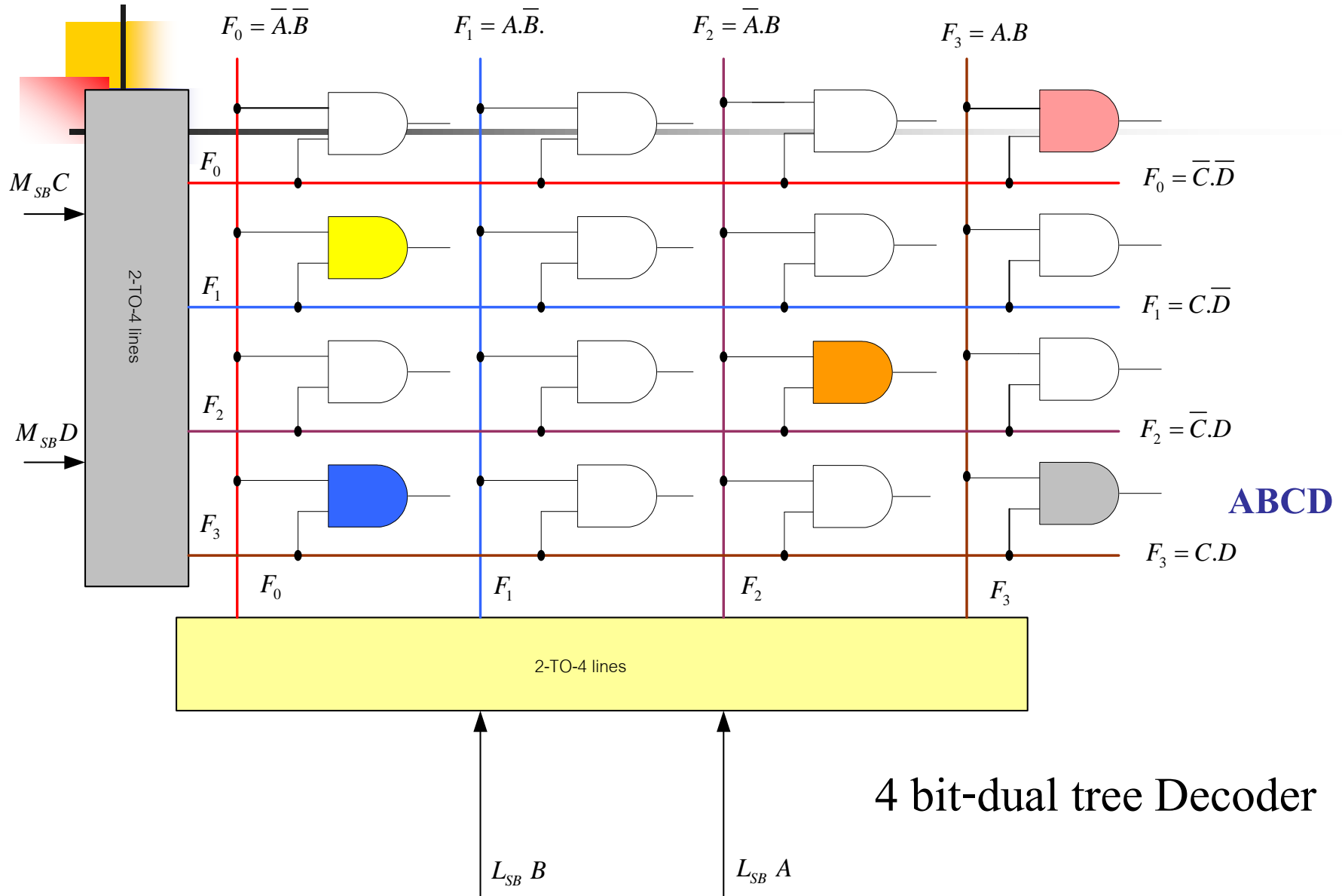การออกแบบวงจรถอดรหัสเลขฐานสองขนาด 4 บิตแบบ Tree



อธิบาย

■ การสร้างวงจรถอดรหัสขนาด 4 บิตแบบต้นไม้(Tree) โดยใช้วงจรถอดรหัส 2 บิต 2 วงจร มาใช้งานร่วมกับ AND เกต ดังรูป

■ กำหนดบิต CD ทางค่าสูงทำหน้าที่เลือกแถว (Row) ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 00-11

■ บิต AB ทางค่าต่ำทำหน้าที่เลือกคอลัมน์(Column)ที่จะแสดงค่าตำแหน่งทางเอาต์พุต


■ ตัวอย่างที่กำหนดค่าเป็น DC BA

- ค่า DC จะแสดงค่าในตำแหน่งแถวที่ 4 หรือ F_3

- ค่า AB จะแสดงค่าในตำแหน่งคอลัมน์ที่ 4 หรือ F_3

- ค่าที่ได้จะเข้าทางอินพุตของวงจร AND เกต แสดงถึงเอาต์พุตของค่าที่ถูกถอดรหัสในตำแหน่ง DC BA ดังแสดงในรูป

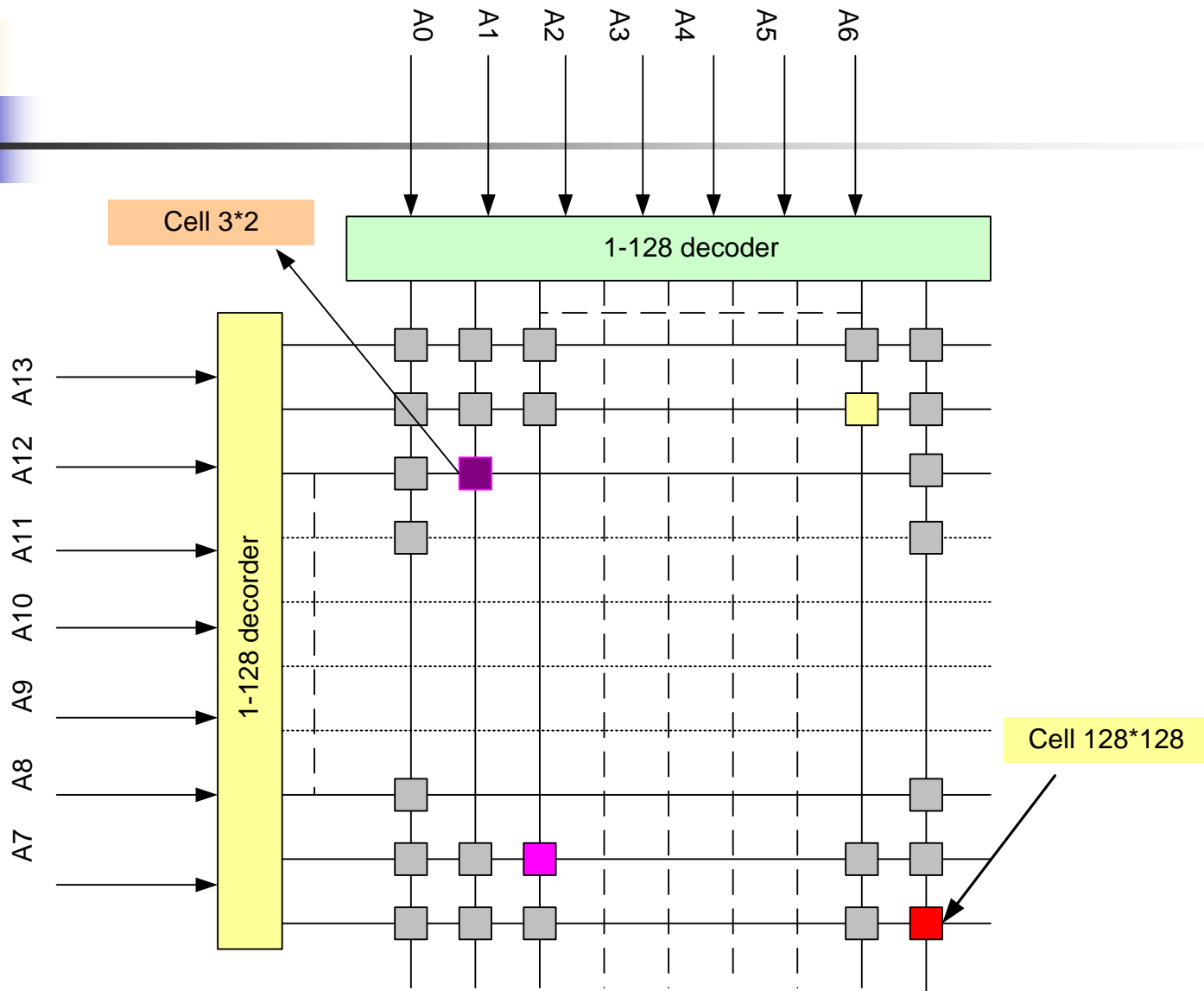444 การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด 14 บิตแบบ Tree




อธิบาย

- การนำวงจรถอดรหัสขนาด 14 บิต แบบ Dual tree มาใช้งาน
- อินพุตของทางแถวจะแบ่งออกเป็น 7 บิต A_7-A_{13} แบ่งออกเป็น 128 แถว
- อินพุตของคอลัมน์จะแบ่งเป็น 7 บิตเช่นกัน A_0-A_6 แบ่งออกเป็น 128 คอลัมน์
- เอาต์พุตเป็นขนาด $128 * 128$ Cell ที่ไม่ซ้ำกัน
- จากตัวอย่างการเลือกตำแหน่งของเซลล์ จะเลือกจากแถวคูณกับคอลัมน์ ในที่นี้จะได้แถวที่ 3 คูณกับคอลัมน์ 2

445 การออกแบบวงจรถอดรหัส

เลขฐานสองขนาด n บิต


Decoder
nBit

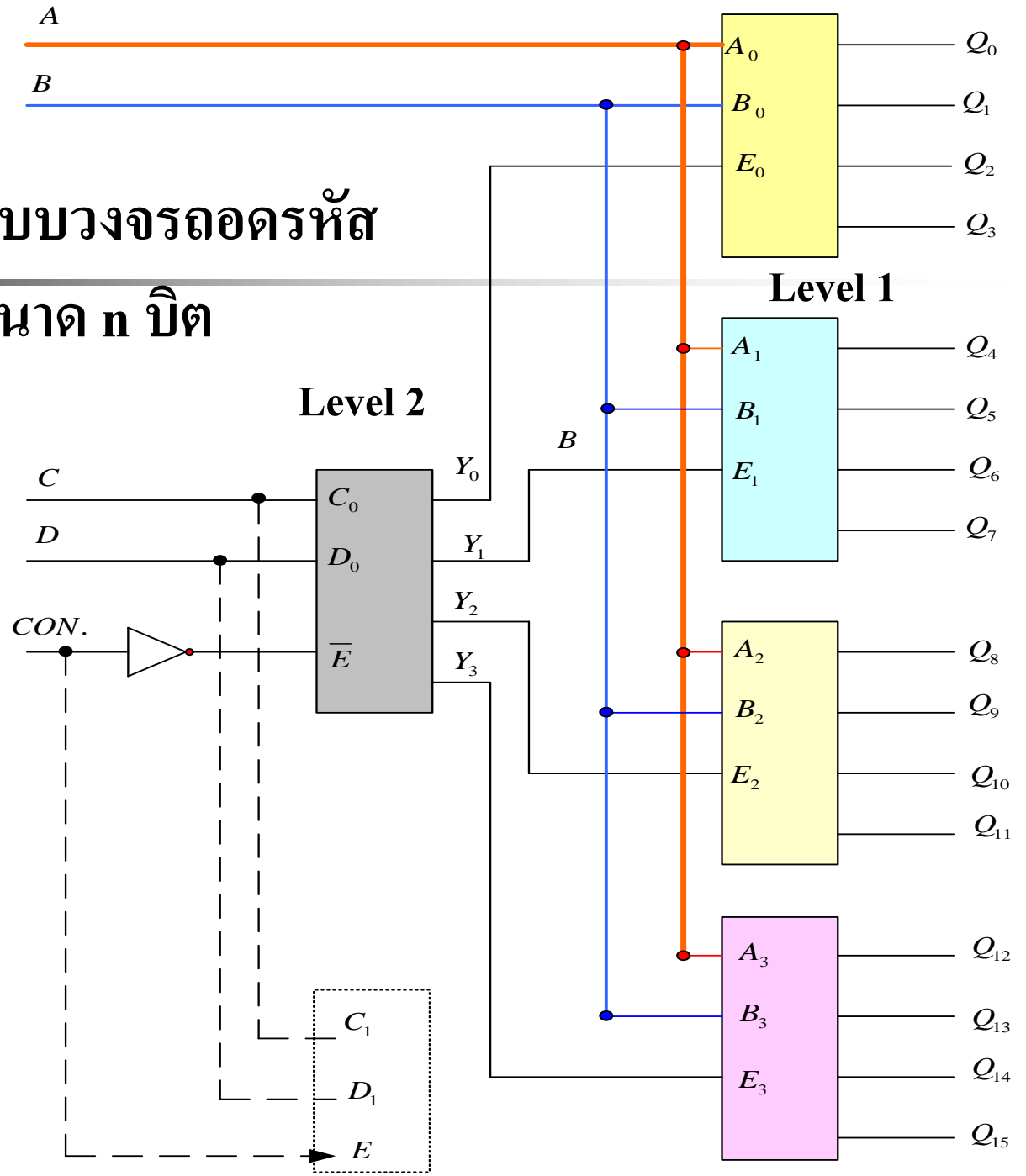


อธิบาย

- การออกแบบวงจรถอดรหัสฐานสองขนาด n บิต
- วิธีการนำวงจรถอดรหัสขนาด 2 บิต มาต่อกันแบบขนาน 2 ระดับ
- นำค่าบิต M_{SB} มาควบคุมการทำงานของวงจรถอดรหัสในระดับต่างๆ
- จากการออกแบบทางอินพุตจำนวน 5 บิต A-E
- นำค่าบิต E_1 บิตมาควบคุมสัญญาณEnable ของวงจรถอดรหัสระดับ 2 สามารถควบคุมได้ถึง 32 ตำแหน่ง
- สัญญาณที่เอาต์พุตของแต่ละตำแหน่งเกิดจากบิต A-B สามารถควบคุมได้ 4 ตำแหน่ง
- โดยมีบิตC-DควบคุมสัญญาณEnable ระดับ 2 ได้ถึง 4 ตำแหน่ง
- การขยายบิต M_{SB} ออกไป ก็จะควบคุมในระดับ 3-n ต่อไป

45 การออกแบบวงจรถอดรหัส

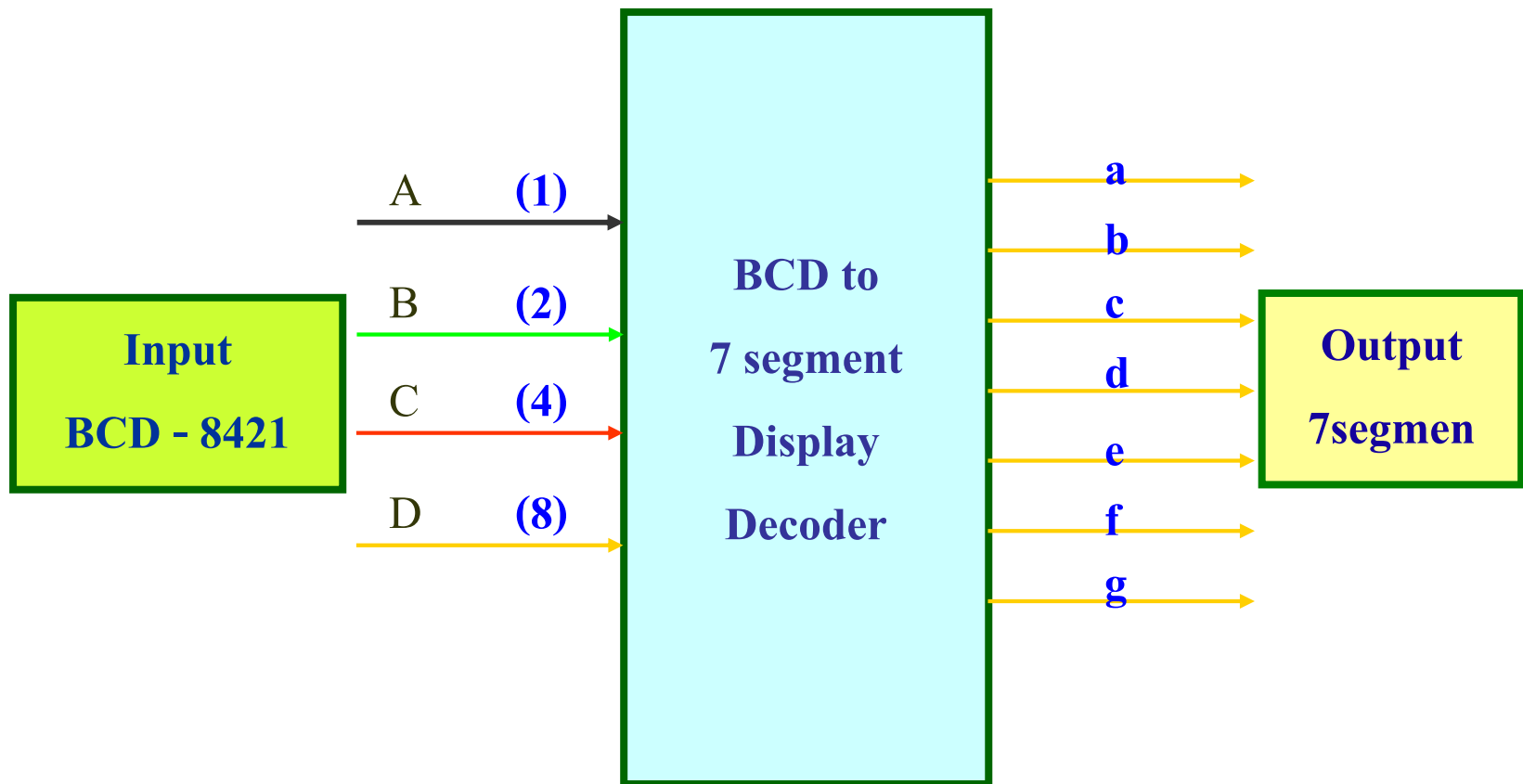

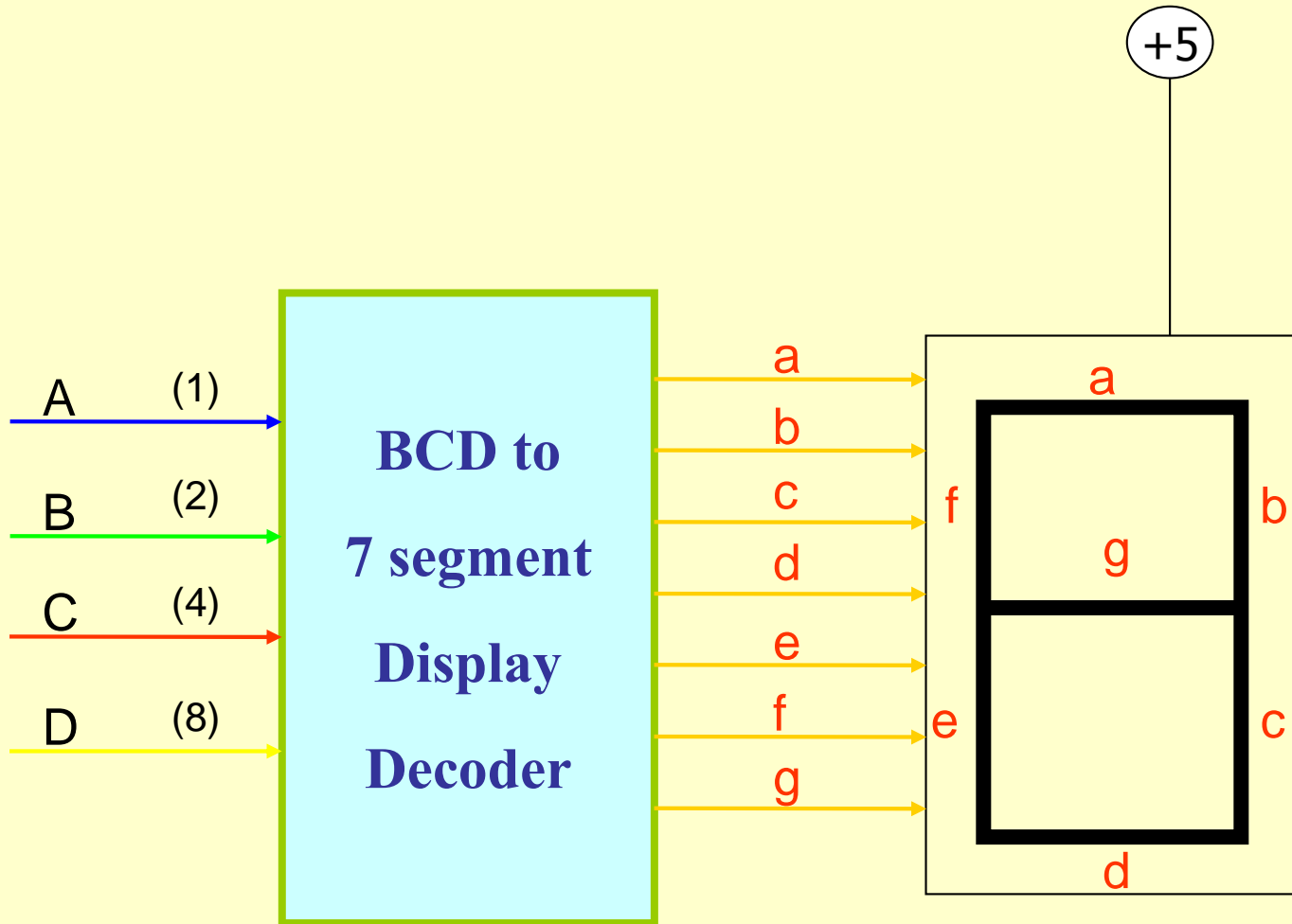
การออกแบบวงจรถอดรหัส BCD-8421 แสดงผล
แบบใช้แอลอีดี (LED) 7 Segment



วงจรถอดรหัส LED 7 ส่วน

แอลอีดี 7 ส่วนประกอบด้วยแอลอีดี 7 ตัวซึ่งทำเป็นเลขอาราบิกจาก 0-9

 ได้แอลอีดีแต่ละส่วนจะใช้อักษร a-g เรียกชื่อเป็นตำแหน่งแทน



อธิบาย


- การออกแบบวงจรถอดรหัส BCD เป็นเลขฐานสิบที่สามารถแสดงผลในรูปแบบไดโอดเปล่งแสง
- สัญญาณอินพุตในรหัสBCD โดยมี A,B,C,D เป็นอินพุต
- วงจร BCD To Seven segment Display Decorder จะทำหน้าที่แปลงรหัส BCD ออกเป็นเอาต์พุต 7 ส่วน เพื่อนำไปขับ LED ให้ทำงานตามที่สัญญาณอินพุตป้อนเข้ามา
- จากรูปตัวอย่าง Seven-Segment เป็นไดโอดเปล่งแสงที่นำมาต่อกันในรูปแบบตัวเลขอาราบิก สามารถแสดงผลเป็นเลข 0-9 แทน LED แต่ละส่วน คือ a,b,c,d,e,f,g
- เอาต์พุตของเลขที่แสดง 0 จะมีเอาต์พุต ที่ a-f โดยเว้น g
- เอาต์พุตของเลขที่แสดง 1 จะมีเอาต์พุต ที่ b,c
- เอาต์พุตของเลขที่แสดง 4 จะมีเอาต์พุต ที่ b,c,f,g
- เอาต์พุตของเลขที่แสดง 7 จะมีเอาต์พุต ที่ a,b,c
- เอาต์พุตของเลขที่แสดง 9 จะมีเอาต์พุต ที่ a-f โดยเว้น e

วงจรถอดรหัสที่ใช้ Seven Segment สามารถออกแบบดังนี้

- แบบ Common cathode รูปแบบใช้ Seven Segment ที่มีคาโธดต่อรวมกัน แล้วจุดรวมไปต่อกับศักย์ที่ต่ำกว่าในทางปฏิบัตินำไปต่อกับ เช่น ground
- แบบ Common Anode รูปแบบใช้ Seven Segment ที่มีอานอดต่อรวมกัน แล้วนำจุดรวมไปต่อกับศักย์ที่สูงกว่าในทางปฏิบัตินำไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟบวก

451 การออกแบบวงจรถอดรหัส BCD-8421

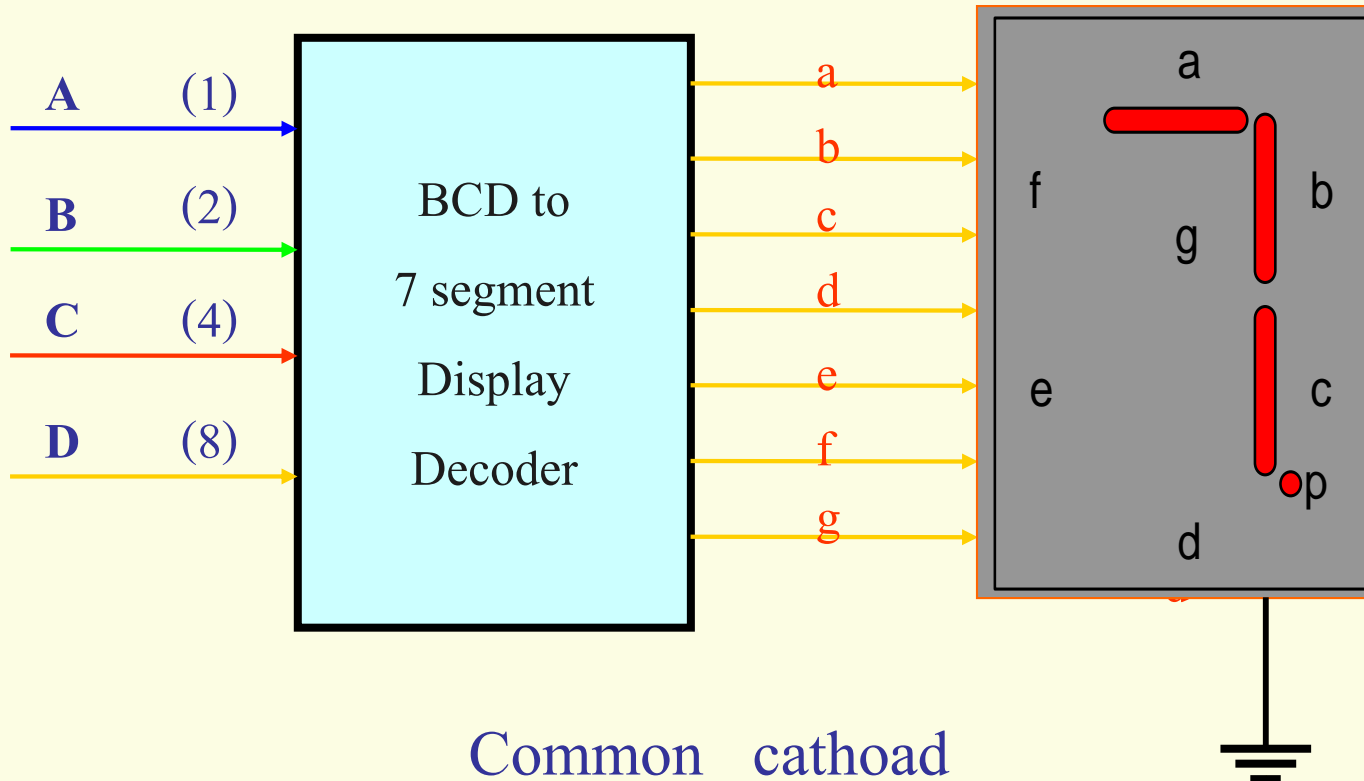แสดงผลแบบใช้แอลอีดี 7 ส่วนมีคาโอดต่อร่วมกัน




ตารางแสดงเอาต์พุตแบบคอมมอนคาโอด

D	C	B	A	เลขฐาน 10	g	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	3	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	4	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	5	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	6	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	7	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9	1	1	0	0	1	1	1

การใช้งานของ Seven

Segment By LED

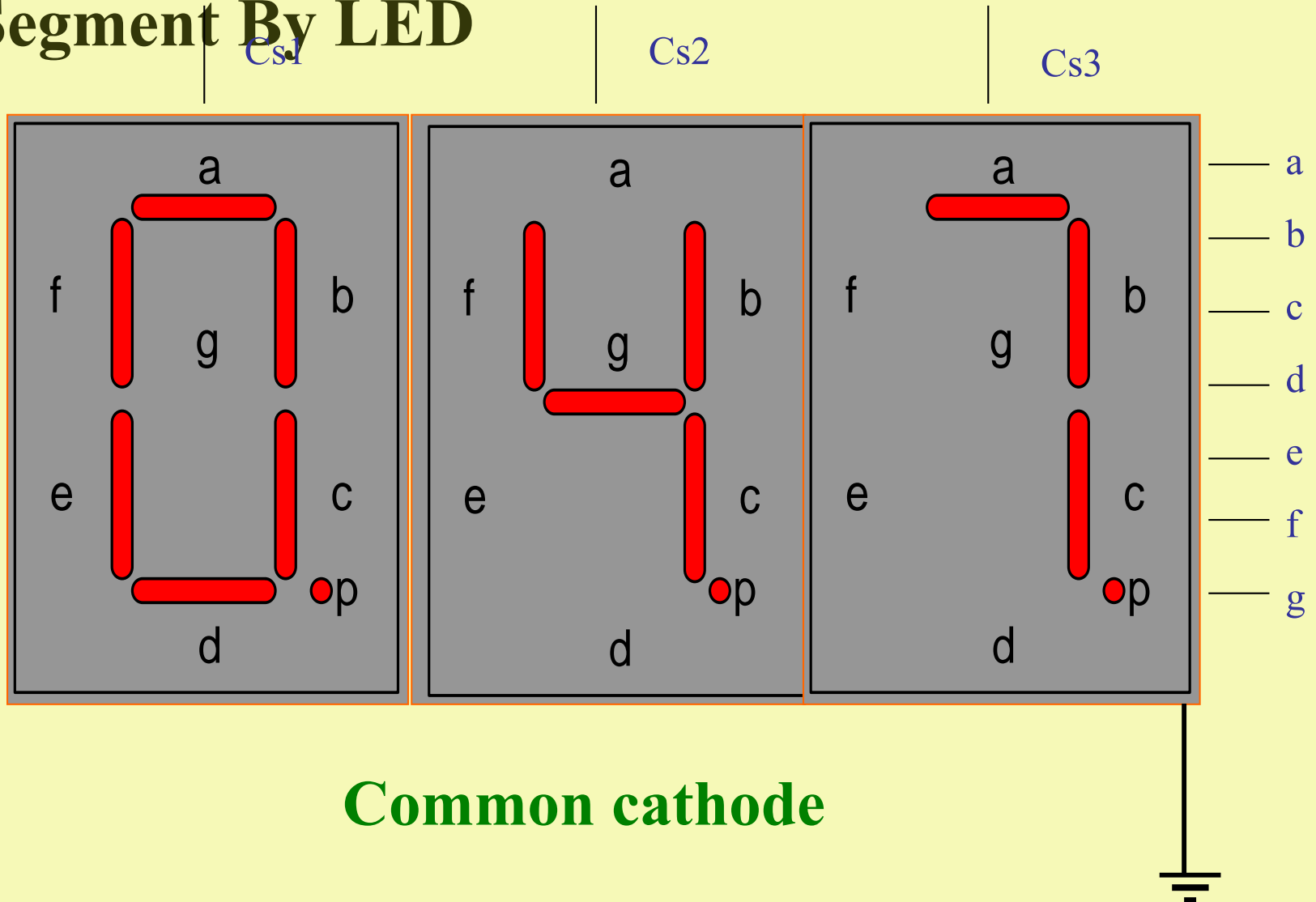


Common cathode

อธิบาย

- แบบ Common cathode รูปแบบใช้ Seven Segment ที่มีคาโอดต่อร่วมกัน แล้วจากร่วมไปต่อกับสักร์ที่ต่ำกว่าในทางปฏิบัตินำไปต่อกับ ground
- สัญญาณอินพุตเป็นรหัส BCD ผ่านวงจรถอดรหัส ได้เอาต์พุตขนาด 7 บิต ให้ค่าระดับสัญญาณเป็น +5 Volts ดังตารางการถอดรหัส
- เลขแสดง 047 หมายความว่าช่วงเวลา¹ แสดงเลข 0 , ช่วงเวลา² แสดงเลข 4 , ช่วงเวลา³ แสดงเลข 7
- อินพุตในช่วงเวลา¹ D, C, B, A เป็น (0000) ช่วงเวลา² เป็น (0100) ช่วงเวลา³ เป็น (0111)
- สัญญาณเอาต์พุตของ g,f,e,d,c,b,a ช่วงเวลา¹ เป็น (0111111) ช่วงเวลา² เป็น (1100110) ช่วงเวลา³ เป็น (0000111)
- แต่ละช่วงเวลาของการแสดงผล จะสัมพันธ์กับการสวิตซ์ขา (Cs) เพื่อเลือก Seven Segment ทำงาน ซึ่งหลักการนี้มีการใช้ร่วมกับวงจรมัลติเพล็กซ์

452 การออกแบบวงจรถอดรหัส BCD-8421

แสดงผลแบบใช้แอลอีดี 7 ส่วนมีอานอดต่อกัน

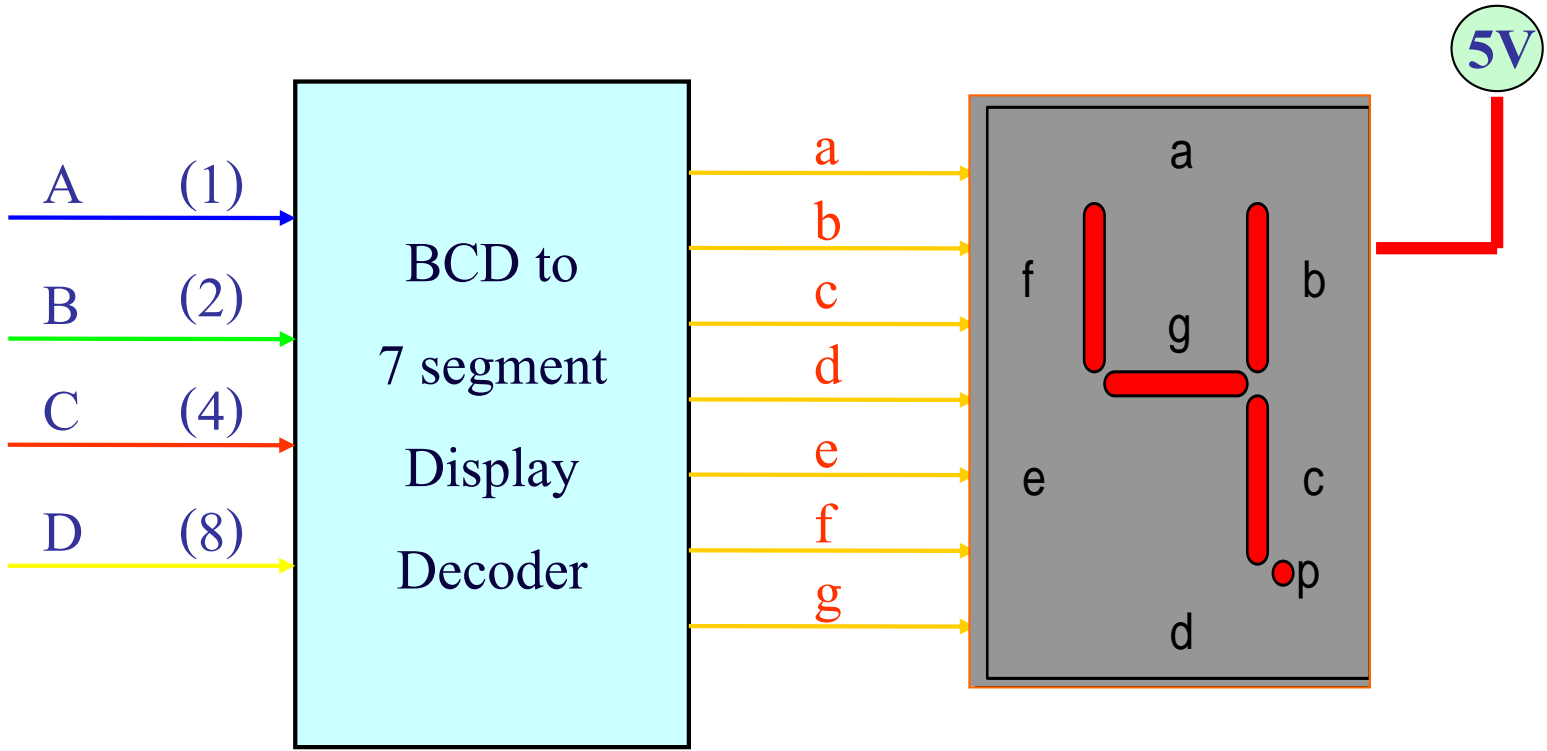


Common anode

ตารางแสดงเอาต์พุตแบบคอมมอนไอน์ด

D	C	B	A	เลขฐาน 10	g	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	3	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	4	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	5	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	7	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	9	0	0	1	1	0	0	0

การใช้งานของ Seven Segmen By LED

+5 V

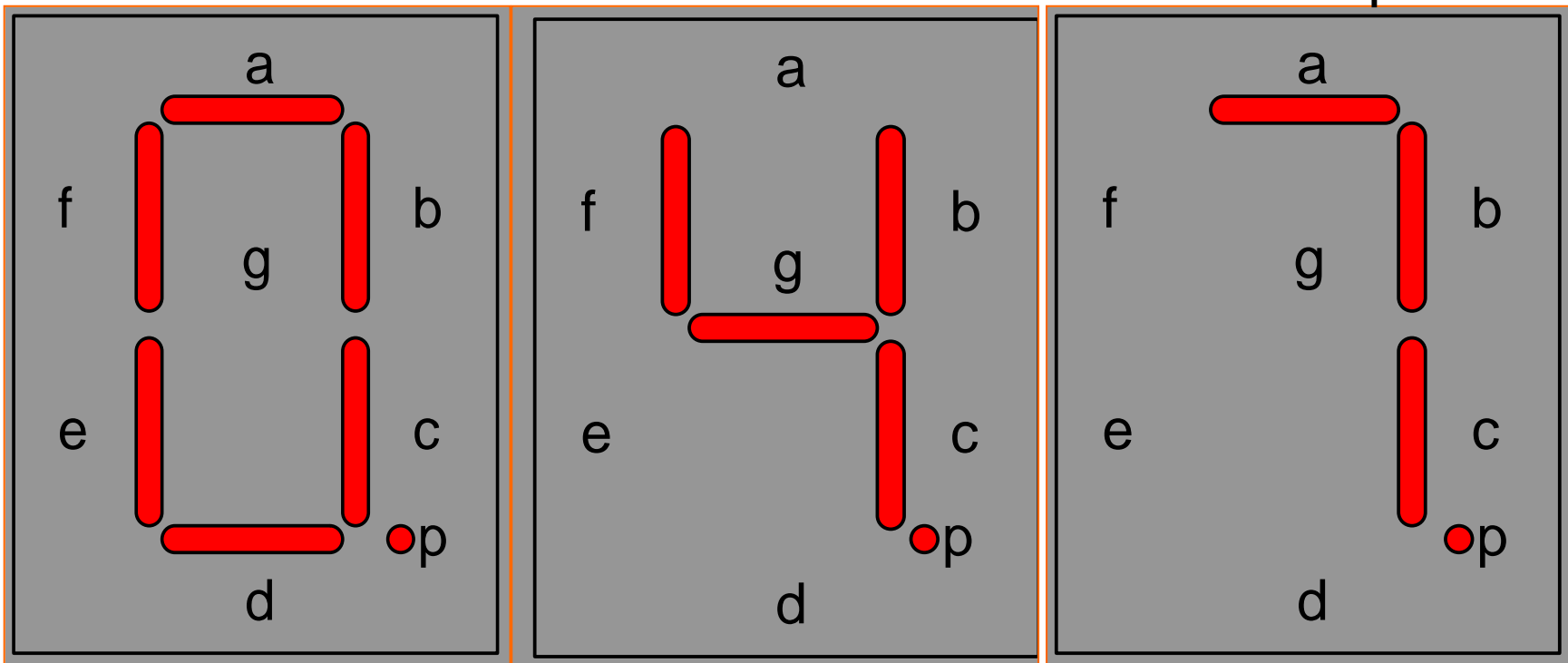


Common anode

อธิบาย


- แบบ Common Anode รูปแบบใช้ Seven Segment ที่มีแอนโอดต่อกัน
แล้วนำจุดรวมไปต่อกับศักย์ที่สูงกว่าในทางปฏิบัตินำไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟบวก
- สัญญาณอินพุตเป็นรหัส BCD ผ่านวงจรถอดรหัส ได้เอาต์พุตขนาด 7 บิต
ให้ค่าระดับสัญญาณเป็น 0 Volts หรือต่อลงกราวนด์ ดังตารางการถอดรหัส
- เลขแสดง 047 หมายความว่าช่วงเวลาที่ 1 แสดงเลข 0 , ช่วงเวลาที่ 2 แสดงเลข 4,
ช่วงเวลาที่ 3 แสดงเลข 7
- อินพุตในช่วงเวลาที่ 1 D, C, B, A เป็น (0000) ช่วงเวลาที่ 2 เป็น(0100) ช่วงเวลาที่
3 เป็น (0111)
- สัญญาณเอาต์พุตของ g,f,e,d,c,b,a ช่วงเวลาที่ 1 เป็น (1000000) ช่วงเวลาที่ 2 เป็น
(0011001) ช่วงเวลาที่ 3 เป็น (1111000)

 453 การออกแบบวงจรถอดรหัสแบบแสดงผลเอาต์พุตเดียว




Diode matrix สำหรับวงจรถอดรหัสจาก



BCD – 8421 เป็น Decimal number

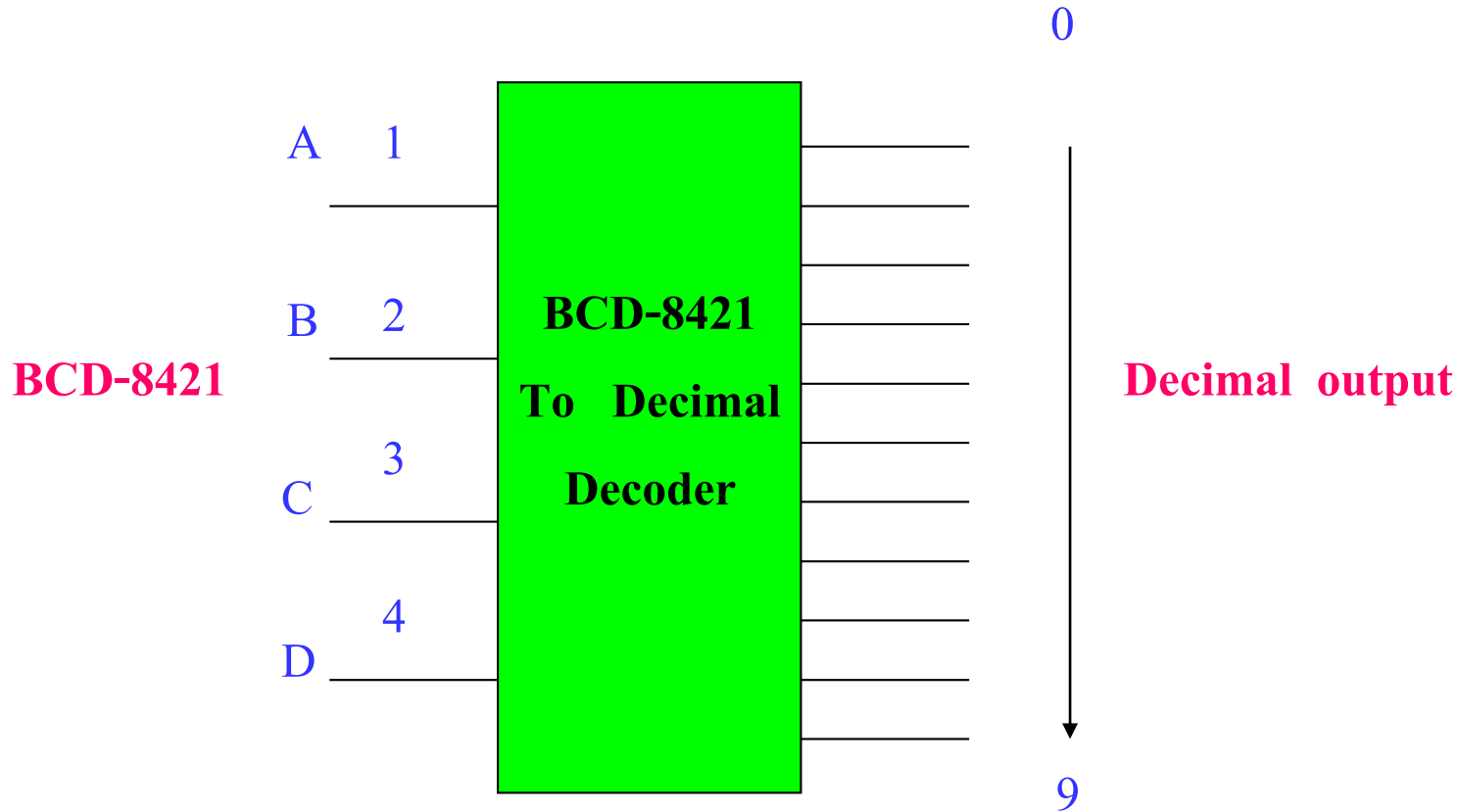

แสดงเอาต์พุตถอดรหัส 10 ค่า

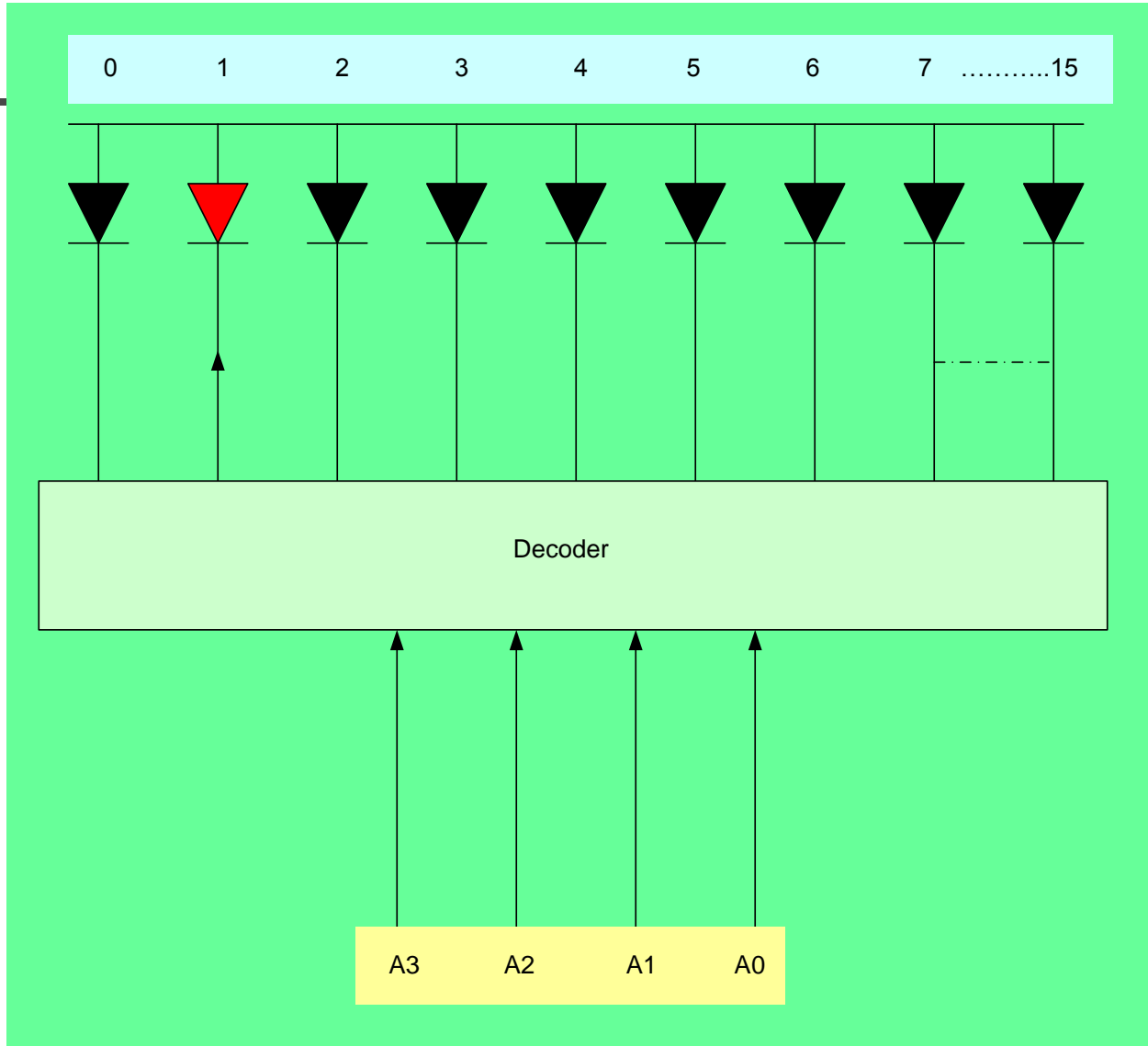

  วงจรถอดรหัสแบบเอาต์พุตแสดงตำแหน่งของเลขฐานสิบ โดยใช้ไดโอดเปล่งแสงแสดงค่า



อธิบาย

- การออกแบบวงจรตรรกหัสแบบให้ค่าเอาต์พุตเป็นเลขฐานสิบ ที่มีค่าเอาต์พุต 0-9 เอาต์พุตแบบนี้มักแสดงโดยไดโอดเปล่งแสงจำนวน 9 ตัวต่อกับแหล่งจ่ายไฟบวก หรือคอมมอนแอนด ค้างรูปแสดงในการแสดงการทำงานของระดับ 9 ตำแหน่ง
- ตารางความจริงสามารถกำหนดค่าอินพุตเป็น A, B, C, D และค่าเอาต์พุตเป็น $F_0, F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6, F_7, F_8, F_9$ การทำงานของตารางความจริงเอาต์พุตจะได้เป็น 1 เพียงเอาต์พุตเดียว เมื่อสัญญาณทางอินพุตป้อนเข้าตามตารางความจริง
- ตัวอย่าง อินพุตป้อนเข้ามาเป็น 0101 มีค่าเท่ากับ 5 เอาต์พุตที่ตำแหน่ง F_5 จะมีค่าเท่ากับ 1 เอาต์พุตอื่นจะมีค่าเท่ากับ 0 หมด
- จากตารางความจริงสามารถนำค่า minterm ของแต่ละเอาต์พุต มาเขียนเป็นวงจรถูกได้ ค้างรูป $F_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$, $F_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$, $F_2 = \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$, $F_3 = \bar{A}\bar{B}CD$, $F_4 = \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$... $F_5 = \bar{A}B\bar{C}D$

454 การออกแบบวงจรถอดรหัส BCD เป็นรหัสเกรย์

ตัวอย่างต่อไปเป็นตารางถอดรหัสจาก BCD เป็นรหัส GRAY ค่าเอาต์พุต

จะนำไปออกแบบวงจรถอดโดยพิจารณาที่ละขั้นตอนดังตาราง k-map

รหัส BCD				รหัส Gray			
A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1

อธิบาย

- การออกแบบวงจรถอดรหัส BCD เป็นรหัสเกรย์
- จากสัปดาห์ที่ 5 นำค่าที่ได้จากการแปลงรหัส BCD เป็นรหัสเกรย์ มาเขียนตารางความจริง
- ค่าทางอินพุตของรหัส BCD คือ A,B,C,D ซึ่งจะมีค่าเป็น 0-9 เกินจากค่า 9-15 ให้มีค่าเป็นอะไรก็ได้ (Don't care) คือเป็น 0 หรือ 1 ก็ได้
- ค่าทางเอาต์พุตคือรหัส เกรย์ แยกเป็นเอาต์พุต 4ค่า คือ E,F,G,H
- พิจารณาเอาต์พุต E เพียงเอาต์พุตเดียว นำค่าที่ได้ไปเขียนลงในตาราง K-map เพื่อทำการลดรูปสมการ ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 4
- พิจารณาเอาต์พุต F เพียงเอาต์พุตเดียว นำค่าที่ได้ไปเขียนลงในตาราง K-map เพื่อทำการลดรูปสมการ
- พิจารณาเอาต์พุต G เพียงเอาต์พุตเดียว นำค่าที่ได้ไปเขียนลงในตาราง K-map เพื่อทำการลดรูปสมการ
- พิจารณาเอาต์พุต H เพียงเอาต์พุตเดียว นำค่าที่ได้ไปเขียนลงในตาราง K-map เพื่อทำการลดรูปสมการ

ในการออกแบบในที่นี้ใช้ Min Term ออกแบบ

เราจะพิจารณาที่เอาต์พุตของฟังก์ชัน E ซึ่งจะเห็นว่ามีสถานะเป็น "1" ที่ตำแหน่ง 8 และ 9 จาก 10-15 เป็นค่าอะไรก็ได้จึงทำการจับคู่แล้วลดรูปในที่นี้ทำการจับคู่กับ d ด้วย

E CD \ AB	00	01	11	10
00	0 0 4	0 4	d 12	1 8
01	0 1 5	0 5	d 13	1 9
11	0 3 7	0 7	d 15	d 11
10	0 2 6	0 6	d 14	d 10

A

A เป็นฟังก์ชันของ E

พิจารณาที่เอาต์พุตของฟังก์ชัน F ซึ่งจะเห็นว่า มีสถานะเป็น "1" ที่ตำแหน่ง 4,5,7,6,8,9 จึงทำการจับคู่แล้วลดรูปในที่นี้ทำการจับคู่กับ d ด้วย

		F				
		AB	00	01	11	10
CD	AB	00	01	11	10	
	00	0 0	1 4	d 12	1 8	
	01	0 1	1 5	d 13	1 9	A →
	11	0 3	1 7	d 15	d 11	B ←
	10	0 2	1 6	d 14	d 10	

A+B เป็นฟังก์ชันของ F

พิจารณาที่เอาต์พุตของฟังก์ชัน G ซึ่งจะเห็นว่า มีสถานะเป็น 1 ที่ตำแหน่ง 2,3,4,5 จึงทำการจับคู่แล้วลดรูปในที่นี้ทำการจับคู่กับ d ด้วย

		G					
		00	01	11	10		
CD	AB						
		00	01	11	10	00	01
00	00	0	0	1	d	0	8
01	01	0	1	1	d	0	9
11	11	1	3	0	d	d	11
10	10	1	2	0	d	d	10

The diagram shows a 4x4 Karnaugh map for function G. The map is divided into four quadrants by a vertical line between columns 01 and 11, and a horizontal line between rows 01 and 11. The top-left quadrant (rows 00, 01; columns 00, 01) contains a 2x2 orange box around the cells (00,01), (01,00), (01,01), and (01,11), which all contain the value 1. The top-right quadrant (rows 00, 01; columns 11, 10) contains a 2x2 red box around the cells (00,11), (01,11), (11,11), and (10,11), which all contain the value d. The bottom-left quadrant (rows 11, 10; columns 00, 01) contains a 2x2 pink box around the cells (11,00), (10,00), (11,01), and (10,01), which all contain the value 1. The bottom-right quadrant (rows 11, 10; columns 11, 10) contains a 2x2 red box around the cells (11,11), (10,11), (11,10), and (10,10), which all contain the value d. An orange arrow points from the top-right quadrant to the label \overline{BC} . A green arrow points from the bottom-left quadrant to the label \overline{BC} .

Output $G = \overline{BC} + \overline{BC}$ เป็นฟังก์ชันของ G



พิจารณาที่ฟังก์ชัน H จะได้

H	AB	00	01	11	10
00				d	
01		1	1	d	1
11				d	d
10		1	1	d	d

Orange arrow pointing to $\bar{C}D$

Yellow arrow pointing to $C\bar{D}$

$$\text{Output} = \bar{C}D + C\bar{D}$$

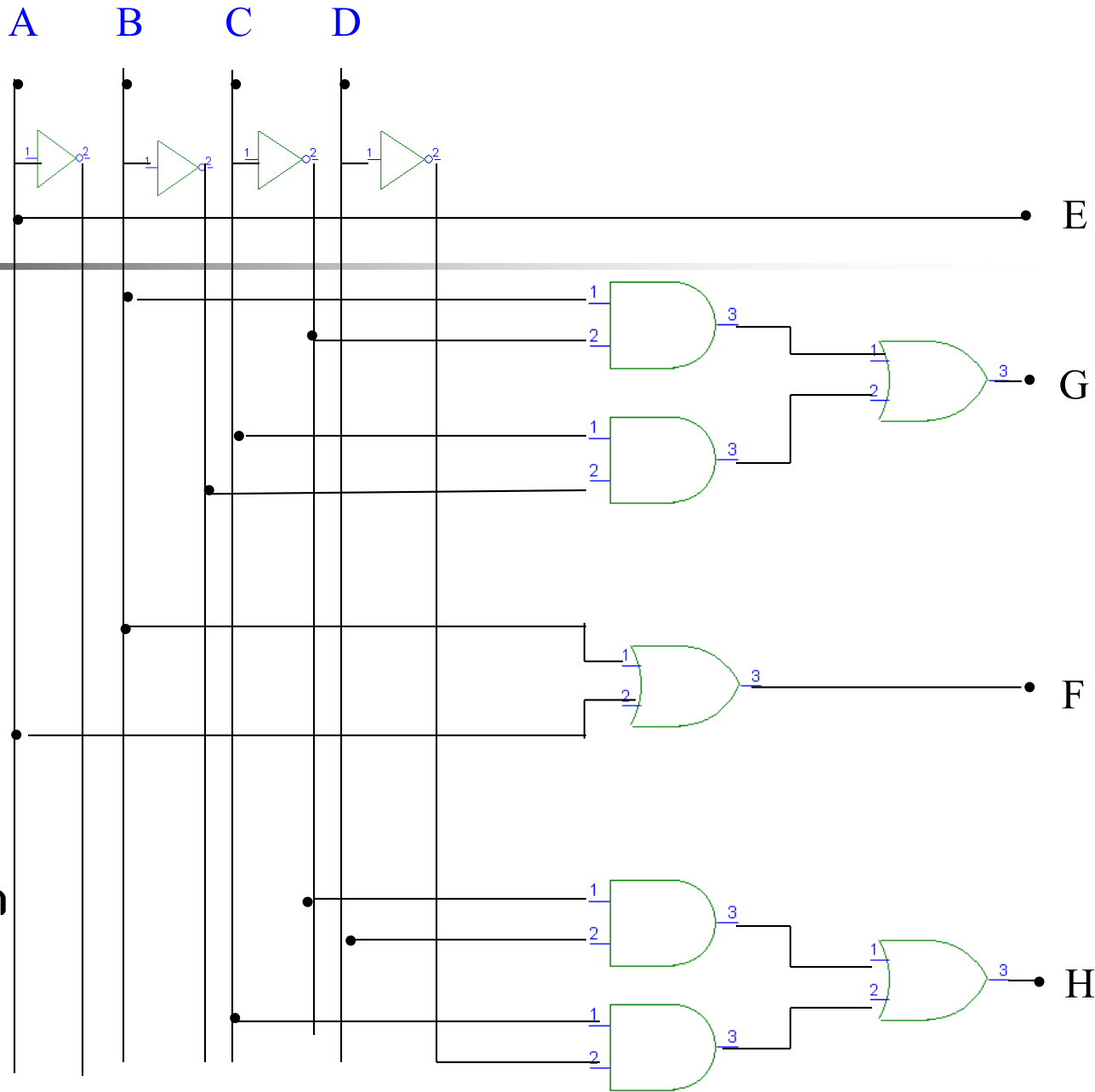 

$$E = A$$

$$F = A + B$$

$$G = B\bar{C} + \bar{B}C$$

$$H = \bar{C}D + C\bar{D}$$


พิจารณาจากฟังก์ชันสามารถ
ใช้EX-OR GATE แทนได้ทุก
เอาต์พุต

อธิบาย

- จากการลดรูปสมการ โดย k-map ค่าเอาต์พุตที่ได้ดังนี้
- เอาต์พุต $E = A$
- เอาต์พุต F เท่ากับนำค่าอินพุต A กับ B มาบวกกัน ไม่คิดตัวทด
- เอาต์พุต G เท่ากับนำค่าอินพุต B กับ C มาบวกกัน ไม่คิดตัวทด
- เอาต์พุต H เท่ากับนำค่าอินพุต C กับ D มาบวกกัน ไม่คิดตัวทด
- จากเอาต์พุต ที่เกิดขึ้น จะเป็นผังรูปวงจรถ้าออกแบบในรูปแบบวงจรรูใช้คอมไบเนชันแบบแอนด์เกตและ ออร์เกต
- อีกวิธีหนึ่งสามารถใช้ EX-OR เกตทำหน้าที่แทนฟังก์ชันการบวกได้เหมือนกัน

46 การประยุกต์ใช้วงจรถอดรหัสในการ

ออกแบบวงจรลอจิกเกต

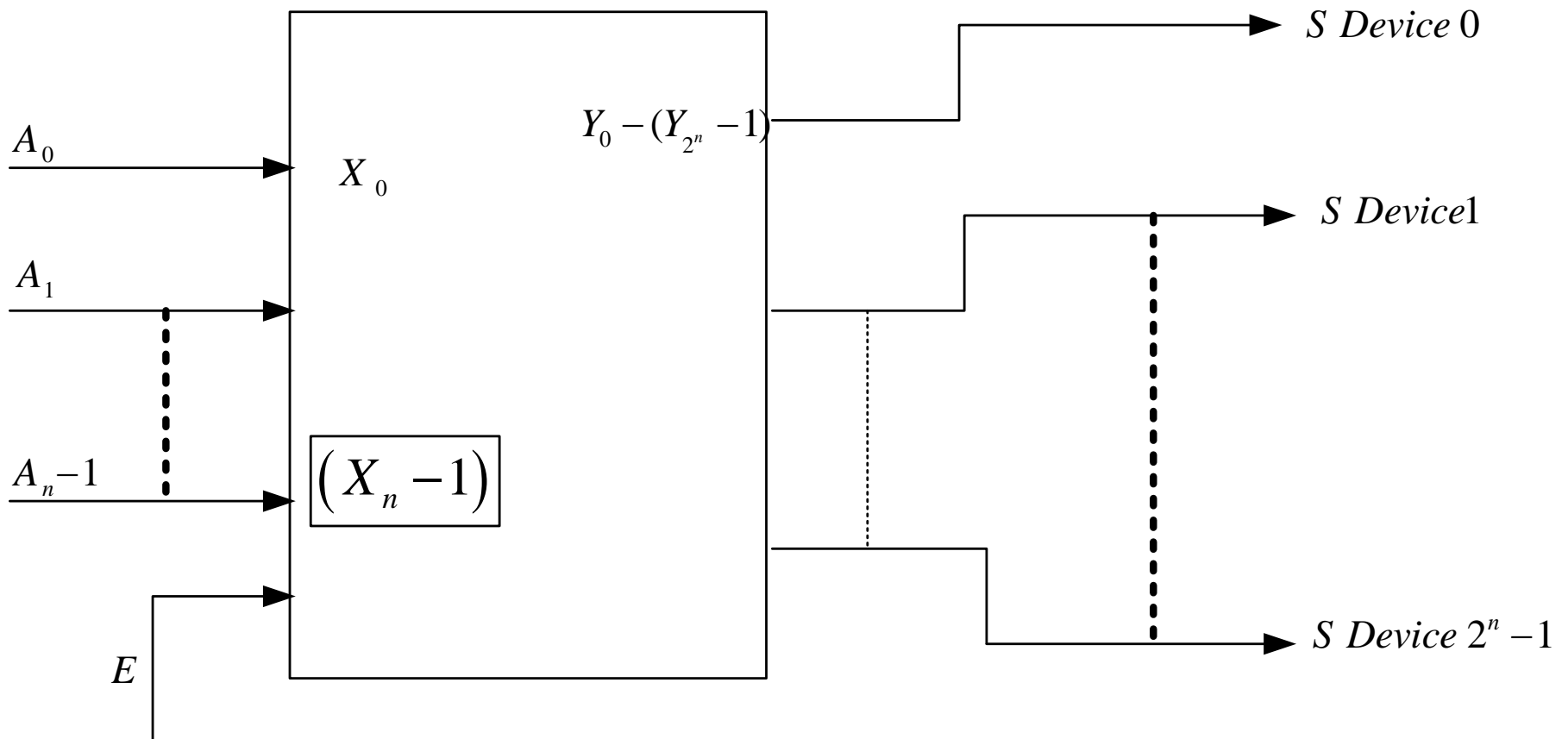


อธิบาย

- $A_0 - (A_n - 1)$ เป็นบิตแอดเดรสเพื่อบอกตำแหน่งทางเอาต์พุต
- E เป็น Device access control signal เป็นตัวเลือก Chip ให้ทำงาน
- เอาต์พุตสามารถควบคุมการทำงานของ Device ได้ถึง n ชั้นอยู่กับบิตแอดเดรส
- G_1, G_2 เป็นบิตควบคุมการทำงานของวงจรถอดรหัส

อธิบาย

- จากตารางแสดงค่าทางเอาต์พุตจะแสดงในรูปแบบของ Maxterm เอาต์พุตจะมีค่าเป็น 0 เมื่อมีรหัสทางอินพุตเข้ามาเป็น $(A+B+C+D=0)$ แสดงในรูปแบบของตารางความจริง
- จากโมดูลวงจรถอดรหัส เพื่อให้เป็นไปตามฟังก์ชัน และเป็นมาตรฐานการใช้งานจริง จึงนำวงจรถอดรหัส เบอร์ 74154 มาอธิบายการทำงานเพื่อให้เข้าใจพิจารณาตารางความจริง
- เอาต์พุตของวงจรถอดรหัส เบอร์ 74154 มีจำนวน 16 เอาต์พุต (0-15)
- จำนวนอินพุตมี 6 อินพุตประกอบด้วย G_1, G_2, A, B, C, D
- จากตารางความจริงสัญญาณ G_1, G_2 จะต้องมีค่าเป็น 0 ทั้งคู่ วงจรจึงจะทำงาน
- สัญญาณควบคุมการทำงานของวงจรจะมีค่า 0000-1111 เพื่อเลือกตำแหน่งของเอาต์พุตทั้ง 16 ค่า

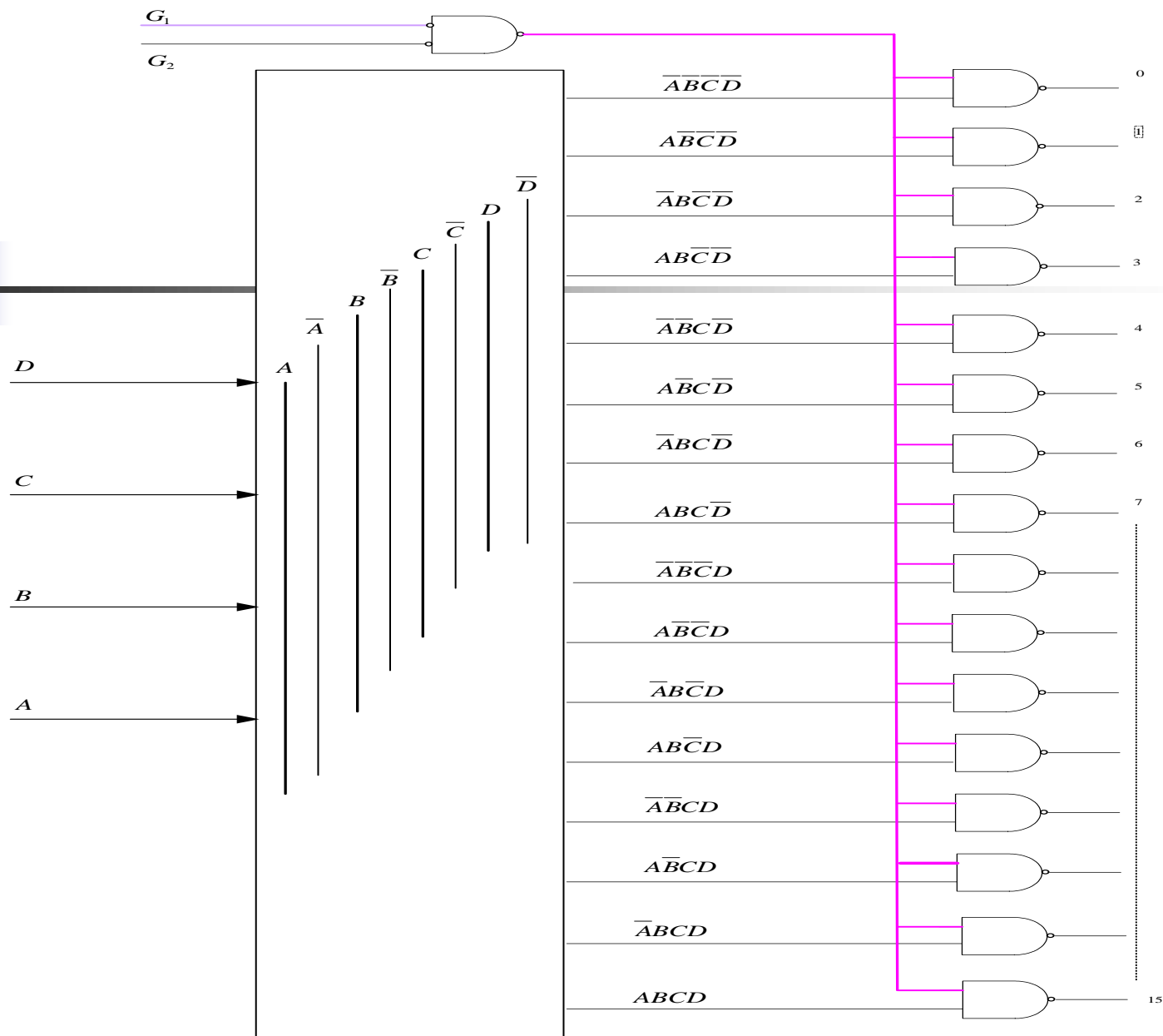

การนำวงจรถอดรหัสไปออกแบบวงจรลอจิก

อธิบาย

- จากฟังก์ชันที่กำหนดโดยตารางความจริงสามารถนำมาเขียนวงจรถลอจิกเกตในรูปคอมไบเนชันได้ดังนี้
- ในบล็อกสร้างรหัสที่เอาต์พุต $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ จนถึง $ABCD$ จำนวน 16 ตำแหน่ง ให้ค่าเอาต์พุตส่งไปยังแนนด์เกต
- ในส่วนควบคุมขา G_1, G_2 จะป้อนอินพุตเป็น 0 ทั้งคู่เพื่อควบคุมการทำงานของโมดูลคอมไบเนชันลอจิก
- การทำงานของโมดูลนี้ ถ้าพิจารณาที่อินพุตและเอาต์พุตของแนนด์เกต จะเห็นว่าค่าทั้งสองจะเป็น Complement ซึ่งกันและกัน นั่นหมายความว่ารูปแบบอินพุตเป็น Minterm แต่เอาต์พุตเป็น Maxterm


ตัวอย่างการออกแบบวงจรถูกโดยใช้วงจรถอดรหัส

1. $\Sigma m \quad 0, 4, 9, 12, 14$

2. $\pi M \quad 2, 3, 6$

461 การนำวงจรถอดรหัสสี่บิตไปออกแบบลอจิกเกตใน

รูปแบบMin-Term

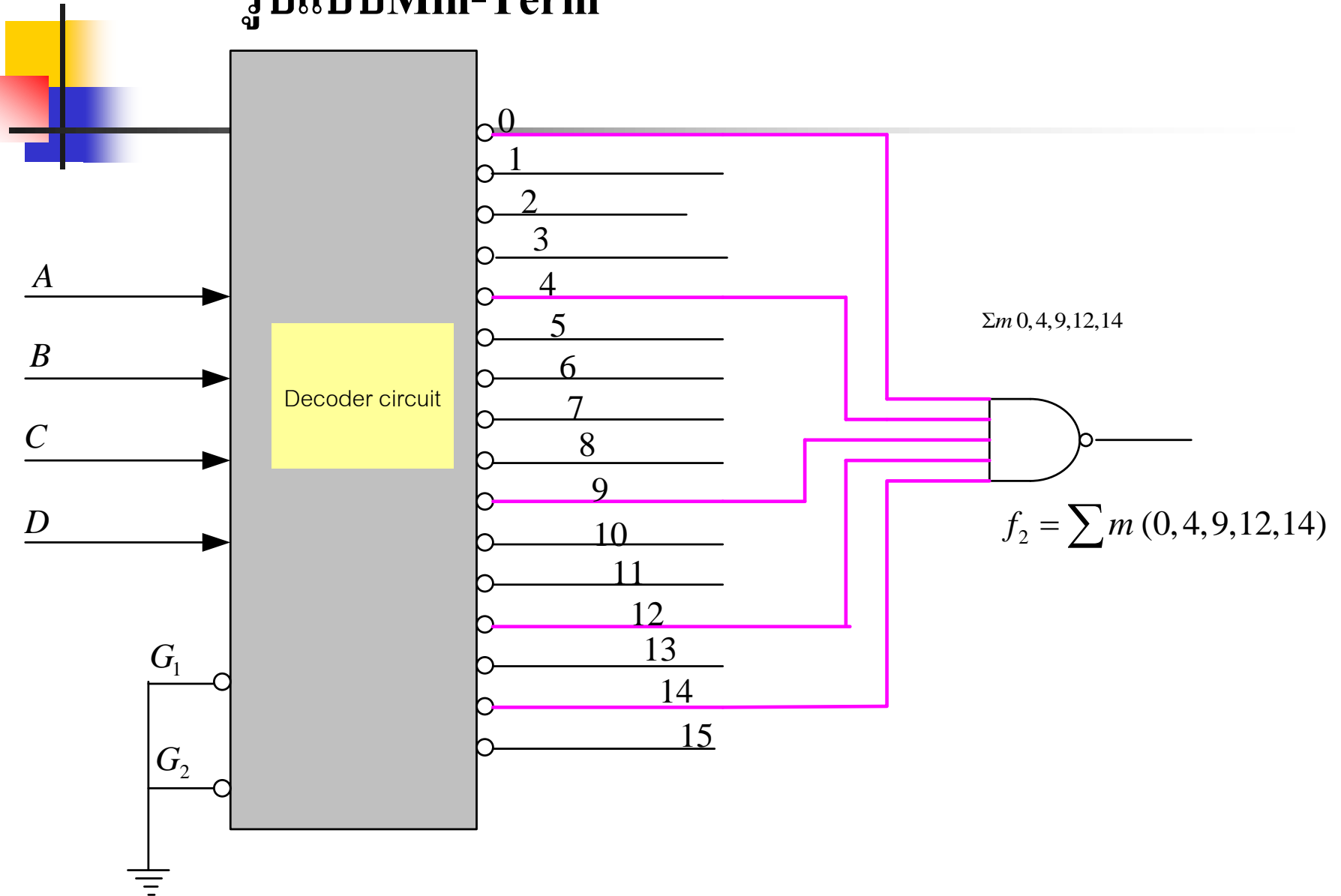

อธิบาย


การออกแบบวงจรในรูปแบบ Minterm นี้ขั้นแรกจะต้องทำการเปลี่ยนค่าเอาต์พุตที่เกิดขึ้นในรูปแบบ Maxterm ให้อยู่ในรูปแบบ minterm โดยการใช้นั้นด์เกตกระทำ

ตัวอย่าง $0 = A + B + C + D$, $4 = A + \bar{B} + C + D$, $9 = \bar{A} + B + C + \bar{D}$,
 $12 = \bar{A} + \bar{B} + C + D$, $14 = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D$

นำค่าทั้งหมดมา NOT AND สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ Minterm โดยใช้ทฤษฎี De'Morgan ช่วยในการพิสูจน์สมการได้ดังนี้

$$f_2 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD$$

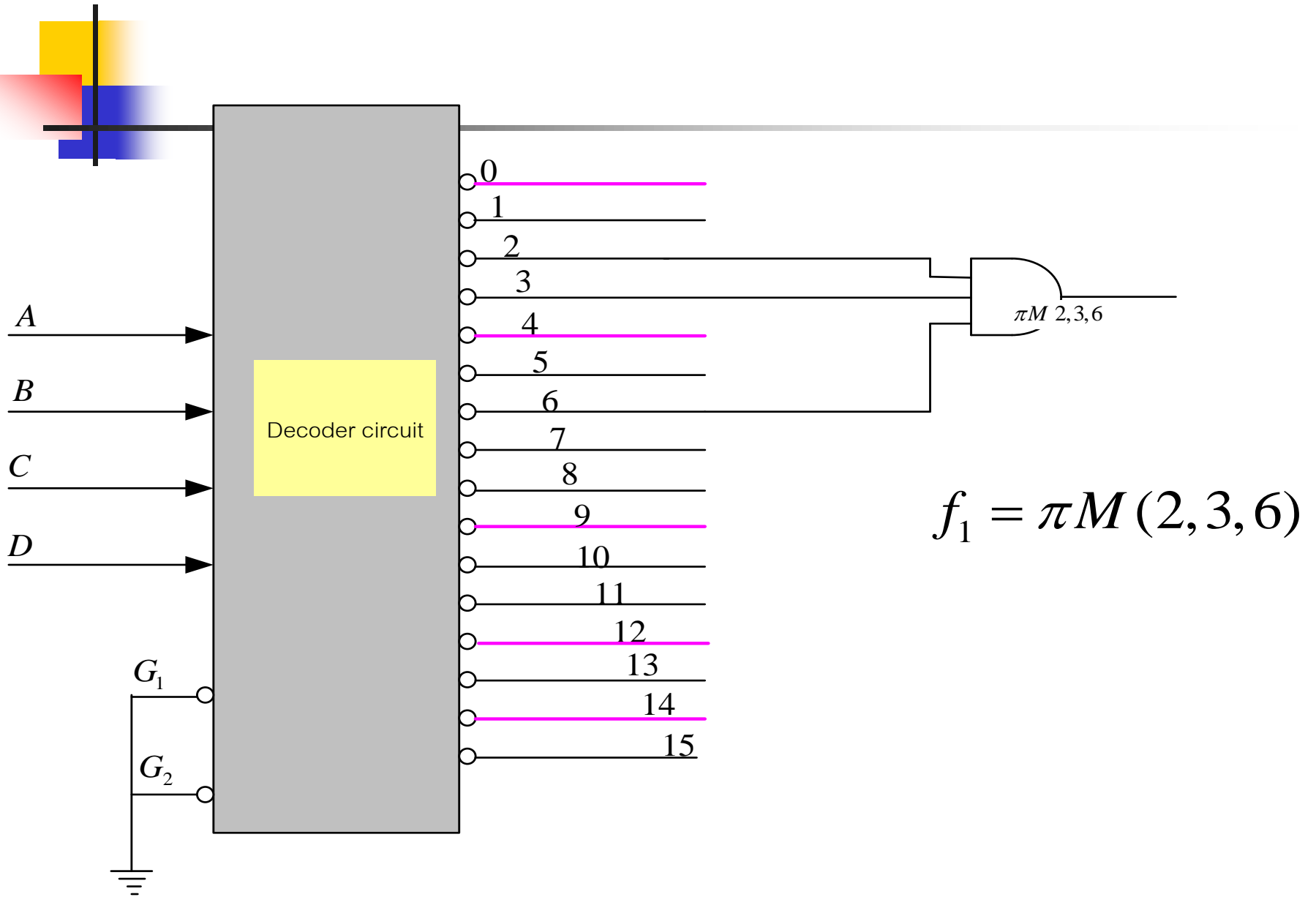462 การนำวงจรถอดรหัสสี่ไปออกแบบลอจิกเกตในรูปแบบMax-Term





อธิบาย

- เอาต์พุตที่ออกจากโมดูลคอมไบเนชัน แบบของวงจรถอดรหัสซึ่งค่าเอาต์พุตที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปแบบ Maxterm ดังตารางที่นำเสนอไว้
- สามารถนำค่าเอาต์พุตที่เกิดขึ้นจากวงจรถอดรหัสมาแอนด์กัน โดยตรง
- ค่าที่กำหนด $\Sigma M(2,3,6)$
- ค่าที่ได้ทางเอาต์พุตคือ $(A+\bar{B}+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+D)(A+B+\bar{C}+\bar{D})$

ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 6

1. จงอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง SOP กับการ Decoder

—ว่าสามารถนำมาเกี่ยวข้องกันอย่างไร

2. จงออกแบบด้วยวงจร Decoder จากตารางความจริงที่มีตัวแปร 4 ตัวแปร
ที่มีค่าเอาต์พุตเป็น 1 ดังนี้ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

3. จงอธิบายการทำงานของกรวงจร Decoder ที่แสดงผลทางเอาต์พุตเป็น
แบบ Seven Segment ทั้ง Common Cathode , Common Anode พร้อมเขียน
ตารางความจริงประกอบคำอธิบาย

4. จากการออกแบบวงจรเข้ารหัสที่นักศึกษาได้ออกแบบ จงนำรหัสที่ได้มา
ทำการออกแบบวงจรถอดรหัสให้เหมือนเดิม

5. จากคุณสมบัติของวงจร 74154 นำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจร
Combination อย่างไร



เนื้อหาคำบรรยายใน สัปดาห์ที่ 7

การมัลติเพล็กซ์(Multiplex) และดีมัลติเพล็กซ์(Demultiplex)

สัปดาห์ที่ 7 การมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์

47 หลักการพื้นฐานของมัลติเพล็กซ์(Multiplex) และดีมัลติเพล็กซ์(Demultiplex)

471 หลักการเบื้องต้นของการมัลติเพล็กซ์ขนาด 2 ช่องข้อมูล เป็น 1 ช่องข้อมูล

472 หลักการมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 ช่องข้อมูลเป็น 1 ช่องข้อมูล

473 การออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 16 ช่องข้อมูล โดยใช้วงจรมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต 2 ภาค

474 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์ไปใช้งาน

48 หลักการดีมัลติเพล็กซ์ (Demultiplex)

481 หลักการดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 1 ช่องข้อมูลเป็น 2 ช่องข้อมูล

482 หลักการออกแบบวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 1 ช่องเป็น 4 ช่องข้อมูล

483 การออกแบบวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 เอาต์พุต


484 การออกแบบวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด n เอาต์พุต

49 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์มาใช้งาน

491 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์มาต่อใช้งาน


492 การส่งข้อมูล และกระจายข้อมูลขนาด n บิต

 47 หลักการพื้นฐานของมัลติเพล็กซ์/ดีมัลติเพล็กซ์



Multiplexer

Demultiplexer

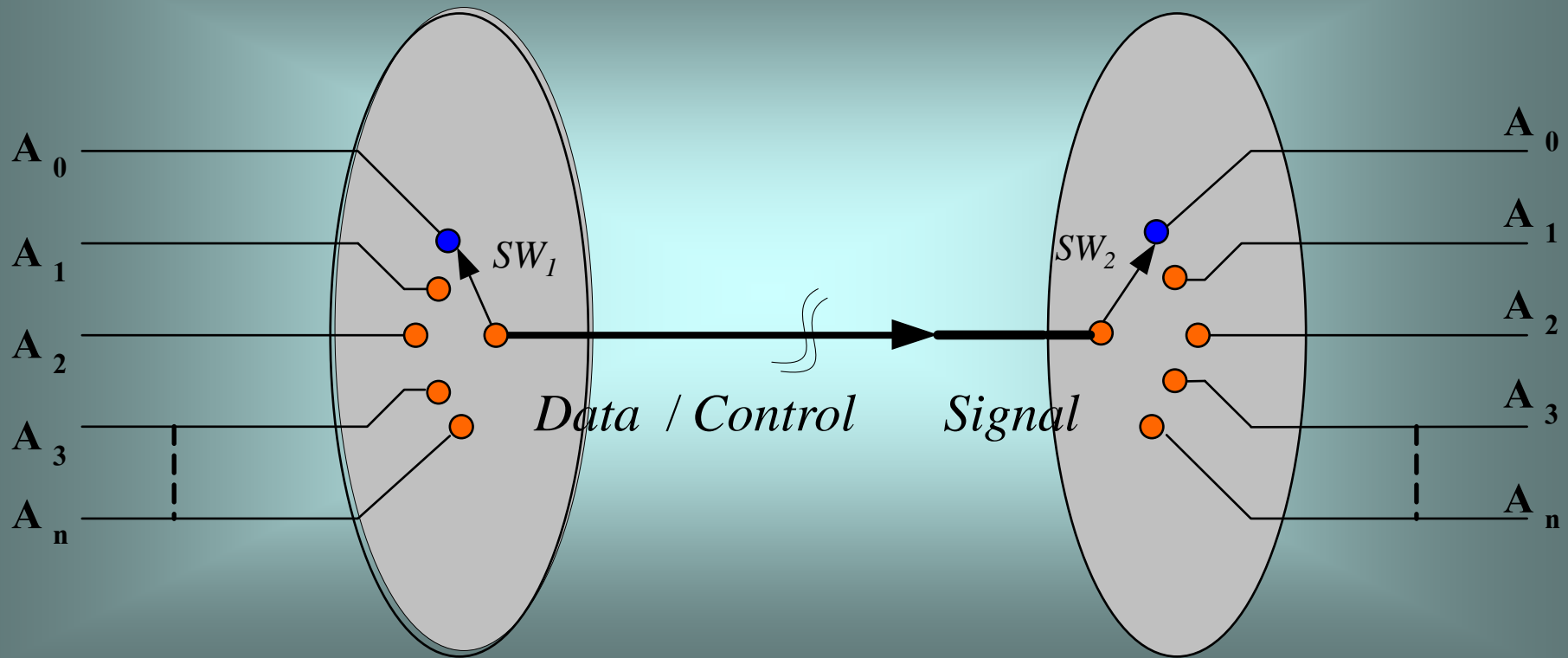

อธิบาย

- หลักการเบื้องต้นของการมัลติเพล็กซ์ / ดีมัลติเพล็กซ์
- การมัลติเพล็กซ์หมายถึงการผสมผสานข้อมูลในการส่ง ข้อมูลที่ผสมผสานสามารถแยกออกจากกันเหมือนข้อมูลเบื้องต้น โดยการดีมัลติเพล็กซ์
- พิจารณาจากรูป sw_1 กับ sw_2 จะทำงานแบบซิงโครนัสกัน (Synchronous)
- ข้อมูลทางผู้ส่งกับข้อมูลทางผู้รับจะเป็นแบบขนานที่จะนำไปใช้งาน แต่ข้อมูลที่ส่งผ่านช่องสัญญาณจะเป็นแบบอนุกรม
- ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมัลติเพล็กซ์ / ดีมัลติเพล็กซ์ ทำให้
 - ประหยัดช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลแบบขนานหลายบิต
 - ประหยัดอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล เพราะสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกบิต
 - ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพราะใช้เพียงข้อมูลเดียวในการส่ง / รับแต่ต่างกันในเวลาในการรับส่ง


เวลา	สัจยญาณ ควบคุมสวิตช์			ตำแหน่ง อินพุต	ตำแหน่ง เอาต์พุต	ข้อมูล เอาต์พุต
	A	B	C	SW ₁	SW ₂	In/Out
T ₀	0	0	0	1	1	A ₀
T ₁	0	0	1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}\bar{B}C$	A ₁ A ₂ A ₃ A ₄ A ₅ A ₆ A ₇
T ₂	0	1	0	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	
T ₃	0	1	1	$\bar{A}BC$	$\bar{A}BC$	
T ₄	1	0	0	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	
T ₅	1	0	1	$A\bar{B}C$	$A\bar{B}C$	
T ₆	1	1	0	$ABC\bar{C}$	$ABC\bar{C}$	
T ₇	1	1	1	ABC	ABC	

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของอินพุต/เอาต์พุต ในช่วงเวลาต่างๆ ที่สวิตช์ควบคุมทำงาน

อธิบาย

- จากตารางความจริงค่าไทม์มิ่ง(Timing) ของช่วงเวลาเริ่มต้น T_0 ถึง T_8
- จำนวนบิตของสัญญาณควบคุมสามารถหาได้จาก ข้อมูลทางอินพุตว่ามีจำนวนกี่ช่องของข้อมูลในที่นี้มี 8 ช่องข้อมูล สัญญาณควบคุมจึงมีเท่ากับ 3 บิต ($2^3=8$)
- ABC เป็นสัญญาณควบคุมสวิตช์
- SW_1, SW_2 จะใช้สัญญาณควบคุมทั้งอินพุตกับเอาต์พุต
- ช่วงเวลา T_1 , SW_1 กับ SW_2 จะมีค่าเท่ากับ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}=1$ สัญญาณควบคุมช่องอื่นเป็น 0 หมด ข้อมูลจะเดินทางจากอินพุตช่อง A_1 ถูกส่งไปยังเอาต์พุต A_1 เช่นกัน
- ช่วงเวลา T_3 SW_1 กับ SW_2 จะมีค่าเท่ากับ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}=1$ สัญญาณควบคุมช่องอื่นเป็น 0 หมด ข้อมูลจะเดินทางจากอินพุตช่อง A_3 ถูกส่งไปยังเอาต์พุต A_3 ช่องอื่นๆ ข้อมูลไม่ถูกเลือกจึงไม่สามารถออกไปที่เอาต์พุต

 471 หลักการเบื้องต้นของการมัลติเพิล็กซ์ขนาด 2 ช่องข้อมูลเป็น 1 ช่องข้อมูล



ตารางฟังก์ชันของเอาต์พุต

S	F_0
0	D_1
1	D_2

$$F_0 = D_1 \bar{S} + D_2 S$$



อธิบาย

- การส่งข้อมูลทางอินพุต 2 ช่องสัญญาณคือ D_1 กับ D_2
- ข้อมูลที่ถูกส่งออกที่เอาต์พุตจะถูกควบคุมด้วย S
- พิจารณาจากค่าตารางฟังก์ชันของเอาต์พุต
- สัญญาณที่ออกจากช่องสัญญาณ D_1 ไปยังเอาต์พุต F_0 ค่า S จะควบคุมด้วย 0
- สัญญาณที่ออกจากช่องสัญญาณ D_2 ไปยังเอาต์พุต F_0 ค่า S จะควบคุมด้วย 1
- สามารถเขียนเป็นฟังก์ชัน โดยมี F_0 แทนค่าเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ

$$F_0 = D_1S + D_2\bar{S}$$



- จากค่าเอาต์พุตก็นำค่ามาเขียนวงจรลอจิกเกตได้ดังรูปถัดมา

วงจรมัลติเพล็กซ์

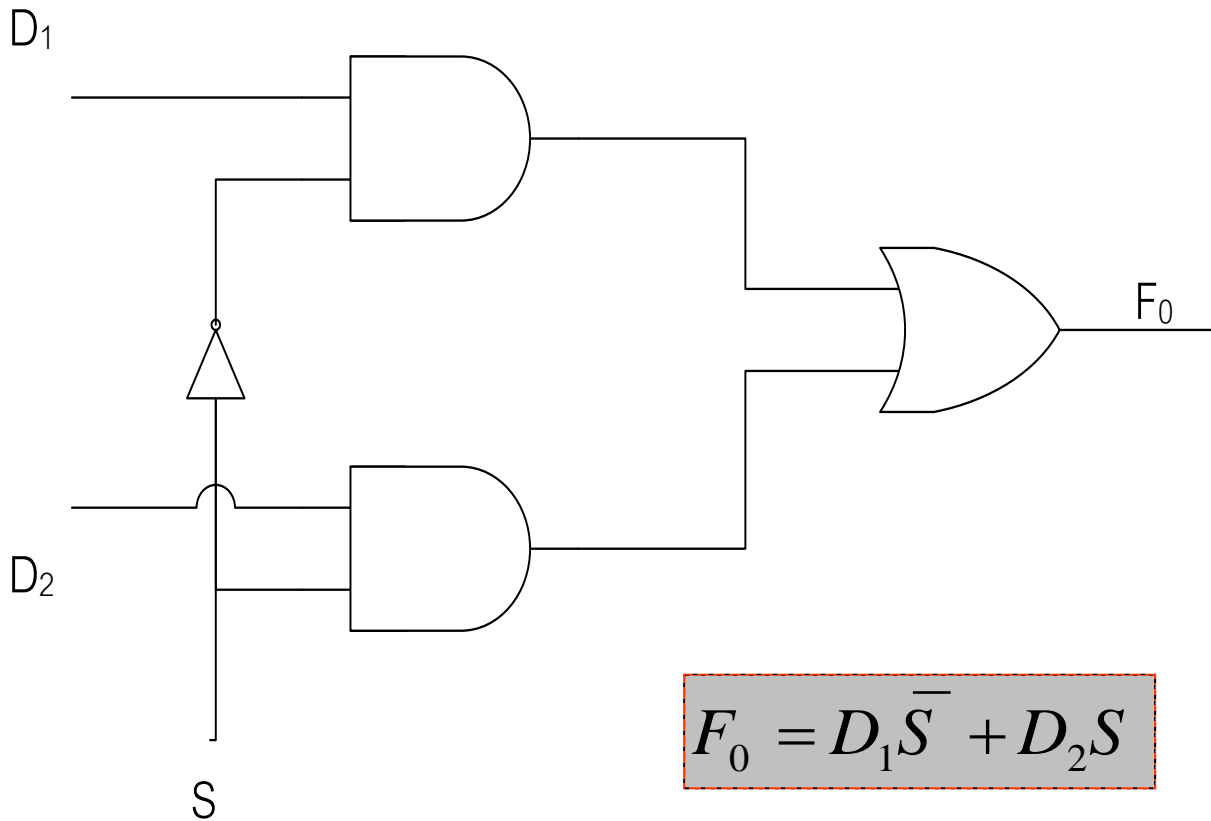 

472 หลักการมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 ช่องข้อมูลเป็น

1 ช่องข้อมูล

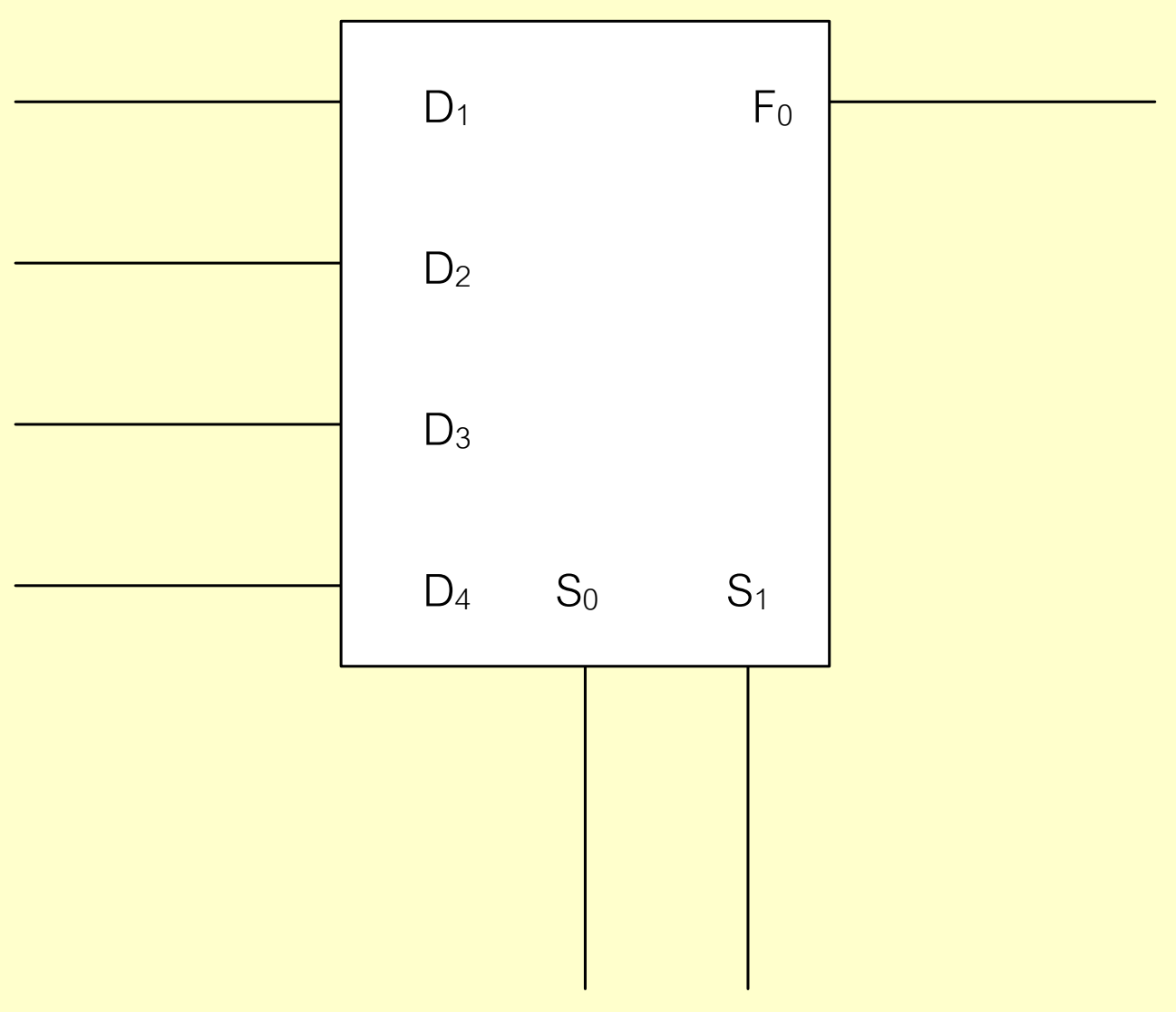 



อธิบาย

- ข้อมูลทางอินพุตจำนวน 4 ช่องคือ D_1, D_2, D_3, D_4 จะถูกส่งไปยังเอาต์พุตในเวลาที่แตกต่างกัน โดยมี S เป็นตัวควบคุม
- ค่า S_0, S_1 จะเป็นตัวกำหนดค่าเวลาในการส่งข้อมูลไปยังเอาต์พุต
- โดยกำหนดให้ $S_0, S_1 = 00$ ข้อมูล D_1 จะถูกส่งออกไปยัง F_0
- โดยกำหนดให้ $S_0, S_1 = 01$ ข้อมูล D_2 จะถูกส่งออกไปยัง F_0
- โดยกำหนดให้ $S_0, S_1 = 10$ ข้อมูล D_3 จะถูกส่งออกไปยัง F_0
- โดยกำหนดให้ $S_0, S_1 = 11$ ข้อมูล D_4 จะถูกส่งออกไปยัง F_0
- เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาโดยดูจากตารางความจริง

วงจรถอดจิกของ 2 ข้อมูลเป็น 1 ข้อมูล

D	S ₁	S ₀	F ₀
D ₁	0	0	D ₁
D ₂	0	1	D ₂ (1)
D ₃	1	0	D ₃ (2)
D ₄	1	1	D ₄ (3)

จากตารางเขียนฟังก์ชันของเอาต์พุต

$$\begin{aligned}F_0 &= D_1 \bar{S}_0 \bar{S}_1 + D_2 S_0 \bar{S}_1 + D_3 \bar{S}_0 S_1 + D_4 S_0 S_1 \\ &= (D_1 \bar{S}_1 + D_3 S_1) \bar{S}_0 + (D_2 \bar{S}_1 + D_4 S_1) S_0\end{aligned}$$

อธิบาย


- จากตารางการทำงานของวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 ช่อง
- D เป็นข้อมูลของช่อง 1 ใช้ (D_1), ช่อง 2 ใช้ (D_2), ช่อง 3 ใช้ (D_3), ช่อง 4 ใช้ (D_4)
- S_0 เป็นบิตเลือกสัญญาณซึ่งแทนด้วย L_{SB} (Low Bit)
- S_1 เป็นบิตเลือกสัญญาณซึ่งแทนด้วย M_{SB} (High Bit)
- F_0 เป็นค่าฟังก์ชันทางเอาต์พุตที่เกิดจากการเลือกสัญญาณทางอินพุตด้วยค่า S_0, S_1 สามารถเขียนดังสมการ

$$F_0 = D_1 \bar{S}_0 \bar{S}_1 + D_2 S_0 \bar{S}_1 + D_3 \bar{S}_0 S_1 + D_4 S_0 S_1 \quad (1)$$


$$F_0 = (D_1 \bar{S}_1 + D_3 S_1) \bar{S}_0 + (D_3 \bar{S}_1 + D_4 S_1) S_0 \quad (2)$$

- การสร้างวงจรมัลติเพล็กซ์เซอร์สามารถนำสมการที่ 2 ไปสร้างผังรูปวงจร

วงจรมัลติเพล็กซ์แบบ 4 บิต

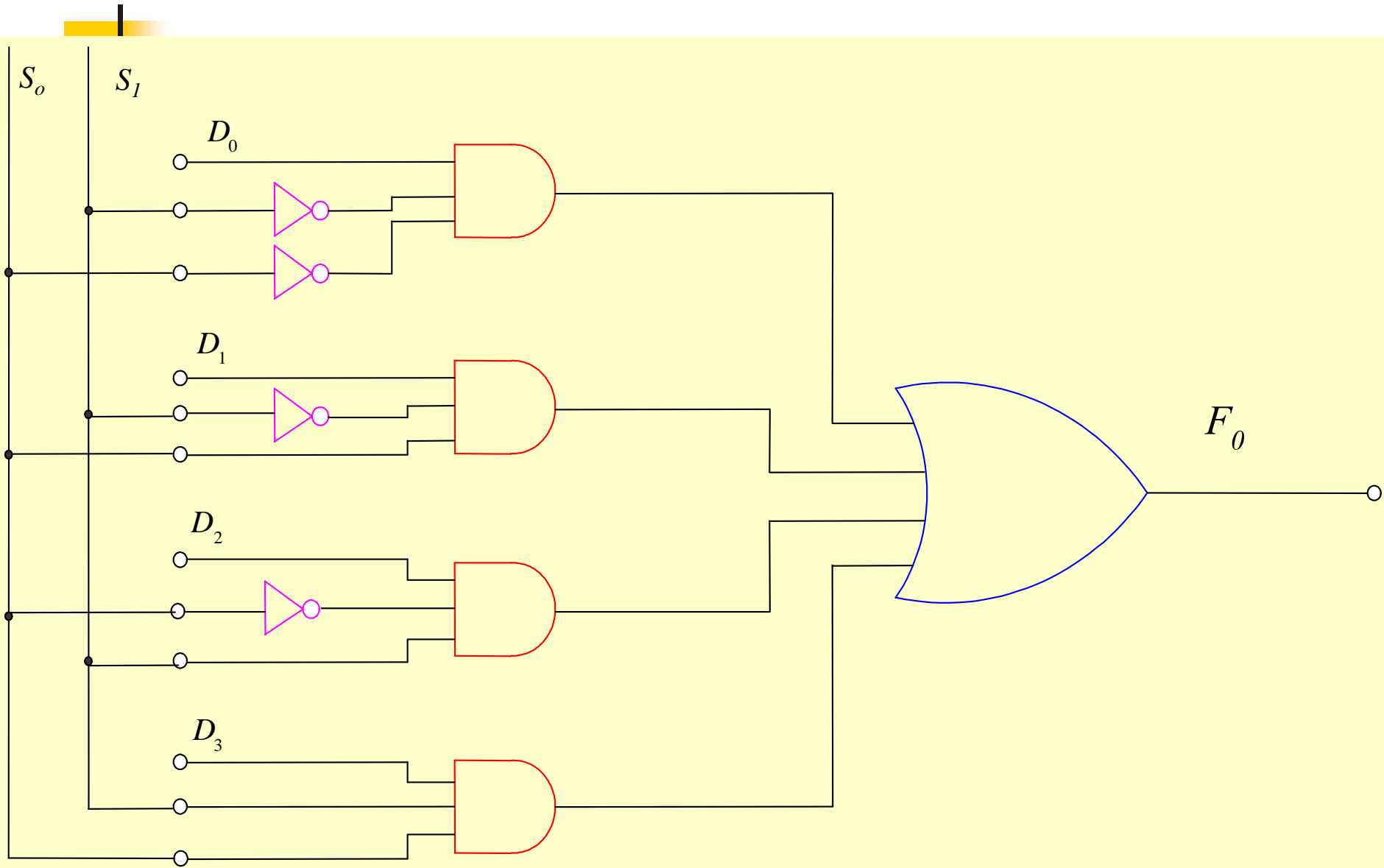

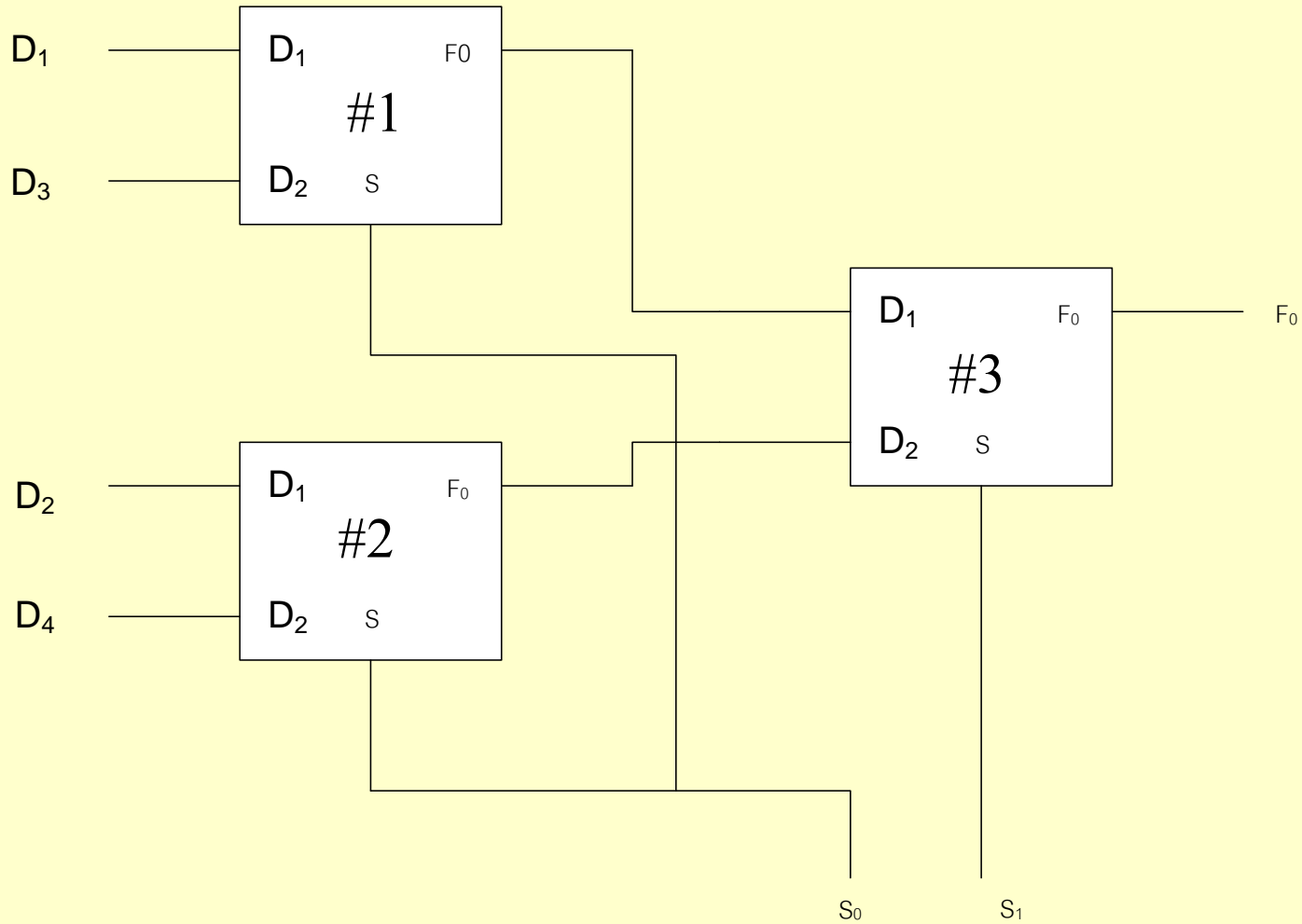
โครงสร้างวงจร 4 ข้อมูลเป็น 1 ข้อมูลแบบมัลติเพล็กซ์



อธิบาย

- การสร้างวงจรมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต โดยการนำวงจรมัลติเพล็กซ์ที่ ออกแบบ 2 อินพุตมาต่อกัน 2 ภาค (Stage) ดังสมการที่ 2 มีการทำงานดังนี้
- #1 อินพุตจะป้อนด้วยสัญญาณอินพุต D_1 กับ D_3 ถูกควบคุมด้วย $S_0(L_{SB})$
- #2 อินพุตจะป้อนด้วยสัญญาณอินพุต D_2 กับ D_4 ถูกควบคุมด้วย $S_0(L_{SB})$
- #3 อินพุตจะป้อนด้วยสัญญาณเอาต์พุตของ #1 กับ #2 โดยมีสัญญาณ ควบคุม S_1 ซึ่งเป็นบิต M_{SB} เพื่อเลือกสัญญาณที่มาจากเอาต์พุตของ #2 กับ #1 ออกเป็น #3
- D_1 กับ D_3 จะถูกเลือกเมื่อ S_1 เป็น 0 D_2 กับ D_4 จะถูกเลือกเมื่อ S_1 เป็น 1

วงจรมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต

 

อธิบาย

ตัวอย่างการมัลติเพล็กซ์ทางอินพุต 4 ช่องสัญญาณ เพื่อนำส่งออกทางเอาต์พุต 1 ช่องสัญญาณ

ข้อมูลทางอินพุตคือ D_1, D_2, D_3, D_4


สัญญาณควบคุมข้อมูลออกจะมีค่าเท่ากับ 2 บิต 4 ค่าที่แตกต่างกัน ให้เป็น S_0, S_1 ถ้า $S_0=0$ จะมัลติเพล็กซ์ของ #1 D_1 และ #2 D_2 ส่งออกไปยัง F_1, F_2 โดยมี S_1 เลือก F_1, F_2 อีกครั้ง

ถ้า $S_0=1$ จะมัลติเพล็กซ์ของ #1 D_3 และ #2 D_4 ส่งออกไปยัง F_1, F_2 โดยมี S_1 เลือก F_1, F_2 อีกครั้ง

ถ้า $S_1=0$ ข้อมูลที่ถูกเลือกจะเป็น D_1, D_3

ถ้า $S_1=1$ ข้อมูลที่ถูกเลือกจะเป็น D_2, D_4

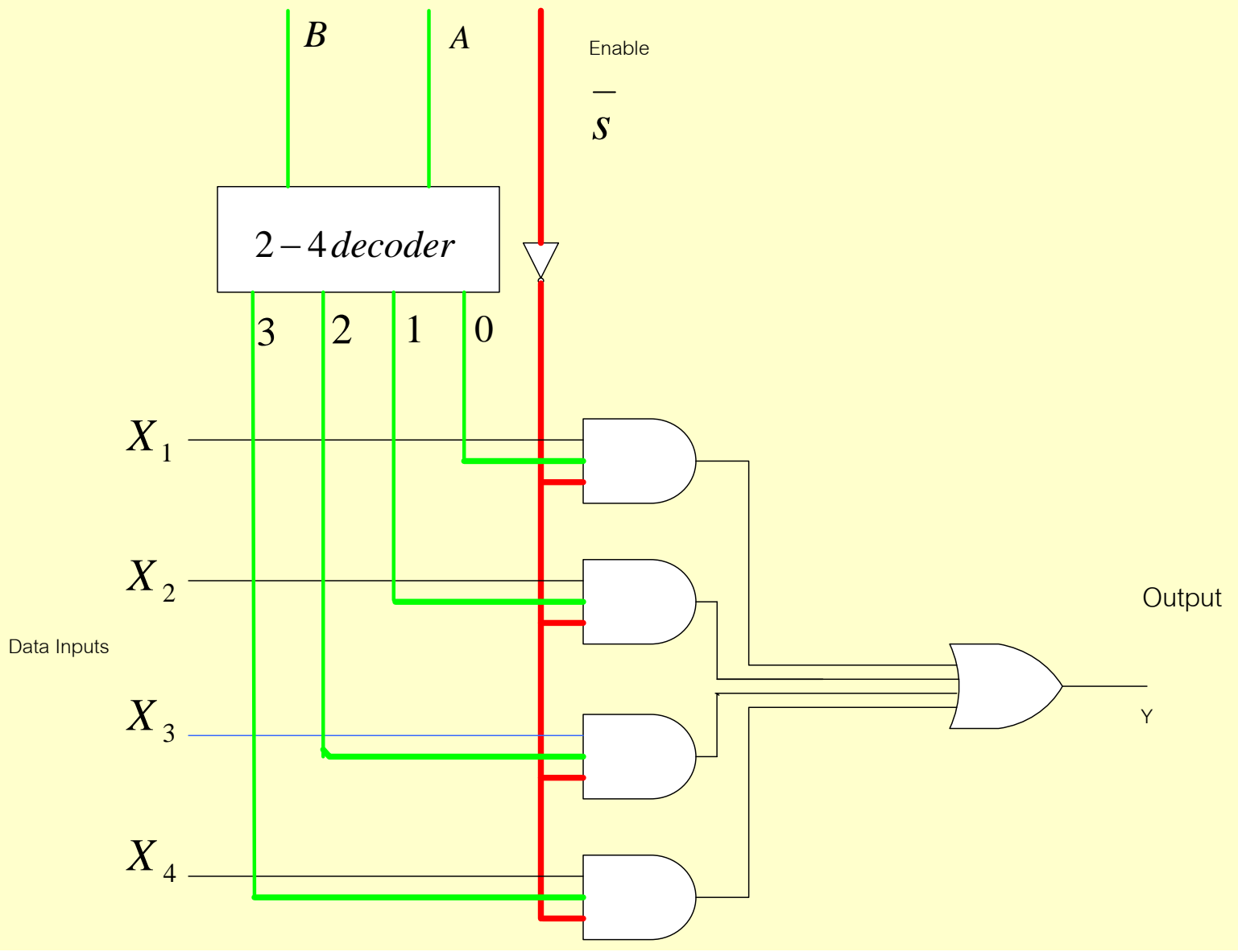วงจรมัลติเพล็กซ์แบบส่งข้อมูล 4 ทางโดยใช้วงจรถอดรหัส 2 อินพุต






อธิบาย

- วงจรมัลติเพล็กซ์แบบส่งข้อมูล 4 ทางพร้อมด้วยสัญญาณ Enable เพื่อควบคุมโมดูล
- จากรูปวงจรมัลติเพล็กซ์ที่นำมาใช้งานในวงจรดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ส่วน
- ส่วนที่ 1 นำวงจรถิโคคเคอร์มาเป็นตัวมัลติเพล็กซ์ทางอินพุต A , B
- ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลมาจากอินพุต X_1 , X_2 , X_3 , X_4
- ส่วนที่ 3 ควบคุมโมดูลการทำงาน Enable \bar{S}
- ข้อมูลทั้งสามส่วนนี้จะจะถูกผสมผสานอย่างเป็นระเบียบไปยังเอาต์พุตเดียว

473 การออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 16 ช่องข้อมูล

โดยใช้วงจรมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต 2 ภาค

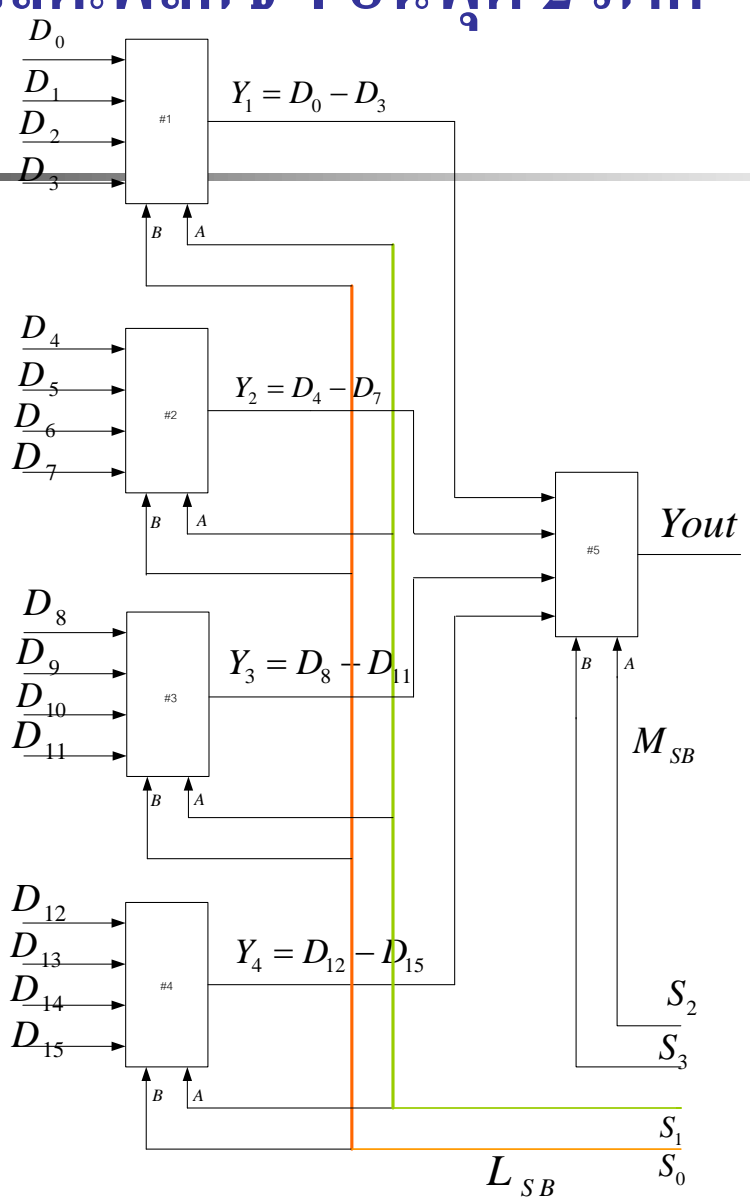

อธิบาย

- การออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 16 อินพุต โดยใช้วงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 อินพุต 2 ภาค ต่อกัน โดยไม่มีการตัดแปลงวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 อินพุต มีหลักการทำงานดังนี้คือ
- พิจารณาจากตารางความจริง S_3, S_2 เป็นบิตควบคุม M_{SB} จะทำการมัลติเพล็กซ์ 4 ข้อมูลที่ถูกแบ่งกลุ่มการมัลติเพล็กซ์ มาป้อนให้อินพุตทั้ง 4 ในภาคหลัง #5 ได้สัญญาณเป็น Y_{out}
- S_0, S_1 เป็นบิตควบคุม L_{SB} ของภาคหน้าจำนวน 16 ข้อมูล คือ D_0-D_{15}
- โดยการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มคือที่ถูกควบคุมด้วยบิต L_{SB} วงจรมัลติเพล็กซ์ #1 จะให้ข้อมูล $Y_1=D_0-D_3$, วงจรมัลติเพล็กซ์ #2 ให้ $Y_2=D_4-D_7$, วงจรมัลติเพล็กซ์ #3 ให้ $Y_3=D_8-D_{11}$, วงจรมัลติเพล็กซ์ #4 ให้ $Y_4=D_{12}-D_{15}$
- ข้อมูลจาก Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 จะถูกบิต M_{SB} ควบคุมโดยใช้วงจรมัลติเพล็กซ์ #5 มัลติเพล็กซ์อย่างละเอียดเพื่อให้ส่งไปยัง Y_{out} สามารถเลือกกลุ่ม 0-3, หรือ 4-7, 8-11, 12-15 โดย S_2-S_3 ถ้า $S_2-S_3=00$ เลือกกลุ่ม 0-3, 01 เลือก 4-7, 10 เลือก 8-11, 11 เลือก 12-15 ดังที่กล่าวมา


Data	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y _{out}
D ₀	0	0	0	0	D ₀	D ₄	D ₈	D ₁₂	D ₀
D ₁	0	0	0	1	D ₁	D ₅	D ₉	D ₁₃	D ₁
D ₂	0	0	1	0	D ₂	D ₆	D ₁₀	D ₁₄	D ₂
D ₃	0	0	1	1	D ₃	D ₇	D ₁₁	D ₁₅	D ₃
D ₄	0	1	0	0	D ₀	D ₄	D ₈	D ₁₂	D ₄
D ₅	0	1	0	1	D ₁	D ₅	D ₉	D ₁₃	D ₅
D ₆	0	1	1	0	D ₂	D ₆	D ₁₀	D ₁₄	D ₆
D ₇	0	1	1	1	D ₃	D ₇	D ₁₁	D ₁₅	D ₇
D ₈	1	0	0	0	D ₀	D ₄	D ₈	D ₁₂	D ₈
D ₉	1	0	0	1	D ₁	D ₅	D ₉	D ₁₃	D ₉
D ₁₀	1	0	1	0	D ₂	D ₆	D ₁₀	D ₁₄	D ₁₀
D ₁₁	1	0	1	1	D ₃	D ₇	D ₁₁	D ₁₅	D ₁₁
D ₁₂	1	1	0	0	D ₀	D ₄	D ₈	D ₁₂	D ₁₂
D ₁₃	1	1	0	1	D ₁	D ₅	D ₉	D ₁₃	D ₁₃
D ₁₄	1	1	1	0	D ₂	D ₆	D ₁₀	D ₁₄	D ₁₄
D ₁₅	1	1	1	1	D ₃	D ₇	D ₁₁	D ₁₅	D ₁₅



อธิบาย

- ตารางแสดงค่าความจริงของวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 16 ช่องข้อมูล
- สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ช่อง เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบวงจร โดยการนำข้อมูลที่เอาต์พุตของช่อง Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 ไปรวมด้วยวงจรมัลติเพล็กซ์อีกระดับก็จะได้เป็น Y_{OUT}
- ข้อมูลถูกแบ่งเป็นส่วนด้วยการควบคุม 2 บิตทางต่ำ $D_0-D_3, D_4-D_7, D_8-D_{11}, D_{12}-D_{15}$
- ข้อมูลเมื่อถูกควบคุมด้วยบิตทางสูง จำนวน 2 บิต คือ Y_1, Y_2, Y_3, Y_4



474 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์ไปใช้งาน

 

อธิบาย

- การนำวงจรมัลติเพล็กซ์ไปใช้งาน ด้วยคุณสมบัติเด่นของวงจรมัลติเพล็กซ์ ทำให้ประหยัดในเรื่องการเดินสาย สามารถส่งข้อมูลครั้งละมาก ๆ ข้อมูลที่ส่งสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยวงจรมัลติเพล็กซ์อย่างง่าย ๆ
- จากตัวอย่างการส่งข้อมูล $D_0 = 4, D_1 = 0, D_2 = 5, D_3 = 8$
- เอาต์พุตใช้สายเพียงชุดเดียว ข้อมูลจะถูกส่งสลับกันในสายที่เวลาต่างกัน
- ประหยัดในเรื่องกำลังงานด้วยกำลังรวมทั้งหมด คือค่ากำลังสูงสุดที่ส่งเพียงข้อมูลเดียวเท่านั้น
- กระแสที่ใช้จะมีเพียงการส่งของแต่ละข้อมูลซึ่งไม่ใช่กระแสรวมของทุกข้อมูล ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในระบบได้
- หลักการนี้จะนำไปใช้ในวงจรแสดงผลข้อมูลแบบ Seven segment ที่มีจำนวนตัวเลขแสดงผลหลายหลัก, วงจร ALU ที่จะกล่าวในสัปดาห์ต่อไป

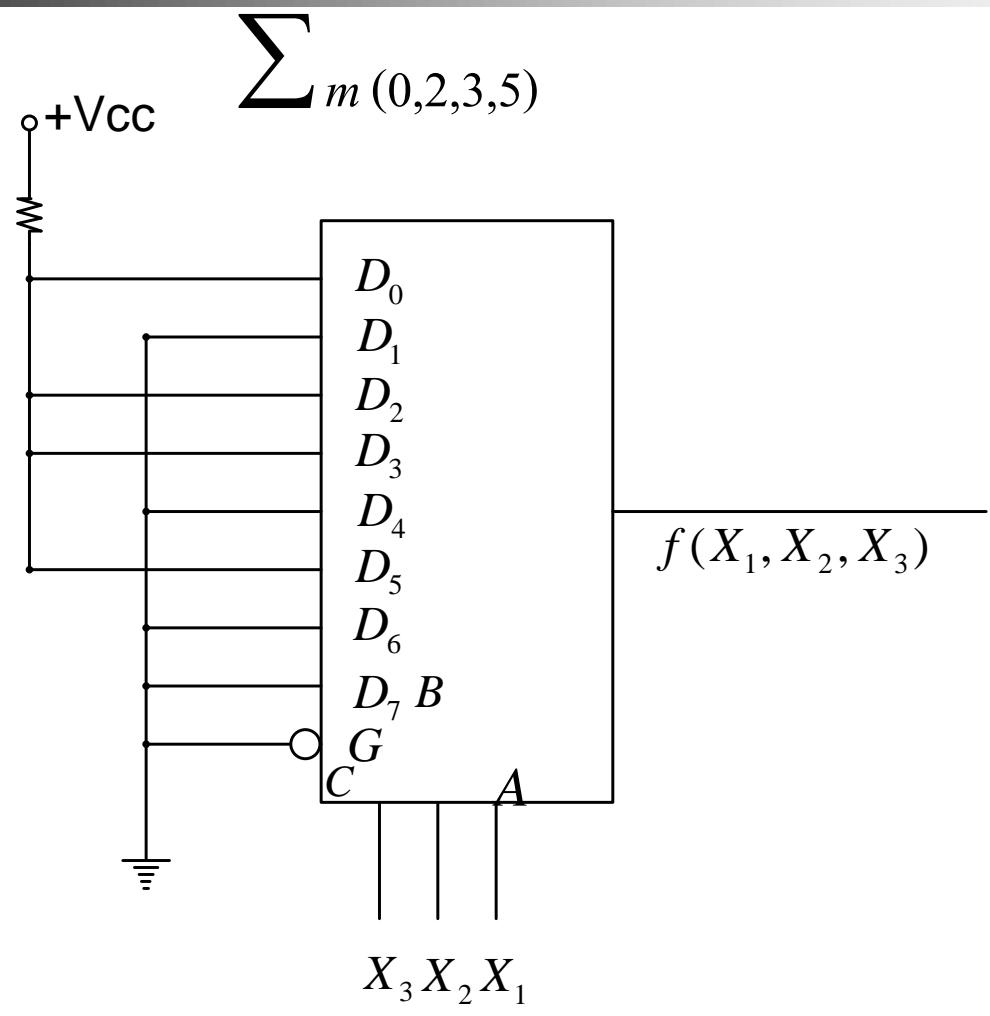 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์ไปสร้างฟังก์ชันทางลอจิกเกตในรูป minterm



อธิบาย

- ตัวอย่าง การนำวงจรมัลติเพล็กซ์ไปใช้ในรูปแบบ minterm
- ข้อมูลที่ D_0, D_2, D_3, D_5 จะถูกต่อไว้กับ $+V_{cc}$
- ส่วนข้อมูล D_1, D_4, D_6, D_7 จะต่อลง Ground
- สัญญาณควบคุม $X_1 - X_3$ จะถูกเลือกทุกข้อมูลไปยังเอาต์พุตในรูปแบบ minterm ดังนั้นข้อมูลที่ถูกนำไปใช้คือ $D_0 + D_2 + D_3 + D_5$ ดังในตารางที่นำเสนอต่อไป
- ค่าเอาต์พุตที่ได้คือ $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$

ตารางการทำงานของวงจรมัลติเพล็กซ์


i	C = X₁	B = X₂	A = X₃	F = output
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

อธิบาย

จากค่าที่เกิดขึ้นทางเอาต์พุตสามารถนำมาเขียนเป็นตารางความจริงโดยกำหนด

- i เป็นข้อมูลที่จะส่งออกไปยังเอาต์พุต
- $C = X_3$ คือค่าตัวแปรที่ควบคุมการทำงานที่บิต3 (M_{SB})
- $B = X_2$ คือค่าตัวแปรที่ควบคุมการทำงานที่บิต2
- $A = X_1$ คือค่าตัวแปรที่ควบคุมการทำงานที่บิต1 (L_{SB})
- $F = \text{Output}$ ที่เกิดจากการควบคุมของ A, B, C ที่มีค่าเท่ากับ 1 จะทำให้เกิดผลที่เอาต์พุต เป็นค่าของ D_0, D_2, D_3, D_5


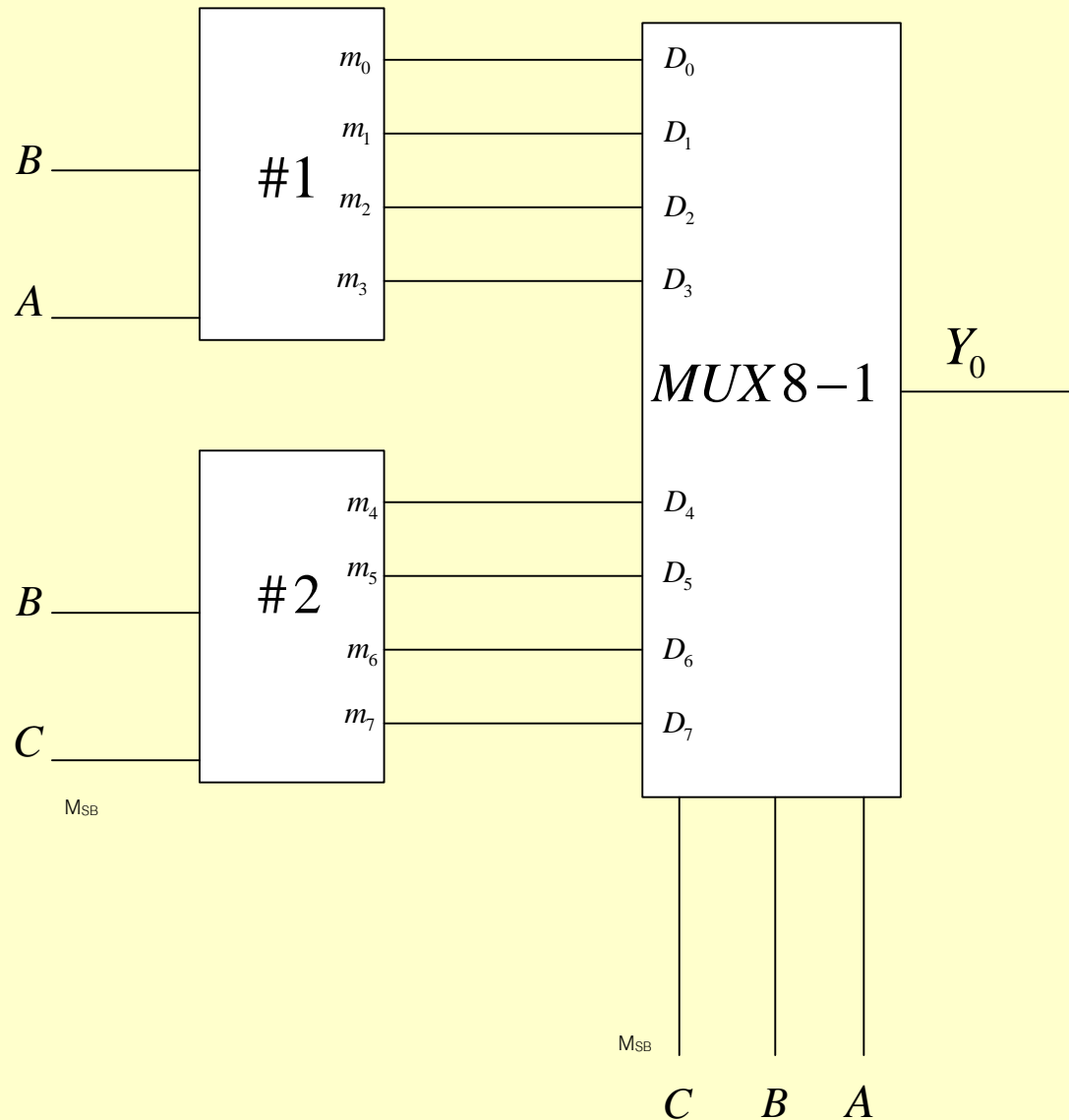
ตัวอย่างการนำวงจรถอดรหัสทำงานร่วมกับวงจรมัลติเพล็กซ์



อธิบาย

- การนำวงจรถอดรหัสที่สร้างสัญญาณทางอินพุตในรูปแบบ minterm
- ตัวอย่างให้วิเคราะห์หาค่า Minterm จากโมดูลที่ให้มา
- #1 เป็นวงจรถิ์โค้ดเคอร์ขนาด 4 บิตมี A,B เป็นส่วนควบคุมที่บิตทางต่ำ สร้าง m_0-m_3
- #2 เป็นวงจรถอดรหัสขนาด 4 บิตมี B,C เป็นส่วนควบคุมที่บิตทางสูง สร้าง m_4-m_7
- เอาต์พุตของ โมดูลทั้งสองส่งไปยังอินพุตของวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 8 ข้อมูลเป็น 1 ข้อมูล โดยมีสัญญาณ A, B, C ควบคุมการทำงาน

48 หลักการทำงานของดีมัลติเพล็กซ์

  


อธิบาย

หลักการการทำงานของวงจรมัลติเพล็กซ์มีหลักการที่ตรงข้ามกับวงจรมัลติเพล็กซ์จึงต้องนำมาใช้งานร่วมกัน

ข้อมูลทางอินพุตที่ถูกส่งใน D_{in} ที่ผ่านวงจรมัลติเพล็กซ์ส่งมา จะเป็นเลขรหัส BCD มีค่าเท่ากับ 0 4 5 8 หมายถึงในช่วงเวลา T_1 จะส่งเลข 0 ช่วงเวลา T_2 จะส่งเลข 4 ช่วงเวลา T_3 จะส่งเลข 5 ช่วงเวลา T_4 ส่งเลข 8 ไปยังวงจรมัลติเพล็กซ์

ข้อมูล D_{in} ซึ่งเป็นรหัส BCD 0 จะถูกส่งไปที่ D_1 โดยการเลือกของ S_1, S_0 มีค่ากับ 00 , ช่วงเวลาที่ส่งเลข 4 จะถูกส่งค่าไปที่ D_2 ค่า S_1, S_0 จะมีค่าเป็น 01, ช่วงเวลาที่ส่งเลข 5 ค่า S_1, S_0 จะมีค่าเป็น 10 , ช่วงเวลาที่ส่งเลข 8 ค่า S_1, S_0 จะมีค่าเป็น 11

 481 หลักการวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 1 ช่องข้อมูล ทางอินพุตเป็น 2 ช่องข้อมูลทางเอาต์พุต



S	D ₁	D ₂
0	D _{in}	0
1	0	D _{in}

ตารางแสดงการทำงาน

$$D_1 = D_{in} \overline{S}$$


$$D_2 = D_{in} S$$

อธิบาย

ข้อมูลที่ถูกส่งมาทาง D_{in} เป็นข้อมูล D_1, D_2

- S เป็นตัวเลือกค่าทางเอาต์พุตจะมีค่าเป็น 0,1
- ถ้า S เป็น 0 จะเลือกสัญญาณของ D_1
- ถ้า S เป็น 1 จะเลือกสัญญาณของ D_2
- เอาต์พุต D_1 จึงมีค่าเป็น $D_{in} \bar{S}$
- เอาต์พุต D_2 จึงมีค่าเป็น $D_{in} S$

วงจรลอจิก 1 ข้อมูลเป็น 2 ข้อมูล

 

อธิบาย

- จากรูปวงจรมัลติเพล็กซ์หรือบางตำราเรียกว่าวงจรเลือกสัญญาณขนาด 2 ช่องสัญญาณทางเอาต์พุต
- การควบคุมสัญญาณของข้อมูลที่ส่งไปยังเอาต์พุตใช้ AND เกตจำนวน 2 ตัว
- การมัลติเพล็กซ์ 2 ค่า สามารถใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ทำงานร่วมกับ AND เกต เมื่อสัญญาณ $S = 0$ ข้อมูลจะถูกเลือกเป็น D_1 สัญญาณ $D_{in} = D_1$ เมื่อสัญญาณ $S = 1$ ข้อมูลจะถูกเลือกเป็น D_2 ข้อมูลทางอินพุตจะถูกส่งไปยังเอาต์พุต D_2

ตารางการทำงานของวงจรมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต


S_0	S_1	D_1	D_2	D_3	D_4
0	0	D_{in}	0	0	0
0	1	0	D_{in}	0	0
1	0	0	0	D_{in}	0
1	1	0	0	0	D_{in}



อธิบาย

- จากตารางการทำงานของวงจรดีมัลติเพล็กซ์ 4 เอาต์พุต
- S_0, S_1 เป็นตัวเลือกสัญญาณทางอินพุต มีค่าเท่ากับ $2^2 = 4$ ค่า นั้นหมายความว่าสามารถเลือกสัญญาณได้ 4 ค่า
- D_{in} เป็นข้อมูลทางอินพุตที่ถูกรวมกันมา 4 ช่องสัญญาณจากวงจร มัลติเพล็กซ์ แล้วถูกส่งไปยังวงจรดีมัลติเพล็กซ์ โดยมี S_0, S_1 เป็นตัวเลือกสัญญาณทางเอาต์พุตให้ตรงกับช่องสัญญาณที่มาจากอินพุต
- D_1, D_2, D_3, D_4 เป็นข้อมูลทางเอาต์พุต ที่เกิดขึ้นจากการเลือกของ S_0, S_1 เช่นถ้า $S_0, S_1 = 00$ ข้อมูลจะเป็นของ D_1 ถ้า $S_0, S_1 = 10$ ข้อมูลก็จะเป็นของ D_2 เป็นต้น


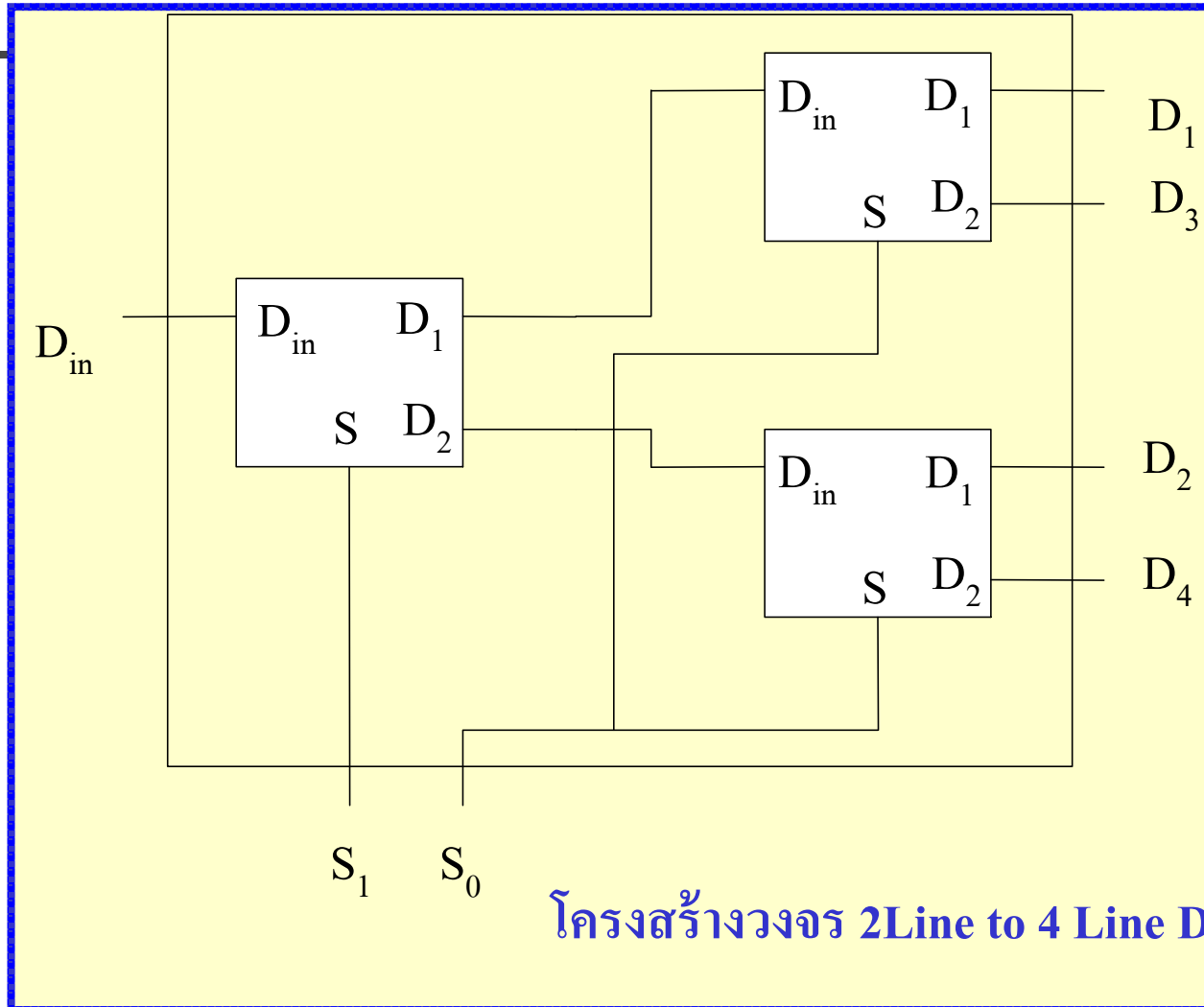
482 หลักการวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 1 ช่องข้อมูลทางอินพุต เป็น 4 ช่องข้อมูลทางเอาต์พุต



โครงสร้างวงจร 2Line to 4 Line Demultiplex

อธิบาย

- จากตารางการทำงานของวงจรมัลติเพล็กซ์ 4 เอาต์พุต
- สามารถนำวงจรถูกเลือกข้อมูล 2 เอาต์พุต มาต่อกันดังรูป
- $S_0 (M_{SB})$ จะมีค่าเป็น 0 จะเลือกส่งข้อมูล D_1, D_2
- $S_0 (M_{SB})$ จะมีค่าเป็น 1 จะเลือกส่งข้อมูล D_3, D_4
- $S_1 (L_{SB})$ จะมีค่าเป็น 0 จะถูกบังคับข้อมูลที่มีค่าเป็น 1 จะบังคับข้อมูลที่มี D_2, D_4
- ถ้า $S_0, S_1 = 00$ ข้อมูล D_1 จะถูกแยกไปยังเอาต์พุต
- ถ้า $S_0, S_1 = 01$ ข้อมูล D_2 จะถูกแยกไปยังเอาต์พุต
- ถ้า $S_0, S_1 = 10$ ข้อมูล D_3 จะถูกแยกไปยังเอาต์พุต
- ถ้า $S_0, S_1 = 11$ ข้อมูล D_4 จะถูกแยกไปยังเอาต์พุต

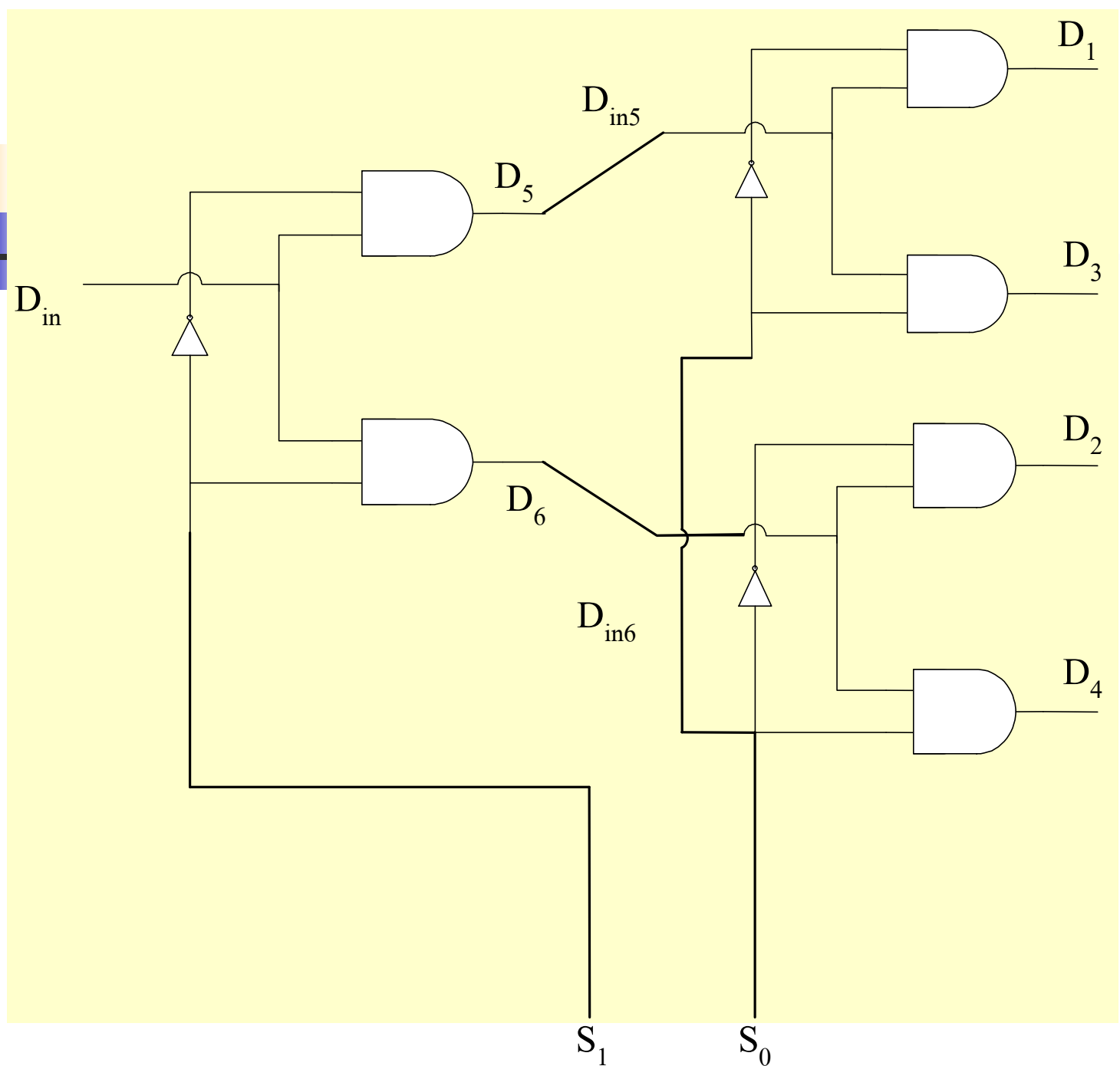 

การออกแบบการดีมัลติเพล็กซ์ 4 ข้อมูล


ตำแหน่งที่ควบคุม		INPUT	OUTPUT
A	B	DATA	F_0
0	0	D_0	$\bar{A}\bar{B}D_0$
0	1	D_1	$\bar{A}BD_1$
1	0	D_2	$A\bar{B}D_2$
1	1	D_3	ABD_3

อธิบาย

- กำหนด การควบคุมข้อมูลด้วยตัวแปรทางด้านอินพุตคือ A, B
- ค่า A, B จะถูกเปลี่ยนไปตามเลขฐานสองคือ 00, 01, 10, 11 ตามลำดับ
- ค่าอินพุตของข้อมูลเป็น D_0, D_1, D_2, D_3 , ค่าเอาต์พุตเป็น X_1, X_2, X_3, X_4
- ค่าอินพุตของข้อมูลจะถูกส่งออกไปที่เอาต์พุตเมื่อมีการควบคุมที่ A, B ตามตารางความจริงดังนั้น เอาต์พุตจะได้ดังสมการ

$$F_0 = \overline{A} \overline{B} D_0 + \overline{A} B D_1 + A \overline{B} D_2 + A B D_3$$

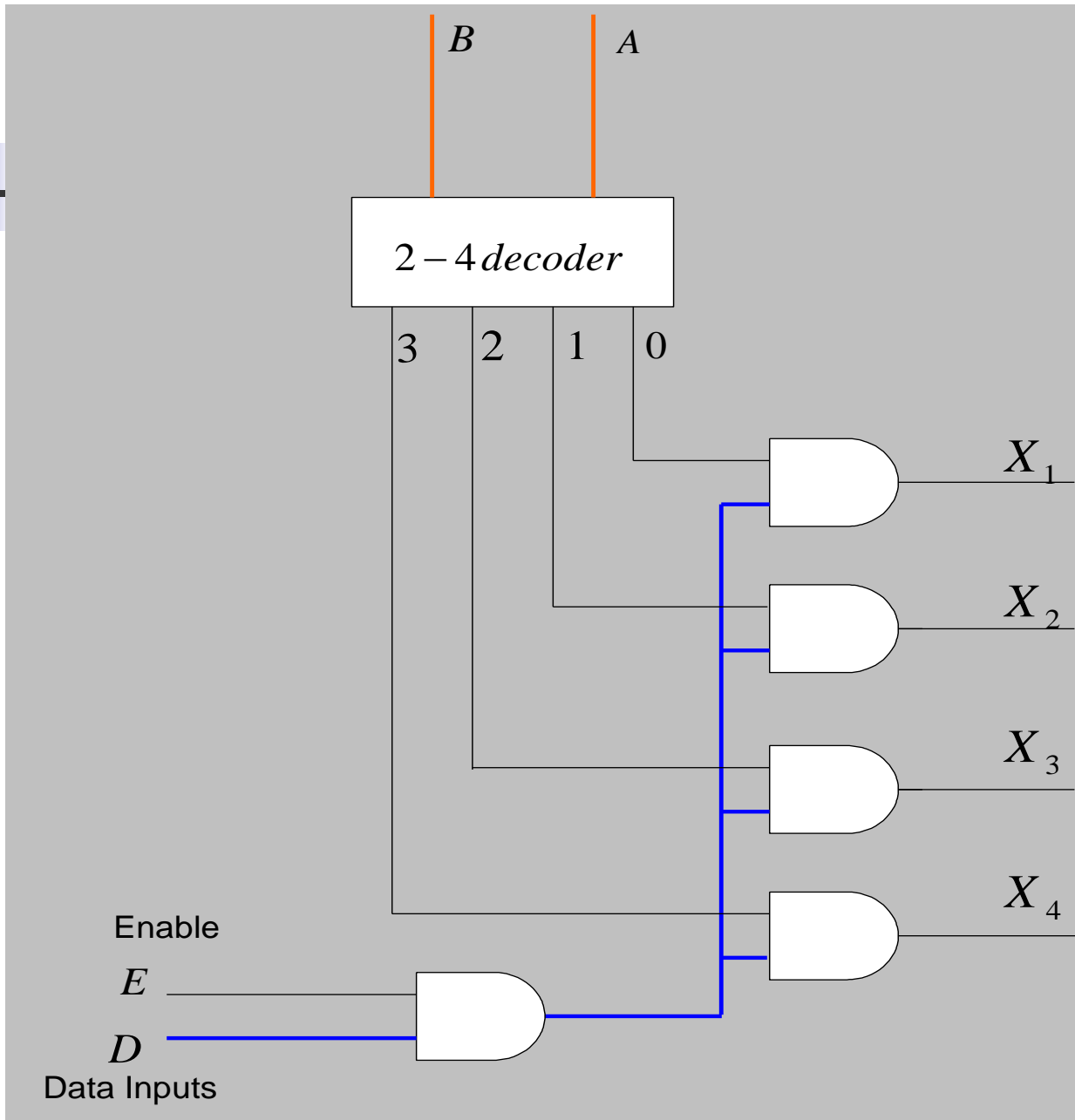483 การออกแบบวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 เอาต์พุต



อธิบาย


- วงจรตีมัลติเพล็กซ์ 4 ช่องพร้อมด้วยสัญญาณ Enable

- จากรูปวงจรตีมัลติเพล็กซ์แบบนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนตีโค้ดเคอร์กับส่วนของอินพุตข้อมูล โดยใช้วงจรถอดรหัสเป็นตัวเลือกช่องข้อมูลที่ส่งออกจะทำงานสัมพันธ์กับตัวเลือกข้อมูลทางอินพุต

- Enable คือสัญญาณที่ทำหน้าที่เพื่อควบคุมโมดูลให้ทำงาน

- สัญญาณรวมที่ส่งเป็น Data ทางอินพุตมาจากวงจรเลือกข้อมูล จะถูกเลือกโดยสัญญาณ Enable มีค่าเป็น 1 ข้อมูลจะไปปรากฏที่แอนด์เกต ที่มีสัญญาณจากตีโค้ดเคอร์มาควบคุมเพื่อแยกที่เอาต์พุต

วงจรดีมัลติเพล็กซ์

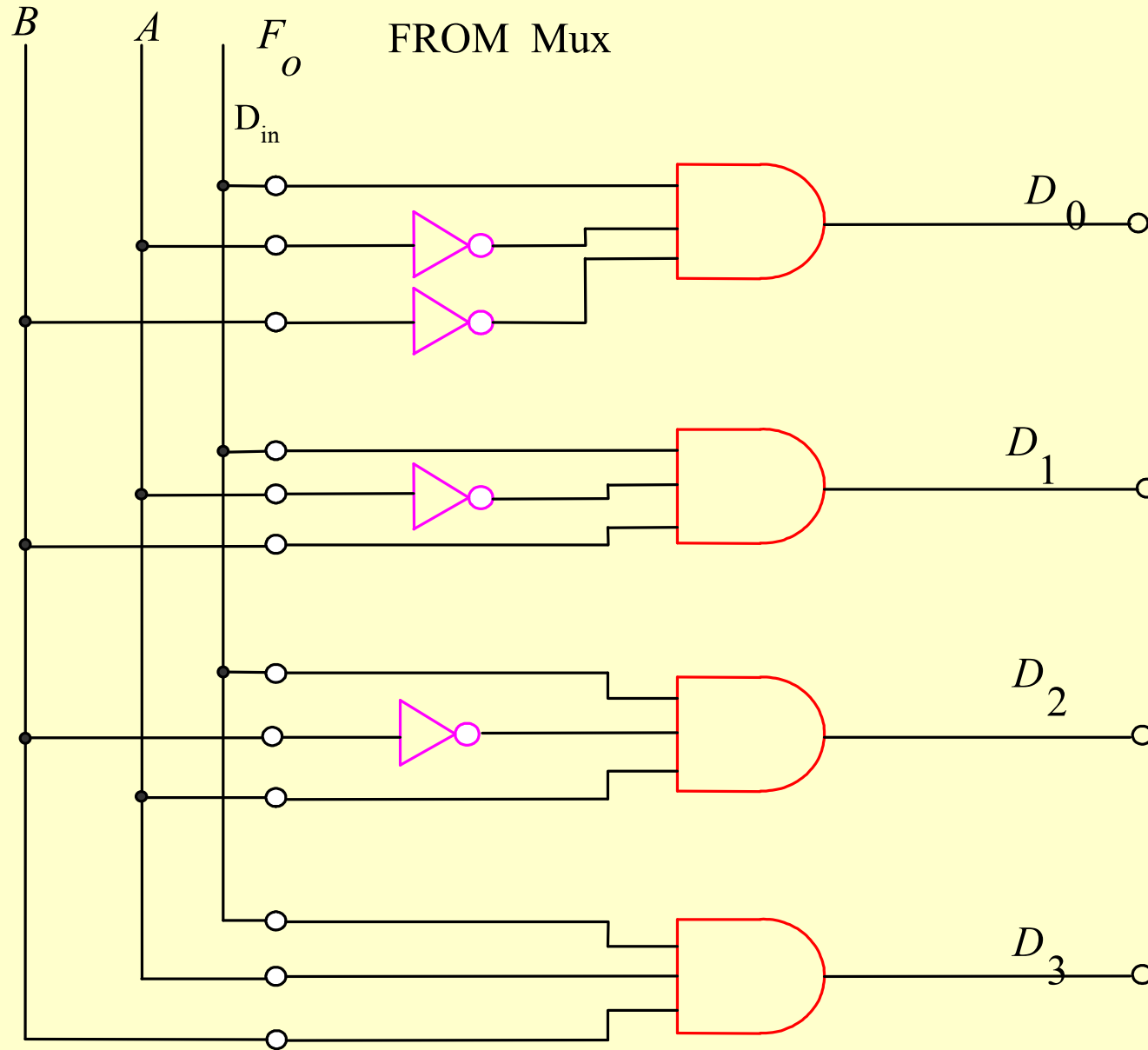


อธิบาย

- อีกรูปแบบของการทำงานของวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 ช่องข้อมูล
- พิจารณาจากตารางความจริงของวงจรดีมัลติเพล็กซ์
- D_0 จะถูกควบคุมการทำงานโดย $\bar{A}\bar{B}$
- D_1 จะถูกควบคุมการทำงานโดย $\bar{A}B$
- D_2 จะถูกควบคุมการทำงานโดย $A\bar{B}$
- D_3 จะถูกควบคุมการทำงานโดย AB
- F_0 มาจากค่าเอาต์พุตของวงจรเลือกข้อมูล
- D_0, D_1, D_2, D_3 จะถูกแยกจาก F_0 โดยค่า A, B

อธิบาย

- จากตัวอย่างที่ผ่านมатарางการทำงานของวงจรดีโด้เคเคอร์และวงจรถือเลือกข้อมูลและคีมัลติเพล็กซ์ขนาด 8 บิตจะเหมือนกันในส่วนของการถอดรหัสตำแหน่งลองพิจารณาดู
- พิจารณาวงจรถอดรหัส D_0-D_3 เกิดจากบิตต่ำ A, B มีการเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตที่เกิดเป็นดังตารางความจริง
- การ D_4-D_7 เกิดจากบิตสูง C ที่ทำงานร่วมกับ A, B
- วงจรเลือกข้อมูลมีเอาต์พุตเป็น Y_0 ถอดรหัส ตำแหน่งเป็น A, B, C เหมือนกับวงจรดีโด้เคเคอร์ที่ผ่านมา
- วงจรคีมัลติเพล็กซ์ก็จะมีส่วนที่เหมือนกับวงจรถอดรหัสเป็นตัวถอดรหัส A, B, C แยกเอาต์พุตเป็น D_0-D_7
- สามารถประยุกต์การใช้วงจรทั้งสามเข้าด้วยกัน

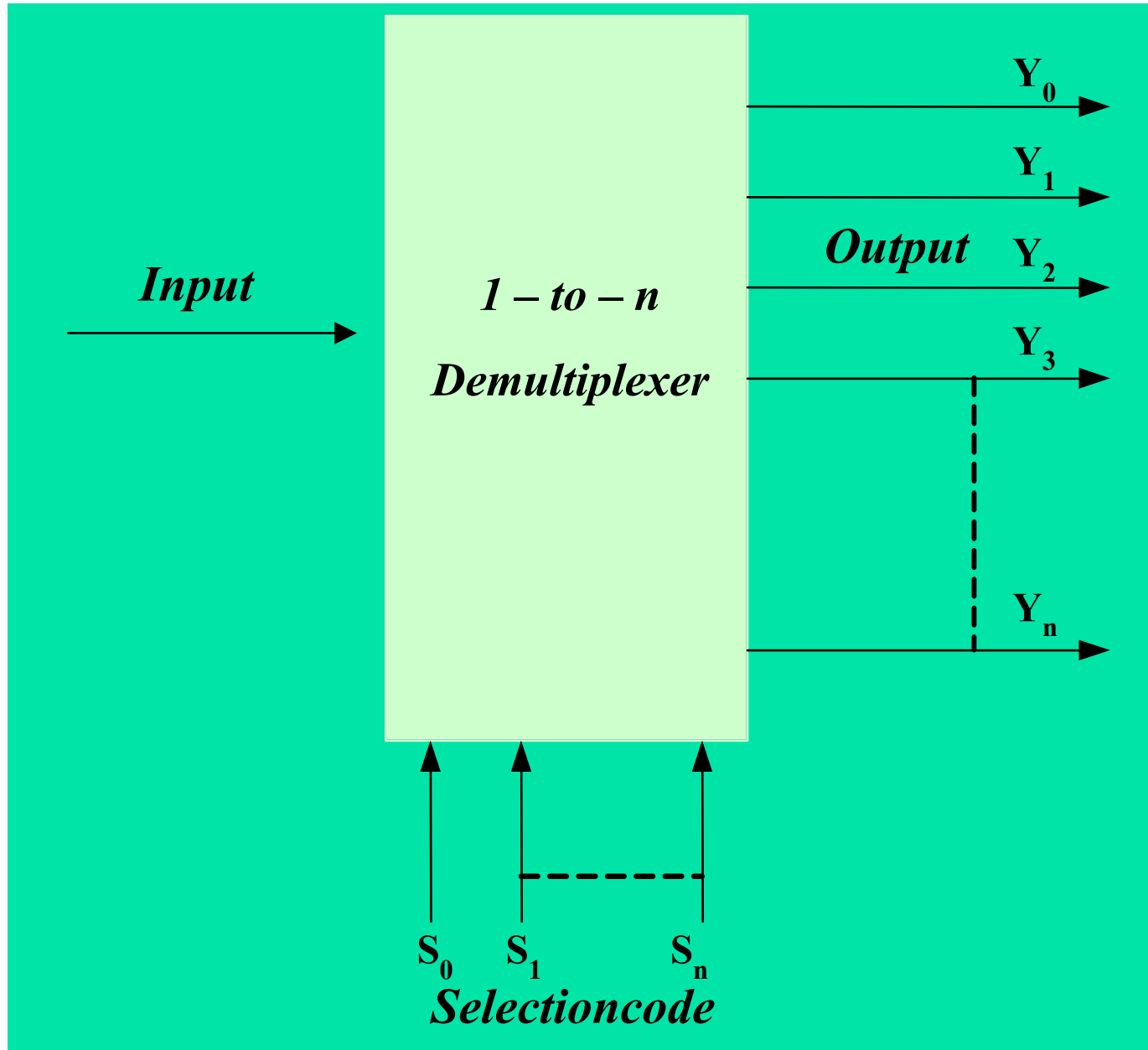484 การออกแบบวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด n Bit






อธิบาย

- หลักการของคิมัลติเพล็กซ์ขนาด n บิต
- สัญญาณทางอินพุตจะป้อนเข้าวงจรเพียงอินพุตเดียว
- สัญญาณทางเอาต์พุตจะมีค่าเท่ากับ Y_n บิต
- สัญญาณเลือกค่าทางเอาต์พุตจะมีจำนวน 2^n บิต เท่ากับจำนวนค่าทางเอาต์พุต
 - ตัวอย่าง $2^n = Y_n$
- ต้องการเอาต์พุต 16 บิต $Y_n=16$ ดังนั้น n จะมีค่า 4 บิต
- นั่นหมายความว่า Selection code ต้องใช้ถึง 4 บิต จึงจะสามารถคิมัลติเพล็กซ์ออกทางเอาต์พุตเป็นจำนวน 16 บิต

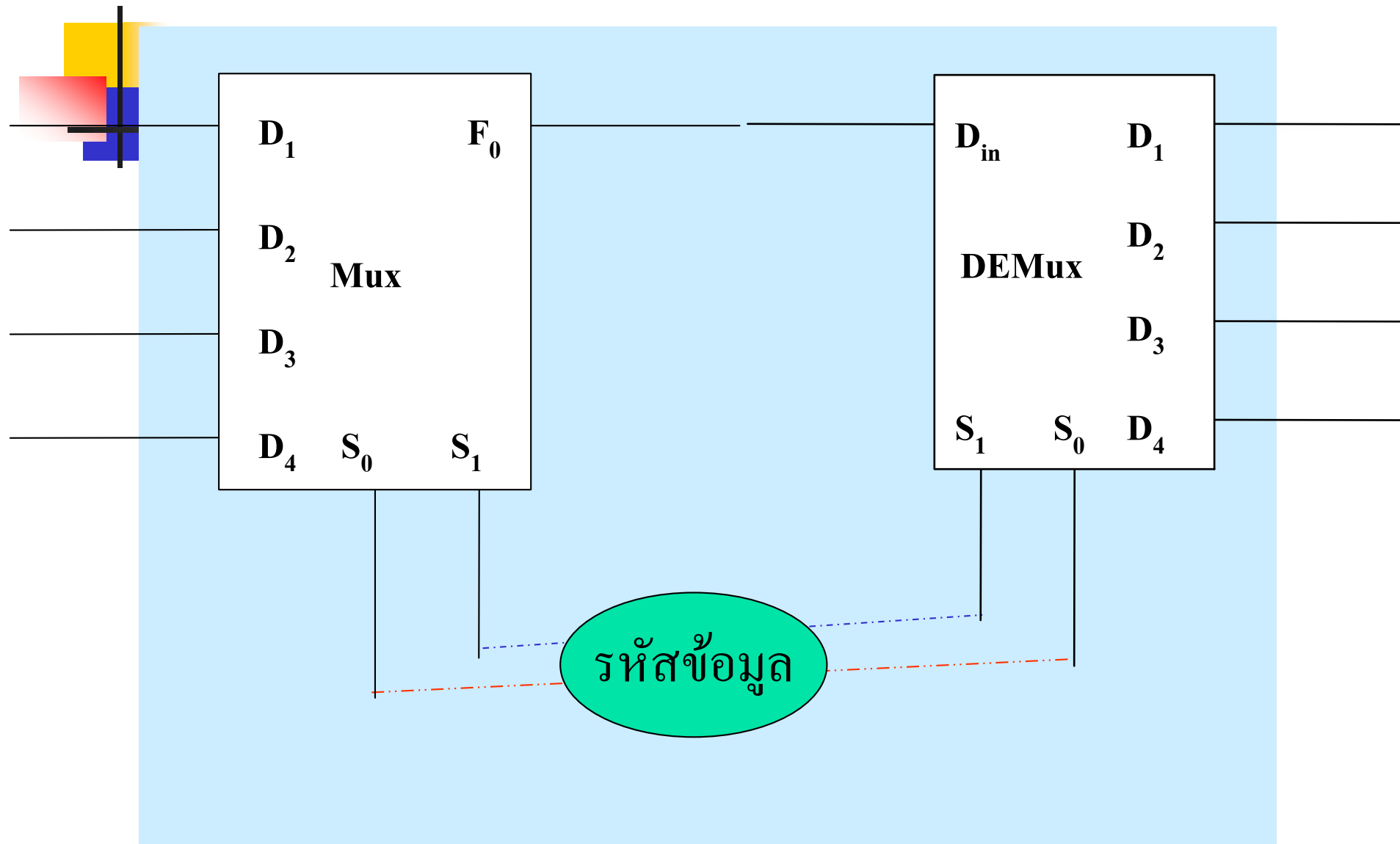49 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์มาใช้งานร่วมกับวงจรดีมัลติเพล็กซ์



การนำวงจรมัลติเพล็กซ์มาใช้ร่วมกับวงจรดีมัลติเพล็กซ์

■ ด้านซ้ายของวงจรเป็น โมดูลของวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 อินพุต เอาต์พุตส่งออกจำนวน 1 เอาต์พุต ไปยังวงจรถอดรหัส

■ ส่วนทางด้านขวามือเป็น โมดูลของวงจรดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 1 อินพุต เอาต์พุตดีมัลติเพล็กซ์ตามอินพุตส่งมาเป็น D_1, D_2, D_3, D_4 ตามการควบคุมของบิต S_0, S_1

■ การทำงานในส่วนควบคุมการส่งข้อมูลและการรับข้อมูลจะเป็นไปดังนี้


S_1, S_0 ควบคุมการส่งข้อมูล D_1 จากอินพุตไปยังเอาต์พุต เมื่อมีค่าเท่ากับ 00

S_1, S_0 ควบคุมการส่งข้อมูล D_2 จากอินพุตไปยังเอาต์พุต เมื่อมีค่าเท่ากับ 01

S_1, S_0 ควบคุมการส่งข้อมูล D_3 จากอินพุตไปยังเอาต์พุต เมื่อมีค่าเท่ากับ 10

S_1, S_0 ควบคุมการส่งข้อมูล D_4 จากอินพุตไปยังเอาต์พุต เมื่อมีค่าเท่ากับ 11

 491 การนำวงจรมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์มาต่อใช้งาน






อธิบาย

- ตัวอย่างการนำวงจรมัลติเพล็กซ์ และวงจรมัลติเพล็กซ์มาใช้งานร่วมกันจำนวน 16 บิต
- สามารถใช้ได้ 16-line to 16-line อินพุต/เอาต์พุต
- ความสามารถของระบบที่สามารถแทนสายเคเบิล 16เส้น
- ระยะทางในการส่งได้ไกลถึง 1000 ฟุต
- รหัสที่ใช้ในการดีโค้ดเคอร์สัญญาณเป็น A, B, C, D ขนาด 4 บิต
- สายที่จำเป็นที่ใช้ในระบบจำนวน 5 เส้น ทำให้เกิดการประหยัดสายในการส่ง

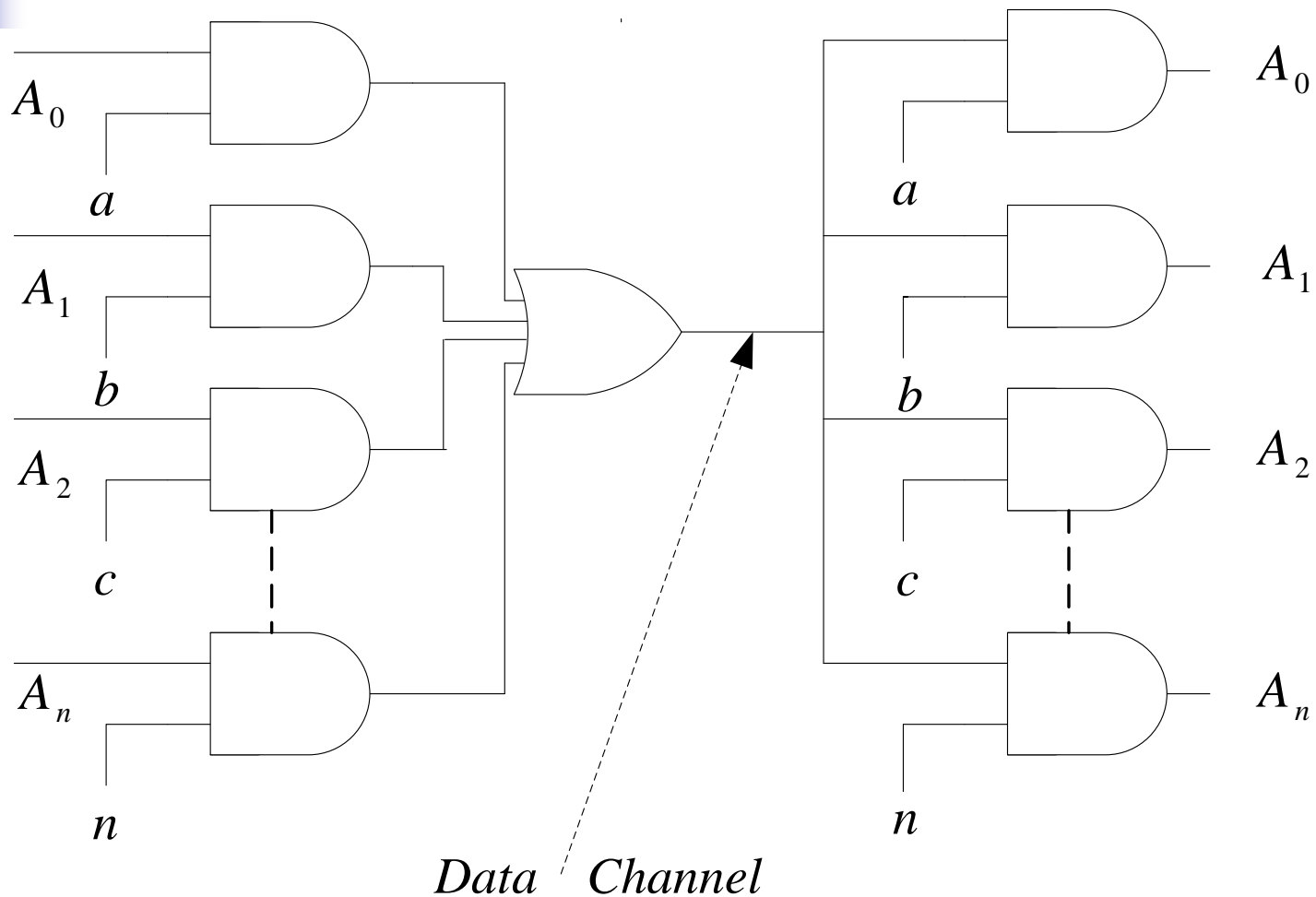492 การส่งข้อมูลและกระจายข้อมูลขนาด n บิต



อธิบาย

- การส่งข้อมูลรวม และการกระจายข้อมูลจำนวน n บิตประกอบด้วย
- วงจรรวมข้อมูลจำนวน n บิต A_0 - A_n ทำหน้าที่รวมข้อมูลจากบิต 0 ถึงบิต n ส่งเข้าออร์เกตเพื่อรวมเป็นเอาต์พุตเดียว แต่ส่งค่าเวลาที่ต่างกันทำให้ข้อมูลสามารถแยกจากกันทางเอาต์พุต ข้อดีนี้ทำให้ประหยัดสายในการส่ง
- ช่องส่งข้อมูล (Data Channel) เป็นช่องทางเดินของข้อมูลทุกบิต โดยใช้สายเพียงหนึ่งเส้นร่วมกับกราวนด์
- วงจรกระจายข้อมูล n บิต A_0 - A_n ทำหน้าที่รับข้อมูลที่มาจากช่องส่งข้อมูล และทำการดีมัลติเพล็กซ์ออกโดยการควบคุมของ ตัวควบคุมข้อมูล
- ตัวควบคุมข้อมูล a - n ทำหน้าที่ทั้งการรับและการส่งเป็นข้อมูลที่ต่องซึ่งโครนัสกัน หมายความว่าเมื่อมีการส่ง A_0 สัญญาณควบคุมจะเกิดขึ้นที่ a ที่วงจรส่งและวงจรรับ นั้นหมายความว่าข้อมูล A_0 ก็จะปรากฏทางเอาต์พุต


ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 7

1. อธิบายถึงหลักการวงจรมัลติเพล็กซ์/ดีมัลติเพล็กซ์ สามารถนำไปใช้ในการทำงานในระบบดิจิทัลอย่างไร

2. จงยกตัวอย่างของการนำวงจรมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์ไปใช้ในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนหน่วยเก็บข้อมูล และหน่วยคำนวณ

3. ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากที่เรียนมา ไปออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์ขนาด 16 ช่อง เขียนออกมาเป็นรูปวงจรถ่ายลอจิก

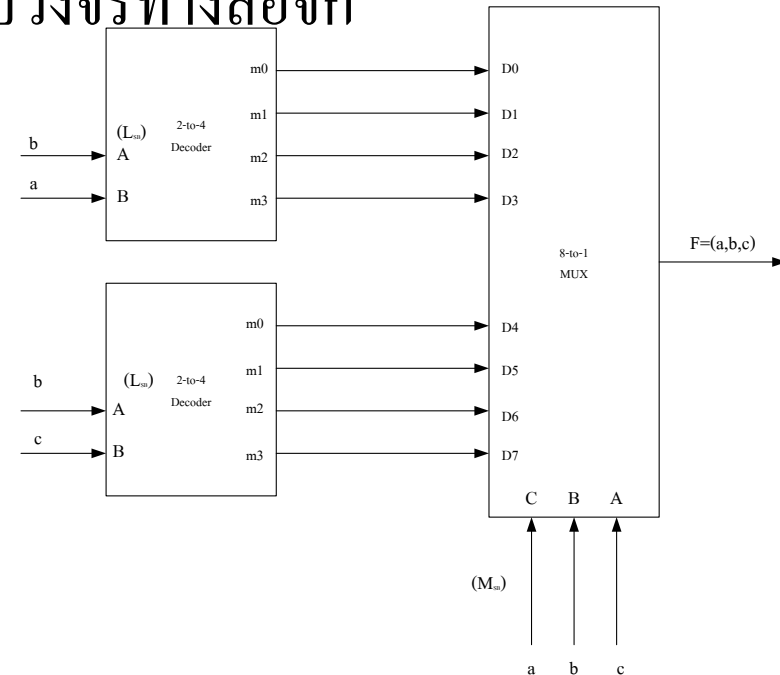4. จงหาค่า minterm ของฟังก์ชันในรูปที่ให้มา



เนื้อหาบรรยายในสัปดาห์ที่ 8 วงจรเปรียบเทียบ และวงจร ALU

51 การเปรียบเทียบทางแอนะล็อก

511 การนำวงจรเปรียบเทียบทางแอนะล็อกไปใช้งานร่วมกับ
วงจรถิจิตอลในการควบคุมสัญญาณ

52 วงจรเปรียบเทียบทางดิจิตอล

521 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 1 บิต ทางดิจิตอล

522 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 2 บิต ทางดิจิตอล

523 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 4 บิต ทางดิจิตอล

524 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ n บิต ทางดิจิตอล

53 หลักการของ ALU

531 การทำงานของหน่วยลอจิก (LU)


532 การทำงานของหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ (AU)

54 หลักการออกแบบวงจร ALU ขนาด 1 บิต

541 อธิบายการทำงานของวงจร ALU ขนาด 1 บิต

542 ออกแบบวงจร ALU ขนาด 1 บิต

51 การเปรียบเทียบทางแอนะล็อก

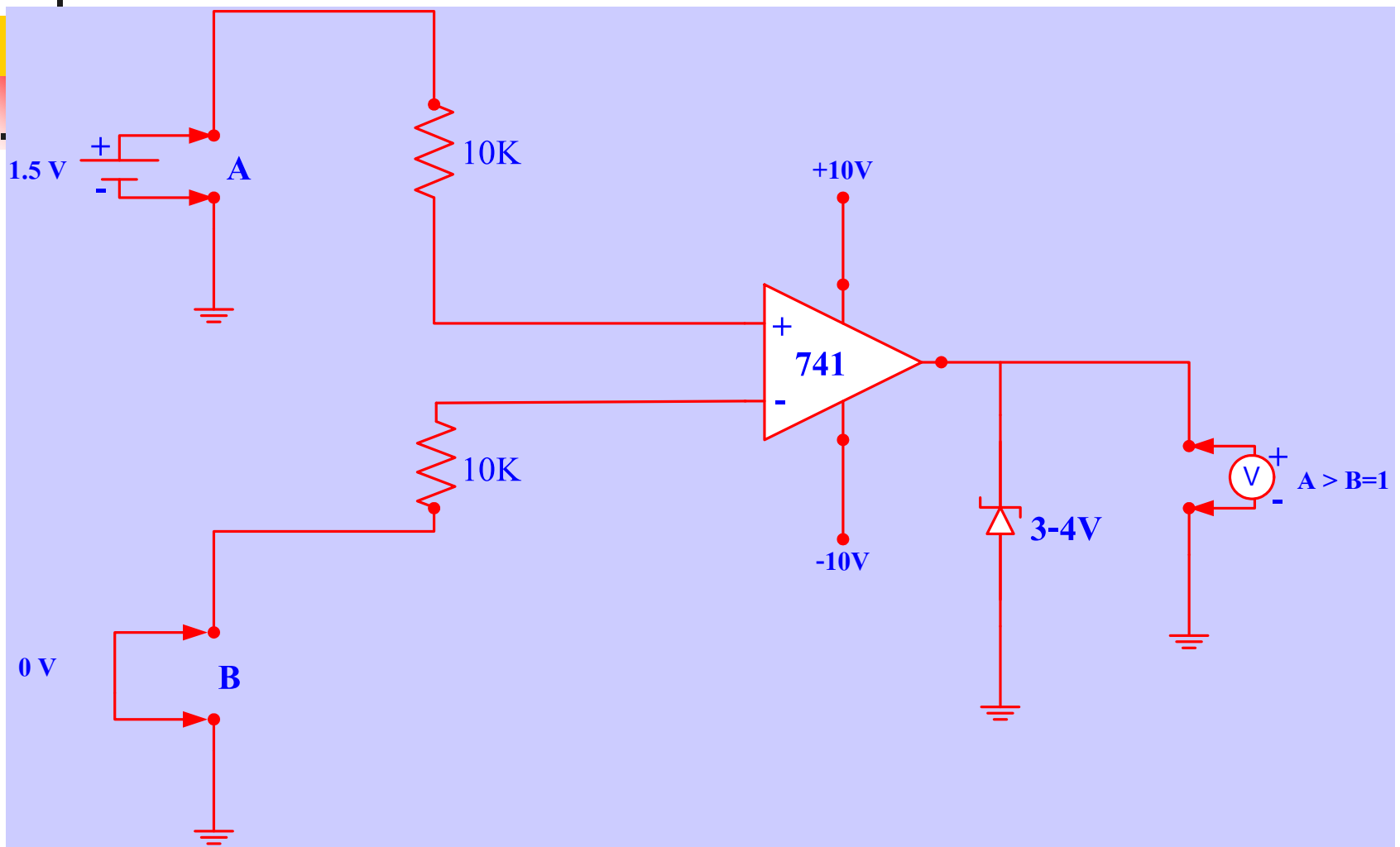


การเปรียบเทียบค่าทางอินพุตแบบแอนะล็อก 2 อินพุตค่าต่างกันจะได้เอาต์พุตมีค่า 1

อธิบาย

- การเปรียบเทียบแบบแอนะล็อกโดยใช้ไอซีออปแอมป์
- หลักการ โดยใช้วงจรขยายความแตกต่างทางอินพุตที่อยู่ภายในออปแอมป์เบอร์ 741
- ขั้วต่ออินเวอร์เตอร์(-) ต่อผ่านค่าความต้านทาน 10 กิโลโอห์มจุด B ลงไปอ้างอิงที่ 0 โวลต์
- ขั้วต่อนอนอินเวอร์เตอร์(+) ต่อผ่านค่าความต้านทาน 10 กิโลโอห์มจุด A ไปที่อินพุตซึ่งมีค่าแรงดันไฟตรง 1.5 โวลต์
- การทำงานของออปแอมป์เมื่อมีอินพุตป้อนมากกว่าจุดอ้างอิง B ค่าแรงดันที่เกิดขึ้นทางเอาต์พุตจะมีค่าเป็นบวกทิศทางเดียวโดยมีค่าซีเนอร์ไค โอคขนาด 3-4 โวลต์จำกัดค่าแรงดันทางเอาต์พุตไว้
- ผลของเอาต์พุตจะเป็น 3-4 โวลต์ ก็ต่อเมื่ออินพุต A ป้อนแรงดันสูงกว่าอินพุต B

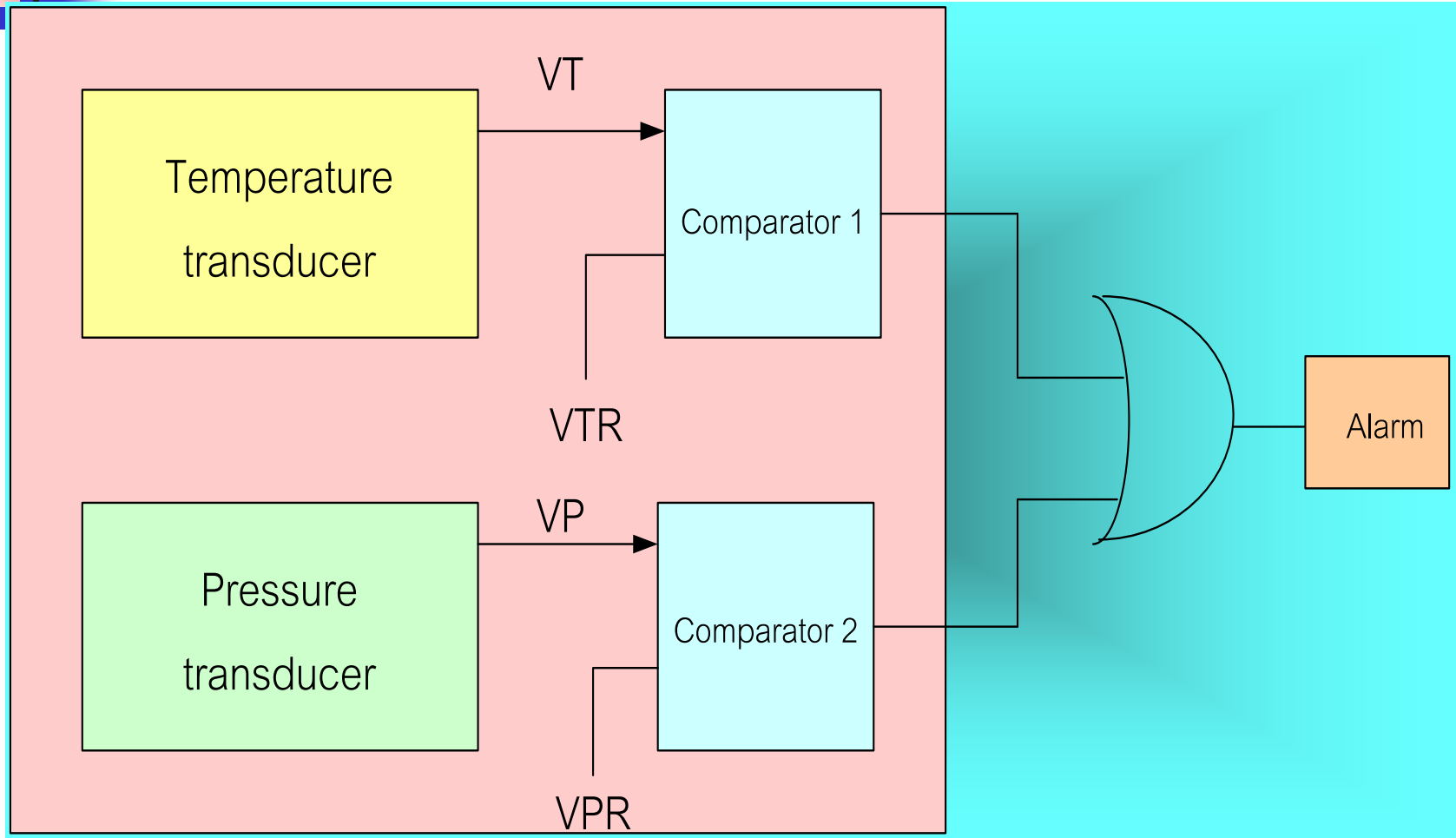511 การนำวงจรเปรียบเทียบแบบแอนะล็อกไปใช้ งานร่วมกับวงจรดิจิทัลในการควบคุมสัญญาณ



อธิบาย

- การนำวงจรเปรียบเทียบมาใช้งานทางด้านระบบดิจิทัล
- อินพุตมีค่าตัวแปร 2 ค่าที่เกิดขึ้น กับระบบนี้คือ ค่าอุณหภูมิ กับค่าแรงดัน
- ตัวทรานส์ดิวเซอร์ ทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิ จะเป็นสัญญาณแบบแอนะล็อก โดยอุณหภูมิจะแปรค่าเป็นแรงดันที่ขึ้นตรงกับอุณหภูมิ (VT) ส่งไปยังตัวเปรียบเทียบ 1 ซึ่งทำงานแบบแอนะล็อกที่กล่าวมา VTR (Voltage Temperature Reference) จะถูกส่งมาที่วงจรเปรียบเทียบ หากผลการเปรียบเทียบมีค่าของ VT มากกว่า VTR นั้นหมายความว่าอุณหภูมิที่ตรวจจับสูงกว่าที่ตั้งไว้ comparator 1 จะส่งให้เอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 1 ส่งไปยังวงจรสัญญาณเตือน
- ในทำนองเดียวกัน ตัวทรานส์ดิวเซอร์ที่ตรวจจับค่าแรงดันของอุปกรณ์สร้างแรงกด ของอุปกรณ์สร้างแรงดันในระบบค่าแรงดันถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าในรูป VPR (Voltage Pressure Reference) นั้นหมายความว่า ถ้าแรงดันในระบบมีค่ามากกว่าแรงดันที่ตั้งค่าไว้ วงจรเปรียบเทียบ 2 จะให้ผลทางเอาต์พุตออร์เกตทำงาน ส่งผลไปยังวงจรเตือนสัญญาณ

52 การเปรียบเทียบทางดิจิทัล

ตารางเปรียบเทียบ 2 ค่าทางดิจิทัล

input		f_1	f_2	f_3
A	B	$A = B$	$A > B$	$A < B$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

จากตารางการเปรียบเทียบนำค่าเอาต์พุต

ของ f_1, f_2, f_3 มาเขียนวงจรถูกเกต โดยดูจาก

ค่าminterm ของแต่ละเอาต์พุต

$$f_1 = \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$f_2 = A\bar{B}$$

$$f_3 = \bar{A}B$$

การเปรียบเทียบค่าทางอินพุต 2 ค่าคือ A , B

ผลที่เกิดทางด้านเอาต์พุตจะมี 3 ค่า คือ f_1, f_2, f_3 ดังในตาราง

จากตารางเปรียบเทียบ 2 ค่าทางดิจิทัล


การเปรียบเทียบค่าอินพุต 2 ค่า แบบดิจิทัล

เงื่อนไขการเปรียบเทียบ

- ถ้าค่า A มีค่าเท่ากับค่า B เอาต์พุตจะได้ตามค่า Function f_1
- ถ้าค่า A มีค่ามากกว่าค่า B เอาต์พุตจะได้ตามค่า Function f_2
- ถ้าค่า A มีค่าน้อยกว่าค่า B เอาต์พุตจะได้ตามค่า Function f_3

521 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 1 บิต ทางดิจิทัล

1 bit comparator

 


522 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 2 บิต ทางดิจิทัล

จงออกแบบวงจรลอจิกที่มีฟังก์ชันการเปรียบเทียบข้อมูล 2 บิต มี
การทำงาน ดังนี้

โจทย์กำหนดให้

ข้อมูลที่ใช้ทางอินพุตมีอยู่ 2 ชุด เป็น $(x_1 \ x_0)$ ชุดที่ 1. , $(y_1 \ y_0)$ ชุดที่ 2

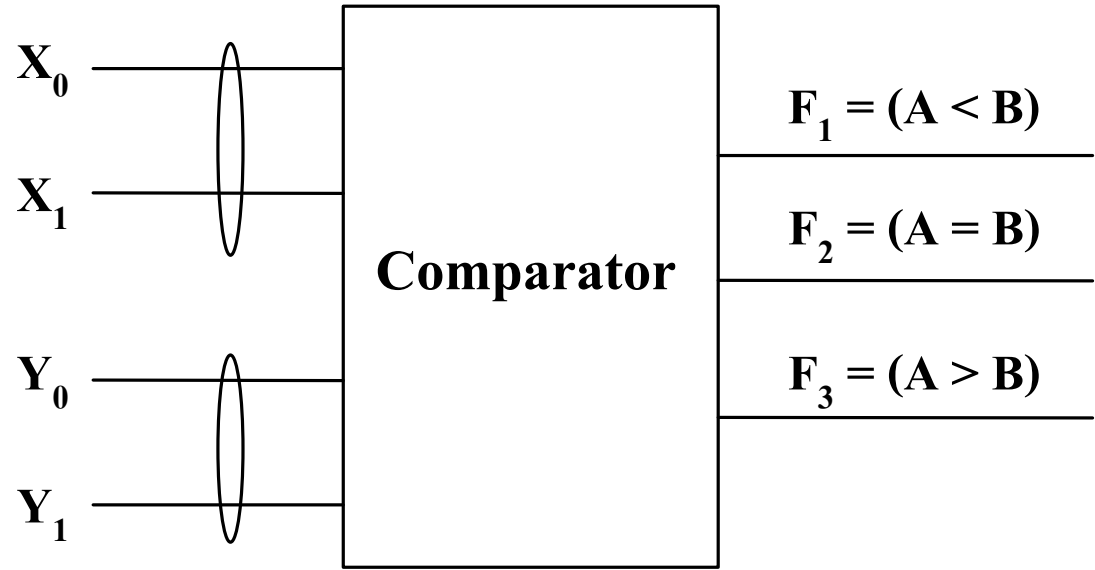เอาต์พุต F_2 ได้เป็น High เมื่อเงื่อนไข $X_1 = Y_1$, $X_0 = Y_0$ ดังตาราง



อธิบาย

- เอาต์พุต F_2 เปรียบเทียบค่าน้อยกว่าเมื่อ $X=Y$, $(X_1=Y_1)$, $(X_0=Y_0)$
- เอาต์พุต F_1 เปรียบเทียบค่าน้อยกว่าเมื่อ $X<Y$, $(X_1<Y_1)$, $(X_0<Y_0)$
- เอาต์พุต F_3 เปรียบเทียบค่าน้อยกว่าเมื่อ $X>Y$, $(X_1>Y_1)$, $(X_0>Y_0)$

	X_1	X_0	Y_1	Y_0	$F_1 = (X < Y)$	$F_2 = (X = Y)$	$F_3 = (X > Y)$
0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	1	1	0	0
	0	0	1	0	1	0	0
	0	0	1	1	1	0	0
	0	1	0	0	0	0	1
	0	1	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	1	0	0
	0	1	1	1	1	0	0
8	1	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	1	0	0	1
	1	0	1	0	0	1	0
	1	0	1	1	1	0	0
15	1	1	0	0	0	0	1
	1	1	0	1	0	0	1
	1	1	1	0	0	0	1
	1	1	1	1	0	1	0

F_2 จะเป็นดังสมการที่
กล่าวไว้ว่า Out put
จะเป็น High ได้ก็ต่อ
เมื่อเงื่อนไข

$$X_1 = Y_1$$


$$X_0 = Y_0$$

อธิบาย

- ตารางการเปรียบเทียบ X, Y ขนาด 2 บิต
 - X_0, Y_0 เป็นบิต L_{SB}
 - X_1, Y_1 เป็นบิต M_{SB}
 - จากตารางความจริงกำหนดค่าตัวแปร X_0, X_1 กับ Y_0, Y_1 ตามลำดับของเลขฐาน 2 ค่า 0-16
 - การเปรียบเทียบค่าที่ได้ 3 ส่วน คือ มากกว่า น้อยกว่า และค่าเท่ากัน
 - โดยมี F_1 ซึ่งเป็นเอาต์พุตของวงจรเปรียบเทียบ หากค่า x น้อยกว่าค่า y
 - F_2 เป็นค่าเอาต์พุตของวงจรเปรียบเทียบ ถ้าค่า x เท่ากับค่า Y
 - F_3 เป็นค่าเอาต์พุตของวงจรเปรียบเทียบ ในกรณี x มากกว่า y
- หลักการเปรียบเทียบพิจารณาค่า L_{SB} ก่อนแล้วจึงมาพิจารณาที่บิต M_{SB}
- จากค่า F_2 ซึ่งเป็นค่าเปรียบเทียบที่มีค่าระหว่าง X, Y มีค่าเท่ากัน ในตำแหน่งที่ 0, 10, 15 ของตารางเปรียบเทียบ หลักแรกในการเปรียบเทียบ $X_0 = Y_0$ ก่อน ซึ่งจะมีค่าเท่ากัน จากนั้นก็ไปเปรียบเทียบหลักที่ $X_1 = Y_1$ ในตัวอย่างนี้ก็จะเท่ากันอีก ดังนั้น ที่ตำแหน่ง 0, 5, 10, 15 มีค่าเท่ากับ 1

$(X_1 X_0 Y_1 Y_0)$ Function $F_1 = A < B$

	$X_1 X_0$	\bar{X}_1	X_1	
$Y_1 Y_0$	0 0000	4 1100	8 1000	\bar{Y}_0
\bar{Y}_1	1 0001 1	5 0101	9 1001	
	3 1	7 1	11 1011 1	Y_0
Y_1	2 1	6 1	10 1010	\bar{Y}_0
	\bar{X}_0	X_0	\bar{X}_0	

 

อธิบาย

- จากตารางความจริงนำฟังก์ชันการเปรียบเทียบค่า $X_1X_0 < Y_1Y_0$
 $F_1 = X < Y$ ในรูปแบบของ minterm นำค่า 1,2,3,6,7,11
- ใส่ลงในตาราง k-map ขนาด 4 ตัวแปร ดังรูปตารางmap
- สามารถลดรูปในการเลือกจับข้อมูล 4 เทอมติดต่อกันลดรูปได้
2 ตัวแปร $X_1 Y_1$ เลือกจับข้อมูล 2 เทอมติดต่อกันได้ 3 ตัวแปร
คือ $\overline{X_0} X_1 Y_0$ และ $\overline{X_0} Y_0 Y_1$ ได้ค่าเป็นเอาต์พุตของ F_1 คือ

$$F_1 = \overline{X_1}Y_1 + \overline{X_0} \overline{X_1} Y_0 + \overline{X_0}Y_0Y_1$$

Function $F_2 = A = B$

		$X_0 X_1$		X_1	
$Y_0 Y_1$	0	①	4	12	8
	1		5 ①	13	9
Y_1	3		7	15 ①	11
	2		6	14	10 ①
			X_0		

เขียนเป็นฟังก์ชันเมื่อ $X = Y$

$$X_1 X_0 = Y_1 Y_0$$

$$F_2 = (X_1 X_0 Y_1 \bar{Y}_0 + X_1 X_0 Y_1 Y_0) + (X_1 X_0 Y_1 Y_0 + X_0 X_1 Y_0 Y_1)$$

Function $F_3 = A > B$

$$X_1 X_0 > Y_1 Y_0$$

			X_1	
0	4	12	8	
1	5	13	9	
3	7	15	11	Y_0
Y_1	2	14	10	
		X_0		

เขียนเป็นฟังก์ชันเมื่อ $X > Y$

$$F_3 = X_1 Y_1 + X_0 Y_1 Y_0 + X_1 X_0 Y_0$$

การนำเกตมาใช้ในวงจรเปรียบเทียบ

- ค่าที่ได้ F_1, F_2, F_3 สามารถนำไปสร้างวงจรตามหน้าที่การทำงาน
- การนำเอา EX- NOR Gates มาใช้ในการเปรียบเทียบทำได้ง่ายๆ
- โดยพิจารณาจากตารางความจริงของคุณสมบัติ EX- NOR Gates เจื่อนไขว่ว่าอินพุตเหมือนกันให้ค่า 1 อินพุตต่างกันให้ 0
- จากการนำคุณสมบัตินี้สามารถนำไปสร้างวงจรเปรียบเทียบค่าเท่ากันได้
- เราสามารถนำไปเปรียบเทียบค่าได้ n บิต
- ดังนั้นค่าที่เกิดขึ้นทางเอาต์พุตจะเป็น 0 ก็ต่อเมื่อ $A > B, B > A$

วิธีทำ



ขั้นแรก เขียนตารางค่าความจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์ กำหนดมาให้ นั่นคือ X เป็น 1 $X_1 = Y_1$ และ $X_0 = Y_0$ ซึ่งมี 4 กรณีด้วยกัน

ขั้นที่สอง ทำการจัดสมการเอาต์พุตให้อยู่ในรูปแบบการรวมของผลคูณ(minterm) แล้วแก้ปัญหาโดยใช้หลักการพื้นฐานของเกตต่างๆ แล้วจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ง่ายขึ้น

ขั้นที่สาม ทำการออกแบบวงจรโดยการนำเอาข้อมูลที่ได้จากที่ได้ทำการจัดสมการเอาต์พุตที่อยู่ในรูปแบบการรวมของผลคูณเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เราไปออกแบบวงจรกันเลย โดยเราจะใช้ EX – NOR Gate กับ AND Gate มาใช้ในวงจรนี้

รูปวงจรที่ออกแบบเรียบร้อยแล้วโดยใช้

EX – NOR GATE กับ AND GATE

  


อธิบาย


ถ้าป้อน $X1$ และ $Y1$ ไปยัง EX – NOR ตัวหนึ่งและป้อน $X0$ และ

$Y0$

 ไปยัง EX – NOR อีกตัวหนึ่ง เมื่อ In put ทั้งสองมีระดับ In put เหมือนกันทำให้ out put ของเกต EX – NOR แต่ละตัวเป็น 1 สำหรับกรณีนี้ $X0 = Y0$ และ $X1 = Y1$ out put ของ EX – NOR ทั้งสองจึงเป็น “1” ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องการ เพราะเมื่อ In put เป็น “1” ทำให้ out put เป็น “1” out put ของเกต AND เป็น “1”



 ถ้าป้อน $X_1 = Y_1$ และ $X_0 = Y_0$ Output ของ EX - NOR ทั้งสองจึงเป็น “ 1 ” ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องการเพราะเมื่อ In put $X_1 = 1$, $Y_1 = 1$ และ $X_0 = 1$, $Y_0 = 1$ ทำให้ Output เป็น “ 1 ” ทำให้ Output ของเกต AND เป็น “ 1 ”




ถ้าป้อน $X_1 < Y_1$ และ $X_0 < Y_0$ output ของ EX – NOR ทั้งสองจึงเป็น “ 0 ” ซึ่งเป็นตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพราะเมื่อ In put $X_1 = 0$, $Y_1 = 1$ และ $X_0 = 0$, $Y_0 = 1$ ทำให้ out put เป็น “ 0 ” ทำให้ Out put ของเกต AND เป็น “ 0 ”

จากตัวอย่างที่ทำการออกแบบ สรุปได้ว่า


เอาต์พุตที่ออกมาได้เป็น “High” ได้ก็ต่อเมื่อ $X_0 = Y_0$ และ $X_1 = Y_1$ เท่านั้น

ถ้าป้อนอินพุตเป็น $X_0 > Y_0$ และ $X_1 < Y_1$ เอาต์พุตจะได้ “ Low ” เท่านั้น

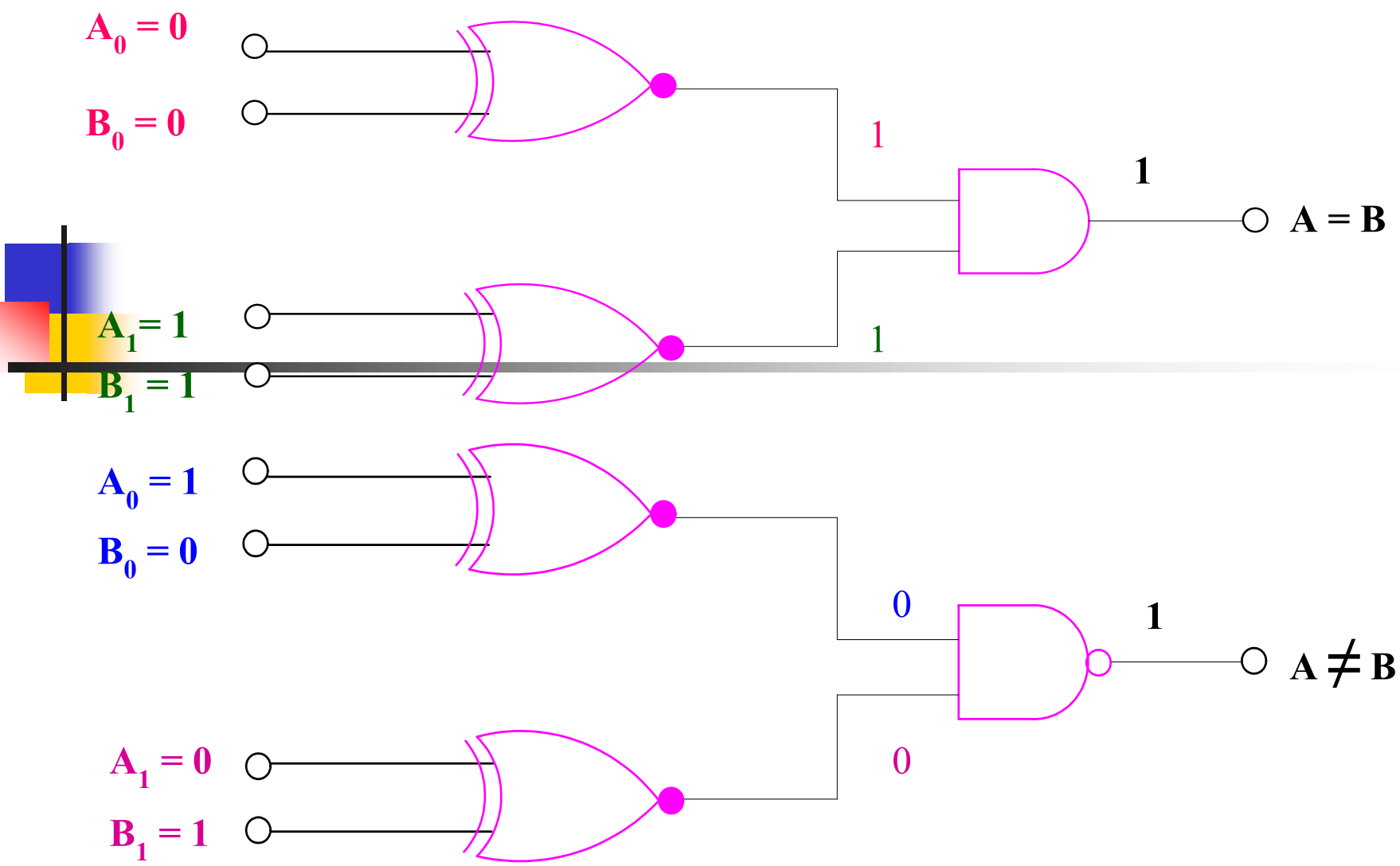ตัวอย่าง จากวงจรเอาต์พุตของวงจรเปรียบเทียบอินพุตดังนี้




 523 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ 4 บิต ทางดิจิทัล



จากตาราง F₁ จะมีค่าเท่ากับ EX-NOR Gate


วงจรเปรียบเทียบ 4 บิต

 


หลักการเปรียบเทียบบิต

- การนำเอาวงจรเปรียบเทียบในรูปแบบ EX-NOR Gates ไปใช้งานมีข้อดีที่สามารถสร้างวงจรเปรียบเทียบถึง n บิต
- การนำผลที่ได้จากการเปรียบเทียบในกรณีที่มีค่ามากกว่า หรือน้อยกว่า
- โดยการนำเอาค่าผลทางเอาต์พุตที่เกิดขึ้นคือค่า 0 ไปเข้าวงจร NAND Gates ของผลการเปรียบเทียบบิตหลัก A_0 กับ B_0 , A_1 กับ B_1 , A_2 กับ B_2 , A_3 กับ B_3
- ตั้งหลักเปรียบเทียบจาก ค่า L_{SB} ไปยังหลัก M_{SB}
- ผลการเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบหลักทั้งหมด

Integrated Circuit Comparators

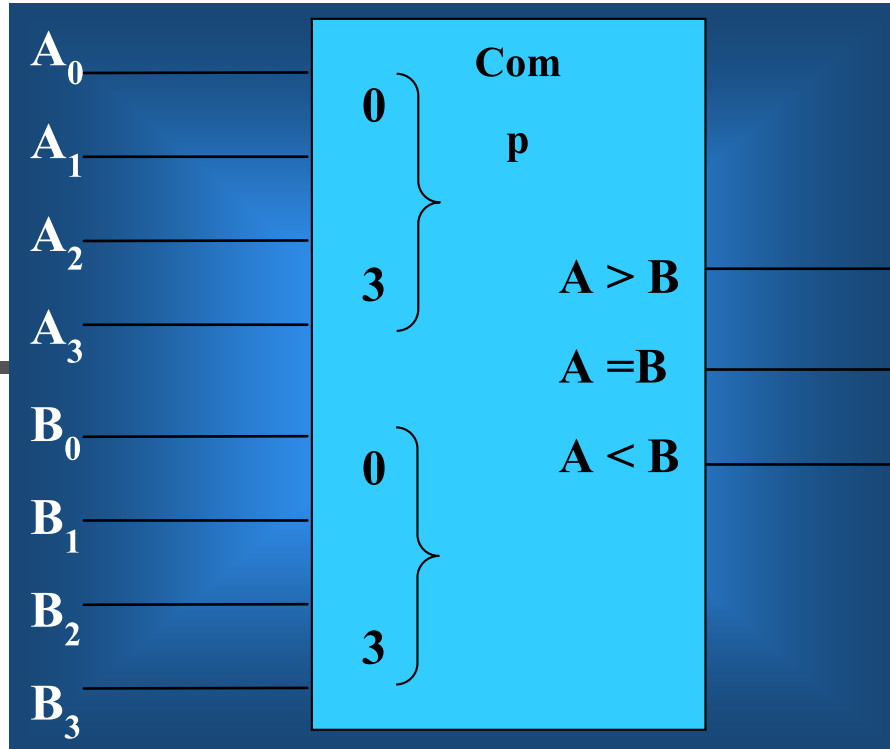

สัญลักษณ์ของ IC Comparators 4 bit

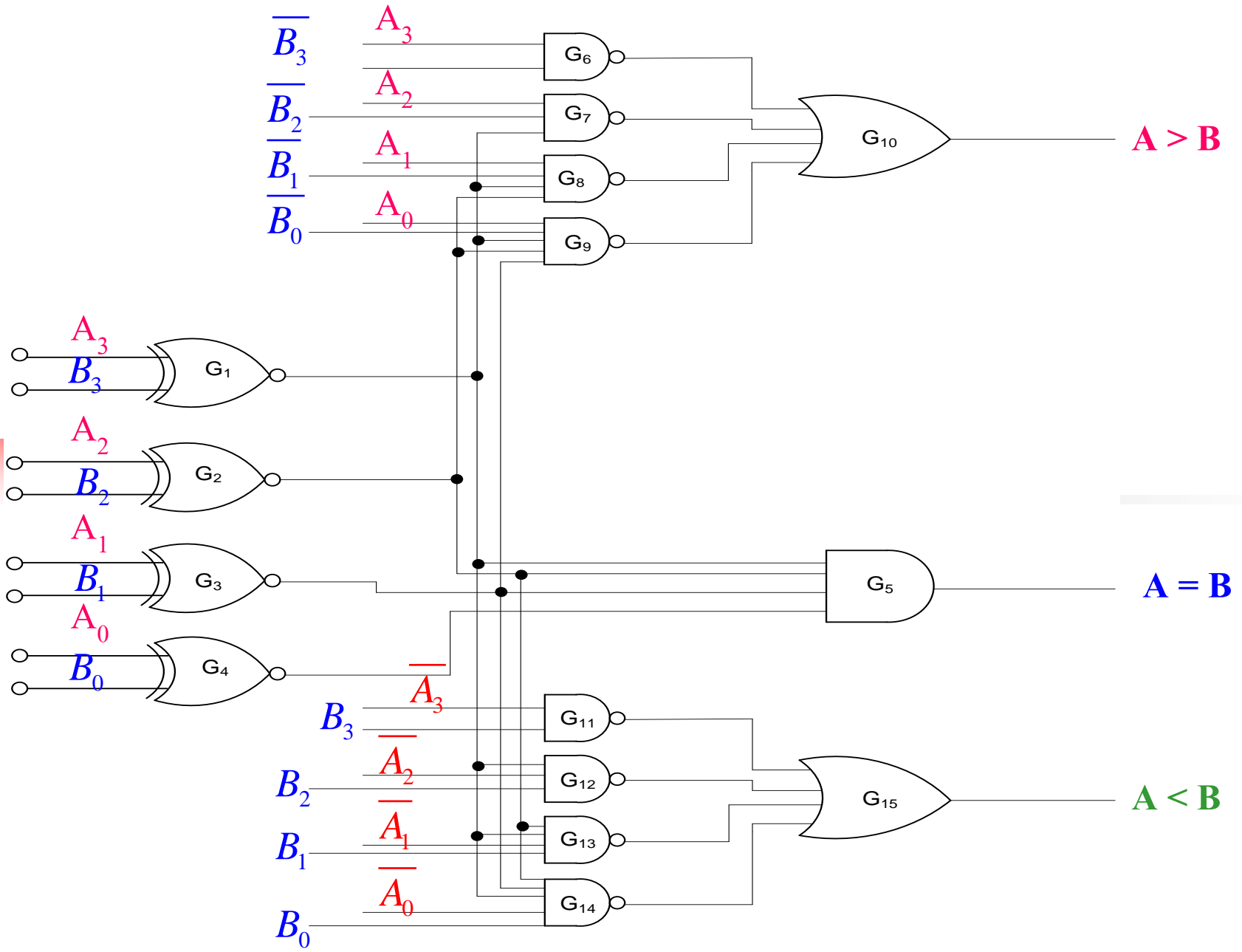

วงจรเปรียบเทียบแบบ 4 บิต โครงสร้างลอจิกเกต และมีเอาต์พุตออกมา 3 ค่า

อธิบาย

- การทำงานของวงจรตรวจสอบค่าขนาด 4บิต ประกอบด้วยวงจร 3 วงจรดังนี้คือ วงจรเปรียบเทียบค่าเท่ากัน ค่าน้อยกว่า ค่ามากกว่า
- วงจรที่เปรียบเทียบค่าที่เท่ากันออกแบบโดยใช้คุณสมบัติของ EX-NOR ดังที่กล่าวมา ถ้าอินพุตมีค่าเหมือนกันค่าจะเท่ากัน เอาต์พุตเป็นค่า 1 ถ้าอินพุตต่างกันจะได้ค่า 0
- ถ้าต้องการเปรียบเทียบจำนวน 4 บิต ก็ใช้ EX-NOR (G_1 - G_4) จำนวน 4 ตัว เอาต์พุตต่อไปยังแอนด์เกต 4 อินพุต (G_5) ค่าผลการเปรียบเทียบ เมื่ออินพุต 4 บิต A_0 - A_3 มีค่าเท่ากับ B_0 - B_3 เอาต์พุต G_5 เป็น 1
- การเปรียบเทียบวงจร $A > B$, $A < B$ มีหลักการ โดยนำค่าผลเอาต์พุตของการเปรียบเทียบวงจรเท่ากันมาใช้
- โดยใช้หลักการเปรียบเทียบถ้าค่าเท่ากันอินพุตวงจรเปรียบเทียบค่ามากกว่า และน้อยกว่าจะให้ค่า 0 หลัก M_{SB} มาก่อน มีหลักการดังนี้
 - ถ้า $A_3 = 1$, $B_3 = 0$ แสดงว่าค่า $A > B$ เอาต์พุตที่ (G_6) เป็น 1 (A แอนด์ NOTB)
 - ถ้า $A_3 = 0$, $B_3 = 1$ แสดงว่าค่า $A < B$ เอาต์พุตที่ (G_{11}) เป็น 1 (NOTB แอนด์ A)
 - ถ้า $A_3 = 1$, $B_3 = 1$ แสดงว่าค่า $A = B$ เอาต์พุตที่ (G_1) เป็น 1 (EX-NOR)

อธิบาย

- จากหลักการทั้งสาม สามารถสร้างวงจร เปรียบเทียบค่ามากกว่าโดยใช้เอาต์พุตของการเปรียบเทียบค่าเท่ากันบิตที่ 3 (G_3) ไปควบคุมการเปรียบเทียบบิตที่ 2 (G_2) โดยพิจารณาที่อินพุตของวงจรเปรียบเทียบค่ามากกว่าค่าทางอินพุตจะใช้ A_2 แอนด์กับ Complement B_2 ของวงจรบิต 2 กำหนดค่าเป็นค่า $A > B$ ที่บิตที่ 2 ค่า A_2 ควรเป็น 1 B_2 ควรเป็น 0 เอาต์พุตควบคุมจาก G_3 จะมาควบคุมให้มีการเปรียบเทียบกันที่บิต 2 ให้ค่าเอาต์พุตที่วงจรเปรียบเทียบค่ามากเป็น 1 ถ้าหากการเปรียบเทียบที่บิตที่ 2 มีค่าเท่ากันสัญญาณควบคุมจากวงจรเปรียบเทียบค่าเท่ากันจะไปควบคุมที่บิตถัดไปคือบิตที่ 1 ถ้าค่าที่บิตที่ 1 มีค่าเท่ากันอีกก็จะไปควบคุมบิต 0 จนครบ
- ในกรณีที่ค่า $A < B$ ก็เช่นกัน นำค่า Complement A ไปแอนด์กับ B และนำค่าเอาต์พุตของวงจรเปรียบเทียบค่าเท่ากันไปควบคุมการทำงานอีกครั้ง ถ้า $A < B$ ค่า A ควรเป็น 0 ค่า B ควรเป็น 1 ค่าเอาต์พุตจากการเปรียบเทียบค่าน้อยกว่าควรเป็น 1 ที่ (G_{11}) ถ้าการเปรียบเทียบมีค่าเท่ากัน ก็จะไปเปรียบเทียบในหลักถัดไปโดยนำเอาต์พุตของวงจรเปรียบเทียบค่าเท่ากันของ A_3 ไปควบคุมบิต 2 ของวงจรมีค่าน้อยกว่า อย่างนี้จนครบบิต


การออกแบบระบบ ALU (Arithmetic Logic Unit) ในระบบคอมพิวเตอร์

Comparing Inputs				Cascade inputs			Cascade outputs		
A_3, B_3	A_2, B_2	A_1, B_1	A_0, B_0	A>B	A<B	A=B	A>B (C_3)	A<B (C_1)	A=B(C_2)
$A_3 > B_3$	X	X	X	X	X	X	H	L	L
$A_3 < B_3$	X	X	X	X	X	X	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	X	X	X	X	X	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	X	X	X	X	X	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	X	X	X	X	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	X	X	X	X	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	X	X	X	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	X	X	X	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	H	L	L	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	L	H	L	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	L	L	H	L	L	H
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	X	X	H	L	L	H
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	H	H	L	L	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	L	L	L	H	H	L

อธิบาย

- ตารางการเปรียบเทียบ 4 บิตของ ไอซีเบอร์ 7485 ค่าที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขดังนี้
- การเปรียบเทียบจะทำการเปรียบเทียบจาก M_{SB} ไปยัง L_{SB}
ถ้าค่า $A_3 > B_3$ แสดงว่าค่าที่เกิดขึ้นจริงค่า A มีค่ามากกว่าค่า B เอาต์พุตที่เกิดขึ้นจะเป็นค่า High ที่ (C_3) แต่ถ้าค่า $A_3 = B_3$ ก็จะทำเปรียบเทียบในหลักถัดไปดังตารางการเปรียบเทียบจนครบจำนวนบิตเปรียบเทียบ จะเห็นว่าการเปรียบเทียบจากค่ามากไปหาค่าน้อยสุดท้ายจะเป็นผลของการเปรียบเทียบ ในกรณีที่ไม่สนใจ Cascade Inputs
- ถ้าต่อกรณีมีการพิจารณาที่ Cascade Inputs ด้วยเราจะพิจารณาที่เหมือนเดิมโดยให้สัญญาณของ Cascade Inputs เป็นหลัก L_{SB}
- ในกรณีที่ Cascade Inputs เป็นค่า High ที่ $A > B$, $A < B$ ค่าเอาต์พุต จะเป็น Low ทั้งหมด
- ส่วนในกรณีที่ Cascade Inputs เป็นค่า Low ที่ $A > B$, $A < B$, $A = B$ ค่าเอาต์พุต จะเป็น Low ที่ $A = B$ ทั้งหมด

วงจรเปรียบเทียบขนาด 4 บิต

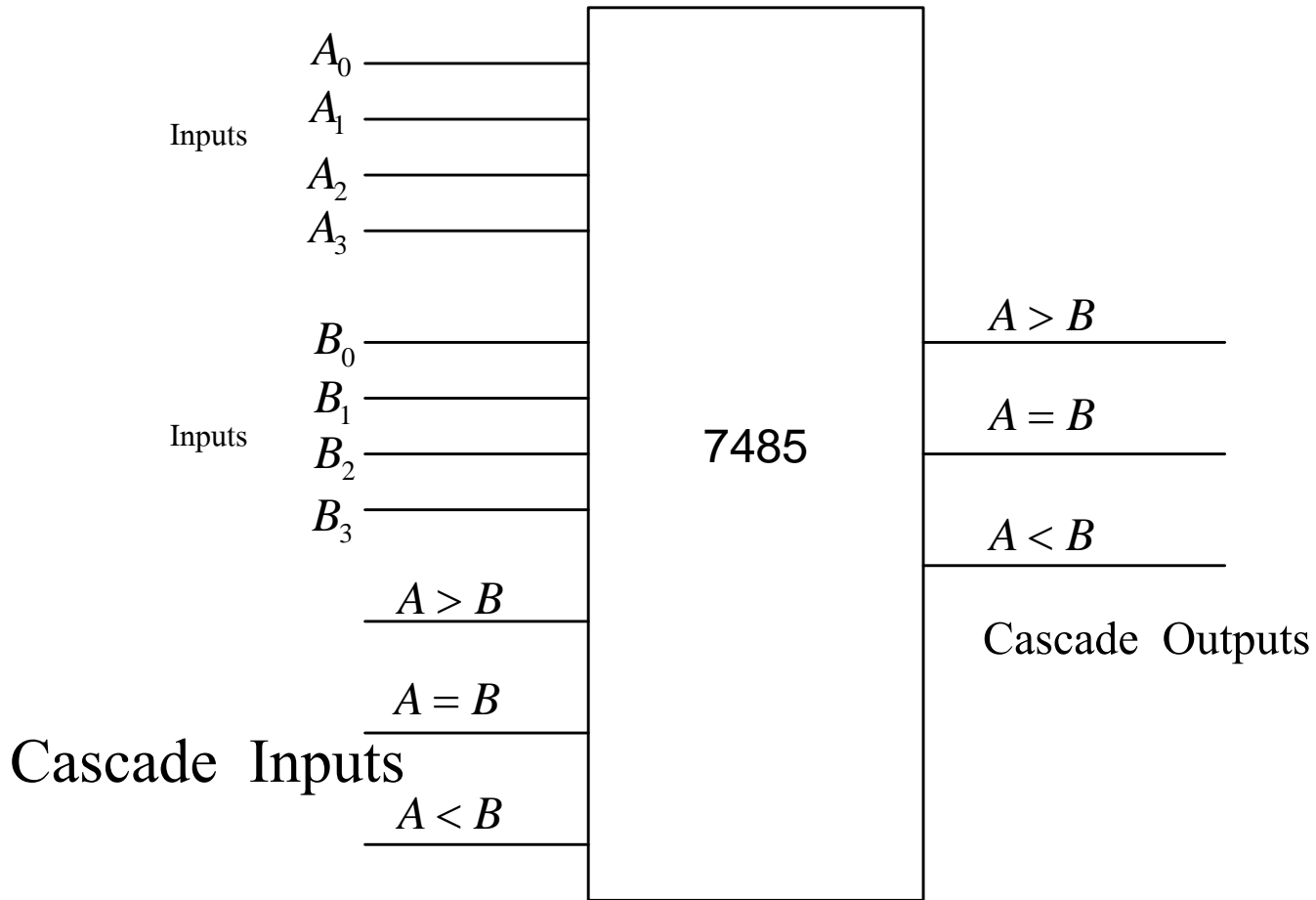


อธิบาย

- วงจรเปรียบเทียบขนาด 4 บิต ด้วยไอซีสำเร็จรูปเบอร์ 7485
- การทำงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนที่สัมพันธ์กันคือ
- ส่วนที่ 1 อินพุตขนาด 4บิต ประกอบด้วย A_0-A_3 เป็นอินพุตที่ 1
- ส่วนที่ 2 อินพุตขนาด 4บิต ประกอบด้วย B_0-B_3 เป็นอินพุตที่ 2
- ส่วนที่3 Cascade Inputs มีการทำงานในรูปแบบ $A>B$, $A=B$, $A<B$
- ส่วนที่4 Cascade Outputs มีการทำงานในรูปแบบ $A>B$, $A=B$, $A<B$
- การเปรียบเทียบจะนำอินพุตส่วนที่1 คือ A_0-A_3 ไปเปรียบเทียบกับส่วนที่ 2 B_0-B_3 ค่าที่เกิดขึ้นจะเป็นส่วนที่4 ขนาด 3บิต เป็นผลทางเอาต์พุตในส่วนที่3 จะนำไปต่อกับไอซี ชนิดเดียวกันเพื่อเพิ่มบิตการทำงาน

524 การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ n บิต ทางดิจิทัล



วงจรเปรียบเทียบขนาด n bits

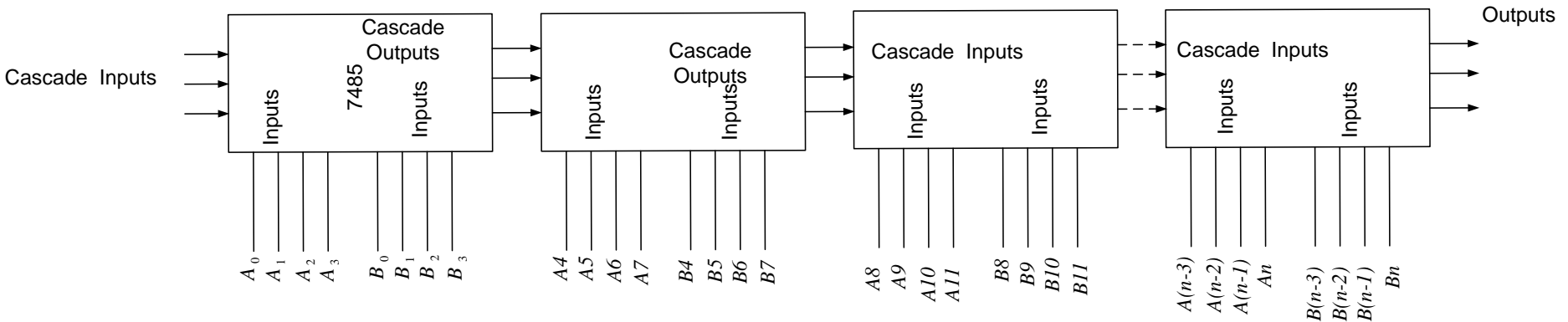

อธิบาย

- การสร้างวงจรเปรียบเทียบขนาด n บิต ประกอบด้วยไอซีเบอร์ 7485 จำนวนเท่ากับ n ตัว ดังรูปแสดง
- สัญญาณเอาต์พุตของตัวที่ n จะเป็นเอาต์พุตของผลสุดท้ายจะมีจำนวน 3 บิต $A < B$, $A = B$, $A > B$
- สัญญาณ Cascade Inputs ของตัวที่ n จะนำไปต่อกับเอาต์พุตของ $n-1$ จนถึง n_0 ดังรูปแสดง
- สัญญาณเปรียบเทียบของแต่ละตัวจะป้อนเข้าที่อินพุตของแต่ละตัวเทียบกัน ตั้งแต่ $A_0 - A_{n-1}$, $B_0 - B_{n-1}$ ในรูปแบบไบนารี ที่ป้อนสัญญาณการเปรียบเทียบแต่ละบิต
- สัญญาณ Cascade Inputs ที่จะนำไปป้อนสัญญาณตัวแรกซ้ายสุด จะมีค่าเท่ากับ $(0,1,0)$ เป็นค่าเริ่มต้น

53 หลักการของ ALU

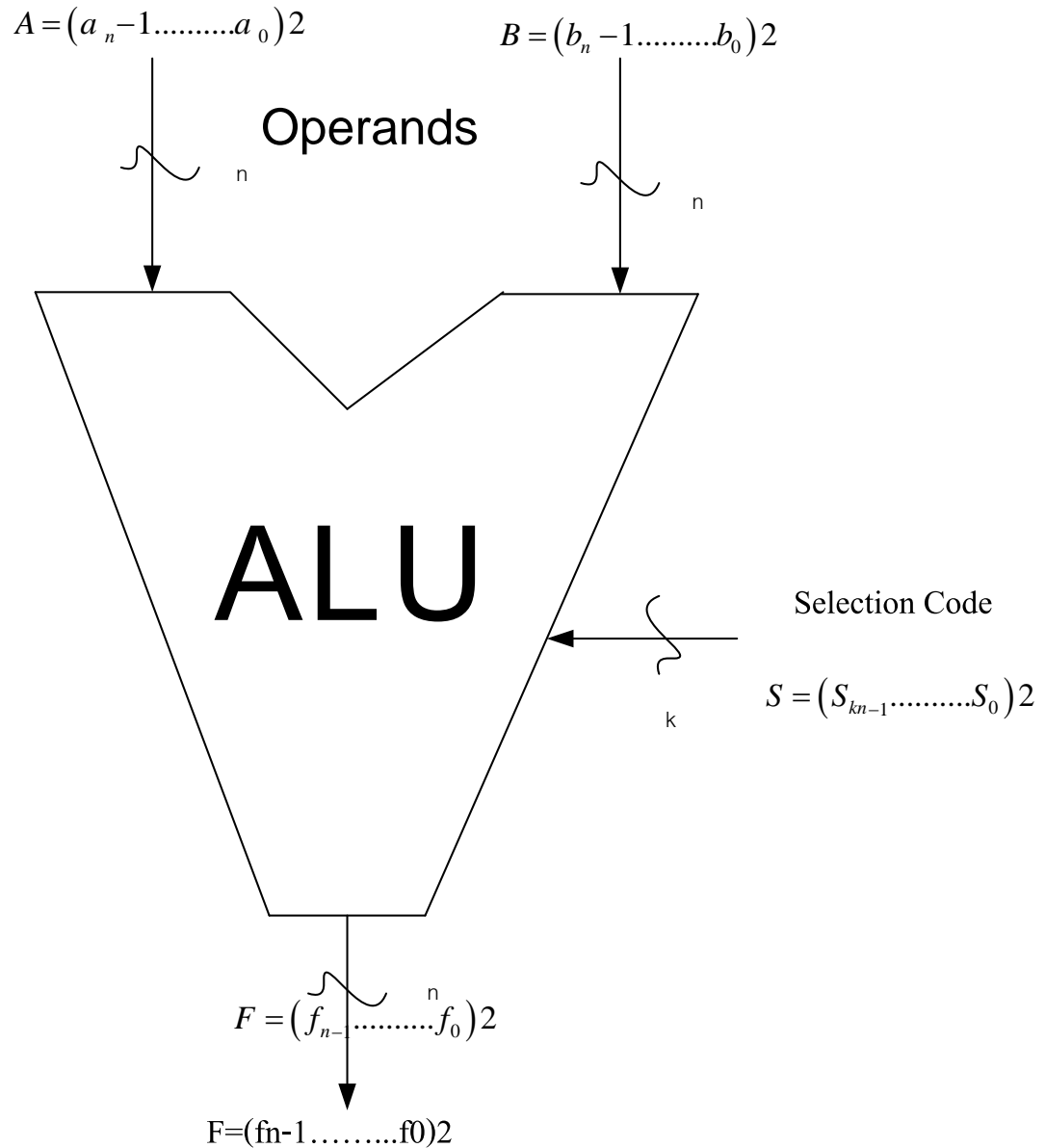 

อธิบาย

- ALU ย่อมาจากคำว่า Arithmetic Logic Unit เป็นหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์
- หน่วยที่ทำหน้าที่ประมวลผลโดยคำนวณทางคณิตศาสตร์มีฟังก์ชัน บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะ
- สัญลักษณ์ มาตรฐานทางลอจิก แสดงดังรูป ตัวถูกคำนวณเป็น Operands
$$A = (a_{n-1} \dots a_0)^2 \quad B = (b_{n-1} \dots b_0)^2$$
- การปฏิบัติการโดยการเลือกที่ $S = (S_{K-1} \dots S_0)^2$ k เป็นจำนวนบิต
- โมดูลของ ALU มีมาตรฐานปฏิบัติการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 4 ฟังก์ชัน
- หลักการเบื้องต้นของ ALU มี 8 ฟังก์ชัน

ตารางแสดงหน้าที่การทำงาน ALU

Selection Code			ALU	Description
S ₂	S ₁	S ₀	Function	
0	0	0	$F = A + B$	Add
0	0	1	$F = A - B$	Subtract
0	1	0	$F = A + 1$	Increment
0	1	1	$F = A - 1$	Decrement
1	0	0	$F = A \cap B$	AND
1	0	1	$F = A \cup B$	OR
1	1	0	$F = \bar{A}$	NOT
1	1	1	$F = A \oplus B$	XOR



อธิบาย

- ตารางแสดงหน้าที่การทำงานของ ALU 8 ฟังก์ชัน ดังนี้
- Selection Code ทำหน้าที่กำหนดการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน
- ALU Function แสดงหน้าที่การทำงานเขียนเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์
- Description บอกลักษณะของการกระทำ เช่นในรูปแบบบวก ลบ เพิ่มค่า ลดค่า เป็นต้น

อธิบาย

ตัวอย่าง เมื่อเลือกโค้ดที่กำหนดหน้าที่

000 เขียนเป็นฟังก์ชันการทำงานได้ $F = A+B$ ลักษณะการกระทำนำค่า A ไปบวกกับค่า B
ได้ค่า F ทางเอาต์พุต

001 ฟังก์ชันเป็น $F = A-B$ ลักษณะการกระทำนำค่า A ไปลบกับค่า B ได้ค่า F ทางเอาต์พุต

010 ฟังก์ชันเป็น $F = A+1$ ลักษณะการกระทำนำค่า A ไปบวกเพิ่มอีก 1

011 ฟังก์ชันเป็น $F = A-1$ ลักษณะการกระทำนำค่า A ไปลดค่า 1



100 ฟังก์ชันเป็น $F = A \cap B$ ลักษณะการกระทำนำค่า A ไปแอนด์กับค่า B

101 ฟังก์ชันเป็น $F = \overline{A} \cup B$ ลักษณะการกระทำนำค่า A ไปออร์กับค่า B

110 ฟังก์ชันเป็น $F = A$ ลักษณะการกระทำนำค่า A ไป NOT

111 ฟังก์ชันเป็น $F = A \oplus B$ ลักษณะการกระทำนำค่า A ไป EX-OR กับค่า B


การออกแบบวงจร ALU

  

อธิบาย

- เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ ALU อย่างถ่องแท้
- พิจารณาการออกแบบวงจร ALU ขนาด 1 บิต
- หน้าที่หลักของการทำงานของ ALU คือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และคำนวณทางตรรกศาสตร์
- อินพุตขนาด 1 บิตคือ a_i และ b_i
- สัญญาณควบคุมแบ่งเป็น 2 ส่วน S_2 ควบคุม AL, AU
- สัญญาณควบคุม S_0, S_1 ควบคุมหน้าที่ย่อยของ AL, AU เช่น AND, OR, EX-OR
- f_i เป็นสัญญาณเอาต์พุตที่เกิดจากการกระทำของ a_i, b_i
- C_i จะเป็นตัวทศ Carry Output ของบิตถัดไป
- C_{i-1} เป็นบิตตัวทศอินพุต Carry Input ของหลัก L_{SB}


a_i b_i โครงสร้าง ALU ขนาด 1 บิต

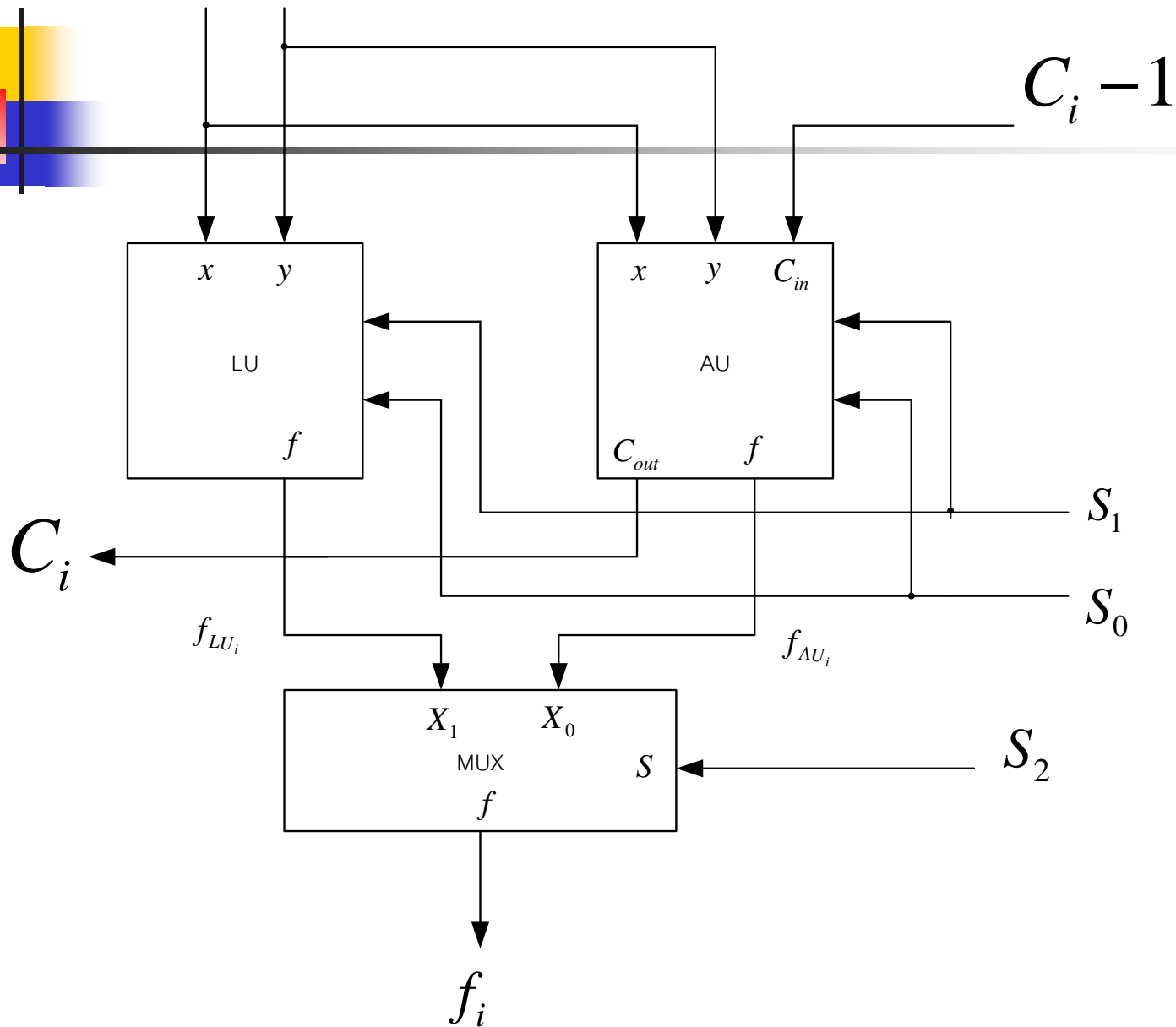

อธิบาย

- การทำงานของหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ 4 ฟังก์ชัน กับการทำงานทางตรรกศาสตร์ 4 ฟังก์ชัน
- สามารถแบ่งส่วนของ ALU ขนาด 1 บิตเป็น 3 โมดูลคือ
 - ส่วนของ AU (Arithmetic Unit)
 - ส่วนของ LU (Logic Unit)
 - ส่วนของเอาต์พุตซึ่งเป็นวงจรมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
- C_i, C_{i-1} เป็นการทำงานของตัวทศออกกับ ทศเข้าของวงจรบวก
- เอาต์พุตที่เกิดจาก AU Output ($f_i = f_{AU1}$)
- เอาต์พุตที่เกิดจาก LU Output ($f_i = f_{LU1}$)

ส่วนเอาต์พุตเป็นวงจรมัลติเพล็กซ์

 

อธิบาย

- วงจรมัลติเพล็กซ์เป็นตัวเลือกข้อมูลของฟังก์ชัน AU, LU จะควบคุมสัญญาณทางด้านเอาต์พุตสุดท้ายโดยมีสัญญาณควบคุมคือ S_2
 - X_0 มาจากเอาต์พุต AU ถ้า $S_2 = 0$ ข้อมูลที่มาจาก AU จะถูกควบคุมโดยแนนด์เกตผ่าน NOT ในวงจร MUX ส่งต่อไปยังออร์เกต (NAND Gate ผ่าน NOT มีค่าเท่ากับ AND Gate) ได้สัญญาณทางฟังก์ชันทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งไปยังเอาต์พุต Y หน้าทีนี้เป็นการทำงานทางคณิตศาสตร์ผลได้ค่าบวก,ลบ,เพิ่มค่า,ลดค่า
 - X_1 มาจากเอาต์พุต LU ถ้า $S_2 = 1$ ข้อมูลที่มาจาก LU จะถูกควบคุมการส่งผ่านคล้ายกับ AU ข้อมูลทางฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์จะถูกส่งไปยังเอาต์พุต Y หน้าทีนี้เป็นการทำงานทางตรรกศาสตร์ ผลของเอาต์พุตได้ค่า AND/OR/X-OR/NOT



ตารางหน้าที่ Logic Unit

Function		S_1	S_0	f_{LUi}
AND :	$F = A \cap B$	0	0	$a_i \cdot b_i$
OR :	$F = \bar{A} \cup B$	0	1	$\bar{a}_i + b_i$
NOT :	$F = A$	1	0	a_i
XOR :	$F = A \oplus B$	1	1	$a_i \oplus b_i$

อธิบาย

- จากตารางหน้าที่ของวงจรคำนวณทางตรรกศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ฟังก์ชันดังตารางการทำงาน
- หน้าที่ของAND ตัวเลือกหน้าที่ $S_1=0, S_0=0$ จะทำหน้าที่นำค่า a_1 AND b_1
- หน้าที่ของOR ตัวเลือกหน้าที่ $S_1=0, S_0=1$ จะทำหน้าที่นำค่า a_1 OR b_1
- หน้าที่ของNOT ตัวเลือกหน้าที่ $S_1=1, S_0=0$ จะทำหน้าที่นำค่า a_1 NOT เป็น \bar{a}_1
- หน้าที่ของEX - OR ตัวเลือกหน้าที่ $S_1=1, S_0=1$ จะทำหน้าที่นำค่า a_1 บวก b_1

531 การทำงานของหน่วยลอจิก(LU)

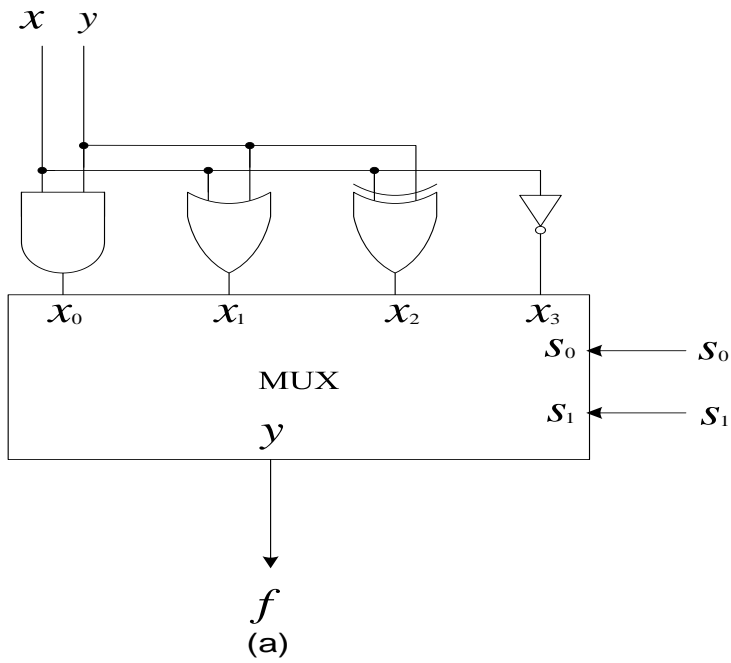 


s_1	s_0	x	y	F_{LU}
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
x AND y				
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
x OR y				
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
x NOT y				
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0
x XOR y				

(b)

$s_1 s_0$	00	01	11	10
00	0 0	4 0	12 0	8 1
01	1 0	5 1	13 1	9 1
11	3 1	7 1	15 0	11 0
10	2 0	6 1	14 1	10 0

(c)

 

(d)

อธิบาย

- จากรูป (a) การปฏิบัติการทางตรรกศาสตร์มีฟังก์ชันที่กล่าวมา

$$X_0 = XY, \quad X_1 = X + Y, \quad X_2 = X \oplus Y, \quad X_3 = \bar{X}$$

- เอาต์พุตของวงจรมัลติเพล็กซ์สำหรับเลือกข้อมูลโดยมีสัญญาณควบคุมย่อย S_1, S_0

- คูตารางประกอบ $S_1 = 0, S_0 = 0$ จะเลือกค่าเอาต์พุต X_0 เป็นการกระทำ AND

$$S_1 = 0, S_0 = 1 \text{ จะเลือกค่าเอาต์พุต } X_1 \text{ เป็นการกระทำ OR}$$

$$S_1 = 1, S_0 = 0 \text{ จะเลือกค่าเอาต์พุต } X_2 \text{ เป็นการกระทำ EX-OR}$$

$$S_1 = 1, S_0 = 1 \text{ จะเลือกค่าเอาต์พุต } X_3 \text{ เป็นการกระทำ NOT}$$


- จากรูป (b) เป็นตารางการปฏิบัติการทางตรรกศาสตร์ 4 ฟังก์ชัน

- จากรูป (c) นำค่าจากตารางความจริงที่มีตัวแปร 4 ค่า S_1, S_0, X, Y ที่ควบคุมการทำงานมาลงค่าในตาราง K-map ได้ค่าเป็น
$$f_{LU} = \bar{S}_1 XY + S_0 X \bar{Y} + S_0 \bar{X} Y + S_1 \bar{S}_0 \bar{X}$$

- จากรูป (d) นำฟังก์ชันจากการลดรูปมาเขียนเป็นวงจรลอจิกเกต ได้เป็น LU ขนาด 1 บิต

532 การทำงานของหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์

(AU)

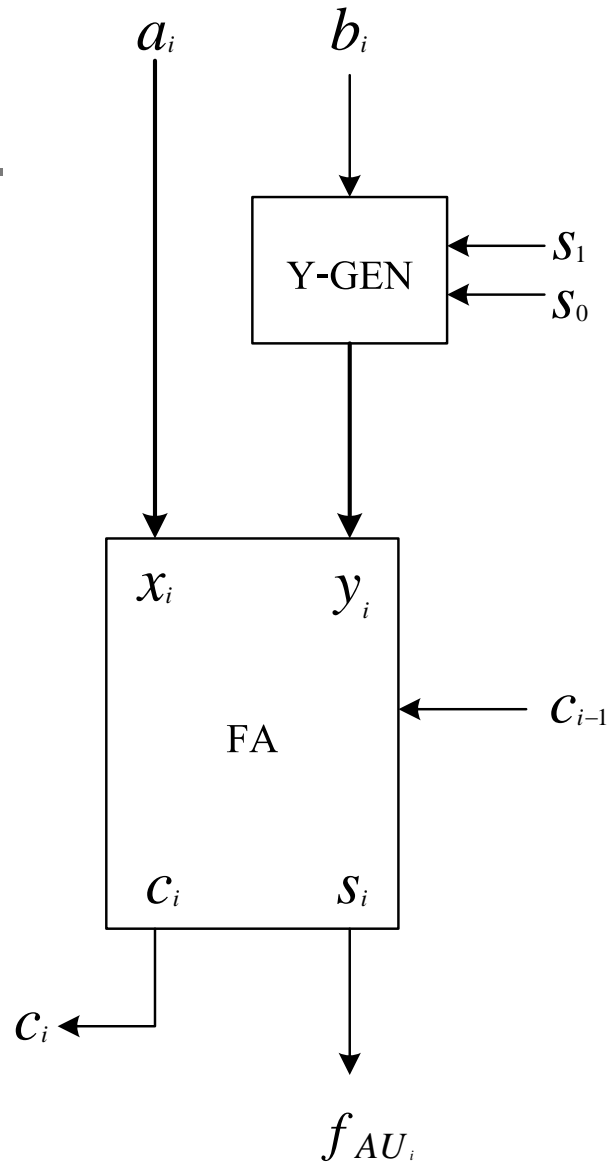

อธิบาย

- หน้าทีของการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์มี 4 หน้าทีการทำงานคือ บวก, ลบ, เพิ่มค่า, ลดค่า ดังตาราง
- วงจรAU ประกอบด้วยวงจรหลักคือ วงจรบวกเลข และวงจรสร้างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
- หน้าทีหลักของวงจร AU มีการทำงานทีถูกกำหนดโดย S_1, S_0 ทีเป็นส่วนสำคัญ

ในการกำหนดหน้าทีทั้ง 4 ทีกล่าวคือ

$S_1, S_0 = 00$ กำหนดเป็นฟังก์ชันบวกค่า a_i กับ b_i

$S_1, S_0 = 01$ กำหนดเป็นฟังก์ชันลบค่า a_i ลบกับ b_i ($a_i + \text{Complement 2 ของ } b_i$)

$S_1, S_0 = 10$ กำหนดเป็นฟังก์ชันเพิ่มค่าที a_i

$S_1, S_0 = 11$ กำหนดเป็นฟังก์ชันลดค่าที a_i

- โดยมีวงจร Y-Gen. ทำงานร่วมกับวงจรบวกแบบ FA
- AU ทีประกอบจากวงจรทั้งสองจะสร้างค่าทางเอาต์พุตทั้งหมดทีกล่าวมาเป็นค่า f_{AUi}

สัญญาณอินพุตของ Y-Gen

สัญญาณเอาต์พุตของ Y-Gen

หน้าที่	S_1	S_0	y_1	C_{-1}
บวก	0	0	b_i	0
ลบ	0	1	\bar{b}_i	1
เพิ่มค่า	1	0	0	1
ลดค่า	1	1	1	0


สัญญาณควบคุม

S_1	S_0	b_1	y_1	C_{-1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

ตารางการทำงานของวงจรกำเนิดฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

อธิบาย

- จากหลักการหน้าที่ของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์สามารถนำมาเขียนเป็นตารางความจริง
- หน้าที่หลักของวงจร Y-Gen นี้คือการสร้างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของ Y_i โดยมีอินพุตควบคุมการทำงาน คือ S_1, S_0 ที่มีอินพุตตัวแปรคือ b_i
- จากตารางจะเห็นว่าค่า Y_i จะเปลี่ยนค่าตามหน้าที่ของการกระทำทางคณิตศาสตร์ดังนี้
 - $Y_i = b_i$ เมื่อเป็นการกระทำที่ $a_i + b_i$ รูปแบบปกติการบวก
 - $Y_i = -b_i$ เมื่อเป็นการกระทำที่ $a_i - b_i$ รูปแบบบวกแบบ 2's
 - $Y_i = 0$ เมื่อเป็นการกระทำที่ $a_i + 1$ รูปแบบปกติบวกเพิ่มค่า
 - $Y_i = 1$ เมื่อเป็นการกระทำที่ $a_i - 1$ รูปแบบบวกแบบ 2's
- ค่า C_{-1} ก็เช่นกัน จะกำเนิดค่าตามฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เป็นค่า 1 ก็ต่อเมื่อมีการทำงานเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ลบ และเพิ่มค่า นักศึกษาลองทำความเข้าใจด้วยการแทนค่าอีกครั้ง

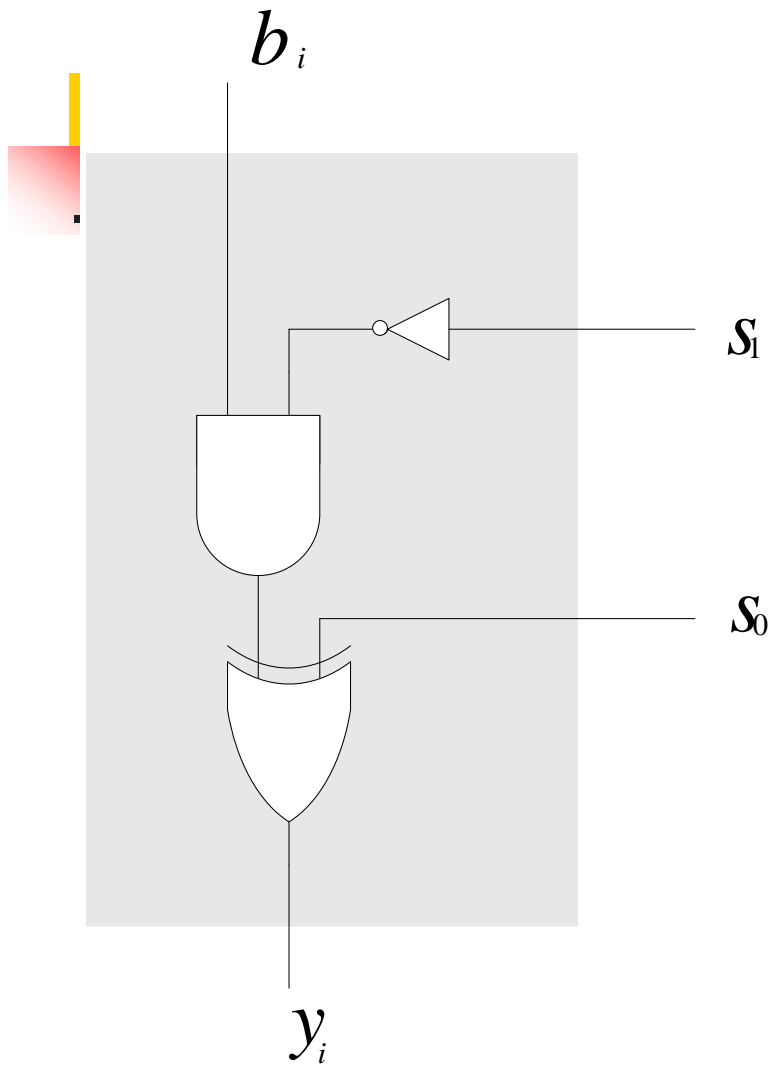

$b_1 \backslash s_1 s_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	0

$$y_i = \overline{s_1} \overline{s_0} b_i + s_0 \overline{b_i} + s_1 s_0$$

$$y_i = \overline{s_0} (\overline{s_1} b_i) + s_0 (\overline{b_i} + s_1)$$

$$y_i = s_0 \oplus \overline{s_1} b_i$$

อธิบาย


- จากตารางความจริงนำค่า y_i มาเขียนลงใน k-Map เพื่อทำการลดรูปสมการ
- จากสมการที่ทำการลดรูปจัดสมการให้เหมาะแก่การใช้งาน
- สามารถสร้างเป็นวงจรกำเนิดหน้าที่ทางคณิตศาสตร์ให้ค่า y_i กำหนดหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว
- วงจร Y-Gen ซึ่งประกอบด้วยวงจร Ex-OR ทำงานร่วมกับ AND และ NOT Gate ดังรูป
- วงจร Y-Gen ทางด้านเอาต์พุตจะนำไปเป็นอินพุตของวงจร FA แสดงดังรูปวงจร ALU

S_1	S_0	C_{-1}	
0	0	0	Add
0	1	1	Subtract
1	0	1	Increment
1	1	0	Decrement

(a)

	S_1	
S_0	0	1
0	0	1
1	1	0

(b)

 

อธิบาย

■ พิจารณาจากตารางความจริงรูป (a) สามารถเขียนค่า C_{-1} จะเป็นค่าที่เกิด

จาก $S_1 + S_0$ ไม่คิดตัวทดเป็นไปตั้งการทำงานของ NOR Gate

■ อีกวิธีนำค่าในตารางไปลงใน K-Map ดังรูป (b) หากค่าออกมา ก็จะได้เป็น

$$C_{-1} = S_1 \overline{S_0} + \overline{S_1} S_0$$


$$C_{-1} = S_1 \oplus S_0$$

■ สามารถนำไปเขียนเป็นวงจรได้ดังรูป (c)

■ จากนั้นนำวงจรไปต่อเข้ากับ FA ดังแสดงรูปถัดไป

54 หลักการออกแบบ ALU

541 การออกแบบการทำงานของ ALU ขนาด 1 บิต

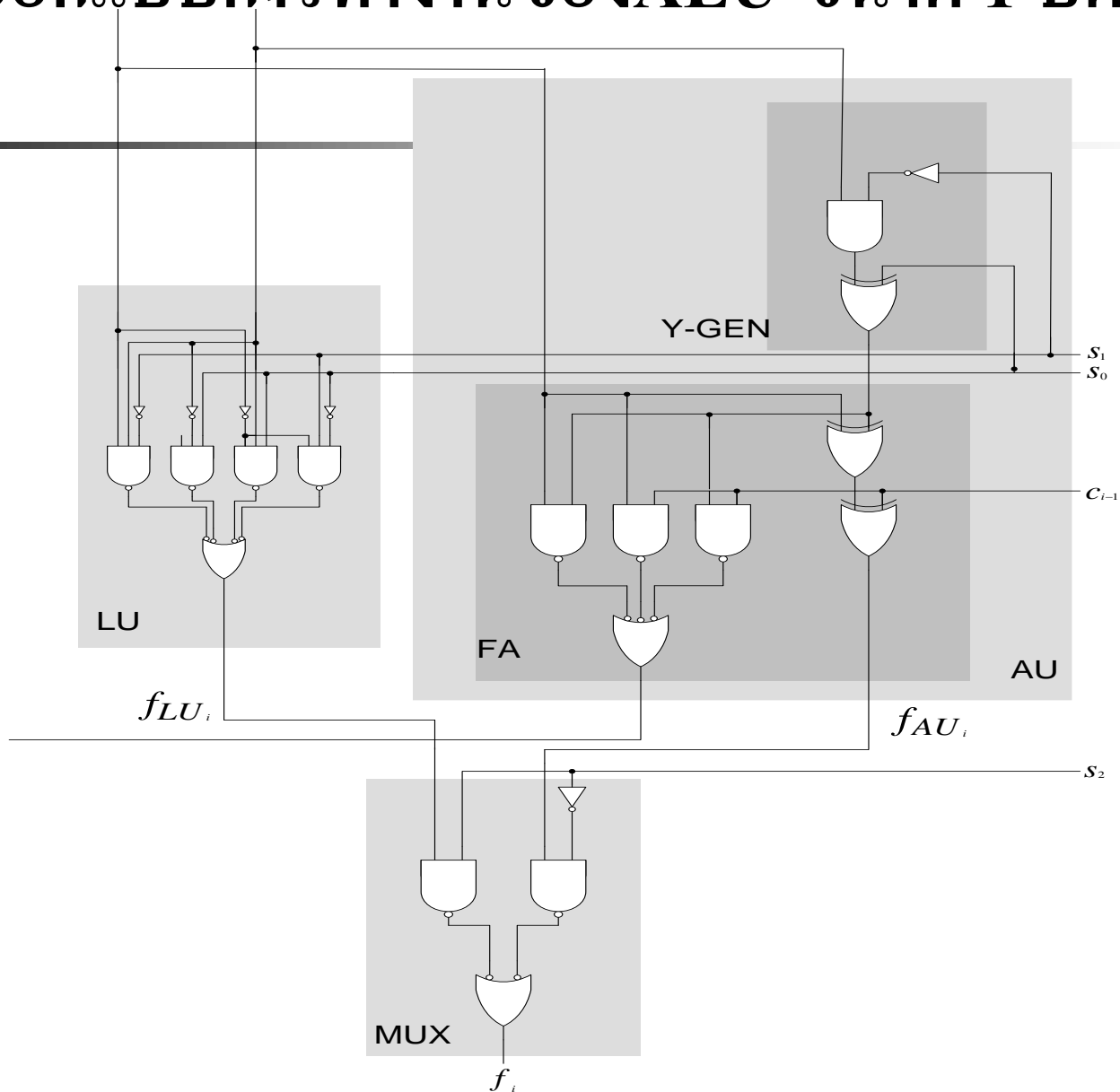


อธิบาย

- การทำงานของ ALU ขนาด 1 บิตประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ LU, AU, MUX
- ส่วนประกอบของการทำงานของวงจร LU ทางด้านซ้ายมือจะทำการปฏิบัติการทางตรรกศาสตร์ มีเอาต์พุตเป็น f_{LUi}
- การทำงานของ AU ประกอบด้วยวงจร Full Adder กับวงจร Y-Gen ทางด้านขวามือ จะปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ให้ค่าทางเอาต์พุตเป็น f_{AUi} การทำงานทางด้านคณิตศาสตร์จำเป็นต้องทดเลขจากหลักน้อยไปหามากจะมีการทดเข้า C_{i-1} และการทดออก C_i
- Muxการทำงานสัญญาณทางเอาต์พุตที่มีการทำงาน ด้วย AU หรือ LU จะถูกควบคุมการทำงานด้วยวงจร Mux ตัวเลือกสัญญาณทางอินพุตเป็น f_{LUi} หรือ f_{AUi} เอาต์พุต โดยมี S_2 ควบคุมการทำงานใน โหมด AU/LU ให้ค่าทางด้านเอาต์พุตเป็น f_i

542 การออกแบบวงจร ALU

ขนาด n บิต

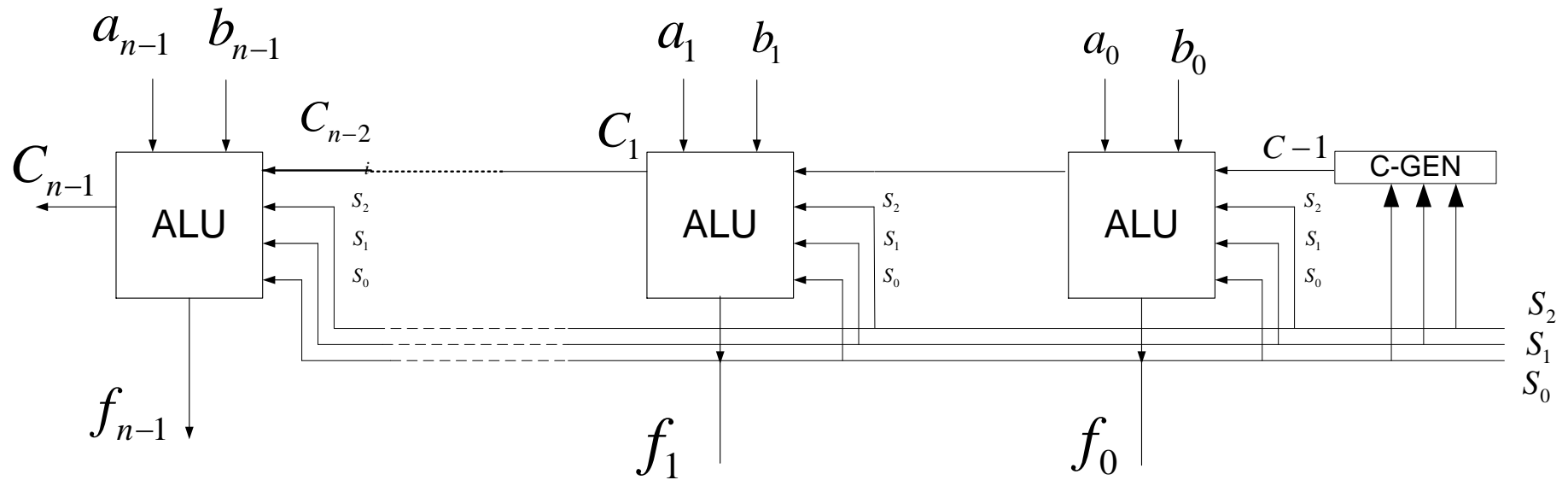

อธิบาย

- การนำเอา ALU ขนาดย่อยๆ มาทำการต่อ n บิต ดังรูปแสดง
- นำวงจร ALU ขนาด 1 บิตมาต่อลักษณะ Cascade กัน
- การทำงานของ ALU แต่ละบิตมีการทำงานอิสระซึ่งกันและกัน
- การควบคุมจะมีการเปรียบเทียบ โยงเข้าหากัน โดยบิตสูงสุดจะมีตัวทศเข้า ส่วนตัวทศออกจะมาจากบิตต่ำ เพื่อทำงานทางคณิตศาสตร์ที่มีการเปรียบเทียบค่าตัวเลข
- Control Generator จะควบคุมการทำงานของบิต ต่ำสุดเป็นบิตแรก
- การกำหนดหน้าที่ของ 8 ฟังก์ชันของงานทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ ควบคุมโดย S_2, S_1, S_0 ที่ต่อของแต่ละบิตเป็นแบบขนานกันเพื่อให้มีการทำงานในหน้าที่เดียวกันทุกบิต

ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 8

1. จงอธิบายการเปรียบเทียบทางแอนะล็อกกับทางดิจิทัล ว่ามีการทำงานอย่างไร พร้อมข้อดีข้อเสีย
2. จงอธิบายคำจำกัดความของ ALU ที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมาให้เข้าใจ
3. หน้าทีของ Y-Gen ในวงจร ALU มีหน้าที่อย่างไร และนักศึกษา จงออกแบบพื้นฐานการทำงานตามลำดับชั้น พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง
4. วงจร LU , AU มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร และ จงอธิบายฟังก์ชันของแต่ละวงจรประกอบ

เนื้อหาคำบรรยายในสัปดาห์ที่ 10

การออกแบบวงจรบวก ลบ คูณ หาร

55 หลักการวงจรบวก

- 551 การออกแบบวงจรบวกแบบไม่คิดตัวทดเข้า(Half Adder)
- 552 การออกแบบวงจรบวกแบบคิดตัวทดเข้า(Full Adder)
- 553 วงจรบวกโดยวิธีการมองตัวทดล่วงหน้า(Carry Look Ahead)
- 554 หลักการบวก 4 จำนวนแบบ Carry Save

56 หลักการวงจรลบ

- 561 การออกแบบวงจรลบแบบไม่คิดตัวทดเข้า(Half Subtractor)
- 562 การออกแบบวงจรลบแบบคิดตัวทดเข้า(Full Subtractor)
- 563 การออกแบบวงจรบวก/ลบเลขขนาด 2 บิตแบบใช้ 2' Complement

เนื้อหาคำบรรยายในสัปดาห์ที่ 10

การออกแบบวงจรบวก ลบ คูณ หาร (ต่อ)

57 หลักการวงจรคูณ

571 การออกแบบวงจรคูณ

572 การออกแบบวงจรคูณขนาด 2 บิต แบบใช้โมดูล


58 หลักการวงจรหาร



581 การออกแบบวงจรหาร

582 การออกแบบหารเลขแบบ Algorithm ขนาด 2 บิต

55 หลักการวงจรวก

หลักการของการบวกเลขบวก

 

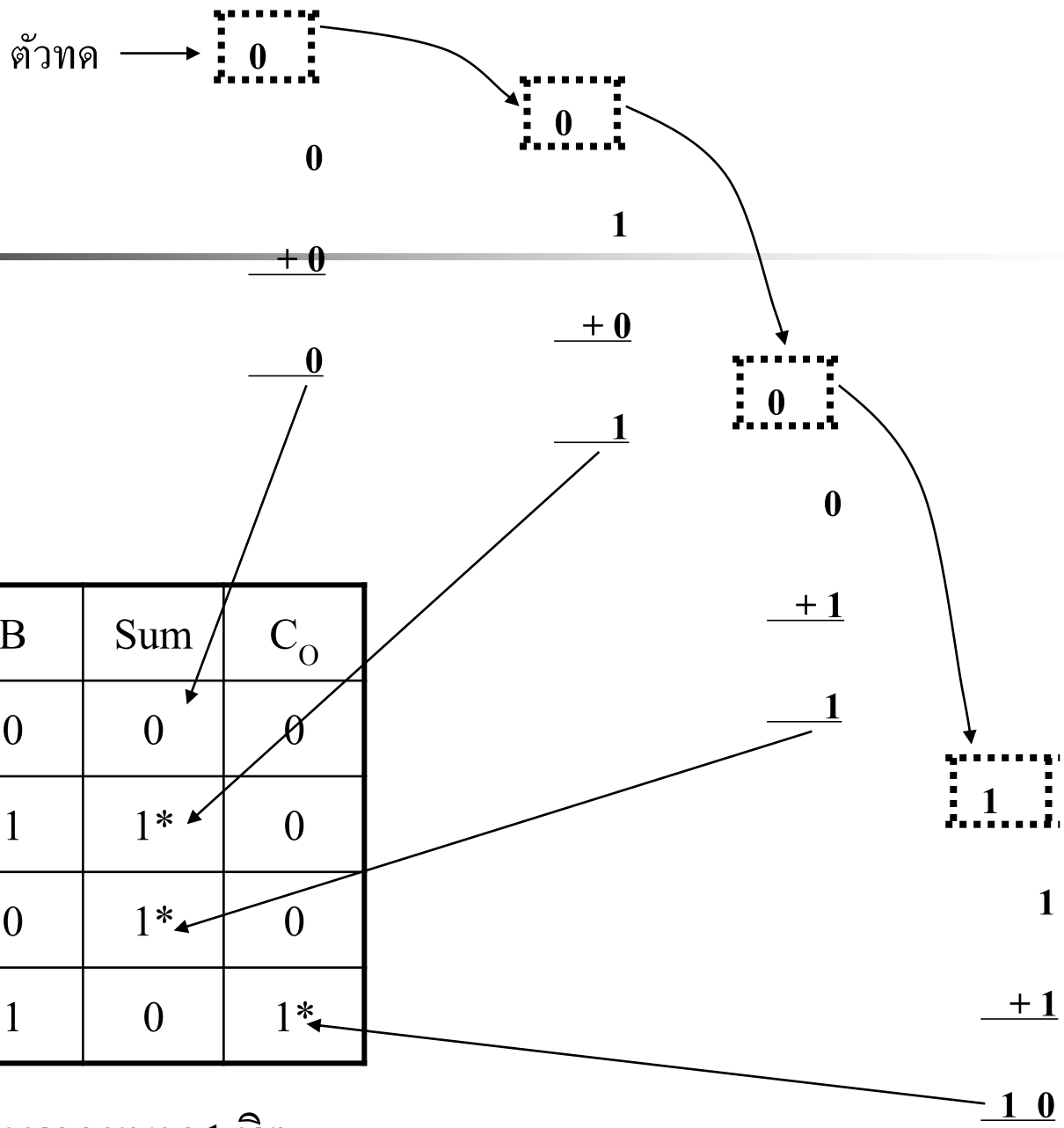 

A	B	Sum	C _o
0	0	0	0
0	1	1*	0
1	0	1*	0
1	1	0	1*

ตารางการบวกขนาด1 บิต

อธิบาย

กรณีที่ 1

เมื่อ $A = 0$ และ $B = 1$

ซึ่งได้ว่า $\bar{A}B$

กรณีที่ 2

เมื่อ $A = 1$ และ $B = 0$


ซึ่งได้ว่า $A\bar{B}$

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า S เป็น "1" ได้เมื่อ $\bar{A}B$ หรือ $A\bar{B}$ ซึ่งก็คือ $S = \bar{A}B + A\bar{B}$ ส่วนฟังก์ชันของตัวทศพิจารณากรณีที่ $c = 1$ ซึ่งมีกรณีเดียวคือ ทั้ง A และ B เป็น 1 ทั้งคู่ ซึ่งก็ได้ว่า $C = AB$


ฟังก์ชันการบวกที่ได้กล่าวมานี้ จะเห็นว่าเป็นการบวกที่ “หลักต่ำสุดซึ่งไม่มีการทดเข้ามาจากหลักต่ำกว่า” มีชื่อเรียกว่า การบวกแบบไม่คิดตัวทดเข้า (Half Adder หรือ HA)

สามารถสร้างเป็นวงจรเกตทางดิจิทัลได้ดังนี้

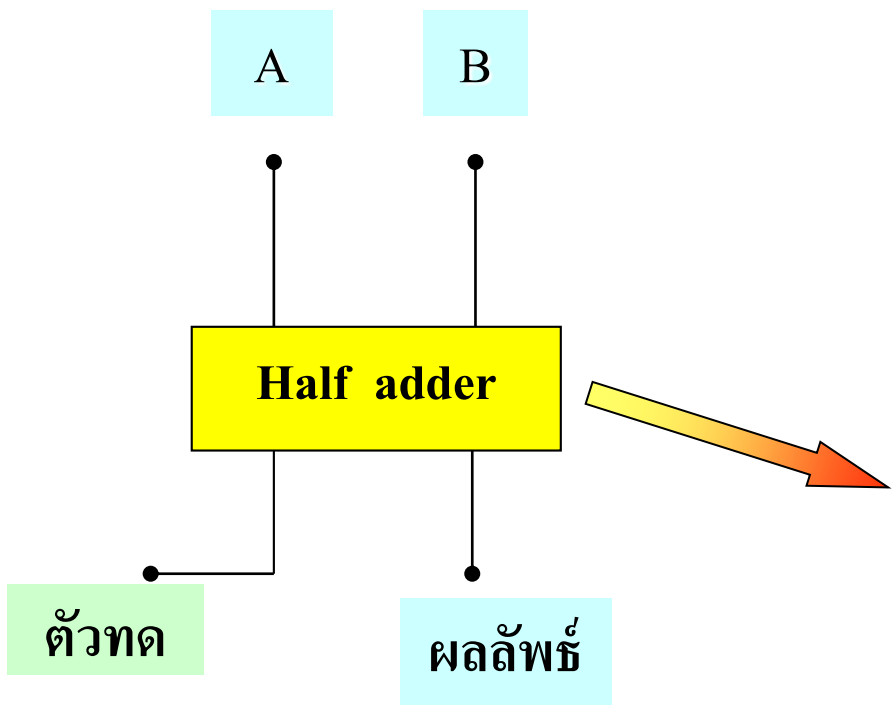551 การออกแบบวงจรบวกแบบไม่คิดตัวทดเข้า (Half Adder)



วงจร Half Adder

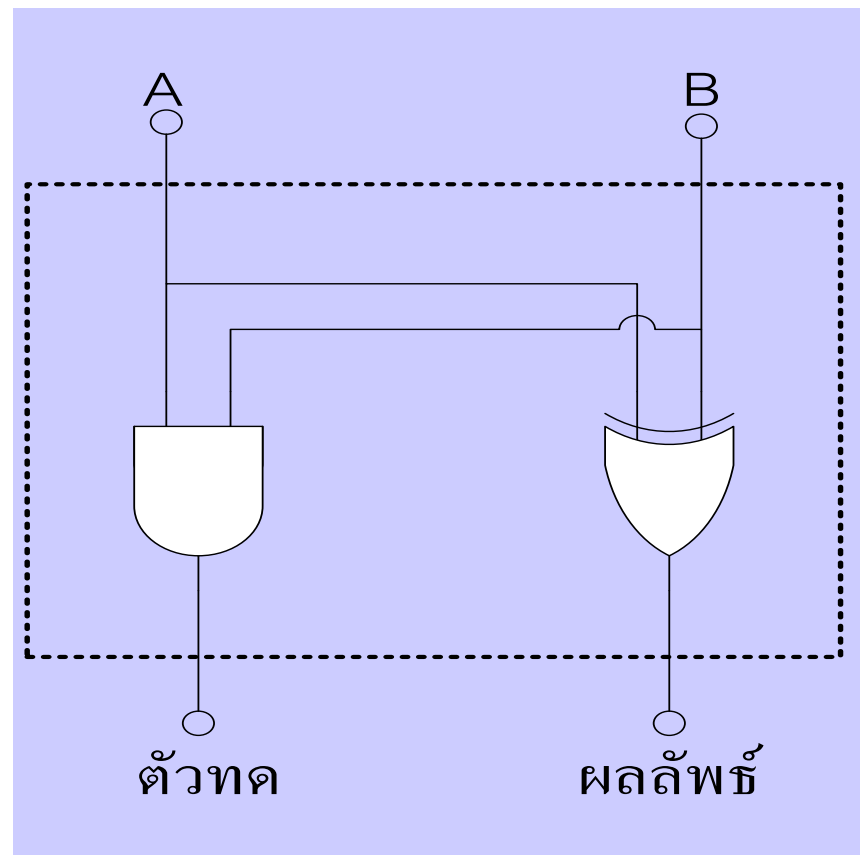

ตารางความจริง

B	A	ผลลัพธ์	ตัวทศ
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

ผลลัพธ์

$$= \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$= A \oplus B$$

ตัวทศ = AB

อธิบาย


ฟังก์ชันของผลบวก (Sum) และตัวทด (C_0) ได้ดังนี้

$$\text{ผลบวก} = S = \bar{A}B + A\bar{B}$$


$$\text{ตัวทด} = C_0 = AB$$

ฟังก์ชันของผลบวกนั้นจะได้อมาจากการพิจารณาที่ตารางค่าของ S

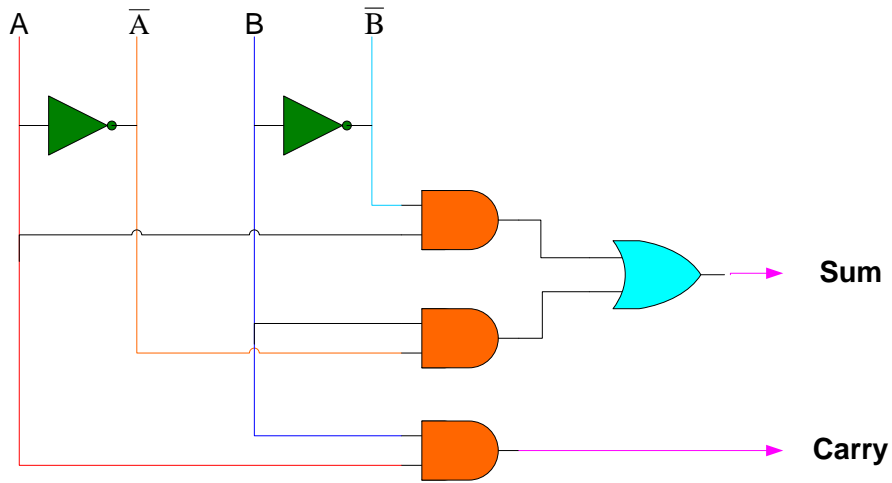โดยพิจารณาว่า S นั้นจะมีสถานะลอจิกเป็น “ 1 ” ขณะที่อินพุตของ A , B เป็นได้ 2 กรณี



$$\text{Sum} = A\bar{B} + \bar{A}B$$

 

$$\text{Sum} = A \oplus B$$


รูปวงจร Half Adder

อธิบาย

- จากตารางความจริงสามารถนำค่าผลลัพธ์มาในรูป Minterm ได้ค่า $\bar{A}B + A\bar{B}$
- สามารถออกแบบวงจรง่ายๆ โดยมีค่า A,B ทำการ EX-OR กัน
- วงจรบวกเลขแบบนี้เป็นวงจรบวกขนาด 1 บิต ไม่คิดตัวทดเข้า
- วงจรนี้มักจะใช้เป็นหลัก L_{SB} บิต 0 หรือ บิต 1
- จากตารางเช่นกันค่าตัวทดเกิดจากกรณีที่ค่า $A = 1$, $B = 1$ ค่าเอาต์พุตจะมีค่าเท่ากับ 1 กรณีเดียว ดังนั้นผลของเอาต์พุตเกิดจาก $A \text{ AND } B$
- สามารถสร้างเป็นโมดูลอย่างง่ายประกอบด้วย EX-OR กับ AND Gate

552 การออกแบบวงจรแบบคิดตัวทศเข้า (Full Adder)

 วงจรแบบคิดตัวทศเข้าจากหลักต่ำกว่า (Full Adder หรือ FA)



$$C_{2Out} \rightarrow 11 \leftarrow C_{1Out}$$

$$A_2 \rightarrow 11 \leftarrow A_1$$

$$+ 01 \leftarrow B_1$$

$$B_2 \quad \swarrow$$
$$\underline{100}$$

วงจร FULL ADDER


การบวกเลขฐานสองหลายบิต จะต้องนำเอาวงจร Half Adder

มาใช้รวมกันดังขั้นตอนการออกแบบ

1 ← Carry In

1 +
1 1

Carry Out → **1** 0 0 ← Sum

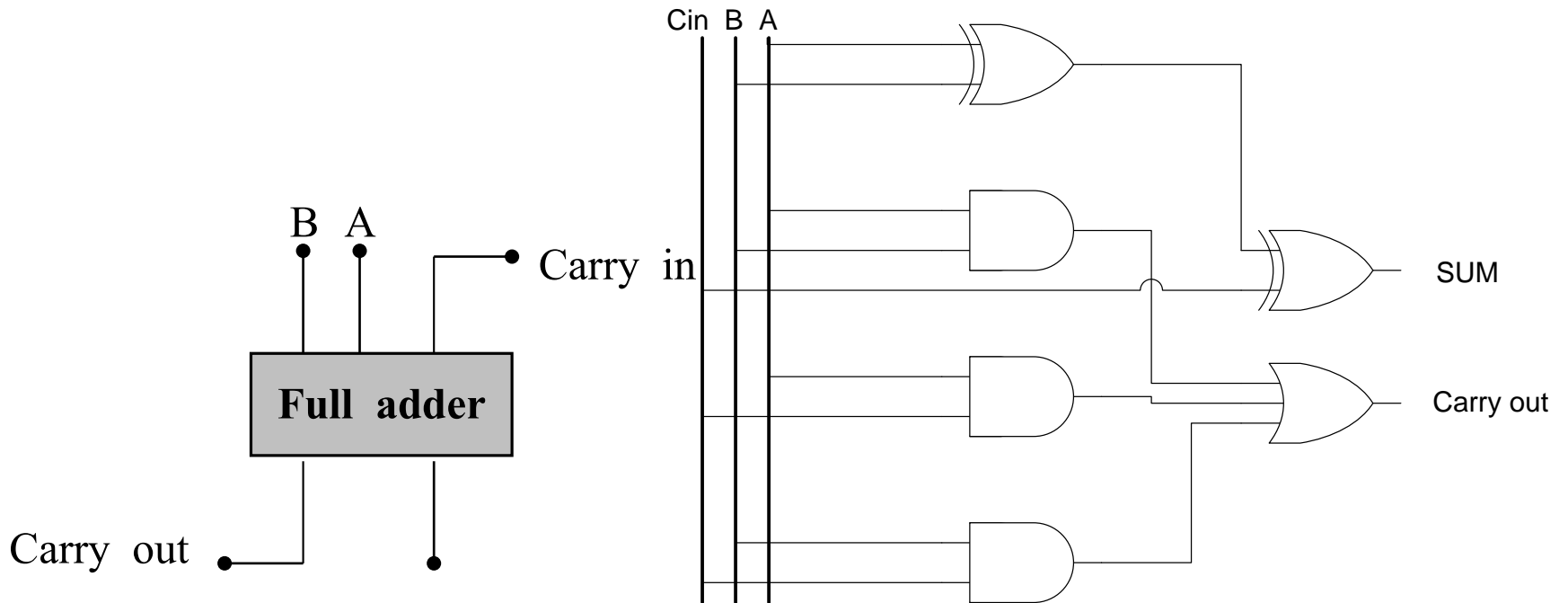



อธิบาย

- การบวกโดยทั่วไปจะเกิดจากการนำบิตทดเข้ามาบวกด้วย ดังนั้นการบวกแบบ Half Adder จึงไม่สามารถทำงานครอบคลุมในบิตต่อไป
- วงจร Full Adder จึงมีความจำเป็นมากสำหรับการบวกในบิตที่ 2 จนถึงบิต n
- ค่าบิตตัวทศออกจากวงจร Half Adder แทนด้วย C_{1out} จะถูกส่งไปบวกกับวงจร Full Adder ในบิตที่ 2 C_{2in}
- วงจรบวกขนาดหลาย 2 บิต ค่าที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วย C_{2out} , S_2 , S_1
- จากตัวอย่างค่า ตัวตั้งหลัก $A= 11$ หลัก $B= 01$ เมื่อทำการบวกกัน ค่าที่ได้
- $C_{2out} = 1$, $S_2 = 0$, $S_1 = 0$

อธิบาย(ต่อ)

- การบวกแบบ 2 บิต A_2, A_1 เป็นตัวตั้ง ส่วนค่า B_2, B_1 เป็นตัวบวก
- ค่าที่เกิดขึ้นจึงบวกจากหลัก A_1, B_1 ได้ผลลัพธ์กับตัวทดออก (Carry Out) ในที่นี้คือ C_1
- นำค่า C_1 ไปบวกกับตัวตั้งในหลักถัดไป
- ค่าที่เกิดในหลักที่ A_2, B_2 นำค่าทั้งสองมาบวกกันได้ผลลัพธ์นำไปบวกกับ C_1 จะได้เป็นผลลัพธ์ของหลักที่ 2 กับ C_2
- นำค่า C_2 ไปบวกกับหลักถัดไปในที่นี้มีเพียง 2 บิต ค่า C_2 จะเป็นผลลัพธ์ของบิตหลักที่ 3 (M_{SB})
- วงจร A_1, B_1 ใช้วงจรบวกแบบไม่คิดตัวทดเข้า (Carry In) ใช้วงจร (Half Adder)
- วงจรที่ทำการบวก A_2, B_2 ใช้วงจรบวกแบบคิดตัวทดเข้าด้วยในที่นี้ใช้วงจร (Full Adder)
- ดังแสดงในรูปถัดไป

ตารางความจริง

	A	B	C _i	S	C _o	
	0	0	0	0	0	
$\overline{\overline{ABC}}i$	0	0	1	1	0	
$\overline{A}\overline{B}C\overline{i}$	0	1	0	1	0	
	0	1	1	0	1	$\overline{A}BC$
$\overline{A}\overline{B}\overline{C}i$	1	0	0	1	0	
	1	0	1	0	1	$\overline{A}BCi$
	1	1	0	0	1	$AB\overline{C}i$
$ABCi$	1	1	1	1	1	$ABCi$

วงจรวกเลขแบบคิดตัวทดเข้าจากหลักต่ำกว่า

ตารางความจริงการทำงานของ วงจร Full Adder

Carry In	B	A	Sum	Carry Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



Carry Out


$$= A\bar{B}\bar{C}_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + \bar{A}\bar{B}C_{in} + AB\bar{C}_{in}$$

$$= AB(\bar{C}_{in} + C_{in}) + C_{in}\bar{A}\bar{B} + C_{in}\bar{A}B$$

$$= AB + C_{in}(A \oplus B)$$

$$= \bar{C}_{in}(A\bar{B} + \bar{A}B) + C_{in}(\bar{A}\bar{B} + AB)$$
 
$$= \overline{ABC_{in}} + \overline{\bar{A}B\bar{C}_{in}} + \overline{\bar{A}\bar{B}C_{in}} + \overline{AB\bar{C}_{in}}$$



Sum

$$= \bar{C}_{in}(A \oplus B) + C_{in}(\overline{A \oplus B})$$


$$= C_{in} \oplus (A \oplus B)$$

อธิบาย

- จากตารางเป็นการกำหนดความจริงในการบวกแบบคิดตัวทดเข้า (Full Adder)
- พิจารณาจากอินพุตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีตัวทดเข้า Carry In ,ค่าตัวบวกเป็น B ,ค่าตัวตั้งเป็น A
- เอาต์พุตที่เกิดขึ้นเป็นผลบวกให้เป็น Sum และตัวทคออก Carry Out
- ผลบวกสามารถหาในรูปแบบMinterm (1,2,4,7) ได้ค่า $A \text{ EX-OR } B \text{ EX-OR } C_{in}$
- ส่วนค่า Carry out สามารถหาในรูปแบบMinterm (3,5,6,7) ได้ค่า $A \text{ AND } B \text{ OR } C_{in} \text{ AND}(A \text{ EX-OR } B)$
- พิจารณาง่ายโดยนำวงจร Half Adder 2 วงจรมาต่อกันดังรูป

วงจรบวกเลขแบบคิดตัวทดเข้าจากหลักต่ำกว่า

 จะเห็นได้ว่าการลดรูปด้วย Boolean ได้ผลที่น่าสนใจกว่า
การลดด้วย K-map กล่าวคือเมื่อนำไปสร้างเป็นวงจรนั้นจะสะดวก
กว่า






อธิบาย

- การบวกในความเป็นจริงแล้วมักจะมีการบวกมากกว่า 1 บิตหรือ 1 หลัก
- ถ้าจะมีการบวกในหลักที่ 2 หรือบิต ที่ 2 จะต้องคำนึงถึง “ผลจากการบวกกันของหลักต่ำกว่าที่อยู่ติดกัน” หมายความว่าเราต้องดูว่าในการบวกของหลักที่ 1 นั้นมีการส่งค่าตัวทด(Carry) ขึ้นมาให้หรือไม่ซึ่งถ้ามีก็ต้องนำมาบวกเข้าไปด้วย ดังนั้นจึงได้เกิดวงจรอีกวงจรหนึ่งที่เรียกว่า
- วงจรบวกแบบคิดตัวทดเข้าจากหลักต่ำกว่า (Full Adder หรือFA)

วงจรบวกแบบขนาน หรือ Binary Add

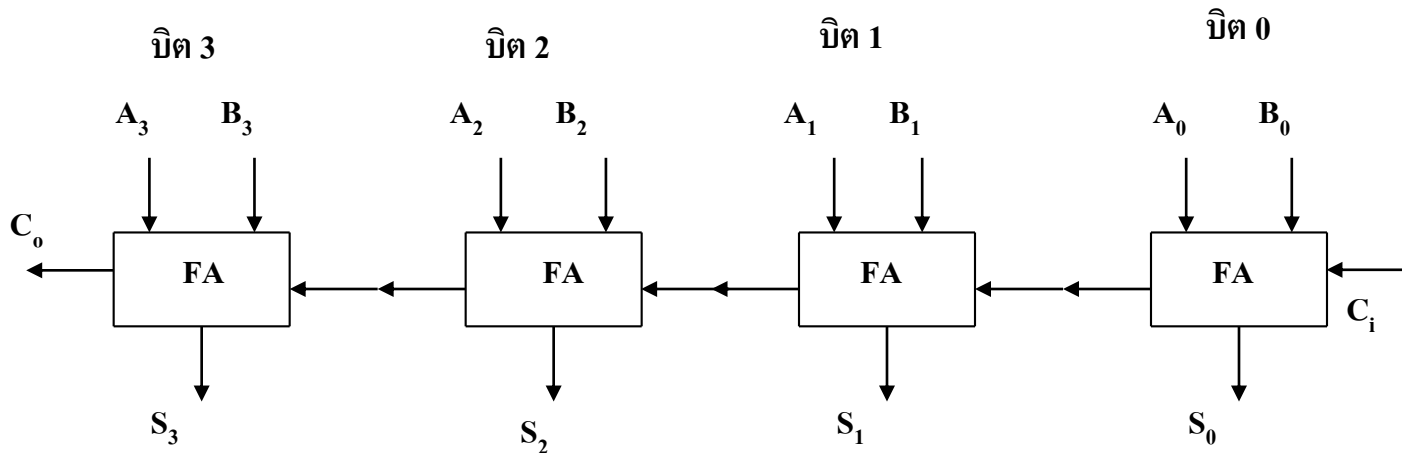วงจรบวกแบบขนานหมายความว่าข้อมูลที่จะนำเข้ามาบวกกัน (ตัวตั้ง, ตัวบวก) เข้ามาแบบขนานกัน เช่นมีข้อมูลที่ต้องการนำมาบวกกัน อยู่ 2 ชุด คือ 1011 (ให้เป็นตัวตั้ง) บวกกับ 1000 (ให้เป็นตัวบวก) วงจรบวกที่ใช้บวกก็จะเป็นลักษณะดังนี้





๒ โค้ดแอมของวงจรบวกเลขขนาด 4 บิต 2 จำนวน



อธิบาย


นั่นคือนำวงจรแบบ FA มาต่อกัน วงจรขนาด 4 บิต
ก็นำ FA มาต่อกัน 4 ชุด จะเห็นว่าทางขวามือสุดนั้นจะเป็น FA ที่มีหน้าที่
บวกสำหรับบิตต่ำสุด คือ A_0 บวกกับ B_0 บวกแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
 S_0 ถ้ามีตัวทด C_0 ก็ทดออกไปเป็น C_i ของหลักสูงกว่าส่วน C_i ของบิต 0
นั้นก็ให้ต่อลงกราวด์ (ล่อจิก) ซึ่งจะหมายถึง ไม่มีการทดเข้ามาจากหลักที่
ต่ำกว่าบิต 0

High - order adder

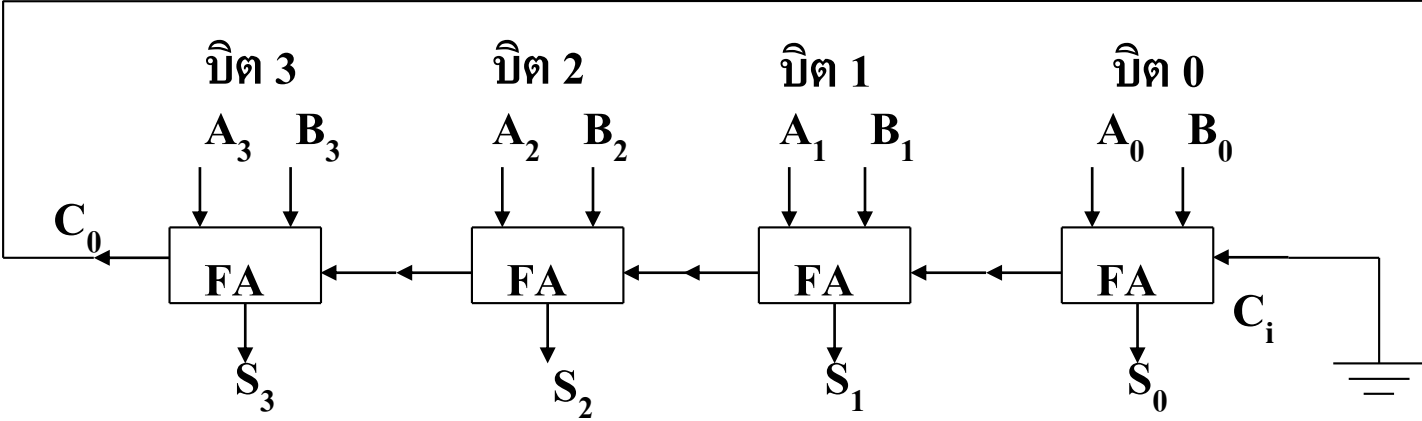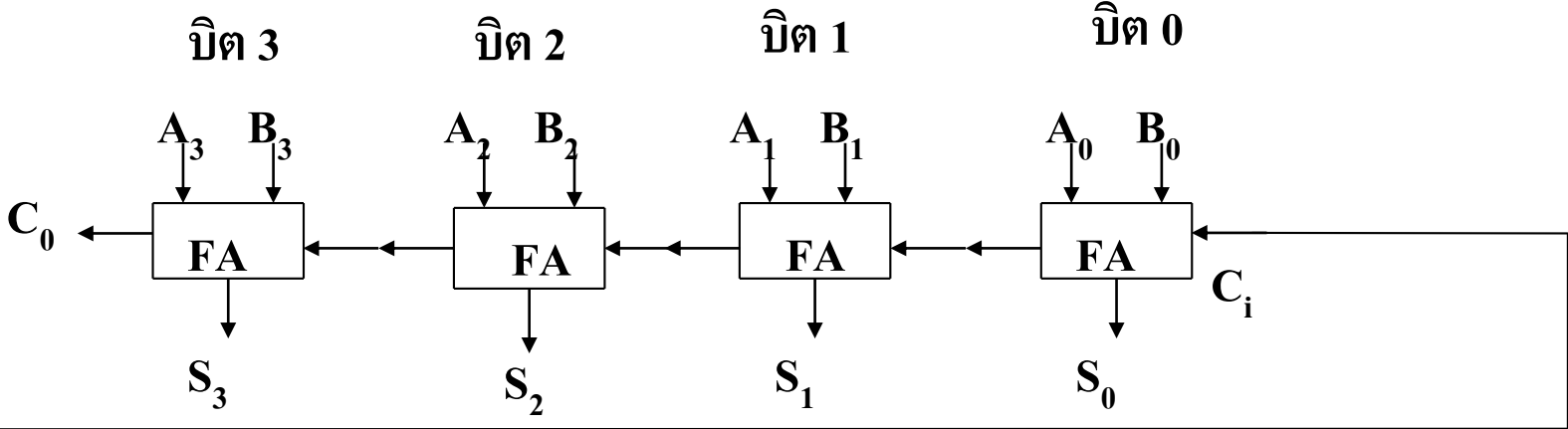

Low-order Adder

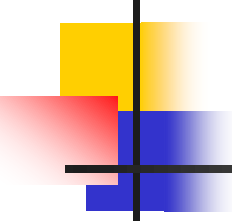553 วงจรบวกโดยวิธีการมองตัวทอดล่วงหน้า (Carry Look Ahead)



ในระบบการทำงานจริงๆ แล้วนี้วงจรบวกจะถูกสร้างออกมาในลักษณะสำเร็จรูป กล่าวคือจะเป็นวงจรบวกขนาด 4 บิต หรือ 8 บิต ไปเลย ในที่นี้เราจะลองใช้กรณีวงจรบวกขนาด 4 บิต มาเป็นตัวอย่างในการอธิบาย

จากวงจรมองหน้าขนาด 4 บิต เราจะพบว่าหากเป็นการบวกกันของ “1111” กับ “0001” คำตอบที่ได้ก็คือ “0000” แล้วก็ทอดออกไป “1” นั่นคือมี Carry Out ออกไปนั่นเอง Carry Out นี้จะมีประโยชน์ก็คือจะเป็นตัวบอกให้เราทราบว่าผลบวกนั้นเกินค่าสูงสุดที่แสดงได้ (ใน CPU จะเรียกค่านี้ว่า Carry Flag) ซึ่งตัว Carry Flag นี้ ถ้าเป็นจากตัวอย่างจะเห็นว่าเราก็จะรอให้บิต 0 บวกกัน (1+1) แล้วเกิดตัวทอดขึ้นมาบิต 1 บวกกัน (1+0) บวกกับตัวทอด (1+1) ทอด 1 ไปข้างหน้า บิต 2 บวกกัน (1+0) บวกกับ 1 ที่ทอดขึ้นมา (1+1) ได้ 0 ทอด 1 ขึ้นไป บิต 3 บวกกัน (1+0) บวกกับ 1 ที่ทอดขึ้นมา (1+1) ได้ 0 ทอด 1 ออกมาเป็น Carry Flag ซึ่งจะเห็นว่าเราต้องรอให้การบวกเทอมนี้ สิ้นสุดก่อนจึงจะทราบว่า Carry Flag นี้เป็น 0 หรือ 1

ดังนั้น Carry Out ของ บิต 0 หรือ C_{00} จึงเกิดขึ้นได้จากกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

1. A_0 และ B_0 เป็น “1” ได้ว่า $C_{00} = (A_0 B_0)$ (เรียกว่า Carry Generate :G)

2. A_0 หรือ B_0 เป็น “1” และ C_{i0} เป็น “1” ได้ว่า $C_{00} = (A_0 + B_0) C_{i0}$

(เรียกว่า carry propagate :p)

สรุปเป็นว่า $C_{00} = (A_0 B_0) + (A_0 + B_0) C_{i0}$ 1

ที่นี้ลองมาดูของบิต 1 ดูบ้างซึ่งก็เช่นเดียวกัน โอกาสเกิด C_{01} นั้นมีได้ 2 กรณีเช่นกัน คือ

A_1 และ B_1 เป็น “1” ได้ว่า $C_{01} = (A_1 B_1)$

A_1 หรือ B_1 เป็น “1” และ C_{i1} เป็น “1” ได้ว่า $C_{01} = (A_1 + B_1) C_{i1}$

สรุปได้ว่า $C_{01} = (A_1 B_1) + (A_1 + B_1) C_{i1}$ 2

แต่ที่นี้ถ้าเราสังเกตที่ C_{i1} ในสมการของบิต1 นั้นซึ่งเป็นค่าที่ทดเข้ามาของบิตนี้ ก็มาจากค่าที่ทคออก (Carry Out) ของบิต 0 นั้นเอง ดังนั้นก็จะเป็นว่า

$C_{i1} = C_{00} = (A_0 B_0) + (A_0 + B_0) C_{i0}$ (สมการ1) ซึ่งทำให้เขียนสมการที่ 2 ได้ใหม่เป็นดังนี้

$C_{01} = (A_1 B_1) + [(A_1 + B_1)((A_0 B_0) + (A_0 + B_0) C_{i0})]$ 3

จะเห็นได้ว่าตัวทศออกหรือ C_0 ของหลักที่สูงขึ้นไปก็จะได้สมการที่มีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆ สมการก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ๆ ทำให้ยากในการทำความเข้าใจ จึงได้มีการใช้ตัวแปรเพื่อแทนเทอมของสมการกล่าวคือ ถ้าย้อนกลับไปที่สมการที่ (1) จะเห็นว่าเราแบ่ง C_{00} ออกเป็น 2 เทอมคือ Carry Generate ซึ่งต่อไปจะแทนด้วย G กับเทอมของ Carry Propagate ซึ่งต่อไปจะแทนด้วย P ดังนั้น ถ้าหากเราแทน เทอมทั้งสองด้วยตัวแปร G และ P ก็จะได้เป็น

$$C_{00} = (A_0B_0) + (A_0 + B_0)C_{i0} \quad \dots\dots 4$$

$$= (G_0) + (P_0)C_{i0}$$

ดังนั้นในหลักต่อๆ ไปก็จะได้เป็น

$$C_{01} = (A_1B_1) + (A_1 + B_1)C_{i1}$$

$$= (G_1) + (P_1)C_{i1} \quad \dots\dots 5$$

$$C_{02} = G_2 + P_2C_{i2} \quad \dots\dots 6$$

$$C_{03} = G_3 + P_3C_{i3} \quad \dots\dots 7$$

ในสมการที่(5) นั้น สังเกตที่ C_{i1} ก็จะเหมือนกับเมื่อครั้งที่เป็นสมการที่ (3) กล่าวคือ C_{i1} นี้้นก็คือ C_{00} นั้นเอง ดังนั้นสมการ(5) นี้ก็จะเขียนใหม่โดยการแทนค่า C_{i1} ด้วย C_{00} (สมการที่4) ได้ดังนี้

$$C_{01} = G_1 + P_1 C_{i1}$$

$$C_{01} = G_2 + P_1 (G_0 + P_0 C_{i0}) \quad \dots 8$$

สมการ (6) จะเขียนใหม่โดยการแทนค่า C_{i2} ด้วย C_{01} (สมการที่8) ได้เป็น



$$C_{02} = G_2 + P_2 C_{i2}$$

$$C_{02} = G_2 + P_2 [G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_{i0})] \quad \dots 9$$

สมการ(7) จะเขียนใหม่โดยการแทนค่า C_{i3} ด้วย C_{02} (สมการที่9) ได้เป็น

$$C_{03} = G_3 + P_3 C_{i3}$$
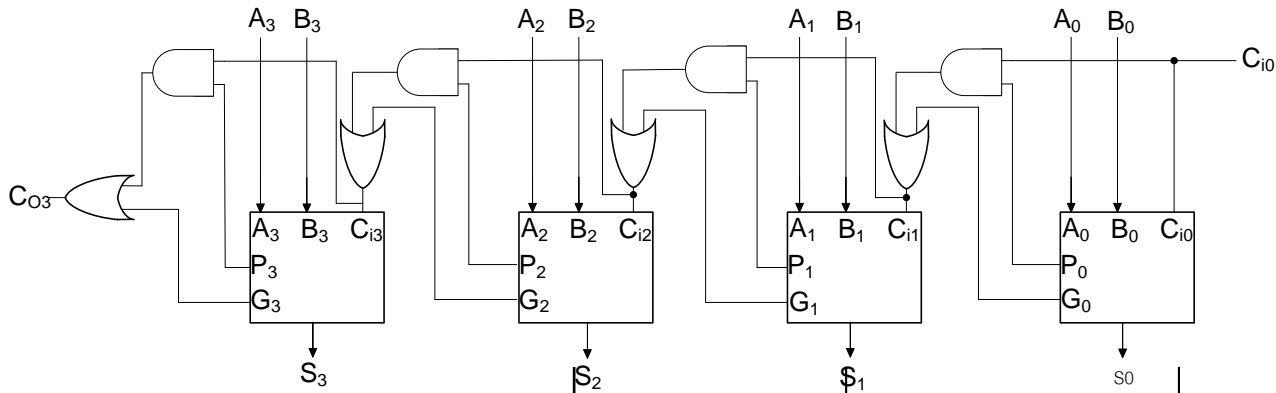 
$$C_{03} = G_3 + P_3 \{G_2 + P_2 [G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_{i0})]\} \quad \dots 10$$




$$C_{03} = G_3 + P_3(G_2 + P_2[G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_{i0})])$$

$$C_{02} = G_2 + P_2[G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_{i0})]$$

$$C_{01} = G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_{i0})$$

$$C_{00} = G_0 + P_0 C_{i0}$$

554 หลักการบวก4 จำนวนแบบ Carry Save

 


อธิบาย

- การบวกที่ไม่จำกัดอยู่ที่ 2 จำนวน
- สามารถทำการบวกได้หลายจำนวนพร้อมกัน
- นำผลของตัวทศไปบวกกับหลักถัดไปได้
- หลักการนี้สามารถนำไปใช้กับการบวกเพิ่มตัวตั้ง n จำนวนได้
- บิตสุดท้าย M_{SB} สามารถนำผลของ Carry Out มาบวกกัน

56 หลักการวงจรลบ


วงจรลบเลขฐานสองแบบไม่คิดตัวยืมจากหลักต่ำกว่า

 วงจรลบเลขแบบไม่คิดตัวยืม (Half Subtractor หรือ H.S.) เป็นวงจรลบเลขฐานสองขนาด 1 บิต แสดงเป็นบล็อกไดอะแกรมได้ดังนี้



บล็อกไดอะแกรมของวงจรลบแบบไม่คิดตัวทด

 
จากรูปจะเห็นว่ามียินพุตอยู่ 2 ตัวคือ ตัวตั้ง x_0 กับตัวลบ Y_0 และมีเอาต์พุต 2 ตัวเช่นเดียวกัน คือผลต่าง D_0 (Difference) และตัวยืม B_0 (Borrow) ซึ่งตัวยืมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบ



X_0	Y_0	D_0	B_0
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

กรณีที่น่าสนใจคือกรณีที่ 0-1 กรณีนี้ จะลบไม่ได้ 0 ก็เลยไป
ยืม เมื่อต้องไปยืม เมื่อต้องไปยืม B0 จะเป็น 1 (Borrow Set) ทั้งนี้เมื่อ
ไปยืมมา ก็จะได้เป็น 10 ลบด้วย 1 ก็เหลือ 1

 จากตารางนำมาสรุปเป็นฟังก์ชันของผลต่าง (หรือผลลบ)
และตัวยืมได้ดังนี้คือผลต่าง $= D_0 = X_0Y_0 + X_0\bar{Y}_0$ หรือ $X_0 + Y_0$
ตัวยืม $= B_0 + X_0Y_0$ เขียนเป็นวงจรได้ดังนี้




561 การออกแบบวงจรแบบไม่คิดตัวทดเข้า (Half Subtractor)



วงจรเลขแบบคิดตัวยืม

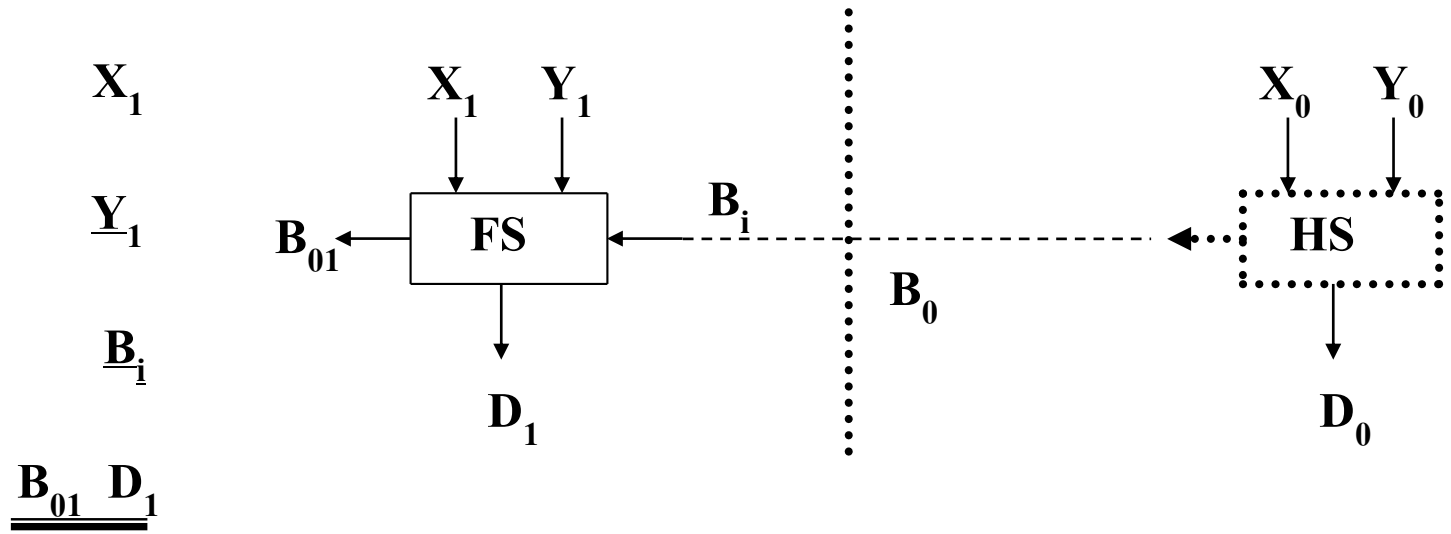วงจรเลขแบบคิดตัวยืม (Full Subtractor หรือ FS) คือ วงจรเลขฐาน 2 ขนาด 1 บิต ที่ประกอบด้วยตัวตั้ง X_1 ตัวลบ Y_1 และตัวยืมจากหลักที่ต่ำกว่า B_1 (Borrow In) อีก 1 ตัว แสดงได้ด้วยบล็อกไดอะแกรมดังนี้



บล็อกไดอะแกรมของวงจรเลขแบบคิดตัวยืม

562 การออกแบบวงจรลบแบบคิดตัวทดเข้า (Full Subtractor)


ตารางความจริงการลบเลขโดยคิดตัวทดเข้า (Full Subtractor)

Input			Output	
A	B	B _i	Diff	B _o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

ตัวยืม Input = B_i

ตัวยืม Output = B_o

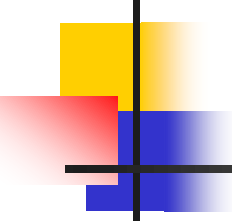- 0 - 0 - 0 = 0 ยืม 0
- 0 - 0 - 1 = 1 ยืม 1
- 0 - 1 - 0 = 1 ยืม 1
- 0 - 1 - 1 = 0 ยืม 1
- 1 - 0 - 0 = 1 ยืม 0
- 1 - 0 - 1 = 0 ยืม 0
- 1 - 1 - 0 = 0 ยืม 0
- 1 - 1 - 1 = 1 ยืม 1



		AB			
		00	01	11	10
B _i	0		1		1
	1	1		1	

$$\text{Difference} = \overline{A} \overline{B} B_i + \overline{A} B \overline{B}_i + A B B_i + A \overline{B} \overline{B}_i$$

		AB			
		00	01	11	10
B _i	0		1		
	1	1	1	1	

$$\text{Borrow Out} = \overline{A} B_i + \overline{A} B + B B_i$$



อธิบาย


การพิจารณาก็คล้ายๆ กับกรณีของวงจรแบบ HS เพียงแต่
ในวงจรแบบ FS นี้ได้เพิ่ม B_i เข้ามาร่วมในการการลบอีกตัว
เท่านั้นเองกล่าว คือตัวตั้งก็ยังมีตัวเดียวเหมือนเดิม แต่ตัวบวก
จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2 ตัว ดังนั้นเมื่อ ตัวตั้ง (X_1) ลบด้วยตัวลบ
(Y_1) แล้วผลเป็นเช่นไร ก็นำมาให้ B_i ลบอีกทีหนึ่ง

จากตารางทำให้เขียนเป็นฟังก์ชันทางพีชคณิต

$$\text{ผลต่าง} = D_1 = X_1 Y_1 B_i + X_1 Y_1 \bar{B}_i + X_1 \bar{Y}_1 B_i + X_1 \bar{Y}_1 \bar{B}_i$$

$$\text{ตัวยืม} = B_{01} = X_1 Y_1 B_i + X_1 Y_1 \bar{B}_i + X_1 \bar{Y}_1 B_i + X_1 \bar{Y}_1 \bar{B}_i$$

$$= B_i (X_1 + Y_1) + X_1 \bar{Y}_1$$


 


วงจรเลขแบบคิดตัวยืม(Full Subtractor หรือ FS)

วงจร Half Subtraction

การลบเลขฐานสองแบบ 1 บิต มีขั้นตอนดังนี้

ตัวตั้ง (อินพุตA)	1	0
ตัวลบ (อินพุตB)	0	1
ผลต่าง (Difference)	1	1
ตัวยืม (Borrow Out)	0	1

  

ตารางความจริง

B	A	Diff	Borrow Out
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

$$\text{Diff} = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$



$$0 - 1 = 1 \text{ ยืม } 1$$

$$\text{Borrow Out} = \overline{A}B$$

อธิบาย

- การลบเลขขนาด 1 บิตเรียกว่าวงจร Half Subtrater มีตัวตั้งเป็น A ตัวลบเป็น B ผลของเอาต์พุตที่ได้คือ ผลต่าง (Diff) กับการยืมหลักหน้ามาเป็น (Borrow Out)
- วงจรนี้ประกอบด้วย EX-OR Gate กับ AND Gate เป็นวงจรหลัก
- นำผลของอินพุตกับ เอาต์พุตมาสร้างตารางความจริง
- พิจารณาที่ผลลัพธ์หรือส่วนที่แตกต่าง (Diff) นำไปเขียนในรูปแบบ Minterm ก็จะได้เป็นฟังก์ชันของการลบ $A\bar{B} + \bar{A}B$
- ส่วนค่าที่ทำการยืมจากภายนอกโดยพิจารณาจากตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบหรือค่า $A < B$ Borrow Out จะมีค่าเท่ากับ 1
- เขียนฟังก์ชันจากตาราง Minterm ได้เป็น $\bar{A}B$

วงจร Full Subtraction

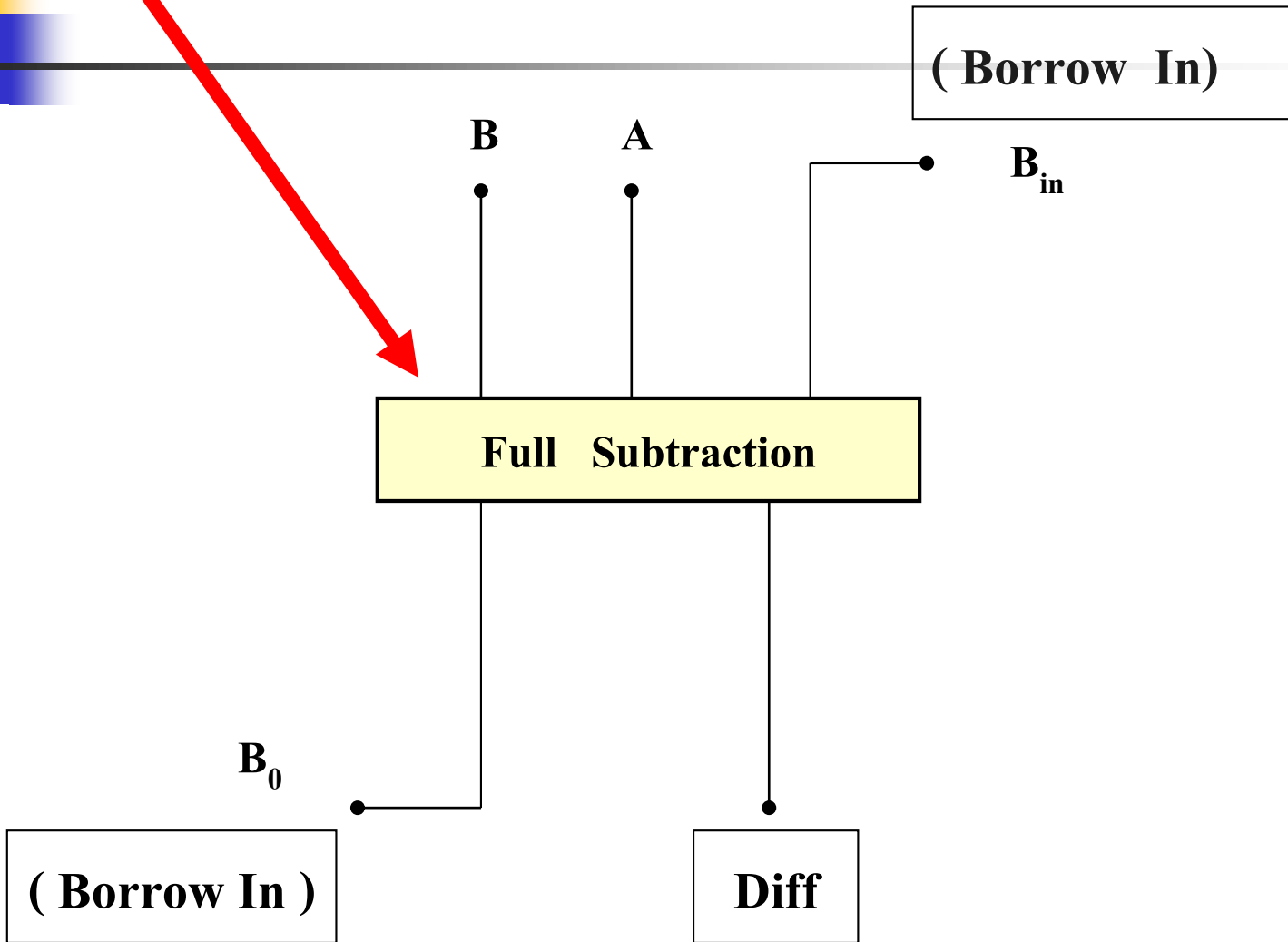 

ตารางความจริงของการลบเลขแบบมีจิตตัวเลขยืมเข้า

B_{in}	B	A	Diff	B_0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 B_0 &= \bar{A}\bar{B}\bar{B}_{in} + \bar{A}\bar{B}B_{in} + \bar{A}B\bar{B}_{in} + AB\bar{B}_{in} \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{B}_{in} + B_{in}(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB) \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{B}_{in} + B_{in}(\bar{A} + B)
 \end{aligned}$$

ตารางความจริงของวงจร Full Subtractor

Diff


$$\begin{aligned} &= \overline{A}\overline{B}\overline{B}_{in} + \overline{A}B\overline{B}_{in} + \overline{A}B\overline{B}_{in} + AB\overline{B}_{in} \\ &= \overline{B}_{in} (\overline{A}B + \overline{A}B) + B_{in} (\overline{A}B + AB) \\ &= \overline{B}_{in} (A \oplus B) + B_{in} (A + B) \\ &= B_{in} \oplus (A \oplus B) \end{aligned}$$

B_{in}	B	A	Diff
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


วงจรถ Full Subtractor



B_{in} B A

 

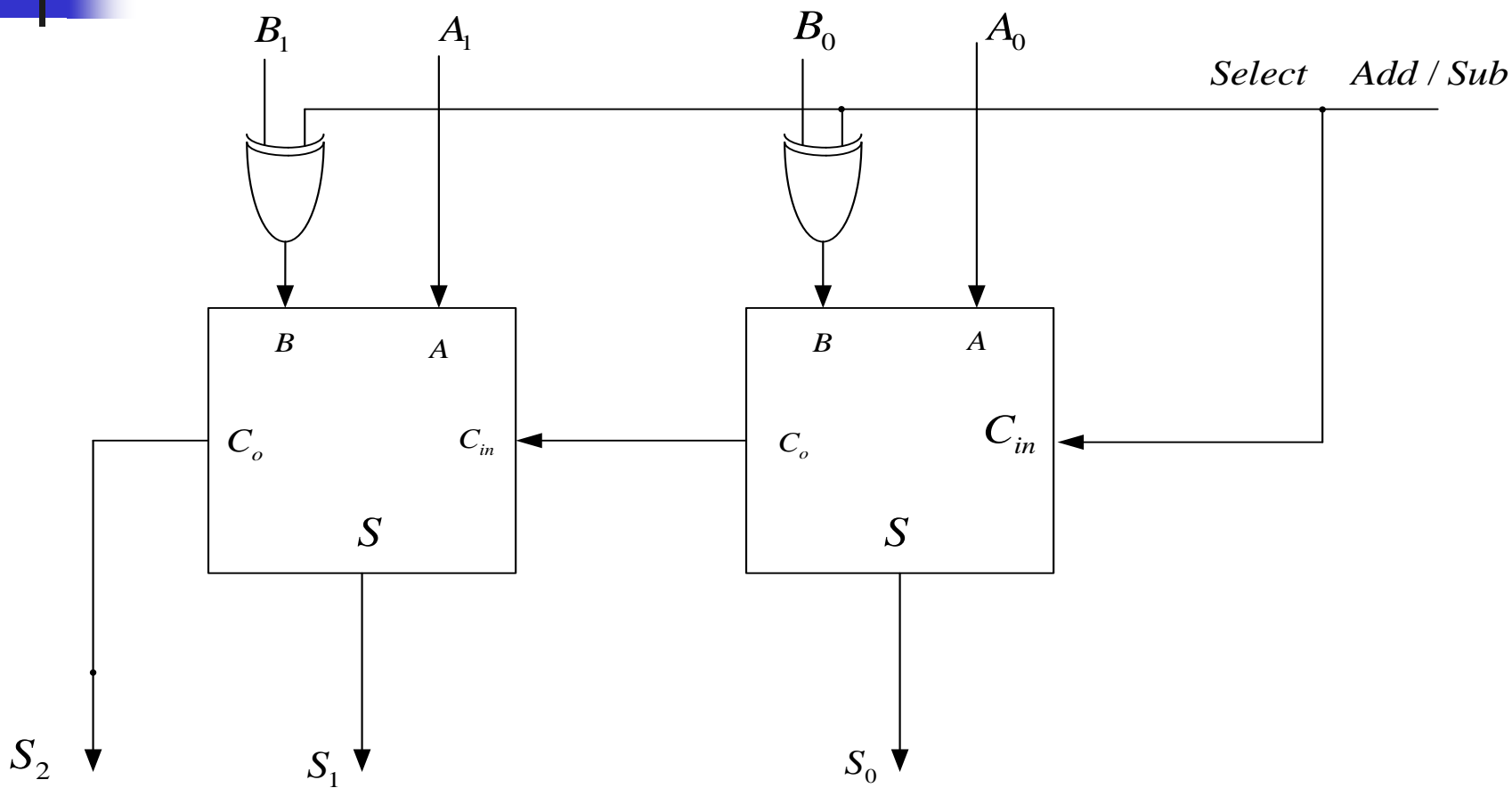563 การออกแบบวงจรบวก/ลบเลขขนาด 2 บิตแบบใช้ 2' Complement




การบวกและลบโดยใช้วิธี 2' Complement


การลบด้วยวิธี 2' Complement

- โดยใช้หลักการที่กล่าวมาในสไลด์ที่ 2
- วงจรที่ออกแบบเป็นวงจรใช้ Full Adder ขนาด 2 บิต
- ตัวตั้งเป็น $A_0 - A_1$ ตัวลบเป็นค่า $B_0 - B_1$
- โดยมีบิตเครื่องหมายกำหนดค่าตัวกระทำ (Selector Bit)


การบวกและลบโดยใช้วิธี 2's Complement (ต่อ)

- 
- ถ้าอินพุตเป็นบวกทั้งตัวตั้งและตัวลบนั้นหมายความว่า $(A+B)$ ตัวเลือกเป็น 0
 - ค่า A เป็นดั่งอินพุตเข้ามา A_0-A_1
 - ค่า B กระทำโดย EX-OR Gate ที่ตัวเลือก = 0 $B_0-B_1 = B$
 - ถ้าอินพุตเป็นบวกที่ตัวตั้งและตัวลบเป็นลบนั้นหมายความว่า $(A-B)$ ตัวเลือกเป็น 1 ค่า
 - ค่า A เป็นดั่งอินพุตเข้ามา A_0-A_1
 - ค่า B กระทำโดย EX-OR Gate ที่ Sel. = 1 B_0-B_1 เป็น 1's Complement + 1 เป็น 2's B
 - เมื่อมีโอเวอร์โฟลล์จะไม่นำมาบวก
 - ค่า A และ B ก็จะกระทำด้วยวงจร Full Adder ได้ผลลัพธ์ เป็น S_0-S_2

การลบเลขขนาด 2 บิตแบบใช้ 1' Complement

 


การบวกและลบโดยใช้วิธี 2' Complement

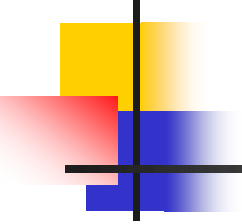- 
- การลบด้วยวิธี 1' Complement
 - โดยใช้หลักการที่กล่าวมาในสไลด์หน้าที่ยี่ 2
 - วงจรที่ออกแบบเป็นวงจรใช้ Full Adder ขนาด 2 บิต
 - ตัวตั้งเป็น A_0-A_1 ตัวลบเป็นค่า B_0-B_1
 - โดยมีบิตเครื่องหมายกำหนดค่าตัวกระทำ (Selector Bit)

การบวกและลบโดยใช้วิธี 2' Complement (ต่อ)

- ถ้าอินพุตเป็นบวกทั้งตัวตั้งและตัวลบนั้นหมายความว่า $(A+B)$ ตัวเลือกเป็น 0
 - ค่าที่ A เป็นดังอินพุตเข้ามา A_0-A_1
 - ค่าที่ B กระทำโดย EX-OR Gate ที่ตัวเลือก = 0 $B_0-B_1 = B$
- ถ้าอินพุตเป็นบวกที่ตัวตั้งและตัวลบเป็นลบนั้นหมายความว่า $(A-B)$ ตัวเลือกเป็น 1 ค่า
 - ค่า A เป็นดังอินพุตเข้ามา A_0-A_1
 - ค่า B กระทำโดย EX-OR Gate ที่ตัวเลือก = 1 B_0-B_1 เป็น 1' Complement B
- เมื่อมีโอเวอร์โฟลล์จะนำมาบวกกับบิตทางขวามือสุดโดยใช้ AND Gate เป็นตัวช่วย
- ค่า A และ B ก็จะกระทำด้วยวงจร Full Adder ได้ผลลัพธ์ เป็น S_0-S_1

หลักการลบโดยใช้ 2'Complement

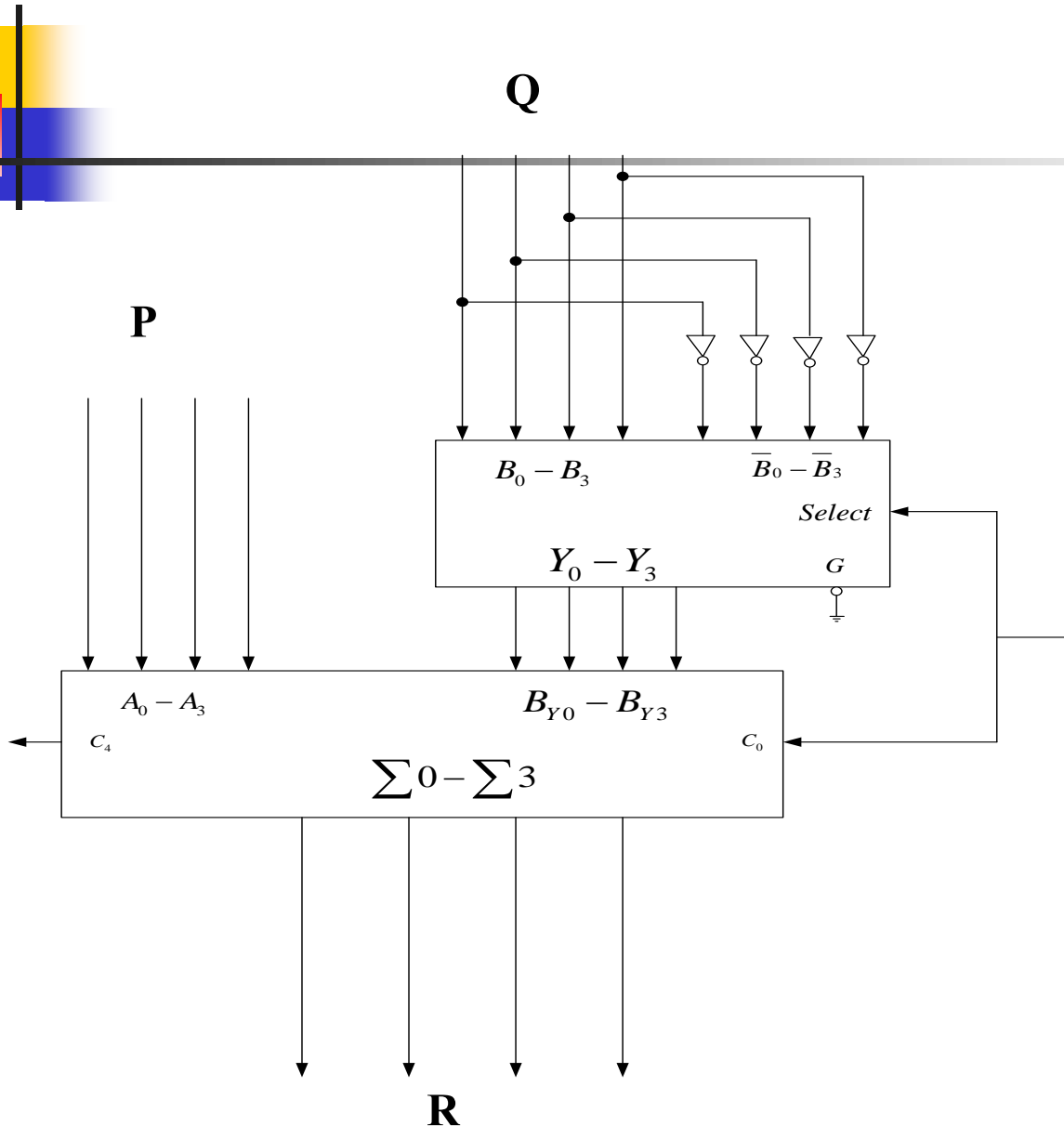

Select	Function
0	$R = P + Q$
1	$R = P + Q + 1$



อธิบาย

- การสร้างวงจรบวกและลบขนาด n บิต
- ประกอบด้วยวงจร Full Adder เป็นส่วนประกอบหลัก
- วงจร Multiplex ทำหน้าที่เป็นส่วนเลือกการทำงานระหว่างวงจรบวกหรือวงจรถลบ
- หลักการของวงจรถลบโดยการทำการ 2' Complement
- เลือกฟังก์ชันการทำงานเป็นวงจรบวกให้ค่า $S=0$, $C_0=0$ เป็นการบวก A_0-A_3 กับค่า B_0-B_3
- เลือกฟังก์ชันการทำงานเป็นวงจรถลบให้ค่า $S=1$, $C_0=1$ เป็นการบวกค่า A_0-A_3 กับค่า $B_0-B_3 + 1$ (การทำเป็น 2' Complement)


57 หลักการวางจรคูณ

หลักการคูณเลขฐานสอง

$$\begin{array}{r}
 A_1 \ A_0 \\
 \times B_1 \ B_0 \\
 \hline
 C_1 \ P_{01} \ P_{00} \\
 C_2 \ P_{11} \ P_{10} \\
 \hline
 P_3 \ P_2 \ P_1 \ P_0
 \end{array}$$

← ตัวของการคูณ
 ← ตัวคูณ
 ← ค่าผลคูณย่อย
 และค่าตัวทอด
 ← ผลคูณ

(ก) ผังการตั้งการคูณ

 

(ข) บล็อกไดอะแกรมของวงจรคูณ

รูปแบบของการการคูณ และบล็อกไดอะแกรมการคูณ

อธิบาย

- รูป(ข) แสดงบล็อกไดอะแกรมของการคูณค่า $A * B$ ได้ผลคูณเป็น P
- รูป(ก) เป็นผังของการตัวตั้ง และ ตัวคูณ
- โดยมี A_1, A_0 เป็นตัวตั้งขนาดสองบิต
- B_1, B_0 เป็นตัวคูณขนาดสองบิตเท่ากัน
- หลักการคูณที่เคยเรียนผ่านมาได้ค่าผลคูณย่อยได้ดังนี้คือ $P_{00} = B_0 A_0$, $P_{01} = B_0 A_1$,
 $P_{10} = B_1 A_0$, $P_{11} = B_1 A_1$
- ตัวทศย่อยที่เกิดขึ้นคือค่า C_2, C_1
- ตำแหน่งของค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นดังรูป
- จากนั้นนำค่าผลคูณย่อยกับตัวทศมาบวกกันได้เป็นผลลัพธ์ ดังนี้คือ $P_0 = P_{00}$,
 $P_1 = P_{01} + P_{10}$, $P_2 = C_1 + P_{11}$, $P_3 = C_2$
- นำหลักการที่กล่าวมาทั้งหมดไปสร้างตารางความจริง

571 การออกแบบวงจรคูณ

การคูณเลข Binary มีหลักการเช่นเดียวกันกับการคูณ

~~เลขฐานสิบ แต่การคูณเลข Binary กระทำได้ง่ายกว่า เพราะตัวคูณ~~

เป็นได้เพียง 0 หรือ 1 เท่านั้น ดังนั้นผลคูณย่อยที่ได้ ถ้าไม่เป็น 0 ก็ต้อง

เป็นเหมือนตัวตั้ง

110101_x

ตัวอย่าง 110101×101

101

110101

000000

110101

100001001

ตารางความจริงของการคูณเลขขนาด 2 บิต


$B_1 B_0$	$A_1 A_0$	$P_3 P_2 P_1 P_0$	ฐานสิบ
00	00	00 00	$0 \times 0 = 0$
00	01	00 00	$0 \times 1 = 0$
00	10	00 00	$0 \times 2 = 0$
00	11	00 00	$0 \times 3 = 0$
01	00	00 00	$1 \times 0 = 0$
01	01	00 10	$1 \times 1 = 1$
01	10	00 10	$1 \times 2 = 2$
01	11	00 11	$1 \times 3 = 3$

$B_1 B_0$	$A_1 A_0$	$P_3 P_2 P_1 P_0$	ฐานสิบ
10	00	00 00	$2 \times 0 = 0$
10	01	00 10	$2 \times 1 = 2$
10	10	01 00	$2 \times 2 = 4$
10	11	01 10	$2 \times 3 = 6$
11	00	00 00	$3 \times 0 = 0$
11	01	00 11	$3 \times 1 = 3$
11	10	01 10	$3 \times 2 = 6$
11	11	10 01	$3 \times 3 = 9$

อธิบาย

- การสร้างตารางความจริงของการคูณตัวเลขขนาด 2 บิตที่กล่าวมา
- ตัวแปรทางอินพุตประกอบด้วย A_1, A_0 กับ B_1, B_0 ถูกแทนค่าด้วยค่า 0 กับค่า 1 โดยแทนค่าที่ไม่ซ้ำกันขนาด 16 ค่า
- ส่วนทางเอาต์พุตของการคูณประกอบด้วย P_3, P_2 กับ P_1, P_0
- ค่าที่เกิดขึ้นของ P_0 เกิดจากการนำเอาค่า A_0 AND กับ B_0
- ส่วนค่าของ P_1 เกิดจากการนำค่า A_1 AND กับ B_0 ไปบวกกับค่า A_0 AND กับ B_1 ค่าที่เกิดขึ้นจะเป็น P_1 กับตัวทด C_1
- ค่าของ P_2 เกิดจากการนำค่า A_1 AND กับ B_1 บวกกับค่าตัวทดของ C_1 ค่าที่เกิดขึ้นจะเป็น P_2 กับตัวทด C_2
- นำค่า C_2 ไปแทนค่าเป็น P_3

ตารางK-MAP ของ P_3

 

$$P_3 = A_1A_0B_1B_0$$

อธิบาย

- จากตารางความจริงจะเห็นว่าค่าตัวแปรทางอินพุตเป็น A_1, A_0 กับ B_1, B_0 4 ตัวแปร
- ค่าตัวแปรทางเอาต์พุตเป็น P_3, P_2 กับ P_1, P_0 4 ตัวแปรเช่นกัน
- ค่า K-Map ที่สร้างขนาด 16 ช่องรูปประกอบ
- พิจารณาค่าทางเอาต์พุตที่ละตัวแปร ในกรณีนี้พิจารณาที่ P_3 ก่อน
- P_3 เป็นค่า 1 เมื่ออินพุต A_1, A_0 กับ B_1, B_0 มีค่าเท่ากับ 1
- ลดรูปสมการนี้ได้เป็น $A_1 A_0 B_1 B_0$
- ค่าของ $P_3 = A_1 A_0 B_1 B_0$

ตารางK-MAP ของ P_2

B_1B_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	1
10	0	0	1	1

P_2

$A_1B_1\bar{B}_0$


$A_0\bar{A}_1B_0$

$$P_2 = A_1\bar{B}_1B_0 + A_1\bar{A}_0B_1$$

$$= A_1B_1(\bar{B}_0 + \bar{A}_0)$$

$$= B_1A_1(\overline{B_0A_0})$$

ตารางK-Map ของ P_1

 

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \bar{A}_1A_0B_1 + A_1B_1\bar{B}_0 + A_1\bar{B}_1B_0 + A_1\bar{A}_0B_0 \\
 &= A_1\bar{B}_1B_0 + A_1\bar{A}_0B_0 + A_1B_1\bar{B}_0 + \bar{A}_1A_0B_1 \\
 &= A_1B_0(\bar{A}_0 + \bar{B}_1) + A_0B_1(\bar{A}_1 + \bar{B}_0) \\
 &= A_1B_0(\overline{A_0B_1}) + A_0B_1(\overline{A_1B_0}) \\
 &= (A_1B_0) \oplus (A_0B_1)
 \end{aligned}$$

ตาราง K-Map ของ P_0

$B_1 B_0$	00	01	11	10
$A_1 A_0$ 00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

$A_0 B_0$

P_0

$$P_0 = A_0 B_0$$



อธิบาย


- ในทำนองเดียวกันนักศึกษาได้เรียนวิธีการลดรูป ด้วย K-Map มาจาก สัปดาห์ที่ 4 แล้ว สามารถนำมาใช้ลดรูปได้ P_2 กับ P_1, P_0
- ลองพิจารณาจาก K-Map ที่หาค่าต่างๆ จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้เป็นดัง สมการ

$$P_2 = B_1 A_1 (\overline{B_0 A_0})$$

$$P_1 = (A_1 B_0) \oplus (A_0 B_1)$$

$$P_0 = A_0 B_0$$

วงจรคูณ (Multiplier) ขนาด 2 บิต

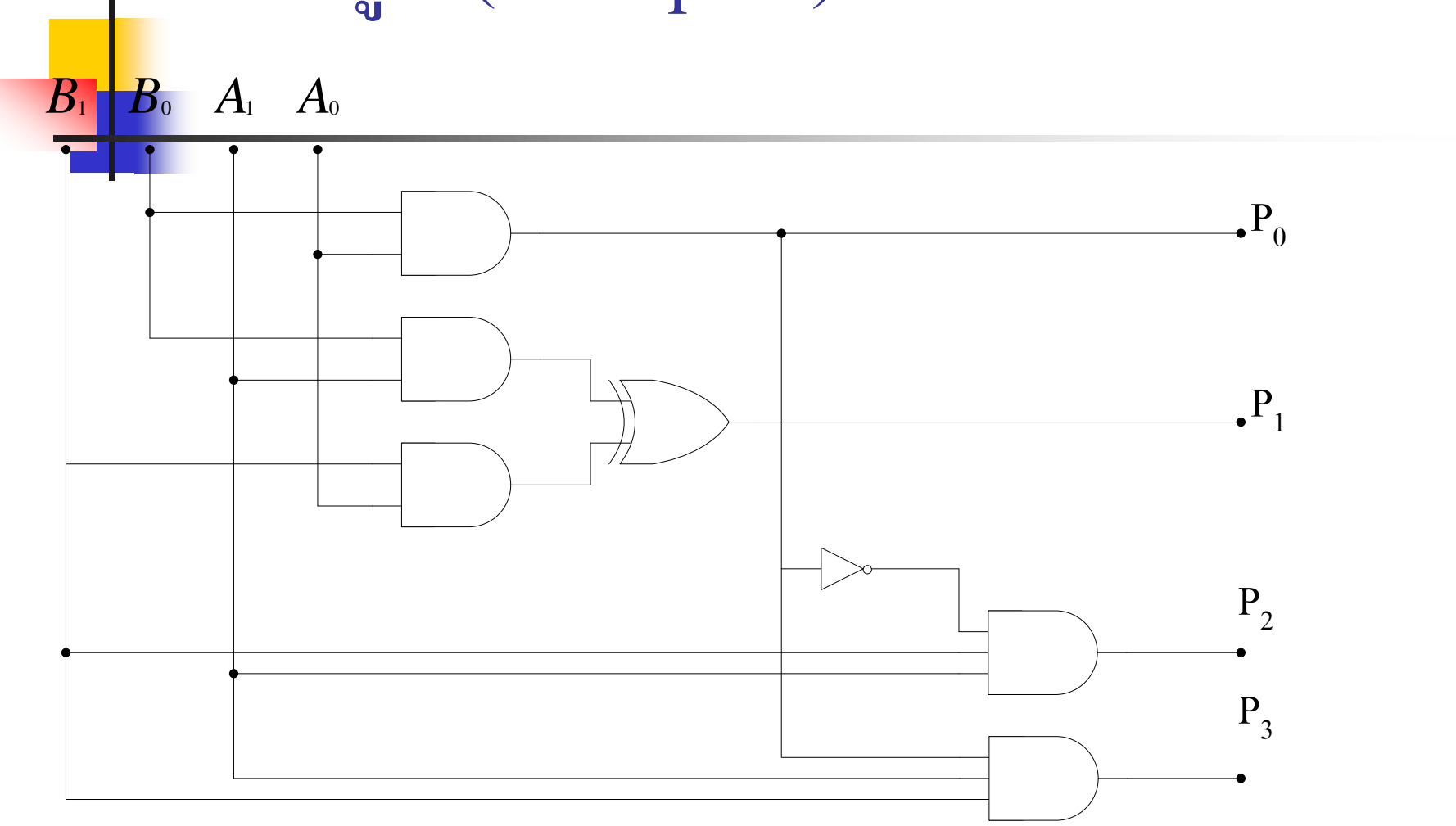




อธิบาย

- จากฟังก์ชันของ P_3, P_2, P_1, P_0 สามารถนำวงจรเกตมาสร้างเป็นวงจรคูณขนาด 2 จำนวน จำนวนละ 2 บิต
- ข้อเสียของวงจรมีสามารถทำการคูณได้เพียง 2 บิต
- หากการคูณมีจำนวนบิตมากกว่านี้จะต้องเริ่มการออกแบบตารางความจริงใหม่ และเริ่มลดรูปจากตัวแปรที่มากกว่า 4 ตัวแปร
- ทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการสร้างวงจร
- วงจรคูณขนาด 2 บิต จึงสามารถสร้างจากโมดูลของวงจร Full Adder ดังรูปถัดไป

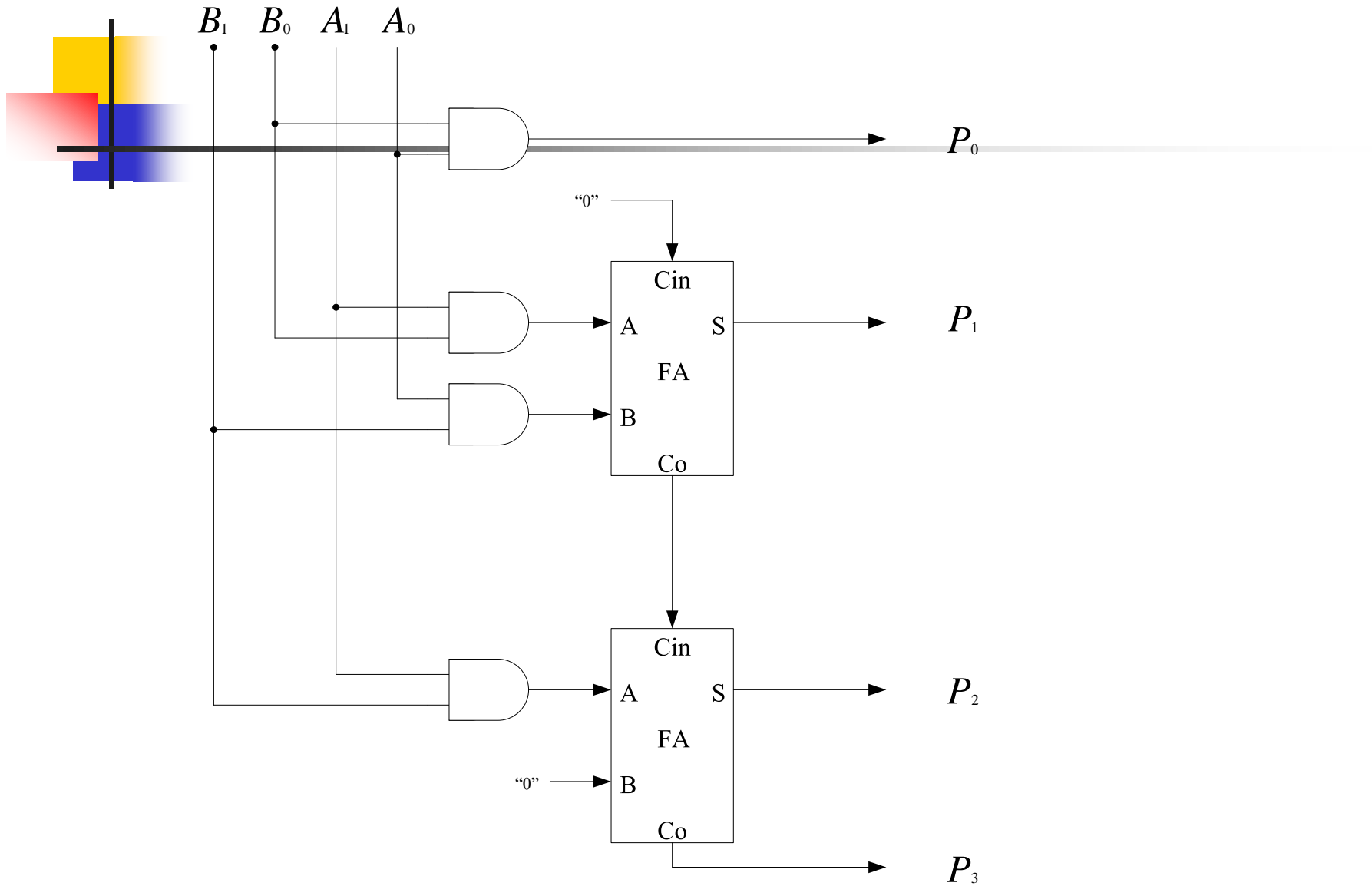572 การออกแบบวงจรคูณขนาด 2 บิต แบบใช้โมดูล






อธิบาย

- การออกแบบวงจรคูณขนาดหลายบิต
- จากหลักการที่เป็นพื้นฐานของการคูณนำมาออกแบบ โดยการคูณระหว่างตัวตั้งกับตัวคูณให้ใช้ AND Gate การบวกระหว่างบิตจะใช้วงจร Full Adder
- สามารถนำวงจรพื้นฐานของวงจร Full Adder เข้ามาช่วย
- การต่อวงจรต่อลักษณะ Cascade ซึ่งกันและกัน
- มี C_{in} เชื่อมต่อ โมดูลของวงจรคูณหลักที่ทดเข้า
- นักศึกษาลองนำแนวคิดเพื่อไปพิจารณาอีกครั้ง

58 หลักการวงจรหาร

วงจรถหาร(Divider)

 



อธิบาย

- วงจรหารขนาด 2 จำนวน

- กำหนดให้ ตัวตั้ง (Dividend) ให้มีค่าเท่ากับ A กำหนดให้มีจำนวน n บิต

ตัวหาร (Divisor) ให้มีค่าเท่ากับ B กำหนดให้มีจำนวน m บิต

อินพุตของวงจรถูกหารค่าทั้งสองเป็น $m+n$

ทางด้านเอาต์พุตจะเป็นไปตามผลของการหารค่าทั้งสอง

$A/B = Q$ เป็นผลของการกระทำหาร เหลือเศษของการ

หารเป็น R ดังรูปแสดง

581 การออกแบบวงจรหาร

ตารางความจริงของการหาร


$A \div B$	$A_1A_0B_1B_0$	$Q_1Q_0 R_1R_0$	QR
$0 \div 0$	00 00	00 00	00
$0 \div 1$	00 01	00 00	00
$0 \div 2$	00 10	00 00	00
$0 \div 3$	00 11	00 00	00
$1 \div 0$	01 00	$\ominus\ominus \ominus\ominus$	-
$1 \div 1$	01 01	01 00	00
$1 \div 2$	01 10	00 01	00
$1 \div 3$	01 11	00 01	00

$A \div B$	$A_1A_0B_1B_0$	$Q_1Q_0 R_1R_0$	QR
$2 \div 0$	10 00	$\ominus\ominus \ominus\ominus$	-
$2 \div 1$	10 01	00 00	20
$2 \div 2$	10 10	00 00	10
$2 \div 3$	10 11	00 00	02
$3 \div 0$	11 00	$\ominus\ominus \ominus\ominus$	-
$3 \div 1$	11 01	01 00	30
$3 \div 2$	11 10	00 01	11
$3 \div 3$	11 11	00 01	10



อธิบาย

- จากตารางนำค่าทางเอาต์พุตที่สัมพันธ์กับทางอินพุตไปหาค่าฟังก์ชันทางลอจิก
- วิธีการหา ใช้ในรูปแบบของ K-Map หรือวิธีการ ทางพีชคณิตก็ได้ตามที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมาแล้ว
- ค่าฟังก์ชันที่หาได้ คือ
$$Q = A_1 \bar{B}_1$$
$$Q_0 = A_0 \bar{B}_1 + A_1 A_0 + A_1 \bar{B}_0$$
$$R_1 = A_1 \bar{A}_0 B_1 B_0$$
$$R_0 = \bar{A}_1 A_0 B_1 + A_0 \bar{B}_0$$
- นำค่าที่ได้ไปเขียนเป็นวงจรรหารขนาด 2 จำนวนๆ ละ 2 บิต ดังรูปถัดไป

วงจรหารขนาด 2 บิต


 


 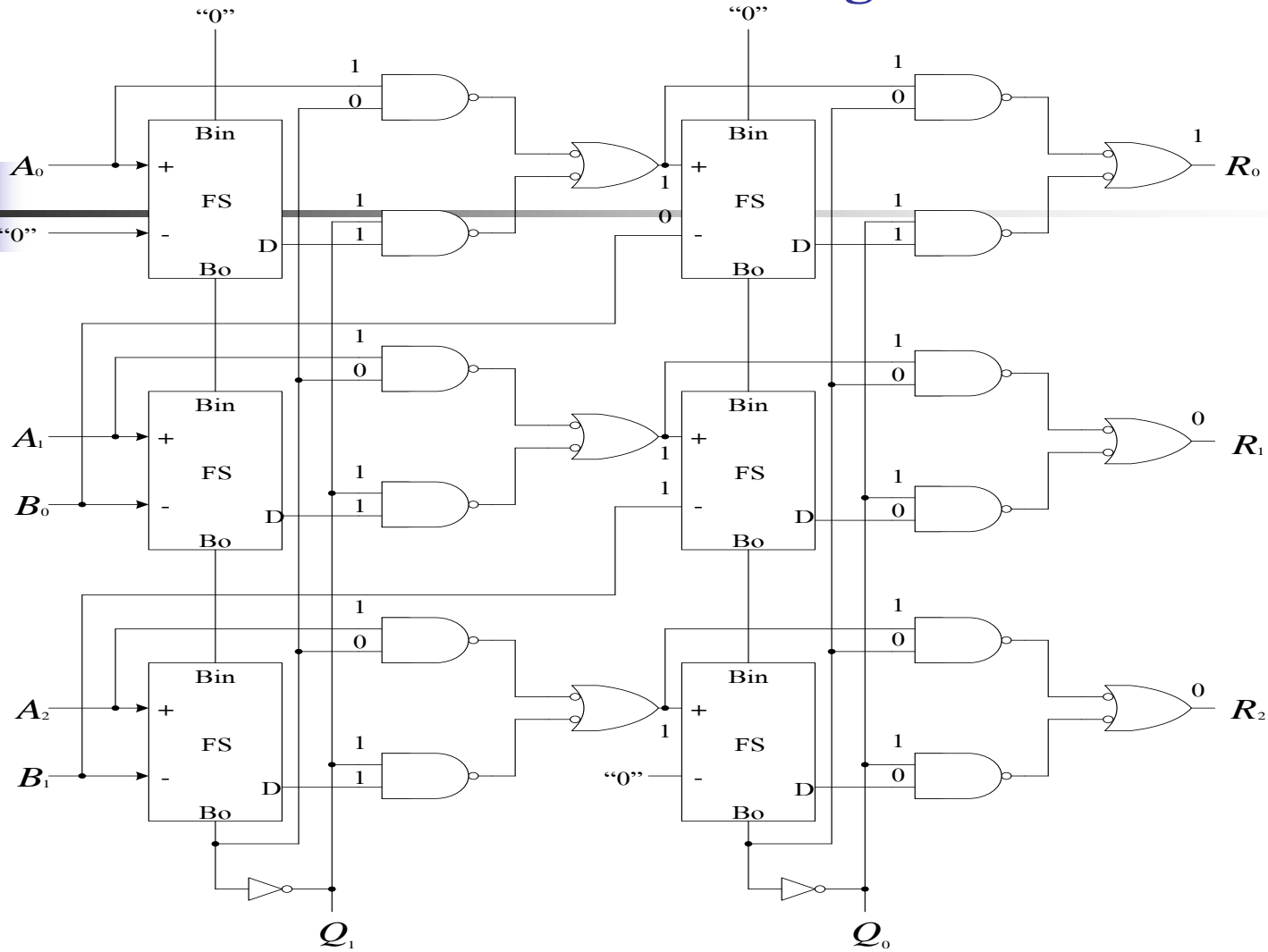582 การออกแบบวงจรหารเลขแบบ Algorithm ขนาด 2 บิต



ตารางความสัมพันธ์ของเศษหาร

Bo	R
0	D
1	A

  



อธิบาย

- การออกแบบวงจรแบบ Algorithm Division หรือการหารแบบโมดูล
- ขั้นตอนที่ 1 จัดวางตำแหน่ง M_{SB} ตัวตั้งและค่าตัวหารให้อยู่ตำแหน่งให้ตรงกันเพื่อทำการลบ นำผลไปเลื่อนบิตไปทาง L_{SB} 1 บิต
- ขั้นตอนที่ 2 นำเศษของการหารไปเป็นตัวตั้งของการลบต่อไป $B_0 = 0$
- $R = A$, $R =$ เศษของการกระทำการหาร $D =$ ผลลบ A เป็นตัวตั้ง
- ค่าความสัมพันธ์ R หาค่าจากตาราง K-Map
- ขั้นตอนที่ 3 นำค่า B_0 มาทำ Complement เพื่อเป็นค่าของผลหาร

ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 10

- 1. จงอธิบายหน้าที่ความแตกต่างระหว่าง AU กับ LU
- 2. จงออกแบบวงจรบวก/ลบขนาด 4 บิต เป็นแบบโมดูล
- 3. จงออกแบบวงจรคูณ/หารขนาด 4 บิต เป็นแบบโมดูล
- 4. จากข้อ 1-2 ให้นำวงจรที่ทำการออกแบบมาควบคุมฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด เป็นโมดูลรวม

เนื้อหาบรรยายในสัปดาห์ที่ 11 การออกแบบวงจรลอจิกซีควนเชียล

61 การทำงานของวงจรโมนอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์

611 การนำวงจรโมนอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรขยายความกว้างของพัลส์

612 การนำวงจรโมนอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรถอดความกว้างของพัลส์

613 การนำวงจรโมนอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรถัดพัลส์ที่ไม่ต้องการ

614 การทำงานของวงจรโมนอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ในรูปแบบไอซีสำเร็จรูป

62 การทำงานของวงจรอะสแตเบิลมัลติไวเบรเตอร์

621 วงจรอะสแตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ทรานซิสเตอร์

622 วงจรอะสแตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซี TTL

623 วงจรอะสแตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้คริสตอลควบคุมความถี่

624 วงจรอะสแตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซี ซีมอส

เนื้อหาคำบรรยาย การออกแบบวงจรลอจิกซีควนเชียล(ต่อ)

63 การนำไอซี 555 ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ

631 วงจรโมนอสเตเบิลใช้ไอซี 555

632 วงจรอะสเตเบิลใช้ไอซี 555

64 การทำงานของวงจรไบสเทเบิล

641 R-S Latch

642 R-S ฟลิปฟลอป

643 T ฟลิปฟลอป

644 D ฟลิปฟลอป

645 J-K ฟลิปฟลอป

646 J-K Master-Slave ฟลิปฟลอป



647 การแปลงฟลิปฟลอปแบบต่างๆ

61 การทำงานของวงจรโมนอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์

จะมีสถานะทางเอาต์พุตตรงกันข้ามกับสถานะปกติ

เมื่อมีสัญญาณทริกทางด้านอินพุต

อินพุตทริกเกอร์

 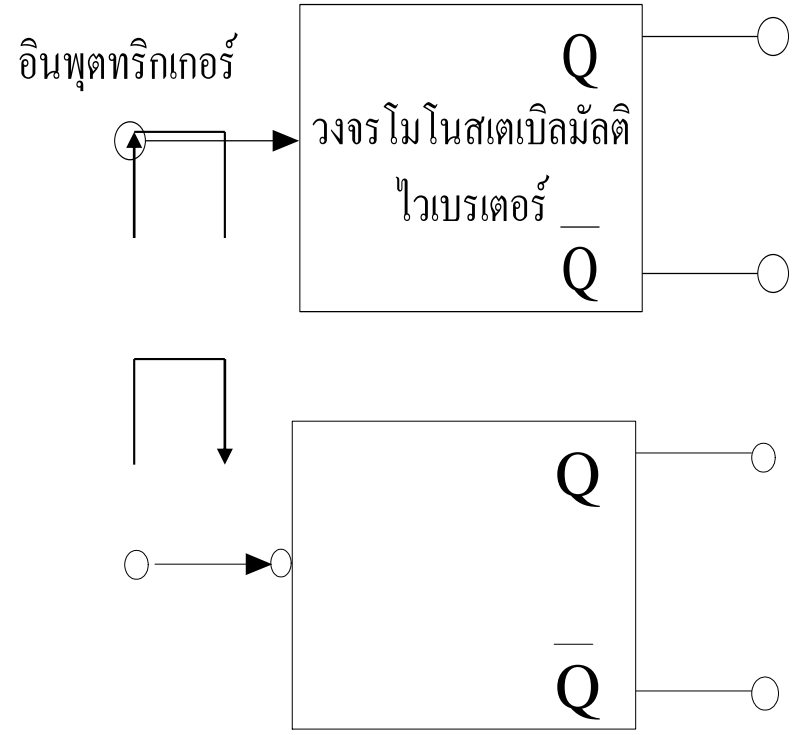



อธิบาย

- วงจร โมโนสเตเบิลสามารถแบ่งออกเป็นการทำงานดังนี้
- วงจร โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบทริกได้ครั้งเดียว (Non Trigerable Monostable Multivibrator) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า One Shot
- วงจร โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบทริกได้หลายครั้ง (Trigerable Monostable Multivibrator)

อธิบาย(ต่อ)

การทำงานของวงจร ถ้าไม่มีสัญญาณทริกที่อินพุตวงจรจะคงอยู่ในสถานะคงที่ โดยมี $\bar{Q} = 0$ และ $Q = 1$ แต่ถ้าหากขณะใดมีสัญญาณทริกที่อินพุตจะทำให้เปลี่ยนเป็นสภาวะตรงกันข้าม $Q = 1$ และ $\bar{Q} = 0$


สัญญาณอินพุตควบคุมในช่วงบวก สามารถเขียนได้ดังแสดงในรูป

ส่วนสัญญาณอินพุตที่ควบคุมในช่วงลบจะมีวงกลมปลายลูกศรแสดงในรูป


คุณสมบัติของวงจรโมนอสเตเบิลแบบนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

- ใช้เป็นวงจรขยายความกว้างของช่วงพัลส์
- ใช้เป็นวงจรลดความกว้างของสัญญาณพัลส์
- ใช้เป็นวงจรกำจัดพัลส์ที่ไม่ต้องการ

 
611 การนำวงจรโมโนสเตเบิลตีไวเบรเตอร์ไปใช้เป็นวงจรขยายความกว้างของพัลส์



(ก)

 

(ข)

 


(ค)

อธิบาย




- การนำวงจร โมโนสเตเบิล ไปใช้ควบคุมความกว้างของสัญญาณเอาต์พุต
- สัญญาณที่ป้อนที่อินพุตทริกเกอร์คังรูป (ก) เป็นสัญญาณควบคุมในช่วงลบจะมีการทำงานเมื่อได้สัญญาณอินพุตเปลี่ยนค่าจากระดับสูงไประดับต่ำ
- ค่าสัญญาณที่เอาต์พุต (Q) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากค่าระดับต่ำ ไปสูง ในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ (T) ดังในรูป (ข)
- ในทำนองเดียวกัน ค่าสัญญาณที่เอาต์พุต (\bar{Q}) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากค่าระดับสูงไปต่ำในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ (T) ดังในรูป(ค) สัญญาณในรูป (ข), (ค) เป็นสัญญาณที่กลับกัน
- การขยายความกว้างของช่วงพัลส์ เพื่อให้ค่าความกว้างทางเอาต์พุตมีค่าเพียงพอต่อการควบคุมในวงจรดิจิทัล ซึ่งหมายความว่าบางครั้งสัญญาณทางอินพุตอาจจะมีค่าเป็นรูปสัญญาณ สไปค์ที่มีค่าช่วงเวลาแคบมากไม่สามารถนำไปควบคุมการทำงานได้

612 การนำวงจรโมนอสเตเบิลที่ไวเบรเตอร์ใช้เป็น

วงจรความกว้างของสัญญาณพัลส์

 

อินพุตทรigger

   

(ก)



อธิบาย

- การนำวงจร โมโนสเตเบิล ไปใช้ลดความกว้างของสัญญาณทางอินพุตให้มีค่าลดลงของสัญญาณเอาต์พุต
- สัญญาณที่ป้อนที่อินพุตทริกเกอร์ตั้งรูป (ก) เป็นสัญญาณควบคุมในช่วงลบจะมีการทำงานเมื่อได้สัญญาณอินพุตเปลี่ยนค่าจากระดับสูงไประดับต่ำ
- ค่าสัญญาณที่เอาต์พุต (Q) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากค่าระดับต่ำ ไปสูงในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ (T) ดังในรูป (ข) จะเห็นว่าสัญญาณจะมีความกว้างลดลง
- ในทำนองเดียวกัน ค่าสัญญาณที่เอาต์พุต (Q) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากค่าระดับสูงไปต่ำ ในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ (T) ดังในรูป (ค) ค่าความกว้างทางเอาต์พุตก็มีค่าลดลง
- การลดความกว้างของช่วงพัลส์ เพื่อให้ค่าความกว้างทางเอาต์พุตมีค่าเพียงพอต่อการควบคุมในวงจรดิจิทัล ซึ่งหมายความว่าบางครั้งสัญญาณทางอินพุตอาจจะมีค่าเป็นค่าที่ระดับสัญญาณเปลี่ยนแปลงที่ระดับค่าสูงพร้อมค่ารบกวนมากซึ่งไม่มีความจำเป็นในความกว้างมาก จึงจำเป็นต้องใช้วงจร โมโนสเตเบิลในการลดพัลส์

613 การนำวงจรโมนอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้เป็นวงจรกำจัดพัลส์ที่ไม่

ต้องการ

อินพุตทรigger

  

(ก)

อธิบาย


■ การนำวงจร โมโนสเตเบิล ไปกำจัดพัลส์ที่ไม่ต้องการ เช่นพัลส์ที่เกิดจากการปิดเปิดสวิตช์

■ ขณะที่สวิตช์เปลี่ยนตำแหน่งจากสถานะลอจิก 1 เป็น 0 อาจจะทำให้คอนแทกเกิดการปิด-เปิดหลายครั้ง ซึ่งผลทำให้เกิดพัลส์ที่ไม่ต้องการ ดังนั้น

■ หากนำสวิตช์ไปควบคุมการทำงานลอจิก เพื่อป้องกันความผิดพลาดของสวิตช์ให้ใช้วงจร โมโนสเตเบิลแบบทริกครั้งเดียวควบคุมพัลส์ที่จะไปควบคุมวงจรการทำงานอีกทีหนึ่ง

614 การทำงานของวงจรมอนอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ในรูปแบบไอซีสำเร็จรูป

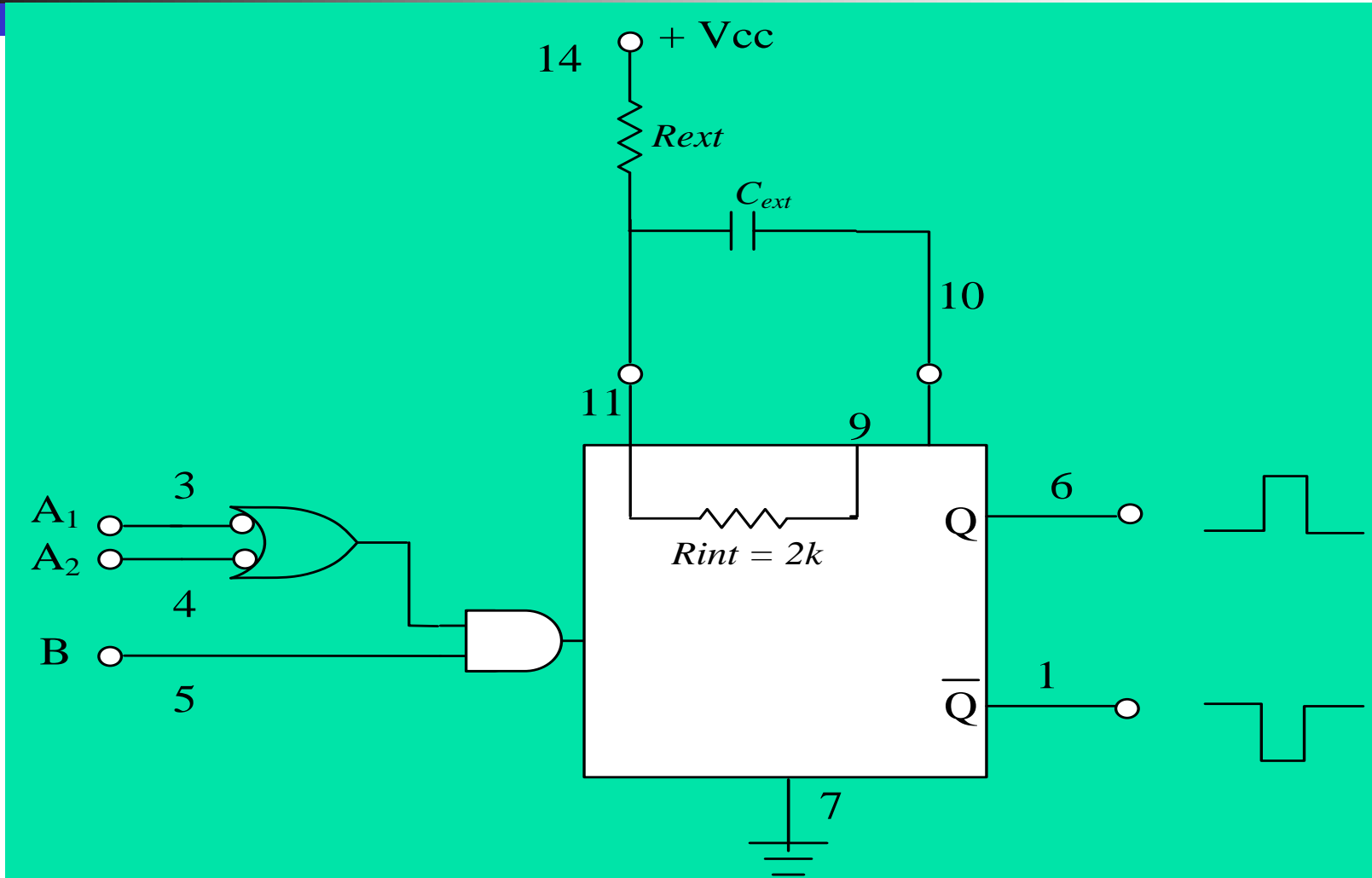วงจรมอนอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ใช้ไอซีเบอร์ 74121



อธิบาย

- การนำเอาไอซีสำเร็จรูปไปใช้งานในวงจร โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ โดยการใช้ RC ภายนอก กำหนดช่วงเวลา T
- วงจรนี้สามารถใช้กับแหล่งจ่ายแรงดันสูงได้
- การทำงานสามารถใช้กับการทริกทั้ง Active High , Active Low
- ค่าความต้านทานภายนอกจะใช้ประมาณ 1.4KOhm-40 KOhm
- ค่าคาปาซิเตอร์ใช้ประมาณ 0.1-1000 μ FD
- ค่า Tสามารถหาค่าจาก $0.7RC$

ตารางความจริงของวงจรโมโนสเตเบิลที่ไวเบอร์เตอร์

แบบใช้ไอซีเบอร์ 74121

อินพุต			เอาต์พุต	
A_1	A_2	B	Q	\bar{Q}
L	X	H	L	H
X	L	H	L	H
X	X	L	L	H
H	H	X	L	H
H	↓	H	⏏	⏚
↓	H	H	⏏	⏚
↓	↓	H	⏏	⏚
L	X	↑	⏏	⏚
H	L	↑	⏏	⏚


อธิบาย

จากตารางความจริงสามารถอธิบายการทำงานของ การควบคุม วงจร โมโน-สเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ ใช้ไอซีเบอร์ 74121

คุณสมบัติของวงจร โมโนสเตเบิลไว-เบรเตอร์ทางด้านอินพุตจะ ควบคุมด้วยสัญญาณ Active Low ของ A_1, A_2 ส่วนอินพุต B จะถูก ควบคุมด้วย Active High จะเห็นว่าอินพุตของส่วน A กับอินพุต ของส่วน B จะต้องมีสัญญาณในส่วนใดส่วนหนึ่งเป็น Active แทน ระดับ High จึงจะสามารถควบคุมสัญญาณทางเอาต์พุตได้ ดัง ตารางแสดง Active A_1, A_2 หรือทั้งคู่ของอินพุต A เป็น Active Low นำไปสร้างสัญญาณควบคุมที่ออกจากเอาต์พุต ออร์เกตเป็น Active High นำไปแอนด์กับสัญญาณควบคุม B ที่ระดับ High หรือ Active High สร้างสัญญาณควบคุม IC 74121 เป็นอินพุต Active High จึง จะสร้างสัญญาณทางเอาต์พุตของวงจร โมโนสเตเบิลได้

วงจรโมโนสเตเบิลที่ไวเบอร์เตอร์ใช้ไอซี



เบอร์ 74122

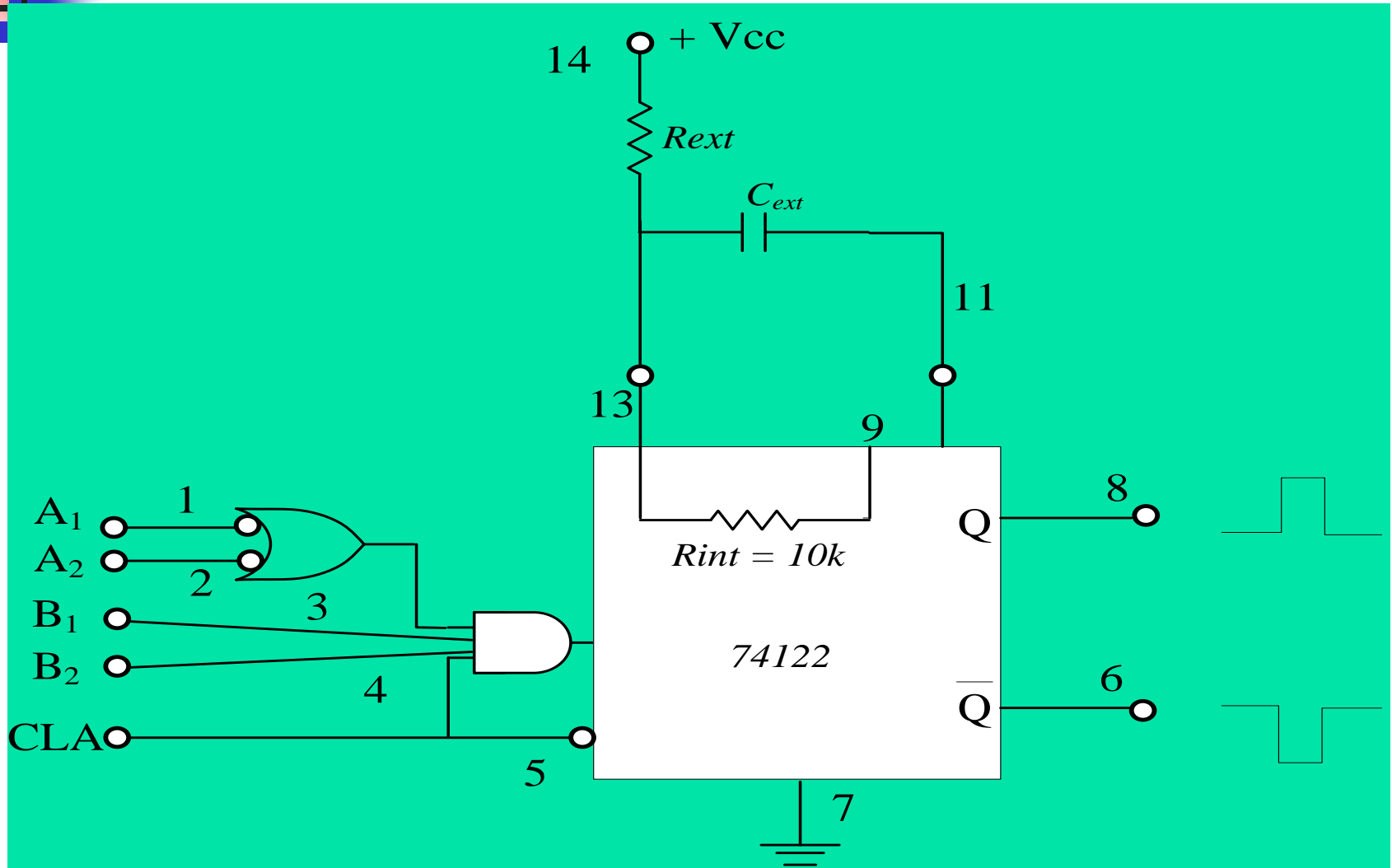

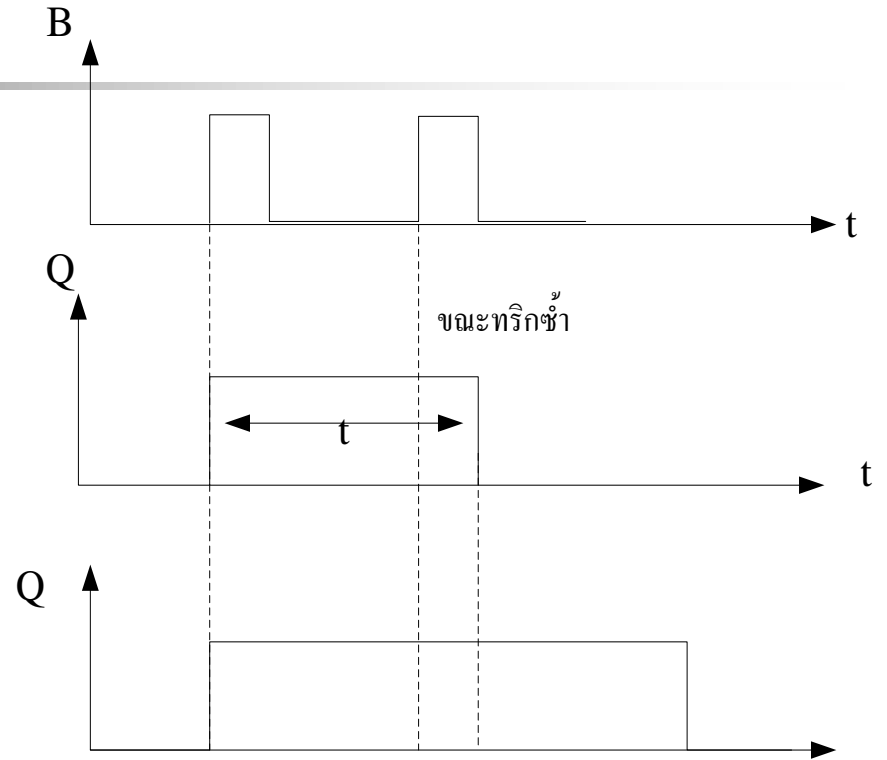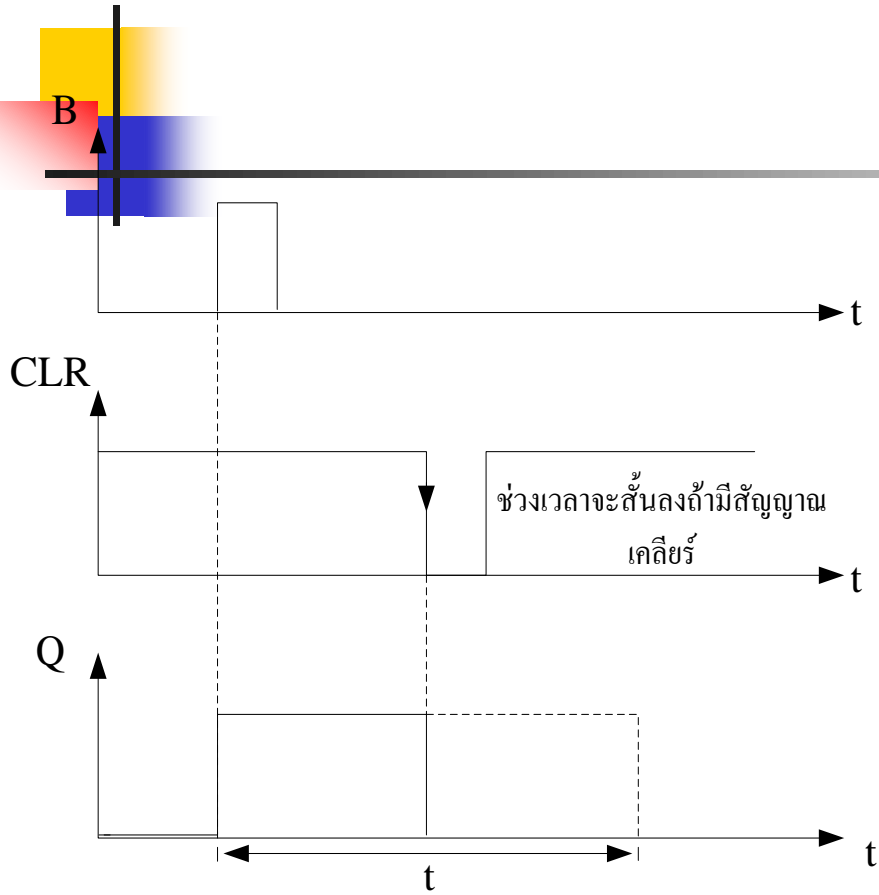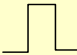
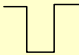
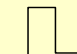

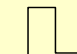

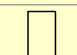
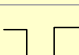
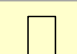





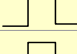

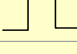
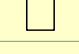
อธิบาย

- วงจร โมโนสเตเบิลแบบทริกซ์้าได้เบอร์ 74122
- A_1, A_2 จะทริกด้วย Negative Edge หรือต่อลงกราวนด์
- B_1, B_2 จะทริกด้วย Positive Edge ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
บวก หรือปล่อยลอย สถานะนี้เป็นบวกเช่นกัน แนะนำ
ควรต่อไฟบวกเพื่อความมั่นใจ

รูปสัญญาณเคลียร์และสัญญาณทริกซ์



ตารางความจริงของวงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบทริกซ้ำได้


เคลียร์	อินพุต				เอาต์พุต	
	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	Q	\bar{Q}
L	X	X	X	X	L	H
X	H	H	X	X	L	H
X	X	X	L	X	L	H
X	X	X	X	L	L	H
X	L	X	H	H	L	H
H	L	X	↑	H		
H	L	X	↑	↑		
↓	X	L	H	H	L	H
H	X	L	↑	H		
H	X	L	H	↑		
H	H	↓	H	H		
H	↓	↑	H	H		
H	↓	H	H	H		
↑	L	X	H	H		
↑	X	L	H	H		

อธิบาย


■ ตารางความจริงของวงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบทริกซ้ำได้หลายครั้ง
เบอร์ 74122

- การทำงานของ A_1 และ A_2 เป็นอินพุตที่ทำงานในช่วงลบ ผ่านออร์เกตสามารถทำงานอินพุตใดอินพุตหนึ่งก็ได้
- B_1, B_2 เป็น Active High จะเห็นว่าค่า B_1, B_2 จะต้องเป็น High ทั้งคู่ไม่สามารถทำงานเพียงอินพุตเดียว
- สัญญาณ CLR คืออินพุต Clear ของวงจรถจะเป็น Active High
- จากการทำงานของวงจรถือเห็นว่าสัญญาณทั้ง 3 ของอินพุตจะต้องสัมพันธ์กันดังนี้ (A_1 หรือ A_2), (B_1, B_2), (CLA)

 62 การทำงานของวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์



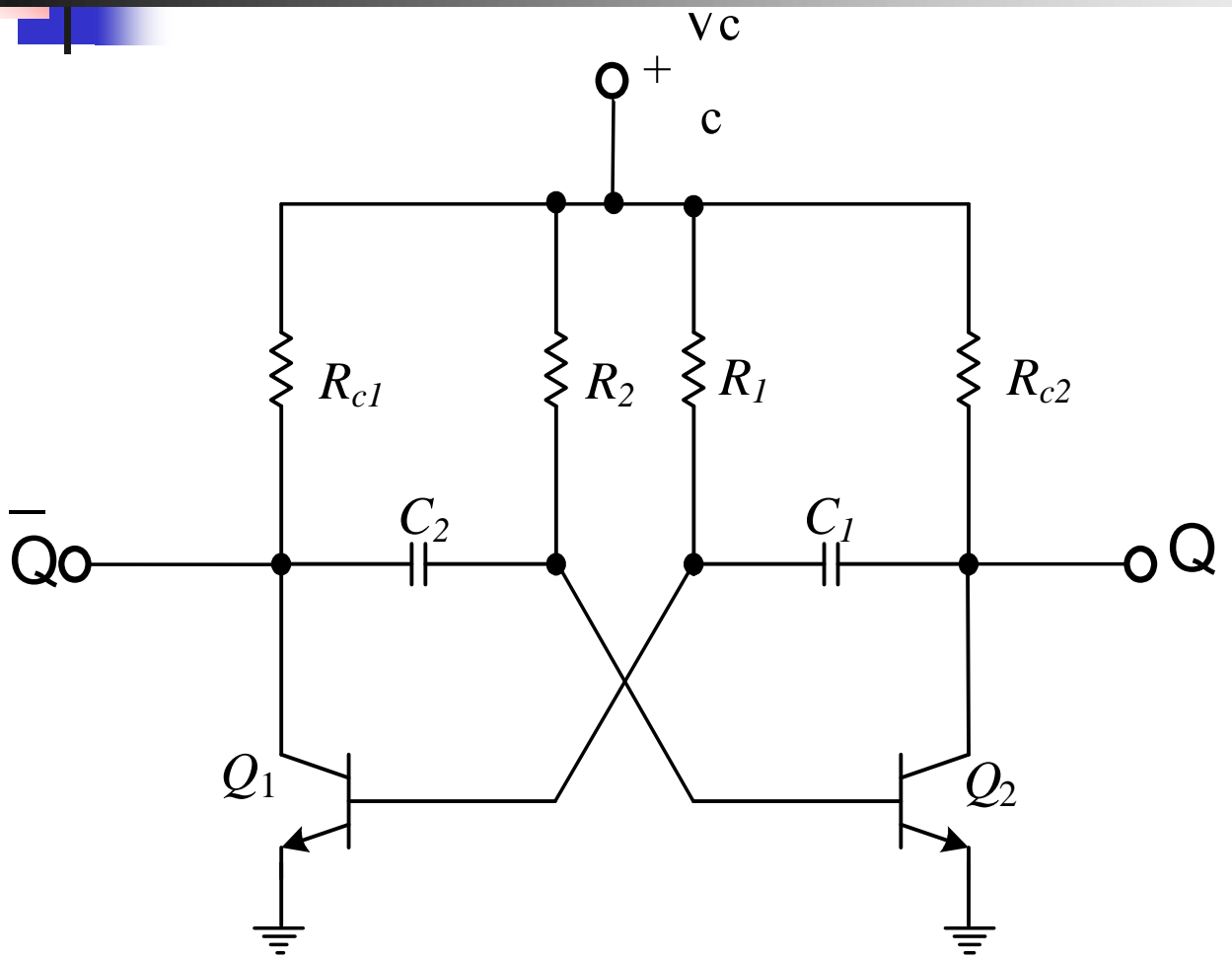621 วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ทรานซิสเตอร์




วงจร Q
กำเนิด
พัลส์ \bar{Q}

อธิบาย

- ค่า R_2, C_2 เป็นวงจรประจุให้กับ Q_2
- ค่า R_1, C_1 เป็นวงจรประจุให้กับ Q_1
- R_{C1}, R_{C2} เป็นโหลด I_C ของทรานซิสเตอร์ทั้งสอง
- การทำงานของโมโนสเตเบิลแบบไบสเทเบิลที่ทำงานด้วยทรานซิสเตอร์
ค่าแรงดันที่ประจุใน C ถ้าค่าแรงดันของ V_{C1} มีค่ามากกว่า V_{C2} จะทำให้ V_{BE1} ของ Q_1 ทำงาน Q_2 ก็จะ OFF C_2 ก็จะทำการประจุผ่าน R_2 ขณะเดียวกัน C_1 ก็จะทำการคายประจุผ่าน V_{BE1} ในช่วงที่มีการคายประจุทรานซิสเตอร์ ก็จะเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF C_2 ก็ประจุจนค่าแรงดันเพียงพอต่อการทำงาน Q_2 ก็จะทำงาน Q_1 ก็จะ OFF ดังนั้นค่าเอาต์พุต Q จะเปลี่ยนแปลงตามการทำงานของทรานซิสเตอร์ที่ขาคอลเล็กเตอร์ สามารถหาค่าความถี่ได้จาก

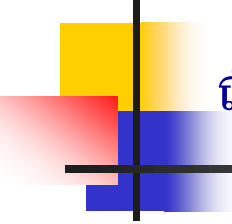ตัวอย่าง จงออกแบบวงจรไบสเทเบิลที่ออกแบบจากทรานซิสเตอร์ 2 ตัว



ถ้าวงจรมี $R_1 = R_2 = 10$ กิโลโอห์ม

$C_1 = C_2 = 120$ พิโคฟารัด


จงหาความถี่ของวงจร

วิธีทำ $f = \frac{0.7}{RC} = \frac{0.7}{10 \times 10^3 \times 120 \times 10^{-12}} = 0.584 \times 10^6$

$= 584$ กิโลเฮิรตซ์

622 วงจรอะอสเตเบิลิลต์ตีไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซีทีทีแอล


การทำงานของวงจร

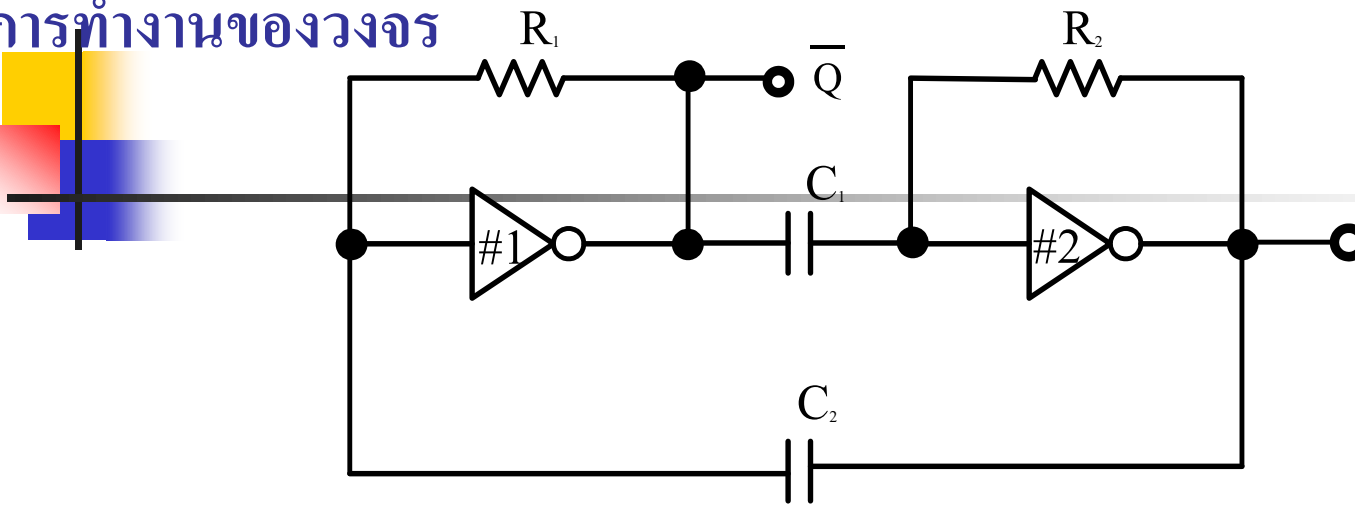

เมื่อจ่ายไฟให้กับวงจร อินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งจะทำงานเป็นวงจรซึ่ง
เกิดช้อทจะถูกทริกด้วยอีกตัวหนึ่งหลังจากเก็บประจุ หรือคายประจุ และจะ
ทำให้เอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 2 เปลี่ยนสถานะซึ่งจะผลัดกันทริกไป
ตลอดเวลาสามารถกำหนดค่าระยะเวลาคายประจุโดยคำนวณจากค่า R และ C
ดังสูตร

$$f = \frac{0.7}{RC} \quad R_1 = R_2, C_1 = C_2$$

 
วงจรอะอสเตเบิลิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้นอร์เกต



วงจรกำเนิดความถี่ที่นำเอาออร์เกตมาทำงานร่วมกับ R,C ซึ่งเป็นที่นิยมนำไปใช้ในวงจรดิจิทัลมาก สามารถกำเนิดความถี่โดยหาจากสูตร

$$f = \frac{0.455}{RC}$$

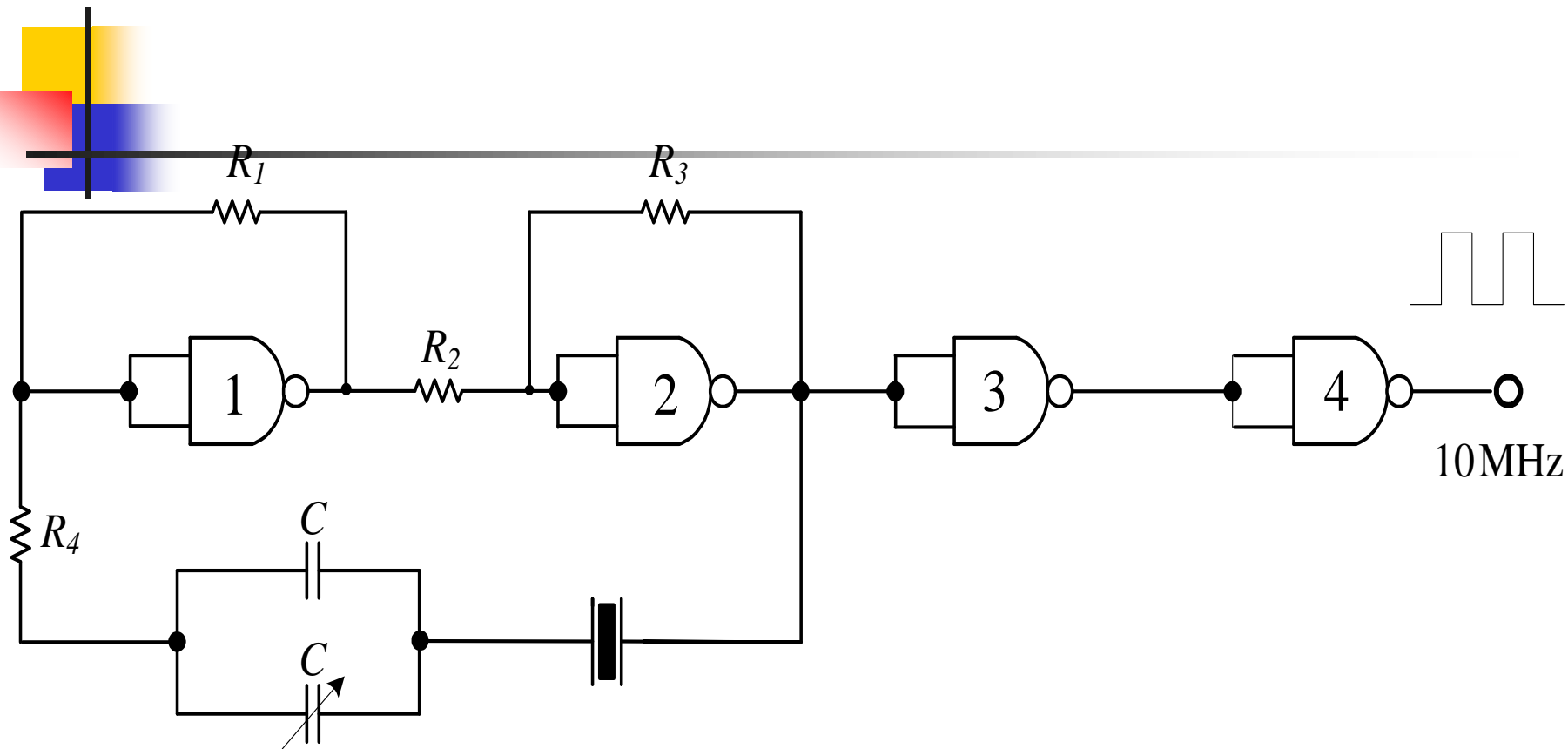623 วงจรอะอสซิลเลเตอร์แบบใช้คริสตัลควบคุมความถี่



อธิบาย



■ วงจรนี้กำเนิดความถี่สูงที่ต้องการความแน่นอนของสัญญาณ คล็อกเพื่อไปใช้
เป็นฐานเวลา โดยการใช้คริสตอลมาควบคุมค่ารีโซแนนซ์

■ หลักการทำงานใช้แนนด์เกต 1,2 ทำการกลับสัญญาณทางอินพุตให้มีการ
ป้อนกลับในลักษณะทางเสริม(Positive Feedback)

■ ความสามารถของวงจรนี้มีเสถียรภาพต่อความถี่มาก โดยการต่อคาปาซิเตอร์
ขนาด 1.7-14 PF อนุกรมเพื่อป้อนกลับให้มีค่ารีโซแนนซ์มากที่สุด

■ การทำงานของเกต3,4 ทำหน้าที่ปรับรูปสัญญาณทางเอาต์พุตให้เหมาะกับการใช้
ในวงจรดิจิทัลคือค่า Risetime และ Falltime น้อยที่สุด

  วงจรอะตอมเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซีที่ ที แอล นอร์เกต



อธิบาย


- วงจรประกอบด้วยเกต 2 ตัว และค่า R_t , C_t
- จากจุด 1 เป็นลอจิก 1 C_t จะค้ำปลั่งค่าระดับ 1 ส่งไปยังจุด 2
- ที่จุด 3 จะถูกนอร์เกตกลับสัญญาณเป็น 0 คาปาซิเตอร์ที่ต่อกับจุด 3 ต่อผ่าน R_t ดังนั้นค่าแรงดันที่จุด 2 จะถูกปรับเข้าหาจุด 3
- โดยจุด 2 จะมีค่าเป็น 0 ทำให้เกต A เปลี่ยนสถานะที่เรียกว่า จุดส่งถ่ายแรงดัน (Transfer Voltage Point)
- เมื่อจุด 2 มีค่าเป็น 0 เอาต์พุตที่จุด 3 เป็น 1 เอาต์พุตที่จุด 1 เป็น 0 ค่าที่ประจุอยู่ใน C_t จะคายประจุทำให้ศักย์แรงดันสูงขึ้นเรื่อยๆ
- การทำงานจะวนเวียนอย่างนี้ตลอด

624 วงจรอะตเตเบิลมัลตีไวเบรเตอร้แบบใช้ไอซีชิมอลต


วงจระอะตเตเบิลมัลตีไวเบรเตอร้ใช้ไอซีเบอร์ 4093



อินพุตควบคุม

 

เอาต์พุต

 

อธิบาย

■ วงจรอะอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์อาจจะออกแบบง่ายๆ โดยใช้วงจรไอซี ซีมอสเบอร์ 4093 ต่อลักษณะการป้อนกลับ RC Time constant ก็จะสามารถกำเนิดพัลส์รูปสี่เหลี่ยม

■ ค่าความต้านทานที่ใช้อยู่ระหว่าง 50 KOhm – 1MOhm

■ ค่าคาปาซิเตอร์จะใช้ประมาณ 100 PF-1μFD


■ ค่าความถี่สามารถหาจาก

$$T \cong 2RC \ln\left(\frac{V_p}{V_n}\right), f = \frac{1}{T}$$

■ V_p = แรงดันทริกเกอร์ด้านสูง

■ V_n = แรงดันทริกเกอร์ด้านต่ำ

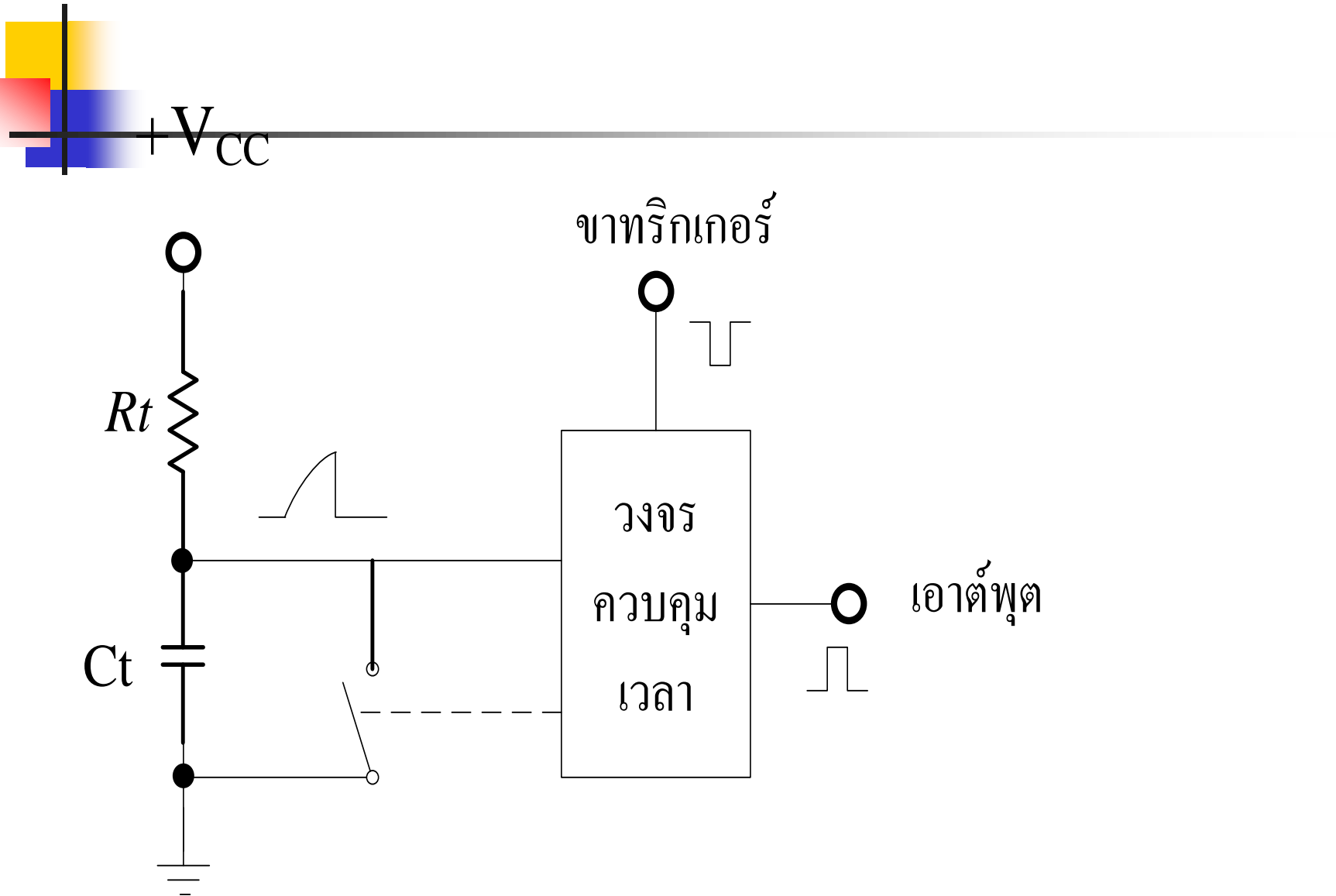โมโนสเตเบิลอาร์ชีไทม์เมอร์ (Monostable RC Time)



อธิบาย



จากรูปวงจรประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ R_t , C_t , สวิตช์, วงจรควบคุม

■ สถานะปกติ เอาต์พุตมีค่าเป็น 0 สวิตช์จะทำงานต่อวงจรด้วยการทำงานของวงจรควบคุมเวลา

■ สถานะเมื่อมีการทรiggerที่วงจรควบคุมเวลา สวิตช์จะหยุดการทำงานเปิดให้มีการประจุผ่าน R_t ค่าแรงดันทางเอาต์พุตของวงจรเป็น 1

■ สถานะที่สวิตช์เปิด C_t ประจุได้ค่าเป็น $2/3 + V_{cc}$ จะบังคับการทำงานของวงจรควบคุมให้มีการรีเซ็ตทางเอาต์พุตเป็น 0 เหมือนเดิม

Timing Diagram Monostable RC Time

  


อธิบาย

- สามารถควบคุมการทำงาน โดยคำนวณจากสูตร
- V_i คือค่าแรงดันคล่อม C_t ขณะก่อนเริ่มประจุแรงดันในช่วงเวลาคงที่
- V_{th} ค่าแรงดันเทรชโฮลด์ ที่บังคับให้วงจรกลับสู่สถานะรีเซต
- T คือค่าช่วงเวลาเอาต์พุตมีสถานะไม่คงที่
- C_t ค่าคาปาซิเตอร์ที่ใช้ประจุแรงดันจนถึงค่า V_{th}
- R_t ค่าความต้านทานในการประจุแรงดันทำงานร่วมกับ C_t
- V_{cc} แหล่งจ่ายแรงดันให้กับวงจร

63 การนำไอซี 555 ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ

631 วงจรโมโนสเตเบิลใช้ไอซีเบอร์ 555

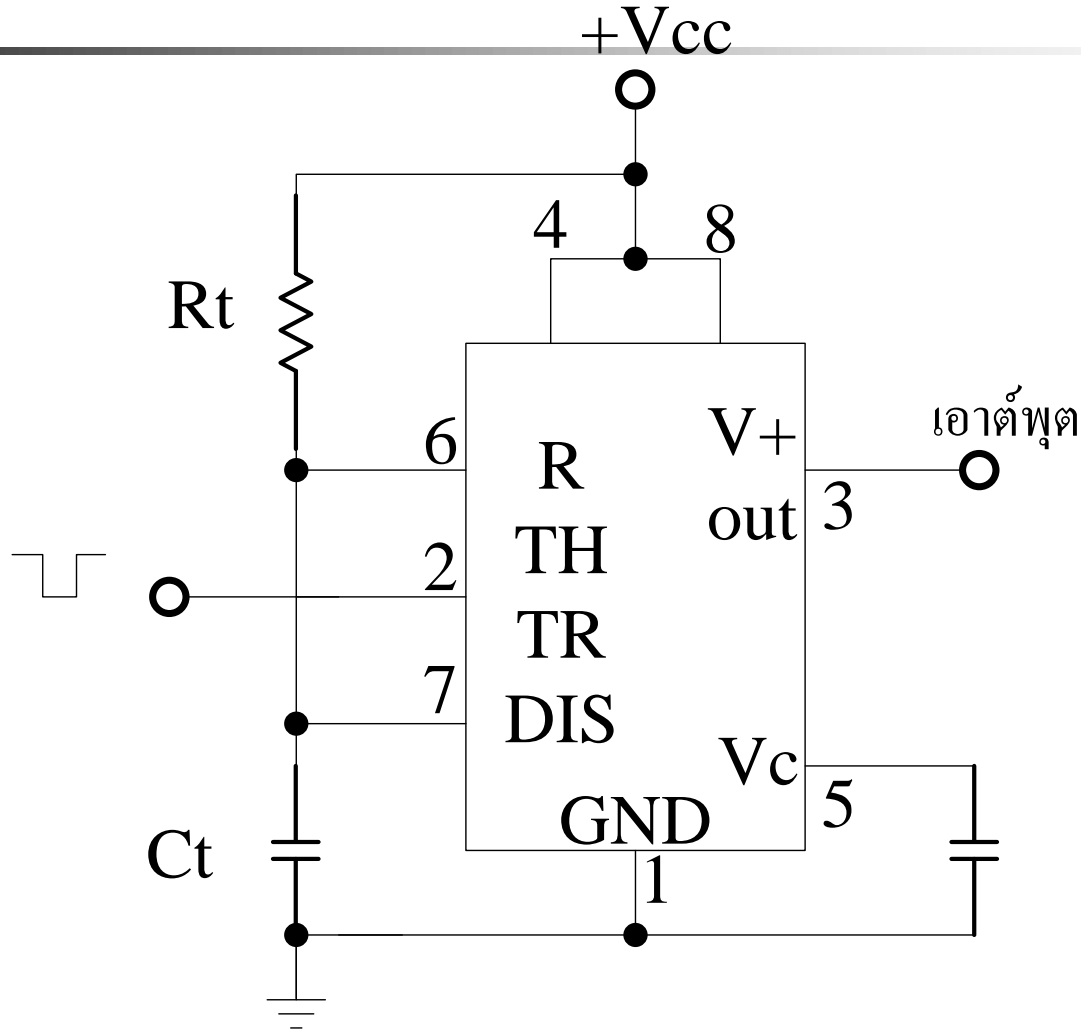

อธิบาย

■ การนำวงจร โมโนสเตเบิลที่กล่าวมา นำไอซีสำเร็จรูปเบอร์ 555 เป็นวงจรควบคุมเวลา


■ ให้นักศึกษาไปหารายละเอียดภายในของวงจร 555 ประกอบการพิจารณาเพื่อให้เข้าใจถ่องแท้

■ ขา 2 เป็นขาควบคุมการทริกทางอินพุต

■ ขา 7 กับขา 1 ทำหน้าที่เป็นวงจรสวิตช์อัตโนมัติต่อลงกราวนด์


■ ขา 6 เป็นขาอินพุตที่นำค่าแรงดันที่เกิดจากการประจุใน Ct มาควบคุม

วงจรอะอสเตเบิลอาร์ชีโทมเมอร์

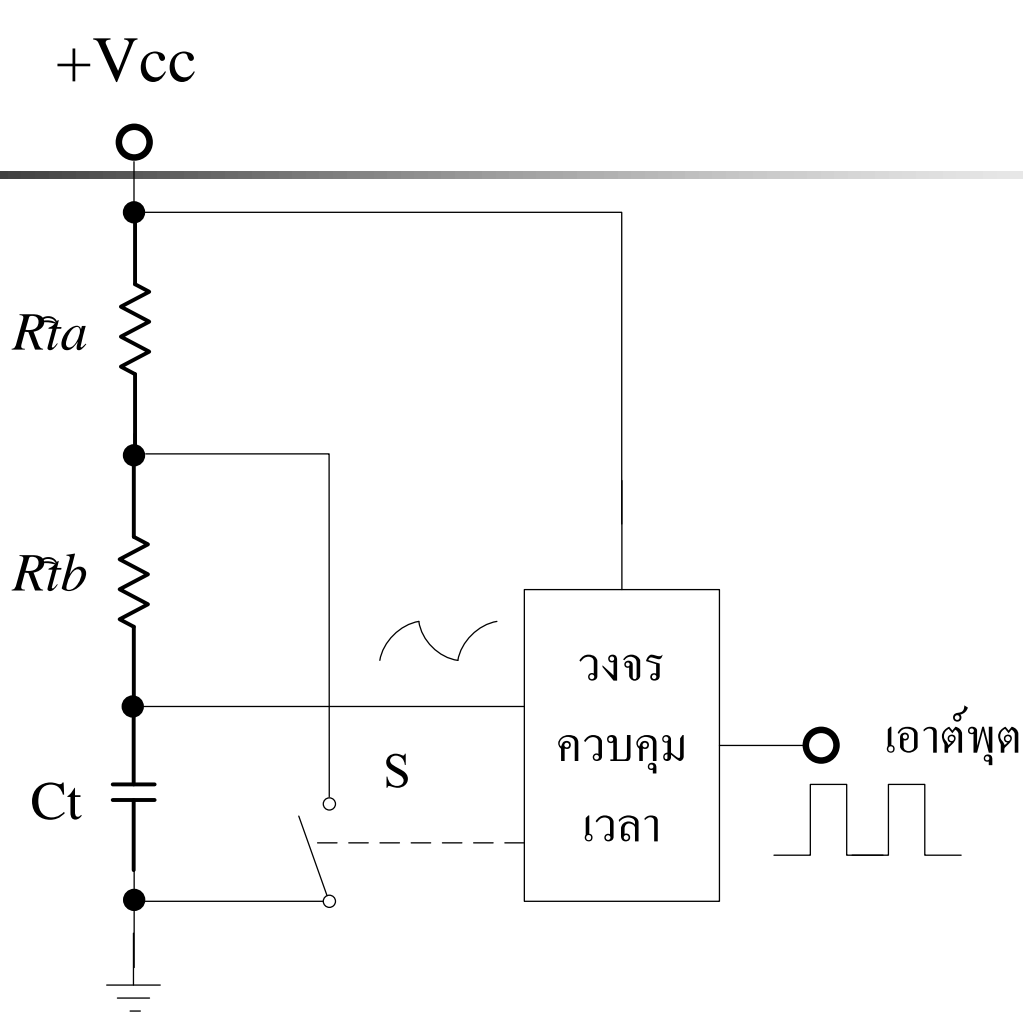

การทำงานของวงจระอสเตเบิลโดยใช้ RC Timer

Timing Diagram ออสซิลเลเตอร์ซีโคมเมอร์

 

อธิบาย

- วงจรนี้ทำงาน โดย S เปิดและแรงดันเอาต์พุตเป็นลอจิก 1 C_t จะเริ่มประจุแรงดันผ่าน R_{ta} และ R_{tb} จนแรงดันถึง V_{th+} ทำให้เอาต์พุตเป็นลอจิก 0 และเมื่อแรงดันถึง V_{th} เอาต์พุตจะเปลี่ยนสถานะจากลอจิก 0 เป็น 1 วงจรนี้จะทำงานสลับกันไปมา

- ค่าการควบคุมการทำงานเป็นไปตามสมการ


V_c คือ แรงดันตกคร่อม C_t

V_i คือ แรงดันเริ่มประจุของ C_t


V_{th} คือ แรงดันควบคุมระดับทริกของวงจร

$$t = R_t C_t \ln\left(\frac{V_c - v_i}{V_c - V_{th}}\right)$$

632 วงจรอะอสเตเบิลใช้ไอซีเบอร์ 555

 



Timing Diagram วงจรออสเตบิลไอซีเบอร์ 555

 

V_c

$2/3V_{CC}$

$1/3V_{CC}$

  

t_1 | t_2
← **T** →

อธิบาย


$$t_1 = 0.693(R_{ta} + R_{tb})C_t$$

$$t_2 = 0.693R_{tb}C_t$$

$$f = 1.44 / (R_{ta} + 2R_{tb})C_t$$

$$DF_{t1} = (R_{ta} + R_{tb}) / (R_{ta} + 2R_{tb})$$

$$DF_{t2} = R_{tb} / (R_{ta} + 2R_{tb})$$


อธิบาย(ต่อ)

- ขาอินพุตวงจรเปรียบเทียบกับแรงดัน 2 ชุด ต่อกัน ขา 2, 6
- C_t ประจุแรงดันเพิ่มขึ้นเป็น $2/3$ ของแหล่งจ่าย
- เอาต์พุตขา 3 จะเป็นลอจิก 0
- C_t จะคายประจุผ่านทาง R_{tb} และผ่านขา 7 แรงดันจะลดลงเหลือ $1/3$ ของแหล่งจ่าย จะบังคับให้ขา 3 ทางเอาต์พุตเป็นลอจิก 1
- C_t ก็จะเริ่มประจุแรงดันเพิ่มขึ้นเป็น $2/3$ ของแหล่งจ่ายเป็นครั้งที่ 2 และก็จะทำงานเวียนไปเช่นนี้ตลอด
- หากต้องการควบคุมการทำงานจะควบคุมที่ขา 4


64 การทำงานของวงจรไบสเตเบิล

ฟลิปฟล็อป(Flip-Flop)ชนิดต่างๆ


D flip-flop

 


RS flip-flop

 

T flip-flop

 

J-K flip-flop

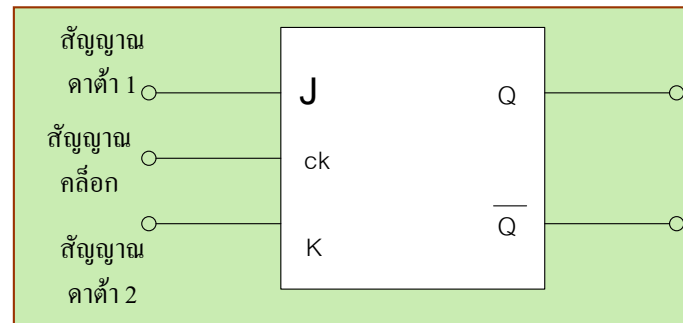


อธิบาย

■ ฟลิปฟลอปที่ใช้ในระบบดิจิทัลมีการทำงาน 4 รูปแบบ


ใหญ่ๆ ตามการทำงานคือ

- D-Flip Flop ใช้ในการเก็บข้อมูล และส่งข้อมูล
- R-S Flip Flop ใช้ทำเป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานทางเอาต์พุต, เก็บข้อมูลใช้สองสถานะ = Set , Reset
- T Flip Flop ใช้ทำหน้าที่หารข้อมูลทางอินพุตหรือเก็บข้อมูล
- J-K Flip Flop นำคุณสมบัติของ J-K กับ T Flip Flop มา รวมกันแล้วทำหน้าที่ครอบคลุม Flip Flop ทั้งสอง


รูปคลื่น Clock pulse

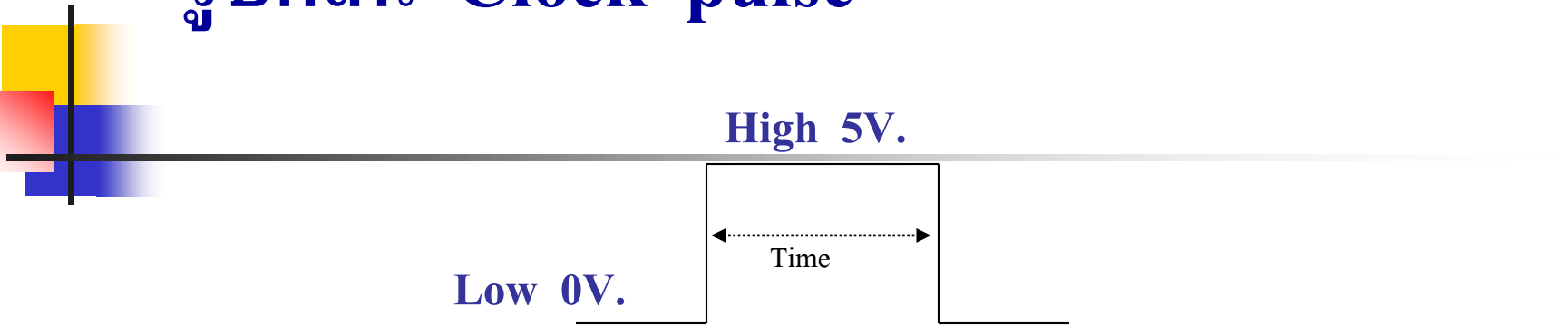

(ก) Clock pulse

 

(ข) Leading edge

 

(ค) Trailing edge


อธิบาย

รูปสัญญาณที่ใช้ในระบบดิจิทัล จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก 0 โวลต์ ไปเป็น 5 โวลต์และคงที่อยู่เป็นช่วงเวลา Time จากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับสูงมาระดับต่ำ การเปลี่ยนแปลงนี้จะวนซ้ำกันตลอดสามารถพิจารณาเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่1 ค่าระดับแรงดัน 0 โวลต์(Low) เปลี่ยนไปยัง 5 โวลต์ (High) ช่วงนี้เรียกว่าขอบขาขึ้น (Leading Edge) หรือ Active High ดังรูป (ข)

ส่วนที่2 ค่าระดับแรงดัน 5 โวลต์ เปลี่ยนไปยัง 0 โวลต์ช่วงนี้เรียกว่าขอบขาลง(Trailing Edge) หรือ Active Low ดังรูป(ค)

R-S ฟลิปฟลอป

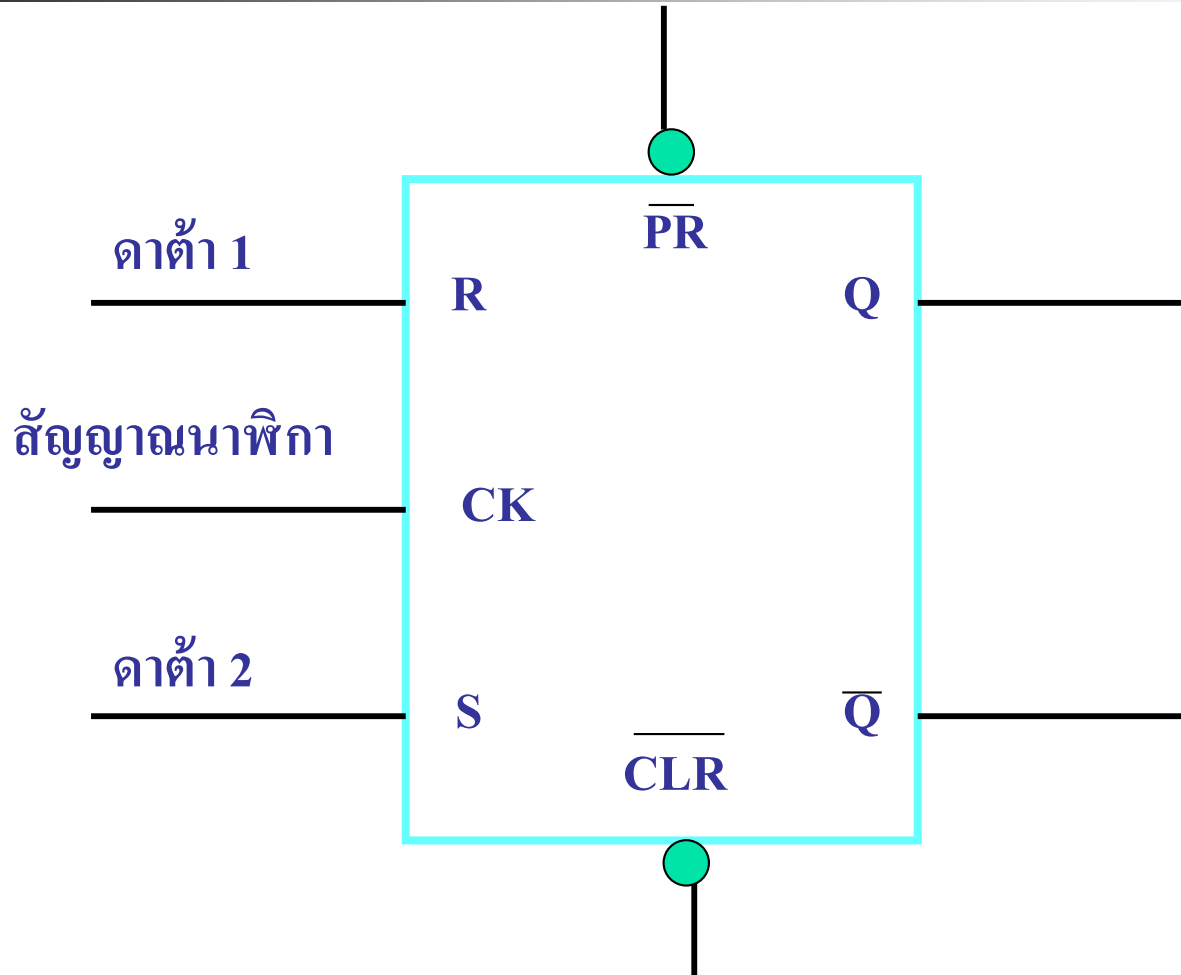

อธิบาย



- หลักการเบื้องต้นของ R-S Flip Flop

- สัญญาณอินพุตประกอบด้วย 3 ส่วน สัญญาณควบคุมประกอบด้วย 2 ส่วน

- Data1 คือสัญญาณควบคุม R (Reset) ทางเอาต์พุต

- Data2 คือสัญญาณควบคุม S (Set) ทางเอาต์พุต

- Ck (Clock) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเมื่อต่อเข้ากับระบบดิจิทัลให้ทำงานพร้อมกันทั้งระบบ เพื่อให้ระบบมีการทำงานที่สัมพันธ์กันทั้งสาม อินพุตจากรูปวงจรจะทำงานที่ขอบขาขึ้น

อธิบาย

ตารางการทำงานของPreset กับClear

ลำดับ ควบคุม	Preset \overline{PR}	Clear \overline{CLR}	Reset	Set	Q	\overline{Q}
1	0	1	x	x	1	0
2	1	0	x	x	0	1
3	1	1	x	x	x	x

อธิบาย(ต่อ)




PR = Preset เป็นขั้วที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเอาต์พุตโดยตรงให้
มีค่าเท่ากับ 1 ไม่ขึ้นอยู่กับการคล็อก และข้อมูลทางอินพุตจะเป็นอย่างไร ค่า PR จะ
ทำงานเมื่อสัญญาณจุดนี้เท่ากับ 0 สังเกตว่ามีวงกลม(Bubble) ที่ขา PR , CLR

สถานะปกติจะต่อเข้ากับ 1 ไว้เพื่อความมั่นใจว่า PR จะไม่ทำงานเมื่อไม่มี
การควบคุมจริง

CLR = Clear เป็นขั้วที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเอาต์พุตโดยตรงให้มี
ค่าเท่ากับ 0 ไม่ขึ้นอยู่กับการคล็อก และข้อมูลทางอินพุตจะเป็นอย่างไร ค่า CLR จะ
ทำงานเมื่อสัญญาณควบคุมจุดนี้เป็น 0

สถานะปกติจะต่อเข้ากับ 1 ไว้เพื่อความมั่นใจ CLR จะไม่ทำงานเมื่อไม่มี
การควบคุมจริง

   641 อาร์เอสแลตช์ชนิดใช้นอร์แลตช์ (R-S Latch)




อธิบาย

- หากนำนอร์เกต 2 อินพุต 2 ตัวมาต่อเข้าด้วยกัน โดยเอาต์พุตของเกตทั้งสองมาต่ออินพุตที่สลับกัน เรียกว่า อาร์เอสแลตซ์ ชนิดนอร์แลตซ์
- อินพุตที่เหลือคือขั้ว S จะเป็นเกตของนอร์เกต 2
- อินพุตที่เหลืออีกขั้ว R จะเป็นเกตของนอร์เกต 1
- สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังรูปบล็อก
- การทำงานของแลตซ์แบบนี้จะเป็นไปตามตารางที่กล่าวมา
- สามารถเขียนเป็นไทม์มิงไดอะแกรมดังแสดงด้านขวามือ นักศึกษาลองพิจารณาใช้ตารางประกอบ

ตารางอินพุต - เอาต์พุต

ลำดับที่	อินพุต		เอาต์พุต	
	S	R	Q	\bar{Q}
1	0	0	X	\bar{X}
2	0	1	0	1
3	1	0	1	0
4	1	1	0	0

 

อธิบาย






■ จากตารางการทำงาน เมื่อ $S = 0, R = 0, Q = x$ เอาต์พุตจะคงที่เหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือเป็น 0 อยู่ก็คงที่ 0 ถ้าเป็น 1 อยู่ก็จะคงที่ 1 อยู่เหมือนเดิม ส่วน Q จะตรงข้ามกับ \bar{Q}

■ เมื่อ $S=0, R=1$ สถานะนี้เอาต์พุตจะเป็น Reset ค่า Q จะเป็นสถานะอะไรอยู่ก็ตามจะถูกเปลี่ยนเป็น 0

■ เมื่อ $S=1, R=0$ สถานะนี้เอาต์พุตจะเป็น Set ค่า Q จะเป็นสถานะอะไรอยู่ก็ตามจะถูกเปลี่ยนเป็น 1

■ เมื่อ $S=1, R=1$ สถานะนี้เอาต์พุตจะเป็น 0 ทั้งคู่ ทั้ง Q, \bar{Q} สถานะแบบนี้จะไม่มีการใช้งาน

อาร์เอสแลตช์ชนิดใช้แฉกเกต (R-S Latch)

    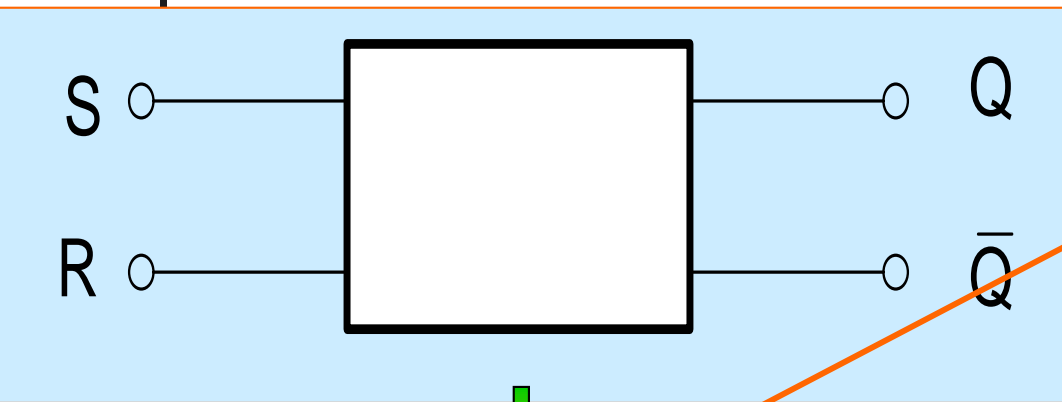

อธิบาย

- จากรูปนำ R-S แลตซ์ชนิดที่ใช้เนนค้เกิดมาต่อจำนวน 2 ตัว
- $S = 0, R = 0$ ทางด้านเอาต์พุต $Q = 0, \bar{Q} = 1$
- เป็นสถานะที่ไม่ใช้งานเพราะวงจรไม่มีเสถียรภาพ ค่า Q, \bar{Q} มีค่าเหมือนกันทั้งคู่
- $S = 0, R = 1$ ทางด้านเอาต์พุต $Q = 0, \bar{Q} = 1$ สถานะนี้เป็นสถานะของ Reset
- $S = 1, R = 0$ ทางด้านเอาต์พุต $Q = 1, \bar{Q} = 0$ สถานะนี้เป็นสถานะของ Set
- $S = 1, R = 1$ ทางด้านเอาต์พุต $Q = X, \bar{Q} = \bar{X}$ สถานะนี้เป็นสถานะของ Store ค่าในเอาต์พุตทั้งสองไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อมีการทำงาน

ตาราง อินพุต - เอาต์พุต


ลำดับที่	อินพุต		เอาต์พุต	
	S	R	Q	\bar{Q}
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	1	0	1	0
4	1	1	X	\bar{X}



อธิบาย





- ตารางการทำงานของ R-S แลตซ์ ชนิดที่ใช้แชนด์เกตเป็นไปดั่งสถานะที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถนำค่าที่ได้มาเขียนลงในตารางความจริง
- นักศึกษาทดลองลำดับการทำงานตามลำดับในตาราง 1-4 โดยใช้วงจร R-S แชนด์เกตแลตซ์ ประกอบการพิจารณาจะได้อธิบายอย่างถ่องแท้

642 RS ฟลิปฟลอป

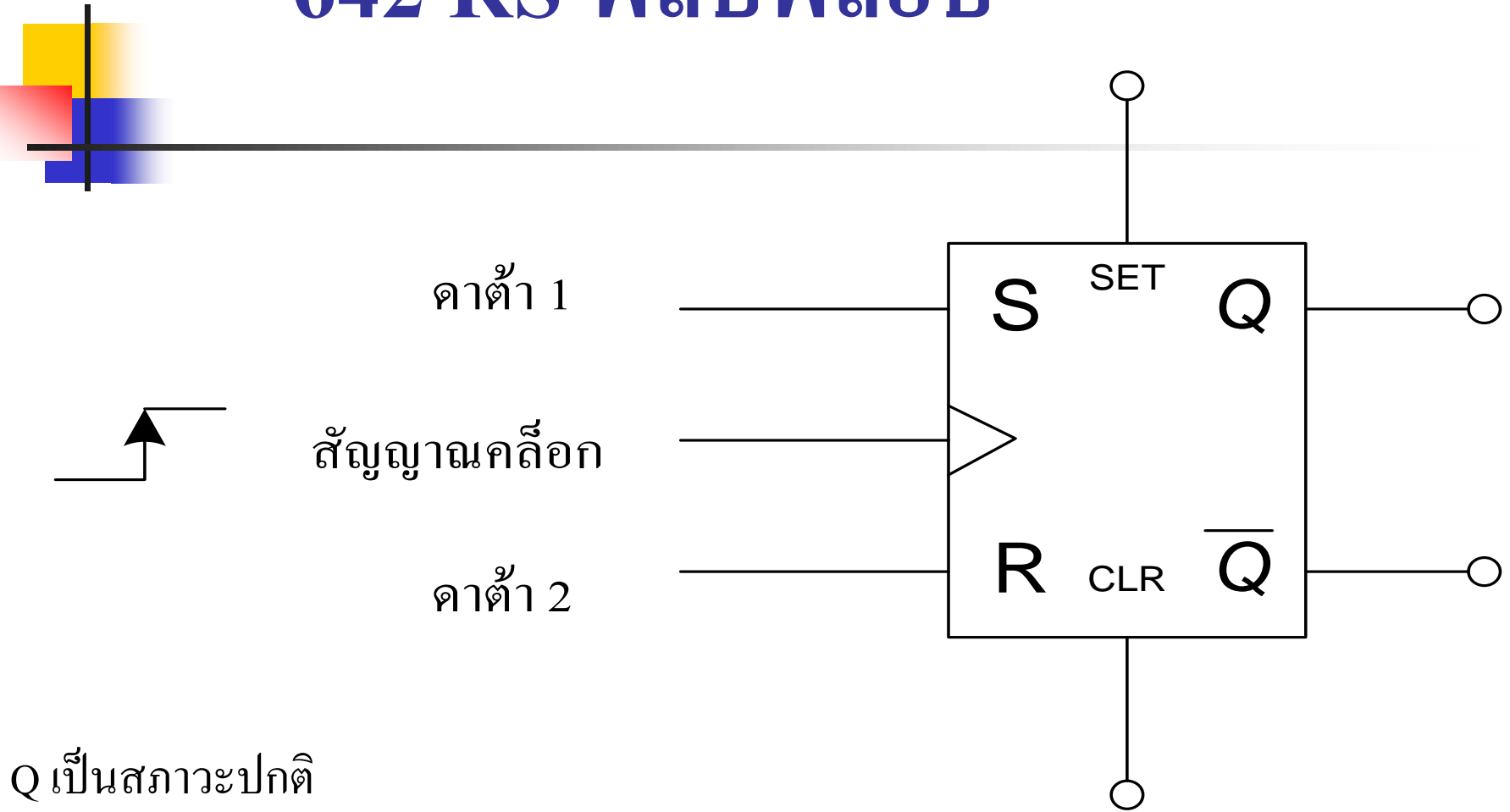

Q_n เป็นสถานะใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการทำงาน โดยมีการควบคุมทางอินพุต


ตารางการทำงาน R-S ฟลิปฟลอป

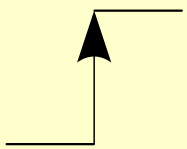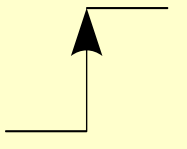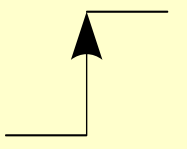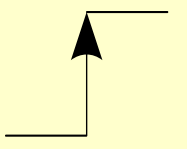Ck	R	S	Q	\bar{Q}
	0	0	Q_N	\bar{Q}_N
	0	1	1	0
	1	0	0	1
	1	1	-	-

คงเดิม(Store)

ไม่เสถียรภาพ


วงจร RS ฟลิปฟลอปแบบขาขึ้น

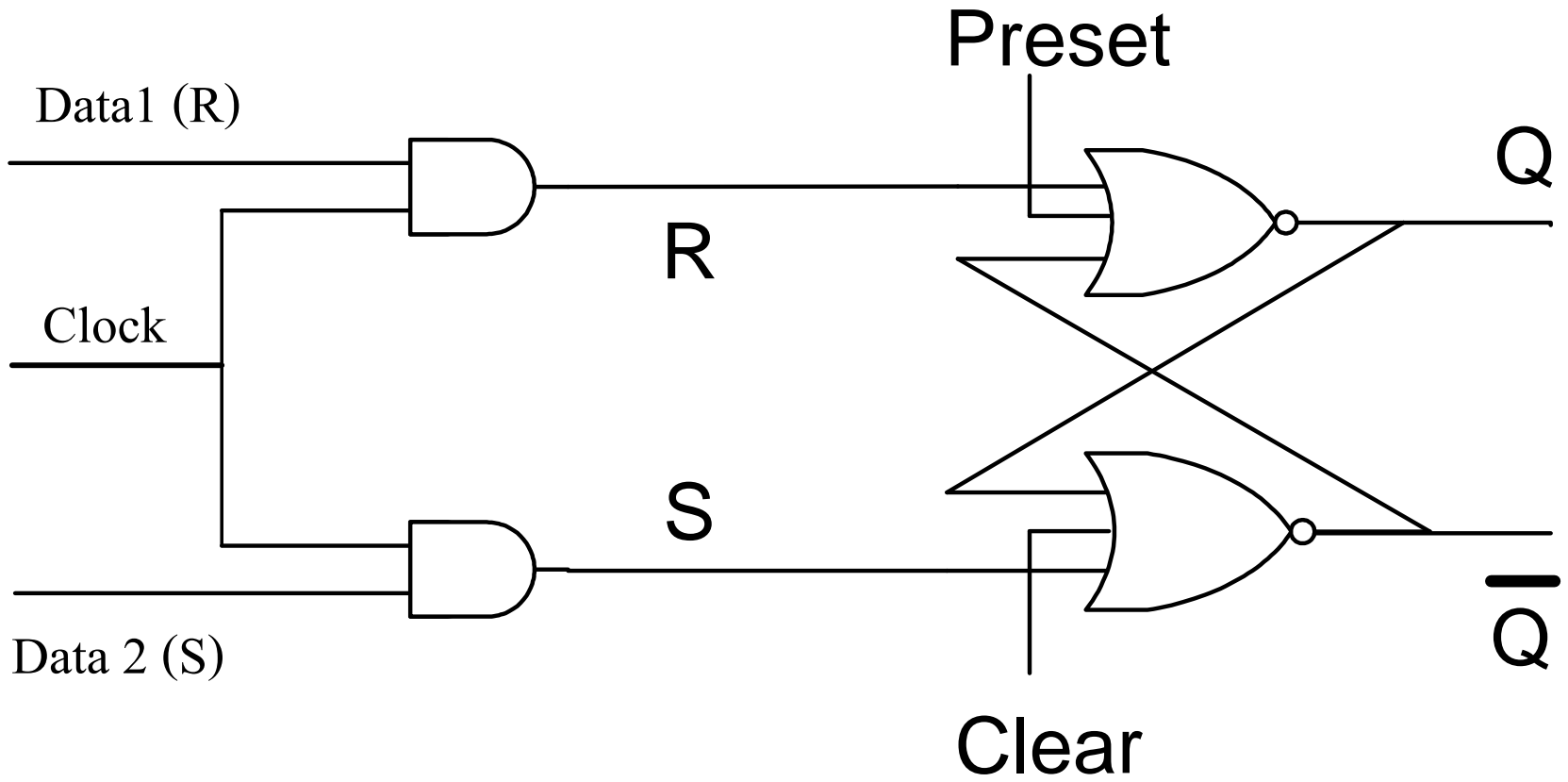


อธิบาย

- R-S ฟลิปฟลอป มีพื้นฐานจากการนำวงจรแลตซ์มาใช้ โดยมีสภาวะการควบคุมจากสัญญาณคล็อก ทำงานร่วมกับอินพุต
- สัญญาณคล็อกจะทำงานที่ขอบขาขึ้น ร่วมกับสัญญาณอินพุตที่ประกอบด้วย R-S เป็นไปดังตารางการทำงาน R-S ฟลิปฟลอป
- รูปแบบวงจร R-S ฟลิปฟลอป โดยใช้แอินพุต 3 อินพุต พร้อมด้วยขั้วควบคุม Preset (บางครั้งก็เรียก Set) และขั้วควบคุม Clear (CLR) จะทำงานในสถานะเป็น 1
- สัญญาณ R-S จะผ่านแแอนด์เกต โดยต่อสัญญาณคล็อกเข้าควบคุมอินพุตของแแอนด์เกต การควบคุม R-S ฟลิปฟลอปจึงขึ้นอยู่กับสัญญาณคล็อกดังที่กล่าวมา

643 T ฟลิปฟลอป (Toggle Flip – Flop)

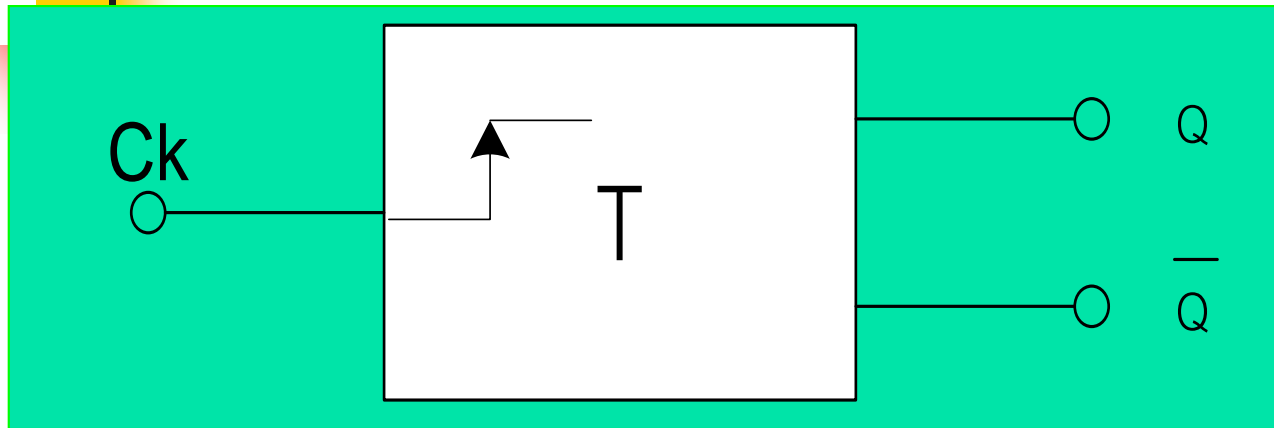

T ฟลิปฟลอปขอบขาขึ้น

 

T ฟลิปฟลอปขอบขาลง

อธิบาย

T ฟลิปฟลอป หรือบางครั้งเรียกว่า Toggle ฟลิปฟลอป


การทำงานของหน้าที่หลักของ T ฟลิปฟลอปนี้ จะใช้เป็นตัวหารคัล็อกที่ป้อนเข้ามาทางอินพุต

ลักษณะการทำงานของ T ฟลิปฟลอปมีการทำงาน 2 รูปแบบดังในรูป

T ฟลิปฟลอปแบบขอบขาขึ้น จะทำงานเมื่อมีอินพุตป้อนเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงจากค่า 0 เป็น 5 โวลต์ของสัญญาณคัล็อก

T ฟลิปฟลอปแบบขอบขาลง จะทำงานเมื่อมีอินพุตป้อนเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงจากค่า 5 เป็น 0 โวลต์ของสัญญาณคัล็อก T ฟลิปฟลอปแบบนี้จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างคือมีวงกลม (Bubble) ที่อินพุต

Timing diagram/Truth Table

 

t_n	$t_n + 1$	
Ck	Q	\bar{Q}
	\bar{Q}_n	Q_n
	Q_n	\bar{Q}_n


อธิบาย

■ ~~โทมัส~~ โดอะแกรมของการทำงาน T ฟลิปฟลอปทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงจะเกิดจากตารางความจริงที่เหมือนกัน

■ สัญญาณค্ল็อกที่ทำงานที่ขอบขาขึ้นเป็นไปดังรูปโทมัสโดอะแกรมที่แสดงในช่วงที่ค্ল็อกเปลี่ยนจากค่า 0 ไปเป็นค่า 1 จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเอาต์พุตจาก 0 ไปเป็น 1 เช่นกัน

■ สัญญาณค্ল็อกที่ทำงานที่ขอบขาลง จะถูกหน่วงทางเอาต์พุต เป็นเวลาค่า T ของช่วงความกว้างของค্ল็อก คือ ค่าที่เกิดการเปลี่ยนค่าขอบขาลง รูปไม่ได้แสดงไว้ นักศึกษาลองนำกลับไปพิจารณาดูเปรียบเทียบกัน

644 D ฟลิปฟลอปแบบขาขึ้น

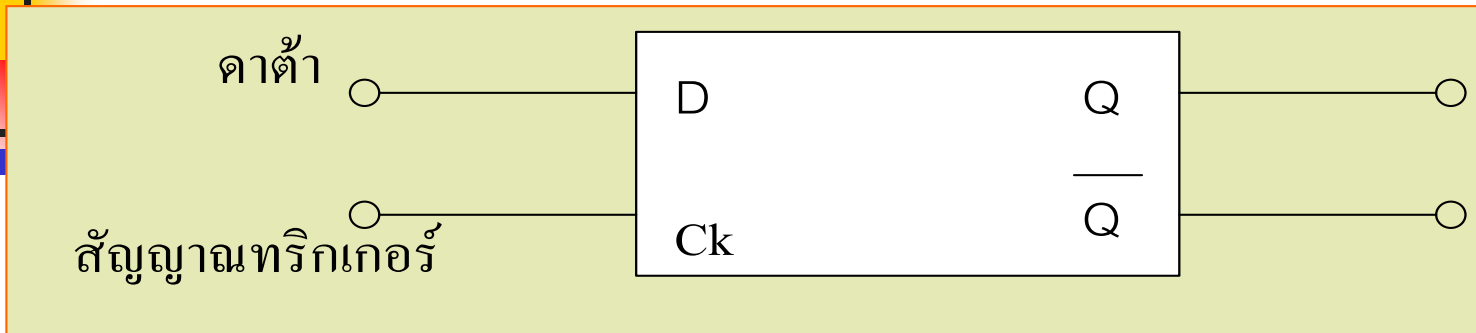


ตารางการทำงาน

สัญญาณคล็อก	ค่าต่ำ	Q	\bar{Q}
-	X	Q_N	\bar{Q}_N
	0	0	1
	1	1	0

X= มีค่าเป็นได้ทั้ง 0,1

D ฟลิปฟลอปแบบขาลง

 

สัญญาณคล็อก	ค่าตัว	Q	\bar{Q}
-	X	Q_N	\bar{Q}_N
	0	0	1
	1	1	0


X= มีค่าเป็นได้ทั้ง 0,1

อธิบาย

- D ฟลิปฟลอป บางตำราใช้คำว่า Data ฟลิปฟลอปเพราะใช้นำไปเก็บข้อมูลส่วนบางตำราจะใช้ Delay ฟลิปฟลอป
- ในที่นี้ขอใช้คำว่า Delay ฟลิปฟลอป ทำหน้าที่เป็นตัวส่งข้อมูล หรือเก็บข้อมูล
- การทำงานของ D ฟลิปฟลอป จะทำงานสัมพันธ์กับคล็อกที่ป้อนเข้ามา หากไม่มีคล็อกป้อนมาทริกจะไม่มี การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางเอาต์พุต
- ถ้ามีสัญญาณคล็อกป้อนเข้ามาด้วย Active High ข้อมูลจะถูกส่งจาก D (อินพุต) ไปสู่เอาต์พุต ดังตารางความจริง
- D ฟลิปฟลอปนี้มีการทำงานทั้ง Active High และ Active Low

645 JK ฟลิปฟลอป

JK ฟลิปฟลอปแบบขอบขาขึ้น

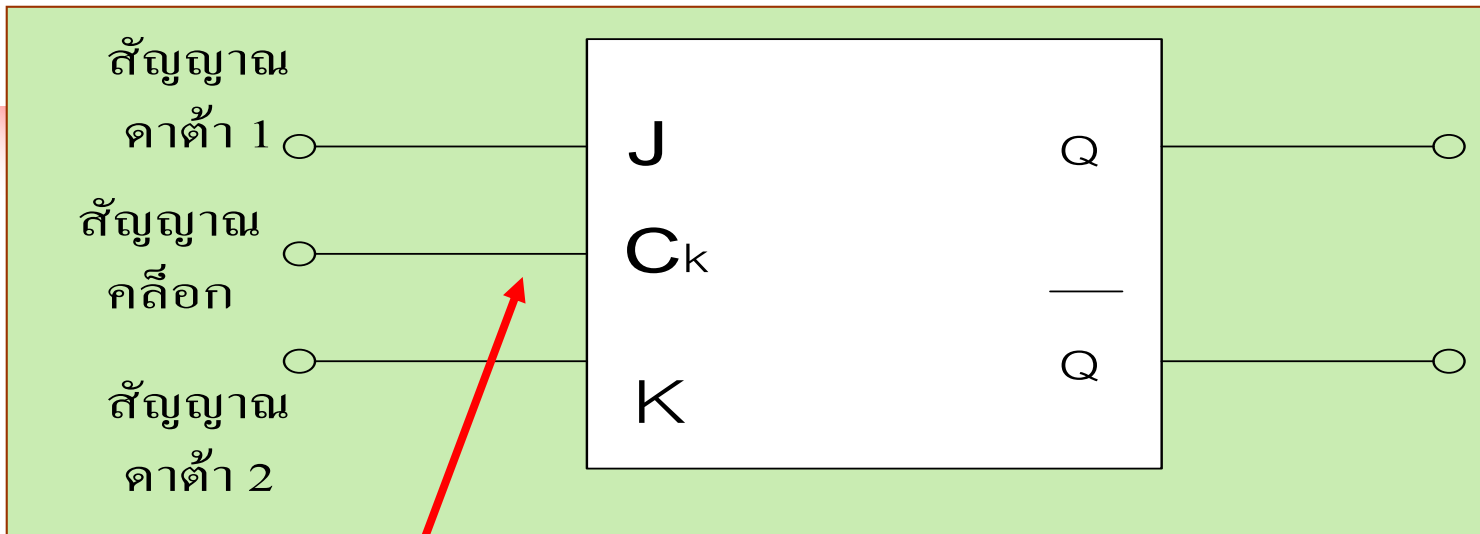

Ck	J	K	Q	Q̄
	0	0	Q _N	Q̄ _N
	0	1	0	1
	1	0	1	0
	1	1	Q̄ _N	Q _N

ตารางการทำงาน

อธิบาย

J-K ฟลิปฟลอปมีการทำงาน โดยคุณลักษณะของฟลิปฟลอปมีการแก้ไขของ R-S ในสถานะที่ไม่เสถียรภาพคือ เป็น 1 ทั้งคู่ทางอินพุตซึ่งในสถานะนี้ไม่ยอมให้เกิดใน R-S แต่การทำงานของ J-K นำสถานะยอมให้เกิดได้ แต่สร้างเงื่อนไขให้ทำงานแบบใหม่ของ $J = 1, K = 1$ คือแบบ Toggle การทำงานเทียบกับ R-S ฟลิปฟลอปคือ $R = K, J = S$


■ $Ck, J=0, K=0, Q=Q_n, \bar{Q}=\bar{Q}_n$ no change

■ $Ck, J=0, K=1, Q=0, \bar{Q}=1$ Reset

■ $Ck, J=1, K=0, Q=1, \bar{Q}=0$ Set

■ $Ck, J=1, K=1, Q=Q_n, \bar{Q}=\bar{Q}_n$ Toggle

JK ฟลิปฟลอปแบบขาลง

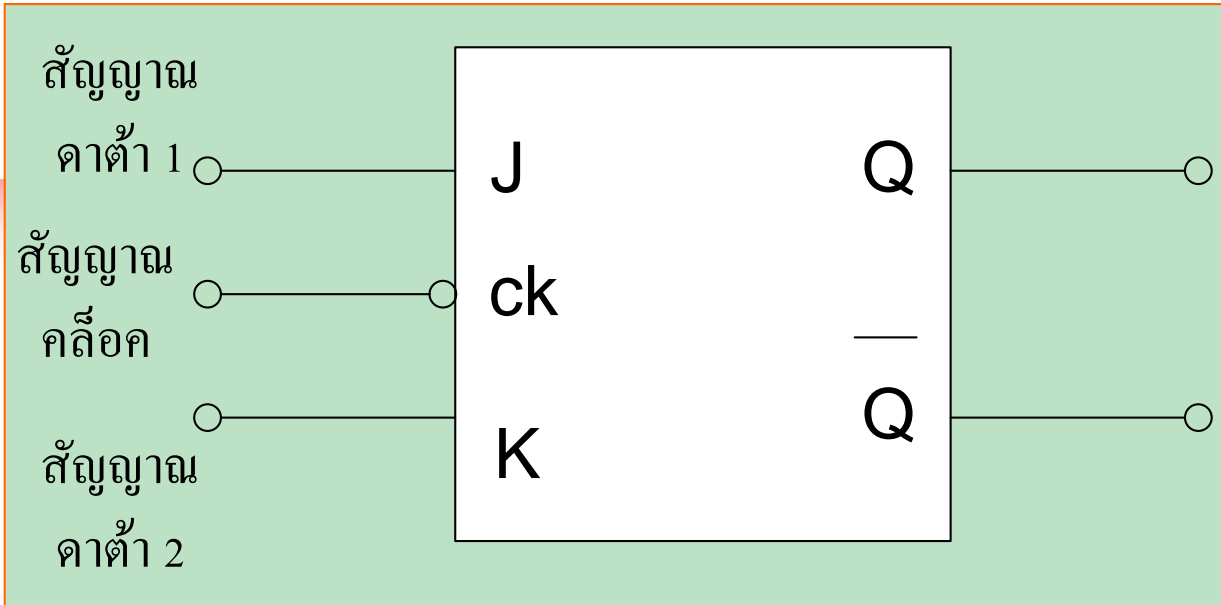

ตารางการทำงาน


Ck	J	K	Q	\overline{Q}
	0	0	Q_N	$\overline{Q_N}$
	0	1	0	1
	1	0	1	0
	1	1	$\overline{Q_N}$	Q_N

อธิบาย

■ การทำงานของ J-K ฟลิปฟลอปแบบที่ใช้สัญญาณควบคุม
ขอบขาตงมีสัญลักษณ์ดังรูป

- ตารางการทำงานของ J-K ฟลิปฟลอป แบบนี้ทำงาน
เหมือนกันกับแบบขอบขาขึ้น เพียงแต่ต่างกันในช่วงการ
ทำงานของฟลิป ฟลอปจะเกิดช่วงหลังคล็อก
- ค่าเอาต์พุตที่เกิดตามสถานะต่างๆ ได้อธิบายมาก่อนหน้า
แล้ว

โคเรกอินพุตของ J – K ฟลิปฟลอปแอกทีฟไฮ

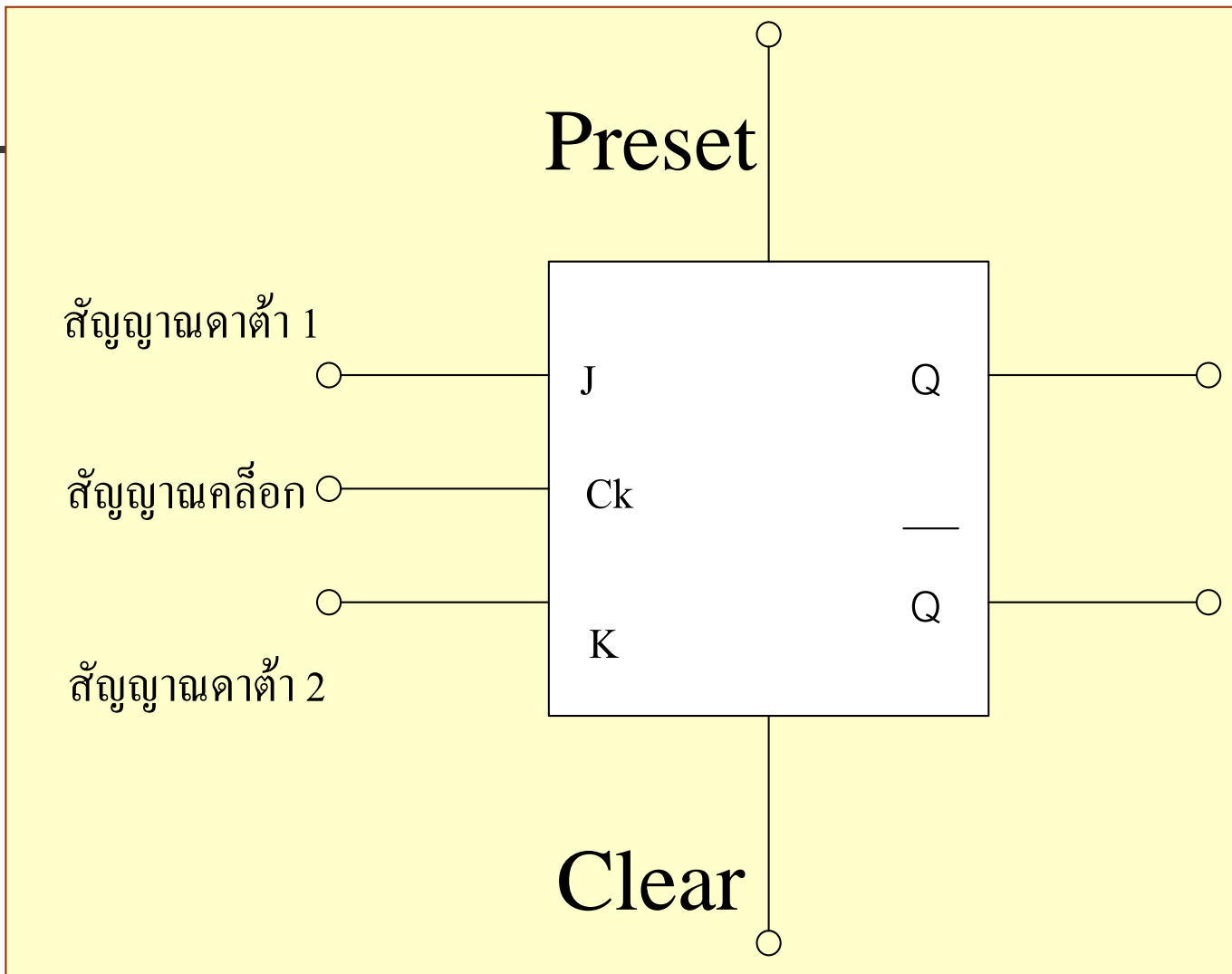

ตารางการทำงานของแอกทีฟไอ


สัญญาณล็อก	ดาต้า1	ดาต้า2	เคลียร์	พรีเซต	Q	\overline{Q}
	0	0	0	0	Q_N	\overline{Q}_N
	0	1	0	0	0	1
	1	0	0	0	1	0
	1	1	0	0	\overline{Q}_N	Q_N
X	X	X	1	0	0	1
X	X	X	0	1	1	0

อธิบาย

- การทำงานของ J-k ฟลิปฟลอปแบบมีขั้ว Clear และPreset เพิ่มมาในฟลิปฟลอปแบบนี้
- สัญญาณทางอินพุตจะมี 3 ส่วน คือ คาต้า1, คาต้า 2 , คล็อก
- สัญญาณการควบคุมเป็นสัญญาณเคลียร์ กับ พีรีเซต
- จากรูปสัญญาณคล็อก จะทำงานที่ Active High
- คูตารางความจริงประกอบ
- Reset Ck , Data1 = 0, Data 2 = 1 Q = 0, Q = 1
- Set Ck , Data1 = 1, Data 2 = 0 Q = 1, Q = 0
- Toggle Ck , Data1 = 1, Data 2 = 1 Q = Qn, Q = Qn
- สัญญาณควบคุมClear จะทำงานที่ค่าระดับHigh โดยไม่สนใจคล็อกและคาต้า1,2 ว่าจะมีเข้ามาหรือไม่ เอาต์พุตจะเป็น0 ทันที
- สัญญาณควบคุม Preset จะทำงานที่ระดับHigh เช่นกัน โดยไม่สนใจคล็อกและคาต้า1,2 จะมีเข้ามาหรือไม่ก็ตามเอาต์พุตจะมีค่าเป็น 1 ทันที
- สัญญาณควบคุม Preset, Clear มีหน้าที่กำหนดค่าเริ่มต้น และค่ากระโดดการทำงาน จนถึงกำหนดจุดสุดท้ายของระบบ เมื่อมีการทำงานซ้ำกันอีก

ไต่เรกอินพุตของ J – K ของฟลิปฟลอป

แยกทีโฟโลว์

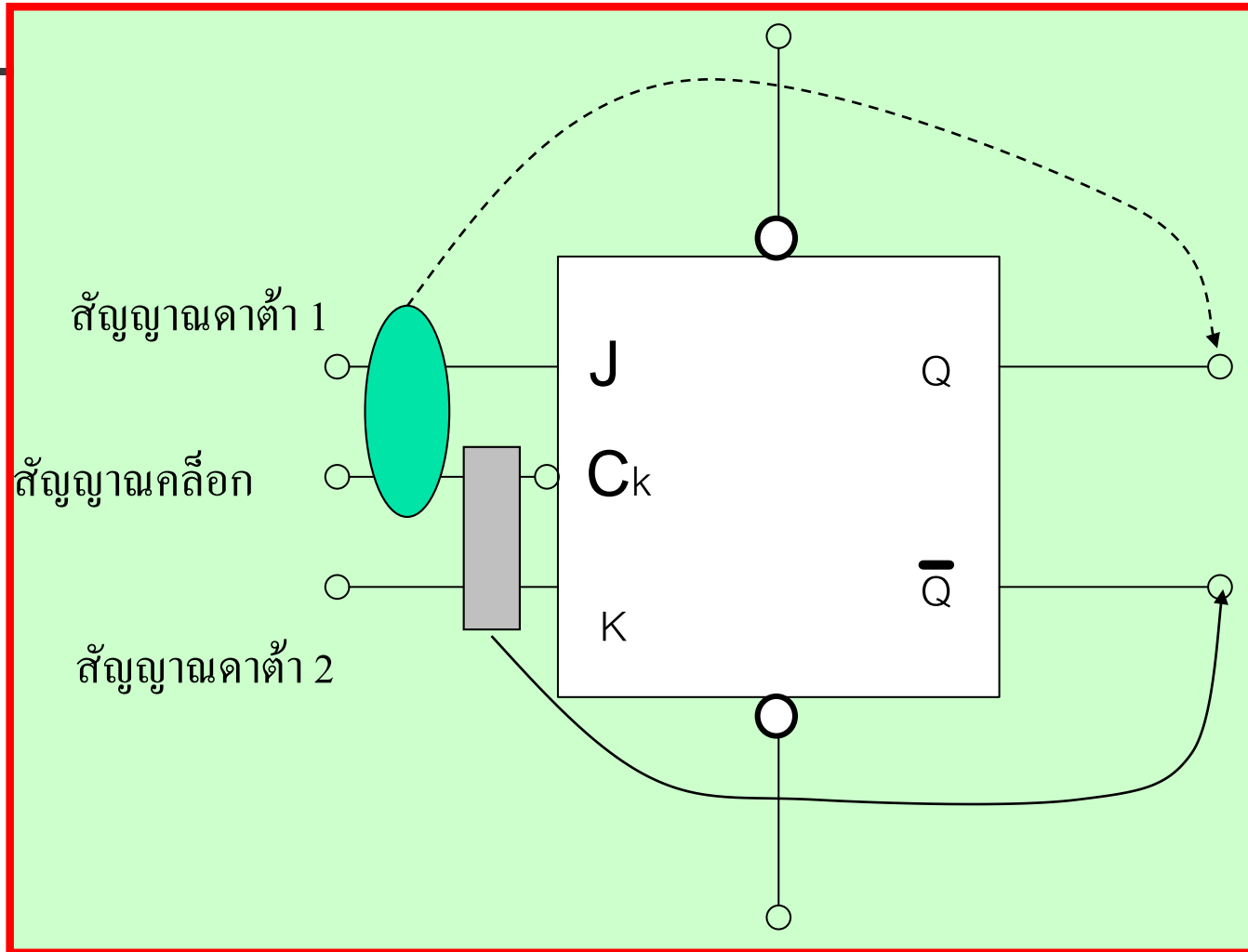

ตารางการทำงานของแอกทีฟโลว์

สัญญาณคล็อก	ค่าตัว1	ค่าตัว2	เคลียร์	พีรีเซต	Q	\bar{Q}
	0	0	1	1	Q_N	\bar{Q}_N
	0	1	1	1	0	1
	1	0	1	1	1	0
	1	1	1	1	\bar{Q}_N	Q_N
X	X	X	1	0	1	0
X	X	X	0	1	0	1

อธิบาย

■ ในรูปแบบหนึ่งของการทำงาน -K ฟลิปฟลอป เป็นการทำงานโดย

Active Low

- คุณสมบัติการทำงานในสถานะ Set, Reset , Toggle เป็นเหมือน J-K ฟลิปฟลอป

แบบการทำงาน Active High

- สัญญาณค্ল็อกจะทำงานในช่วง Active Low ที่จะนำไปควบคุม คุณสมบัติ Set, Reset , Toggle

- สัญญาณควบคุม Clear , Preset จะทำงานที่ค่าระดับ Low

ตาราง J – K Flip – Flop Exciting Table

สถานะเอาต์พุต		การทำงาน	J	K	สรุป	
Q _{เดิม}	Q _n ใหม่				J	K
0	0	Store	0	0	0	X
		Reset	0	1		
0	1	Toggle	1	1	1	X
		Set	1	0		
1	0	Reset	0	1	X	1
		Toggle	1	1		
1	1	Store	0	0	X	0
		Set	1	0		

อธิบาย

- ตารางการทำงานของ J-K ฟลิปฟลอป ที่พิจารณาถึงสถานะเดิม(Present state ใช้แทนด้วย Q) ไปสู่สถานะใหม่ (Next state ใช้แทนด้วย Q_n)
- $Q = 0, Q_n = 0$ สถานะนี้เหมือนเดิมเป็นการทำงานของ Reset กับ Store
- ค่า $J = 0, K = 0$ ไม่มีการควบคุมใดๆ สถานะนี้เรียก Store
- ค่า $J = 0, K = 1$ มีการควบคุมที่ K สถานะนี้เป็น Reset
- **สรุปการทำงานกรณีที่ 1** ค่าเอาต์พุตเดิมเป็น 0 เปลี่ยนเป็น 0 ค่า J เป็น 0 ค่า K จะเป็นอะไรก็ได้ $Q=0, Q_n=1$ กรณีนี้ทางด้านเอาต์พุตจะถูก Set ค่าเป็น 1
- เป็นการทำงานของ การ Set กับการทำงานของ Toggle ค่า $J=1, K=0$ และ $J=1, K=1$
- **สรุปการทำงานกรณีที่ 2** สถานะเอาต์พุตเป็น 0 เปลี่ยนไปเป็น 1 ค่า J เป็น 1 ส่วนค่า K เป็นอะไรก็ได้

อธิบาย(ต่อ)

■ $Q = 1, Q_n = 0$ เงื่อนไขของกรณีนี้ทางด้านเอาต์พุตจะถูกReset ค่าเป็น0

■ เป็นการทำงานของ การ Reset กับการทำงานของ Toggle

■ ค่า $J=0, K=1$ และ $J=1, K=1$


สรุปการทำงานกรณีที่3 สถานะเอาต์พุตเป็น 1เปลี่ยนไปเป็น0 ค่าเป็นอะไรก็ได้ ส่วนค่าKจะเป็น1 $Q = 1, Q_n = 1$ เงื่อนไขของกรณีนี้ทางด้านเอาต์พุตจะถูกSet ค่าเป็น1

■ เป็นการทำเป็นงานของการ Set กับการทำงานของ Store

■ ค่า $J = 1, K = 0$ และ $J = 0, K = 0$


สรุปการทำงานกรณีที่4 สถานะเอาต์พุตเปลี่ยน 1 ไปเป็น 0 ค่า J เป็น 1 ส่วนค่า K เป็นอะไรก็ได้

646 Master-Slave Flip-Flop

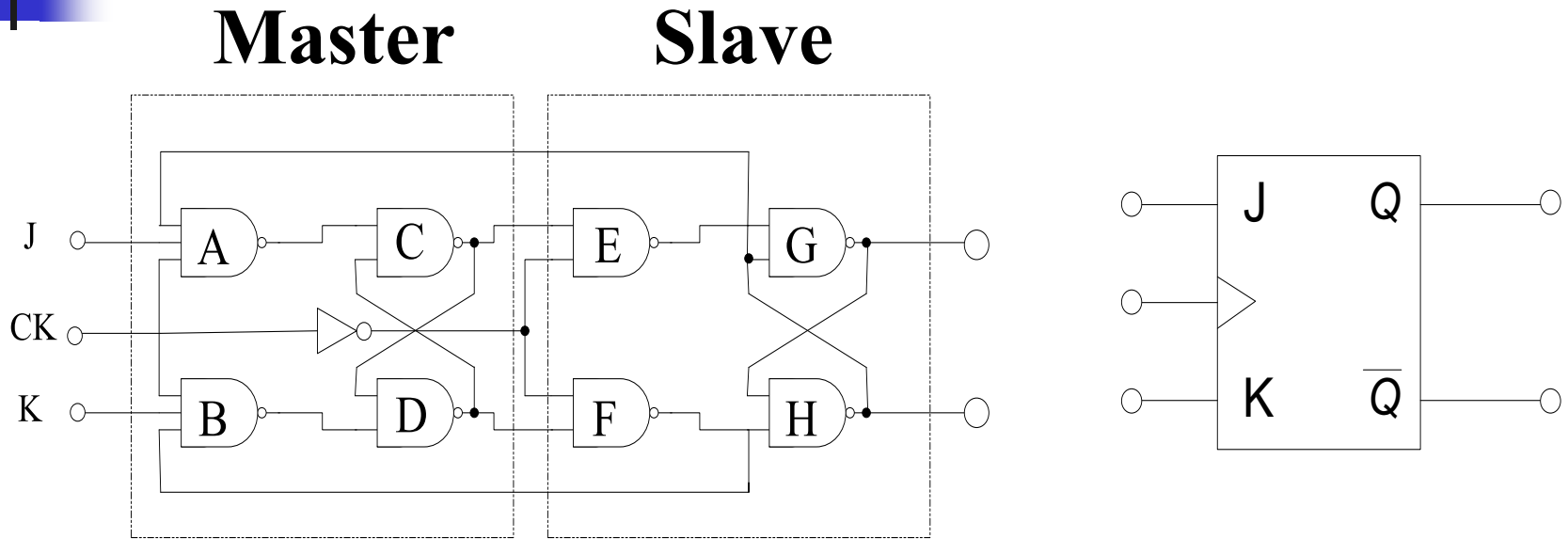


Master-Slave J-K Flip-Flop

Master-Slave D Flip-Flop

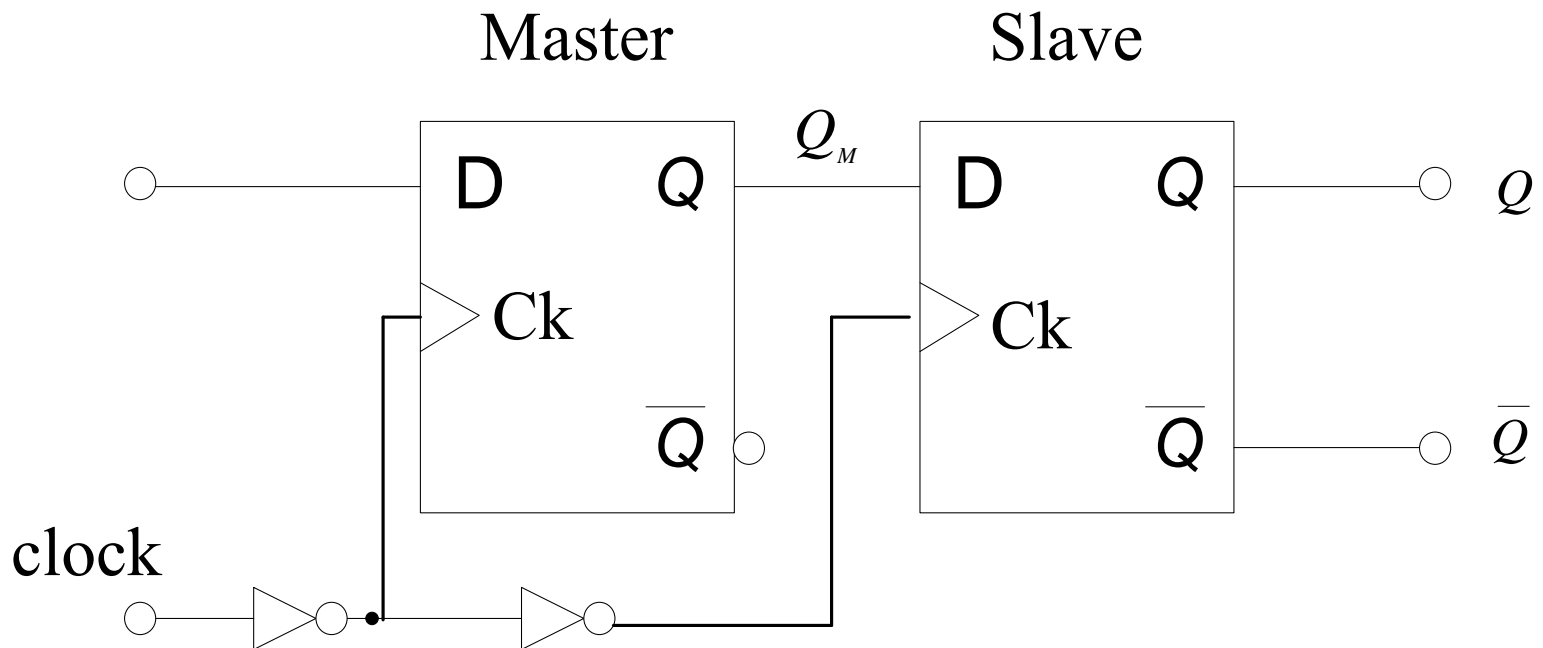

Master-Slave R-S Flip-Flop


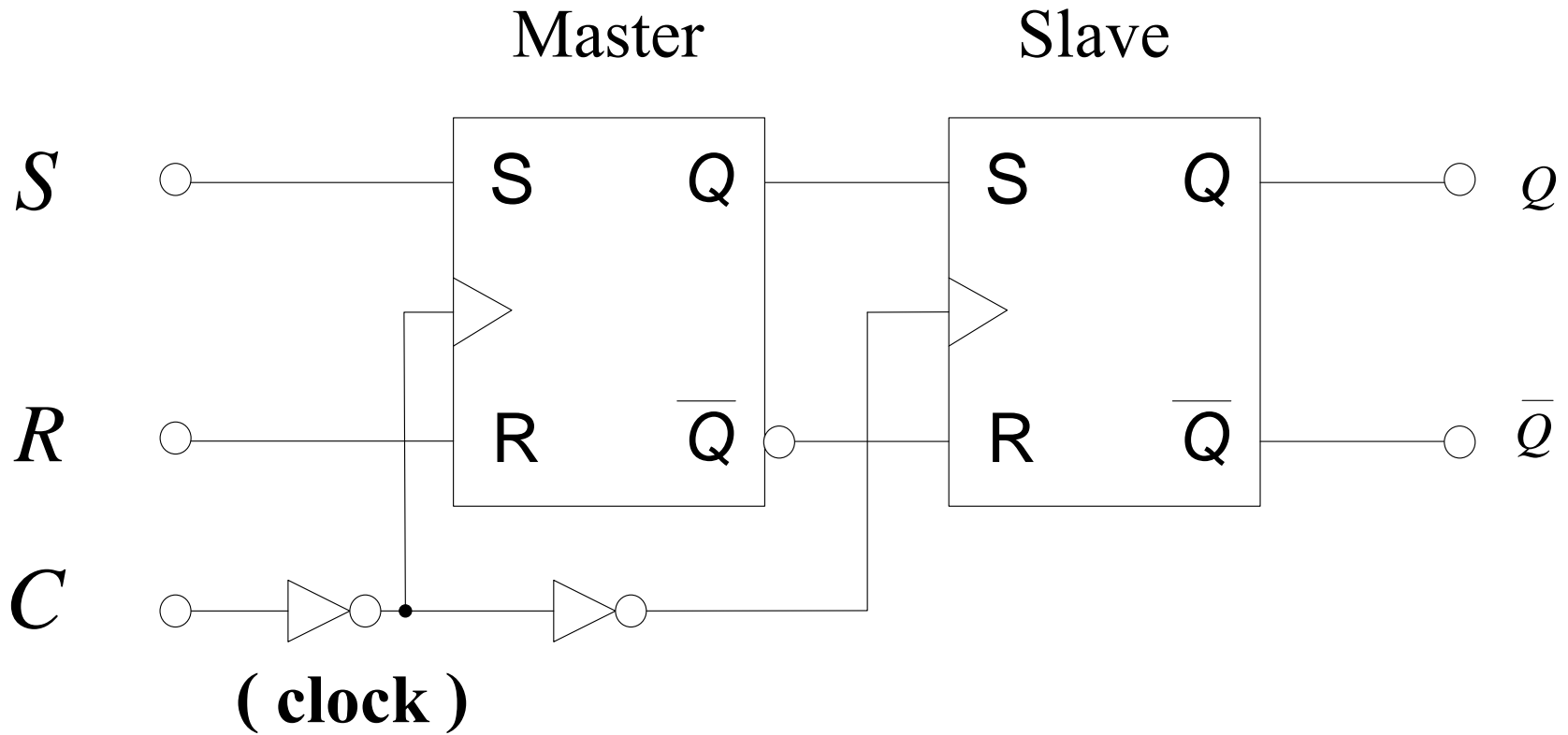


อธิบาย




- การทำงานของฟลิปฟลอปแบบมาสเตอร์-สลาฟ
- ในระบบดิจิทัลที่มีการควบคุมการทำงานของวงจรที่ซับซ้อน สัญญาณคล็อกที่เกิดในระบบนี้มักจะเกิดการควบการทำงานไม่พร้อมกันอีกทั้งปัญหาการออสซิลเลต, สัญญาณรบกวน เป็นเหตุให้ข้อมูลในการส่ง เกิดการผิดพลาด
- สามารถแก้ปัญหาด้วยฟลิปฟลอปแบบมาสเตอร์-สลาฟ
- ฟลิปฟลอปแบบมาสเตอร์-สลาฟจะช่วยการเก็บและส่งข้อมูล โดยจะมีวงจรฟลิปฟลอป 2 ชุดประกอบภายใน ควบคุมการทำงานในช่วงPositive และ Negative จะส่งข้อมูลไปยังเอาต์พุตสุดท้ายเมื่อครบ 1 Pulse
- จากรูปเป็น Master-Slave D Flip-Flop , Master-Slave R-S Flip-Flop , Master-Slave J-K Flip-Flop

647 การแปลงฟลิปฟลอปแบบต่างๆ



การนำ R-S ฟลิปฟลอปไปแทน D ฟลิปฟลอป

  

  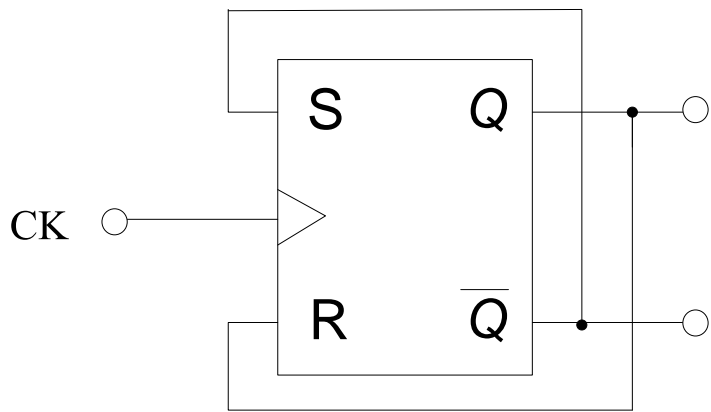การแปลงฟลิปฟลอป J-K ฟลิปฟลอป เป็น T ฟลิปฟลอป



การนำ R-S ฟลิปฟลอปไปแทน J-K ฟลิปฟลอป

 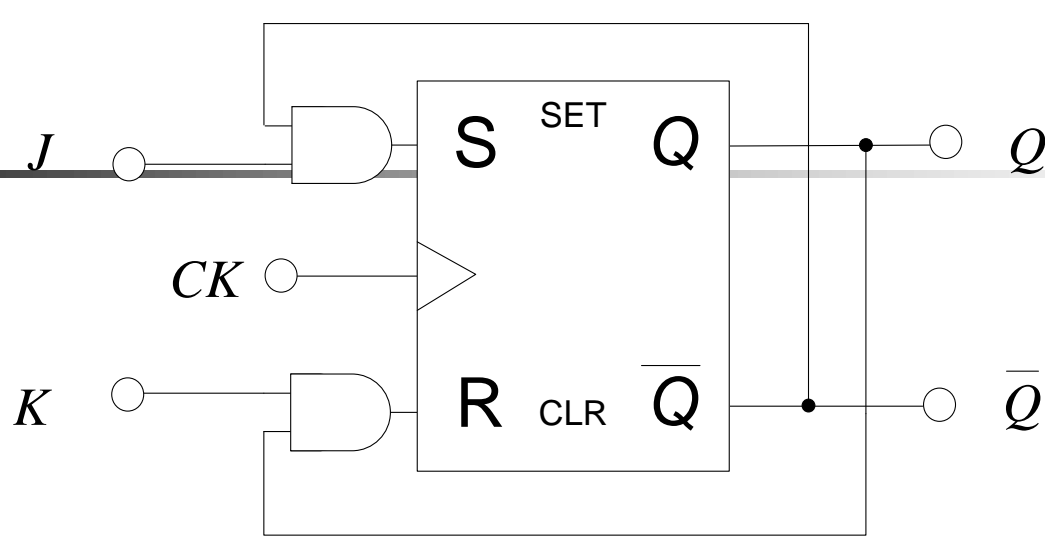

อธิบาย

■ การนำฟลิปฟลอปในรูปแบบต่างๆ มาใช้แทนกันสามารถใช้แทนได้ดังนี้

- R-S ฟลิปฟลอปเป็น T ฟลิปฟลอป
- J-K ฟลิปฟลอปเป็น T ฟลิปฟลอป
- R-S ฟลิปฟลอปเป็น J-K ฟลิปฟลอป
- จากการนำเสนออย่างละเอียดของฟลิปฟลอปชนิดต่างๆ นักศึกษาลองนำไปประยุกต์ออกแบบและ แก้ไขปัญหาที่จะนำไปใช้จริงตามที่กล่าวมา

ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 11

1. ~~R-S~~ ฟลิปฟลอปมีการใช้งานอะไร และมีข้อแตกต่างจาก J-K ฟลิปฟลอปอย่างไร
2. การทำงานของฟลิปฟลอปแบบ slave/Master ต่างจากฟลิปฟลอปทั่วไปอย่างไรบ้าง และมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง
3. จงออกแบบวงจรสร้างคลื่นกขนาด 1KHz มี Duty Cycle 50%
4. จงอธิบายการทำงานของวงจรอะสเทเบิล , โมโนสเทเบิล , ไบสเทเบิล พร้อมยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน

เนื้อหาบรรยายในสัปดาห์ที่ 12 การเลื่อนข้อมูล (Shift Register)

65 ลักษณะทั่วไปของการเลื่อนข้อมูล

651 การเลื่อนข้อมูลแบบ Serial In , Serial Out

652 การเลื่อนข้อมูลไปทางขวา (Shift- Right Register)

653 การเลื่อนข้อมูลไปทางซ้าย (Shift -Left Register)

654 การเลื่อนข้อมูลแบบวนรอบกลับ (Shift Around Register)

655 การเลื่อนข้อมูลแบบขนาน (Parallel In , Parallel Out)

656 การเลื่อนข้อมูลเข้าแบบขนานและเลื่อนข้อมูลออกแบบอนุกรม
(Parallel In , Serial Out)

657 การเลื่อนข้อมูลเข้าแบบอนุกรมและข้อมูลออกแบบขนาน (Serial In ,
Parallel Out)

658 วงจรเลื่อนข้อมูลแบบ Universal ขนาด 4 บิต

65 ลักษณะทั่วไปของการเลื่อนข้อมูล

- ตัวเลื่อนข้อมูลบางตำราใช้คำว่า “ Shift Register” แทน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้หลายๆแง่มุม
ในที่นี้เพื่อกันความสับสนขอใช้คำว่า การเลื่อนข้อมูลแทน
- ตัวเลื่อนข้อมูล โครงสร้างเป็นวงจรซีควนเซียลลอจิกในกลุ่มของฟลิปฟลอป
- ทำหน้าที่เลื่อนข้อมูลทาง Binary ไปทางซ้ายหรือทางขวาในรูปแบบอนุกรม
- ในบางกรณี อาจจะเลื่อนข้อมูลเป็นชุดในลักษณะขนาน
- การเลื่อนข้อมูลเพื่อให้เหมาะกับการนำข้อมูลไปกระทำทางด้านคณิตศาสตร์
- วงจรเลื่อนข้อมูลนำไปใช้ในส่วนแสดงผล และการส่งข้อมูล
- การเลื่อนข้อมูลคือการย้ายข้อมูลค่า 1 หรือค่า 0 ในแต่ละชุดตัวเก็บข้อมูลจากชุดหนึ่งไปอีกชุดหนึ่ง
- ตัวเลื่อนข้อมูลสามารถสร้างจากฟลิปฟลอปในรูปแบบ D Flip Flop, JK Flip Flop, T Flip Flop, RS Flip Flop.

Basic Shift

Register



Serial In

Parallel In (Y)

Parallel Out (X)



Serial Out

N-Bit Shift Register

Preset Control

Shift Pulse

Clear Control

Parallel In (Y)

Parallel Out (X)



N-Bit Shift Register

Serial Out

Preset Control

Shift Pulse

Clear Control

Serial In

N-Bit Shift Register

Shift Pulse

Clear Control

(a) สัญลักษณ์ทางลอจิก

(b) Parallel -In ,Serial Out



(C) Serial-In,Parallel-Out

อธิบาย


- หลักการพื้นฐานของการเลื่อนข้อมูล
- Parallel In ($Y_i, = i, n$) แทนข้อมูล1 อินพุตใดๆ ที่ป้อนเข้าที่ตัวเลื่อนข้อมูลของแต่ละตัว
- Parallel Out ($X_i, = i, n$) แทนข้อมูลที่ออกจากฟลิปฟลอปแต่ละตัว
- Shift Pulse (Sometimes Labeled คล็อก) เป็นพัลส์ในการควบคุมการเคลื่อนของข้อมูลระหว่างฟลิปฟลอป
- Serial In เป็นข้อมูลเข้าที่ป้อนแก่ฟลิปฟลอปตัวแรก และบิตต่อไปเมื่อมี Shift Pulse เป็นลำดับต่อไป
- Serial Out เป็นข้อมูลที่ออกจากฟลิปฟลอปตัวสุดท้าย ของตัวเลื่อนข้อมูลเมื่อมีShift Pulse เป็นลำดับต่อไป
- Clear Control เป็นพัลส์ที่กำหนดการทำงานของตัวเลื่อนข้อมูลให้เป็นลอจิก 0
- Preset Control เป็นพัลส์ที่กำหนดการทำงานของตัวเลื่อนข้อมูลให้เป็นลอจิก 1

ลักษณะพื้นฐานของการเก็บข้อมูลโดยใช้

D ฟลิป-ฟลอป

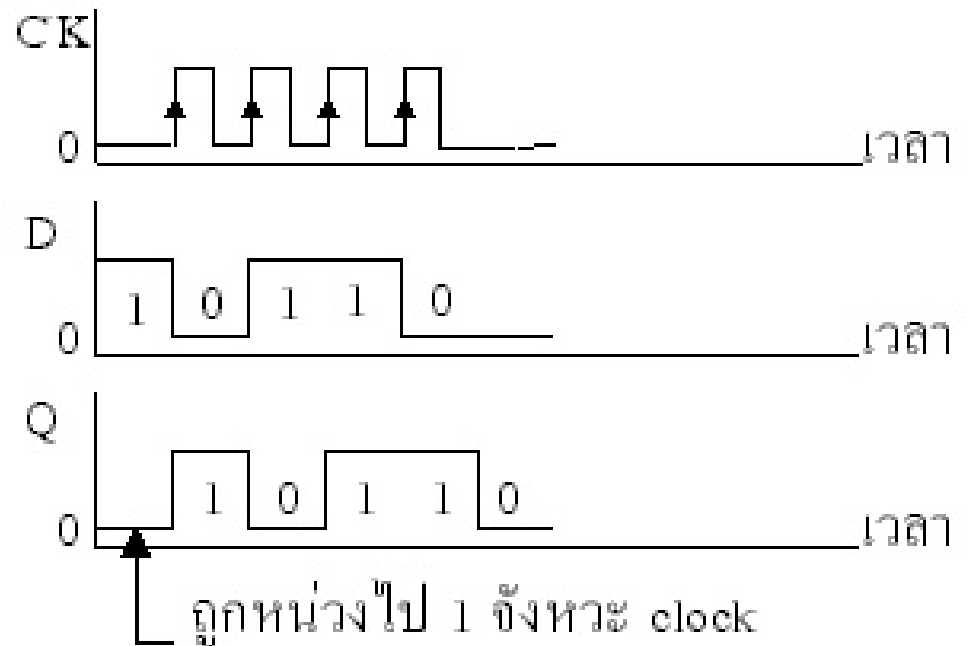 

ลักษณะการนำข้อมูลเข้าโดยใช้ขา PR/CLR

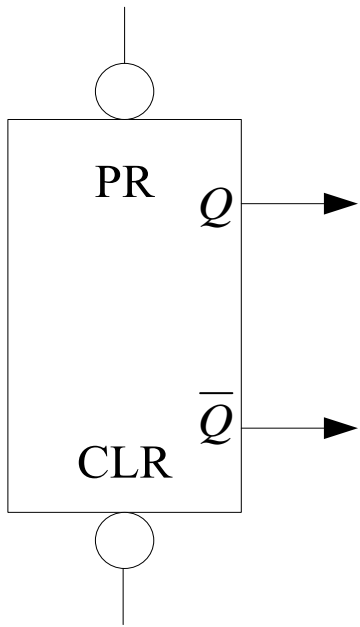


Data	$\overline{\text{PR}}$	$\overline{\text{CLR}}$	Q
0	1	0	0
1	0	1	1

Data \ CLR	0	1
	0	
1		1

$$\begin{aligned} \text{PR} &= \overline{\text{DATA}} + \overline{\text{CLR}} \\ &= \overline{\text{DATA} \cdot \text{CLR}} \end{aligned}$$




การควบคุมทางเข้าของอินพุตโดยใช้แนนด์เกต

 

"1"	Data	Output	CLR	PR	Q
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1

รูปแบบการนำเข้าของข้อมูลทางอินพุต

ร่วมกับขาคควบคุม (C_i)

   


อธิบาย

- PR เป็นขาควบคุมการทำงานของฟลิปฟล็อป ให้เอาต์พุตเป็น 1 เมื่อการควบคุมมีค่าเท่ากับ 0
- CLR เป็นขาควบคุมการทำงานของฟลิปฟล็อปเมื่อสัญญาณควบคุมมีค่าเท่ากับ 0 ให้เอาต์พุตเป็น 0
- Data เป็นส่วนที่จะนำอินพุตป้อนให้กับวงจรสามารถเป็นค่าได้ทั้ง 0/1 Data จะเป็นสัญญาณให้เอาต์พุตเปลี่ยนแปลงตาม โดยมี C_i เป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมกัน
- การทำงานของวงจรสามารถควบคุมการเก็บข้อมูล โดยป้อนสัญญาณเข้าที่อินพุตของแนค์เกต พร้อมสัญญาณ C_i (Control input) ซึ่งจะมีค่าเป็น 1
- พิจารณาได้จากตาราง K-map ประกอบ

การควบคุมการนำข้อมูลเข้า และส่งข้อมูล


โดยใช้ แนนด์เกต

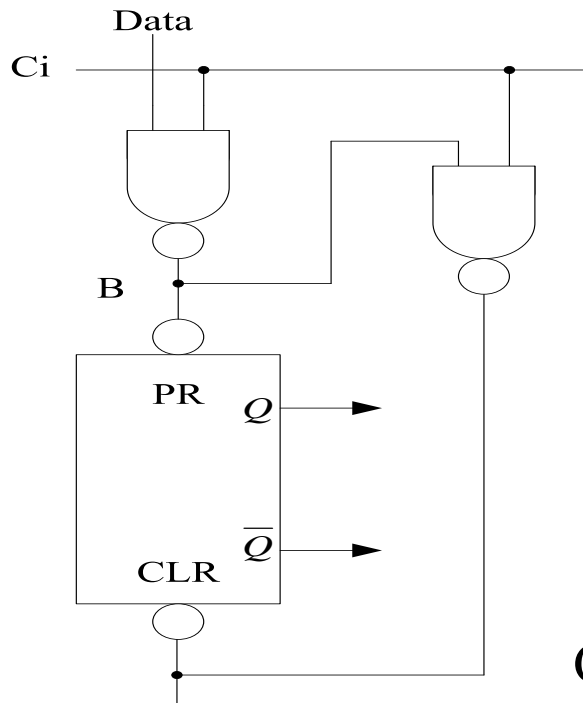

$$PR = Ci \cdot Data$$

$$CLR = \overline{(Ci \cdot Data) \cdot Ci}$$

(ก)

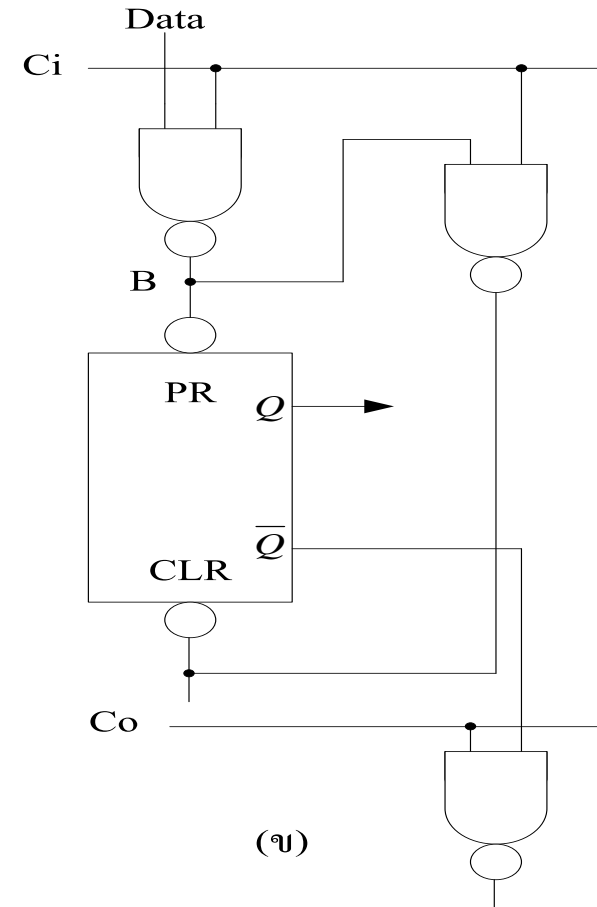



(ข)

อธิบาย

- การเก็บข้อมูลเข้ามี C_i เป็นส่วนควบคุมการทำงานทางอินพุต
- ส่วนการนำข้อมูลออกไปใช้งานมี C_o ทำงานร่วมกับ Complement Q
- การนำข้อมูลเข้าโดยการส่ง Data พร้อมกับการส่งสัญญาณ Control Input (C_i)
- เมื่อ Data ที่ป้อนเข้ามีค่าเท่ากับ 1 C_i ที่ป้อนจะอยู่ในรูปของสัญญาณ คลื่นอก Active High เอาต์พุตของแชนด์เกตที่จุด B เป็น 0 สัญญาณควบคุมที่ PR จะเป็น 0 การควบคุมให้ Q มีค่าเท่ากับ 1 เหมือนทาง Data
- เมื่อ Data ที่ป้อนเข้ามีค่าเท่ากับ 0 C_i ควบคุมด้วย 1 สัญญาณที่จุด B เป็น 1 แชนด์เกตควบคุม CLR ได้รับเอาต์พุตเป็น 0 ทำให้สถานะของฟลิปฟลอปถูกควบคุมการทำงานเป็น Reset ให้ Q มีค่าเท่ากับ 0 เหมือนทาง Data ที่ป้อนเข้ามา
- การนำข้อมูลออกโดยควบคุม C_o ให้มีค่าเป็น Active High พร้อมกับการนำข้อมูลที่ Complement Q นำมาแชนด์กัน ค่าที่ได้จะเป็นไปตามค่า Q



การเก็บข้อมูลขนาด 2 บิต

โดยใช้ D Flip-Flop แบบขนาน

  

การเลื่อนข้อมูลขนาด 2 บิต

แบบอนุกรม

  

อธิบาย

Parallel In/Out

- วงจรส่งข้อมูล โดยการให้ตัวเลื่อนข้อมูลแบบทางเข้าเป็นแบบขนาน
- ใช้สัญญาณควบคุมทางอินพุตเพียง คล็อก เดียว ในการส่งเข้า
- ในการส่งออกของข้อมูลก็ใช้คล็อก เดียว ซึ่งทำให้เกิดความประหัยคในรื่องเวลา แต่จะใช้สายในการส่งเท่ากับจำนวนบิต

Serial In/Out

- วงจรส่งข้อมูล โดยการให้ตัวเลื่อนแบบทางเข้าเป็นแบบอนุกรม
- ใช้สัญญาณควบคุมทางอินพุตตามบิตที่ส่งในการส่งเข้า 2 บิต คล็อก ก็จะใช้ 2 พัลส์
- ในการส่งออกของข้อมูล 2 บิต คล็อก ก็จะใช้ 2 พัลส์เช่นกัน
- การส่งแบบนี้ก็มีประโยชน์ในเรื่องของสายที่ส่งสามารถใช้ร่วมกันได้ ทำให้ประหัยคในเรื่องสาย แต่จะเสียประโยชน์ในเรื่องเวลา
- Serial In Parallel Out , Parallel In Serial Out เป็นการนำ Register ทั้งสองแบบมารวมกันเพื่อนำคุณสมบัติบางอย่างมาใช้ให้เหมาะกะงาน

อธิบาย





Shift Register มี 5 แบบที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมด
ของวงจรดิจิทัล


- Serial In , Serial Out
- Serial In , Parallel Out
- Parallel In , Parallel Out
- Parallel In , Serial Out
- Shift Around Register



  651 การเคลื่อนข้อมูลแบบ Serial In , Serial Out




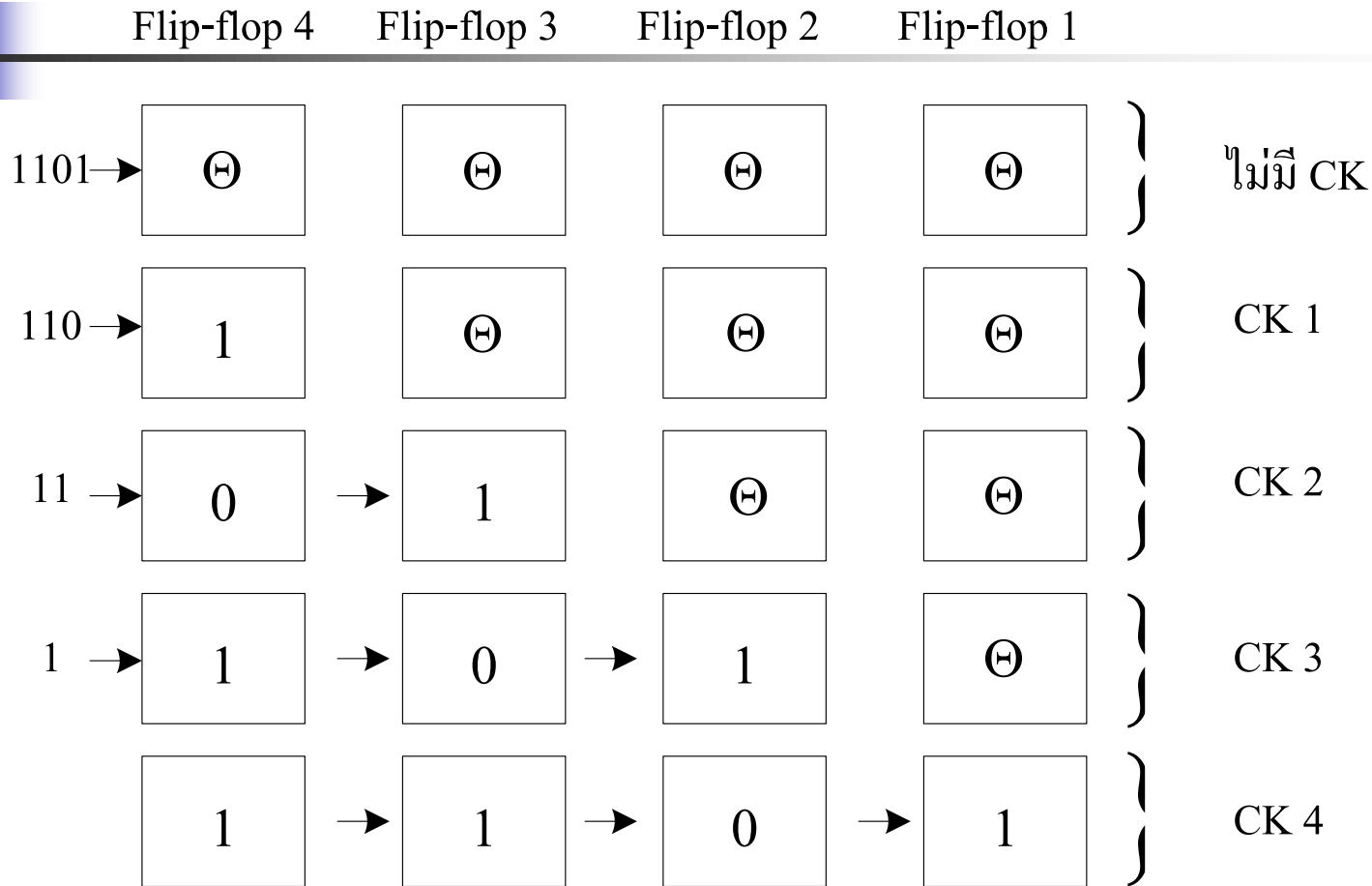การนำข้อมูลเข้าในตัวเก็บข้อมูล(Register)แต่ละตัว



การทำงานของ Register แบบนำเข้าของข้อมูลครั้งละบิต


การนำข้อมูลออกในตัวเก็บข้อมูลแต่ละตัว

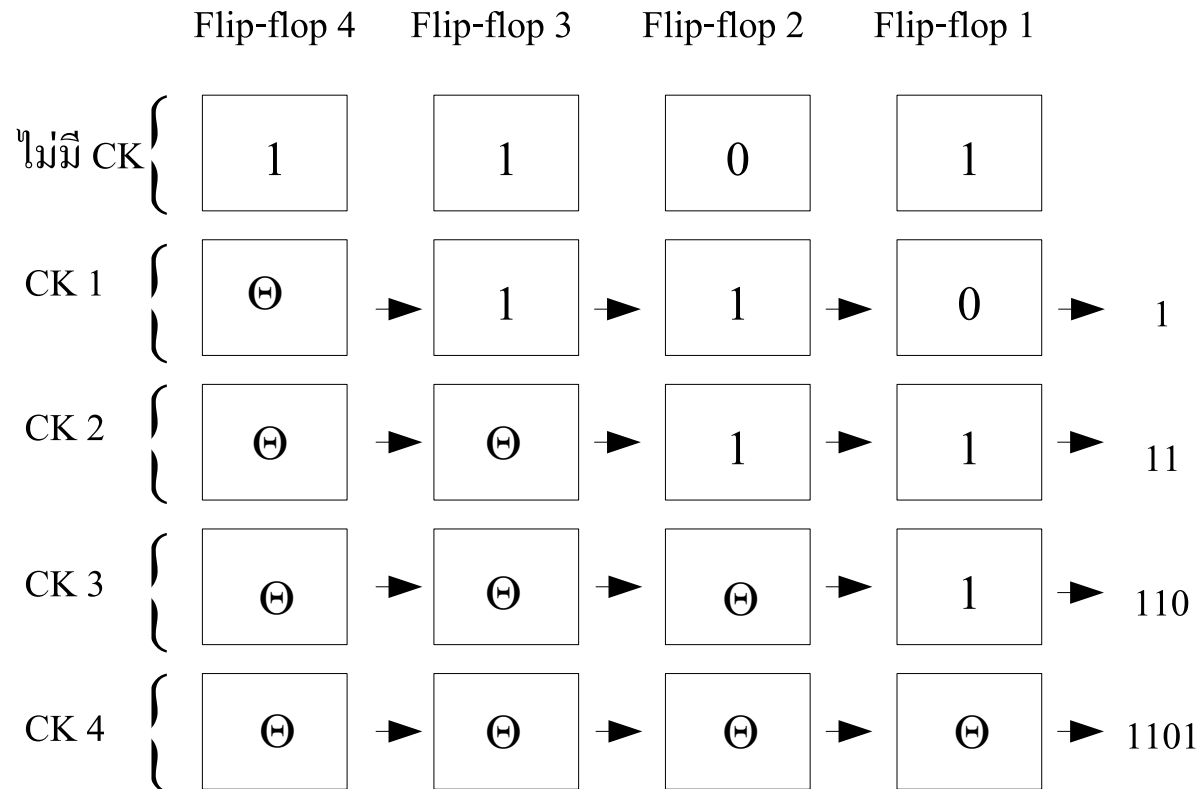

แสดงการทำงานในช่วงของการนำสัญญาณข้อมูลออกจากตัว Register

ลักษณะของตัวเลื่อนข้อมูลแบบนำเข้า – นำออก ครั้งละ 1 บิต


(แบบอนุกรม)

 

ลักษณะของตัวเลื่อนข้อมูลแบบนำเข้า-ออกครั้งละ 1 บิตแบบอนุกรม


รูปแบบวงจรเลื่อนข้อมูลชนิด D ฟลิปฟลอป

ต่อแบบอนุกรมทางเข้า อนุกรมทางออก

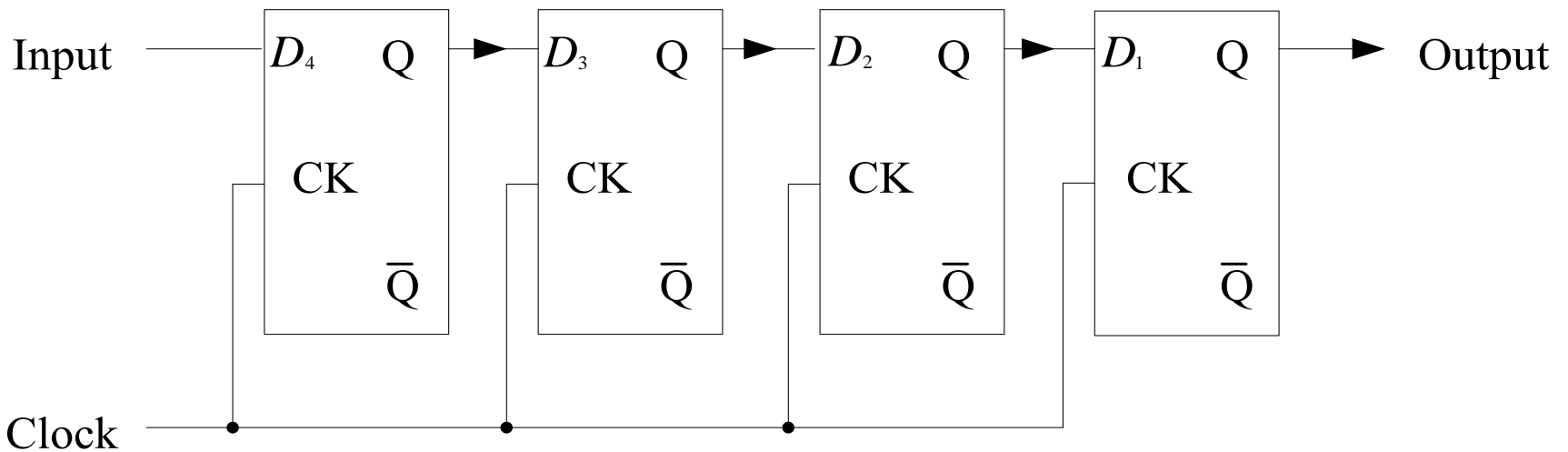

Register แบบนำเข้า-นำออกสัญญาณข้อมูลครั้งละบิต โดยใช้ D Flip-Flop จำนวน 4 บิต

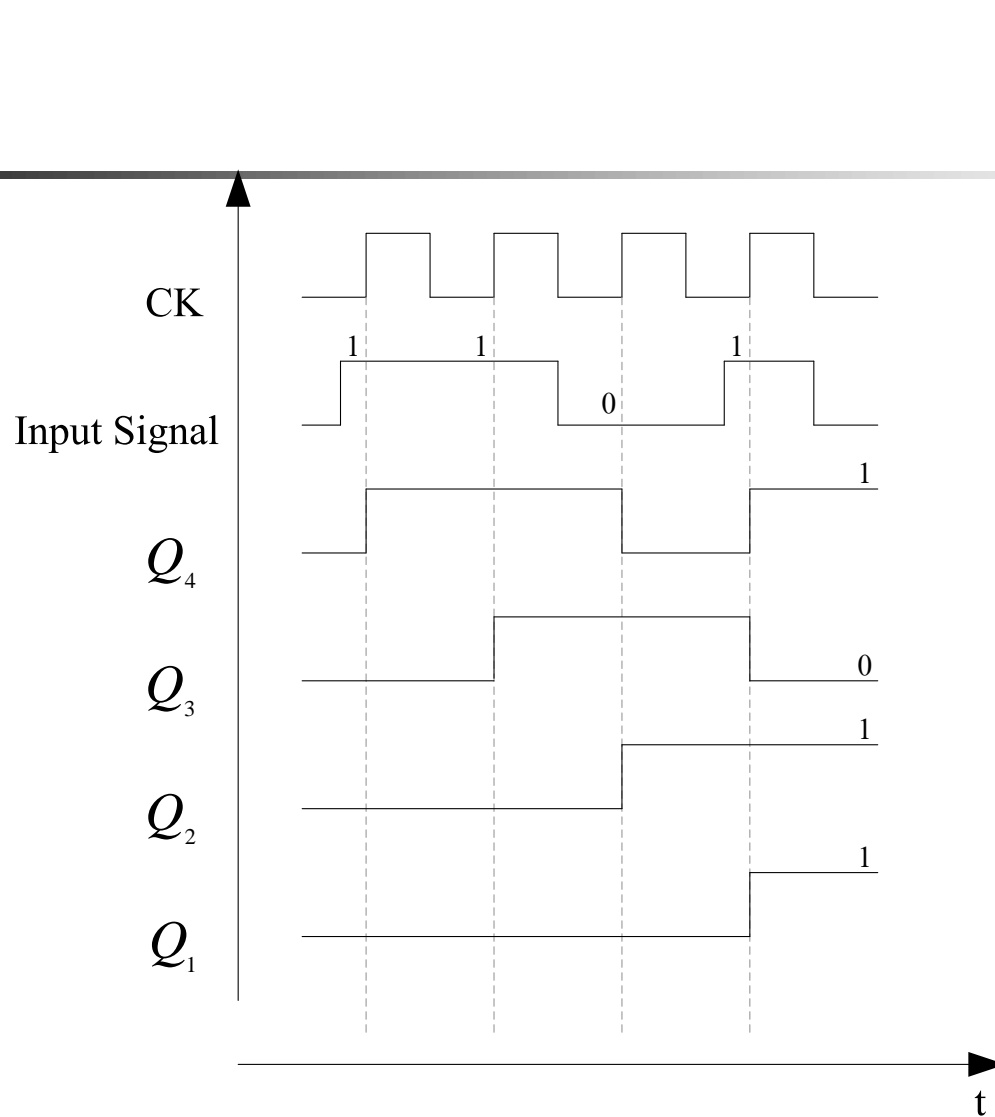Timing Diagram การเก็บหรือพักสัญญาณข้อมูล



652 การเลื่อนข้อมูลไปทางขวา (Shift- Right Register)

จากวงจรการเลื่อนข้อมูลไปทางขวาการเลื่อนข้อมูลนี้สามารถ
ดูได้จากตารางการทำงานของวงจร

การเลื่อนข้อมูลเข้า (1101) ไปทางขวา 4 ชั้น

ชีพต์พัลส์	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	1	0
4	1	1	0	1

การเลื่อนข้อมูลไปออกทางขวาอีก 4 ชั้น

ชีพต์พัลส์	A	B	C	D
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
2	0	0	1	1
3	0	0	0	1
4	0	0	0	0

อธิบาย


- การเลื่อนข้อมูลขาเข้า
- การเลื่อนข้อมูลจากขวาไปซ้ายข้อมูลที่ทำการเลื่อนคือ (1101)
- คล็อกแรกส่งมาข้อมูลบิตแรกทางขวามือ(L_{SB})เข้าที่ตัวเก็บข้อมูลA ได้ Q_A
- คล็อกที่2ส่งมาข้อมูลบิตใหม่เข้าที่A ข้อมูลเดิมจากAส่งไปยัง B ได้ Q_A, Q_B
- คล็อกที่ 3 ส่งมาข้อมูลบิตที่สามส่งมาใหม่เข้าที่ A ข้อมูลเดิมจาก A ส่งไปยัง B ข้อมูลเดิมจาก B ส่งไปที่ C ได้ Q_A, Q_B, Q_C
- คล็อกที่ 4 ส่งมาข้อมูลบิตที่สี่ส่งมาใหม่เข้าที่ A ข้อมูลเดิมจากA ส่งไปยัง B ข้อมูลเดิมจาก B ส่งไปที่ C ข้อมูลเดิมจากCส่งไปที่D ได้ Q_A, Q_B, Q_C, Q_D

อธิบาย(ต่อ)




- การเลื่อนข้อมูลขาออกไปทางขวามือ
- การเลื่อนข้อมูลจากขวาไปซ้ายข้อมูลที่ทำกรเลื่อนออกคือ (1101)
- คล็อกแรกส่งมาข้อมูลบิตแรกทางขวามือ (L_{SB}) ออกจากตัวเก็บข้อมูล D ได้ 1
- คล็อกที่ 2 ส่งมาข้อมูลบิตส่งมาออกที่ D เป็น 0 ข้อมูลเดิมจาก B ส่งไปยัง C ข้อมูลเดิมจาก C ส่งไปที่ D เพื่อเตรียมส่งออกในคล็อกที่ 3 ได้รับเป็น 0
- คล็อกที่ 3 ส่งมาข้อมูลบิตที่สามถูกส่งออกจาก D มีค่าเป็น 1 ข้อมูลเดิมจาก C ส่งไปยัง D เป็นข้อมูลของบิตที่ 4 เป็นบิตสุดท้าย
- คล็อกที่ 4 ส่งมาข้อมูลบิตที่ 4 ถูกส่งออกจาก D มีค่าเป็น 1 ดูตารางประกอบการอธิบาย
- ครอบรอบการเลื่อนข้อมูลเข้าและออกข้อมูลในตัวเก็บข้อมูลทั้งหมดถูกรีเซ็ตเป็น 0

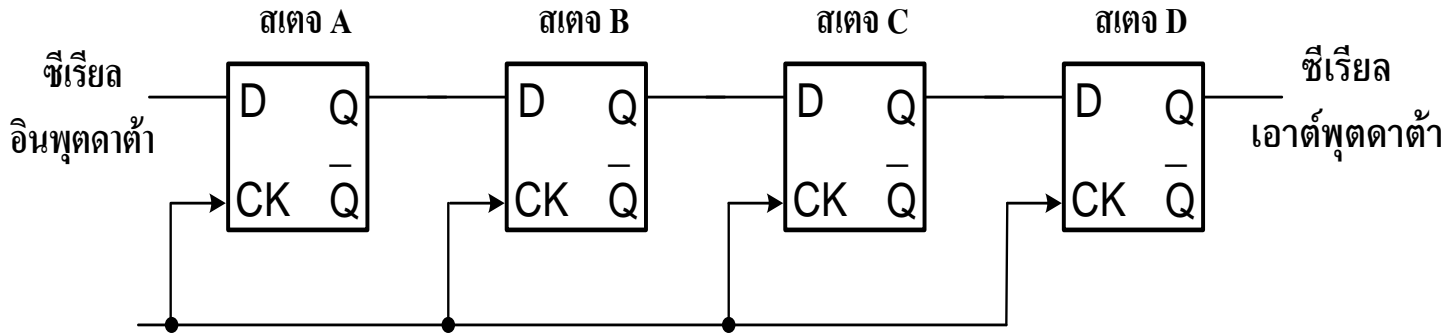วงจรการเลื่อนข้อมูลจากซ้ายไปทางขวา (Shift-Right Register)



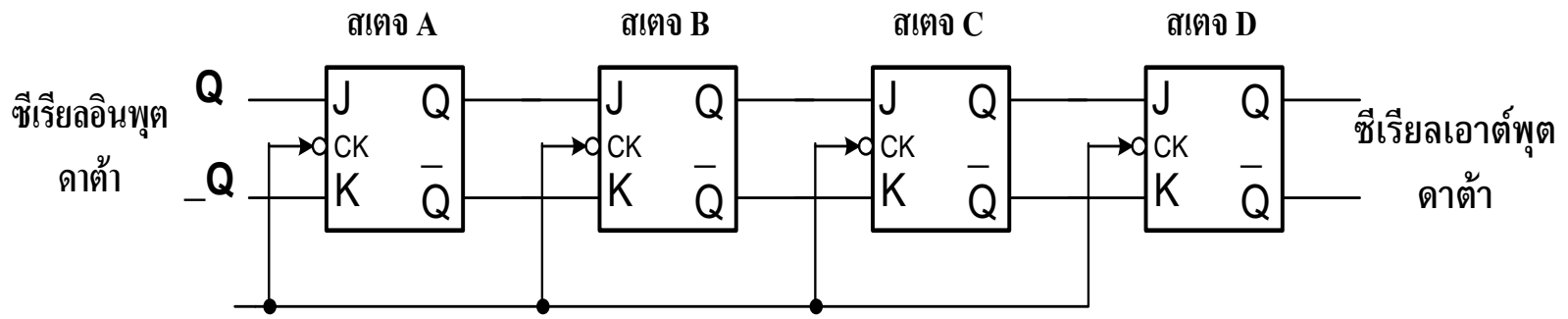(ก) การเลื่อนข้อมูลจากซ้ายไปขวาโดยใช้ D ฟลิปฟลอป



(ข) การเลื่อนข้อมูลจากซ้ายไปขวาโดยใช้ J- K ฟลิปฟลอป

อธิบาย

- จากรูป ก. เป็นการเลื่อนข้อมูลจากซ้ายไปขวาโดยใช้ D ฟลิปฟลอป
- การทำงานคล็อกแรกจะเลื่อนข้อมูลบิตแรกจากอินพุตเข้าสู่ฟลิปฟลอป A ได้ Q_A
- คล็อกที่สองเลื่อนจาก Q_A ไปยัง Q_B พร้อมกับข้อมูลทางอินพุตป้อนเข้าที่ A จะเป็นข้อมูลบิตที่สอง Q_A, Q_B
- คล็อกที่สามจะเลื่อนข้อมูลจาก Q_A ไป Q_B และข้อมูล Q_B ไปยัง Q_C พร้อมกับข้อมูลทางอินพุตป้อนเข้าที่ A จะเป็นข้อมูลบิตที่สาม Q_A, Q_B, Q_C
- คล็อกที่สี่จะเลื่อนข้อมูลจาก Q_A ไปยัง Q_B และข้อมูล Q_B ไปยัง Q_C , ข้อมูล Q_C ไปยัง Q_D พร้อมทั้งข้อมูลบิตสุดท้ายได้ Q_A, Q_B, Q_C, Q_D
- การเลื่อนข้อมูลจึงใช้คล็อกจำนวน 4 พัลส์จึงจะเลื่อนข้อมูลทั้ง 4 บิตอย่างสมบูรณ์
- จากรูป ข. เป็นการนำ J-K ฟลิปฟลอปมาต่อในรูปแบบ T ฟลิปฟลอป
- การทำงานของ J-K ฟลิปฟลอป มีขั้นตอนเหมือนกับ D ฟลิปฟลอปที่กล่าวมา

653 การเลื่อนข้อมูลไปทางซ้าย (Shift-Left Register)

ชิพต์พัลส์	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	1	1	0
4	1	1	0	1

การเลื่อนข้อมูลเข้าไปทางซ้าย 4 ชั้น

การเลื่อนข้อมูลออกไปทางซ้าย 4 ชั้น

ชิพต์พัลส์	D	C	B	A
4	1	1	0	1
5	1	0	1	0
6	0	1	0	0
7	1	0	0	0
8	0	0	0	0


อธิบาย

- วงจรการเลื่อนข้อมูลเข้าไปทางซ้ายจำนวน 4 บิต ข้อมูลที่ทำการเลื่อนคือ 1101
- เริ่มต้นที่คล็อกที่ 0 คือ ไม่มีสัญญาณคล็อก ทำการรีเซ็ตฟลิปฟลอปทุกค่าให้เป็น 0
- คล็อกลูกที่ 1 ป้อนเข้าขณะที่อินพุตมีค่าเท่ากับ 1 ข้อมูล 1 ถูกเก็บที่ฟลิปฟลอป A
- คล็อกลูกที่ 2 ป้อนเข้ามาขณะที่อินพุตยังคงเป็น 1 ข้อมูลจาก A จะส่งไปยัง B ข้อมูลใหม่จะถูกแทนที่ใน A ซึ่งยังมีค่าเท่ากับ 1 อยู่
- คล็อกลูกที่ 3 ส่งมาข้อมูลทางอินพุตเป็น 0 ส่งไปยัง A ข้อมูลที่ A ส่งไปยัง B ข้อมูลที่ B ส่งไปยัง C ได้เป็น (CBA = 110)
- คล็อกลูกที่ 4 ป้อนเข้าอินพุตมีค่าเท่ากับ 1 ส่งไปยัง A เป็น 1 B จะถูกแทนด้วยข้อมูล A เดิมคือ 0 C จะถูกแทนด้วยข้อมูล B และ D จะถูกแทนด้วยข้อมูล C เป็น 1, 1 ตามลำดับ
- สิ้นคล็อกลูกที่ 4 เป็นการเก็บข้อมูล 1101 ไว้


อธิบาย (ต่อ)

- การเลื่อนข้อมูลออกจากตารางเลื่อนข้อมูลออก
- คล็อกกู่กที่5 ป้อนเข้าข้อมูลจาก D ที่เป็น 1 จะถูกส่งออกไป ข้อมูลจาก C ไปแทน D และข้อมูลจาก B ไปแทน C ข้อมูลจาก A ไปแทน B เลื่อนไปทางซ้ายมือ ได้ค่าเป็น **(1010)**
- คล็อกกู่กที่6 ป้อนเข้าข้อมูลจาก D ที่เป็น 1 จะถูกส่งออกไป ข้อมูลจาก C ไปแทน D และข้อมูลจาก B ไปแทน C ข้อมูลจาก A ไปแทน B เลื่อนไปทางซ้ายมือ ได้ค่าเป็น **(0100)**
- คล็อกกู่กที่7 ป้อนเข้าข้อมูลจาก D ที่เป็น 0 จะถูกส่งออกไป ข้อมูลจาก C ไปแทน D และข้อมูลจาก B ไปแทน C ข้อมูลจาก A ไปแทน B เลื่อนไปทางซ้ายมือ ได้ค่าเป็น **(1000)**
- คล็อกกู่กที่8 ป้อนเข้าข้อมูลจาก D ที่เป็น 1 จะถูกส่งออกไป ข้อมูลจาก C ไปแทน D และข้อมูลจาก B ไปแทน C ข้อมูลจาก A ไปแทน B เลื่อนไปทางซ้ายมือ ได้ค่าเป็น **(0000)** สิ้นสุดคล็อกกู่กที่8 ค่าของตัวเก็บข้อมูลเป็น 0 ทั้งหมด

วงจรการเลื่อนข้อมูลจากขวาไปทางซ้าย

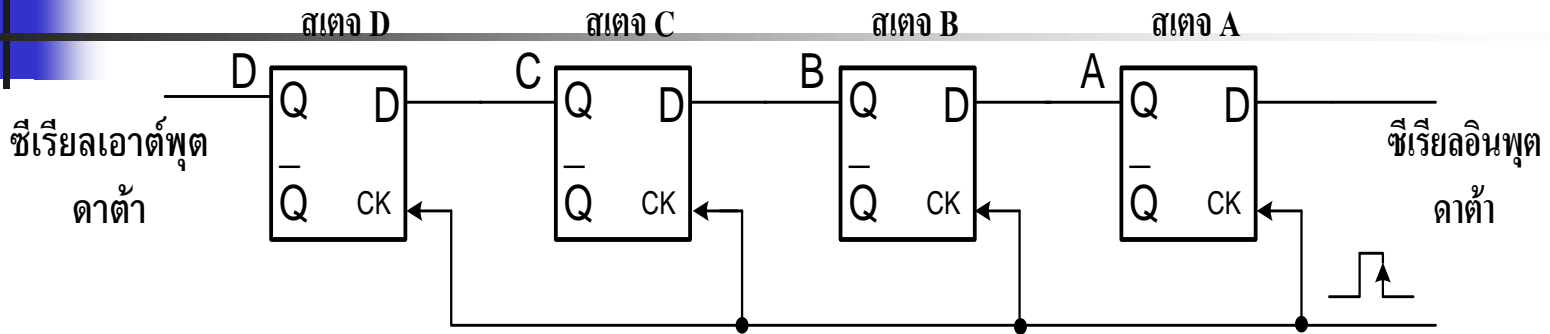

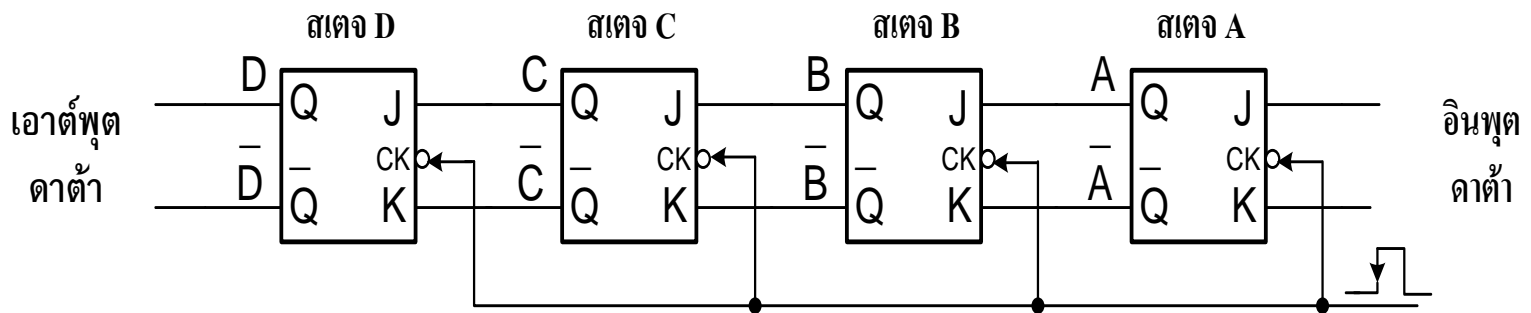(ก) วงจรการเลื่อนข้อมูลจากขวาไปซ้ายโดยใช้ D ฟลิปฟลอป




(ข) วงจรการเลื่อนข้อมูลจากขวาไปซ้ายโดยใช้ J- K ฟลิปฟลอป

อธิบาย


- วงจรจากรูป ก. เป็นการเลื่อนข้อมูลจากขวาไปซ้ายโดยใช้ D ฟลิปฟลอป
- การทำงานคล็อกแรกจะเลื่อนข้อมูลบิตแรกจากอินพุตเข้าสู่ฟลิปฟลอป A
- คล็อกที่สองเลื่อนจาก Q_A ไปยัง Q_B พร้อมกับข้อมูลทางอินพุตป้อนเข้าที่ A จะเป็นข้อมูลบิตที่สอง
- คล็อกที่สามจะเลื่อนข้อมูลจาก Q_A ไป Q_B และข้อมูล Q_B ไปยัง Q_C พร้อมกับข้อมูลทางอินพุตป้อนเข้าที่ A จะเป็นข้อมูลบิตที่สาม
- คล็อกที่สี่จะเลื่อนข้อมูลจาก Q_A ไปยัง Q_B และข้อมูล Q_B ไปยัง Q_C , ข้อมูล Q_C ไปยัง Q_D พร้อมทั้งข้อมูลบิตสุดท้าย
- การเลื่อนข้อมูลจึงใช้คล็อกจำนวน 4 พัลส์จึงจะเลื่อนข้อมูลทั้ง 4 บิตอย่างสมบูรณ์
- วงจรจากรูป ข. เป็นการนำ J-K ฟลิปฟลอปมาต่อในรูปแบบ T ฟลิปฟลอป
- การทำงานของ J-K ฟลิปฟลอป มีขั้นตอนเหมือนกับ D ฟลิปฟลอปที่กล่าวมา

654 การเลื่อนข้อมูลแบบวนรอบกลับ (Shift Around Register)

 Shift Around Register ป้อนข้อมูลเข้าแบบขนาน



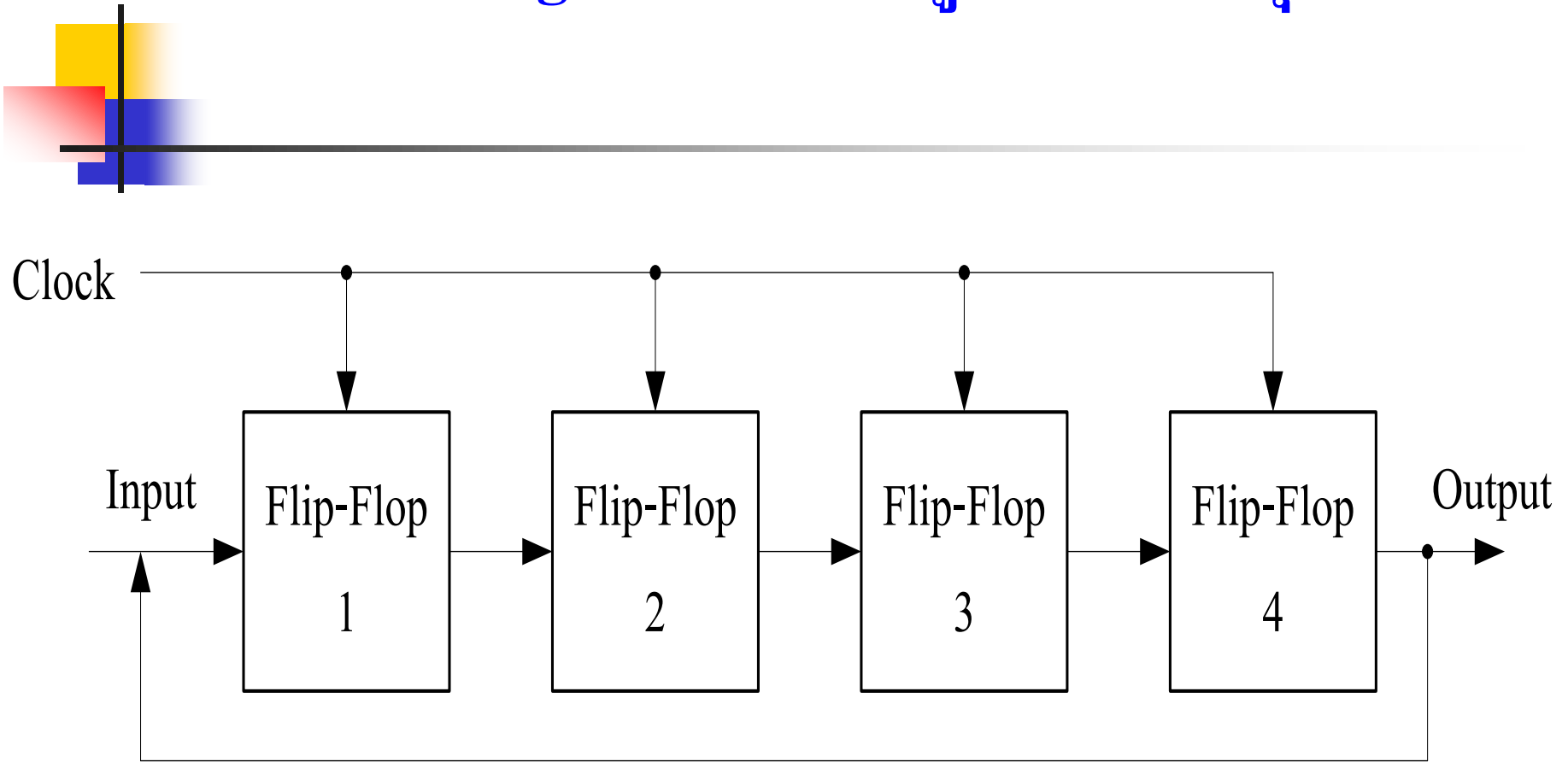
Shift Around Register ป้อนข้อมูลเข้าแบบอนุกรม



ลักษณะของ Register แบบนำเข้า - นำออกสัญญาณข้อมูลครั้งละบิตแบบวนรอบ

Register แบบนำเข้า-นำออก

ในลักษณะวนรอบโดยใช้ D Flip-Flop

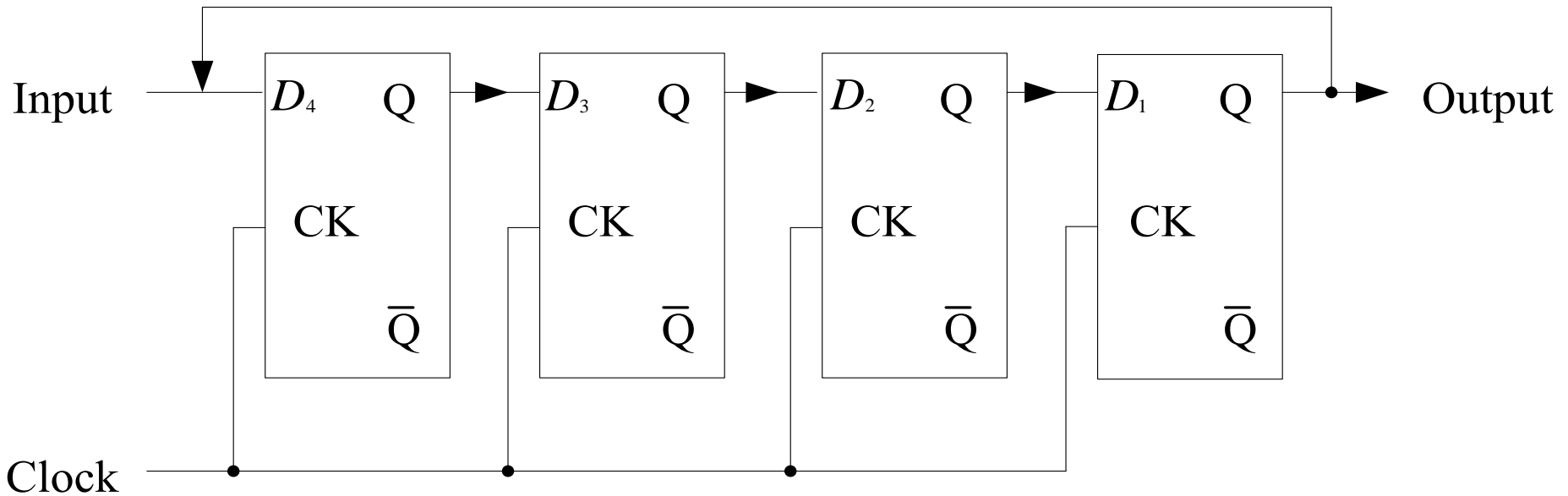


Register แบบนำเข้า-นำออกครั้งละบิตในลักษณะวนรอบโดยใช้ D Flip-Flop

อธิบาย

- การเลื่อนข้อมูลแบบใช้ D ฟลิปฟลอปในรูปแบบวนรอบ
- การป้อนของข้อมูลเข้าเป็นแบบ Serial ขนาด 4 บิตป้อนเข้าจนครบเพียงครั้งเดียว
- ข้อมูลที่ส่งภายในจะส่งซึ่งกันและกันแบบวนรอบ
- ข้อมูลจะถูกส่งภายในได้คล้อยจาก D_1 ไปยัง D_4 จาก D_4 ไปยัง D_3 จาก D_3 ไปยัง D_2 จาก D_2 ไปยัง D_1 ข้อมูลจะวนอย่างนี้ตลอด
- การเปลี่ยนข้อมูลภายในโดยการเซต หรือรีเซตที่ฟลิปฟลอป
- การเลื่อนข้อมูลแบบนี้เป็นการรักษาข้อมูลที่ส่งไปทางเอาต์พุตที่ไม่ให้สูญหายขณะการส่งออกก็จะนำไปเก็บไว้ในรูปแบบวนด้วย

วงจรการเลื่อนข้อมูลแบบวนรอบกลับ

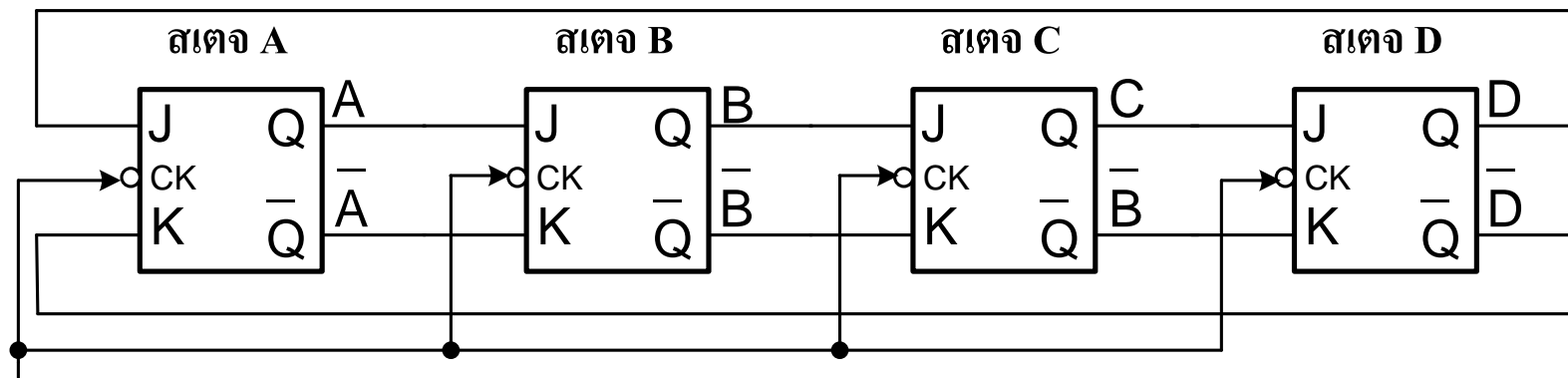

ชิพต์พัลส์

การเลื่อนข้อมูลแบบวนรอบกลับ 4 ชั้น


ชิพต์พัลส์	A	B	C	D
0	1	1	0	1
1	1	1	1	0
2	0	1	1	1
3	1	0	1	1
4	1	1	0	1

The table illustrates the 4-bit circular shift register's operation over 5 clock pulses. The initial state (0) is 1101. After each pulse, the bits shift one position to the right, with the rightmost bit wrapping around to the leftmost position. Red arrows and circles highlight the bit transitions between states.

อธิบาย

- การทำงานของวงจรเลื่อนข้อมูลแบบวนรอบแบบใช้ J-K
- ในสถานะเริ่มต้นเรากำหนดค่าเก็บข้อมูลเป็น 1101 ด้วยการควบคุมการเซ็ตหรือรีเซ็ต ของ PR หรือ CLR ซึ่งกล่าวมาแล้ว
- ขณะไม่มีพัลส์ควบคุมจะเป็น 1101 เป็นค่าข้อมูลในฟลิปฟลอป A,B,C,D ตามลำดับ
- เมื่อมีพัลส์แรกเข้าข้อมูลจาก D จะถ่ายไปยัง A และข้อมูล A จะถูกถ่าย ไปยัง B , C, D ตามลำดับ ในช่วงคล็อกแรก
- ในช่วงคล็อกถัดมาก็จะมีการถ่ายข้อมูลดังเช่นคล็อกแรกจากข้อมูลทางซ้ายมือ ไปยังขวามือจนครบรอบ คือ 4 ลูก
- ข้อมูลที่เกิดจากการวนครบรอบ จะเป็นเหมือนข้อมูลครั้งแรก เรียกว่าข้อมูล 1 Cycle

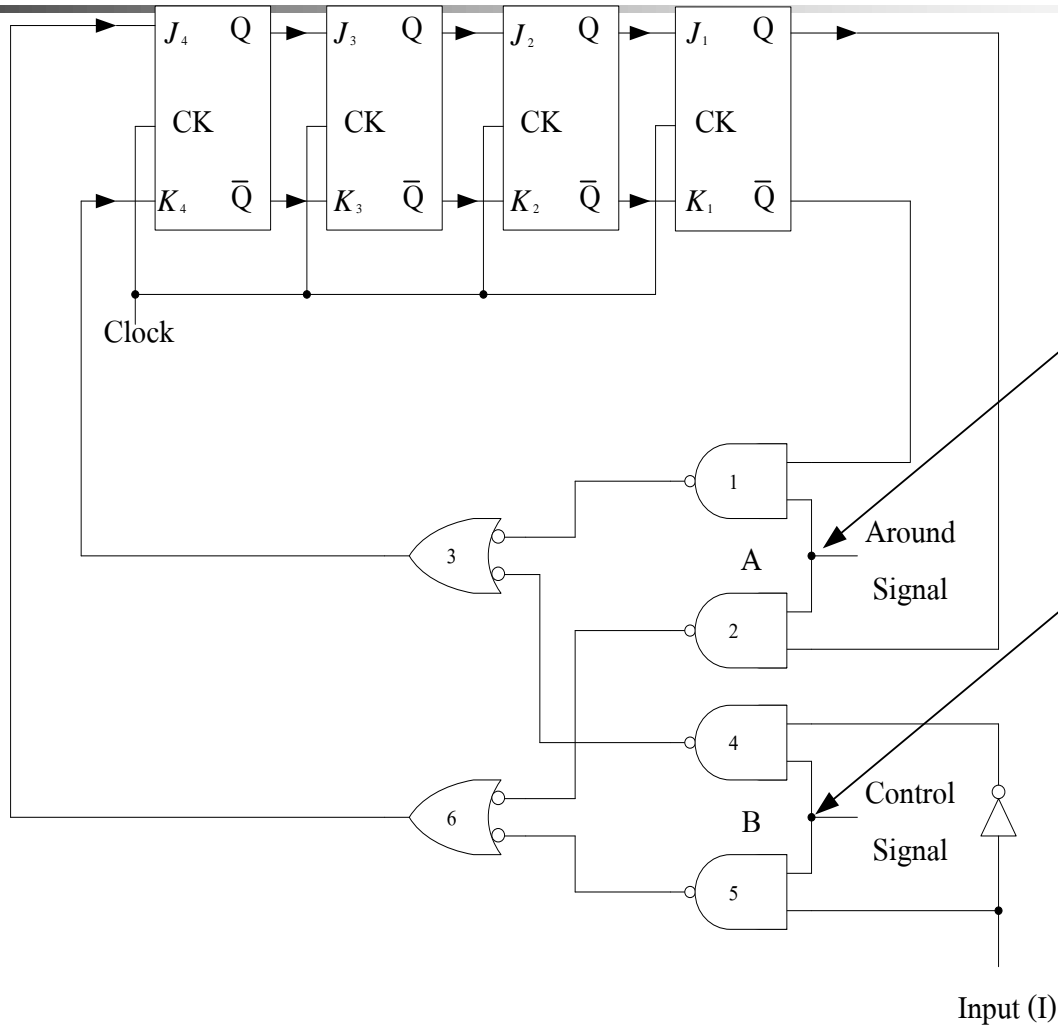
วงจรการทำงานของวงจรแบบ Shift Around Register



อธิบาย

- การทำงานของ Register ในรูปแบบอนุกรมเข้า และอนุกรมออก โดยใช้ J-K ฟลิปฟลอป
- สามารถสร้างจาก J-K ฟลิปฟลอปเป็นการเก็บข้อมูลชั่วคราวไม่ให้สูญหาย เป็นแบบวนรอบตัว พร้อมกับส่งข้อมูล ไปใช้งานด้วย สามารถนำค่าออกจาก Q_1
- การทำงานของในรูปแบบการทำงานที่เป็นตัวเก็บข้อมูล
- การรับข้อมูลทางอินพุต (1) Gate 5,6 จะทำงานให้เอาต์พุตเป็น 1 ป้อนไปยังอินพุต J_4 เป็นการเซตฟลิปฟลอป เมื่ออินพุตเป็น 1 พร้อมสัญญาณคล็อก
- การรับข้อมูลทางอินพุต (0) Gate 4,3 จะทำงานให้เอาต์พุตเป็น 1 ป้อนไปยังอินพุต K_4 จะทำการรีเซต เข้าเมื่ออินพุตเป็น 0 พร้อมสัญญาณคล็อก
- ในทำนองเดียวกันเราสามารถนำเอาต์พุตจากฟลิปฟลอป 1 มาควบคุมการทำงานในรูปแบบวนรอบตัว โดยผ่าน Gate 1,2


การทำงานของ Register ในโหมดปกติ

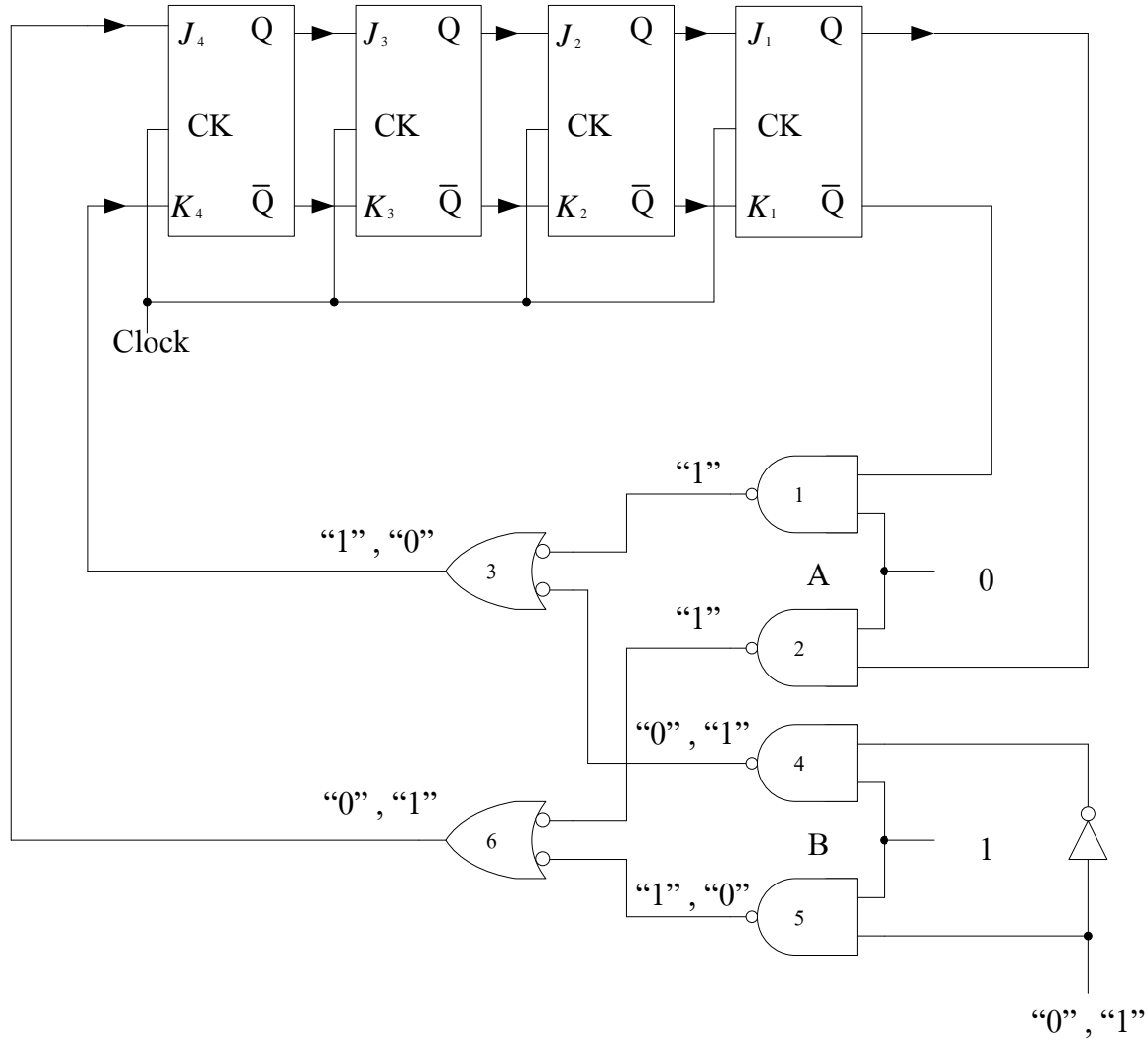

อธิบาย

- การทำงานของ Register ให้มีการทำงานในโหมดปกติจะเริ่มทำงานเมื่อคลิก เปลี่ยนจาก 0 ไปเป็น 1 พร้อมขณะที่มีการควบคุมดังนี้
- ป้อนสัญญาณ Control Signal เป็น 1 ที่จุด B จุด A ป้อนค่า 0 เกต 4,5 พร้อมทั้ง จะทำงาน เพื่อป้อนสัญญาณให้กับเกต 3,6 ทำงานต่อ
- การทำงานของเกต 3 ซึ่งจะทำการรีเซ็ต ฟลิปฟลอป 4 จะทำงานก็ต่อเมื่อได้อินพุตเป็น 0 ซึ่งถูกป้อนมาจากเอาต์พุตของเกต 4 นั้นหมายความว่าอินพุตของข้อมูลจะต้องป้อน 0
- การทำงานของเกต 6 ซึ่งจะทำการรีเซ็ต ฟลิปฟลอป 4 จะทำงานก็ต่อเมื่อมีอินพุต เป็น 0 ซึ่งถูกป้อนมาจากเอาต์พุตเกต 5 นั้นหมายความว่าอินพุตข้อมูลจะต้องมีค่าเป็น 1
- การทำงานนี้จะส่งข้อมูลจากฟลิปฟลอป 4 ไปยังฟลิปฟลอป 32.....1 เมื่อ ครบรอบจำนวน 4 ลูก
- โหมดการทำงานนี้เป็นกรนำข้อมูลป้อนเข้าทางอินพุต ควบคุมการทำงานที่ B


การทำงานของ Register ในโหมดวงรอบ

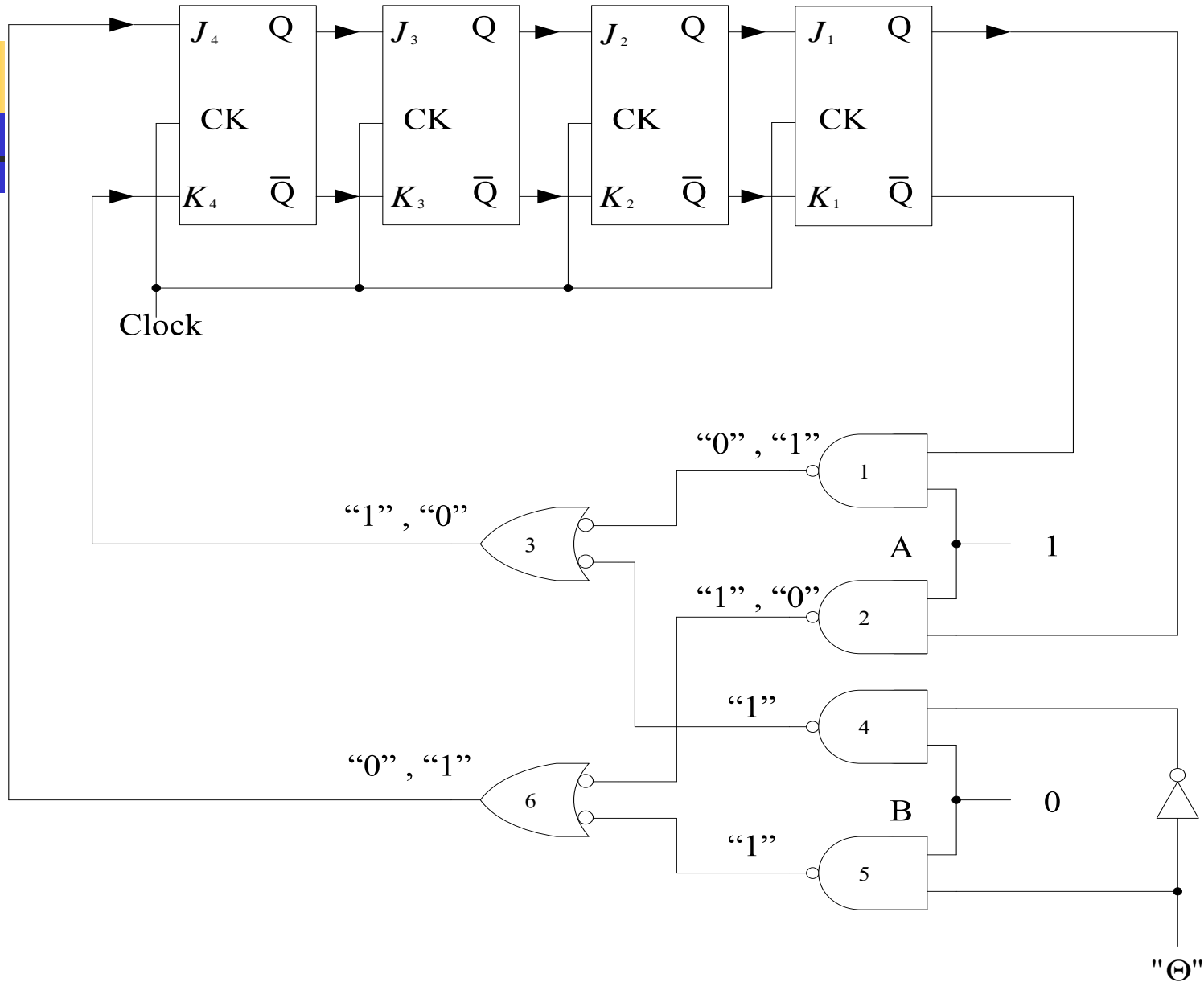

อธิบาย

- การทำงานใน โหมควนรอบเพื่อทำการส่งข้อมูล จุด A จะป้อนค่า 1 จุด B จะป้อนค่าเป็น 0
- ข้อมูลที่เกิดที่เอาต์พุตของฟลิปฟลอป 1 จะถูกป้อนไปยังเกต 1,2 ที่มีค่า Complement ซึ่งกันและกัน
- เกต 1 จะทำงานร่วมกับเกต 3 เพื่อทำการรีเซ็ตฟลิปฟลอป 4 เมื่อป้อนสัญญาณที่ Q ที่มีค่าเท่ากับ 0 $\overline{Q} = 1$ เอาต์พุตเกต 3 จะมีค่าเป็น 1 พร้อมกับคล็อกทางอินพุตของฟลิปฟลอป 4 ค่าเอาต์พุตจะเป็น 0
- ในทำนองเดียวกันสัญญาณทางเกต 2 , 6 จะทำหน้าที่เป็นการเซ็ตฟลิปฟลอป 4
- เมื่อป้อน $Q = 1, \overline{Q} = 0$ เกต จะมีค่าเป็น 1 สัญญาณจะควบคุมที่ J ของฟลิปฟลอป 4 จะทำการเซ็ตค่า Q_4

 
655 การเลื่อนข้อมูลแบบขนาน Parallel In , Parallel Out



Data out

การเลื่อนข้อมูลเข้าและออกแบบขนาน

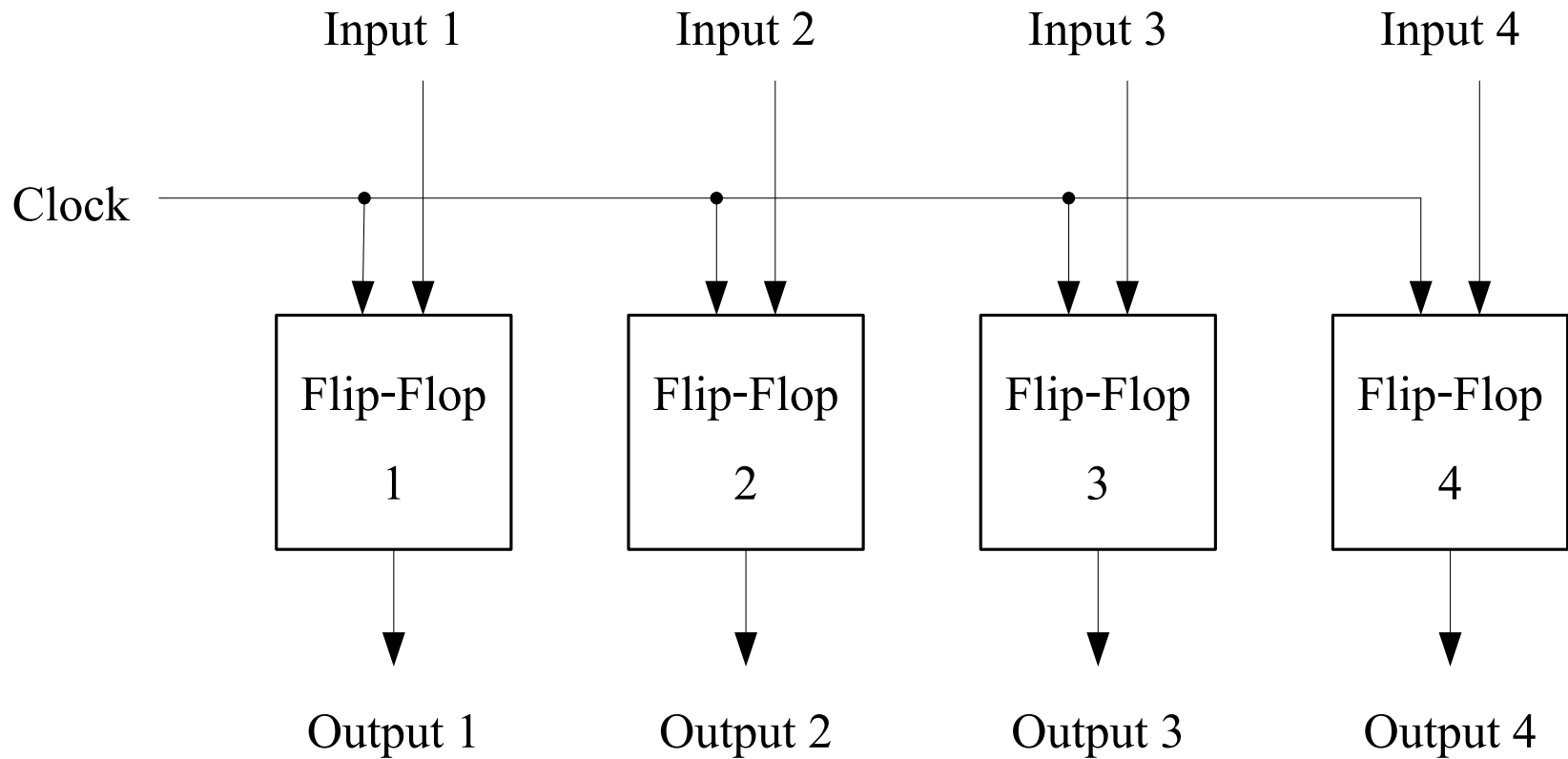(parallel in parallel out shift register)




ลักษณะของ Register แบบนำเข้า-นำออก พร้อมกันทุกบิต (แบบขนาน)

อธิบาย

- หลักการพื้นฐานวงจรเก็บข้อมูลแบบขนานจะต่อฟลิปฟลอปแต่ละบิตอย่างอิสระ
- ข้อมูลทางอินพุตป้อนเข้าเป็น Input 1, 2, 3, 4
- ฟลิปฟลอปจำนวนขนาด 4 บิต ต่อแยกกันทั้งทางอินพุต และเอาต์พุต โดยมี Ck ที่ต่อร่วมกัน
- ฟลิปฟลอป 1 และ 2, 3, 4 สามารถนำ ฟลิปฟลอปชนิด D, J-K, R-S, T มาสร้างให้เป็นแบบชนิด D ฟลิปฟลอป
- คล็อกที่ 1 เข้ามาเป็นการนำข้อมูลจากอินพุตเข้ามาเก็บ (Store)
- คล็อกที่ 2 เข้ามาเป็นการนำข้อมูลจากเอาต์พุตฟลิปฟลอปส่งออกไปใช้งาน
- สัญญาณถูกนำออกไปใช้งาน นำออกจากเอาต์พุต 1,2,3,4

การเคลื่อนข้อมูลแบบขนาน (parallel data transfer)

วงจรการเคลื่อนข้อมูลแบบขนาน

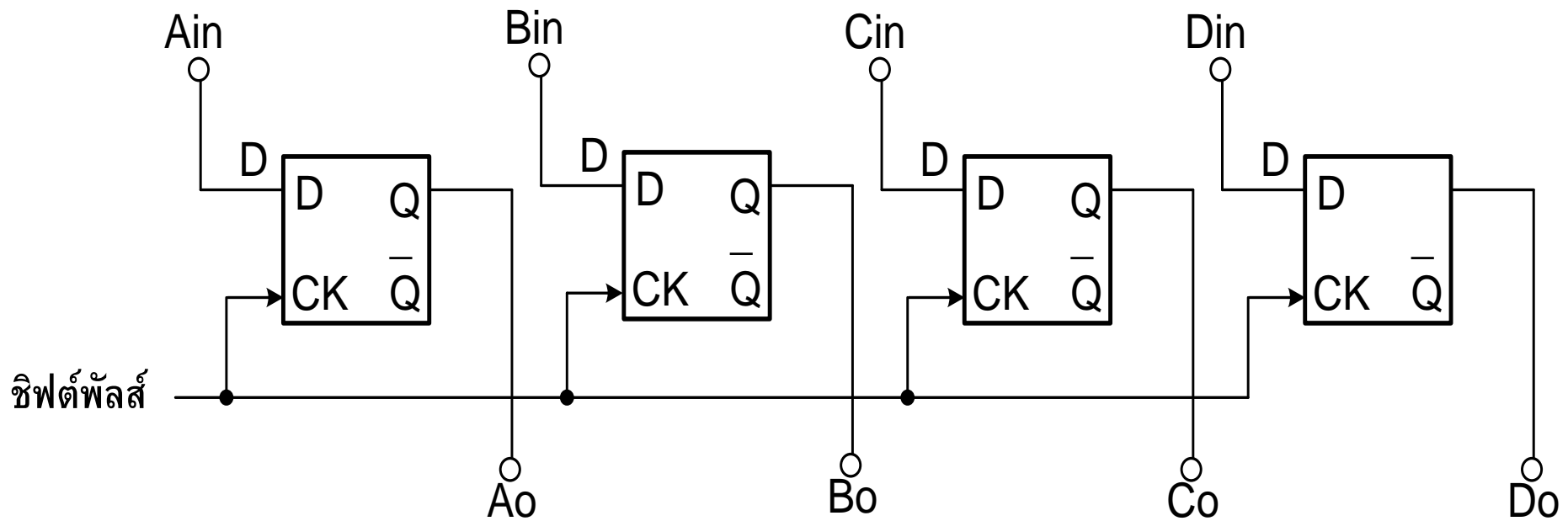


อธิบาย

- ข้อมูลทางอินพุตที่ป้อนเข้ามา $A_{in}, B_{in}, C_{in}, D_{in}$
- ข้อมูลที่ป้อนเข้าฟลิปฟlop เมื่อมีสัญญาณชิฟต์พัลส์เข้ามา 1 ลูก
- ข้อมูลในฟลิปฟลอปนั้นจะถูกเลื่อนไปที่ขา Q ของ D ฟลิปฟลอปแต่ละตัว ซึ่งเป็นไปตามหลักการทำงานของ D ฟลิปฟลอป
- ข้อมูลที่เอาต์พุตที่ได้คือ A_o, B_o, C_o, D_o จะมีข้อมูลเหมือนกับ $A_{in}, B_{in}, C_{in}, D_{in}$ ซึ่งวงจรนี้เรียกว่าการเลื่อนข้อมูลแบบข้อมูลอินพุตขนานและเอาต์พุตขนาน (Parallel In-Parallel Out Shift Register)
- การนำข้อมูลออกไปใช้งาน โดยป้อนชิฟต์พัลส์ที่ 2 เข้ามาก็สามารถนำค่า A_o, B_o, C_o, D_o ออกไปใช้งาน
- การทำงานโดยเลื่อนข้อมูลทั้ง 4 บิต เข้าพร้อมกันและเลื่อนข้อมูลออกขนาด 4 บิต พร้อมกันจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการเลื่อนนับเป็นข้อดีของตัวเก็บข้อมูลแบบนี้

Register แบบนำเข้า-นำออกพร้อมกันทุกบิต

Parallel In Parallel Out/Shift Right

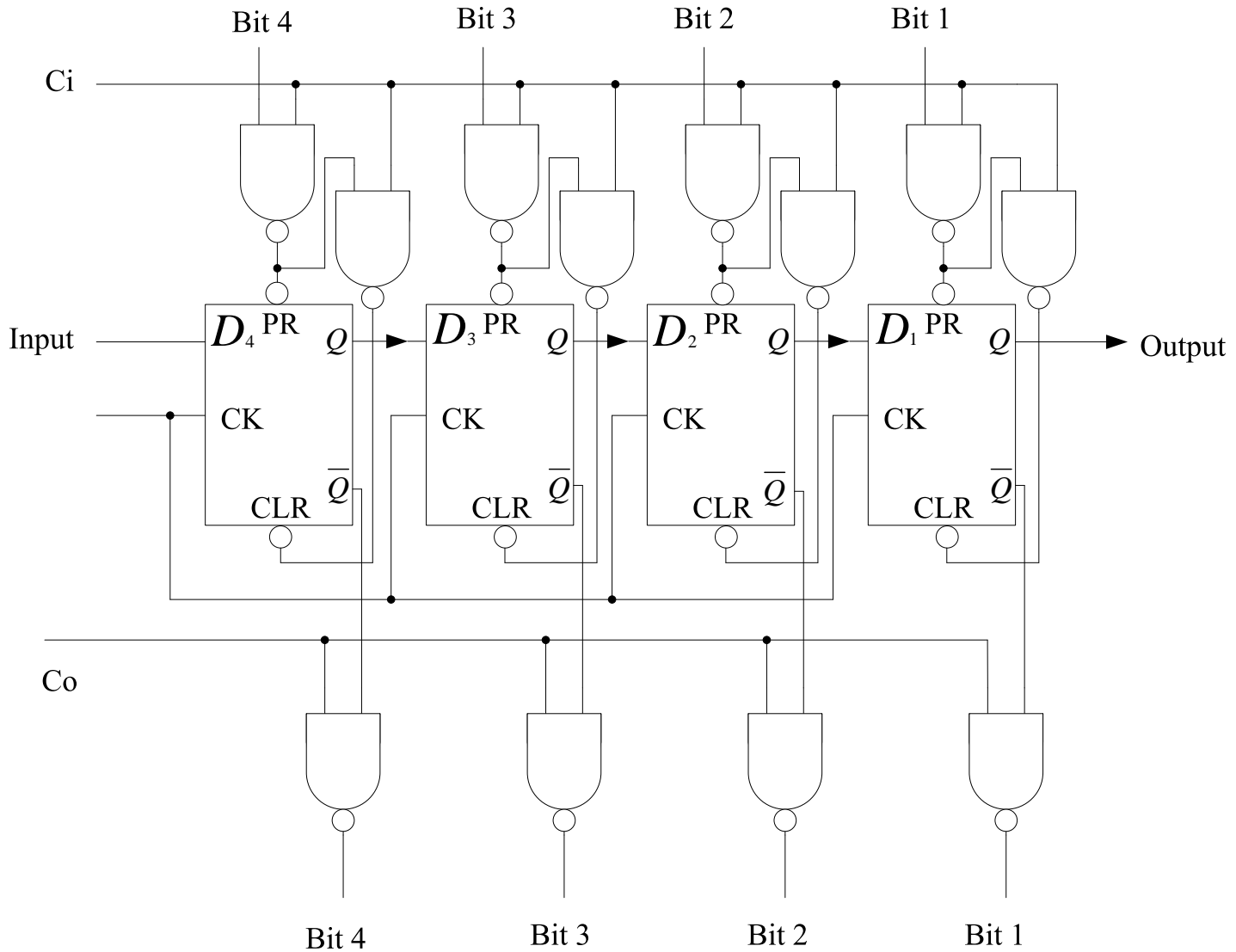

อธิบาย


- จากวงจรสามารถส่งข้อมูลแบบขนาน หรือแบบอนุกรมก็ได้ ขึ้นกับการควบคุม
- การส่งในรูปแบบอนุกรมโดยใช้ C_k ทำงานร่วมกับอินพุต D
- ส่วนการนำข้อมูลออกก็ใช้ C_k ทำงานร่วมกับเอาต์พุต Q_1 มีหลักการทำงานเหมือนกับทำงานในรูปแบบ Serial In , serial Out
- การส่งข้อมูลเข้าแบบขนานพร้อมกันทุกบิต และออกพร้อมกันทุกบิต
- ข้อดีของวงจรนี้ยังสามารถป้อนข้อมูลเข้าได้ 2 แบบ คือ ขนาน/อนุกรม
- การทำงานในรูปแบบการส่งข้อมูลแบบขนานพร้อมกันทุกบิต
- การส่งข้อมูลออกเป็นแบบขนานเหมือนกับทางอินพุต
- C_i ทำหน้าที่ลำเลียงข้อมูลเข้าโดยค่าระดับสัญญาณเป็น 1 ผ่านการควบคุมที่ PR
ค่าระดับสัญญาณเป็น 0 ผ่านการควบคุมที่ CLR

อธิบาย (ต่อ)

- หลักการนำข้อมูลป้อนเข้าในระบบ ได้กล่าวในเบื้องต้นของการนำข้อมูลเข้ามาแล้ว
- c_0 จะนำข้อมูลออกไปใช้งาน ถูกควบคุมด้วยแชนด์เกต โดยนำค่าคอมพลีเมนต์ของ Q มาควบคุม
- ข้อมูลที่ได้ออกมาจะเป็นไปตามข้อมูลจริงมีค่าเท่ากับ Q
- การนำข้อมูลเข้าโดยใช้ c_1 ควบคุมที่มีค่าระดับ 1 ส่วนการนำข้อมูลออกโดยใช้ c_0 ควบคุม ค่าระดับสัญญาณเป็น 1 สำหรับการส่งข้อมูลออก

วงจรการเลื่อนข้อมูลเข้าและออกแบบขนานไปทางซ้ายมือ

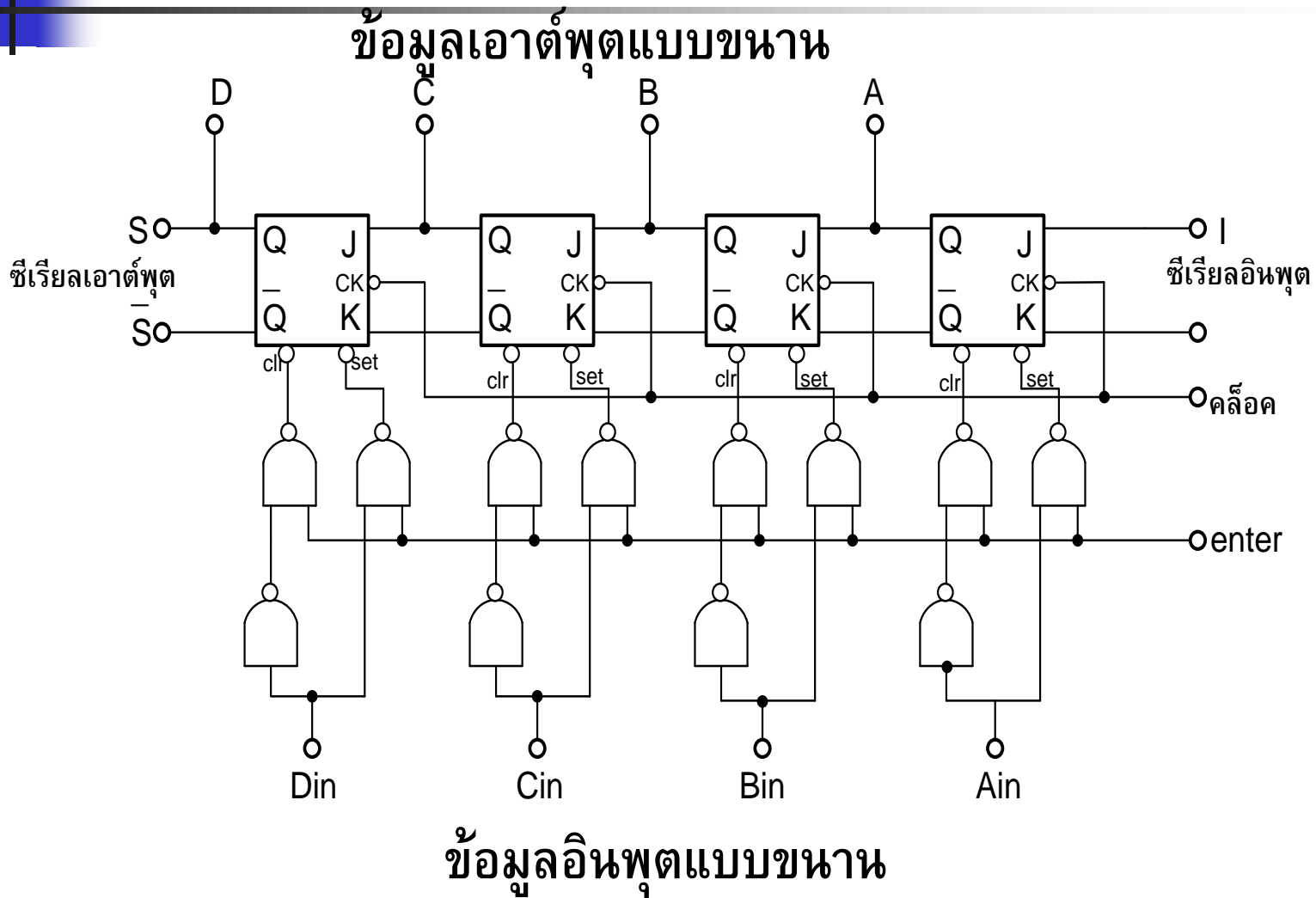Parallel In Parallel Out/Shift Left Register






อธิบาย

- วงจรเลื่อนข้อมูลแบบขนานนี้ สามารถใช้ในการเลื่อนข้อมูลได้ในรูปแบบขนาน และอนุกรมที่กล่าวมา
- การเลื่อนเข้าแบบขนานประกอบด้วย $D_{in}, C_{in}, B_{in}, A_{in}$ ทำงานร่วมกับขา Enter
- การเลื่อนออกแบบขนานประกอบด้วย D, C, B, A ทำงานร่วมกับขา คล็อก
- การเลื่อนเข้าแบบอนุกรมใช้ J, K เป็นตัวป้อนข้อมูลทางอินพุต
- ถ้าต้องการเลื่อนข้อมูลเข้าเป็นค่า 1 ป้อนเข้าที่ J ถ้าต้องการ 0 ป้อนเข้าที่ K ด้วยระดับสัญญาณ 1 พร้อมกับคล็อก ตามบิตที่จะเลื่อนเช่น 4 บิตก็ใช้ 4 คล็อก
- การเลื่อนข้อมูลออกแบบอนุกรมสามารถนำออกจาก Q หรือ Complement Q พร้อมกับ คล็อก บิตที่ 5-8 ก็จะได้ข้อมูลครบทุกบิต

656 การเลื่อนข้อมูลเข้าแบบขนานและเลื่อน ข้อมูลออกแบบอนุกรม

Parallel In , Serial Out

 

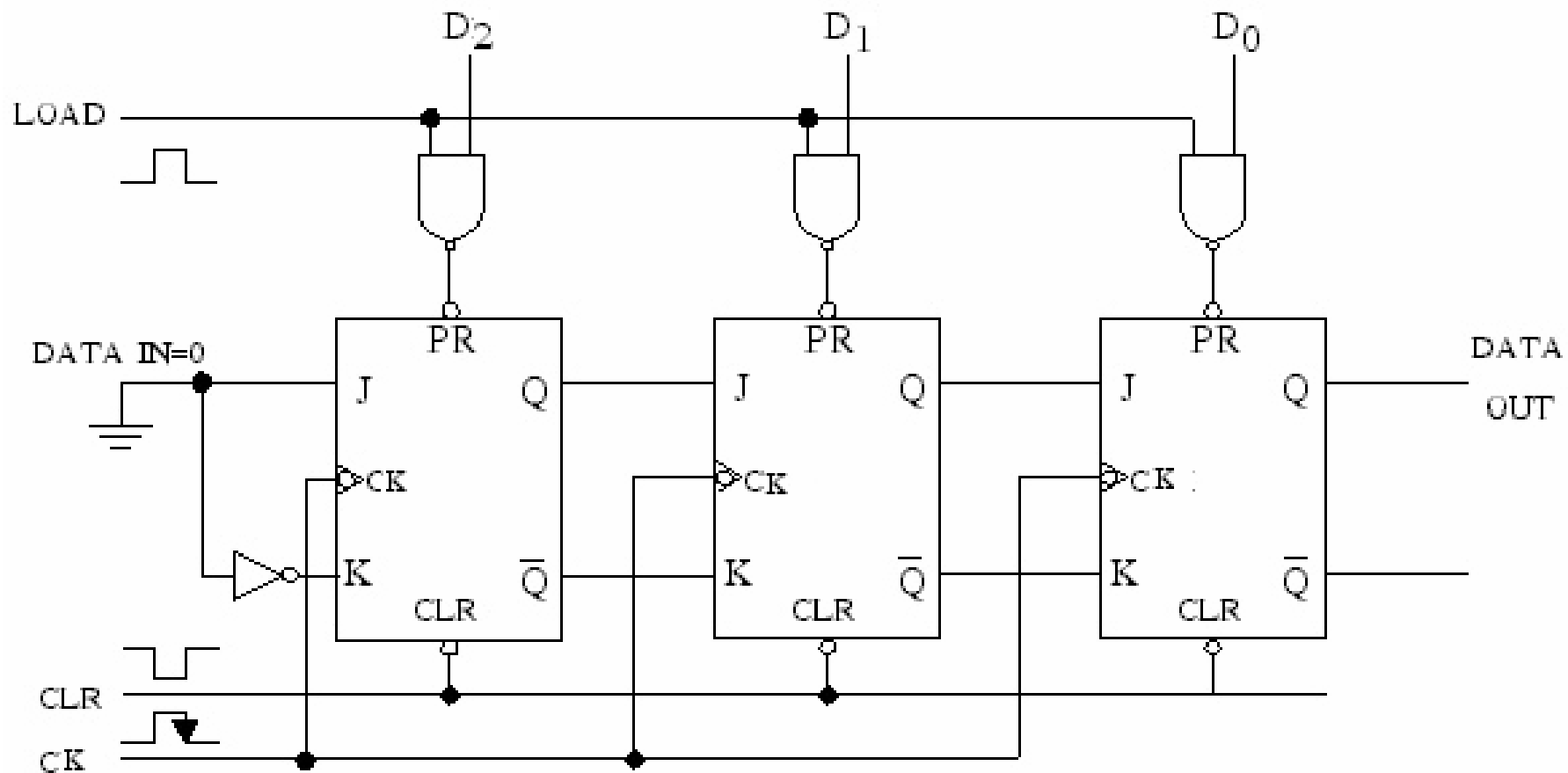 


อธิบาย

- รูปวงจรเลื่อนข้อมูลทางเข้าเป็นแบบขนาน ทางออกเป็นแบบอนุกรม (Parallel In Serial Out) หรือเรียกย่อว่า PISO
- การนำเอา JK ฟลิปฟลอปมาใช้ในการเลื่อนข้อมูล ต่อในรูปแบบการเก็บข้อมูล
- จังหวะแรก สัญญาณ CLR จะทำการกำหนดค่าเริ่มต้นของฟลิปฟลอปแต่ละตัว ให้มีค่า 0
- ข้อมูลที่ต้องการจะ Load เข้ามาแบบขนานจะต้องป้อนอินพุตเข้ามารอไว้ที่ D_2, D_1, D_0
- เมื่อได้รับสัญญาณ Load สัญญาณ คล็อก ที่อินพุตของ Load จะเปลี่ยนจากระดับ 0 ไปเป็นระดับ "1" จะเป็นการ Load ได้รับข้อมูลเข้า
- ข้อมูลที่อินพุต จะไปปรากฏที่เอาต์พุตของแนนด์เกต ในลักษณะกลับค่าจากอินพุต
- การควบคุมตัวเก็บข้อมูล JK ฟลิปฟลอปจะใช้ช่วง Negative Edge ในการควบคุม สัญญาณ Preset
- นั้นหมายความว่าสัญญาณอินพุตมีค่าเท่ากับ 1 ที่จะบังคับให้ทางเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 1 เป็นการนำข้อมูลทางเอาต์พุตออกไปใช้งาน

Register แบบนำเข้าพร้อมกันทุกบิต นำออกครั้งละ 1 บิต

(Parallel In Series Out)

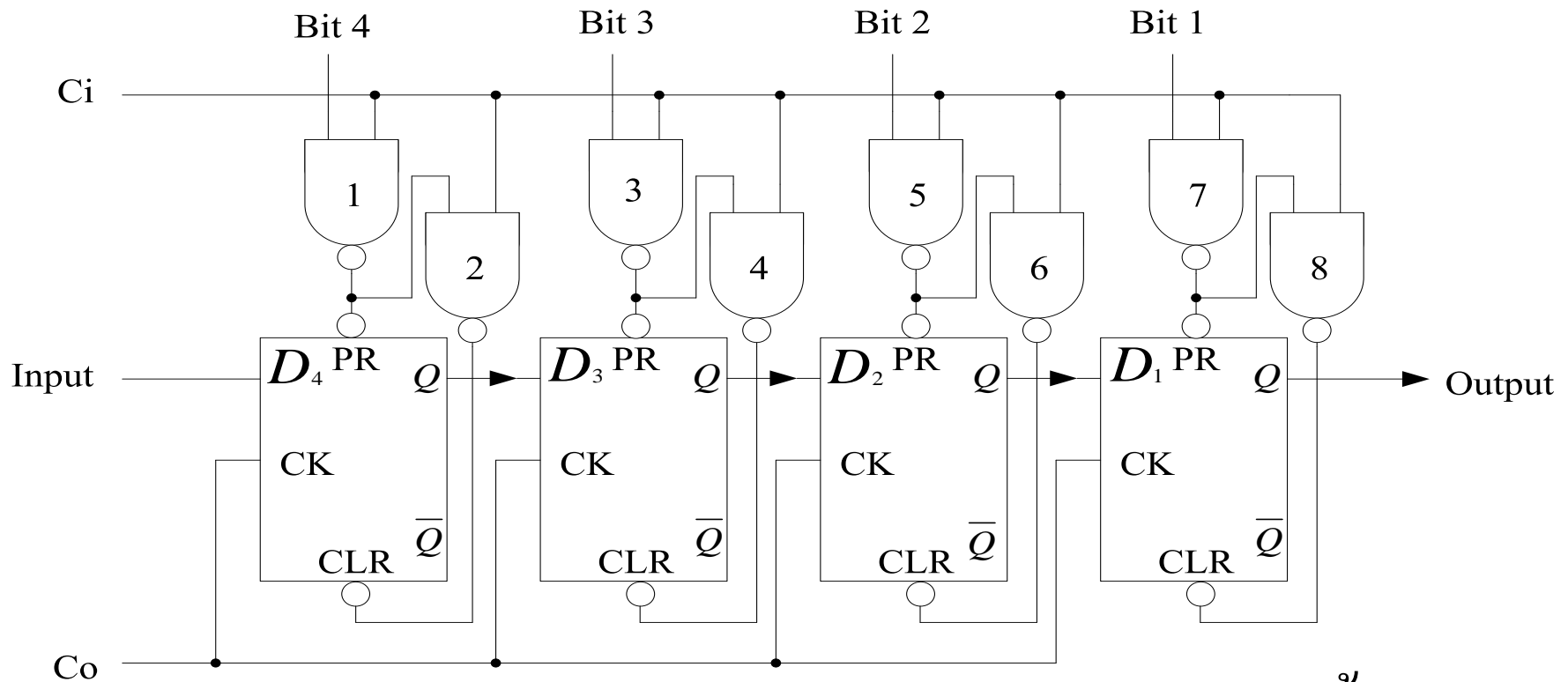


วงจร Register แบบนำเข้าพร้อมกันทุกบิต-นำออกครั้งละบิต

อธิบาย


- การทำงานของวงจร Register ขนาด 4 บิต แบบนำข้อมูลเข้าพร้อมกัน
- แนนด์เกตทุกตัว 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 เป็นแนนด์เกตที่ทำหน้าที่ควบคุมอินพุตที่ป้อนเข้า Register ถูกควบคุมโดย C_i ที่ Active High
- แนนด์เกต 1 , 3 , 5 , 7 จะทำงานตรงข้ามกับแนนด์เกต 2 , 4 , 6 , 8
หมายความว่า
 - Data เป็น 1 แนนด์เกต 1,3,5,7 จะทำการเซตฟลิปฟลอปให้ค่าเอาต์พุตเท่ากับ 1
 - Data เป็น 0 แนนด์เกต 2,4,6,8 จะทำการรีเซตฟลิปฟลอปให้ค่าเอาต์พุตเท่ากับ 0

การเลื่อนข้อมูลเข้าแบบอนุกรมและข้อมูลออกแบบขนาน

Serial In , Parallel Out

 


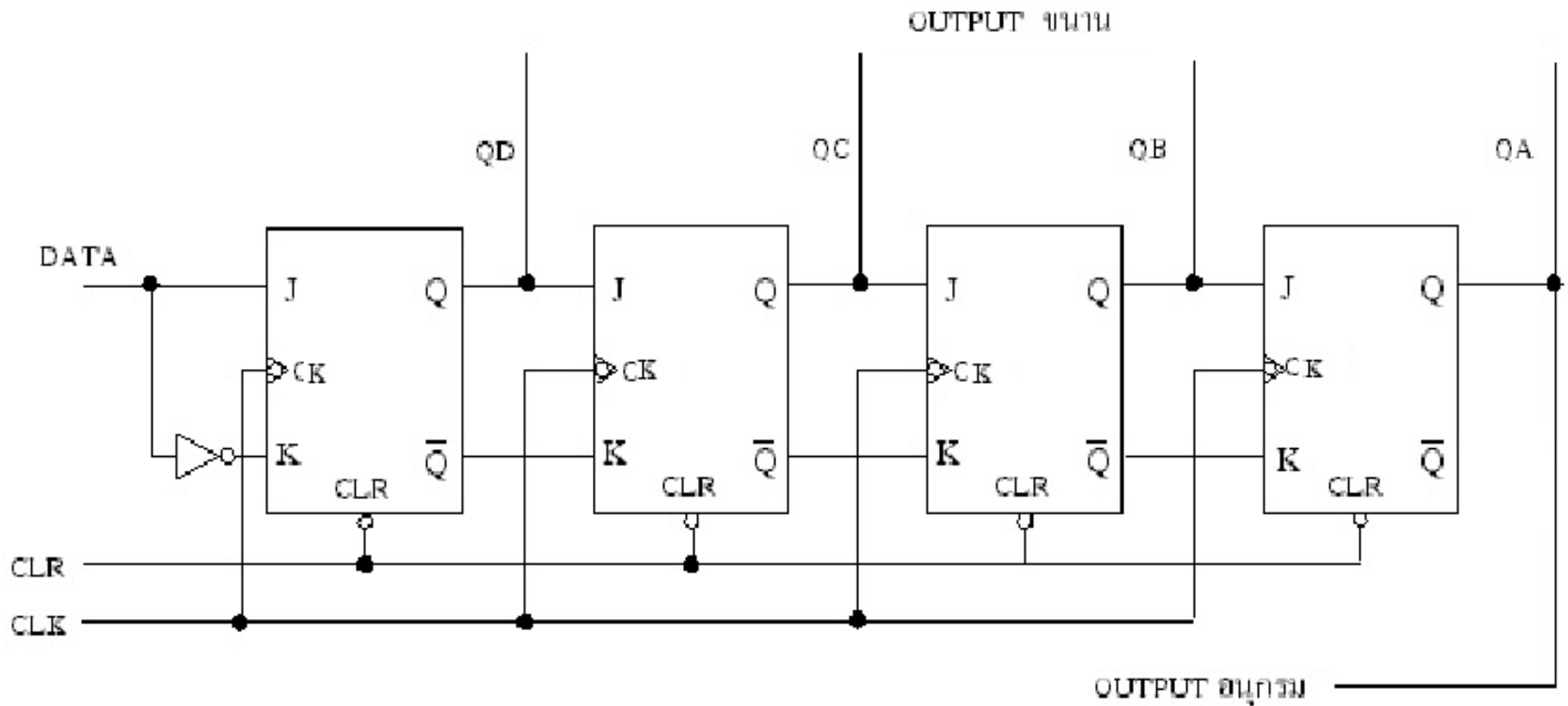รูปแสดงวงจรการเลื่อนข้อมูลเข้าอนุกรมออกขนาน โดยใช้ JK ฟลิปฟลอป




ตัวอย่างการใช้ฟลิปฟล็อปชนิด D ในการเลื่อนข้อมูลแบบ

รับเข้าอนุกรม และส่งออกแบบขนาน

 

Timing diagram ของวงจรเลื่อนข้อมูล

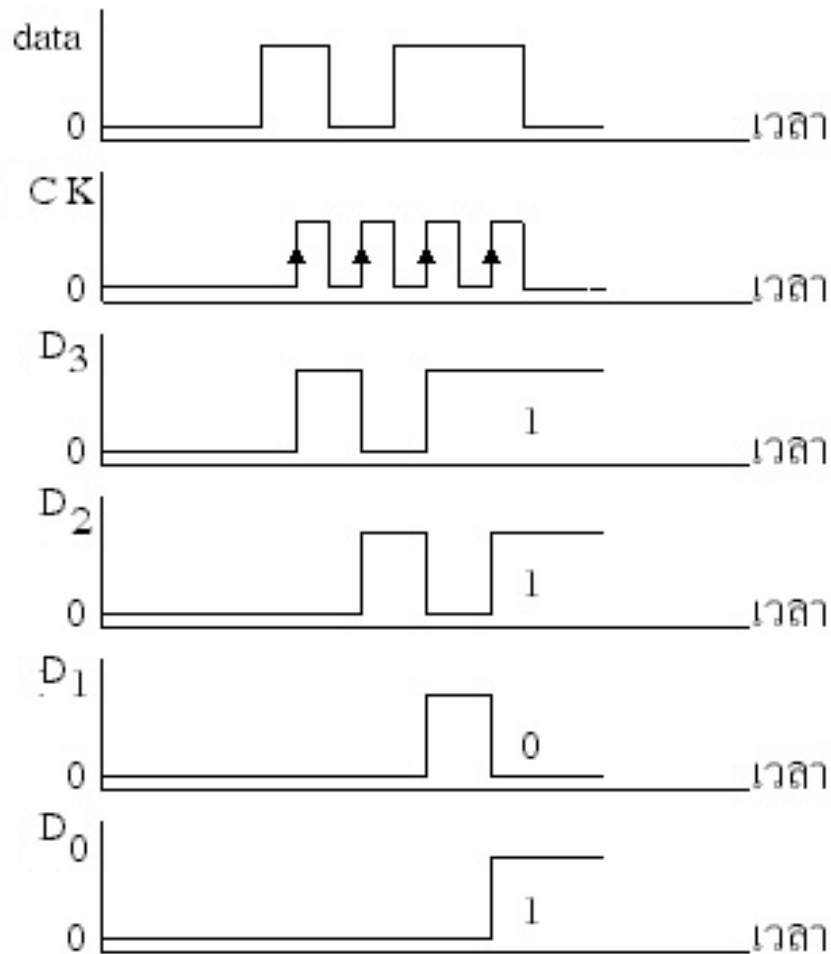

อธิบาย


- หลังจากมีสัญญาณ คลื่นก็เข้ามาครบ 4 ลูก ข้อมูลที่ส่งเข้ามาในจังหวะที่สัมพันธ์กับสัญญาณ คลื่น จะปรากฏออกมาที่ขา D_3 , D_2 , D_1 และ D_0
- การรับข้อมูลแบบอนุกรมในลักษณะนี้สัญญาณ คลื่น ของฝ่ายรับจะต้อง มีคาบเวลาเท่ากับสัญญาณ คลื่น ของฝ่ายหลัง (แต่ไม่จำเป็นต้องเป็น สัญญาณเดียวกัน) ข้อมูลที่รับได้จึงจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง



อธิบาย

ในการส่งข้อมูลแบบอนุกรมและตัวรับแบบอนุกรมนี้
ไม่มีใช้ในการรับส่งข้อมูลทั่วไป แต่ใช้เพื่อหน่วยเวลาของ
ข้อมูล หากต้องการ หน่วยเวลาของข้อมูลไป 1 ช่วงสัญญาณ
นาฬิกาได้ฟิลิปฟลอปชนิต D จำนวน 1 ภาค และเพิ่มขึ้นทุก
จำนวน 1 ภาค ต่อการหน่วย ไป 1 จังหวะของสัญญาณนาฬิกา
อย่างไรก็ตามจำนวนบิตของข้อมูลที่ส่งต่อหน่วยเวลาจะต้อง
เท่ากับความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่ให้กับฟิลิปฟลอปชนิต D

 การเปลี่ยนแปลงค่าใน Register เมื่อนำค่าออก





แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าระดับสัญญาณของ Register

657 การเลื่อนข้อมูลเข้าแบบอนุกรมและข้อมูลออกแบบขนาน

(serial in – parallel out shift register)

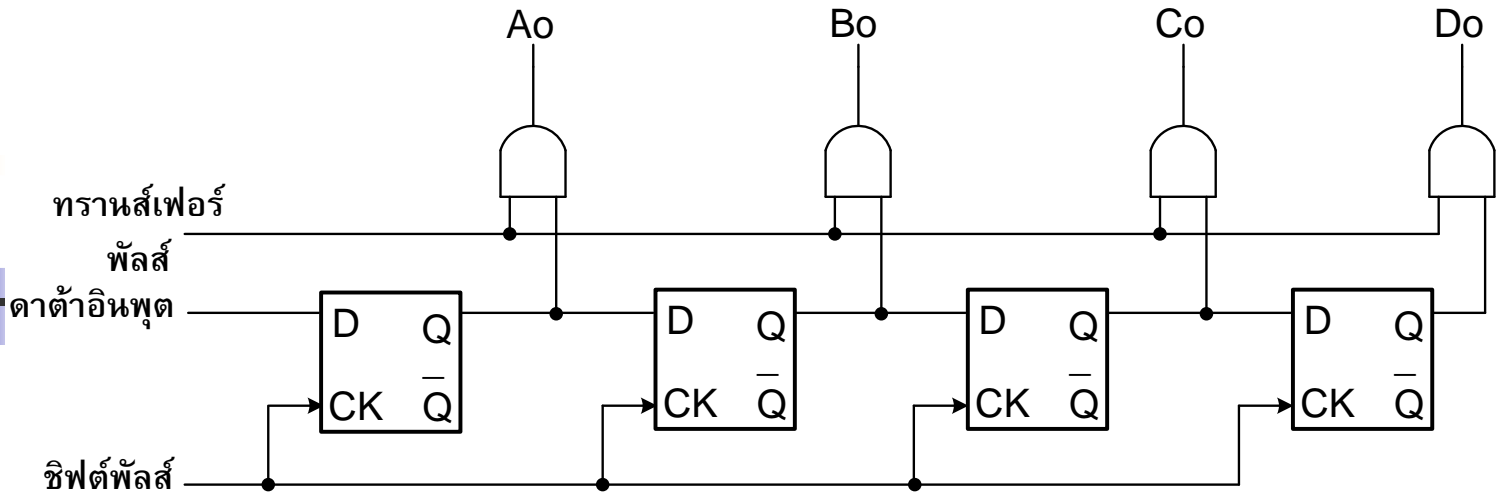 การเลื่อนข้อมูลในลักษณะนี้จะตรงกันข้ามกับวิธีการเลื่อนข้อมูลเข้าแบบขนาน และการเลื่อนข้อมูลออกแบบอนุกรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยอาศัยทรานส์เฟอ์พัลส์มาช่วยคักให้มีข้อมูลออกไปแบบขนานการเลื่อนข้อมูลเข้าแบบอนุกรมและการเลื่อนข้อมูลออกแบบขนาน




วงจรร serial in – parallel out shift register

การทำงาน

ของวงจรรานส์เฟอร์พัลส์นี้จะเป็นตัวควบคุมให้ข้อมูลถูกเลื่อนออกไปแบบขนาน โดยการป้อนลอจิก “ 1 ” เข้าที่ทรานส์เฟอร์พัลส์และมีแอนด์เกตเป็นตัวช่วย แต่ถ้าต้องการเคลียร์ข้อมูลเอาต์พุตก็ต้องป้อนลอจิก “ 0 ” ที่ทรานส์เฟอร์พัลส์คาต้าอินพุตเป็นตัวป้อนข้อมูลพร้อมกับเลื่อนพัลส์ที่จะควบคุมข้อมูลให้ถูกเลื่อนออกไปใช้งานได้ตามต้องการ

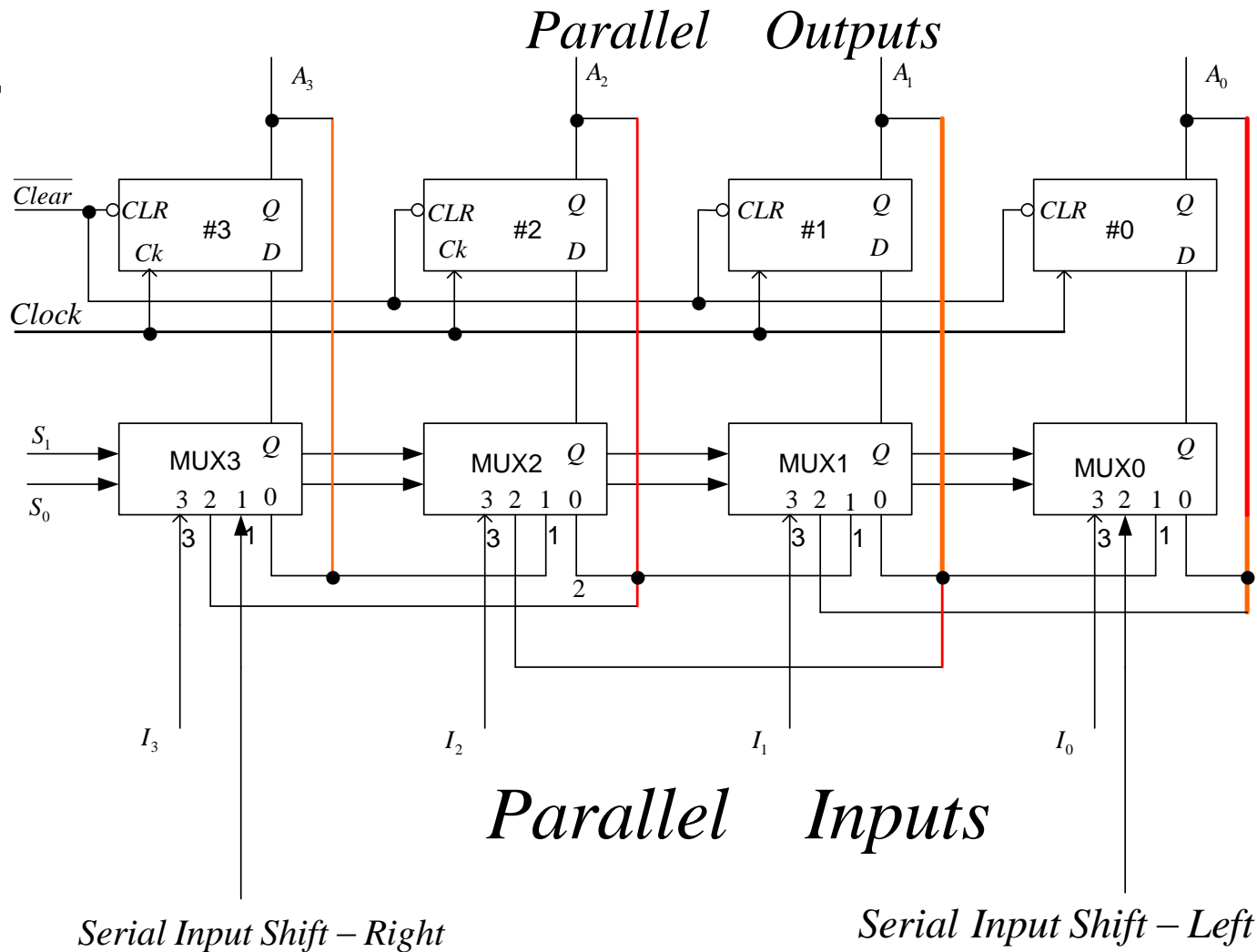658 วงจรเลื่อนข้อมูลแบบ Universal ขนาด 4 บิต




อธิบาย

- การสร้าง Universal Shift Register ขนาด 4 บิต
- ประกอบด้วยวงจรถับข้อมูล และวงจรมัลติเพล็กซ์ เพื่อเลือกฟังก์ชันการทำงาน
- Universal Shift Register ขนาด 4 บิต ทางด้านอินพุตและเอาต์พุต ประกอบด้วย
 - ข้อมูลอินพุตแบบขนาน 4 บิตประกอบด้วย I_0 - I_3 เอาต์พุตประกอบด้วย A_0 - A_3
 - ข้อมูลอินพุตที่ใช้ในการเลื่อนไปทางซ้ายป้อนเข้าที่อินพุต 2 ของวงจรมัลติเพล็กซ์ข้อมูลทางเอาต์พุตออกที่ A_3 ของวงจรมัลติเพล็กซ์ #3
 - ข้อมูลอินพุตที่ใช้ในการเลื่อนไปทางขวามือป้อนเข้าที่อินพุต 1 ของวงจรมัลติเพล็กซ์ข้อมูลเอาต์พุตออกที่ A_0 ของวงจรมัลติเพล็กซ์ #0
- การเลือกข้อมูลนั้นสามารถควบคุมการถ่ายเทข้อมูลโดยการควบคุมที่ S_1, S_0
 - $S_1, S_0 = 00$ ไม่มีการถ่ายข้อมูล / $S_1, S_0 = 01$ การเลื่อนข้อมูลไปทางขวา
 - $S_1, S_0 = 10$ การเลื่อนข้อมูลไปทางซ้าย / $S_1, S_0 = 11$ การเลื่อนข้อมูลแบบขนาน


ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่12

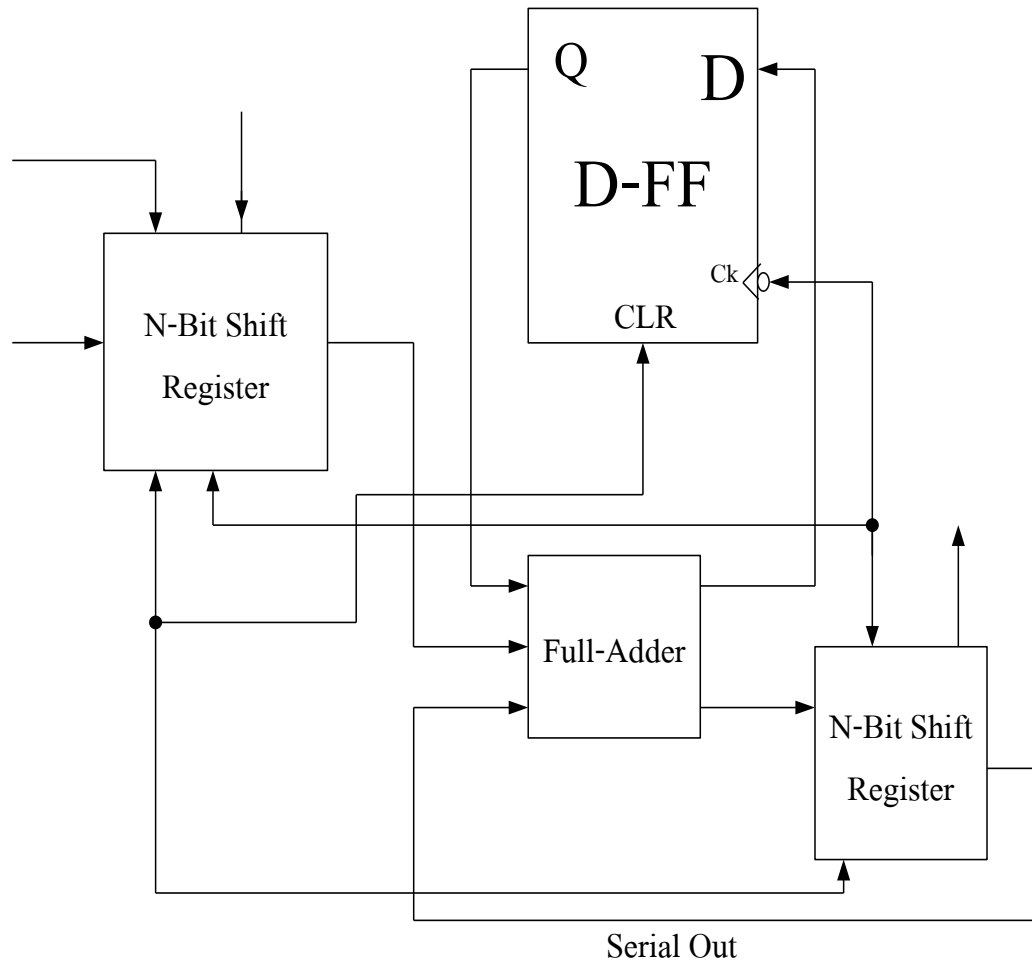1. จงอธิบาย Serial Accumulators ถึงการทำงาน และ ทิศทางการส่งถ่ายข้อมูล




ทดสอบความรู้(ต่อ)

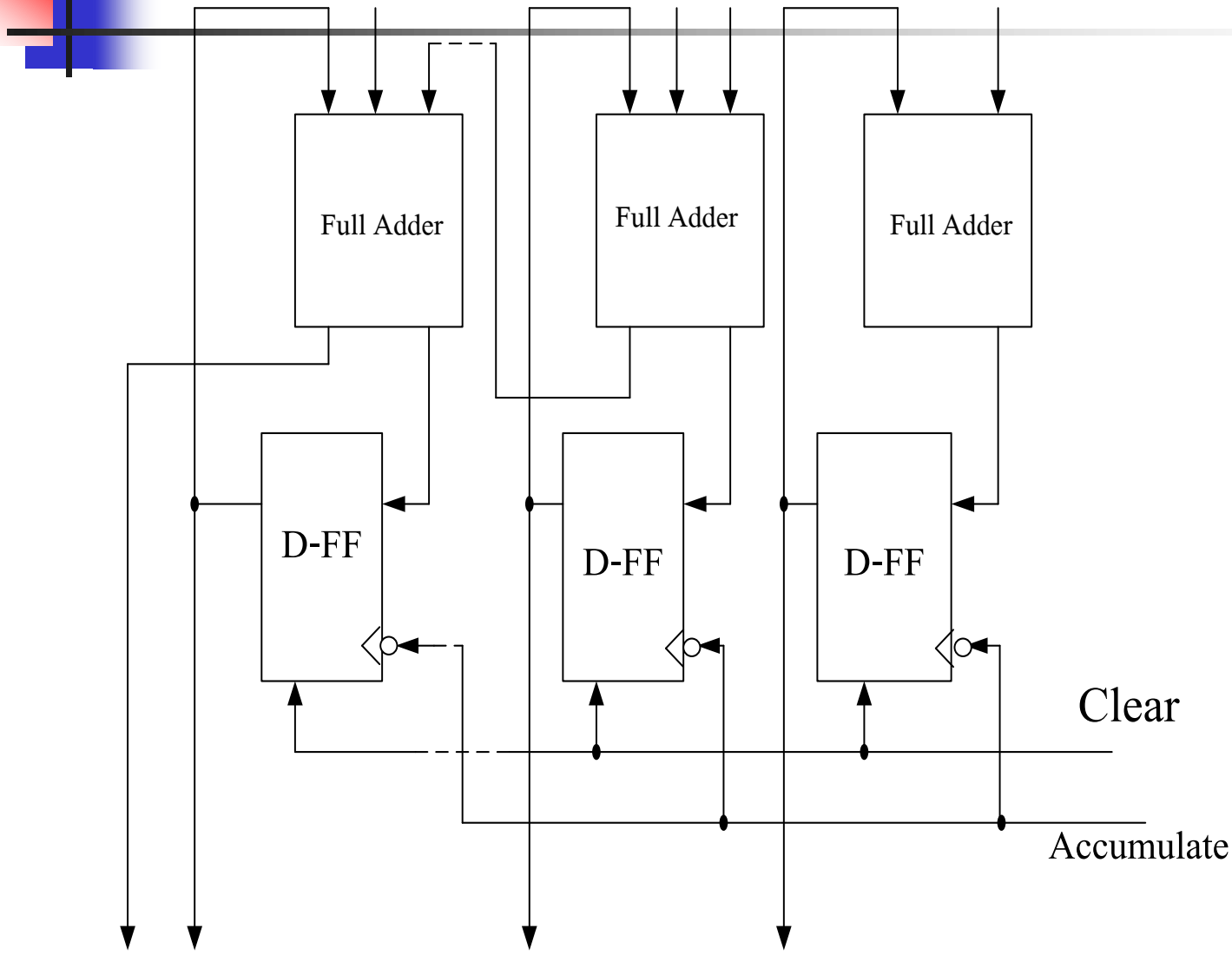2. จงอธิบาย Parallel Accumulators ถึงการทำงาน และ ทิศทางการส่งถ่ายข้อมูล



ทดสอบความรู้(ต่อ)

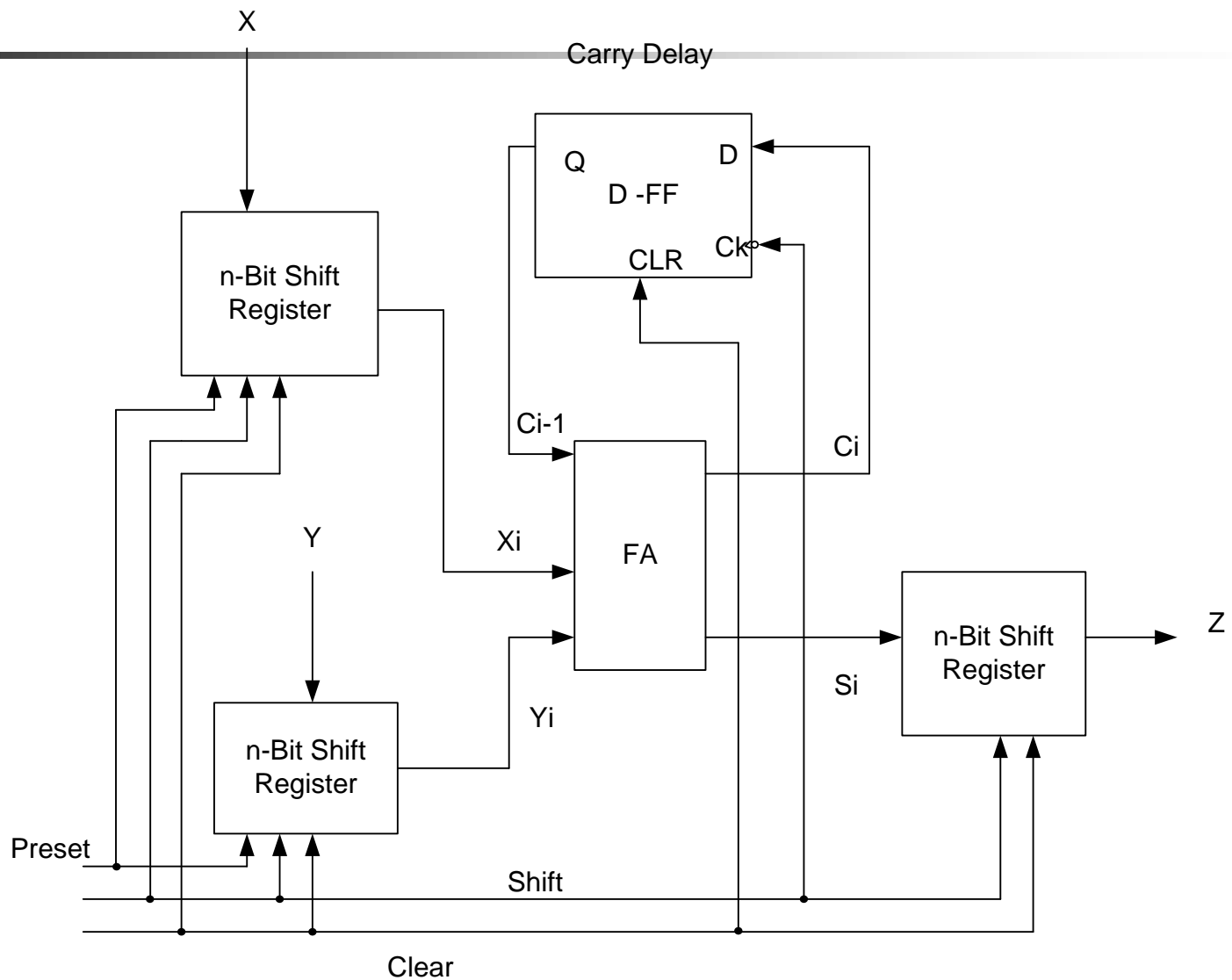3. จงอธิบาย การทำงานวงจรบวกแบบอนุกรมที่ใช้ตัวเก็บข้อมูล



เนื้อหาบรรยายในสัปดาห์ที่ 13 วงจรนับเลข



66 หลักการทั่วไปของการนับ

67 การนับแบบรีปเปิล (Asynchronous Counter)

671 วงจรนับขึ้นแบบรีปเปิล

672 วงจรนับลงแบบรีปเปิล

673 วงจรนับขึ้น/ลงแบบรีปเปิล

68 การนับตามโหมด

681 วงจรนับขึ้น โหมด 6

682 วงจรนับขึ้น โหมด 11

683 การนับลง โหมด 5

684 การนับลง โหมด 8

เนื้อหาคำบรรยายในสัปดาห์ที่ 13 วงจรนับเลข (ต่อ)

69 การนับแบบซิงโครนัส (Synchronous Counter)

691 การออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัส

692 การออกแบบวงจรนับแบบรหัสเกรย์

693 การออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัส โหมด 5

694 การออกแบบวงจรนับขึ้นสิบ

695 การออกแบบวงจรนับลงแบบซิงโครนัสขนาด 4 บิต

696 การออกแบบวงจรนับกระโดดแบบซิงโครนัสขนาด 4 บิต

697 การนำวงจรนับไปใช้ในการหารความถี่


698 การนำวงจรนับไปประยุกต์ใช้งาน

66 หลักการทั่วไปของการนับ

วงจรมับแบบไบนารี (Binary Counter)

โครงสร้างของวงจรมับแบบไบนารีจะใช้ T-Flip Flop เป็นตัวนับ

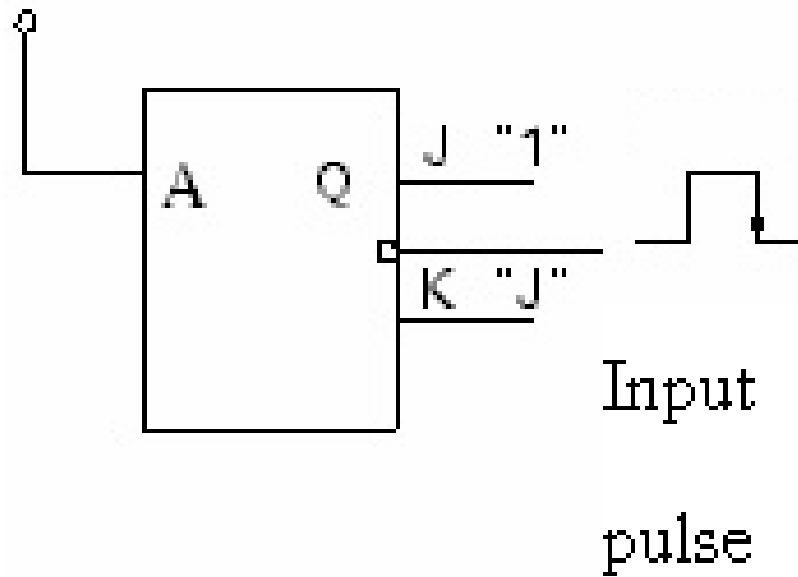เอาต์พุตของหลักต่ำจะถูส่งไปเป็นอินพุตของภาคที่สูงกว่าดังรูปถัดไป




วงจรมับขนาด 1 บิตใช้ T-Flip Flop ที่สร้างจาก JK- Flip Flop

อธิบาย

- วงจรการนับคล้ายกับวงจรรีจิสเตอร์เป็นการประยุกต์เอาฟลิปฟล็อปมาใช้งาน
 - วงจรนับเป็นวงจรที่เกิดจากการนำฟลิปฟล็อปมาต่อรวมกันหลายตัว
 - หน้าทีวงจรนับเพื่อทำหน้าที่นับพัลส์คล็อก (Clock) หรือพัลส์(Pulse)
 - วงจรหารความถี่นั้นก็ได้จากเอาต์พุตของวงจรนับในโหมดต่างๆ
 - วงจรนับจะประกอบด้วย ฟลิปฟล็อปเป็นพื้นฐาน สามารถนับค่าได้ทุกจำนวนที่ต้องการ
 - ในสัปดาห์นี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของวงจรการนับในรูปแบบที่มีการนำไปใช้งาน
- ในระบบดิจิทัลต่อไป วงจรนับแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ใหญ่ๆ ที่ครอบคลุมการนับขึ้น, นับลง , นับแบบกระโดดได้แก่
1. วงจรนับแบบไม่เข้าจังหวะ (Asynchronous Counter)
 2. วงจรนับแบบเข้าจังหวะ (Synchronous Counter)

67 การนับแบบรีปเปิล (Asynchronous Counter)


การนับขึ้นขนาด 2 บิต

 

วงจรถับ 4 (โหมด 4) ค่า 0-3

- การนำฟลิปฟลอปมาต่อเป็นวงจรถับขนาด 2 บิต
- สามารถนับค่าได้ไม่ซ้ำกัน 4 ค่า
- ค่าเอาต์พุตบิตต่ำนำไปต่อที่อินพุตบิตที่สูงกว่าดังรูป


การนับขึ้นขนาด 3 บิต

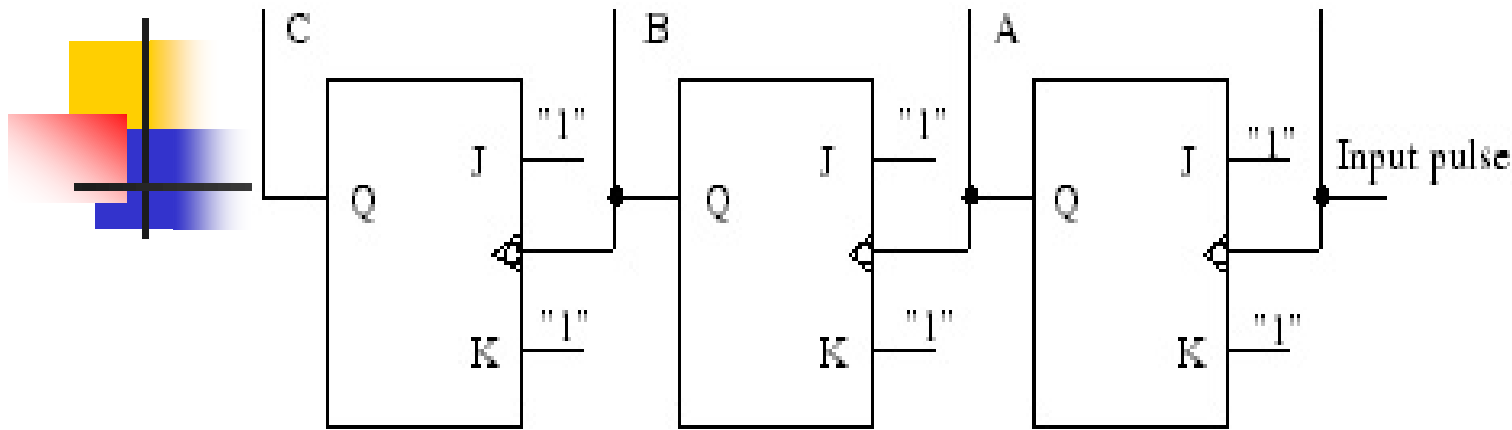

วงจรถับ 8 (โหมด 8)

- วิธีการนำเอาต์พุตหลัก A ส่งไปเป็นอินพุตของหลัก B
- จากนั้นนำเอาต์พุตหลัก B ส่งไปเป็นอินพุตของหลัก C
- จากหลักการดังกล่าวนี้สามารถนำไปประยุกต์ เป็นวงจรถับ 8 และ 16
- ด้วยวิธีเพิ่มค่าบิตเป็น D การเพิ่มที่บิตนี้ เป็นการเพิ่มขึ้นของการนับในวิธีการของ BCD
- ค่าจะมากขึ้นบิตละ 2 เท่า ($8 * 2 = 16$ ค่า)


การนับขึ้นขนาด 4 บิต

 

วงจรมับ 16 (โหมด 16)

- เอาต์พุตของวงจรมับขนาด 1,2,3,4 บิต จะนับค่าได้เป็น 2, 4, 8, 16
- จากรูปวงจรมับขนาด 4 บิต A,B,C,D เป็นตัวนับจะทำงานในสถานะ Active Low
- ค่าเอาต์พุตจะเปลี่ยนแปลงตามเลขไบนารีตามค่าประจำหลัก
- ค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนไปตาม A,B,C และ D ตั้งแต่ 0000-1111

 ตารางการนับขึ้นขนาด 3 บิตแบบรีบเปิด (Asynchronous Counter)




(a)

ลำดับ	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0


(b)

Timing Diagram ของการนับขึ้นขนาด 3 บิต

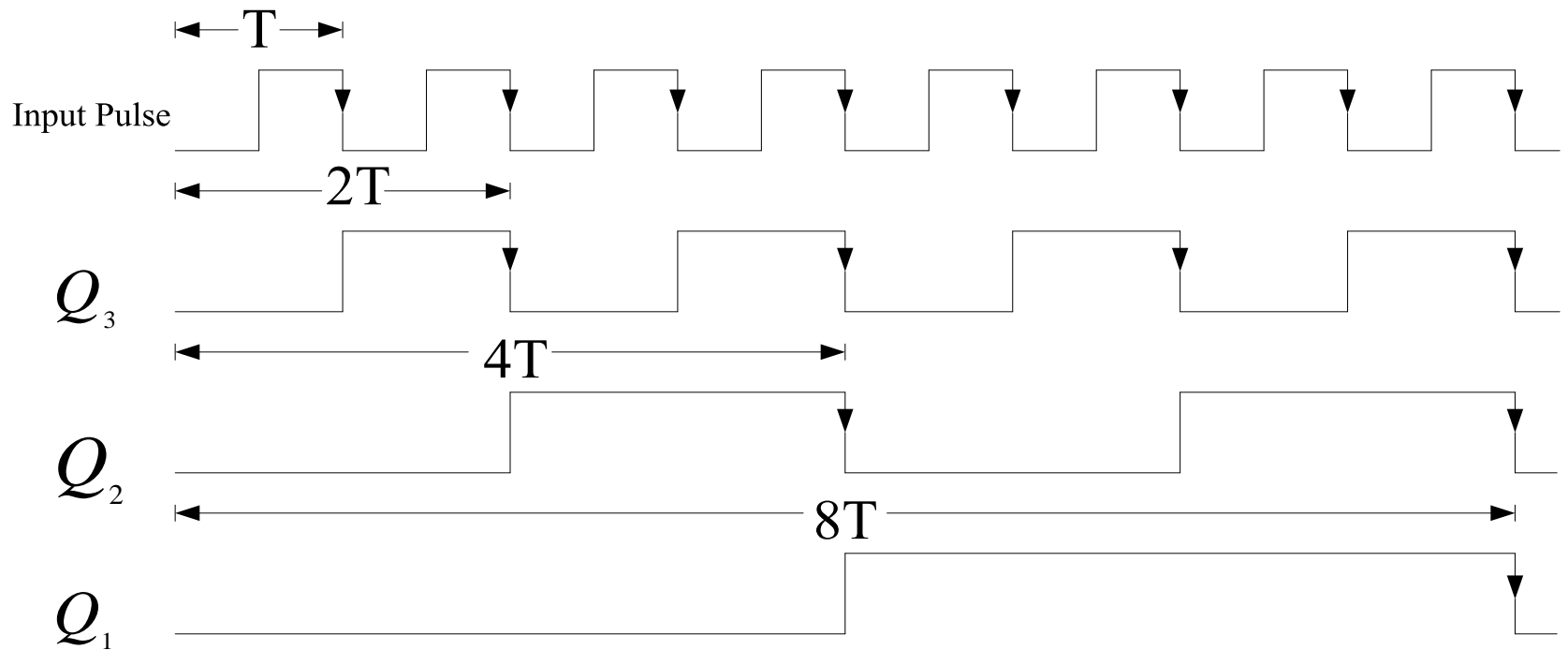

Timing Diagram การทำงานของวงจรนับไปข้างหน้าแบบเลขฐานสอง

Timing Diagram แสดงรหัสฐาน 2 ขนาด 3 บิต

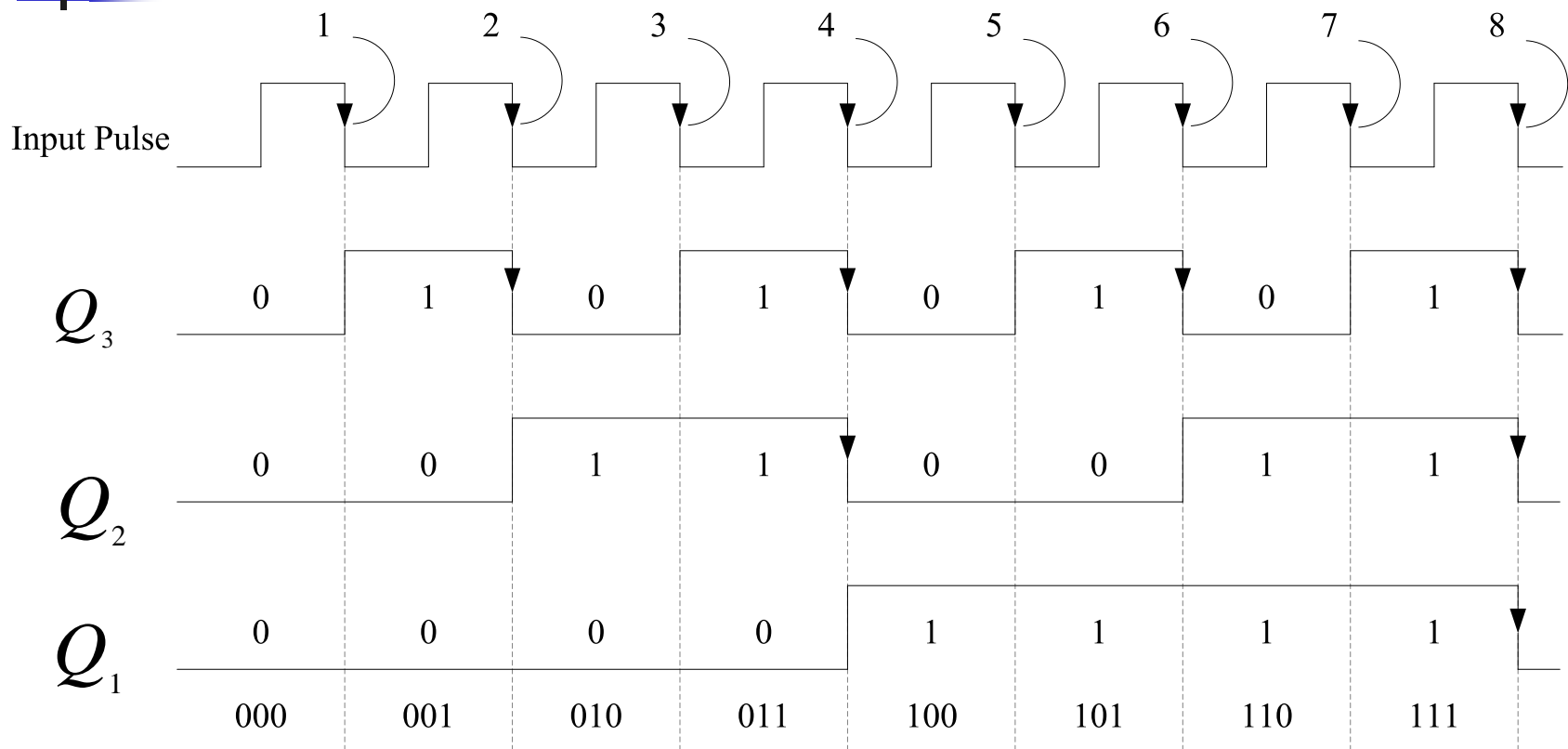


Timing Diagram การทำงานของวงจรนับไปข้างหน้าแบบเลขฐานสอง

อธิบาย

- วงจรนับขึ้นขนาด 3 บิตแบบรีบเปิด เอาต์พุต Q_3 ของบิต L_{SB} นำไปต่อเป็นอินพุตของบิต Q_2 และ Q_1 ซึ่งเป็น M_{SB} พิจารณาผังรูป (a)
- ในรูป (b) เป็นตารางการทำงาน D ฟลิปฟลอปทั้งสามบิต ตามหลักการที่กล่าวมาในสไลด์ที่ 11
- อินพุตที่ป้อนเป็นสัญญาณคล็อกที่มีความถี่เท่ากับ $1/T$ ดังที่ศึกษาผ่านมาแล้ว
- จาก Timing Diagram ของ Q_3 มีค่าเท่ากับ $2T$ หรือค่าความถี่ต่ำกว่าอินพุต 2 เท่า ในความหมายคือ ความถี่ถูกหารสอง
- เอาต์พุต Q_2 มีค่าเท่ากับ $4T$ หรือค่าความถี่ต่ำกว่าอินพุต 4 เท่า ความถี่ถูกหารสี่
- เอาต์พุต Q_1 มีค่าเท่ากับ $8T$ หรือค่าความถี่ต่ำกว่าอินพุต 8 เท่า ความถี่ถูกหารแปด
- พิจารณาการนับของ Timing Diagram ค่าที่เอาต์พุตจะถูกเปลี่ยนค่าจาก 000 โดยค่าจะเพิ่มครั้งละ 1 เป็น 001 , 010 จนกระทั่งถึง 111 เป็นค่าสูงสุดที่วงจรจะนับได้เป็นคล็อกที่แปดของอินพุต –
- -ข้อสังเกต ถ้านำคอมพลิเมนต์ไปใช้งานจะเกิดอะไรขึ้น

671 วงจรนับขึ้นแบบรีบเปิด (Asynchronous Up Counters)

 วงจรนับขึ้นแบบไบนารี – รีบเปิด 4 บิต โดยใช้ J - K ฟลิปฟลอป



อธิบาย

- การนับแบบรีปเปิล(Asynchronous Counter) แบบนับขึ้นขนาด 4 บิตใช้ J-K ฟลิปฟลอป
- อินพุต Ck ของ FF_A เท่านั้น ที่ได้รับสัญญาณคล็อกจะเปลี่ยนแปลงในทุกครั้งที่สัญญาณคล็อกเปลี่ยนแปลง
- เอาต์พุตของ FF_A จะที่อกเกิด (เปลี่ยนสถานะเป็นตรงกันข้าม) ทุกครั้งที่สัญญาณคล็อกเปลี่ยน จาก High เป็น Low
- เอาต์พุตปกติของ FF_A เป็นอินพุต Ck ของ FF_B และคลื่นเอาต์พุต FF_B จะที่อกเกิด ทุกครั้งที่เอาต์พุตของ FF_A เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0
- ในทำนองเดียวกันรูปคลื่นเอาต์พุตของ FF_C จะที่อกเกิดเมื่อเอาต์พุตของ FF_B เปลี่ยน จาก 1 เป็น 0
 - เอาต์พุต FF_D จะที่อกเกิด เมื่อเอาต์พุต FF_C เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0
 - จำนวนนับรหัสเลขฐานสองสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 2^n จะนับได้สูงสุด 2^4 คือ 16 ค่า ตั้งแต่ค่า (0000-1111)

ตารางสถานะเอาต์พุตของวงจรมัลติเพล็กซ์แบบไบนารี 4 บิต


จำนวนพัลส์	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	เลขนับฐานสิบ
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	3
↓			↓		↓
14	1	1	1	0	14
15	1	1	1	1	15
16	0	0	0	0	16

อธิบาย



- ตารางแสดงลำดับฟลิปฟลอป D,C,B และ A แสดงจำนวนเลขฐานสอง โดย D เป็น M_{SB} และ A เป็น L_{SB} จะได้ลำดับการนับเลขฐานสองจาก 0000 ถึง 1111
- หลังจากสัญญาณคล็อกที่ 15 ปรากฏขึ้นแล้วฟลิปฟลอปของวงจรนับจะแสดงสถานะ 1111 นั่นคือ วงจรนับทำการนับครบรอบหรือครบ 1 ไชเคิล (Cycle)
- เมื่อสัญญาณคล็อกที่ 16 ปรากฏวงจรนับจะนับย้อนกลับ (Recycles) เป็น 0000 จากนั้นจึงเริ่มต้นการนับใหม่
- การทำงานของวงจรนับชนิดนี้ มีลักษณะเป็นระลอกหรือริปเปิล (Ripple) กล่าวคือรูปคลื่นเอาต์พุตของฟลิปฟลอปแต่ละตัวต่อเข้ากับอินพุต Ck ของฟลิปฟลอปตัวถัดไป วงจรนับประเภทนี้มักเรียกว่าวงจรนับแบบริปเปิล หรือเรียกว่าวงจรนับแบบอะซิงโครนัส

แผนภาพไทม์มิ่ง

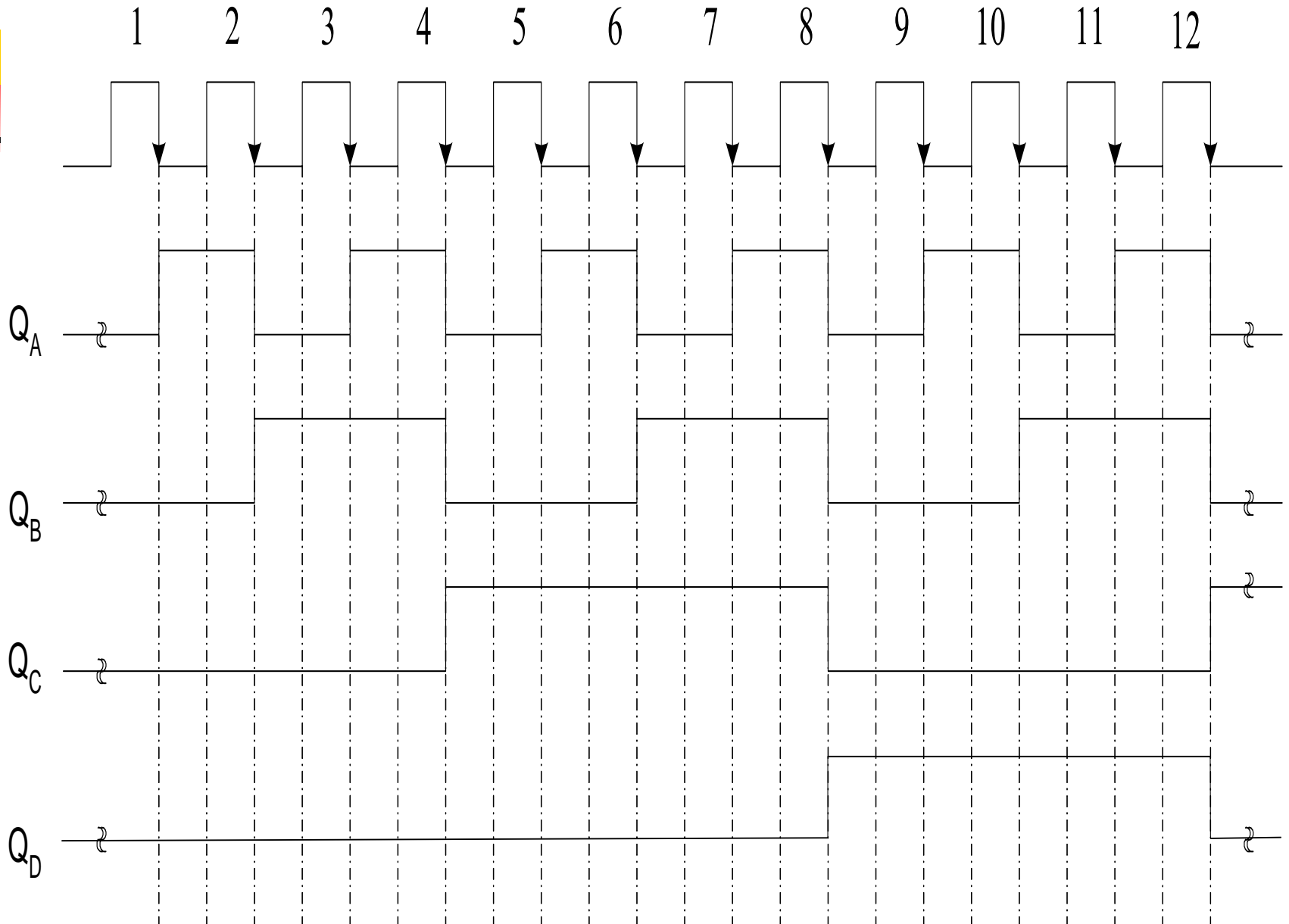


672 วงจรนับลงแบบรีปเปิล

(Asynchronous Down Counter)

วงจรมับลงนี้สามารถสร้างได้ 2 วิธีคือ


- วิธีที่1 นำค่าที่ได้จากคอมพลิเมนต์ของเอาต์พุตฟลิปฟลอปมาใช้งาน โดยตรง ซึ่งจะมีค่าตรงข้ามการนับขึ้น
- วิธีที่2 นำค่าเอาต์พุตไปใช้งานแต่นำค่าคอมพลิเมนต์ไปต่อเป็นอินพุตของฟลิปฟลอปตัวถัดไป

วงจรการนับลงแบบรีปเปิล

 


(A)


(B) Pulse Set 1

 

(C) Pulse Set 2

 


(D) Pulse Set 3

 

(E) Pulse Set 4


Timing ของการนับลงขนาด 3บิต

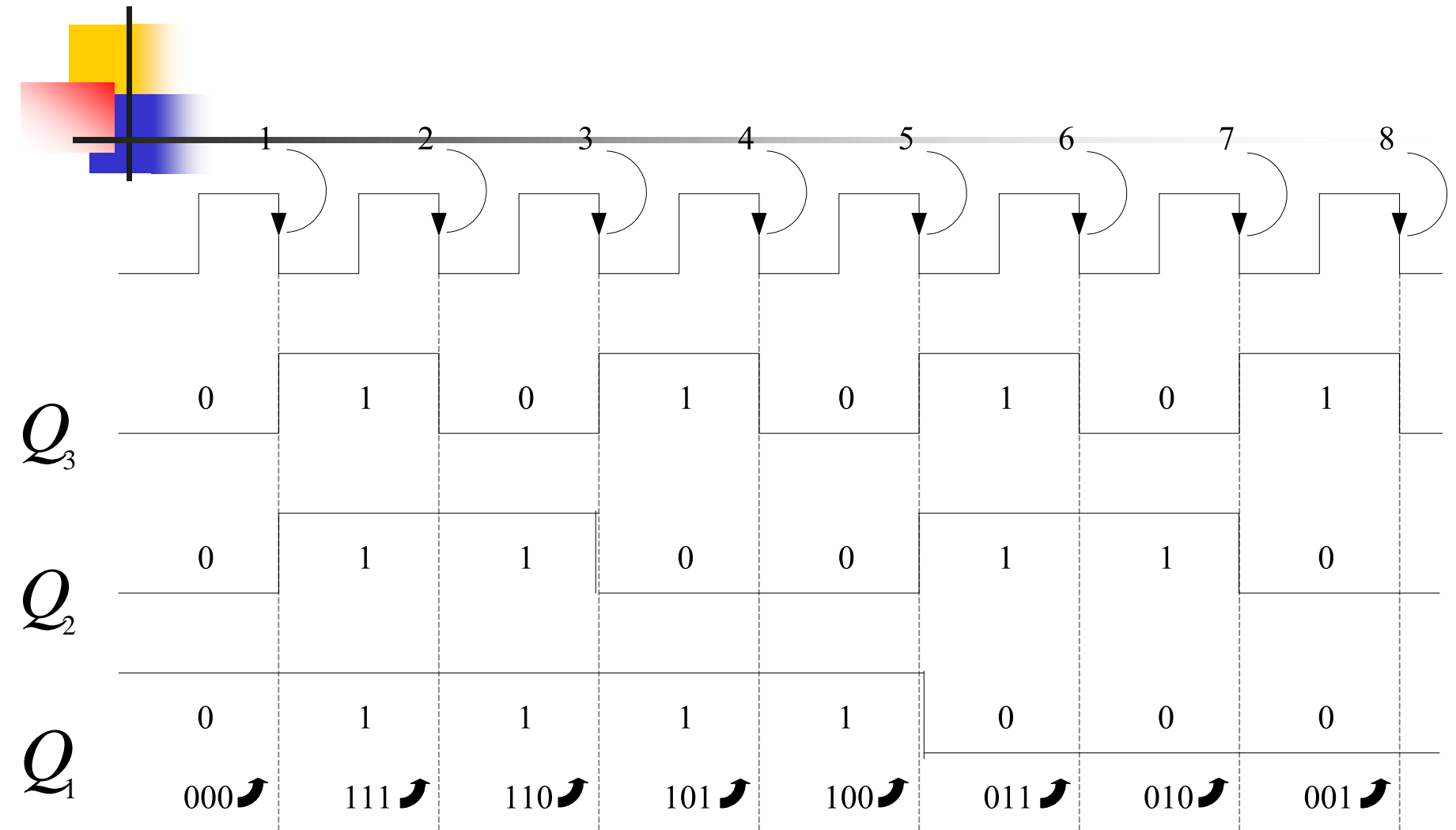

อธิบาย

- วงจรนับลงแบบรีปเปิลขนาด 3 บิต ประกอบด้วย T-FlipFlop 1,2,3
- การนำค่าเอาต์พุตไปใช้งาน Q_1, Q_2, Q_3
- ส่วนการต่อระหว่างบิตใช้ที่เป็นส่วนคอมพลิเมนต์ของ Q_3 ต่อยังอินพุต Q_2 คอมพลิเมนต์ของ Q_2 ต่อยังอินพุต Q_1 ดังรูป (A) ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคล็อก
- การทำงานของฟลิปฟลอปจะทำงานที่ Active Low
- คล็อกแรกเข้ามาจะเป็น Q_1, Q_2, Q_3 เปลี่ยนสถานะเป็น 111 ดังรูป (B)
- คล็อกสองเข้ามาจะเป็น Q_1, Q_2, Q_3 เปลี่ยนสถานะเป็น 110 ดังรูป (C)
- คล็อกสามเข้ามาจะเป็น Q_1, Q_2, Q_3 เปลี่ยนสถานะเป็น 101 ดังรูป (D)
- คล็อกสี่เข้ามาจะเป็น Q_1, Q_2, Q_3 เปลี่ยนสถานะเป็น 100 ดังรูป (E)
- การเปลี่ยนแปลงของคล็อก 5,6,7,8 จะทำให้เอาต์พุตมีการเปลี่ยนแปลงในการลดค่า 1 ไปจะครบรอบ พิจารณาจาก Timing Diagram
- วงจรนี้จึงเป็นการนับค่าลง จาก 111 จนกระทั่งเป็น 000

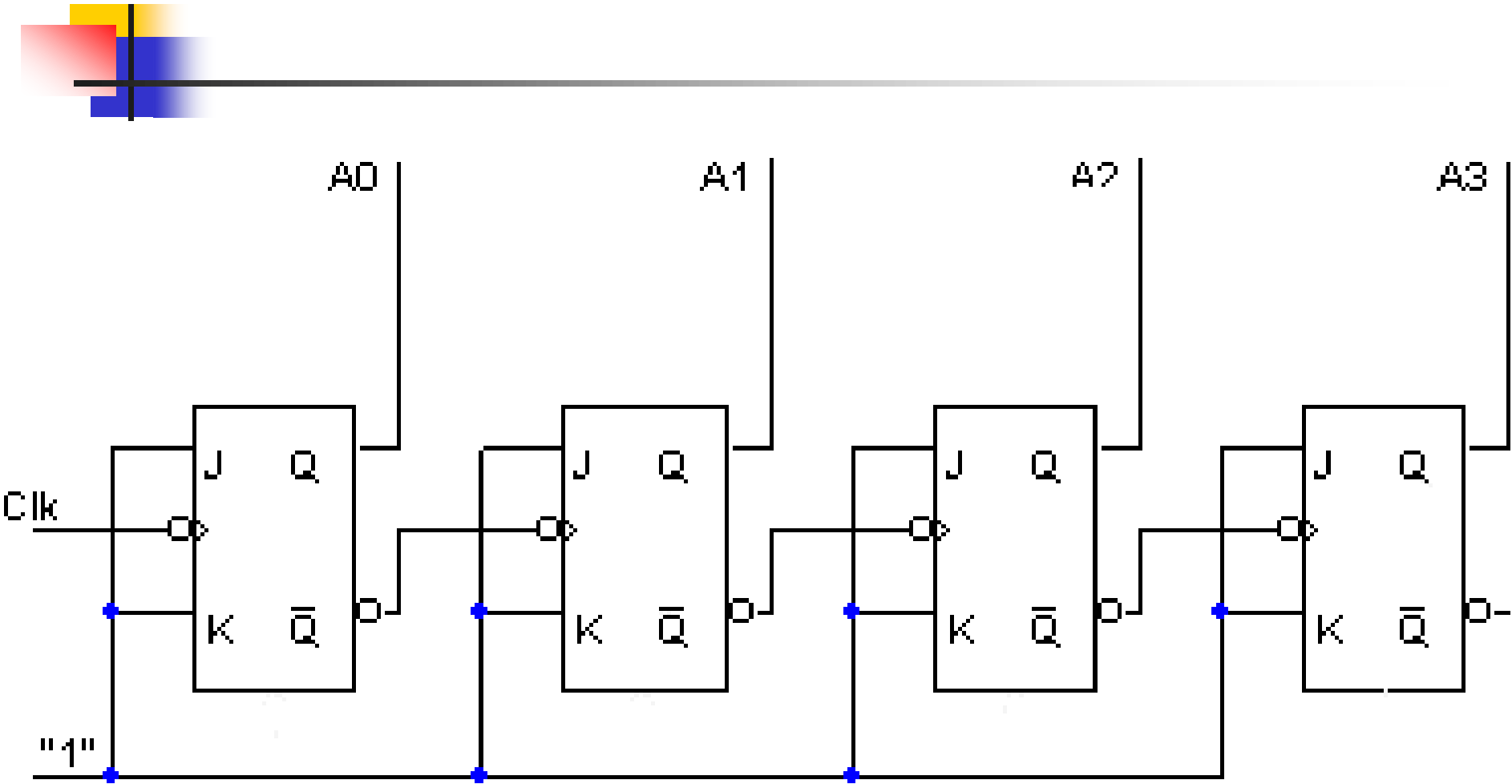วงจรนับลงแบบรีปเปิลขนาด 4 บิต ใช้ J-K ฟลิปฟลอป




อธิบาย



- การทำงานของวงจรนับลงขนาด 4 บิต โดยใช้ J-K ฟลิปฟลอป
- หลักการนำ J-K มาต่อเข้ากับระดับสัญญาณ 1 เพื่อให้ทำงานในรูปแบบ Toggle เมื่อมีสัญญาณป้อนเข้าทางอินพุต
- สัญญาณที่นำไปป้อนให้กับฟลิปฟลอปตัวถัดไป นำค่าคอมพลิเมนต์ของ Q เป็นอินพุตแบบรีปเปิล นับต่อกันทีละบิต
- ค่าที่นำไปป้อนทางอินพุตของบิตถัดไปจะเป็นค่าตรงข้ามกับการนับขึ้น ดังนั้นในรูปแบบนี้จึงเป็นการนับลงค่าที่ทำการนับจะเป็นไปได้ตั้งแต่ (1111-0000)
- การนำฟลิปฟลอปมาใช้ในการนับนั้น สามารถใช้ในรูปแบบ Toggle, Delay ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ที่นำ J-K ฟลิปฟลอปมาใช้เพื่อนำขา J และ K มาควบคุมการนับในโหมดที่ต้องการ

673 วงจรนับขึ้น/นับลงแบบรีปเปิล


(Asynchronous Count Up/Down)

 

อธิบาย

- การออกแบบให้วงจรสามารถนับขึ้นและนับลงโดยใช้การควบคุมเอาต์พุต
- การจะเลือกให้วงจรนับขึ้นหรือนับลง จะทำได้โดยการสับเปลี่ยนสวิตช์ หรือการDisable และ Enable วงจรไปมาระหว่าง Q และ ให้ส่งสัญญาณ Clock ไปกระตุ้นฟลิปฟลอปตัวถัดไป
- ถ้าต้องการนับขึ้น จะต้องนำสาย Enable ต่อ ลงกราวด์ หรือให้มัลลอจิกเป็น "0" จะทำให้ขาอินพุตของ AND เกต1a และ 1b ที่ต่อมาจาก NOT เกต มีค่าลอจิกเป็น "1" ส่วนขาอินพุตของAND เกต2a และ 2b ที่ต่อมาจากสาย Enable โดยตรงจะมีค่าลอจิกเป็น "0" จะเห็นว่า AND เกต 1a และ 1b อยู่ในสถานะ Enable พร้อมทั้งจะให้สัญญาณ (Clock) จาก Q ผ่านได้ทุกครั้ง
- ถ้าต้องการนับลงก็ทำกลับกัน โดยสาย Enable ต่อเข้า +5 V หรือให้ค่าลอจิกเป็น "1"
- ค่าเอาต์พุตที่ได้ออกจากQ จำนวนการนับขึ้นอยู่กับฟลิปฟลอป

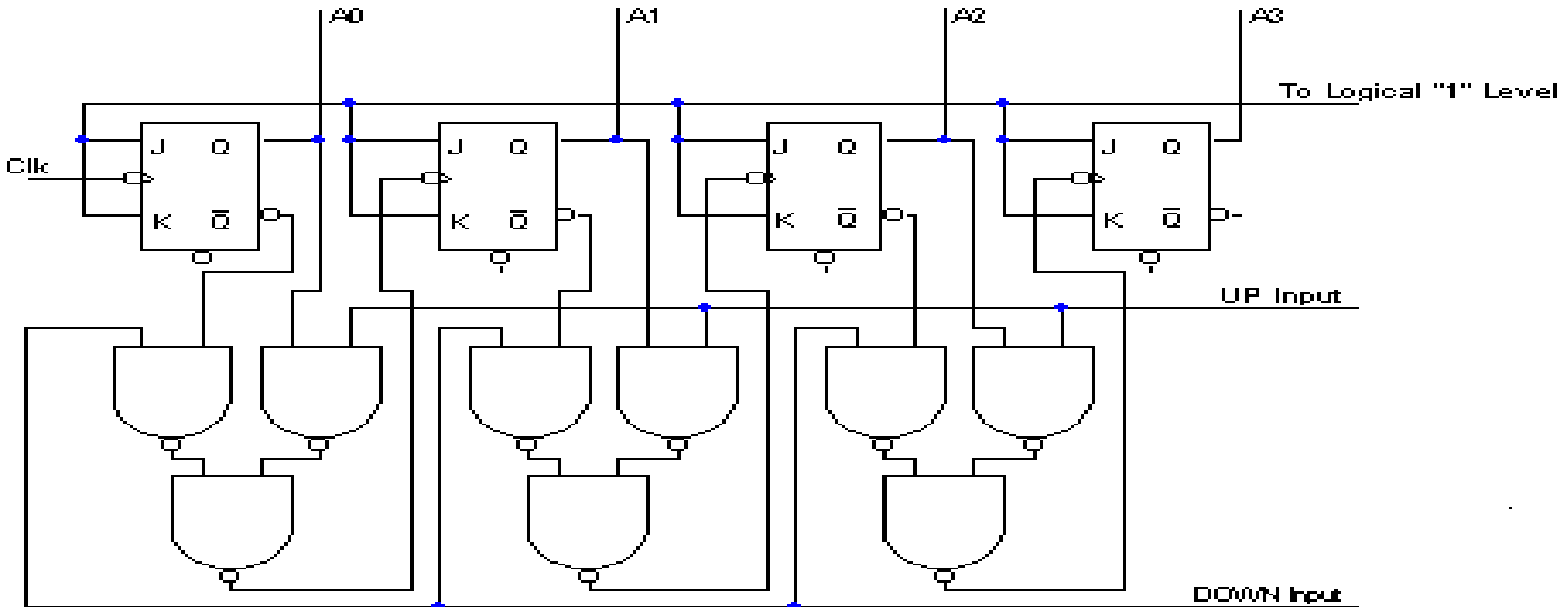การออกแบบวงจรนับขึ้น/นับลงแบบรีปเปิล ขนาด 4 บิต




UP/DOWN Counter (Dr. V.K Jain : 1995 : 244)

ลอจิกเกตที่ใช้ควบคุมการนับขึ้น-นับลง ออกแบบเป็น NAND เกต ทั้งหมด

อธิบาย

- วงจรนับขึ้นและลงขนาด 4 บิตแบบรีปีต โดยใช้ J-K ฟลิปฟลอป เลือกฟังก์ชัน
- การควบคุมหน้าที่การทำงานการนับขึ้น กับนับลง สามารถส่งถ่ายข้อมูลของ Q และ Complement Q ที่ควบคุมด้วย แนนด์เกต ดังที่กล่าวมาในเรื่องรีจิสเตอร์ สไลด์ที่ 12 นักศึกษาลองทบทวน
- การควบคุมการนับขึ้นนำค่าเอาต์พุตจาก Q แต่ละบิตส่งข้อมูลผ่านแนนนด์เกต ควบคุมหน้าที่ โดยมีสัญญาณควบคุมเป็น 1 ที่ขานับขึ้น ข้อมูลทางเอาต์พุต Q แต่ละตัวส่งผ่านไปยังอินพุตขา Clock
- ในการนับลงก็นำค่าเอาต์พุตของคอมพลิเมนต์ Q ส่งผ่านไปยังอินพุต Clock ของแต่ละตัว ดังเช่นการนับขึ้น โดยมีสัญญาณควบคุมเป็น 1 ที่ขานับลง

68 การนับตามโหมด

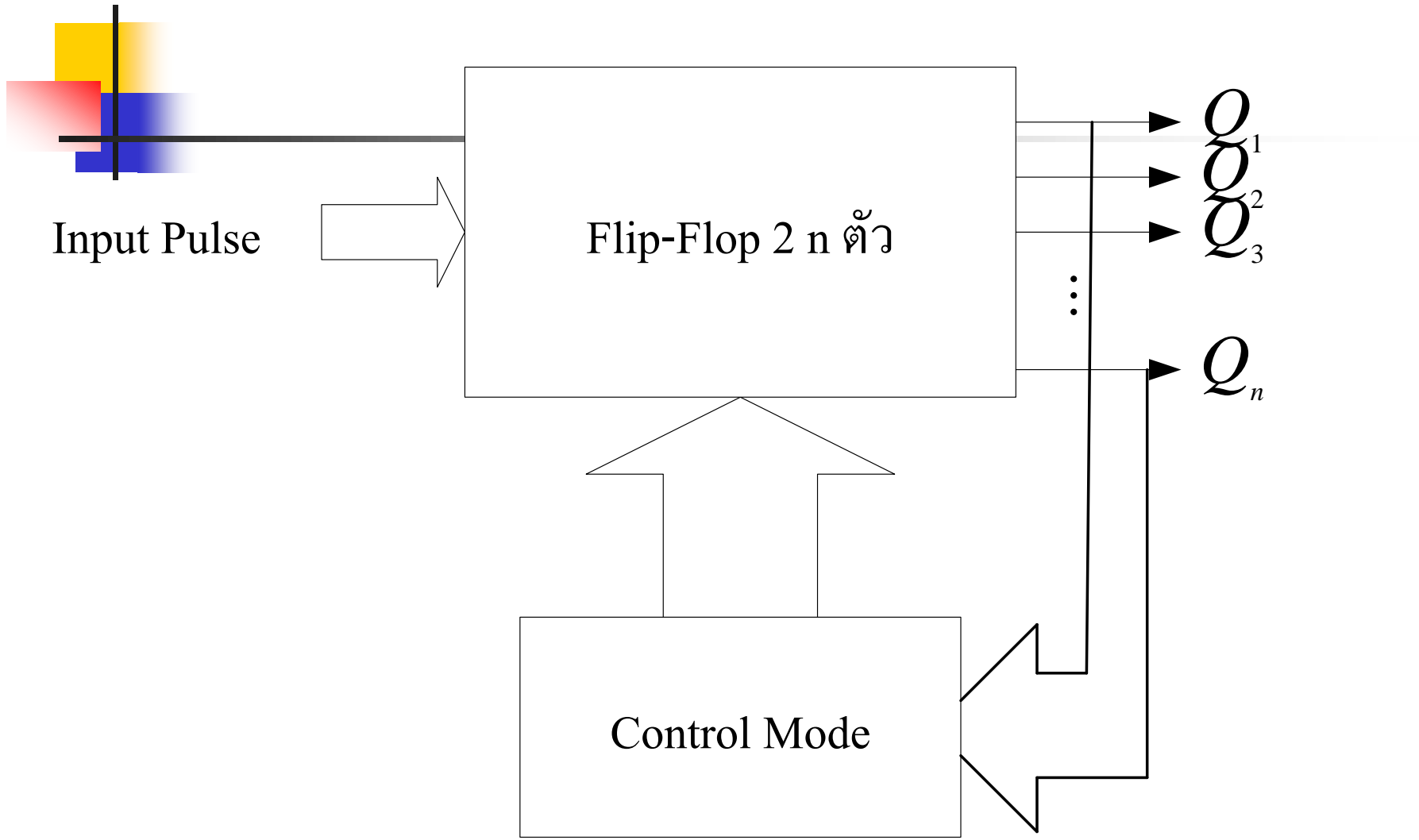

อธิบาย

- การนับตาม โหมดประกอบด้วยฟลิปฟลอปต่อแบบรีปเปิล จำนวนฟลิปฟลอปเป็นไปตามจำนวนการนับของเลขฐานสอง

- จำนวน MOD (MOD Number)

- MOD-16 คือสถานะการนับที่แตกต่างกัน 16 สถานะ (0000 ถึง 1111)

- ในวงจรนับค่าให้มากขึ้นจำนวน MOD จะเพิ่มขึ้นตามสมการต่อไปนี้

MOD number = $2^N \dots\dots(10-1)$ เมื่อ N เป็นจำนวนฟลิปฟลอปของวงจรนับ


- วงจรคอลโทรล โหมดทำหน้าที่ตรวจจับเอาต์พุตเมื่อถึงค่าเอาต์พุตที่ต้องการจะนับ วงจรจะทำการรีเซ็ต ฟลิปฟลอปทั้งหมดให้เริ่มที่ 0 ใหม่ เป็นการนับไซเคิลที่ 2

- จากการควบคุมการทำงานสามารถกำหนดค่าโหมดได้ทุกค่า

- รูปแบบการนับเอาต์พุตที่บิต M_{SB} จะมีค่าเท่ากับหาร เช่น MOD-5 เท่ากับหาร 5 ของความถี่ที่ป้อนทางอินพุต


วงจรมีจำนวน MOD 2^N (Counters with MOD Number <math><2N</math>)

 - วงจรนับขั้นพื้นฐาน มีจำนวน MOD เท่ากับ 2^N โดย N เป็นจำนวนของ ฟลิปฟลอป
- สามารถปรับปรุงวงจรมีขั้นพื้นฐานนี้ให้มีจำนวน MOD น้อยกว่า 2^N ได้ทุกค่า
- โดยการทำให้วงจรมีสถานะการนับกระโดดข้ามลำดับให้มีค่าเป็นเอาต์พุต 0



แสดงการสร้างสัญญาณ MOD

681 วงจรนับขึ้นโหมด 6 (MOD-6)

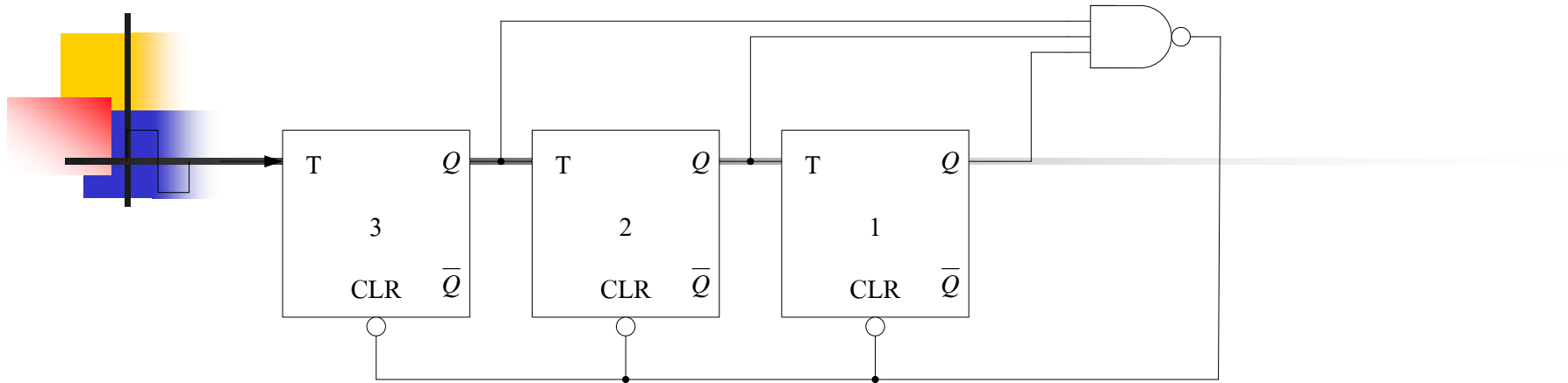

ลำดับ	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1 ↙ 0	1 ↙ 0	0 ↙ 0

สัญญาณเอาต์พุตอยู่ที่ Q

$$\text{สัญญาณReset} = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} = 0$$

ตัวอย่างวงจรมอดตามโหมดจาก 0-5

อธิบาย


- การสร้างวงจรมอดุโล MOD -6 ที่นับจาก 000 (เลขฐานสิบเป็น 0) ถึง 101 (เลขฐานสิบเป็นนับถึง) 0- 5 นับค่าได้ 6 ค่า

วิธีทำ

หาค่าพลิกฟลอป $2^3 = 8$ และ $2^4 = 16$ ดังนั้น วงจรมอดุโลนี้จึงประกอบด้วย
พลิกฟลอป จำนวน 3 ตัว

- การที่วงจรมอดุโลจะแสดงสถานะการนับ 101 ได้ นั้น ต้องมีสถานะการนับมากกว่า 101 อยู่ 1 สถานะ นั่นคือ วงจรมอดุโลต้องเคลียร์เป็น 0 เมื่อการนับเป็น 110 ดังนั้น
- จึงต้องต่อเอาต์พุตของพลิกฟลอป 1 และพลิกฟลอป 2 และคอมพลิเมนต์พลิกฟลอป 3 เป็นอินพุตของแนนด์เกต โดยมี (พลิกฟลอป 3 เป็น L_{SB})
- เมื่อนับมาถึงค่า 110 ค่าเอาต์พุตของแนนด์เกตเป็น 0 นำค่านี้ไปต่อกับ CLR ของทุกพลิกฟลอป เป็นการเริ่มการนับใหม่

682 วงจรนับขึ้นโหมด11 (MOD-11)

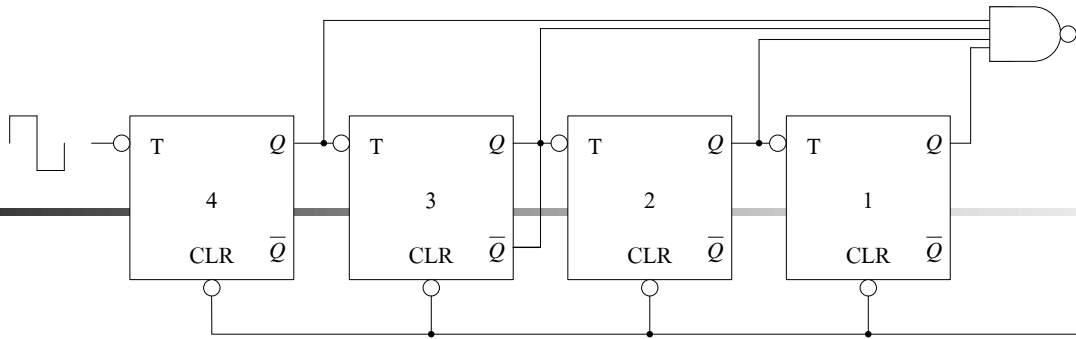


ลำดับ	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
	0	0	0	0

อธิบาย

- การสร้างวงจรที่มีการนับจาก 0- 10
- จำนวนฟลิปฟลอปจะต้องนับค่า 0000 – 1010
- จำนวนบิตที่ใช้มีค่าเท่ากับ 4 บิต แต่นับค่าสูงสุดเพียง 1010 แล้วทำการรีเซ็ต เป็น 0000 ใหม่
- ดังนั้นการออกแบบเมื่อถึงค่า 1011 ให้กำหนดฟังก์ชันการรีเซ็ต โดยนำค่าที่เกิดขึ้นไปผ่านวงจรแนนด์เกตสร้างค่าเอาต์พุตเป็น 0 ดังแสดงในตารางความจริง
- ค่าที่เกิดขึ้นจากแนนด์เกตนำไปทำการรีเซ็ตฟลิปฟลอปทุกตัว
- การนับจะเกิดการเวียนในรอบต่อไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด

683 วงจรนับลงโหมด5(MOD-5)

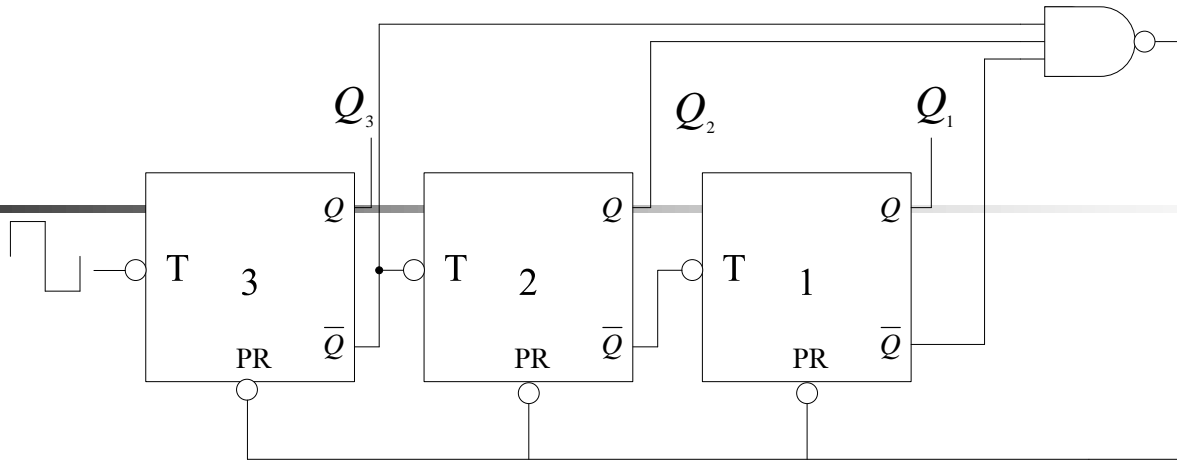


ลำดับ	Q_1	Q_2	Q_3
สภาวะปกติ	0	0	0
Pulse Set (0)	1	1	1
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
	0	0	0

วงจรรนับเลขฐานสองแบบถอยหลัง MOD - 5

อธิบาย

- การทำงานของวงจรนับลงขนาด 3 บิต โหมด 5
- หลักการเช่นเดียวกับการลงที่กล่าวมาแล้ว
- การทำงานจะมีการนับจาก 100 , 011 , 010 , 001- 000 จำนวน 5 ค่า
- สามารถพิจารณาจากตารางความจริงประกอบคำอธิบายที่ผ่านมาในเรื่องการนับค่าลง
- เมื่อถึงค่า 111 ก็จะนำค่านี้ไปกำหนดโหมดการรีเซ็ต โดยผ่านแนนด์เกตไปยังับการทำงานของฟลิปฟลอปทุกตัวให้เป็น 0 ดังรูปวงจร
- การนับของวงจรจะถูกกำหนดค่าที่กล่าวมาแล้วตลอดไปจนเริ่มรอบใหม่จนถึง 000 แล้วก็จะเริ่ม 100 ไปในรอบต่อไปจนไม่มีที่สิ้นสุด

684 วงจรนับลงโหมด 8 (MOD-8)

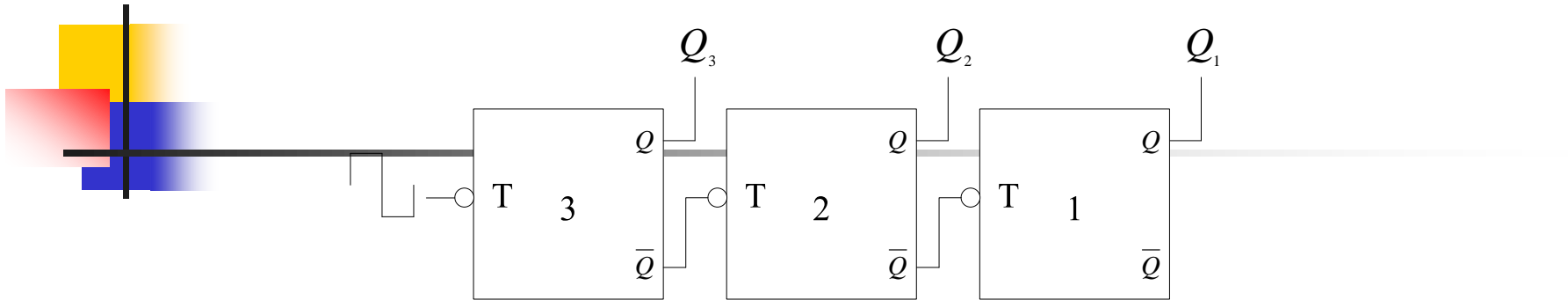

ลำดับ	Q_1	Q_2	Q_3
สถานะปกติ	0	0	0
Pulse Set (0)	1	1	1
1	1	1	0
2	1	0	1
3	1	0	0
4	0	1	1
5	0	1	0
6	0	0	1
7	0	0	0

อธิบาย




- วงจรนับ 8 (Mod-8)
- การนับจะเป็นไปตามรหัสเลขฐานสอง
- แปรไปตามสัญญาณคัล็อกทางด้านอินพุต โดยนับ 7,6,5,4,3,2,1,0
- เมื่อถึงพัลส์ที่ 8 แล้วทำการรีเซ็ตมีลำดับการทำงานดังนี้
 1. ขณะวงจรรีเซ็ต (ไม่มีสัญญาณคัล็อก) รหัสเลขฐานสองที่ได้ คือ 111
 2. ขณะมีสัญญาณคัล็อกของวงจรจะนับตามรหัสเลขฐานสองไปเรื่อยๆ จาก 111 (เลข7) จนถึง000 (เลข0)

69 การนับแบบซิงโครนัส (Synchronous Counters)

Synchronous Counter (Parallel Counter)

วงจรนับแบบรีปเปิล (Asynchronous Counter) ที่ได้ศึกษามาแล้ว นั้นใช้ได้ดีกับความถี่ต่ำๆ เนื่องจากปัญหาความล่าช้าของสัญญาณเอาต์พุต หรือเกิดเวลาหน่วงในการส่งข้อมูลจากอินพุตไปยังเอาต์พุต ของฟลิปฟลอปแต่ละตัว (Propagation delay) ถ้าผลรวมของเวลาที่หน่วงของฟลิปฟลอป ทุกตัวค่าน้อยกว่าเวลาที่เกิดสัญญาณคล็อกในหนึ่งลูกคลื่น ก็จะไม่เกิดปัญหาในการนับ จากตัวอย่างเวลาการเกิดหนึ่งลูกคลื่นของสัญญาณคล็อกคือ 1000 ns ฟลิปฟลอปแต่ละตัวมี เวลาหน่วง (Propagation delay) 50 ns ใช้ฟลิปฟลอป 3 ตัว เวลาหน่วงรวม 150 ns ตรงสัญญาณคล็อกลูกที่ 4 จะเห็นว่าเอาต์พุตของฟลิปฟลอปจะเปลี่ยนสถานะได้พอดีและถูกต้อง

แต่ถ้าความถี่คล็อกสูงขึ้น เวลาที่เกิดหนึ่งลูกคลื่นจะสั้นลง เช่น จากตัวอย่าง 1000 ns เปลี่ยนเป็น 120 ns จะทำสถานะเอาต์พุตของฟลิปฟล็อป จะไปเปลี่ยนตรงสัญญาณคล็อก ลูกที่ 5 นั้นแสดงว่าวงจรทำงานผิดพลาด สำหรับการ ทำงานของวงจรนับที่มีความถี่สูง ๆ จำเป็นที่จะต้องให้ฟลิปฟล็อปได้รับสัญญาณกระตุ้นไปพร้อมๆ กันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการหน่วงเวลาของฟลิปฟล็อป วงจรนับชนิดนี้เรียกว่า วงจรนับแบบเข้าจังหวะ (Synchronous Counter)

 

Waveforms of a 3 bit ripple counter (Tocci, Ronald J. : 1998 : 338)

วงจรมับชนิด Synchronous

Synchronous หรือ Parallel เป็น Counter ที่ฟลิปฟลอปทุกตัวเปลี่ยนสถานะพร้อม ๆ กัน เนื่องจากฟลิปฟลอป แต่ละตัวได้รับการ Trigger จากสัญญาณคล็อกเหมือนกันหมด Counter แบบนี้ จะดีกว่านับแบบริปเปิลเนื่องจากสามารถทำงานในความถี่สูง ๆ ได้ ในขณะที่การนับแบบระลอก ทำงานที่ความถี่สูงมาก แล้วจะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ เนื่องจากฟลิปฟลอป แต่ละตัวต่อแบบอันดับ การเปลี่ยนสถานะของ ฟลิปฟลอป แต่ละตัวของการรอการเปลี่ยนสถานะจาก ฟลิปฟลอปตัวหน้าก่อนจึงทำงานได้ในความถี่ที่ไม่สูงมากนัก ก่อนที่จะกล่าวถึง Synchronous Counter ก็จะกล่าวถึง Action table ของ JK Flip Flop เสียก่อน

หลักการสร้างวงจรมัลติเพล็กซ์

เขียนตารางการนับเมื่อคลิก พัลส์ป้อนเข้ามา แต่ละลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร ในสถานะแรกเอาต์พุต Q ของฟลิปฟลอป ทุกตัวเป็น 1 หมด เมื่อมีสัญญาณคลิกลูกที่หนึ่งถูกป้อนเข้ามา จะทำให้สถานะต่อของ Q แต่ละตัวเปลี่ยนแปลงไป คือ


สัญญาณคลิก	Q_c	Q_b	Q_a
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	1
4	0	0	1

ตารางการนับ MOD-4

1.เมื่อเขียน Action table ได้แล้ว

2.เราก็หาค่าของ Transition ของเอาต์พุตแต่ละตัวเพื่อกำหนด JK อินพุต
แต่ละตัวโดยใช้ K- map

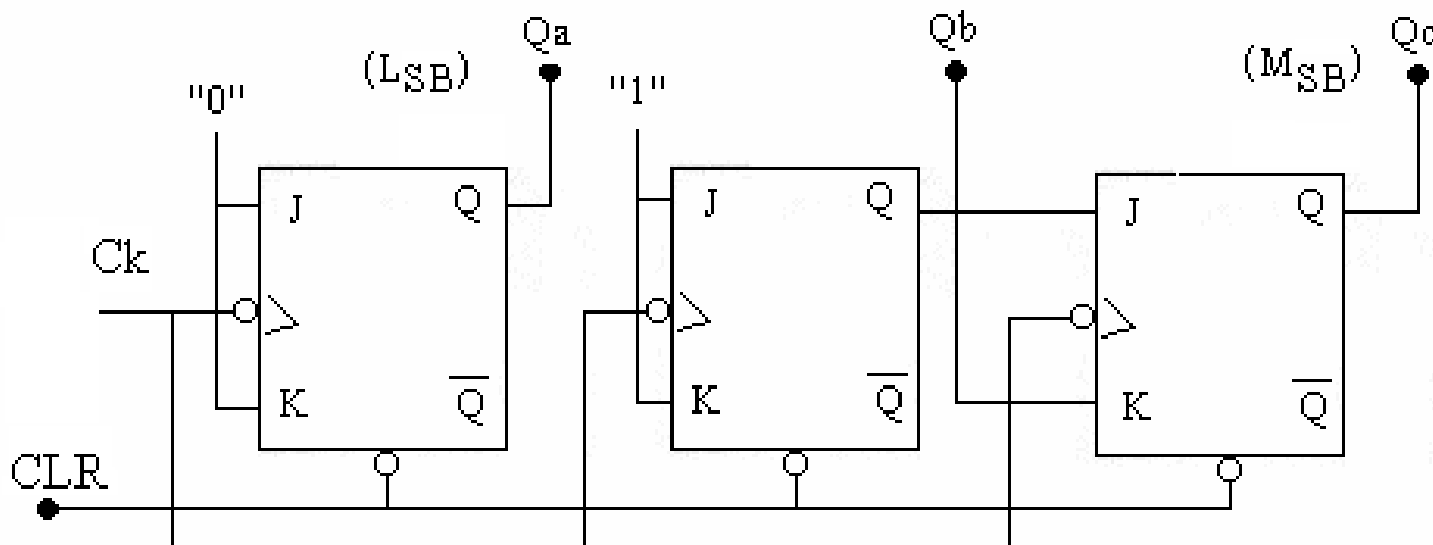3. เมื่อได้ค่า JK อินพุต แต่ละตัวแล้วนำไปวาดรูปวงจร



วงจรนับแบบซิงโครนัสขนาด 3 บิต

ตาราง J – K Flip – Flop Exciting Table

สถานะเอาต์พุต		การทำงาน	J	K	สรุปการควบคุม	
Qเดิม	Qnใหม่				J	K
0	0	Store	0	0	0	X
		Reset	0	1		
0	1	Toggle	1	1	1	X
		Set	1	0		
1	0	Reset	0	1	X	1
		Toggle	1	1		
1	1	Store	0	0	X	0
		Set	1	0		

อธิบาย

- การทำงานของตาราง J-K ฟลิปฟลอป Exciting สามารถทำงานได้ 4 รูปแบบที่ไม่ซ้ำกันดังจะอธิบายต่อจากนี้
- สถานะเอาต์พุตจะแสดงด้วย Q เป็นสถานะปัจจุบัน ส่วน Q_n แสดงสถานะเมื่อฟลิปฟลอปถูกควบคุมการทำงานที่อินพุต
- สถานะเดิมเป็น 0 สถานะใหม่เป็น 0 การทำงานของ J-K ฟลิปฟลอป มี 2 กรณีที่เป็นไปได้ในการควบคุมคือรักษาสภาพเดิมไว้ กับการทำการรีเซ็ตฟลิปฟลอป
- การรักษาสภาพเดิมต้องควบคุมการทำงาน คือ $J = 0$, $K = 0$
- การทำการรีเซ็ตต้องควบคุมการทำงาน คือ $J = 0$, $K = 1$
- การเปลี่ยนสถานะจากเอาต์พุต 0 เป็น 0 สรุปกรณีนี้ J ต้องเป็น 0 ส่วน K สามารถเป็น 1 ก็ได้ 0 ก็ได้ จึงใช้เครื่องหมาย Don't Care (X)

อธิบาย(ต่อ)




- สถานะเดิมเป็น 0 สถานะใหม่เป็น 1 การทำงานของ J-K ฟลิปฟลอป มี 2 กรณีที่เป็นไปได้ในการควบคุม คือ การ Toggle กับการ
 - การเซ็ต $J=1, K=0$
 - การ Toggle $J=1, K=1$
- การเปลี่ยนสถานะจากเอาต์พุต 0 เป็น 1 สรุปกรณีนี้ J ต้องเป็น 1 ส่วน K สามารถเป็น 1 ก็ได้ 0 ก็ได้ จึงใช้เครื่องหมาย Don't Care (X)
- สถานะเดิมเป็น 1 สถานะใหม่เป็น 0 การทำงานของ J-K ฟลิปฟลอป มี 2 กรณีที่เป็นไปได้ในการควบคุมการทำงานการรีเซ็ตฟลิปฟลอปกับการ Toggle
 - การรีเซ็ตต้องควบคุมการทำงาน คือ $J=0, K=1$
 - การ Toggle ต้องควบคุมการทำงาน คือ $J=1, K=1$

อธิบาย(ต่อ)

- การเปลี่ยนสถานะจากเอาต์พุต 1 เป็น 0 รูปกรณีนี้ J สามารถเป็น 1 ก็ได้ 0 ก็ได้ จึงใช้เครื่องหมาย Don't Care (X) ส่วน K ต้องเป็น 1
- สถานะเดิมเป็น 1 สถานะใหม่เป็น 1 การทำงานของ J-K ฟลิปฟลอป มี 2 กรณีที่เป็นไปได้ในการควบคุมคือ การรักษาสภาพเดิม กับการเซ็ต
- การรักษาสภาพเดิม ต้องควบคุมการทำงาน คือ $J=0$, $K=0$
- การทำการเซ็ตต้องควบคุมการทำงาน คือ $J=1$, $K=0$
- การเปลี่ยนสถานะจากเอาต์พุต 1 เป็น 1 รูปกรณีนี้ J สามารถเป็น 1 ก็ได้ 0 ก็ได้ จึงใช้เครื่องหมาย Don't Care (X) ส่วน K ต้องเป็น 0
- นักศึกษาพึงระลึกถึงการทำงานของการทำงานของ J-K นี้ไว้ให้ดี เพราะจะนำไปกำหนดการทำงานของวงจรนับแบบต่อเนื่อง (Synchronous Counters)

691 การออกแบบวงจรนับซิงโครนัส

Synchronous Counter

 


สถานะปัจจุบัน			สถานะถัดไป		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1

(ก)


การเปลี่ยนเอาต์พุต		อินพุตฟลิปฟลอป	
Q_{N+1}	Q_N	J_2	K_2
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

(ข)





$$J_2 = K_2 = Q_1$$

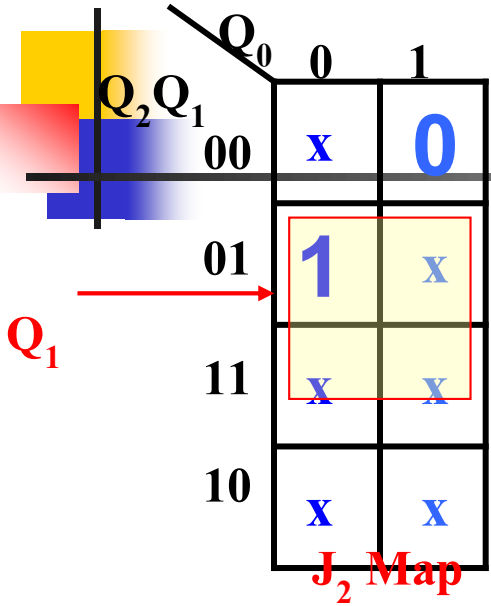


$$J_1 = K_1 = 1$$

 

$$J_0 = 1, K_0 = \bar{Q}_2$$

 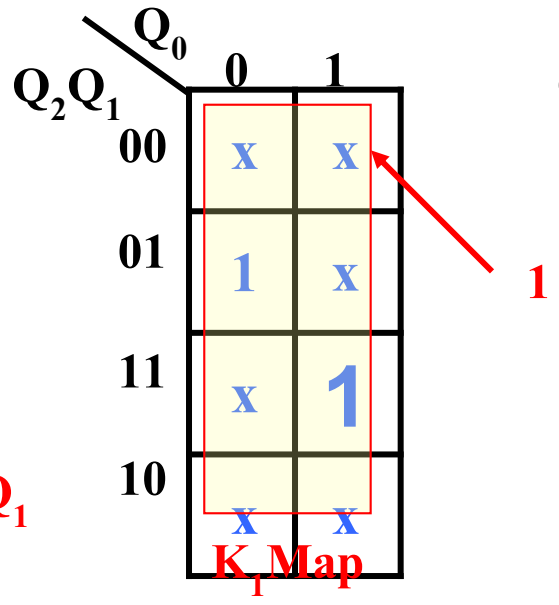  


วงจรนับ 4 ค่าตั้งตารางการนับ

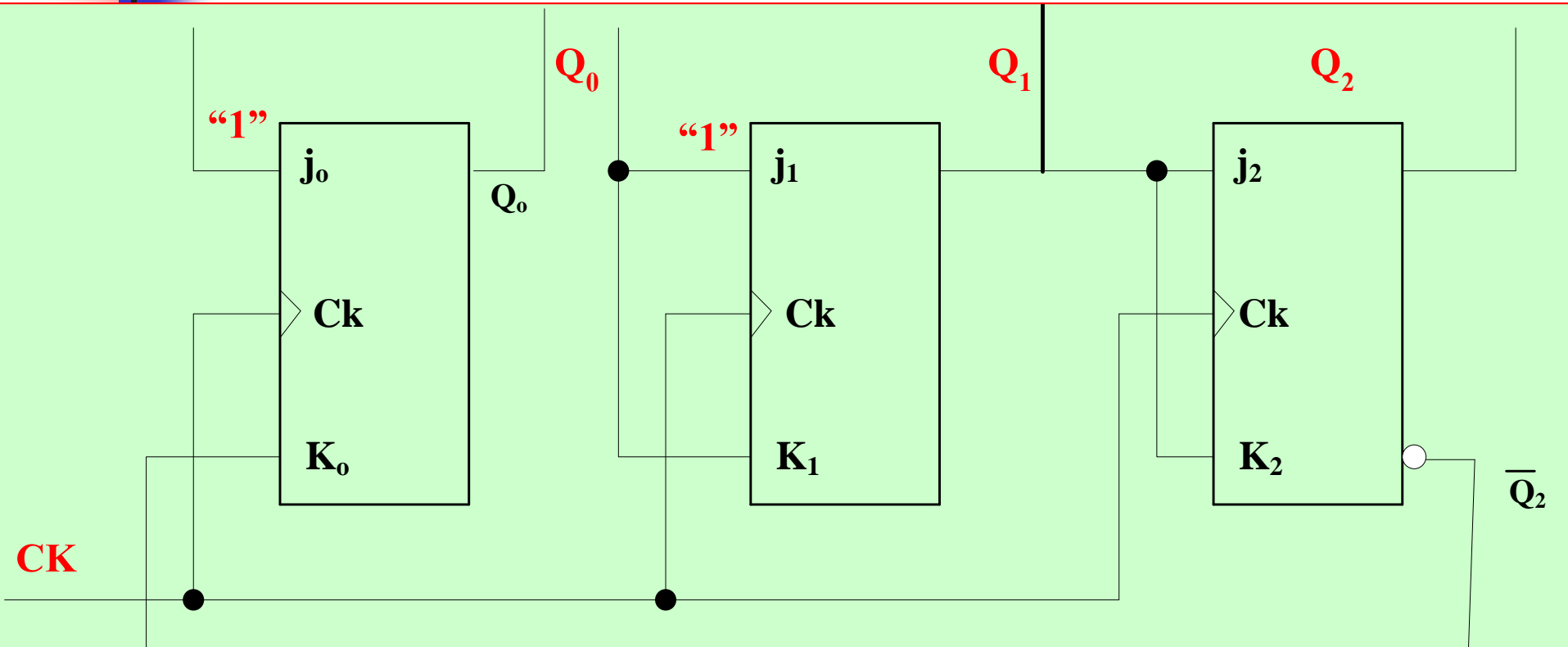

692 การออกแบบวงจรนับเชิงโครนัสรหัสเกรย์

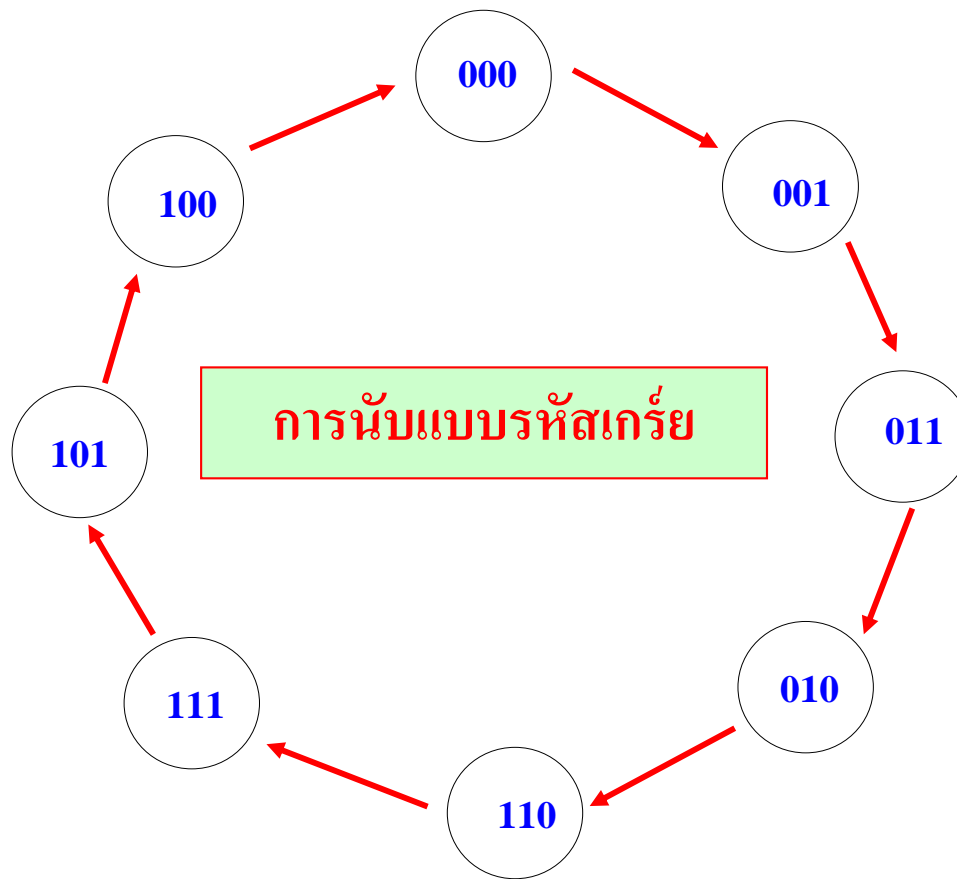ขั้นตอนที่ 1 เขียนแผนภาพสถานะ (State Diagram)



ขั้นตอนที่ 2 เขียนตารางสถานะ (Next-State Table)

สถานะปัจจุบัน			สถานะต่อไป		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0

ขั้นตอนที่ 3 เลือกฟลิปฟlopและเขียนตารางการทำงาน

การเปลี่ยนสถานะ เอาต์พุต		อินพุตของ ฟลิปฟlop	
Q_N	Q_{N+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

ขั้นตอนที่ 4 เขียนแผนผังของคาร์นอห์

ฟลิปฟลอป 2

		Q_0	
		0	1
Q_2Q_1	00	0	0
	01	0	0
11	X	X	
10	X	X	

J_2 Map

ฟลิปฟลอป 1

		Q_0	
		0	1
Q_2Q_1	00	0	1
	01	X	X
11	X	X	
10	0	0	

J_1 Map

ฟลิปฟลอป 0

		Q_0	
		0	1
Q_2Q_1	00	1	X
	01	0	X
11	1	X	
10	0	X	

J_0 Map

		Q_0	
		0	1
Q_2Q_1	00	X	X
	01	X	X
11	0	0	
10	1	0	

K_2 Map

		Q_0	
		0	1
Q_2Q_1	00	X	X
	01	0	0
11	0	1	
10	X	X	

K_1 Map

		Q_0	
		0	1
Q_2Q_1	00	X	0
	01	X	1
11	X	0	
10	X	1	

K_0 Map

Q_1Q_0

\bar{Q}_2Q_0

$\bar{Q}_2\bar{Q}_1$

Q_2Q_1


$\bar{Q}_1\bar{Q}_0$

Q_2Q_0

\bar{Q}_2Q_1

$Q_2\bar{Q}_1$

 ขั้นตอนที่ 5 เขียนสมการลอจิกทางอินพุตของฟลิปฟลอป



$$J_0 = Q_2 Q_1 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 = \overline{Q_2 \oplus Q_1}$$

$$K_0 = Q_2 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_2 Q_1 = Q_2 \oplus Q_1$$


$$J_1 = \bar{Q}_2 Q_0$$

$$K_1 = Q_2 Q_0$$

$$J_2 = Q_1 \bar{Q}_0$$

$$K_2 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

ขั้นตอนที่ 6 เขียนวงจรนับ

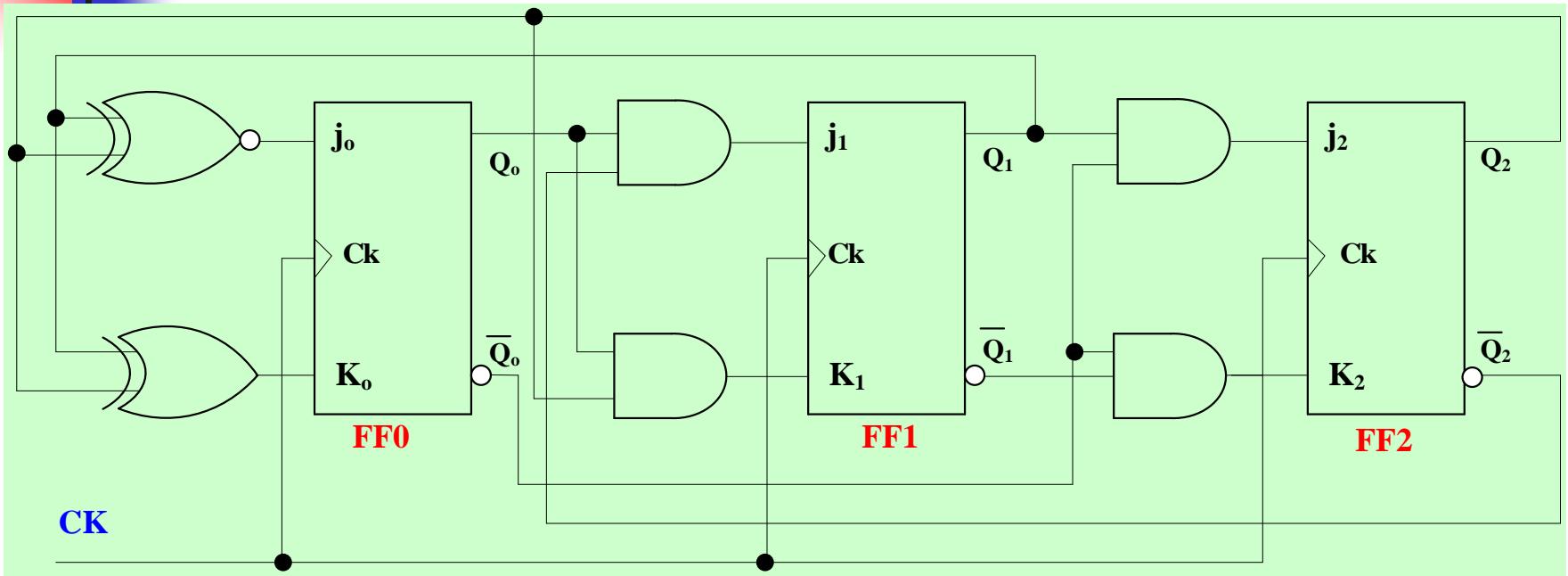


วงจรนับแบบเกรย์แบบ 3 บิต

693 การออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัสโมด 5




- ในการออกแบบวงจร Mod – 5 Synchronous Counter แบบต่อเนื่อง การกำหนดขนาดบิตเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปกำหนดค่าในตาราง
- จากนั้นก็จะใช้ Action table เพื่อกำหนดสถานะเมื่อ Clock pulse ผ่านไปแต่ละลูก
- วิธีการออกแบบ แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังจะอธิบายได้ดังนี้
- ขั้นตอนที่หนึ่งเขียนวงจร JK Flip Flop ตามจำนวนที่ต้องการใช้ ในที่นี้เป็นวงจรนับ 5 จึงใช้ JK Flip Flop 3 ตัว
- กำหนดค่าฟังก์ชันของแต่ละอินพุตว่าสามารถสร้างค่าดังตารางการทำงาน
- ส่วนขา Ck ต่อเข้าด้วยกันทั้ง 3 ฟลิปฟลอปปล่อยลอยไว้ก่อน

 

วงจร JK Flip Flop

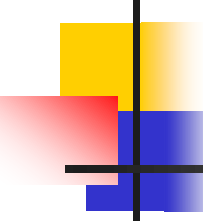ขั้นตอนที่สอง เขียนตารางการนับ(แสดงไว้แล้วตามตารางที่ 15.2) ตารางนี้จะทำให้เราทราบว่าเมื่อมี Clock pulse ป้อนเข้ามา แต่ละตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร ในที่นี้สถานะเริ่มแรกเอาต์พุต Q ของฟลิปฟลอปทุกตัวเป็น 0 หมด เมื่อมี Clock pulse ลูกที่หนึ่งถูกป้อนเข้ามา จะทำให้สถานะต่อไปคือ $Q_C = 0$, $Q_B = 0$ และ $Q_A = 1$ เป็นต้น



สัญญาณคล็อก	Q_C	Q_B	Q_A
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	0	0	0

ตารางการนับ

ขั้นตอนที่สาม จากตารางที่ 2 และ Action table ของ JK ฟลิป
 ฟลอป เราสามารถเขียน Transition table ได้ดังนี้

Present state			<u>Next state</u>			Input					
Q _C	Q _B	Q _A	Q _C	Q _B	Q _A	J _C	K _C	J _B	K _B	J _A	K _A
0	0	0	0	0	1	0	D	0	D	1	D
0	0	1	0	1	0	0	D	1	D	D	1
0	1	0	0	1	1	0	D	D	0	1	D
0	1	1	1	0	0	1	D	D	1	D	1
1	0	0	0	0	0	D	1	0	D	0	D

Transition table ของ Mod-5 Synchronous counter

ตาราง Transition จะอธิบายได้ดังนี้คือ ช่อง Next state ได้มาจากตารางการนับค่า กล่าวคือ สถานะเดิม (Present state) $Q_C = 0, Q_B = 0, Q_A = 0$ เมื่อมี Clock pulse ถูกป้อนเข้ามา หนึ่งลูก ทำให้สถานะต่อไป (Next state) เป็น $Q_C = 0, Q_A = 1$ เป็นต้น ต่อไปช่องของ JK Input แต่ละตัวก็ได้มาจากการตรวจดูว่า เมื่อ คล็อกพัลส์ลูกที่หนึ่งผ่านไปทำให้ Q_C เปลี่ยนสถานะจาก 0 เป็น 0 (หรือไม่เปลี่ยนสถานะ) $J_C = 0, K_C = d$ (ตามค่าของ Action table) ส่วน Q_B ก็เช่นเดียวกัน และ Q_A เปลี่ยนสถานะจาก 0 เป็น 1 เราจะได้ $J_A = 1, K_A = d$ สำหรับ คล็อกพัลส์ลูกที่สองที่ถูกป้อนเข้าไป เราก็พิจารณาแบบเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนที่สี่ เมื่อเขียน Transition table ได้แล้ว เราก็หาค่าของอินพุต JK แต่ละตัวโดยใช้ Karnaugh map ดังนี้


ขั้นตอนที่ห้า เมื่อได้ค่าอินพุต JK แต่ละตัวแล้วก็นำไปต่อให้กับวงจร

	$Q_C Q_B$	00	01	11	10
Q_A	0	1	1	d	0
	1	d	d	d	d

$$J_A = Q_D$$


	$Q_C Q_B$	00	01	11	10
Q_A	0	d	d	d	d
	1	1	1	d	d

$$K_A = 1$$

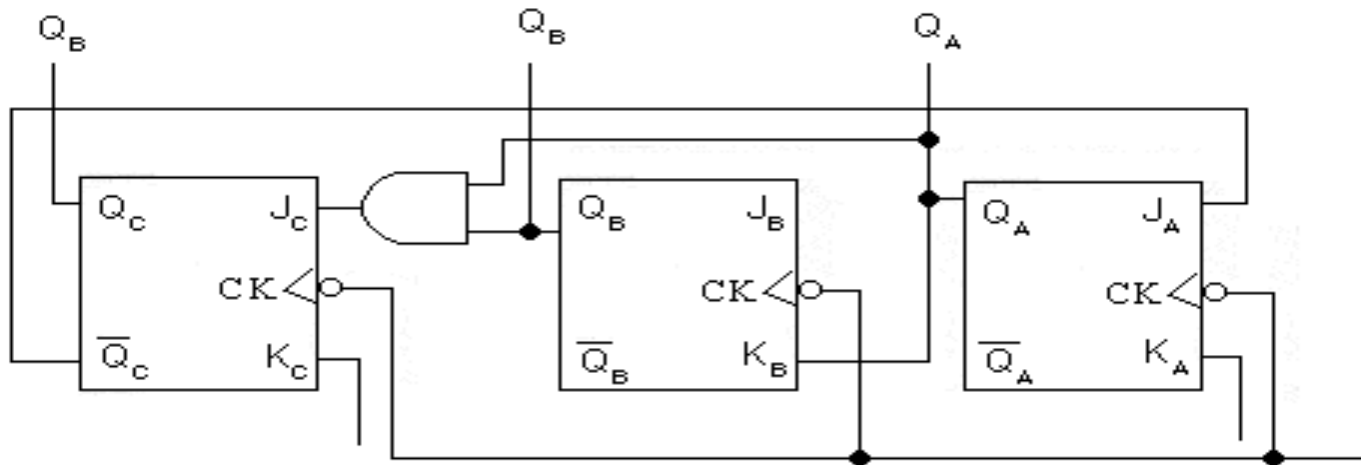

วงจร Mod – 5 Synchronous Counter.

694 การออกแบบวงจรนับขึ้นสิบ

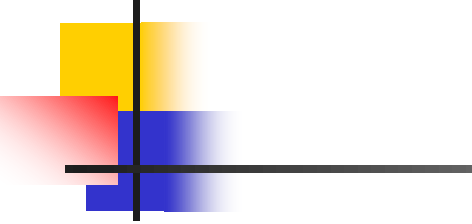


Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	เลขฐาน สอง
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
0	0	0	0	0

ตารางการทำงานพลิกฟลอป


วงจรนับขึ้นแบบดีเคดเดคชนิดไจเรกริเซต

(นับสิบ)

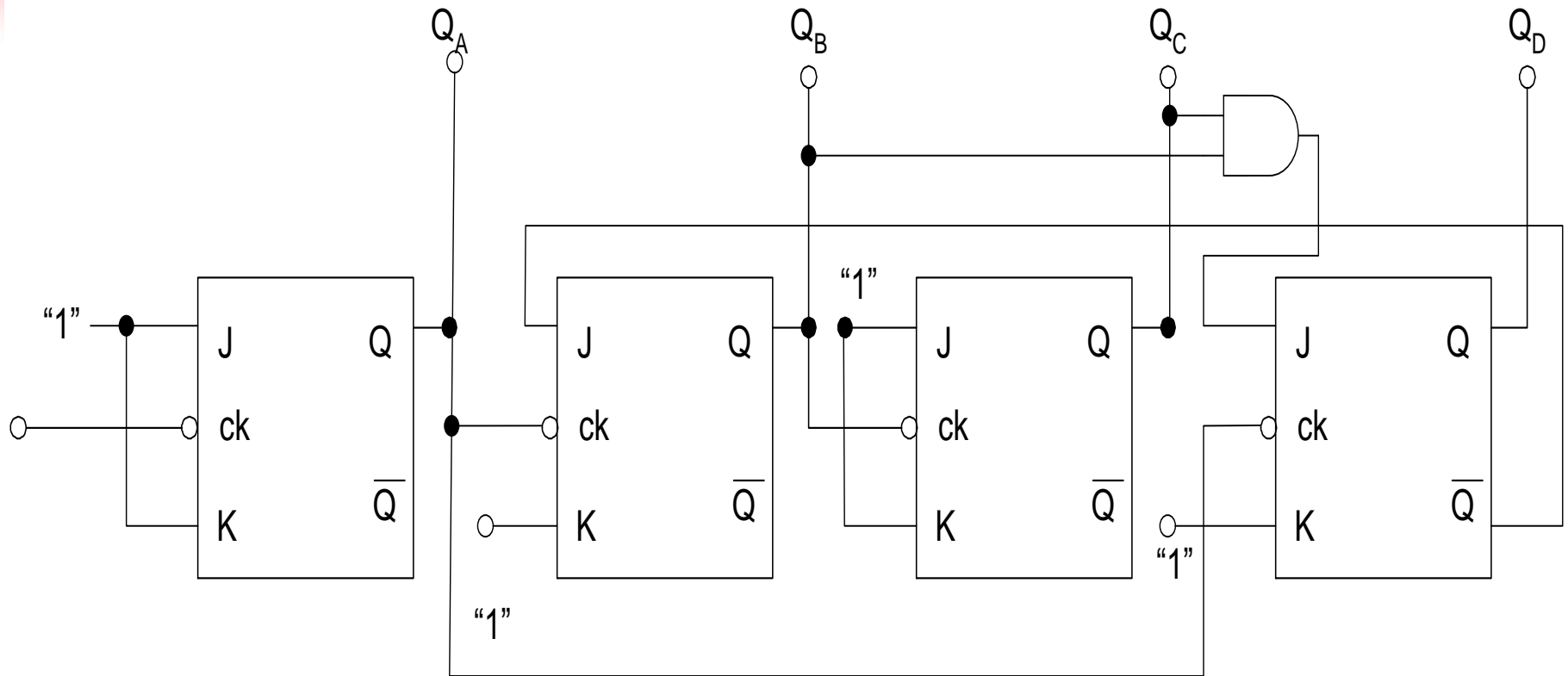

แผนภาพไทม์มิ่ง

T2 นับ 2

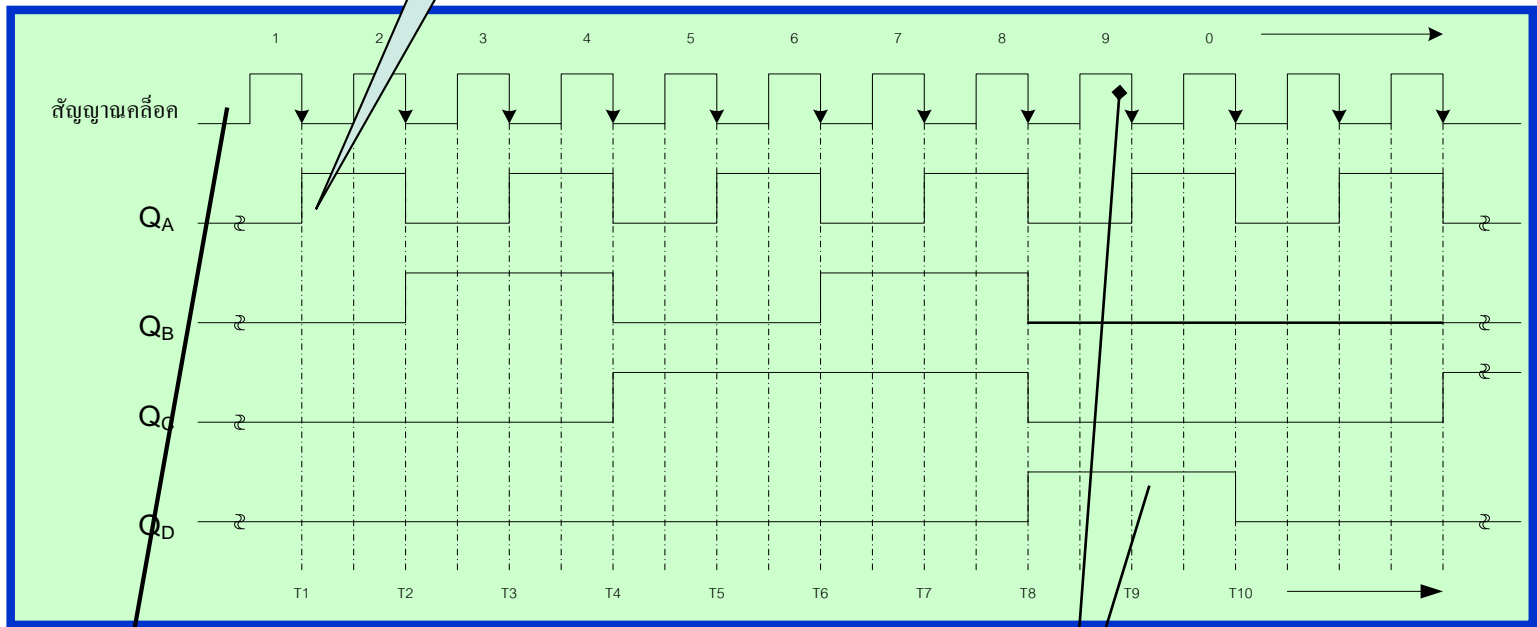


นับ 1

ที่ T9 นับ 9

695 การออกแบบวงจรนับลงแบบซิงโครนัสขนาด 4 บิต

จำนวนคล็อก	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	การนับฐานสิบ
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	15
2	1	1	1	0	14
3	1	1	0	1	13
↓	ตารางเอาต์พุตวงจรนับลง 4 บิต				↓
14	0	0	1	0	2
15	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0

Flip Flop A พิจารณา Q_A

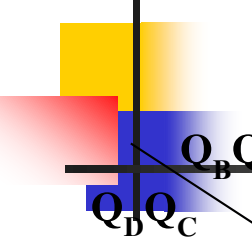

		$Q_B Q_A$			
		00	01	11	10
$Q_D Q_C$	00	0 0 → 1	1 1 → 0	3 1 → 0	2 0 → 1
	01	4 0 → 1	5 1 → 0	7 1 → 0	6 0 → 1
	11	12 0 → 1	13 1 → 0	15 1 → 0	14 0 → 1
	10	8 0 → 1	9 1 → 0	11 1 → 0	10 0 → 1

		$Q_B Q_A$			
		00	01	11	10
$Q_D Q_C$	00	1	X	X	1
	01	1	X	X	1
	11	1	X	X	1
	10	1	X	X	1

J_A

		$Q_B Q_A$			
		00	01	11	10
$Q_D Q_C$	00	X	1	X	1
	01	X	1	X	1
	11	X	1	X	1
	10	X	1	X	1

$J_A = 1$

$K_A = 1$

Flip Flop B พิจารณา Q_B

พิจารณา Q_B

$Q_B Q_A$	00	01	11	10
00	0 → 0	0 → 1	1 → 0	1 → 1
01	0 → 0	0 → 1	1 → 0	1 → 1
11	0 → 0	0 → 1	1 → 0	1 → 1
10	0 → 0	0 → 1	1 → 0	1 → 1

K_B

$Q_B Q_A$	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	1	X	X
11	0	1	X	X
10	0	1	X	X

$J_B = Q_A$

$Q_B Q_A$	00	01	11	10
00	X	X	1	0
01	X	X	1	0
11	X	X	1	0
10	X	X	1	0

$J_B = Q_A$

$K_B = Q_A$

$K_B = Q_A$

พิจารณา Q_C

$Q_D Q_C$ \ $Q_B Q_A$	00	01	11	10
00	0 → 0	0 → 0	0 → 1	0 → 0
01	1 → 1	1 → 1	1 → 0	1 → 1
11	1 → 1	1 → 1	1 → 1	1 → 1
10	0 → 0	0 → 0	0 → 0	0 → 0

$Q_D Q_C$ \ $Q_B Q_A$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	0

K_C

$$J_C = Q_A Q_B$$

$Q_D Q_C$ \ $Q_B Q_A$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	X	X	X	X

$$J_C = Q_A Q_B$$

$$K_C = Q_A Q_B$$

$$K_C = Q_A Q_B$$

พิจารณา Q_D

		$Q_B Q_A$			
		00	01	11	10
$Q_D Q_C$	00	0 0 → 0	1 0 → 0	3 0 → 0	2 0 → 0
	01	4 0 → 0	5 0 → 0	7 0 → 1	6 0 → 0
11	12 1 → 1	13 1 → 1	15 1 → 0	14 1 → 1	
10	8 1 → 1	9 1 → 1	11 1 → 1	10 1 → 1	


		$Q_B Q_A$				J_D
		00	01	11	10	
$Q_D Q_C$	00	0	0	0	0	0
	01	0	0	1	0	0
	11	X	X	X	X	X
	10	X	X	X	X	X

		$Q_B Q_A$				K_D
		00	01	11	10	
$Q_D Q_C$	00	X	X	X	X	X
	01	X	X	X	X	X
	11	0	0	1	0	0
	10	0	0	0	0	0

$$J_D = Q_A Q_B Q_C$$

$$K_D = Q_A Q_B Q_C$$

การนับลงขนาด 4 บิต

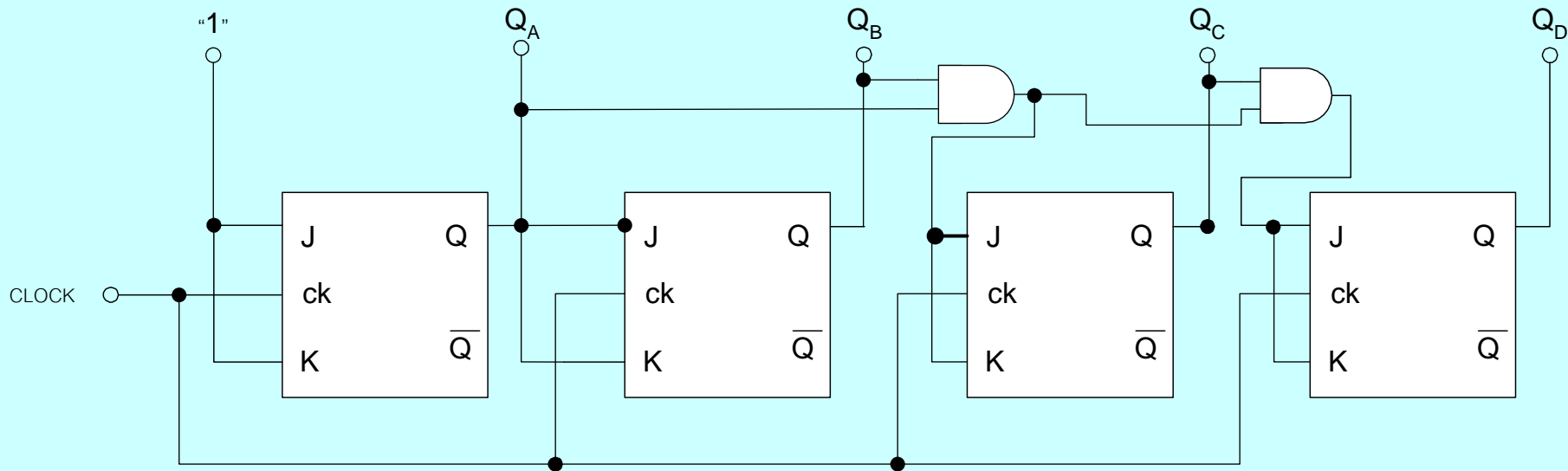

696 การออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัสชนิด

กระโดดขนาด 4 บิต

เลขฐานสิบ	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
8	1	0	0	0
12	1	1	0	0
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
7	0	1	1	1
3	0	0	1	1
1	0	0	0	1
8	1	0	0	0

อธิบาย

- การสร้างวงจรนับแบบกระโดดสามารถนำรูปแบบการนับแบบต่อเนื่องมาใช้งาน
- รูปแบบการนับเป็นเลข 8 ,12 ,14 , 15 , 7 , 3 , 1 , 8 วนกลับไปมา
- จากตารางการนับค่ากำหนดค่าในตารางการนับเป็นเลขฐานสอง
- พิจารณาที่ Q_A จากการนับเลข 8 ไปเป็นเลข 12 Q_A มีการเปลี่ยนค่าจาก 1 เป็น 1
- นับค่าเลข 12 เป็น 14 ค่าที่เปลี่ยนจาก 1 เป็น 1
- นับค่าเลข 14 เป็น 15 ค่าที่เปลี่ยนจาก 1 เป็น 1
- นับค่าเลข 15 เป็น 7 ค่าที่เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0
- นับค่าเลข 7 เป็น 3 ค่าที่เปลี่ยนจาก 0 เป็น 0
- นับค่าเลข 3 เป็น 1 ค่าที่เปลี่ยนจาก 0 เป็น 0
- นับค่าเลข 1 เป็น 8 ค่าที่เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1
- นำค่าที่เปลี่ยนแปลงไปลงใน K-map ที่มี Q_A, Q_B, Q_C, Q_D เป็นตัวแปรค่า
- พิจารณา Q_B, Q_C, Q_D ในทำนองเดียวกันนี้ ก็สามารถนำอินพุตของแต่ละฟลิปฟลอปไปต่อกับวงจร โดยตรงดังอธิบายใน K-map ต่อไปนี้

วิธีการออกแบบวงจรนับเชิงโครนัสแบบกระโดดขนาด 4 บิต

นำ Q_A จากตารางมาพิจารณา

Store / Set

Toggle / Reset

$Q_C Q_D$	$Q_A Q_B$		00	01	11	10
00	0	4	12	8		
	X	X	1 → 1	1 → 1		
01	1	5	13	9		
	0 → 1	X	X	X		
11	3	7	15	11		
	0 → 0	0 → 0	1 → 0	X		
10	2	6	14	10		
	X	X	1 → 1	X		

$Q_A Q_B$	J_A			
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	1	X	X	X
11	0	0	X	X
10	X	X	X	X

$$J_A = \overline{Q_C}$$

Toggle / Set Store / Reset

$Q_C Q_D$	K_A			
	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	X	X	X	X
11	X	X	1	X
10	X	X	0	X

$$K_A = Q_D$$

ฟลิปฟลอป A ต่อดังนี้

$$J_A = \overline{Q_C}$$

$$K_A = Q_D$$

นำ Q_B จากตารางมาพิจารณา

		$Q_A Q_B$			
		00	01	11	10
$Q_C Q_D$	00	0 X	4 X	12 1→1	8 0→1
	01	1 0→1	5 X	13 X	9 X
11	3 0→0	7 1→0	15 1→1	11 X	
10	2 X	6 X	14 1→1	10 X	

		$Q_A Q_B$				J_B
		00	01	11	10	
$Q_D Q_C$	00	X	X	X	X	1
	01	1	X	X	X	
	11	0	0	X	X	
	10	X	X	X	X	

		$Q_A Q_B$				K_B
		00	01	11	10	
$Q_D Q_C$	00	X	X	0	0	0
	01	X	X	X	X	
	11	X	1	0	X	
	10	X	X	0	X	

$$J_B = Q_A$$

ฟลิปฟลอป B ต่อคั้งนี้

$$J_B = Q_A$$

$$K_B = \overline{Q_A}$$

$$K_B = \overline{Q_A}$$

นำ Q_C จากตารางมาพิจารณา

$Q_B Q_A$	00	01	11	10
00	0 X	4 X	12 0 → 1	8 0 → 0
01	1 0 → 0	5 X	13 X	9 X
11	3 1 → 0	7 1 → 1	15 1 → 1	11 X
10	2 X	6 X	14 1 → 1	10 X

$Q_A Q_B$	00	01	J_C 11	10
00	X	X	1	0
01	0	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$Q_A Q_B$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	1	0	0	X
10	X	X	0	X

$$J_C = Q_B$$

ฟลิปฟลอป C ต่อดังนี้

$$J_C = Q_B$$

$$K_C = \overline{Q_B}$$

$$K_C = \overline{Q_B}$$

นำ Q_D จากตารางมาพิจารณา

		$Q_A Q_B$			
		00	01	11	10
$Q_C Q_D$	00	0 X	4 X	12 0 → 0	8 0 → 0
	01	1 1 → 0	5 X	13 X	9 X
	11	3 1 → 1	7 1 → 1	15 1 → 1	11 X
	10	2 X	6 X	14 0 → 1	10 X

		$Q_A Q_B$			
		00	01	J_D 11	10
$Q_D Q_C$	00	X	X	0	0
	01	X	X	X	X
	11	X	X	X	X
	10	X	X	1	X

$$J_D = Q_C$$

		$Q_A Q_B$			
		00	01	K_D 11	10
$Q_D Q_C$	00	X	X	X	X
	01	1	X	X	X
	11	0	0	0	X
	10	X	X	X	X


$$K_D = \overline{Q_C}$$

ฟิลิปฟลอป D นำไปต่อ


$$J_D = Q_C$$

$$K_D = \overline{Q_C}$$

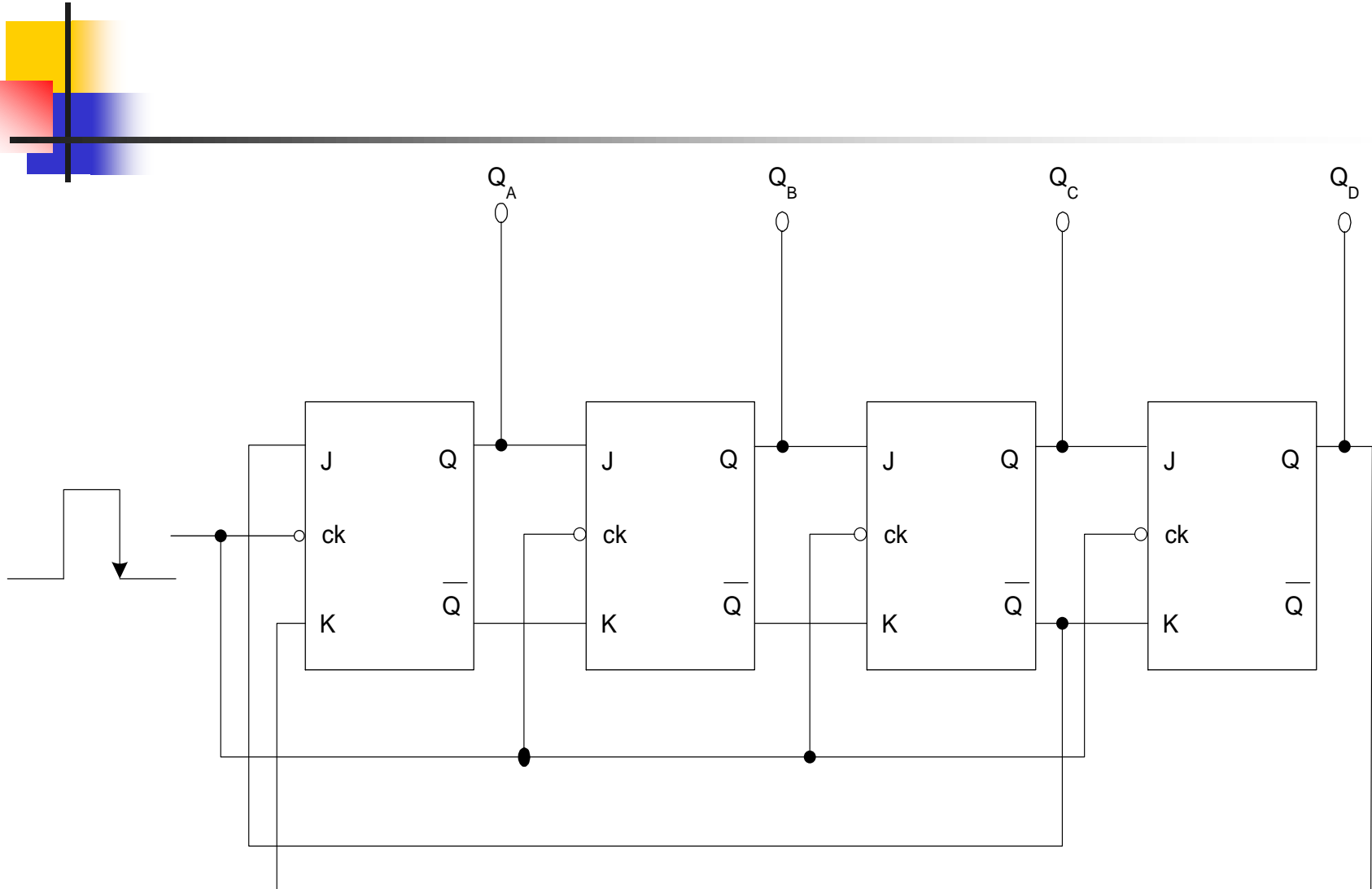วงจรนับแบบกระโดดข้าม ที่ออกแบบเป็นซิงโครนัสขนาด 4 บิต



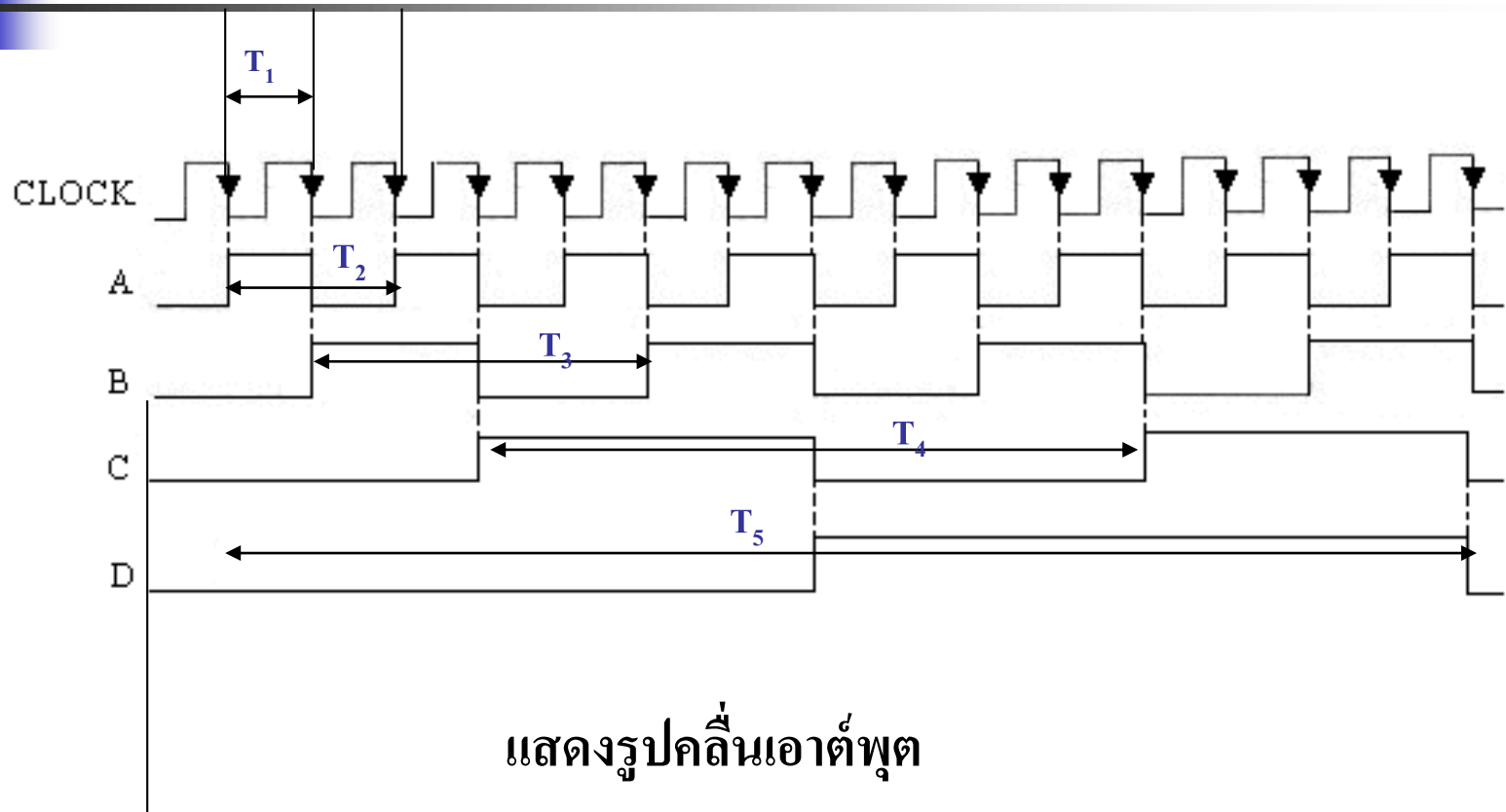697 การนำวงจรนับไปใช้ในการหารความถี่ (Frequency Division)




อธิบาย

- พัลส์ทางเอาต์พุตของฟลิปฟลอป แต่ละตัวจะเป็นสัดส่วนกับความถี่สัญญาณคล็อกของอินพุต
- ความถี่สัญญาณคล็อกของอินพุตในตารางเป็น 16 KHz
- หากความถี่รูปคลื่นเอาต์พุตของฟลิปฟลอป แต่ละตัวจากรูป ได้ดังนี้
- รูปคลื่นเอาต์พุตฟลิปฟลอป A เป็นคลื่นสี่เหลี่ยมที่มีความถี่ 8 KHz,
- รูปคลื่นเอาต์พุต B มีความถี่ 4 KHz, รูปคลื่นเอาต์พุต C มีความถี่ 2 KHz และรูปคลื่นเอาต์พุต D มีความถี่ 1 KHz
- สังเกตว่ารูปคลื่นเอาต์พุตของหารด้วย 2 จนถึงฟลิปฟลอป D มีความถี่เท่ากับ ความถี่สัญญาณคล็อกของอินพุตหารด้วย 16
- ทำให้ทราบว่าความถี่เอาต์พุตของ ฟลิปฟลอป ตัวสุดท้ายในวงจรนับ คือ ความถี่สัญญาณคล็อกของอินพุตหารด้วยจำนวน MOD ของวงจรรนับนั้น


การสร้างสัญญาณคล็อก

ALL J, K inputs are 1.

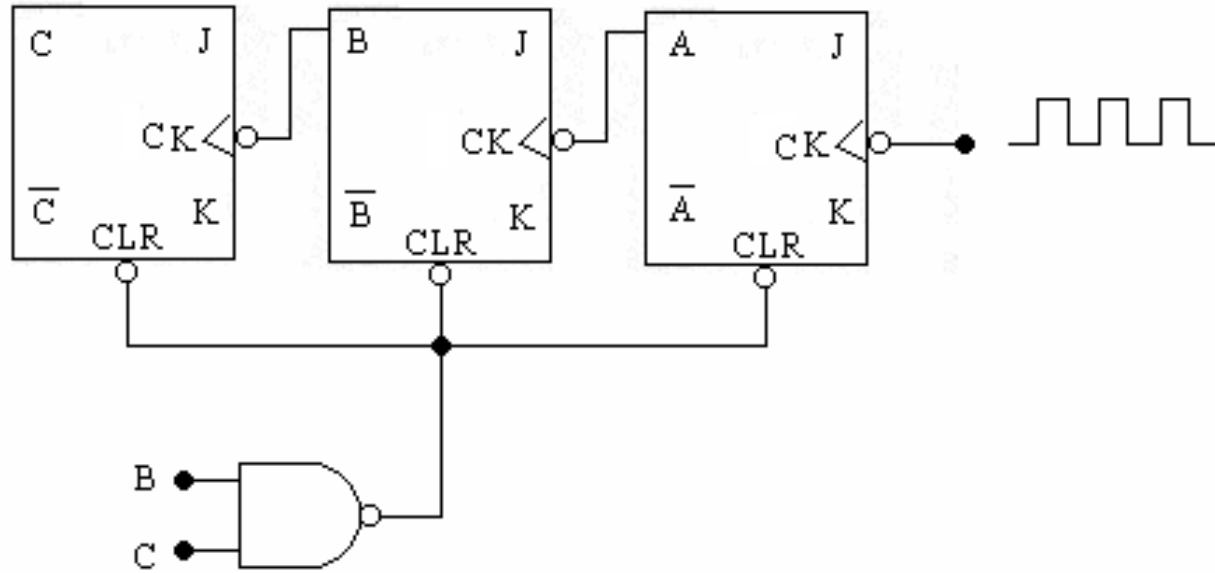


- การสร้างสัญญาณคล็อกจากรูปคลื่นไซน์ความถี่ 60 Hz ในระบบดิจิทัล คือ ป้อนรูปคลื่นไซน์ความถี่ 60 Hz
- วงจรปรับรูปคลื่น (Shaper) เปลี่ยนรูปคลื่นไซน์ดังกล่าว เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่ 60 Hz
- แล้วป้อนรูปคลื่นสี่เหลี่ยม 60 Hz นี้ไป

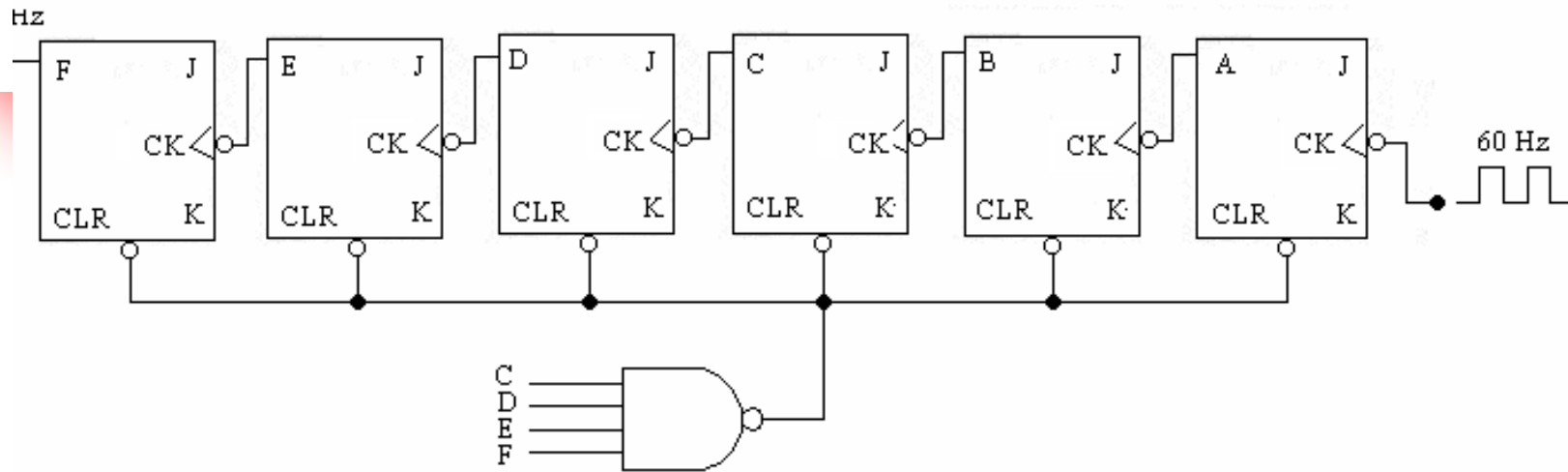การหารความถี่สัญญาณคล็อกจาก 60 Hz เป็น 1Hz



- วงจรนับ MOD -60 ใช้ในการหารความถี่สัญญาณคล็อกจาก 60 Hz เป็น 1Hz
- วิธีการออกแบบวงจรนับ 60
- การหาจำนวนฟลิปฟลอป $2^5=32$ ถึง $2^6=64$ วงจรนับนี้จึงประกอบด้วยฟลิปฟลอปจำนวน 6 ตัว -อินพุต J-K ทำการต่อแบบ T Flip-Flop
- ต้องเคลียร์วงจรนับเมื่อค่าของการนับเป็น 60 (111100)
- ต้องต่อเอาต์พุตฟลิปฟลอป C,D,E และ F เข้ากับอินพุตของเกต NAND สร้างสัญญาณรีเซ็ตฟลิปฟลอปเมื่อนับถึง 60 จึงทำให้รูปคลื่นเอาต์พุตของ ฟลิปฟลอป F มีค่าความถี่เท่ากับ 1 Hz

698 การนำวงจรนับไปใช้ประยุกต์ใช้งาน

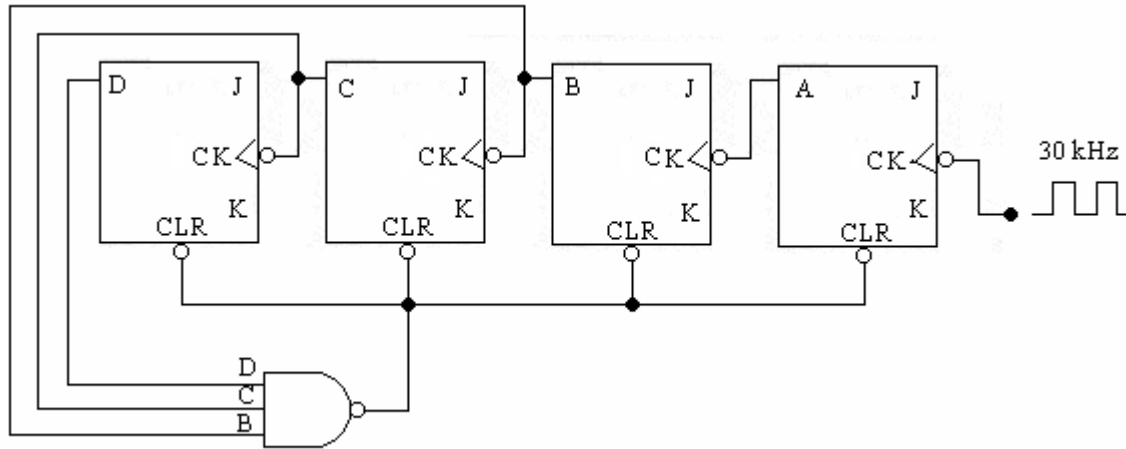


- J, K เป็น HIGH จงหาจำนวน MOD และความถี่เอาต์พุตของฟลิปฟลอป D
- วงจรนับขนาด 4 บิต ซึ่งโดยปกติ จะนับ 0000 ถึง 1111
- กรณีนี้อินพุตของเกต NAND รับ D, C และ B
- แสดงว่าวงจรนับ จะนับย้อนกลับเป็น 0000 ทันทีเมื่อการนับถึงสถานะ 1110 (เลขฐานสิบคือค่าเป็น 14)
- วงจรนับนี้มีสถานะการนับ 14 สถานะ (จาก 0000 ถึง 1101) จึงเป็นวงจรนับ MOD - 14
- ความถี่สัญญาณคล็อกของอินพุต 30 KHz ความถี่รูปคลื่นเอาต์พุตจะเป็น $30 \text{ kHz} / 14 = 2.14 \text{ kHz}$ ที่เอาต์พุต D
- การประยุกต์ใช้งานในการหารค่า 26

วงจรรนับที่ไม่ใช่ BINARY

วงจรรนับ 3 (MODULUS 3 COUNTER)

 เช่น วงจรรนับที่มี 2 บิต ค่าการนับ จะเริ่มจาก 0, 1, 2 และวนกลับมา 0 ใหม่




ผลการนับ	B	A
0	0	0
1	0	1
2	1	0
0	0	0

วงจรรนับ 3 และ ผลการนับ


วงจรรนับ 5 (MODULUS 5 COUNTER)

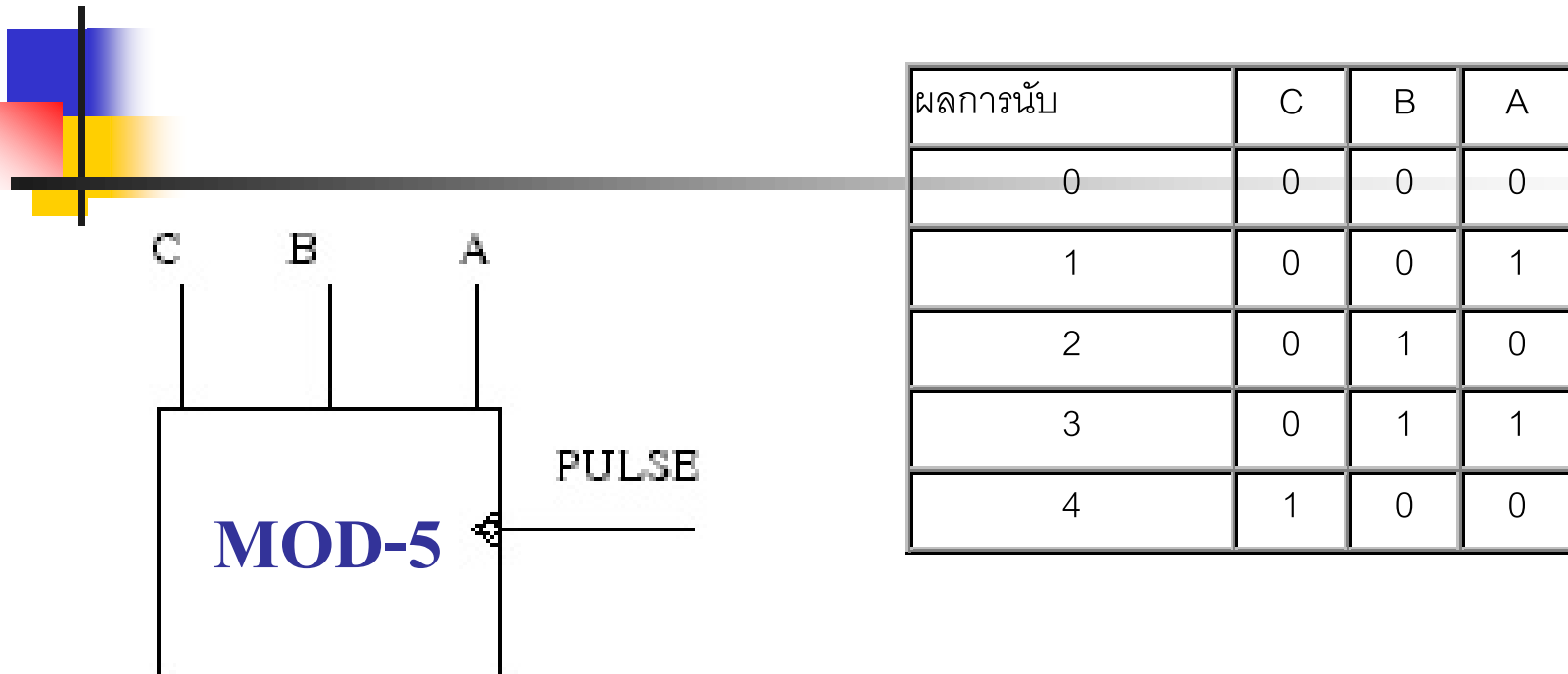เป็นวงจรรนับ 3 บิต ผลการนับเป็นดังนี้คือ 0, 1, 2, 3, 4
ดังแสดงในตารางเอาต์พุต C B A




ผังวงจรรนับ 5 และ ผลการนับ

วงจรนับค่า 0-4 (MOD-5)

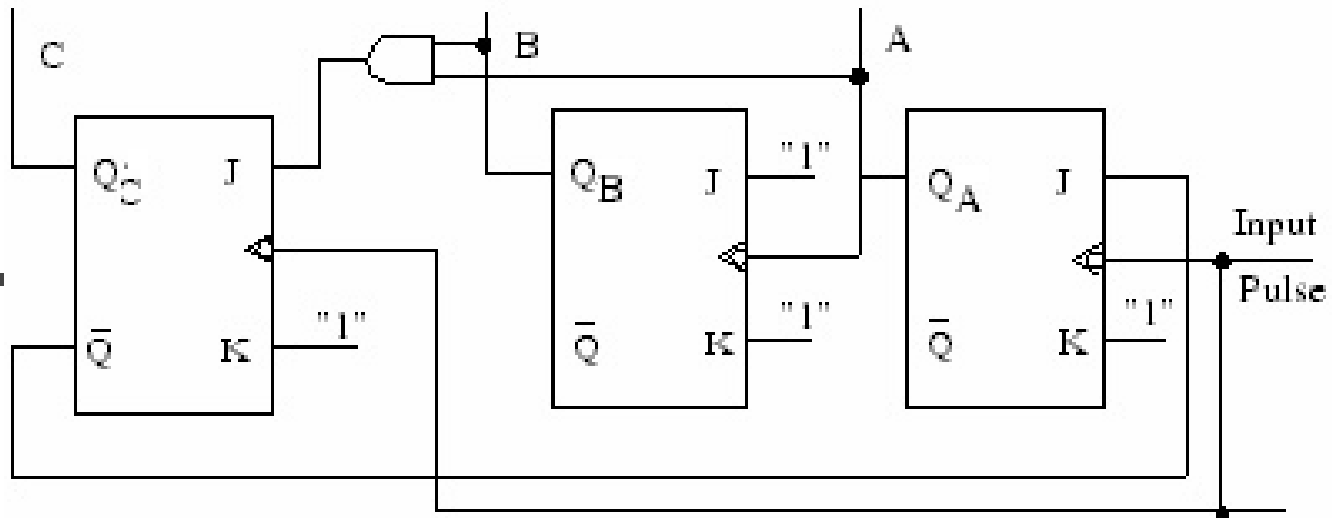

วงจรนับ 5


วงจรนับ 6 และนับ 10

 

วงจรนับ 6

วงจรนับ 6 และนับ 10 เป็นวงจรผสมระหว่างวงจรนับไบนารี และวงจรนับที่ไม่ใช่ไบนารี วงจรนับ 6 ได้ผลลัพธ์มาจากการนับ 2 แล้วส่งผลให้ วงจรนับ 3 ส่วนวงจรนับ 10 ได้ผลลัพธ์มาจากวงจรนับ 2 แล้วส่งผลให้วงจรนับ 5 ซึ่งได้แสดงรูปในเฟรมต่อไป

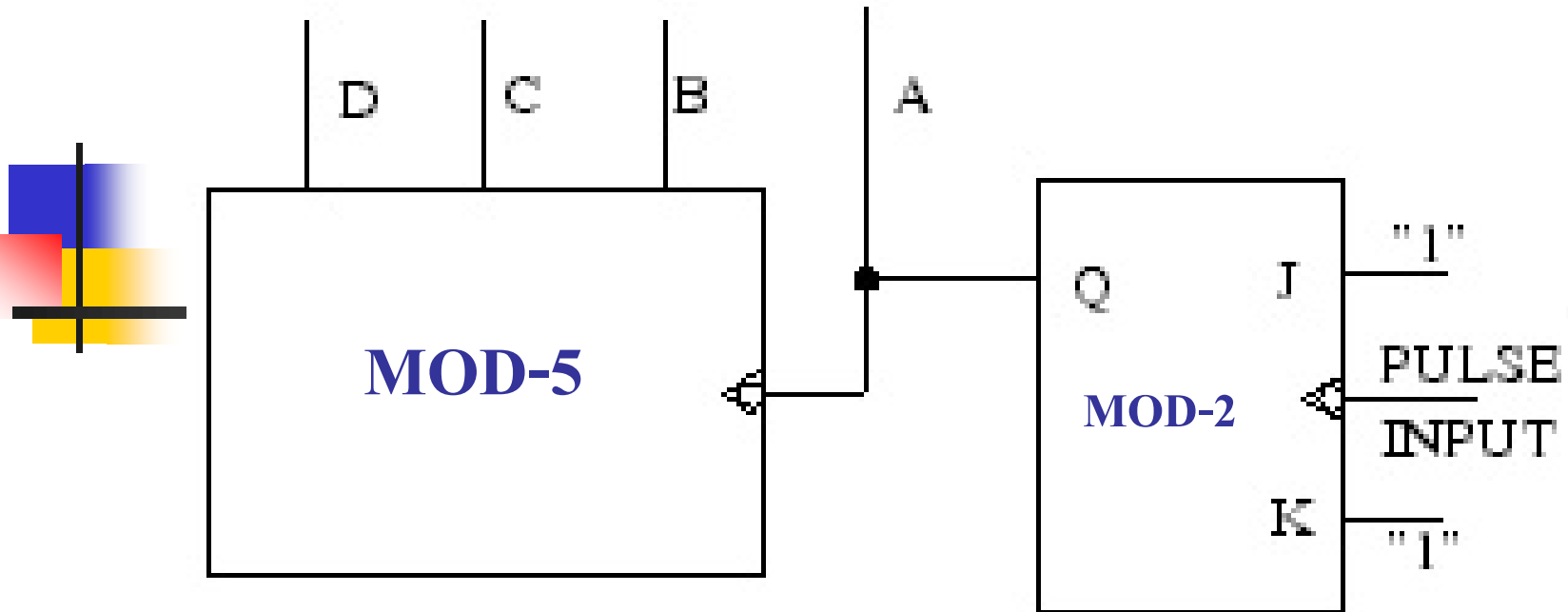
การนำวงจรนับไปใช้งานมีค่าเท่ากับวงจรรหาร 10



วงจรรนับ 10

ผังเวลา (TIMING DIAGRAM วงจรนับ)

 
ผังเวลา (TIMING DIAGRAM) เป็นเครื่องมือช่วยอธิบายการทำงานของวงจรดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ เวลาตั้งตัวอย่างของวงจรนับ 3



ผลการนับ	B	A
0	0	0
1	0	1
2	1	0
0	0	0


แสดงผังเวลาของวงจรนับ3

ผังเวลา (TIMING DIAGRAM วงจรนับ)

 

ผลการนับและผังเวลาวงจรนับ 5

ไอซีวงจรรนับแบบ ASYNCHRONOUS

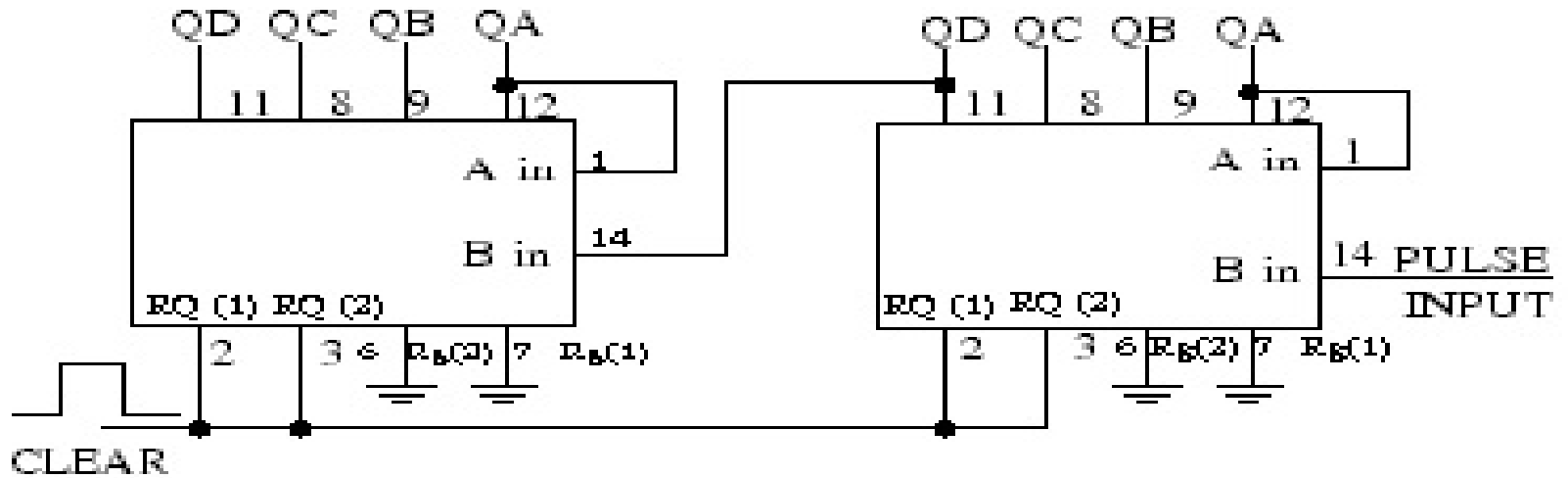


ขา 5 = + Vcc

ขา 10 = Gnd (สำหรับ 7490)

แสดงวงจรรนับส่งจำนวน 2 หลักใช้ ไอซี TTL เบอร์ 7490

การใช้งานวงจรนับ 7493 , 74LS93

เป็นวงจรนับขนาด Binary 4 บิต

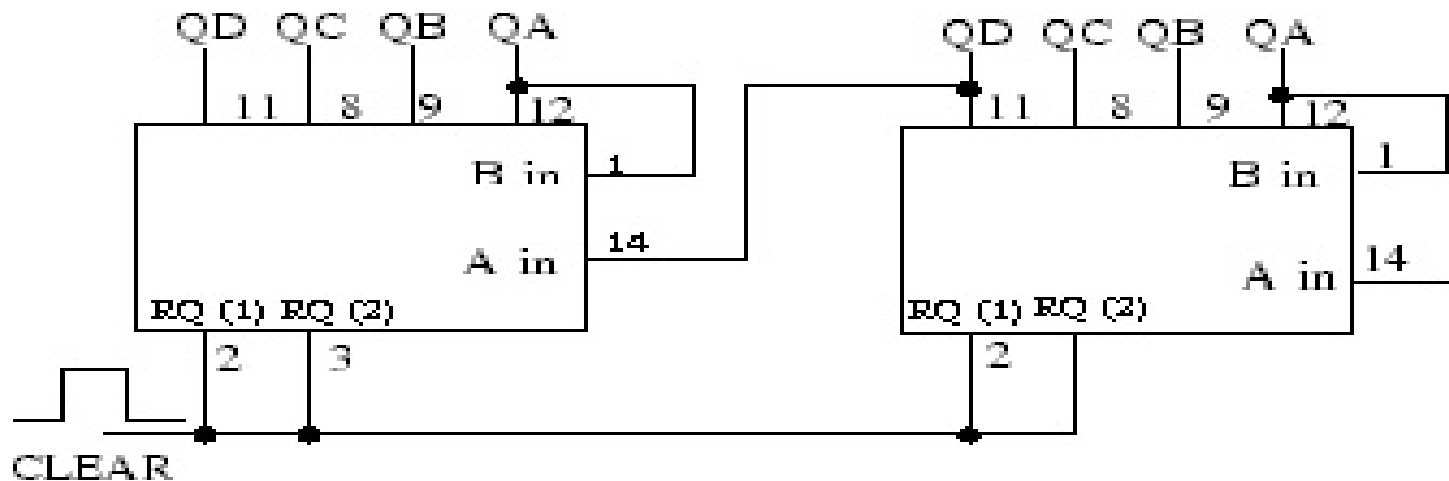


ขา 5 = +Vcc

ขา 10 = Gnd (สำหรับ 7493)


แสดงวงจรนับไบนารี 8 บิตใช้ไอซี TTL เบอร์ 7493

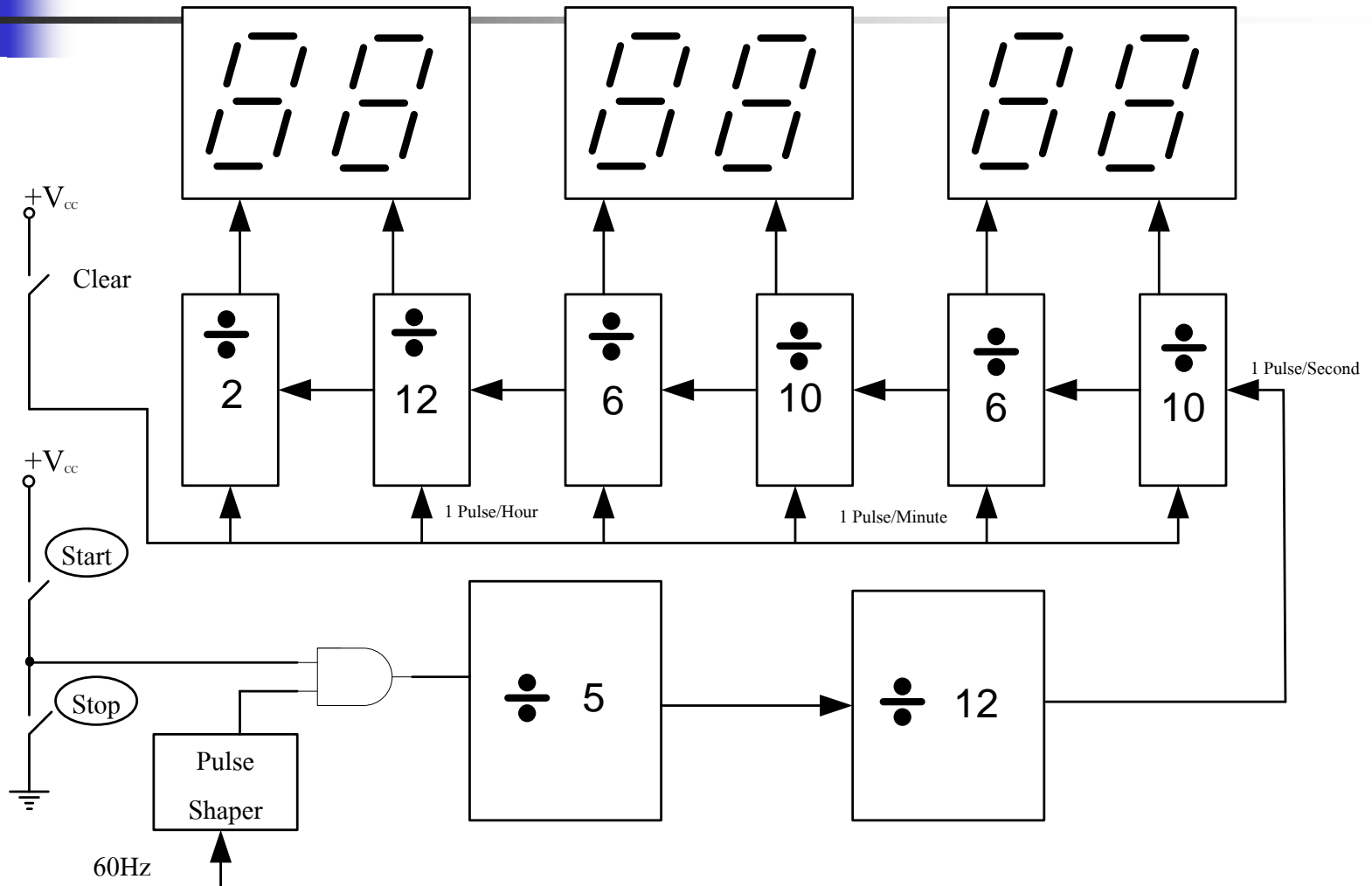การนำวงจรนับไปประยุกต์ใช้งาน ในรูปแบบนาฬิกาดิจิตอล




ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่13

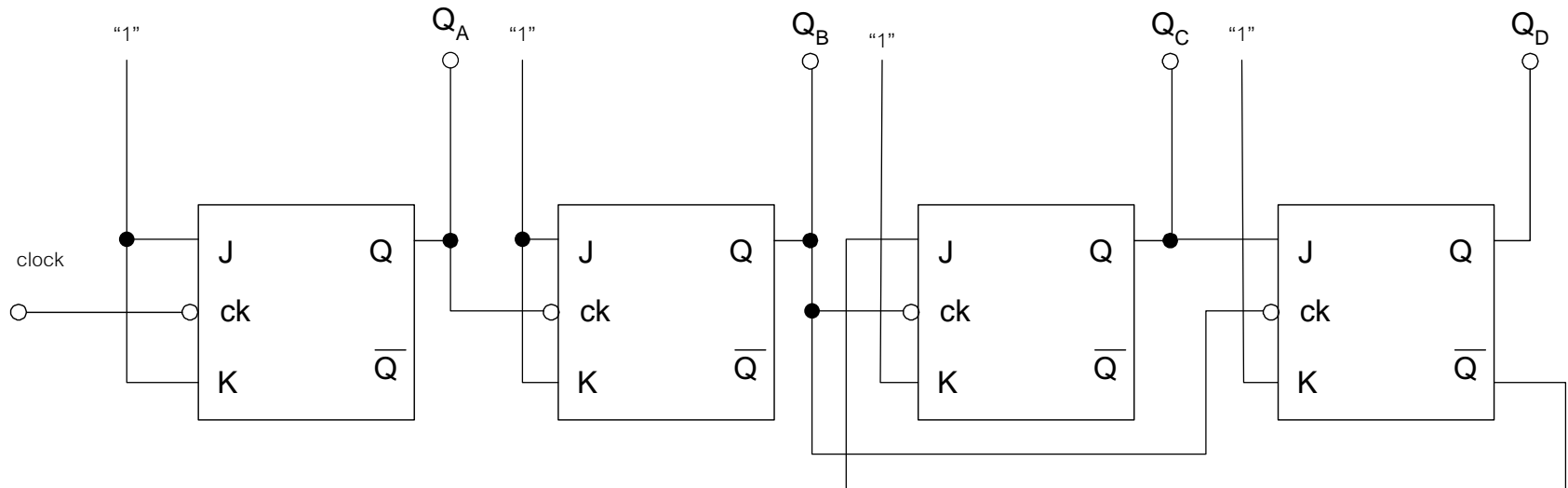1. นักศึกษามีแนวทางประยุกต์วงจรนับที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่างไร ถึงการนับขึ้น/ลง กระโดด จงแสดงความคิดพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดทุกสัปดาห์ นำมาออกแบบให้เป็นโมดูล ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานของวงจรมับ
2. จากรูปวงจรมับจงพิจารณาพร้อมทั้งอธิบายการทำงาน รวมถึงเขียน Timing Diagram และตารางความจริง



 3. จงออกแบบวงจรนับได้จังหวะแบบ 3 บิต โดยสามารถนับขึ้นลง
เป็นรหัสเกรย์ เมื่อขา UP/DOWN ลอจิกเป็น “1” นับขึ้นลอจิกเป็น “0”
นับลง




แผนภาพสถานะการนับขึ้น นับลง รหัสเกรย์แบบ 3 บิต

4. จงวิเคราะห์ห้วงจรนับขึ้น/ลงได้จังหวะแบบ 3 บิต พร้อมเขียน Timing Diagram

$$J_2 = K_2 = (Q_0 \cdot Q_1 \cdot UP) + (\bar{Q}_0 \cdot \bar{Q}_1 \cdot DOWN)$$

UP/DOWN "1" = เป็นการนับขึ้น

UP/DOWN "0" = เป็นการนับลง

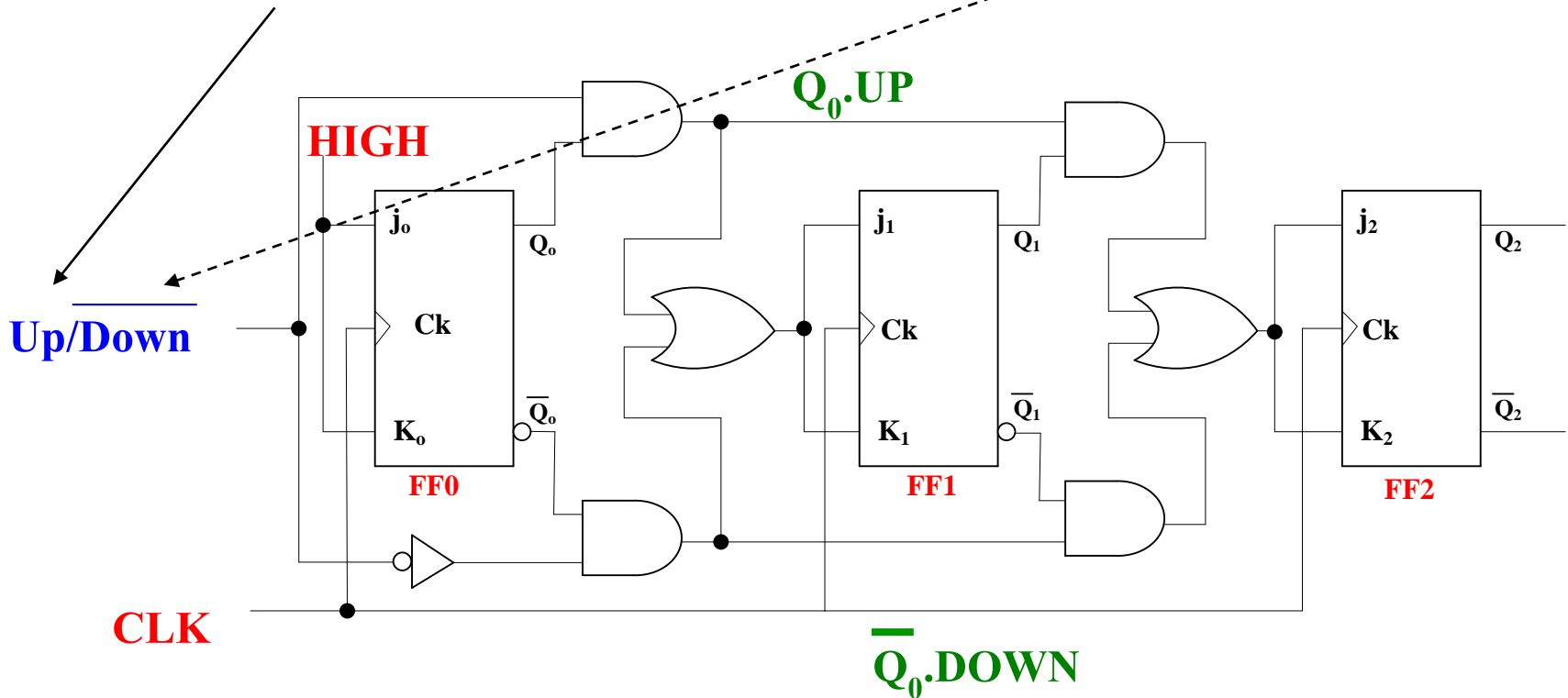

เนื้อหาคำบรรยายในสัปดาห์ที่14

● การแปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

71 การแปลงสัญญาณ แอนะลอกเป็นดิจิทัล และ ดิจิตอลเป็นแอนะลอก

711 พื้นฐานการแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิทัล

712 การชักตัวอย่าง (Sampling)

713 การควอนไทซ์

72 หลักการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะลอก

721 Resolution

722 Percentage Resolution

723 การหาค่าแรงดันเอาต์พุต

724 การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะลอกโดยใช้วงจรแบบ R-2R Ladder

เนื้อหาคำบรรยายในสไลด์ที่ 14

การแปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล (ต่อ)

73 หลักการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล

731 Analog-to-Digital Conversion

732 Digital –Ramp ADC

733 Successive- Approximation ADC


734 การออกแบบวงจรแบบ Flash ADCs

74 การประยุกต์ใช้งานจากวงจร ADC กับ DAC

741 การนำไอซีเบอร์ DAC 0808 ไปใช้งานแปลงค่าดิจิทัลเป็นแอนะล็อก

742 การนำระบบดิจิทัลไปใช้งานในเครื่องมือวัดแบบตัวเลข

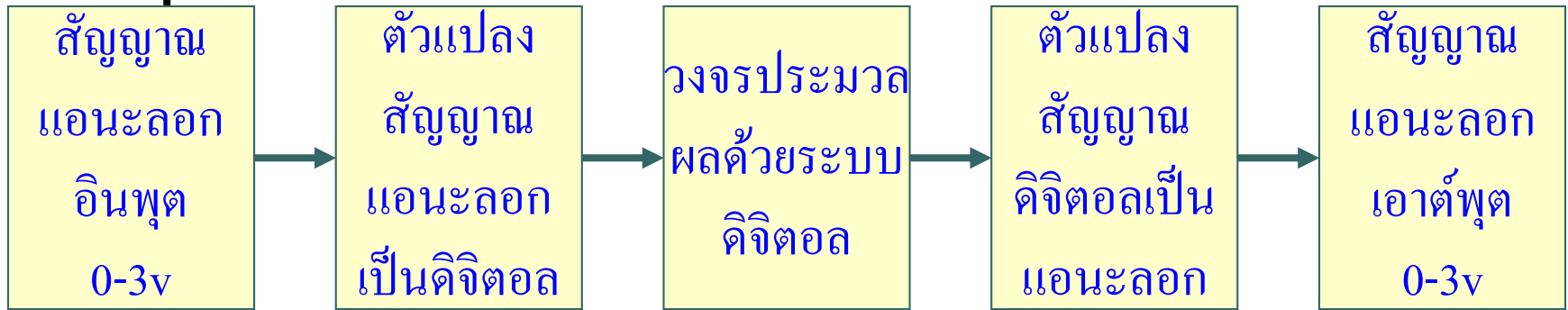71 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นแอนะล็อก



บล็อกแสดงการใช้งานแอนะล็อกและดิจิตอล

- สามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสัญญาณแอนะล็อกทำงานร่วมกับระบบประมวลผลทางดิจิตอลให้ทำงานร่วมกันได้
- สามารถนำข้อมูลที่ได้อุปกรณ์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และ เก็บข้อมูลที่ได้อุปกรณ์ในรูปแบบของความจำ
- การควบคุมในเชิงดิจิตอลมีข้อได้เปรียบกว่าทางแอนะล็อก




อธิบาย

การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก และแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลนั้นจะใช้ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นดิจิทัลและแอนะล็อกเพื่อให้ใช้สื่อสาร

การเชื่อมโยง และเพื่อใช้งานร่วมกันได้ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณได้แก่ตัวต้านทานออปแอมป์ต่างๆ และมีรูปแบบ การแปลงอยู่หลายวิธีด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะเลือกใช้ งานแบบไหนให้สะดวกถูกต้องและมีความละเอียดในการแปลงสัญญาณมากที่สุด ดังจะได้อธิบายตามลำดับต่อไป

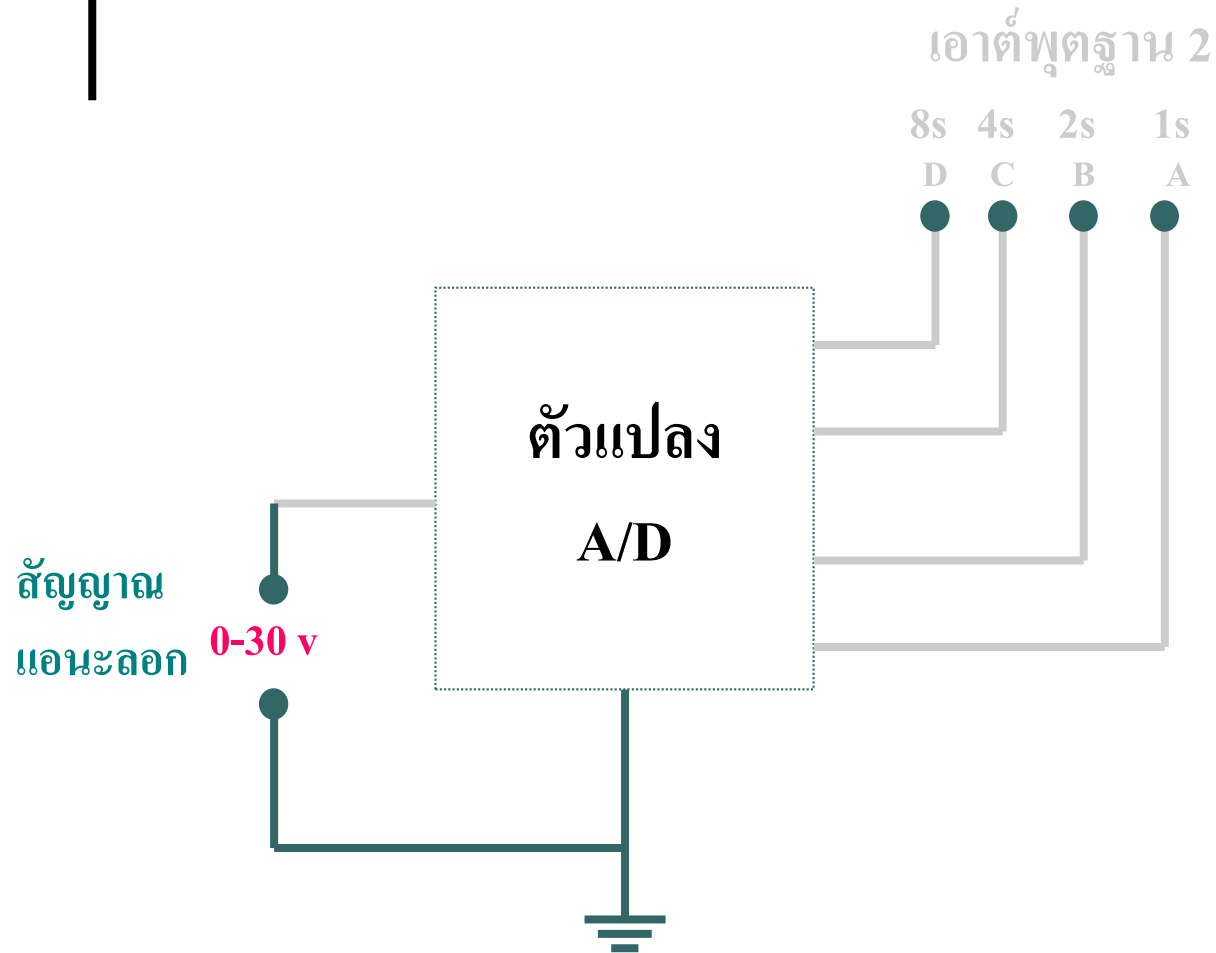711 พื้นฐานการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล



วงจรการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล

หลักการพื้นฐานการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล



การแปลงสัญญาณแอนะล็อก เป็นสัญญาณดิจิทัลประกอบด้วยวงจรเทียบแรงดัน

ที่เป็นตัวสำคัญสำหรับการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล


จากรูปถ้าอินพุต $A > B$ เอาต์พุตจะเป็น 1 และถ้าอินพุต $A < B$ เอาต์พุตจะเป็น 0



บล็อกแสดงการเปรียบเทียบแรงดัน

712 การชักตัวอย่าง (Sampling)

การชักตัวอย่างสัญญาณแอนะล็อก

 


การชักตัวอย่างสัญญาณแอนะล็อก


การชักตัวอย่างสัญญาณเป็นการเลือกสัญญาณแอนะล็อกให้ไม่มีความต่อเนื่อง
ในทางเวลาและเมื่อได้สัญญาณที่ชักตัวอย่างมาแล้วจากนั้นก็มาทำการควอนไทซ์



 ความถี่ของการซักร้อยอย่างมีค่าเท่ากับความถี่ของสัญญาณ อินพุต




การซักร้อยอย่างความถี่เท่ากับสัญญาณไซน์

 


เมื่อแปลงข้อมูลกลับจะได้เป็นไฟDC

 ● ● ● ความถี่ของการ ชักตัวอย่าง มีค่า 2 เท่าของความถี่สัญญาณอินพุต



 
ความถี่การชักตัวอย่างสองเท่าของสัญญาณไอซัน




ผลจากการแปลงกลับเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ความถี่ของการ ชักตัวอย่าง มีค่า 3 เท่าของความถี่สัญญาณ

อินพุต

 


 ความถี่การชักตัวอย่าง สี่เท่าของสัญญาณไซน์




ผลจากการแปลงกลับเป็นรูปสี่เหลี่ยม

● ● ● | ความถี่ของการ ชักตัวอย่าง มีค่า 6 เท่าของความถี่สัญญาณ
อินพุต

 

 
ความถี่การชักตัวอย่าง แปรเท่าของสัญญาณไซน์




ผลจากการแปลงกลับเป็นรูปสี่เหลี่ยม



 ความถี่ของการซ้กตัวอย่าง โดย 1คาบใช้เวลา 1s “T”
และ Sampling Time “Ts” = 0.1s





713 การควอนไท

 

การควอนไท

  - การควอนไทซ์เป็นการนำสัญญาณที่ผ่านการซ้กตัวอย่าง แต่ละช่วงเวลามาแทนด้วยข้อมูลเลขฐานที่ต่างกัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปเก็บในหน่วยความจำ



การควอนไท

นำข้อมูลที่ได้จาก
การควอนไทซ์ไปเก็บใน
หน่วยความจำ



หน่วยความจำ

10
11
10
01
00
00
01

การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล

สิ่งที่ต้องคำนึงในการแปลงสัญญาณA/D

- อัตราการซ้กตัวอย่างหรือการเปรียบเทียบข้อมูลถ้าใช้ความถี่ในการซ้กตัวอย่างสูงจะได้สัญญาณที่แปลงกลับมาใกล้เคียงสัญญาณเดิมมากความละเอียดในการควอนไท
- การควอนไทยิ่งมากเท่าไรจะมีความถูกต้องสูงแต่ทำให้ต้องใช้บิตมากเพื่อเก็บรายละเอียดในการแทนค่ามากขึ้นหน่วยความจำก็ต้องใช้มากขึ้น

72 หลักการแปลงสัญญาณดิจิทัลไปเป็นสัญญาณ

แอนะล็อก



บล็อกการแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก

จากรูปเป็นการแปลงสัญญาณดิจิทัล 4 บิตให้เป็นแรงดันแอนะล็อก

- ถ้ารหัส 0000 ก็จะได้เอาต์พุต 0 V
- ถ้ารหัส 1000 ก็จะได้เอาต์พุต 8 V



D	C	B	A	Vout (Volts)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

ตารางการแปลงรหัส 4 บิตเป็นแรงดันแอนะล็อกซึ่งการแยกแรงดันห่างกัน 1V

อธิบาย

Digital –To– Analog Conversion (DAC)


หลักการเบื้องต้นของการเปลี่ยนค่าสัญญาณ แอนะลอกเป็น Digital คือ

- การแทนค่าระดับสัญญาณทาง แอนะลอกเป็นค่ารหัสทางดิจิตอล(BCD)
- ค่าที่เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์กันดังตารางแปลงรหัส 4 บิต

การหาค่าแรงดันเอาต์พุต ของ DAC มีค่าเท่ากับ

- Analog Output = $K * \text{Digital Input}$
- $K =$ เป็นค่าคงที่ที่เป็นสัดส่วนแน่นอนของแรงดันสูงสุดทาง Analog
หารด้วย ค่ารหัสสูงสุดของรหัสตัวเลขที่คิดในเลขฐาน 10
- Analog Output = ค่าใดๆ เมื่อถูกกำหนดให้มีค่าตามค่า Step Size ของ
วงจรสามารถอยู่ในรูปกระแสไฟฟ้า หรือ แรงดันไฟฟ้า
- Digital Input = ค่ารหัสทางดิจิตอลอยู่ในรูปของ (BCD)

721 Resolution (Step Size)

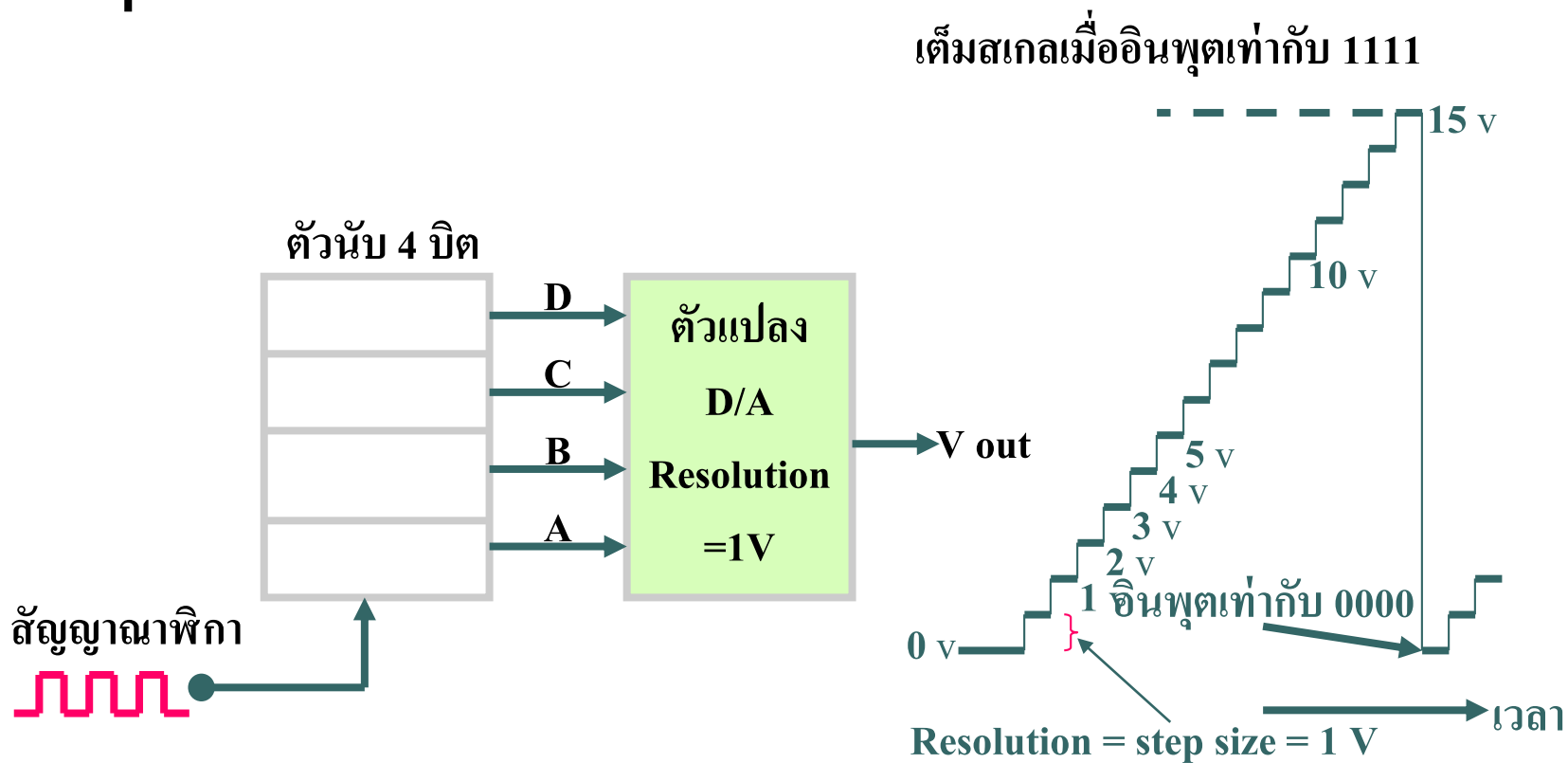

บล็อกแสดงการแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก

อธิบาย

- ค่า Resolution (Step Size) คือ การเปลี่ยนแปลงในขั้นที่เล็กที่สุดที่เกิดขึ้นกับสัญญาณแอนะล็อกเอาต์พุต เมื่อสัญญาณทางอินพุตที่เป็นดิจิทัลเปลี่ยนแปลง 1
- แรงดันทางเอาต์พุตจะเปลี่ยนแต่ละขั้น (Step Size) 1 Volt เมื่ออินพุตเปลี่ยนค่าเพิ่มขึ้นทีละขั้น
- สมมติว่า วงจรนับค่าขนาด 4 บิต DAC จะนับค่าสูงสุดเท่ากับ 16 สถานะ
 - Resolution 1 Volt/Step
 - Counter นับค่าได้เท่ากับ 1011 มีค่าเท่ากับ $(11)_{10} = 11$ Volt
- ตัวอย่าง การหาค่าแรงดันสูงสุดของค่าทางแอนะล็อก ให้นำค่าที่เกิดจากสัญญาณดิจิทัลสูงสุด คูณด้วยค่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละ Step Size

$$\begin{aligned}\text{Full Scale (Voltage)} &= \text{Step Size} * \text{Number (Max)} \\ &= 1 * (15)_{10} \\ &= 15 \text{ Volts}\end{aligned}$$



722 Percentage Resolution

การหาค่าเปอร์เซ็นต์ของ Resolution ของค่าแรงดัน

- เมื่อเอาต์พุตมีค่าสูงสุดเต็มสเกลซึ่งพิจารณาจากตารางเป็น 15 โวลต์
- เมื่ออินพุตของสัญญาณดิจิทัลเป็น 1111 (Step Size = 1 โวลต์)

$$\% Resolution = \frac{Step\ Size}{Full\ Scale} \times 100$$

$$= \frac{1}{15} \times 100\% = 6.67\%$$

ตัวอย่างที่ 14.1 วงจร DAC มีเอาต์พุตขนาด 10 บิต Step Size = 10 mV

จงหาค่า Full Scale และเปอร์เซ็นต์ของ Resolution

- 10 บิตมีค่าเท่ากับเลขฐานสอง $2^{10} - 1 = 1023$ ขั้นบันได

แต่ละขั้นมีค่าเท่ากับ 10 mV

- Full scale Output = 10 mV x 1023 = 10.23 Volts

(วิธีที่ 1) % Resolution = $10 / 10.23 * 100 \% = 0.1 \%$

(วิธีที่ 2) % Resolution = $\frac{1}{\text{Total number of Step}} * 100\%$

$$\% \text{ Resolution} = \frac{1}{2^{10} - 1} * 100\%$$


- เปอร์เซ็นต์ Resolution มีค่าเท่ากับ 0.1%

723 การหาค่าแรงดันทางเอาต์พุต

ตัวอย่างที่14.2 จงหาค่าแรงดันที่เอาต์พุตของวงจรDAC ที่สร้างสัญญาณ Step Size มีค่าเท่ากับ 0.2 โวลต์ สัญญาณทางอินพุตเป็นดิจิตอลขนาด5 บิต คือ $10001 = (17)_{10}$


$$\begin{aligned}V_{out} &= K * \text{Digital Input} \\ &= 0.2 * 17 \\ &= 3.4 \text{ Volts}\end{aligned}$$

 724 วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกโดยใช้วงจร
แบบ R-2R Ladder




การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกโดยใช้วงจรแบบ R-2R Ladder

การสร้างสัญญาณแอนะลอกจากรหัสดิจิทัล

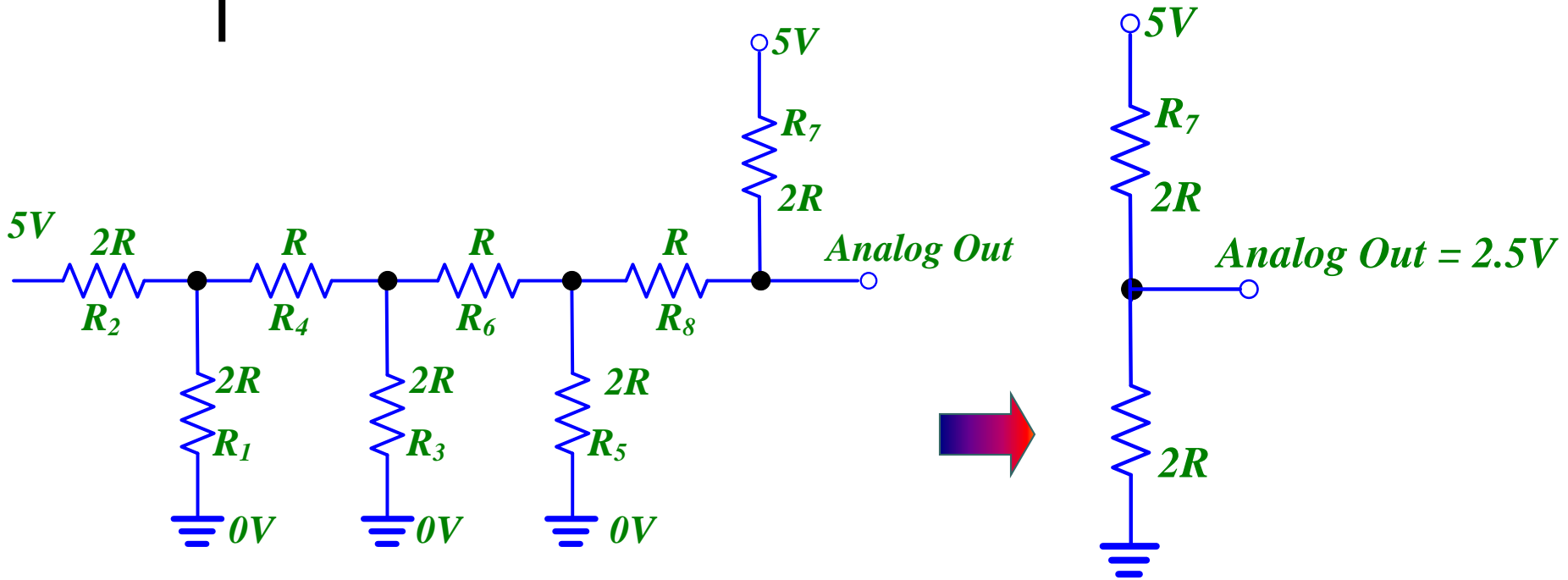

ตัวอย่าง การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะลอกโดยใช้วงจรแบบ R-2R Ladder
เมื่ออินพุตเข้ามาเป็น 1000 ได้เอาต์พุตเป็น 2.5 V

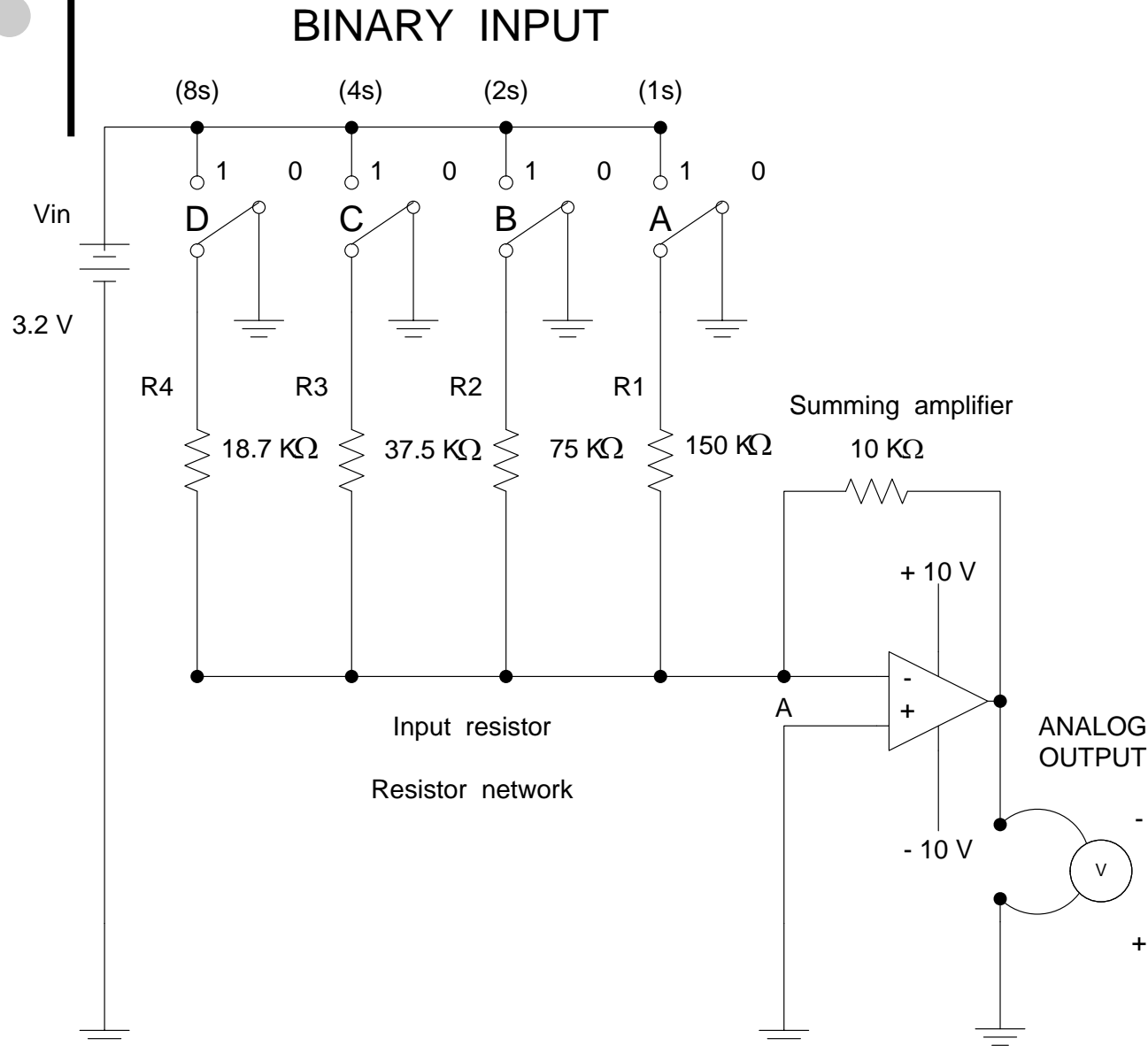วงจร D/A แบบวัดค่าความต้านทานน้ำหนักของรหัสไบนารี



ตารางการเปลี่ยนข้อมูลไบนารีเป็นค่าแรงดันแอนะล็อก

	Digital Input				Analog Output
	D	C	B	A	Volts
ROW 1	0	0	0	0	0
ROW 2	0	0	0	1	0.2
ROW 3	0	0	1	0	0.4
ROW 4	0	0	1	1	0.6
ROW 5	0	1	0	0	0.8
ROW 6	0	1	0	1	1
ROW 7	0	1	1	0	1.2
ROW 8	0	1	1	1	1.4
ROW 9	1	0	0	0	1.6
ROW 10	1	0	0	1	1.8
ROW 11	1	0	1	0	2
ROW 12	1	0	1	1	2.2
ROW 13	1	1	0	0	2.4
ROW 14	1	1	0	1	2.6
ROW 15	1	1	1	0	2.8
ROW 16	1	1	1	1	3


อธิบาย

- จากกรุปวงจรเป็นวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็น แอนะล็อก
- ด้วยการใช้วงจรรวมสัญญาณแบบ ไม่กลับขั้วสัญญาณ
- เกณฑ์การขยายสัญญาณจะมีค่าเท่ากับ

$$(10/R_1 + 10/R_2 + 10/R_3 + 10/R_4)$$

- ค่าสัญญาณทางเอาต์พุต จะมีค่าเท่ากับเกณฑ์คูณกับแรงดันอินพุต ซึ่งมีค่าคงที่อยู่ที่ 3.2 โวลต์
- พิจารณาจากกรุปวงจรแปลงสัญญาณ มีสวิทช์ควบคุมแต่ละบิต ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแรงดันทางเอาต์พุต เป็นไปตามตาราง

การออกแบบวงจรแลตเตอร์ (R – 2R) D/A

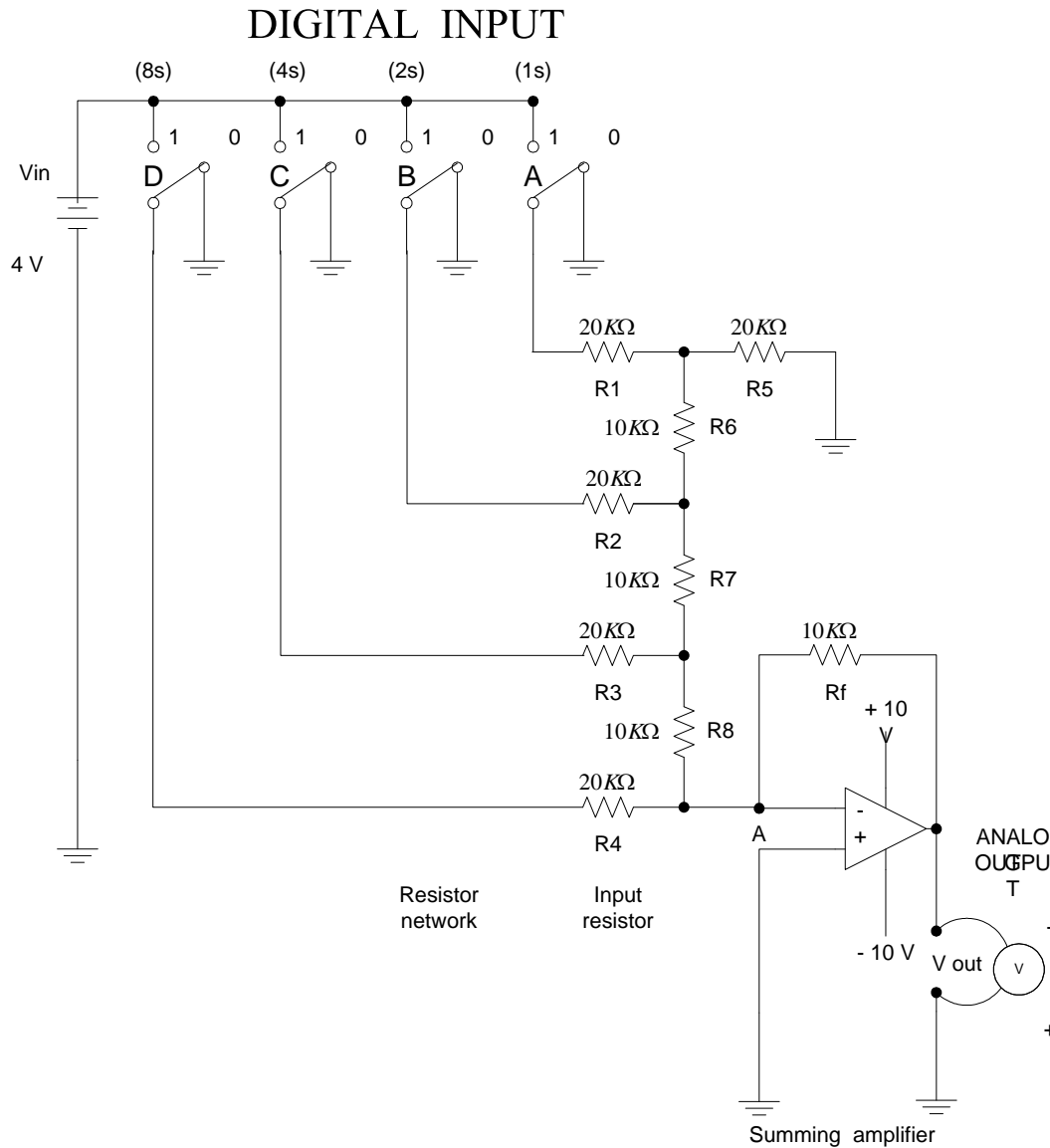

ตัวอย่างหาค่าแรงดันทางเอาต์พุต

(4 Stage Ladder Network) ของไบนารีที่ใช้ระดับแรงดันลอจิก “1” เท่ากับ +16 โวลต์ และแรงดันลอจิก “0” เท่ากับ 0 โวลต์ กำหนดเลขไบนารีต่างๆเหล่านี้

(ก) 1010 (ข) 0001 (ค) 1110 (ง) 1000 (จ) 1011

วิธีทำ ค่าเอาต์พุตจะได้รับแรงดันที่แตกต่างตามรหัสไบนารี $2^4 = 16$

ก) 1010

$$V_{out} = \frac{2^3 + 0 + 2^1 + 0}{16} \times 16 = 10 \text{ Volts}$$

ข) 0001

$$V_{out} = \frac{0 + 0 + 0 + 2^0}{16} \times 16 = 1 \text{ Volts}$$

การคำนวณค่าระดับแรงดันทางเอาต์พุต

ก) 1110

$$V_{out} = \frac{(2^3 + 2^2 + 2^1)}{2^4} \times 16 = 14 \text{ Volts}$$


ง) 1000

$$V_{out} = \frac{(2^3 + 0 + 0 + 0)}{2^4} \times 16 = 8 \text{ Volts}$$


จ) 1011

$$V_{out} = \frac{(2^3 + 0 + 2^1 + 2^0)}{2^4} \times 16 = 11 \text{ Volts}$$

ผังไอระแกรมของวงจร D / A Convertor

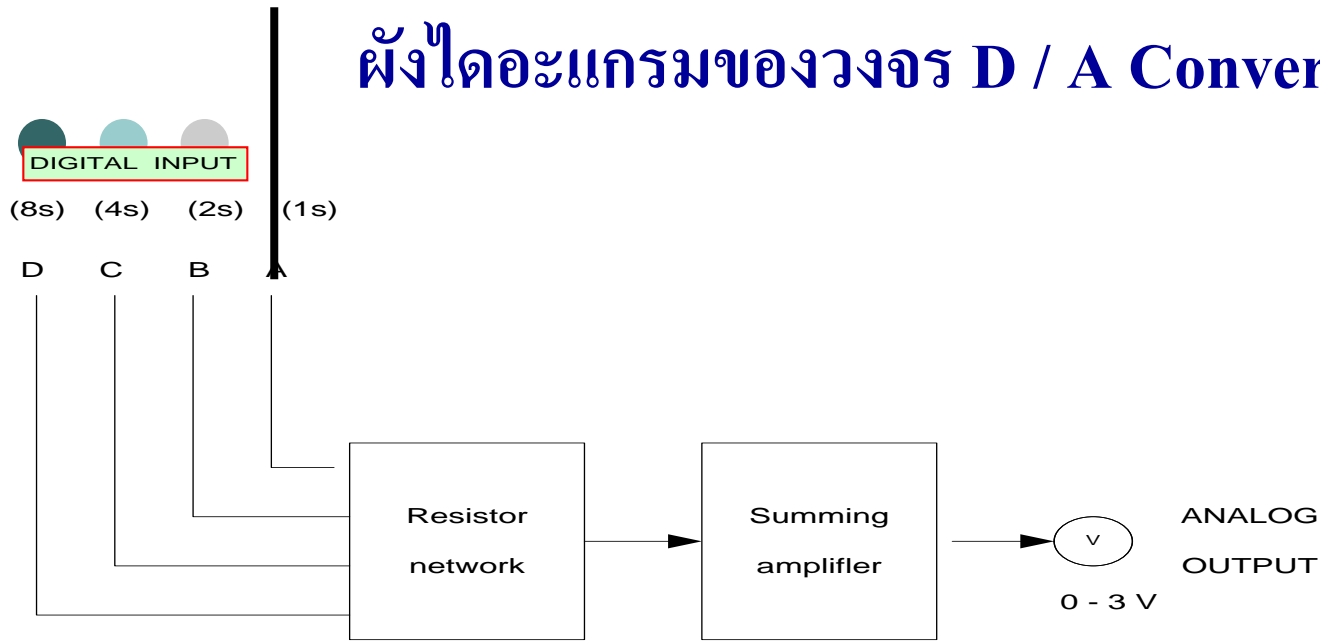

วงจร R - 2R แลคเคอร์

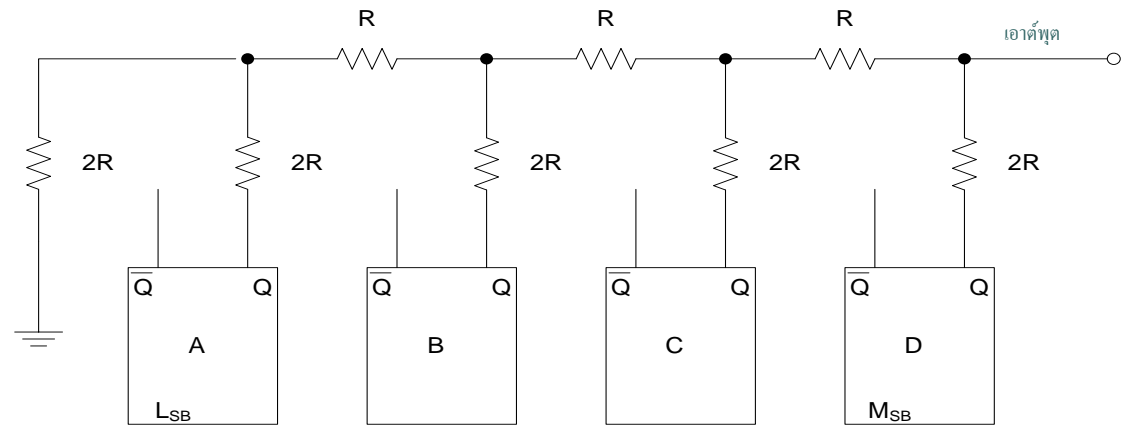

วงจรรันหรือรีจิสเตอร์

Binary Input				Analog Output
8s(D)	4s(C)	2s(B)	1s(A)	Volts
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0.25
0	0	1	0	0.5
0	0	1	1	0.75
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1.25
0	1	1	0	1.5
0	1	1	1	1.75
1	0	0	0	2
1	0	0	1	2.25
1	0	1	0	2.5
1	0	1	1	2.75
1	1	0	0	3
1	1	0	1	3.25
1	1	1	0	3.5
1	1	1	1	3.75

→ L_{SB}

ตารางค่าแรงดันเอาต์พุตของ
วงจร R – 2R แลตเตอร์

→ Full Scale


73 หลักการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล

จากบล็อกไดอะแกรมการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณ


ดิจิทัลแบบ Successive-Approximation (SA) จะมีหลักการทำงานคือ

- SAR จะเป็นตัวเปรียบเทียบอินพุตกับเอาต์พุต
- ถ้าอินพุตมากกว่าเอาต์พุต SAR จะทำการรีเซ็ตค่าบิตใน M_{SB} ให้เป็น 0
เอาต์พุตจะเป็น Low
- ถ้าอินพุตน้อยกว่าเอาต์พุต SAR จะกำหนดให้ค่าใน M_{SB} เป็น 1
เอาต์พุตจะเป็น High
- การเปรียบเทียบจะเป็นเช่นนี้จนครบทุกบิต

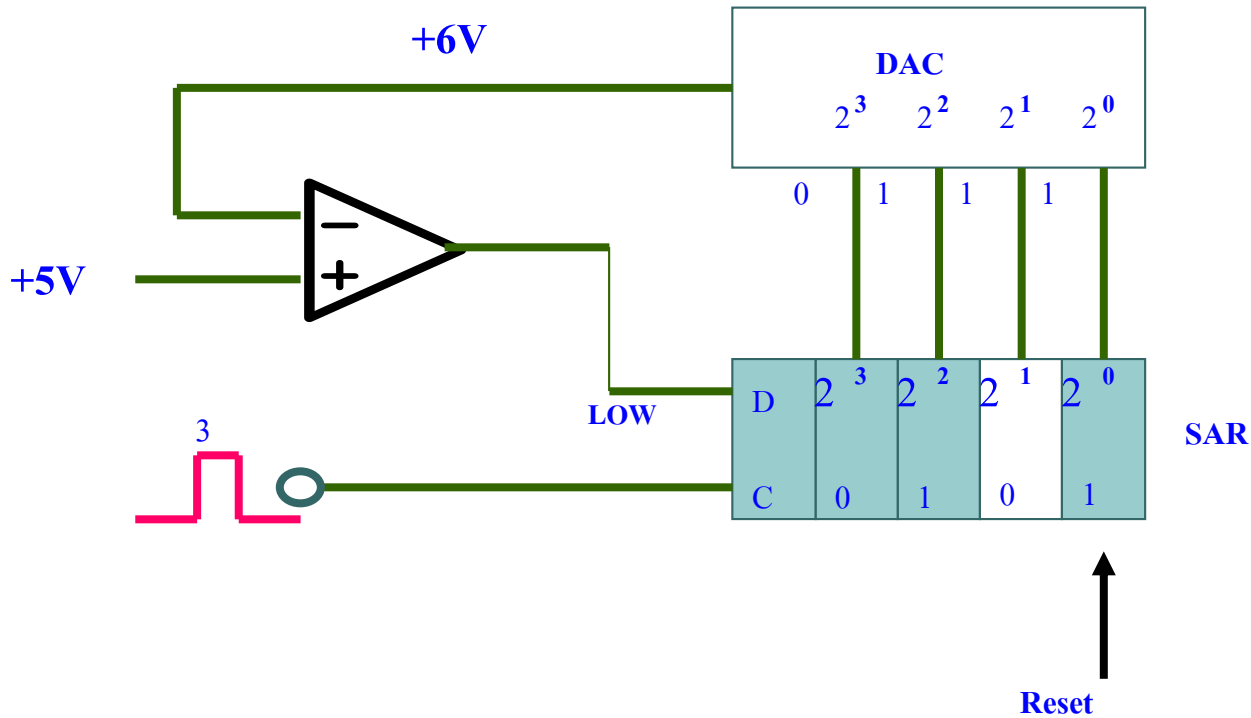731 การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analog-to-Digital Conversion)



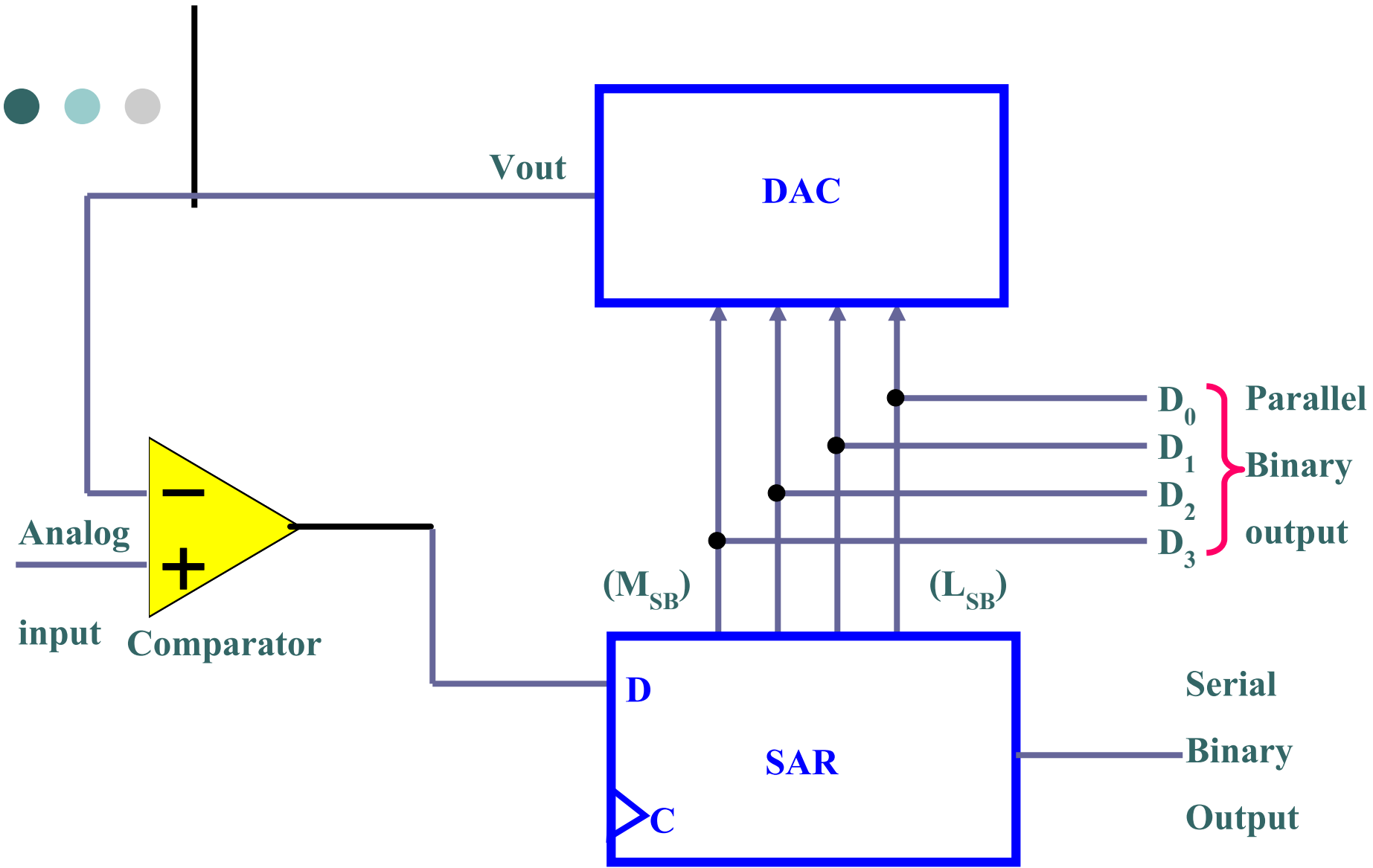การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบ Successive-Approximation (SA)



วงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอล




อธิบาย

วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล
จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน



- เปรียบเทียบแรงดันอินพุตกับสัญญาณอ้างอิง
- เกตจะเปิด-ปิดสัญญาณนาฬิกาเพื่อป้อนเข้าวงจรนับ
- ตัวนับบีซีดีแสดงผลในการนับพัลส์และส่งสัญญาณดิจิทัลไปยังวงจร
- ตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกจะป้อนกลับไปยังอินพุตแบบลาดเอียง

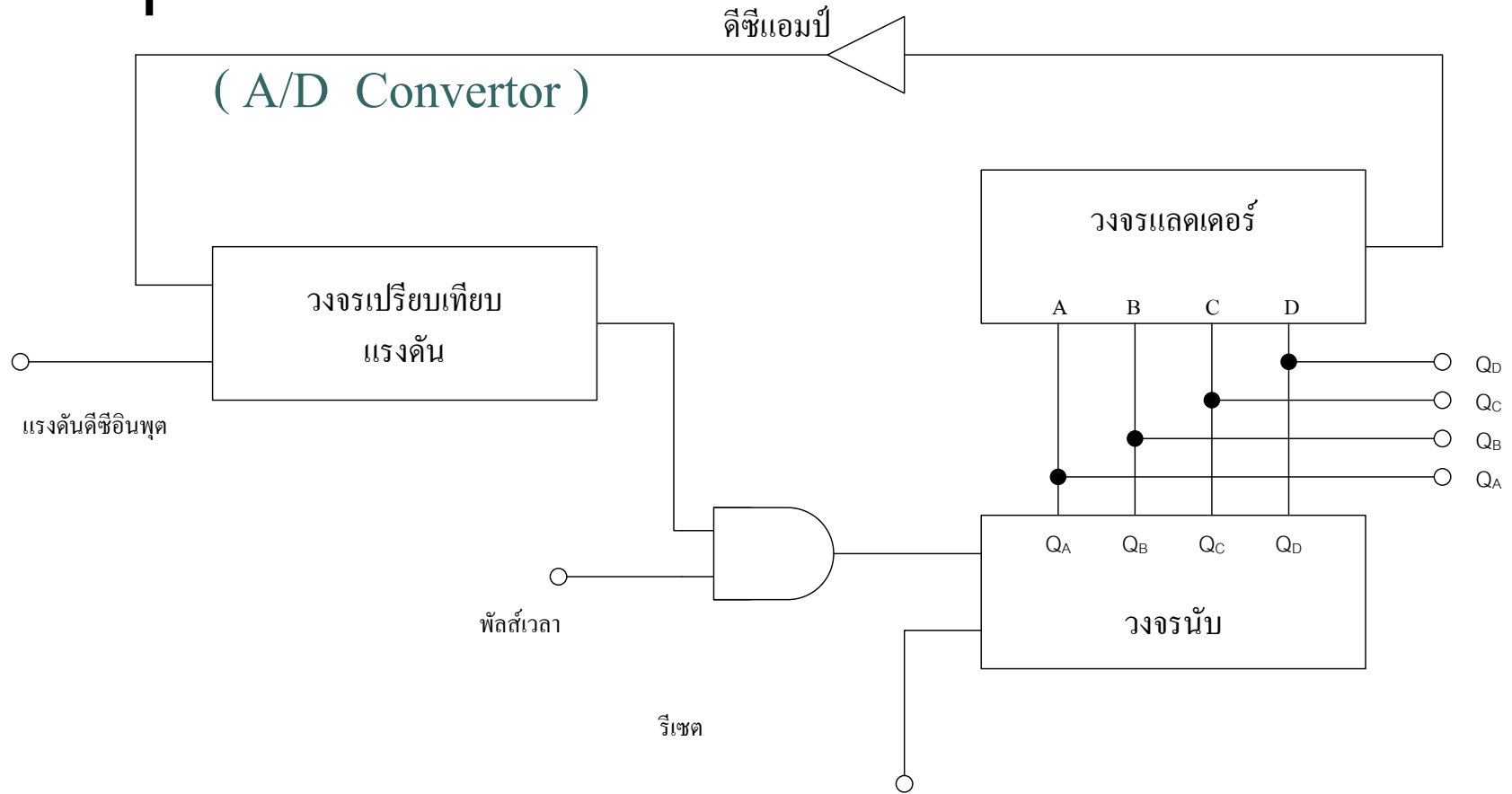732การทำงานของA/Dแบบเคาท์เตอร์เรมพ์ (Counter Ramp)




วงจร A/D แบบเคาท์เตอร์เรมพ์ (Counter Ramp)

รูปสัญญาณการทำงาน

  


วงจรอินทรีย์เร่มพ A/D (Linear Ramp A/D)

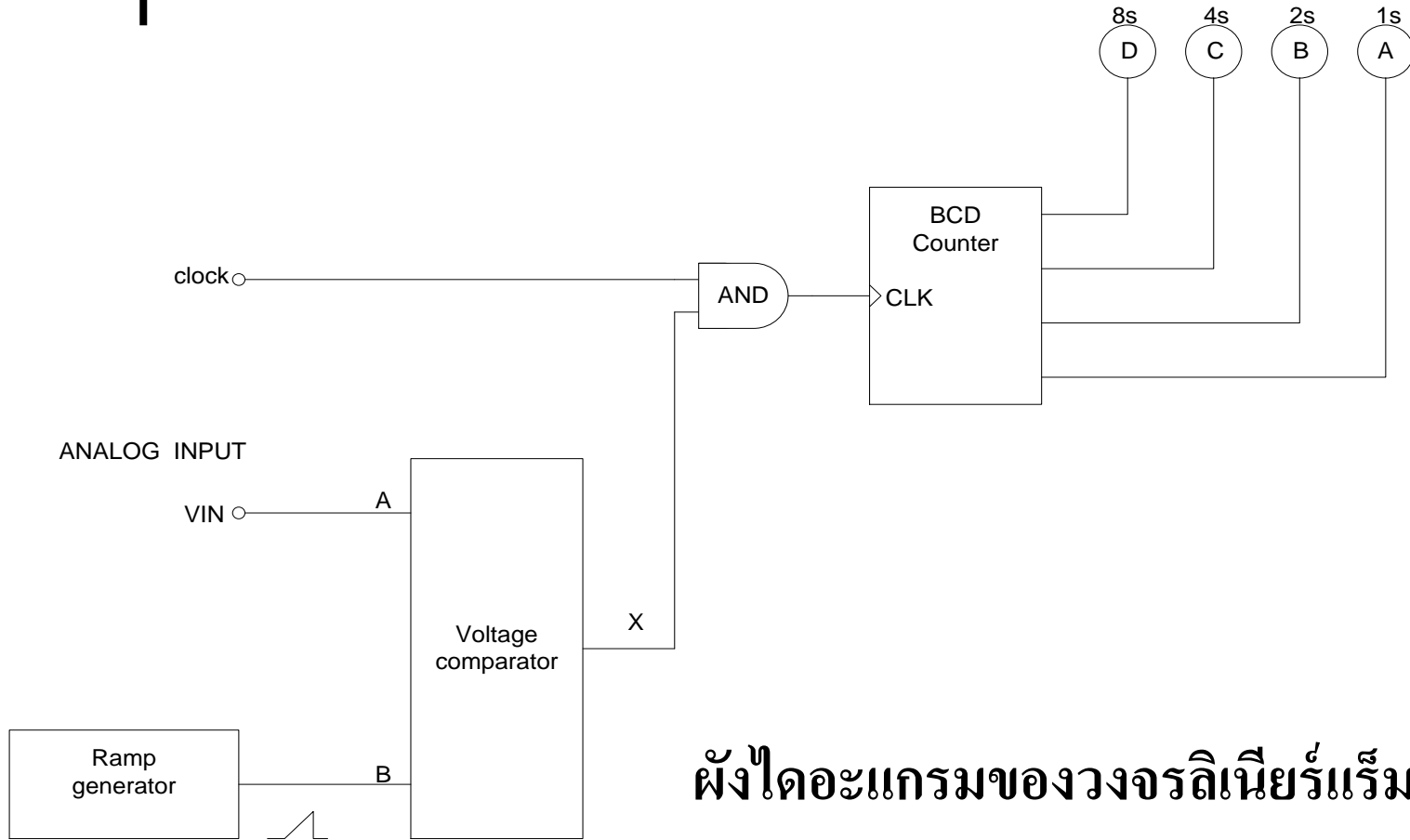


ผังไออะแกรมของวงจรอินทรีย์เร่มพ A/D

การแปลงแบบลาดเอียง


วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล

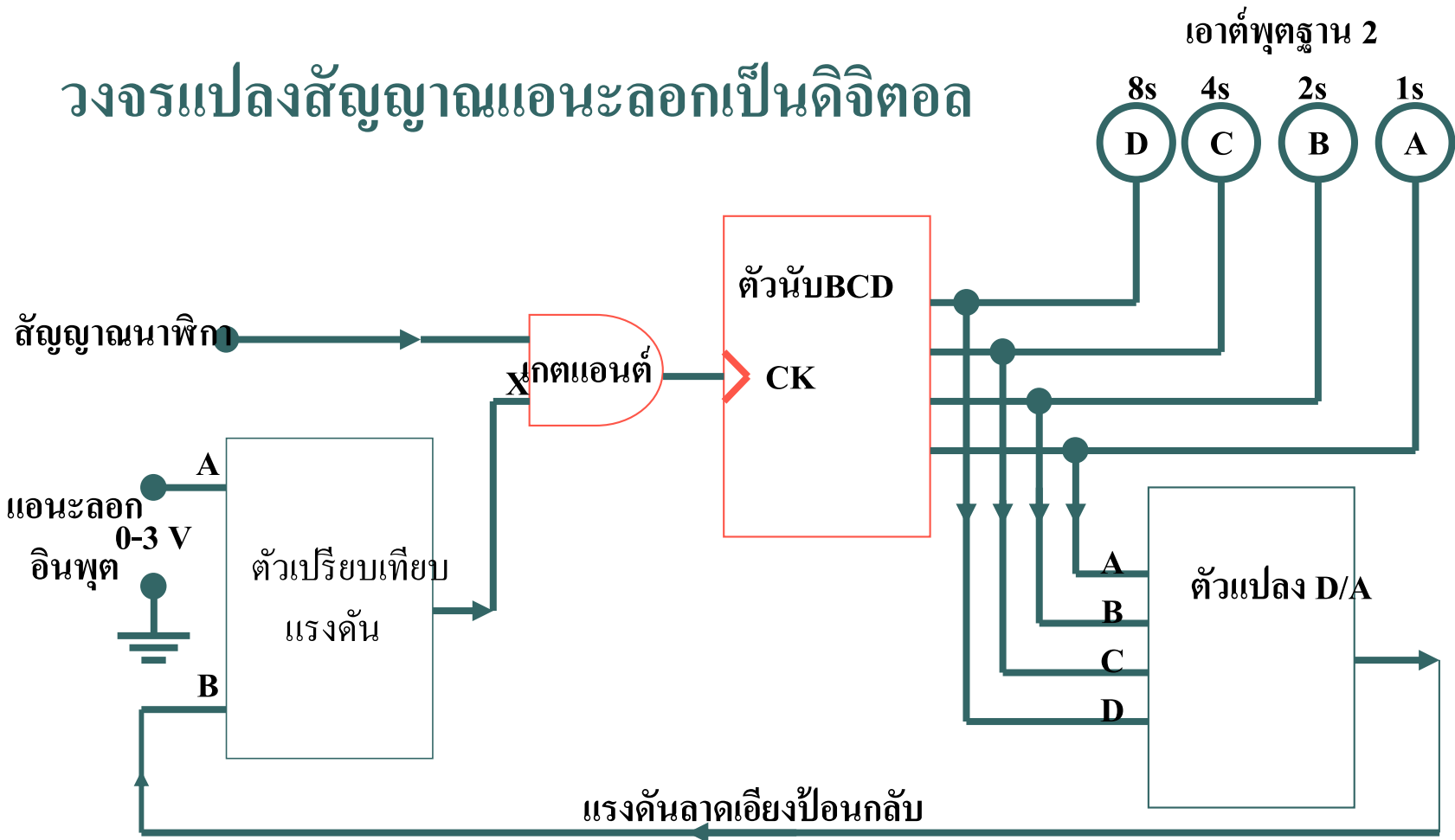

733 ၁၅၅၅ Successive – Approximation ADC

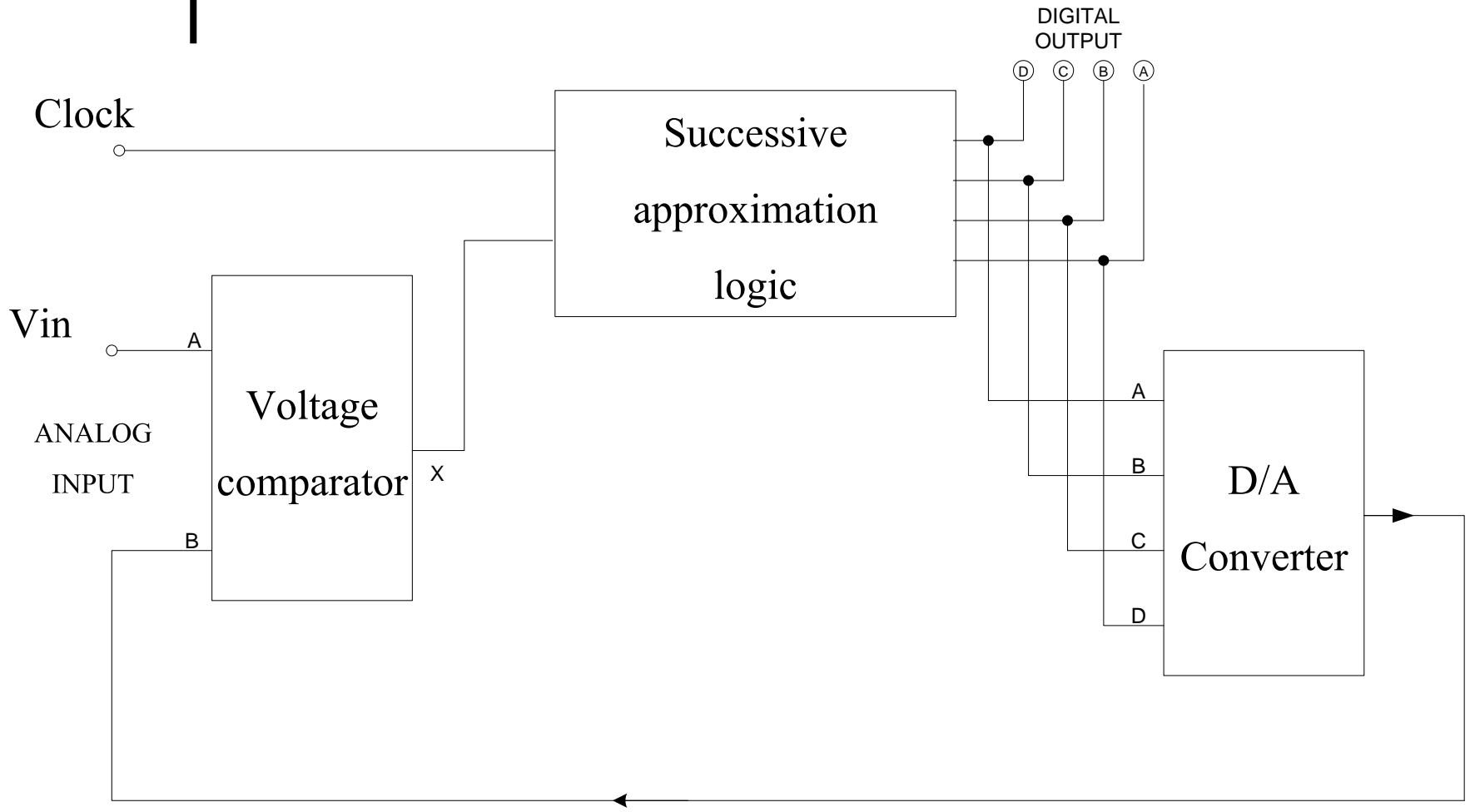


ผังไดอะแกรม Successive Approximation A/D

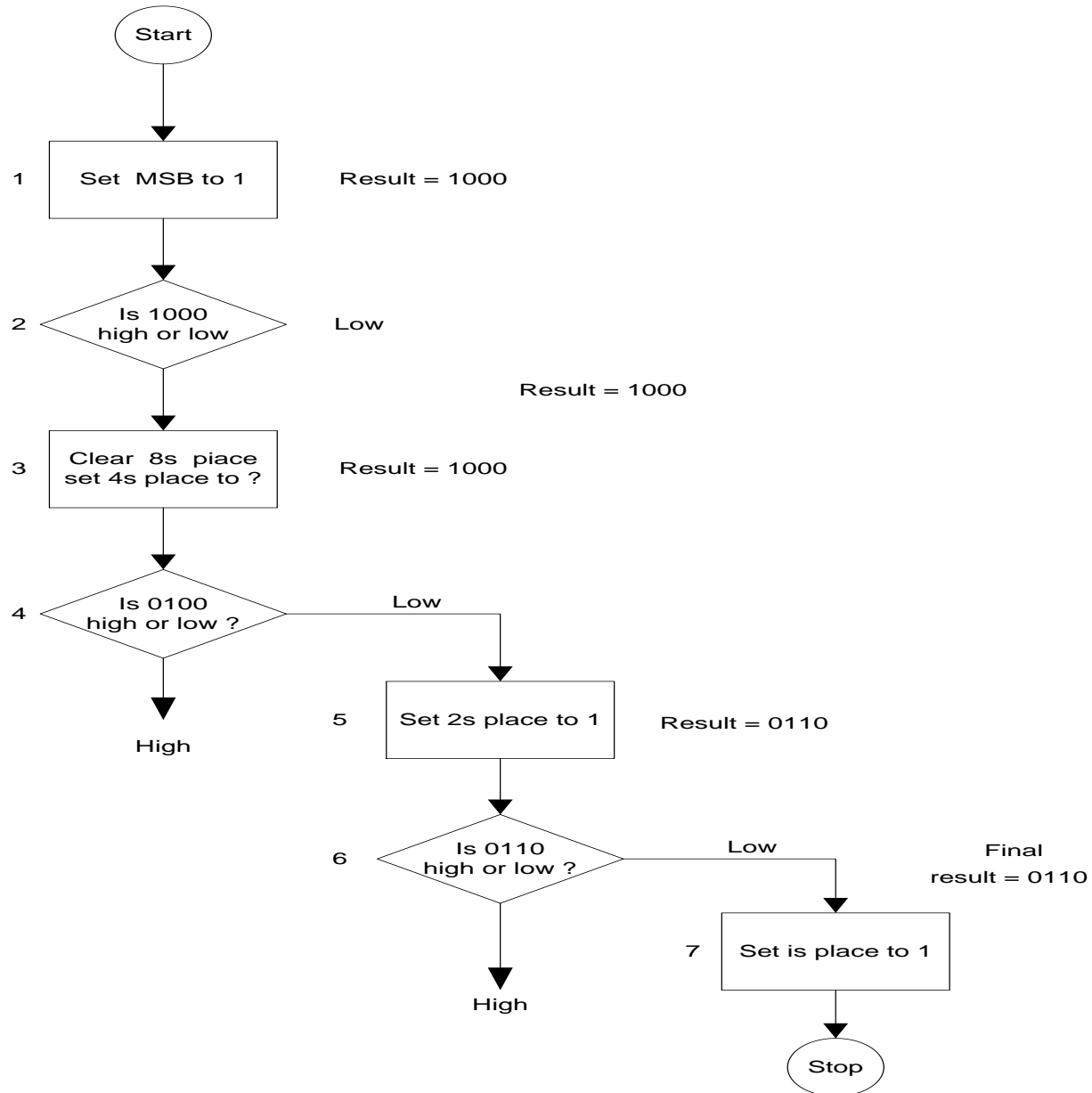

734 การออกแบบวงจรแบบ Flash ADCs

 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลแบบแฟลช



ตารางแสดงการเปรียบเทียบแรงดันและเอาต์พุตของวงจรแปลง A/D แบบแฟลช

อินพุต	เอาต์พุตของอปแอมป์							ดิจิตอลเอาต์พุต		
0V	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1-2V	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
2-3V	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
3-4V	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
4-5V	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
5-6V	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
6-7V	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
>7V	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1




อธิบาย

- วงจรแปลงแบบแฟลชนั้นมีความเร็วในการทำงานเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ
- ในการแปลงสัญญาณที่สูงมากเนื่องจากออปแอมป์มีความไวสูงแต่วงจรก็จะมีขนาดใหญ่กว่าแบบอื่นๆ
- แต่ก็มีข้อเสียของขนาดในการใช้ออปแอมป์ในการเปรียบเทียบแรงดันหลายตัวด้วยกัน
- ค่าแรงดันการเปรียบเทียบจากตารางสามารถกำหนดการเปรียบเทียบโดยใช้วงจรแบ่งแรงดันควงจรประกอบ
- สัญญาณอินพุตทางแอนะล็อกจะเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงที่เอาต์พุตออปแอมป์ จะเกิดค่าระดับทางดิจิทัลเป็น 0 และ 1 ค่าระดับที่ได้นี้จะควบคุมวงจรถ่ายรหัส
- การสร้างรหัสทางเอาต์พุต จากตารางประกอบเปรียบเทียบค่าอินพุตกับเอาต์พุต
- รหัสทางBCDทางเอาต์พุต จะถูกสร้างจากวงจรถ่ายรหัส โดยมีเอาต์พุต ของวงจรถ่ายรหัสเปรียบเทียบควบคุมการสร้างรหัส

74 การประยุกต์ใช้งานจากวงจร ADC กับ DAC

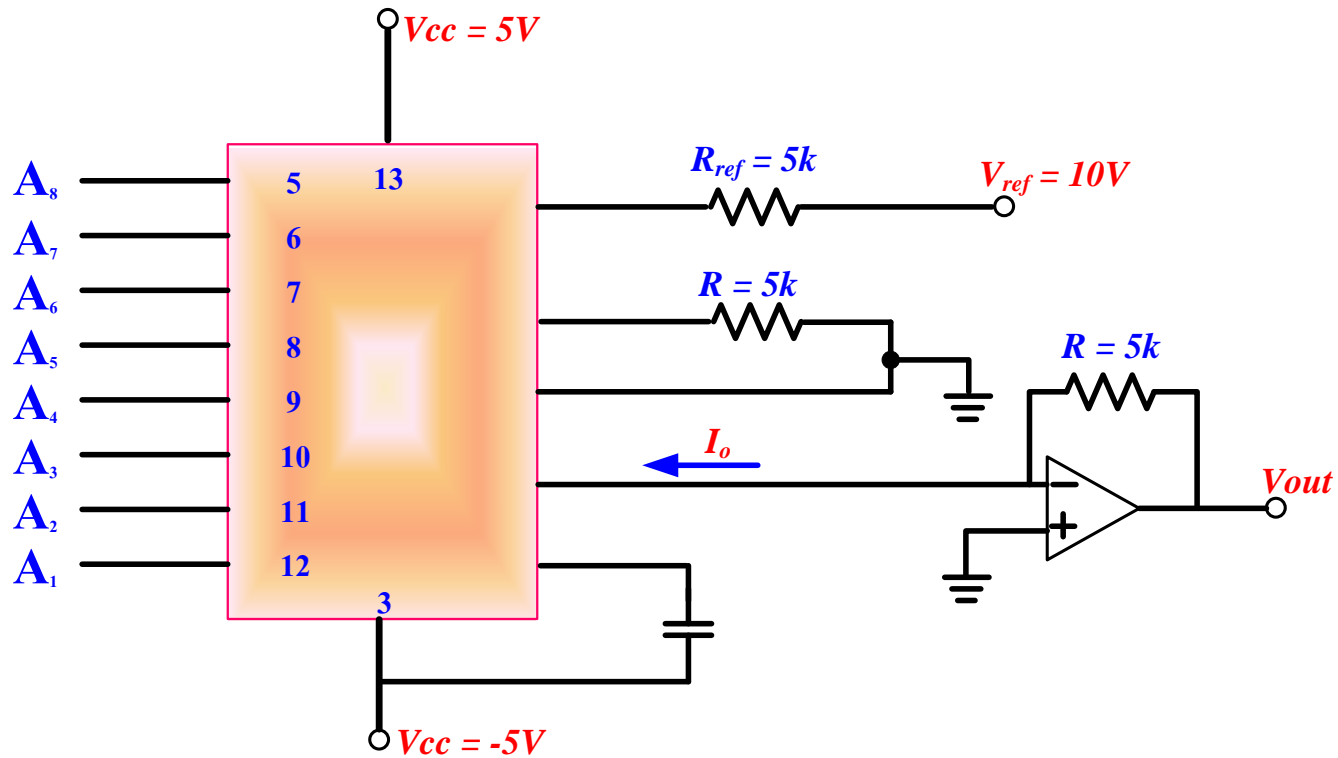741 การนำไอซี เบอร์ DAC 0808 ไปใช้งานแปลงค่า D/A




วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกที่ใช้ตัว DAC0808 ขนาด 8 บิต

การแปลงสัญญาณดิจิทัลไปเป็นสัญญาณแอนะล็อก


DAC0808 ให้สัญญาณเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงในรูปของกระแส (I_o) โดยกระแสจะมีทิศทางเป็นบวกถ้ากระแสไหลเข้าตัว DAC ดังนั้น หากใช้งานเอาต์พุตที่อยู่ในรูปของแรงดัน ต้องต่อวงจรแปลงกระแสเป็นแรงดันก่อนดังรูปข้างล่าง โดยใช้โอปแอมป์เป็นตัวเปลี่ยนกระแสที่ไหลผ่านความต้านทาน $5K$ ให้เป็นแรงดัน โดยแรงดันที่เอาต์พุตของโอปแอมป์จะมีค่าเท่ากับ $+10$ โวลต์ ถ้าข้อมูลอินพุตทั้งหมดเป็น 1 (high) และแรงดันที่เอาต์พุตจะมีค่าเท่ากับ 0 โวลต์ ถ้าข้อมูลอินพุตทั้งหมดเป็น 0 (Low)

การแปลงสัญญาณดิจิทัลไปเป็นสัญญาณแอนะล็อก

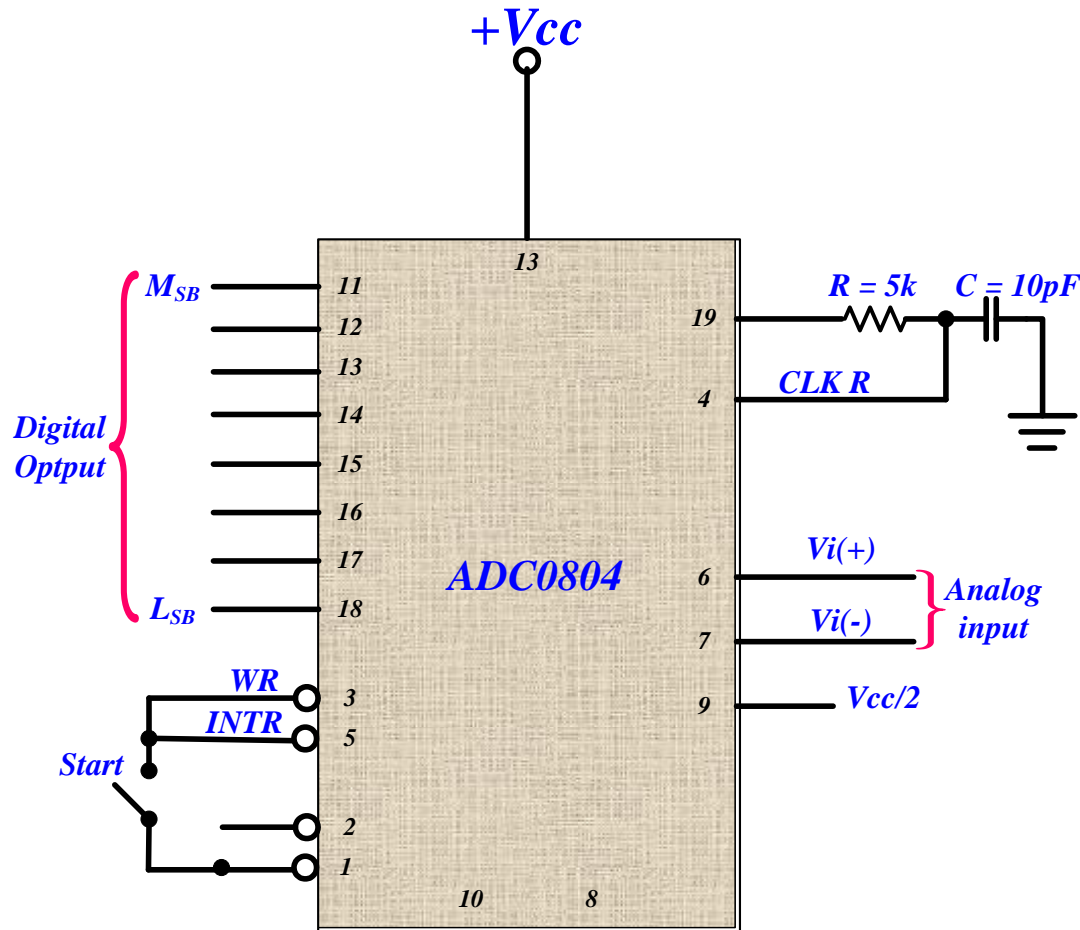


ตัวอย่างการใช้งาน IC D/A

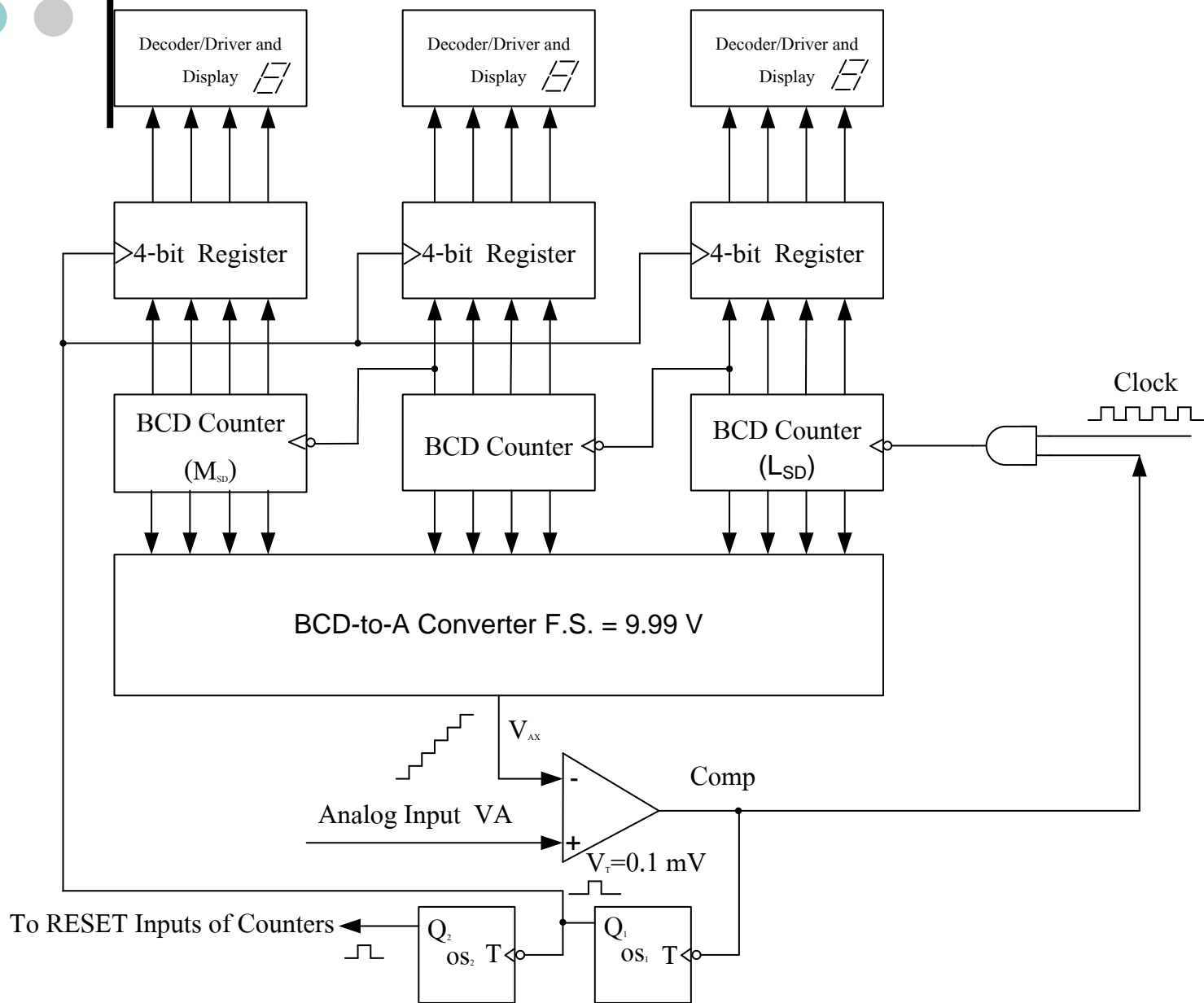742 การนำระบบดิจิทัลไปใช้งานในเครื่องมือวัดแบบตัวเลข



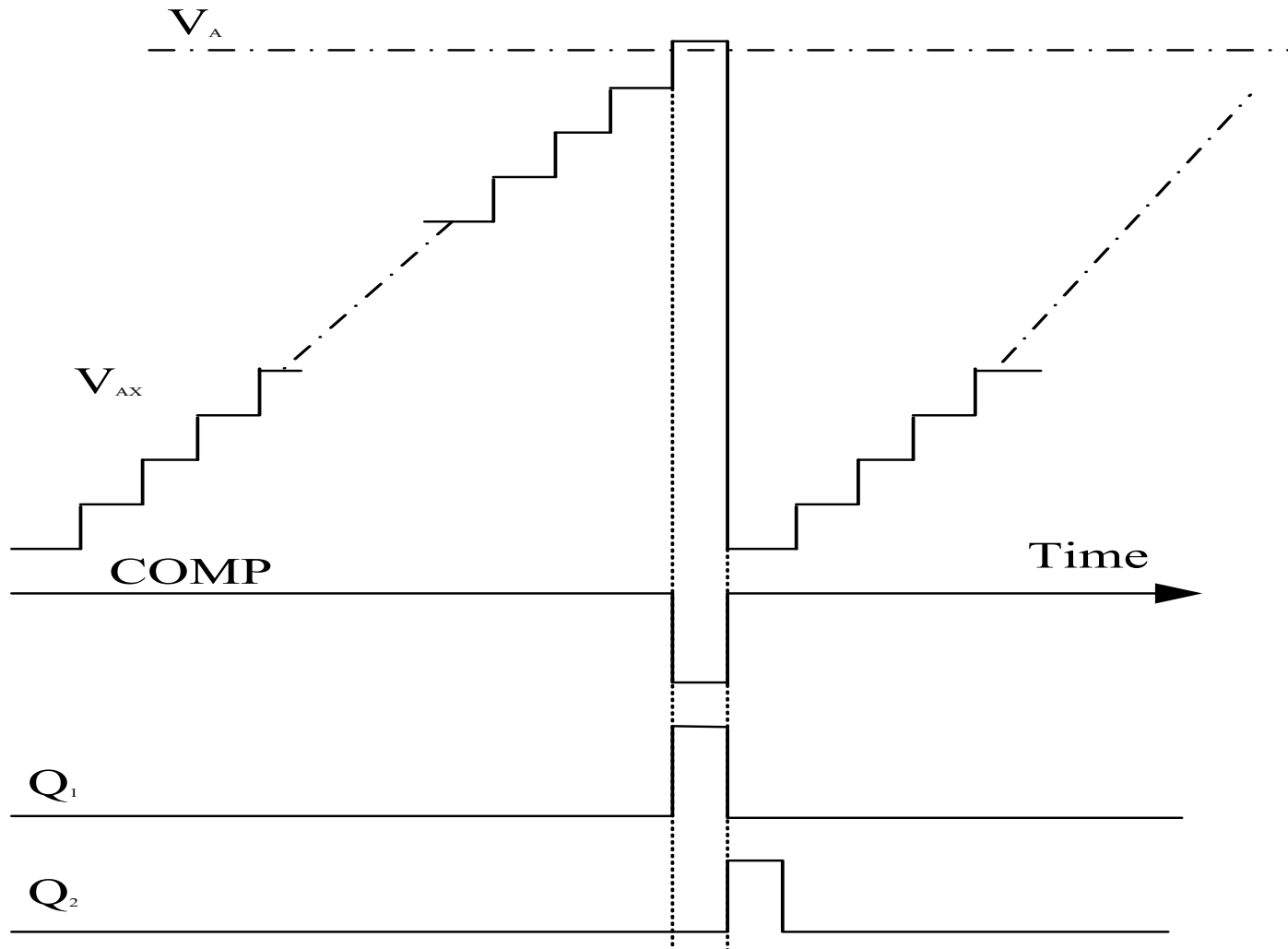รูปแสดง Waveforms ของสัญญาณควบคุม การทำงานวงจร DVM



อธิบาย

- การนำวงจร A/D ไปใช้ในการเปลี่ยนค่าปริมาณของระดับแรงดันทางไฟฟ้าในรูปแบบ แอนะล็อกให้แสดงผลเป็นตัวเลขทางดิจิทัล
- การทำงานของวงจรจะเปลี่ยนแรงดันทางแอนะล็อกเป็นรหัสทาง BCD มีค่าเต็มสเกล 9.99 โวลต์ Resolution = 10mV
- BCD Counter ขนาด 3 บิต ทำหน้าที่นับเลขแบบ BCD ตามวงจร A/D ที่ส่งค่ามาควบคุมคลิก
- จากการนับที่เกิดขึ้นที่วงจรนี้จะส่งเอาต์พุตไปยัง Register ทำการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปแสดงผล
- วงจรดีโค้ดเดอร์และวงจรแสดงผลทำหน้าที่ถอดรหัสทางดิจิทัล BCD ให้เป็นตัวเลขฐานสิบเพื่อนำไปแสดงผลด้วย Seven Segment ต่อไป
- นักศึกษาลองทำความเข้าใจ ตามที่ได้ศึกษากันมาครบทุกวงจร




ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่ 14

1. จงอธิบายถึงความหมายของคำเหล่านี้พร้อม ยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน

- ADC
- DAC
- Resolution
- Sampling-And-Hold Circuit
- Conversion Time, t_c
- Digital –Ramp ADC
- Data Acquisition


2. ให้นักศึกษาอธิบายการทำงานของวงจรถึงลำดับการทำงาน

- พร้อมหน้าที่ของแต่ละบล็อก

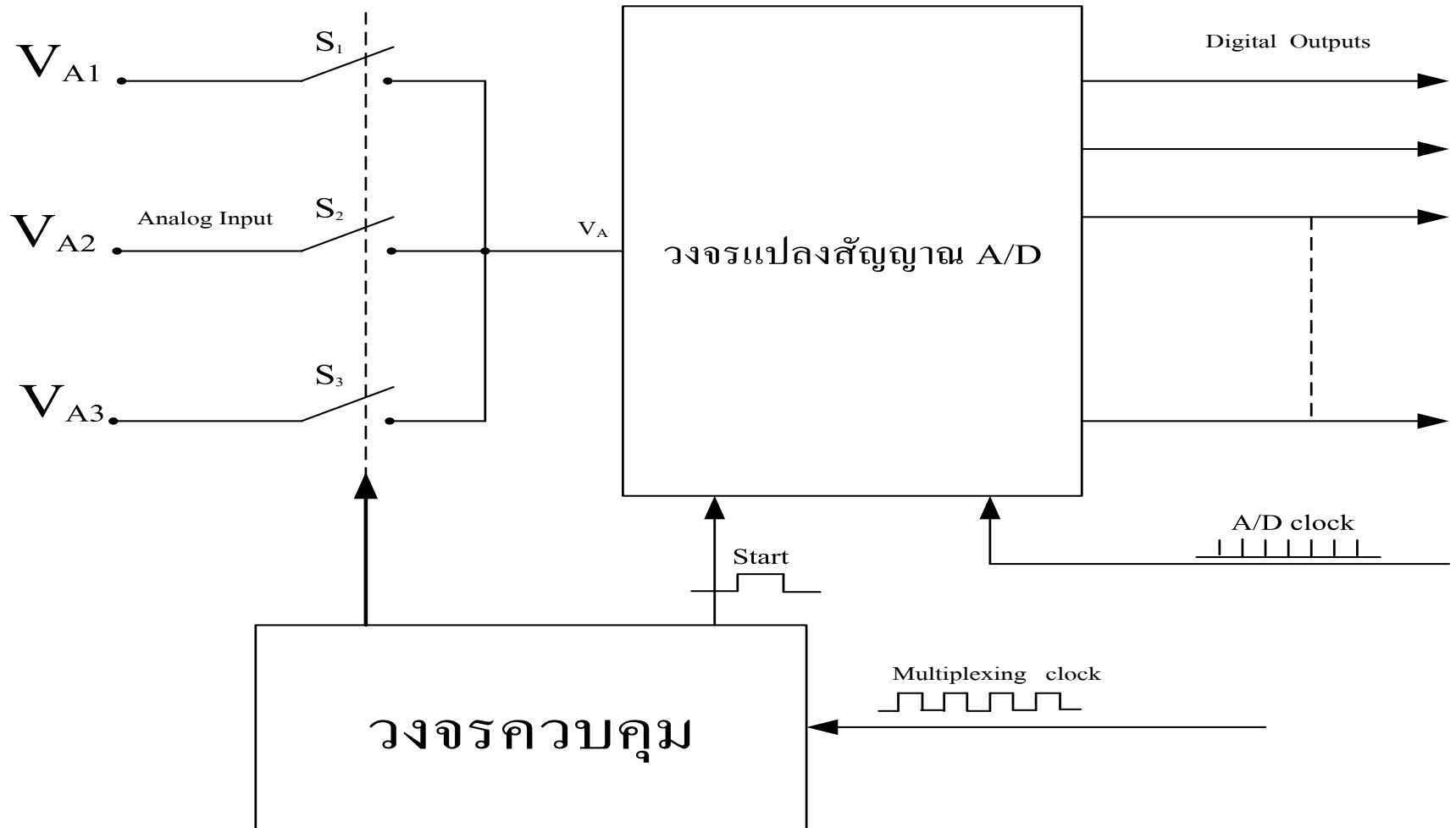

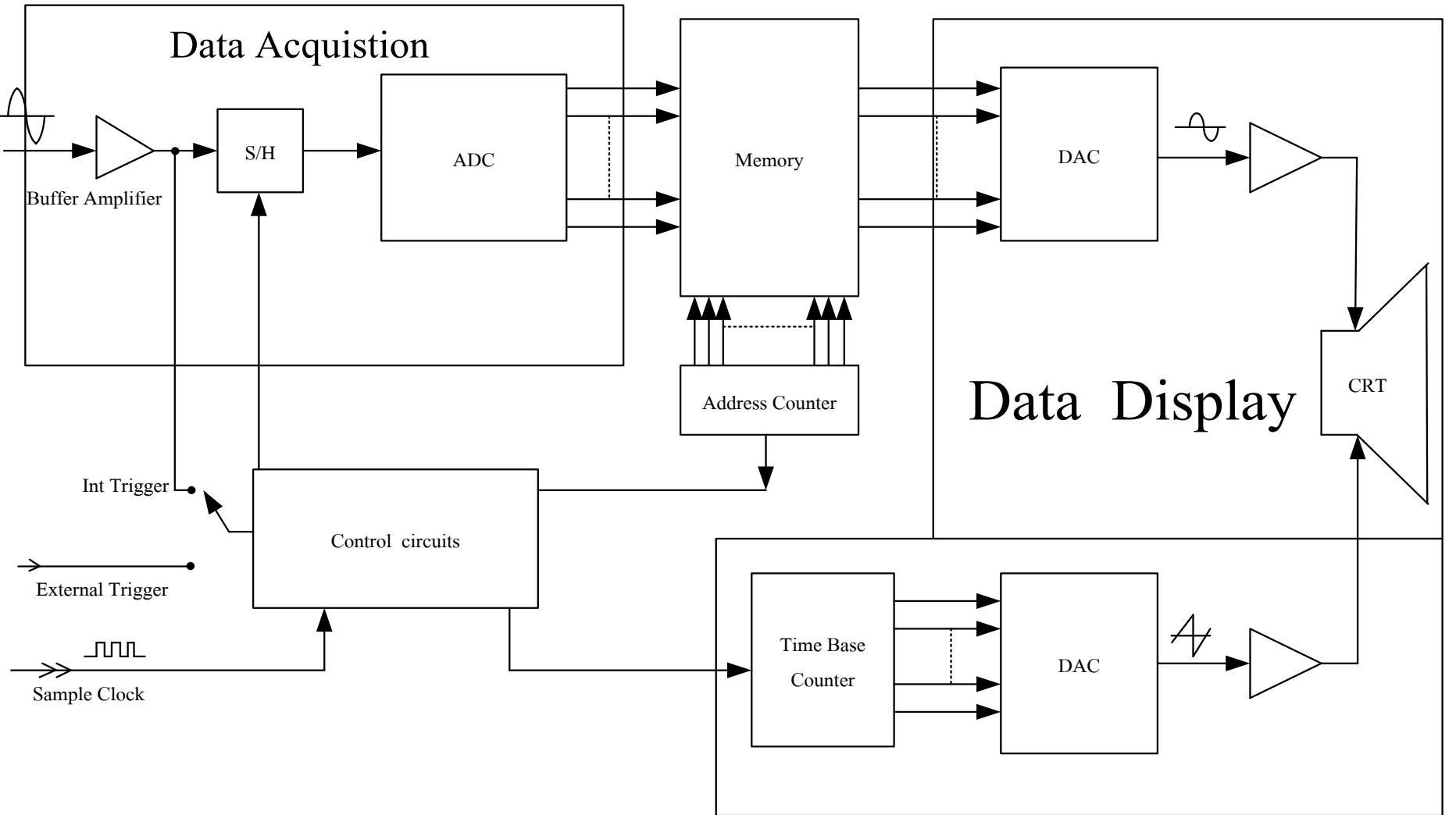3. จากบล็อกไดอะแกรมของ Digital Storage Oscilloscope ที่ให้มา

● นักศึกษาลองวิเคราะห์การทำงานของ โดยนำหลักการที่ศึกษามาทั้งหมด





เนื้อหาคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 15
การประยุกต์ใช้วงจรติจิตอลใน
งานอุตสาหกรรม



81 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

PLC หรือ Programmable Logic Controller เริ่มได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ 1968 โดย บริษัท General



รูปที่ 15.1 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์




811 ลักษณะเด่นของ PLC

- ใช้การเขียนโปรแกรมในการสร้างฟังก์ชันการทำงานแทนการใช้สายไฟ
- เพื่อควบคุมการทำงานของระบบเหมาะกับงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
- แก้ไขการควบคุมอยู่ตลอดเวลา
- มีประสิทธิภาพ และมีขนาดเล็กกว่า เมื่อเทียบกับ



812 ส่วนประกอบของระบบใน PLC

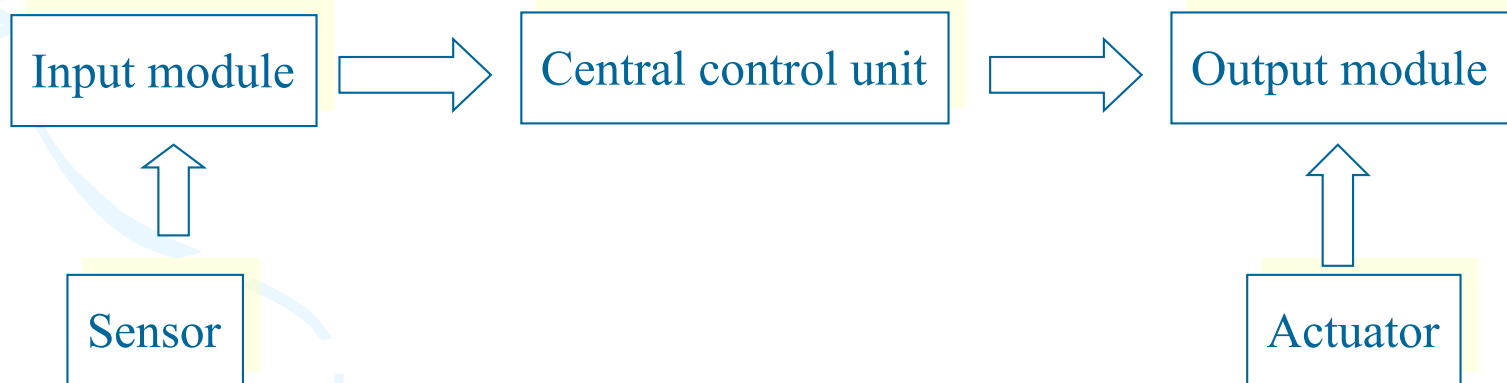PLC มีลักษณะไม่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ แต่จะ
ออกแบบไว้ควบคุม PLC - program ดังแสดงในรูปที่ 15.1



รูปที่ 15.2 แสดงส่วนประกอบของระบบใน PLC

ขนาด PLC



ขนาดของ PLC	จำนวน I/O สูงสุด	หน่วยความจำโปรแกรม
ขนาดเล็ก (Small size)	ไม่เกิน 128 / 128	4 Kbyte
ขนาดกลาง (Medium size)	ไม่เกิน 1024 / 1024	16 Kbyte
ขนาดใหญ่ (Large size)	ไม่เกิน 2048 / 2048	64 Kbyte
ขนาดใหญ่มาก (Very large size)	ประมาณ 8192 / 8192	256 Kbyte

แสดงการจำแนกขนาดของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะแบ่ง โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ตามโครงสร้างออกเป็น 2 ลักษณะ คือ



814 PLC แบบ Compact

ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดมีหน่วยอินพุต/เอาต์พุตและหน่วยสำหรับติดต่อสื่อสารข้อมูล ประกอบรวมกันอยู่ภายในโครงสร้างเดียวกัน เหมาะสำหรับงานที่มีการ

กำหนดอินพุต/เอาต์พุตที่ไม่มากนัก และต้องการควบคุมเครื่องจักรจำนวนมาก




รูปที่15.3 PLC โครงสร้างแบบ Compact




815 PLC แบบ Modular

 มีลักษณะเป็นโมดูล เชื่อมต่อกันอยู่บน Rack
สามารถจะทำการถอดและเสียบโมดูลที่ต้องการ



ข้อก
ลอร

 

รวมเม

รูปที่ 15.4 PLC โครงสร้างแบบ Modular

82 มาตรฐานสำหรับ PLC



ใน PLC รุ่นเก่า แต่ละบริษัทไม่สามารถ
เทียบเคียงภาษาที่ใช้ในควบคุมโปรแกรม
ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ ทำให้ยุ่งยากในการ
เขียนโปรแกรมของแต่ละบริษัท


ในปี 1992 IEC ได้จัดทำเป็นมาตรฐานสากล
(International standard) สำหรับ PLC โดย



83 มาตรฐานใหม่ IEC 1131 สำหรับ PLC

- 1) ข่าวนสารทั่วไป (General Information)
- 2) ความต้องการอุปกรณ์และทดสอบ (Equipment Requirements and test)
- 3) ภาษาการทำโปรแกรม (Programming Language)
- 4) ไกด์ไลน์สำหรับผู้ใช้งาน (User Guidelines)
- 5) ข้อกำหนดรายละเอียดการบริการส่งข่าวสารโดยตรง

84 พื้นฐานการออกแบบระบบ PLC

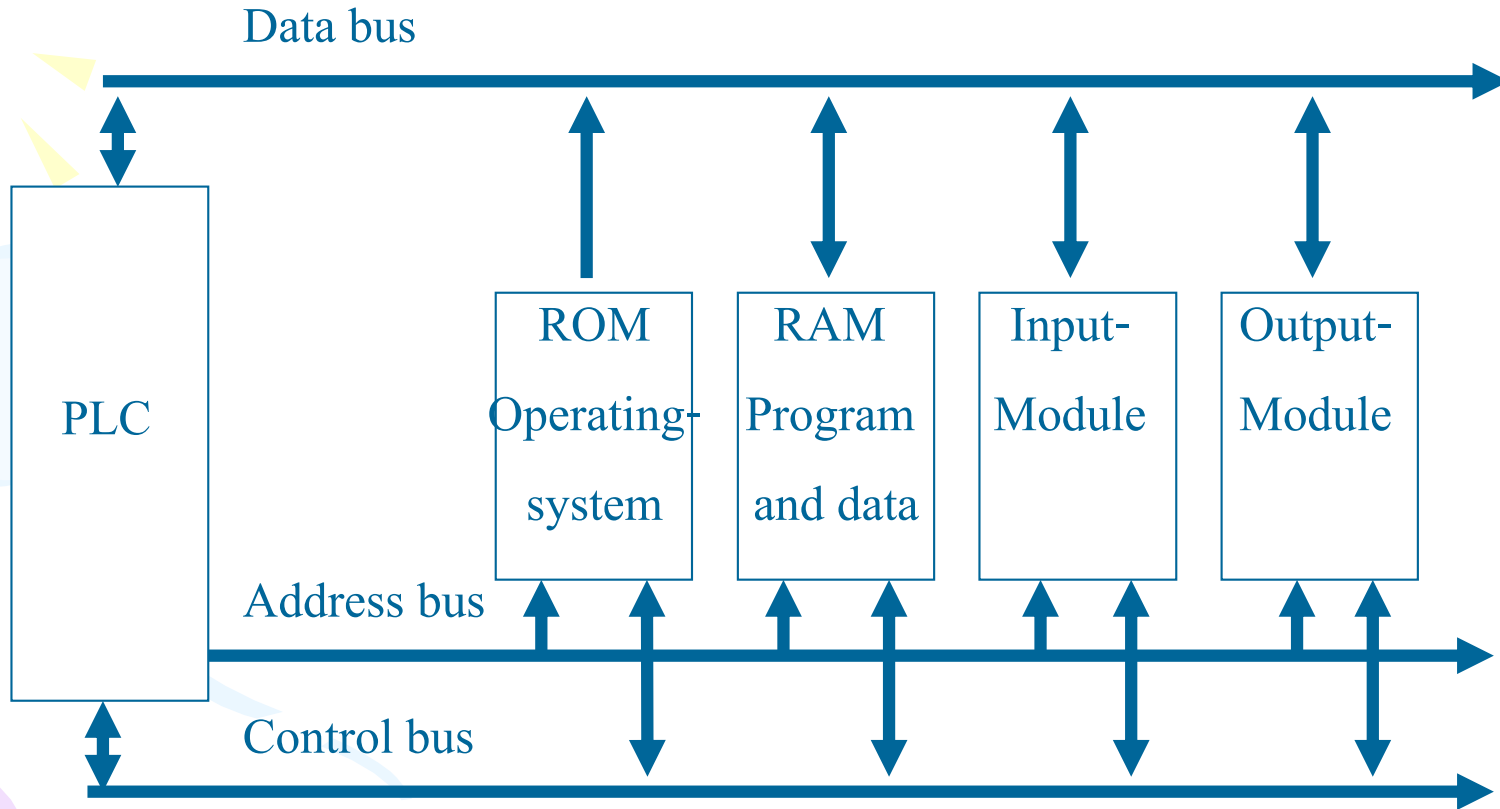

รูปที่ 15.5 พื้นฐานการออกแบบระบบ PLC

841 หน่วยอินพุต



หน้าที่สำคัญของหน่วยอินพุตจะมีดังนี้

1) ทำการตรวจสอบสัญญาณที่รับเข้ามาว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงใด


2) จะทำหน้าที่ปรับขนาดของสัญญาณที่รับเข้ามาให้มีขนาดเหมาะสมกับหน่วยควบคุม

กลาง



842 บล็อกไดอะแกรมของหน่วย

อินพุต

 

รูปที่ 15.6 บล็อกไดอะแกรมของหน่วยอินพุต

843 หน่วยเอาต์พุต




หน้าที่สำคัญของหน่วยเอาต์พุตจะมีดังนี้

- ทำหน้าที่ปรับแรงดันลอจิกจากการประมวลผลให้เป็นแรงดันควบคุม
- ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณภายนอก ไม่ให้เข้ามารบกวนการ

ทำงานของระบบ PLC

844 บล็อกไดอะแกรมของหน่วยเอาต์พุต

 

รูปที่ 15.7 บล็อกไดอะแกรมของหน่วยเอาต์พุต



85 การเขียนโปรแกรมของ PLC

มี 5 ขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมควบคุมของ PLC

1 Specification



- Description of control task
- Position sketch
- macrostructure of control program

2 Design



- Function chart to IEC 848
- Function diagrams such as displacement step diagram
- Function table
- Definition of software modules
- Circuit diagram
- Input/Output list



3

Realization



- Programming in LD, FBD, IL, ST, and SFC
- Simulation of subprograms

4

Commissioning



- Design of system
- Testing of subprograms
- Testing of overall program

5

Documentation



- Description of control task
- Position sketch
- Circuit diagram
- Terminal diagram
- printouts of control programs in programming languages
- Allocation list of inputs and outputs



851 ภาษาโปรแกรม

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน IEC

1131-3 กำหนดไว้


5 ภาษา คือ

 - 1) LD (Ladder Diagram)
- 2) FBD (Function Block Diagram)
- 3) IL (Instruction List)



852 แลตเตอร์ไดอะแกรม (Ladder diagram : LD)

-เป็นภาษาที่เขียนอยู่ในรูปของกราฟฟีกมีพื้นฐานมาจากวงจรควบคุมแบบรีเลย์และวงจรไฟฟ้า




รูปที่ 15.8 ตัวอย่างโปรแกรมในรูปแบบของภาษา LD



853 ฟังก์ชันบล็อกไดอะแกรม (Function block diagram .

FBD)

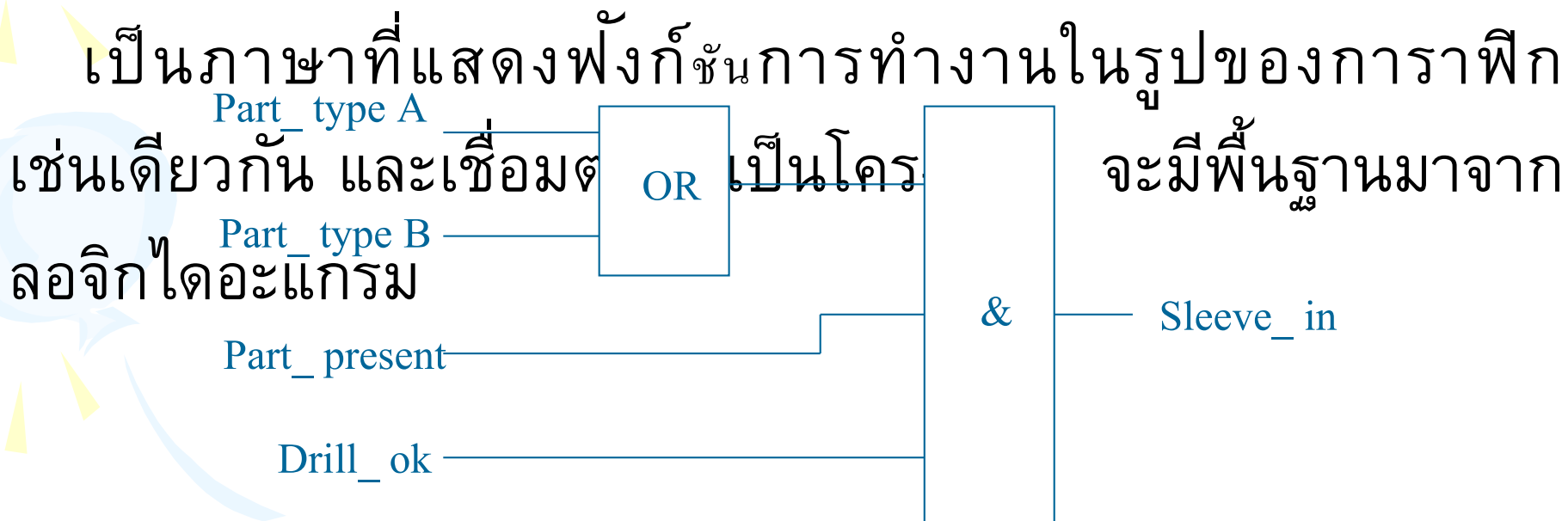

รูปที่ 15.9 ตัวอย่างโปรแกรมในรูปแบบของภาษา FBD



854 อินstrukชันลิสต์ (Instruction list : IL)

เป็นภาษาที่ที่อยู่ในรูปของข้อความ คล้ายกับภาษาแอสเซมบลี(Assembly) ซึ่งภายในหนึ่งคำสั่งควบคุมประกอบด้วย ส่วนปฏิบัติการ(Operator) และส่วนที่ถูกดำเนินการ(Operand)

ตัวอย่าง

LD Part_typeA

OR Part_typeB

AND Part_present



855 สตรัคเจอร์เทซท์ (Structure text : ST)

จัดเป็นภาษาระดับสูง มีพื้นฐานมาจาก
ภาษา Pascal ซึ่งจะประกอบไปด้วยนิพจน์
(Expression) และคำสั่ง (Instruction)

ตัวอย่าง

ACTION Action_2:

%OX1.2:=%IX0.5 OR (%MX1 AND %MX3);




856 ซีเควนเขียนฟังก์ชันชาร์ท (Sequential function chart : SFC)

เป็นภาษาที่รองรับการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทำงานแบบซีเควนซ์ ซึ่งส่วนประกอบของ SFC จะประกอบด้วย Step (คำสั่งในการปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอน) และ Transition (เงื่อนไขที่กำหนดให้กระทำคำสั่งในแต่ละ Step)

ในแต่ละ Step จะแสดงสถานะของ



 
857 ซี่ควนเขียนฟังก์ชันชาร์ท (Sequential function chart : SFC)




รูปที่ 15.10 ไดอะแกรมตัวอักษร (Alphabetic diagram)

งาน


วงจรเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้กับแรงดันสูง

 


การทำงานของวงจร Magnetic Relay

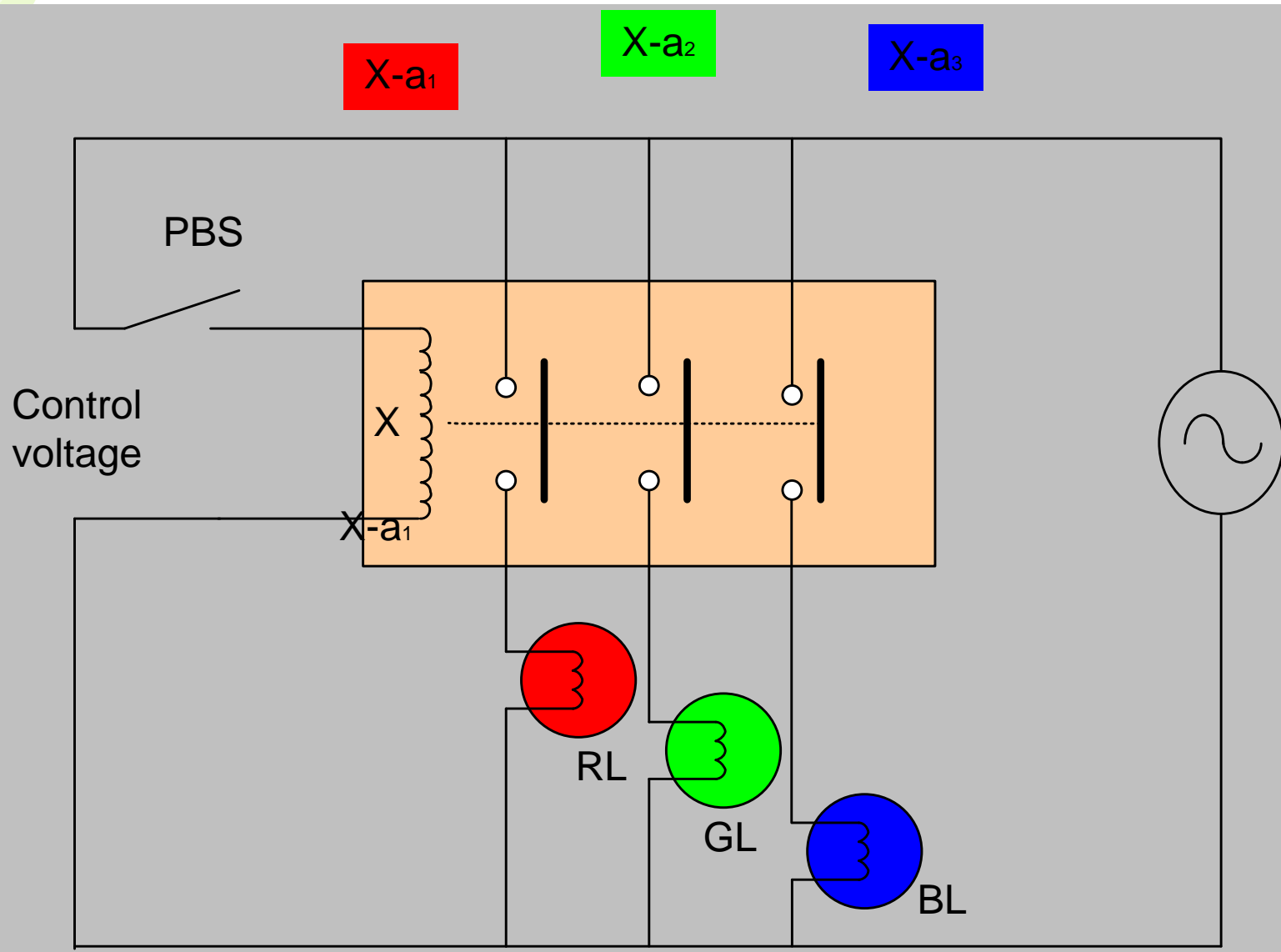


Circuit Diagram

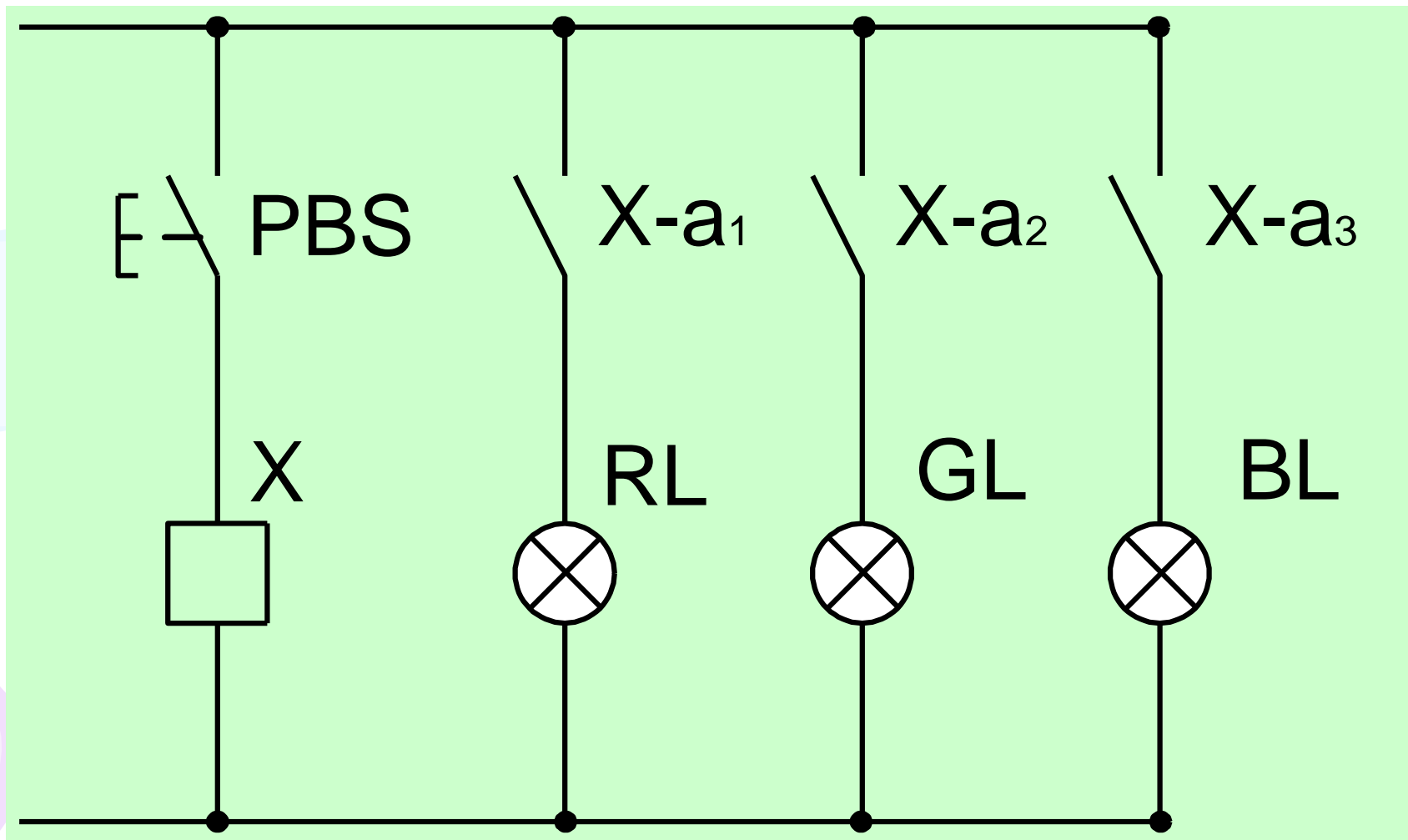


อินเตอร์ล็อกแบบใช้รีเลย์ควบคุม

 

 อินเตอร์ล็อกโดยใช้สวิทช์ควบคุมแบบใช้รีเลย์



การควบคุมทิศทางของมอเตอร์สามเฟส

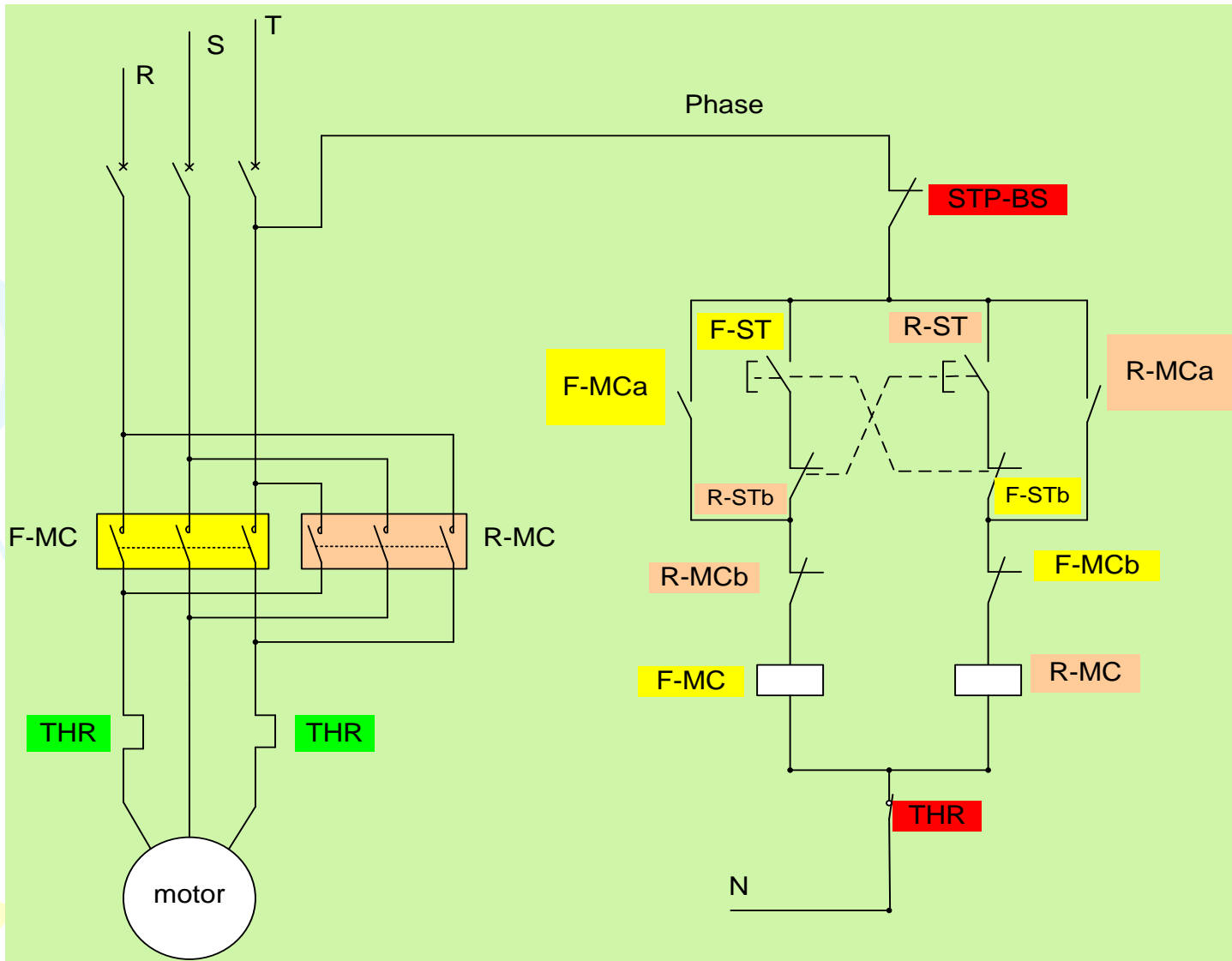

อุปกรณ์ถ่ายทอดกำลังงานในรูปแบบใช้สารกึ่งตัวนำ

เอาต์พุตทำงานที่แรงดัน 24 ถึง 280 Volts ทาง
กระแสสลับทนกระแสสูงสุดในวงจรถึง 10 Amperes.




Solid State Relay



อินพุตใช้ไฟตรงประมาณ 3-32 Volts ซึ่งนำมาจากเอาต์พุตของวงจรดิจิทัลได้
โดยตรง

PLC ในการควบคุมงานอุตสาหกรรม

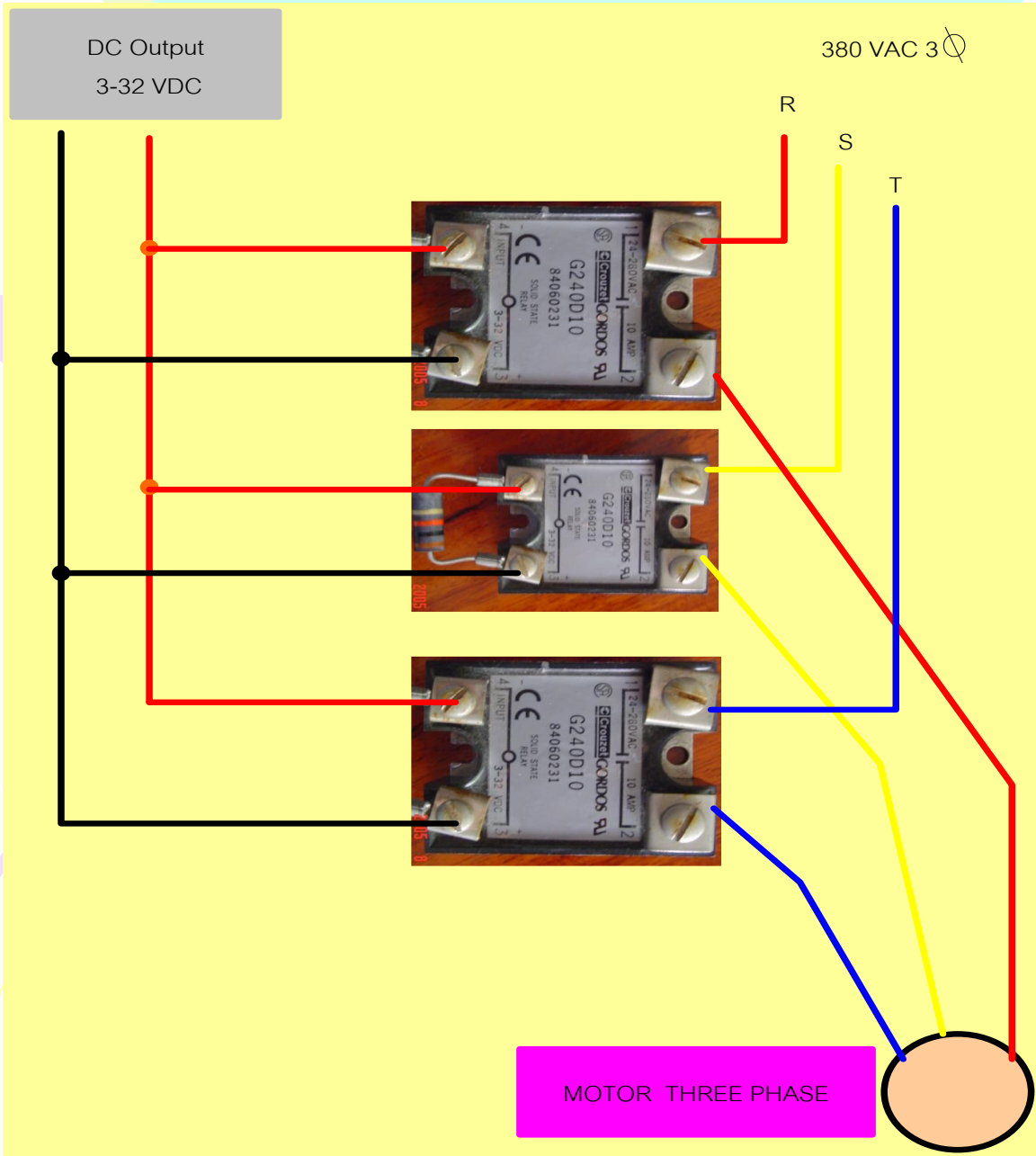



ทดสอบความรู้สัปดาห์ที่15

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง PLC แบบ Compact กับ

แบบ Modular

2. จงอธิบายหน้าที่สำคัญของหน่วยอินพุต และหน่วย
เอาต์พุต พร้อมทั้งเขียน

บล็อกไดอะแกรมของหน่วยทั้งสอง

3. หลักในการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC มีกี่ขั้นตอน

ตอนที่ 3

ภาคผนวก

วิธีสอนและกิจกรรม

1. สอนโดยบรรยายด้วยสไลด์ ในโปรแกรม Power Point
2. ตั้งข้อสังเกตของเนื้อหาที่จะสอนก่อนคำบรรยาย ชักถามตามคำบรรยายที่ผ่านในหัวข้อที่สำคัญ และสอดแทรกข้อคิดให้กลับไปทบทวนในสิ่งที่ผู้สอนบรรยายมา
3. เนื้อหาที่แบ่งแต่ละสัปดาห์กำหนดให้จบลงเป็นเรื่องๆ เพื่อให้ศึกษาลำดับความรู้ได้อย่างเป็นระเบียบ และนำไปเป็นพื้นฐานไปใช้ในสัปดาห์ต่อไป
4. การเชื่อมโยงของระบบดิจิทัลที่สอนแต่ละสัปดาห์ เมื่อทำการสอนจนครบทุกสัปดาห์ นักศึกษาจะได้ความรู้และพัฒนาการอย่างเป็นระบบ โดยผู้สอนจะมอบหมายงานให้ทำคำถามท้ายบท
5. ข้อมูลของเนื้อหาที่ใช้ จะนำมาจากหนังสืออ้างอิงที่เขียนกันมากมายแต่จะมีทฤษฎีที่เหมือนกัน ส่วนที่แตกต่างกันอยู่ที่การถ่ายทอดของหนังสือแต่ละเล่ม
6. ให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้หาข้อมูลจาก E-Book ของบริษัท มู๊ค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ สกอ เป็นผู้จัดหาให้สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

สื่อการสอน

-เอกสารอ้างอิง

1. Douglas V.Hall Digital circuit and System, MC Graw-Hill Publishing Company, 1989
2. Milos D.Ercegovac, Tomas Lang and Jame H.Morino, Introduction to Digital System, John wiley & sons, Inc 1999.
3. Victor P.Nelson, H.Troy Nagle, Bill D.carrall J.David Trwin, Digital logic circuit analysis and design, Prentice Mall, International edition,1995.
4. M.Morris Mano, Digital design, Third edition, Prentice Mall, International edition 2002.
5. Ronald J.Tocci , Digital System Principles and Applications, Prentice Hall , Fifth Edition, 1991
6. วัฒนา แก้วดุ๊ก การออกแบบดิจิทัลวิศวกรรม, ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน, สำนักพิมพ์ สสท.(ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
7. ธีรวัฒน์ ชัยยุทธ, กมลพ แก้วพิชัย ดิจิตอลพื้นฐาน, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 2521
8. ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดิจิตอลเทคนิค, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 2546

9. ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์, อิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัล ฉบับปรับปรุง, สวทช. 2542
10. ชัชชัย เลื่อนฉวี, อนุรักษ์ เกื้ออนศิริ, ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 1-2 2543, 2532
11. มงคล อาวีชนาการ , โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
12. ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, กันยายน, 2541

-เอกสารประกอบการสอน

1. วิชา วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก เรียบเรียงโดย นายชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

-วัสดุทัศนูปกรณ์

1. แผ่นข้อมูลเนื้อหาแต่ละบทเรียน ทำในรูปแบบPower Point
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์

งานที่มอบหมาย

1. ให้นักศึกษาทำคำถามท้ายบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ที่เรียนผ่านมา และข้อคิดที่ผู้สอนได้สอดแทรก ในการบรรยาย นักศึกษาจะต้องนำข้อคิดกลับไปบูรณาการของเนื้อหา
2. การทำคำถามท้ายบทเรียนกำหนดส่งภายใน 1 สัปดาห์ ในเนื้อหาที่สอนแต่ละสัปดาห์ โดยค้นจากหนังสืออ้างอิงเพิ่มเติม หรือ E-Book
3. การทำรายงานกลุ่ม กำหนดเนื้อหาตามหน่วยเรียน8 หน่วยเรียน โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มย่อย กำหนดส่งดูความก้าวหน้ากลางภาค และปลายภาค ให้เวลาในการค้นคว้าแบ่งกลุ่มทำงานที่รับมอบหมาย ค้นคว้าหาข้อมูลจากสำนักวิทยบริการ

กิจกรรม การทำรายงานกลุ่มให้ทำเป็นแบบรูปเล่ม หรือทำในรูปแบบ CD และนักศึกษาจะต้องนำมาแสดงในชั้นเรียนเมื่อ เรียนครบเนื้อหา 14 สัปดาห์ โดยนำข้อมูลที่นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มแสดงโดยใช้สื่อแผ่นใส สื่อด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และบรรยายเนื้อหาที่ได้ทำรายงานให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง

การวัดผล

1. สังเกตความสนใจขณะเรียน โดยการถาม-ตอบ
2. จากการทำคำถามท้ายบททุกสัปดาห์
3. จากรายงานที่ทำส่งในรายบุคคล และรายงานกลุ่ม
4. คะแนนจากการสอบกลางภาค
5. คะแนนจากการสอบปลายภาค

บันทึกการสอน

บันทึกการสอน	สิ่งที่ควรสังเกตและปรับปรุง